

colecția · radio și televiziune · 125

A. Sărăeanu

N. Rosică

# 73 de scheme pentru radioamatori

Vol. I

Ing. Aurel Săhelanu

Ing. Neboiša Rosići

## 73 de scheme pentru radioamafiori

Vol. I

Nr. 125



Editura tehnică

Bucuresti — 1975

Prin prezentarea unor montaje practice de mare utilitate, lucrarea constituie un îndrumar atit pentru radioamatorii incepatori care își inițiază prima construcție, cit și pentru cel mai avansat, în vederea completării stațiilor lor cu diverse accesorii moderne, care să mărească operativitatea și gradul de utilitate ale acestora.

Volumul I al lucrăril cuprinde 73 de scheme de oscilatoare, excitatoare, mixere, amplificatoare de AF și RF, convertoare, receptoare pentru benzile de radioamatori, accesorii pentru radioreceptoare.

Schemele prezentate pot fi realizate cu piele și materiale ce pot fi procurate de radioamatori sau pot fi construite cu mijloace proprii.

Lucrarea se adresează unui cerc larg de radioamatori, prezentind scheme de diverse grade de complexitate.

Controlor științific: ing. DINU ZAMFIRESCU

Redactor: ing. CONSTANTIN MINEA

Tehnoredactor: ELLY GORUN

Coperta seriei: CONSTANTIN GULUȚĂ

Bun de tipar : 05.02.1975; Coli de tipar : 8+5  
planșe; Titraj : 54 000 + 90 exemplare broșate;  
C.Z. 621.397,

Intreprinderea Poligrafică „Banat”, Timișoara  
Calea Aradului nr. 1, Republica Socialistă  
România.

Comanda nr. 288.



## Prefață

*Lucrarea de față se adresează unui cerc larg de călători radioamatori, fiind accesibilă elevilor, studenților, tehnicienilor, radio-constructorilor și experimentatorilor, cursanților cercurilor radio, electroniștilor și în general tuturor celor ce îndrăgesc tehnica radio și își petrec o parte din timpul lor liber în lovitărea tuburilor electronice și a tranzistoarelor.*

*Cartea își propune, prin prezentarea unor montaje practice de mare utilitate, să constituie un îndrumător util pentru radioamatorii începători care își inițiază prima construcție radio, cît și pentru cei mai avansați, în vederea completării stațiilor lor cu diverse ustensile și accesorii moderne care să mărească operativitatea și gradul de utilitate a acestora.*

*Materialul este întocmit prin sintetizarea unor scheme, în mare măsură inedite, multe din ele fiind realizate prin experimentări pe parcursul unei activități de 20 de ani de radioamatorism.*

*Așa cum arată și titlul, lucrarea cuprinde 146 de scheme, multe dintre ele prezentate în mai multe variante, ce acoperă domeniul de interes al radioamatorilor privind convertoarele, receptoarele, amplificatoarele, emisătoarele și accesorile acestora etc.*

*Montajele sunt prezentate gradat, de la simplu la compus, în variante ce utilizează atât tuburi electronice cît și componente semiconducțoare.*

*Schemele prezentate pot fi realizate în general cu piese și materiale ce pot fi procurate de radioamatori din Iară sau pot fi construite cu mijloace proprii.*

*Unele scheme, în care sunt prevăzute tranzistoare de construcție specială sau circuite integrate, sunt prezentate cu titlu de anticipație. Înțînd cont de progresul tehnic în domeniul tehnologiei fabricării elementelor semiconducțoare minilaturizate, care a luat un avint deosebit*

în ultimul timp, este de aşteptat ca acestea să fie ușor procurabile într-un viitor foarte apropiat.

Înșiruirea materialului este prezentată în mod logic, încit cititorii să poată alege schemele dorite pentru experimentare în funcție de inițierea și bagajul de cunoștințe pe care-l posedă.

Commentarea schemelor este realizată prinindu-se accentul pe descrierea funcționării elementelor din schema, pe indicațiile și recomandările privind execuția și reglajul montajului și prezentarea performanțelor și avantajelor acestora în activitatea de radioamator. A fost însă evitată încărcarea materialului cu detalii constructive de realizare a șasiilor, a redresoarelor, a cutiilor și suporturilor de fixare a pieselor, acestea rămnind la alegerea fiecărui radioamator în funcție de tipul și dimensiunea pieselor și materialelor pe care aceștia și le pot procura și de fantezia și ingeniozitatea fiecărui.

Autorii speră ca lucrarea să dea posibilitatea unui număr cât mai mare de radioamatori să-și realizeze prin autoutilare completarea echipamentelor și accesoriilor necesare activității de emisie-recepție în benzile de unde scurte alocate radioamatorilor. Se subliniază însă că — potrivit „Regulamentului de radiocomunicații privind activitatea radioamatorilor din Republica Socialistă România” — activitatea de radioamator este permisă numai persoanelor care posedă o autorizație în acest sens eliberată de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, iar dreptul să construiască, să instaleze, să experimenteze și să folosească o stație de radioamator o au numai titlarii unei autorizații de radioamator, în limitele competențelor corespunzătoare clasei autorizației respective.

În final, autorii consideră că lucrarea de față va fi de un real folos tuturor categoriilor de radioamatori, contribuind la dezvoltarea radioamatorismului de masă în ţara noastră.

AUTORII

## Oscilatoare și excitatoare

rlv. clv. rlv.

Radioamatorismul, această îndeletnicire tehnico-aplicativă care în zilele noastre capătă din ce în ce mai mult un caracter de masă, presupune construirea și experimentarea de către fiecare amator a echipamentului de emisie și de recepție respectiv.

Tehnica realizării legăturilor radio de orice tip se bazează pe producerea și transmiterea la distanță a oscilațiilor electromagnetice.

Oscilatoarele și excitatoarele sunt dispozitive, mai simple sau mai complexe, ce servesc la producerea oscilațiilor pentru pilotarea radioemisitoarelor.

### 1.1. Oscilatoare cu cristal cu frecvență fixă

Oscilatoarele cu cristal, denumite simplu CO după denumirea din limba engleză *crystal oscillator*, oferă performanțe deosebite fiind realizabile în timp scurt și la un cost redus.

Singura problemă o constituie procurarea unui cristal de quarț de frecvență corespunzătoare benzii de radioamatori în care dorim să lucrăm.

### 1.1.1. Oscilator cu cristal cu tub electronic

În fig. 1.1 este prezentat un oscilator cu cristal cu tub electronic.

Montajul poate fi folosit fie ca oscilator de purtătoare pentru un emițător de BLU, fie ca oscilator pilot pentru un emițător lucrând în telegrafie sau cu modulație în amplitudine pe frecvențe fixe.

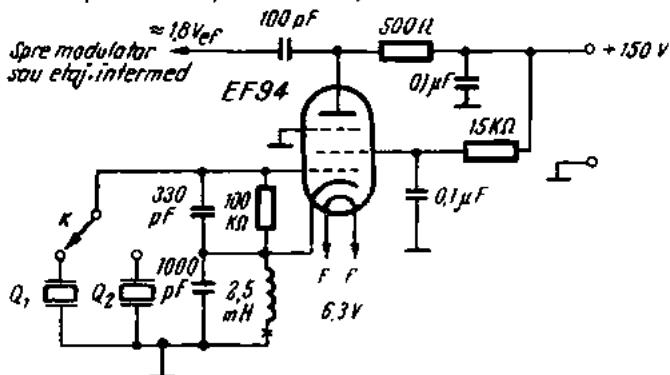


Fig. 1.1. Oscilator cu cristal cu tub electronic.

În primul caz cristalele de cuarț se aleg decalate cu 3 000 Hz ca frecvență de rezonanță, pentru a permite formarea celor două benzi laterale superioară și inferioară, diferență față de frecvența mediană a filtrului de BLU utilizat fiind de  $\pm 1\,500$  Hz.

În cazul folosirii sale ca oscilator pilot pentru un emițător în telegrafie cristalele respective se aleg astfel încât semnalul rezultat să fie cuprins în spectrul de frecvențe alocat pentru telegrafie din banda de radioamatori respectivă. În acest caz în locul marcat cu X în schemă se va conecta un manipulator telegrafic pentru a putea obține impulsurile necesare formării literelor și cifrelor în cod Morse.

Dacă folosim această schemă pentru pilotarea unui emițător cu modulație în amplitudine, cristalele de cuarț vor fi astfel stabilite încât oscilațiile rezultante să formeze purtătoarea în limitele de frecvențe alocate pentru fonie din banda respectivă.

Pentru a putea lucra pe mai multe frecvențe este nevoie să se utilizeze mai multe cristale de cuarț care pot fi comutabile prin un comutator cu mai multe poziții sau pot fi interschimbabile în același soclu.

Schema în sine reprezintă un oscilator tip Colpits controlat cu cristal, care se cuplă capacativ fie cu modulatorul echilibrat al emițătorului de BLU, fie cu etajul intermediar următor în cazul emițătoarelor pentru telegrafie sau telefonie.

Tensiunea de alimentare de 150 V se obține de la un redresor stabilizat, iar la ieșire se obține o tensiune de radiofrecvență de  $1.8 \text{ V}_{rf}$ .

În funcție de cristalele de cuarț folosite, frecvența de lucru a montajului cu datele din schemă este cuprinsă în benzile de 80 și 40 m.

Folosind cristalele de cuarț de frecvență mai mare este necesară reducerea valorii condensatoarelor din divizorul capacitive de tensiune pentru reacție, păstrându-se însă raportul de 1 : 3 între ele.

### 1.1.2. Oscilator cu cristal cu tranzistor npn

În fig. 1.2 este prezentat un montaj de oscilator cu cristal tranzistorizat care utilizează un tranzistor tip 2N706 de structură npn.

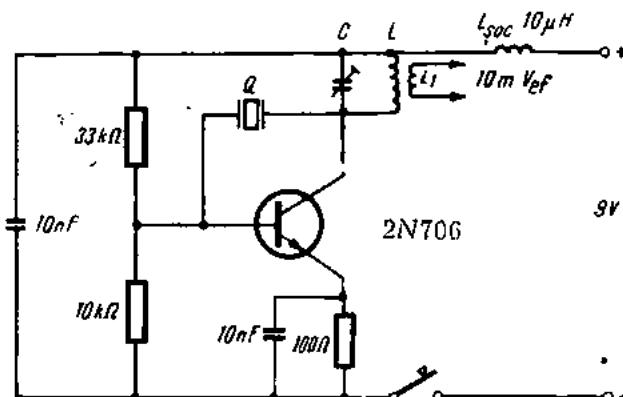


Fig. 1.2. Oscilator cu cristal cu un tranzistor npn.

Schimba reprezintă un oscilator „Pierce” controlat cu cristal care poate avea aceleasi funcții ca și montajul precedent.

Se poate utiliza unul sau mai multe cristale de cuart comutabile, respectindu-se aceleasi percepții descrise anterior.

Circuitul oscilant LC se dimensionează corespunzător frecvenței de lucru a cristalului de cuart. Bobina de cuplaj  $L_1$  are un număr de spire egal cu 1/4 din cel al bobinei  $L$  ce se couplează inductiv cu aceasta, pe aceeași carcăsă.

Montajul asigură la ieșire o tensiune de radiofrecvență de  $10 \text{ mV}_{ef}$ .

Tensiunea de alimentare de 9 V se obține de la o baterie miniatuă sau de la o sursă de tensiune stabilizată.

### 1.1.3. Oscilator cu cristal cu tranzistor pnp

Alt montaj de oscilator cu cristal cu tranzistor de structură pnp este prezentat în fig. 1.3.

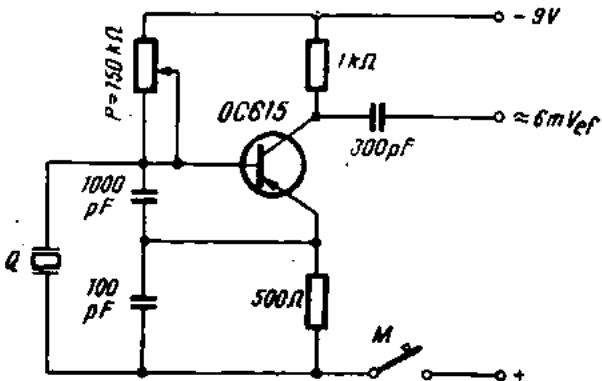


Fig. 1.3. Oscilator cu cristal cu un tranzistor pnp.

Tranzistorul folosit este OC615, însă poate fi utilizat orice tranzistor de tip pnp similar.

Montajul se alimentează de la o baterie de 9 V miniatuă sau de la două baterii de lanterna de 4.5 V legate în serie, curentul consumat fiind de 5 mA.

Tensiunea de ieșire a oscilatorului este de  $6 \text{ mV}_{ef}$ .

Regimul corect de lucru al montajului se stabilește din potențiometrul  $P$  de  $150 \text{ k}\Omega$ .

Utilizând cristale de cuarț de calitate superioară, acest oscilator poate servi și ca dispozitiv de etalonare a capetelelor de bandă în benzile de radioamatori.

#### 1.1.4. Oscilator cu cristal cu tranzistor cu efect de cimp

În fig. 1.4. este prezentată o schemă modernă de oscilator cu cristal care folosește un tranzistor cu efect de cimp de tip HEP801.

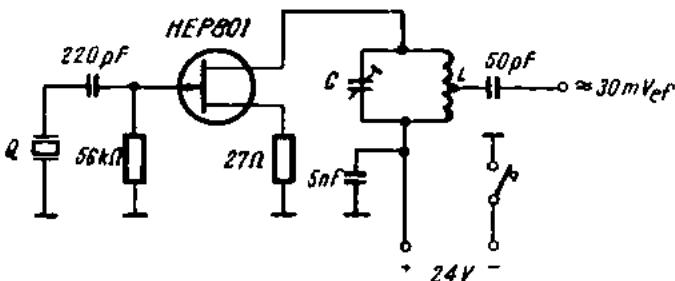


Fig. 1.4. Oscilator cu cristal cu un tranzistor cu efect de cimp.

Montajul se alimentează de la o sursă de  $24 \text{ V}$  curent continuu și livrează o tensiune de radiofrecvență de circa  $30 \text{ mV}_{ef}$ .

Schema reprezintă un oscilator de mare stabilitate care poate fi utilizat ca oscilator pilot pentru emițătoare lucrând de la banda de  $80 \text{ m}$  pînă la banda de  $10 \text{ m}$ , respectiv între  $3,5$  și  $30 \text{ MHz}$ , în funcție de cristalul de cuarț folosit.

Circuitul LC se dimensionează corespunzător frecvenței de lucru al cristalului pe fundamentală sau pe armonica a doua sau a treia.

În caz de dublare sau triplare a frecvenței la ieșire se obține o tensiune mai redusă.

## 1.2. Oscilatoare cu frecvență variabilă

Dacă oscilatoarele cu frecvență fixă, folosind cristale de quart, sunt utilizate de radioamatorii începători oferind o mare stabilitate și simplitate a execuției, emițătoarele radioamatorilor mai avansați care pot acoperi întregul spectru de frecvențe din gama respectivă utilizează oscilatoare cu frecvență variabilă. Acestea pot fi de diferite tipuri, după modul de realizare a reacției în montaj și după elementele folosite, înregistrându-se o mare varietate de montaje.

### 1.2.1. Oscilator cu frecvență variabilă cu tub electronic

În fig. 1.5 vă prezentăm un oscilator cu frecvență variabilă VFO cu tub electronic.

Montajul folosește tubul ECC 82, o dublă triodă, din care prima triodă lucrează ca oscilator, iar a doua ca separator.

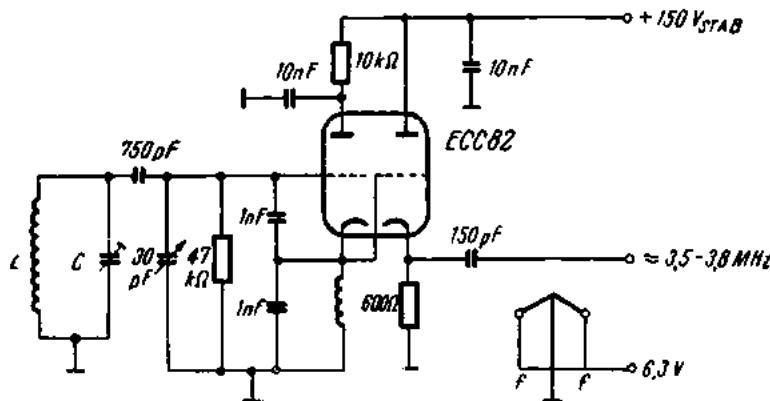


Fig. 1.5. Oscilator cu frecvență variabilă cu tub electronic.

Datele circuitului *LC* sunt prezentate în tabelul 1.1.

Oscilatorul cu frecvență variabilă se alimentează de la un redresor cu tensiune stabilizată de 150 V curentul consumat fiind de 10 mA, iar pentru filamente este nece-

Tabelul 1.1

## Datele circuitului oscilant al oscillatorului VFO cu tub electronic


Elementul	Caracleristică
L	14 sp. Cu Em = 0 și mm pas distanță pe carcăsă cu diametrul de 25 mm
C	Condensator trimer, dielectric aer, 250 pF

vară o tensiune alternativă de 6,3 V, curentul consumat fiind de 0,3 A.

Frecvența semnalului la ieșire este cuprinsă între 3,5—3,8 mHz. VFO-ul poate fi pilotat un emițător pe banda de 80 m. Cu ajutorul unor etaje dubloare de frecvență montajul poate fi folosit și pe alte benzi.

### 1.2.2. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare pnp

Un montaj de VFO tranzistorizat utilizând tranzistoare tip *pnp* este prezentat în fig. 1.6. Tranzistoarele utilizate sunt de tipul OC615. Primul tranzistor lucrează ca oscillator variabil în schema Colpits, iar al doilea este montat ca separator.

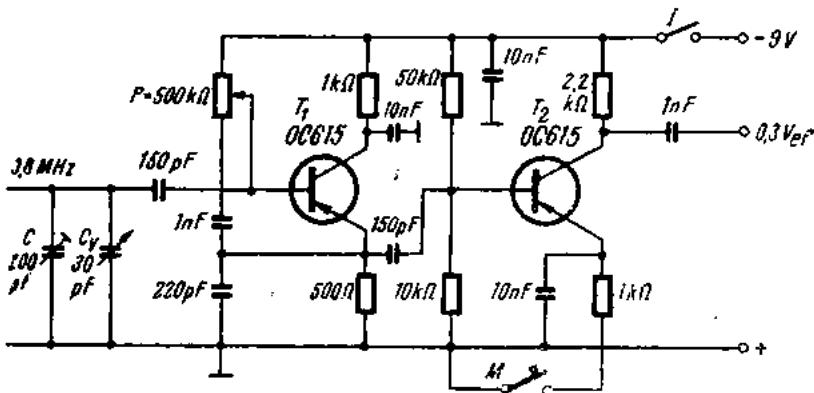Fig. 1.6. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare *pnp*.

Bobina  $L$  se realizează cu 48 spire din Cu Em  $\Phi$  0,5 mm pe o carcasă cu miez de ferită de 8 mm.

Condensatorul  $C$  este un trimer cu dielectric aer și cu suport de calită, ce se poate găsi la emiliațoare mai vechi.

Condensatorul variabil  $C_V$  are o capacitate de 30 pF închis și de 5 pF deschis, pentru a permite acoperirea întregii benzi de 80 m.

Se pot utiliza ca  $C_V$  două condensatoare de 15 pF montate pe același ax și legate în paralel — din cele folosite în receptoarele cu tranzistoare pentru banda de UUS sau modificind un condensator variabil de 500 pF prin scoaterea tuturor plăcilor din rotor în afară de una.

Punctul corect de funcționare a oscilatorului se reglează din potențiometrul  $P$  de 500 k $\Omega$  pentru un curent de colector  $I_C = 5$  mA.

Montajul se alimentează de la o baterie miniatură de 9 V, consumul total de curent fiind de circa 10 mA.

### 1.2.3. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare npn

Altă schemă de VFO lucrând în montaj Clapp cu tranzistoare de tipul npn este prezentată în fig. 1.7. Tranzistoarele utilizate sunt BC 108 de construcție română.

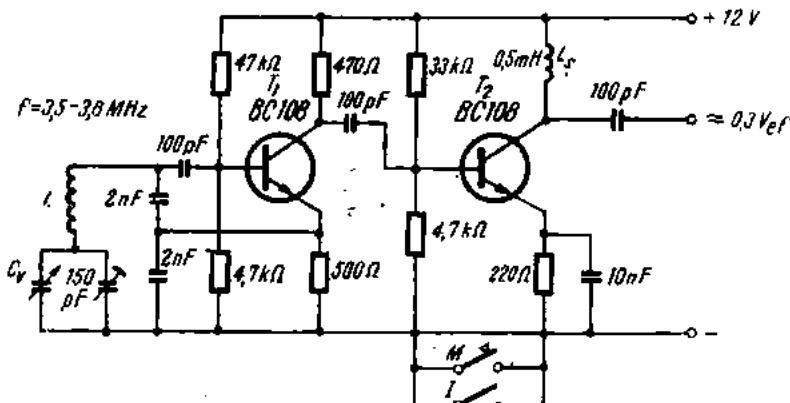


Fig. 1.7. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare npn.

înăscă. Primul tranzistor îndeplinește rolul de oscilator cu frecvență variabilă, iar al doilea rolul de separator.

Pentru lucru în telegrafie manipularea VFO-ului se realizează în emitorul etajului separator. Pentru lucru în sonie sau acordul circuitelor emițătorului în paralel cu manipulatorul M, se montează și un întreruptor I.

Datele circuitului sunt prevăzute în tabelul 1.2.

Tabelul 1.2

**Datele circuitului oscilant al oscillatorului VFO cu tranzistoare npn**

Elementul	Caracteristică
$L$	36 sp. Cu Em Ø 0,3 mm pe carcăsă de 10 mm cu miez de ferocart
$C_v$	Condensator variabil, dielectric aer, capacitate 30 pF
$L_{soc}$	300 sp. Cu Em Ø 0,1 mm bobinat pe o rezistență de 100 Ω/0,5 W (0,5 mH)

Montajul este suficient de stabil și ușor de construit putind fi utilizat cu succes de radioamatori ca oscillator pilot.

Alimentarea VFO-ului se face de la o sursă exterioară de 12 V.

#### 1.2.4. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare cu efect de cimp

O schemă de VFO care utilizează tranzistoare cu efect de cimp este prezentată în fig. 1.8.

Tranzistoarele utilizate sunt de tipul TIS34, primul tranzistor lucrând ca oscillator în montaj Colpits oferă o mare stabilitate a montajului iar al doilea tranzistor de felăși tip lucrând ca repetor realizează o separare a etajului oscillator de restul etajelor din emițător.

VFO-ul livrează o tensiune de radiofrecvență de 100 mV la o frecvență între 5,450—5,950 MHz și poate fi


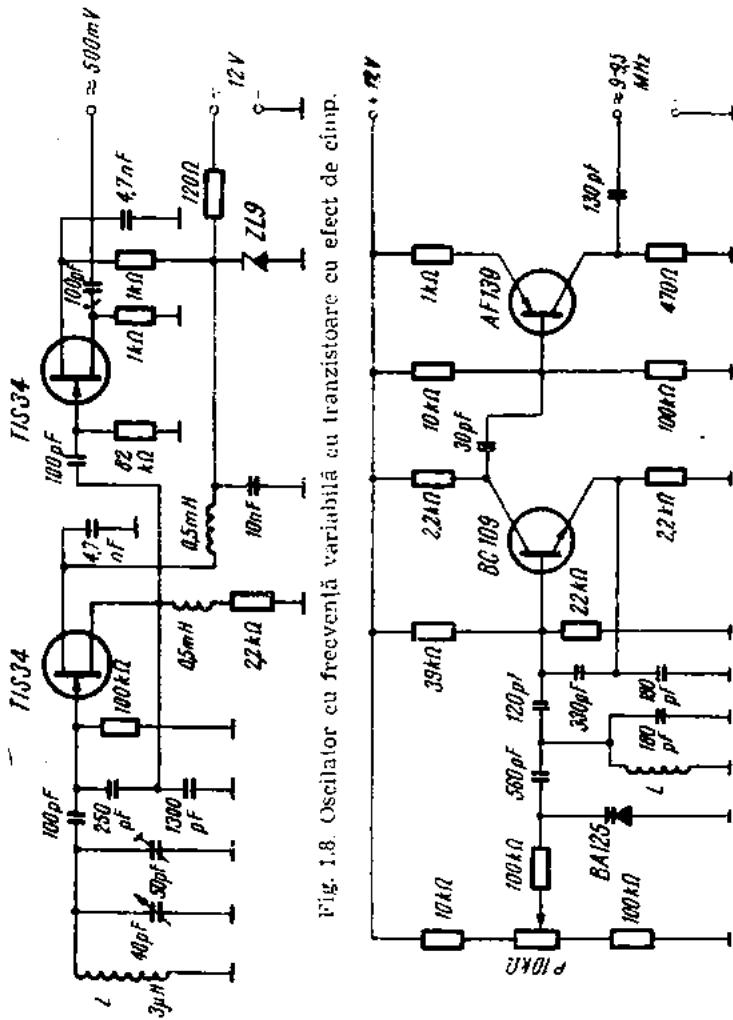


Fig. 1.8. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare cu efect de cimp.

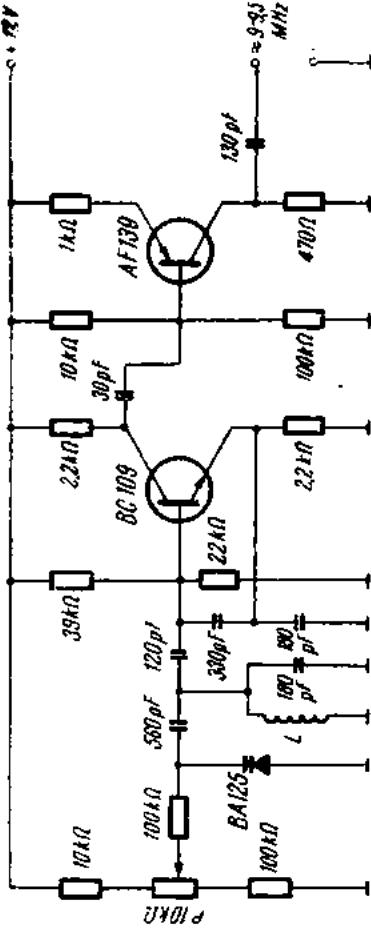

folosit pentru emițătoarele de BLU pentru acoperirea domeniului de acord de 500 kHz, pe diferite benzi.

Montajul se alimentează de la o sursă de 12 V (baterie sau redresor).

### 1.2.5. Oscilator de mare stabilitate, cu frecvență variabilă, cu diodă varicap

Altă schemă de VFO de mare stabilitate utilizând pentru acord o diodă varicap este prezentată în fig. 1.9.

Primul tranzistor BC109 de tip *npn* este montat ca oscilator Colpits, reglajul frecvenței făcindu-se prin diodă varicap. Dioda varicap utilizată este de tip BA 125 care permite modificarea acordului oscillatorului prin reglajul polarizării ei cu ajutorul potențiometrului *P* de 10 kΩ.

Al doilea tranzistor utilizat ca separator este de tip *pnp* și anume AF139.

Datele bobinei *L* pentru o frecvență de acord de 9 MHz sunt următoarele: 20 spire din conductor Cu Em Ø 0,25 pe o carcasă de 5 mm diametru, lungimea bobișajului fiind de 5 mm.

Acest VFO se poate folosi pentru emițătoarele BLU.

### 1.2.6. Oscilator cu frecvență variabilă pentru BLU cu filtru pe 9 MHz

Alt oscillator cu frecvență variabilă care servește ca VFO pentru emițătoare sau transceiver ce utilizează filtre de BLU pe frecvența de 9 MHz este prezentat în fig. 1.10.

Montajul utilizează tranzistoare fabricate în țară de tipul EFT317.

Primul etaj este un oscillator în montaj Clapp, lucrind pe frecvența 5—5,5 MHz, al doilea etaj este separator, iar al treilea un repetor care permite obținerea semnalului la ieșire pe impedanță joasă.

Montajul se alimentează de la o sursă de 12 V prin intermediul unui stabilizator de tensiune echipat cu dioda Zener DZ309 ce livrează o tensiune stabilizată de 9 V.


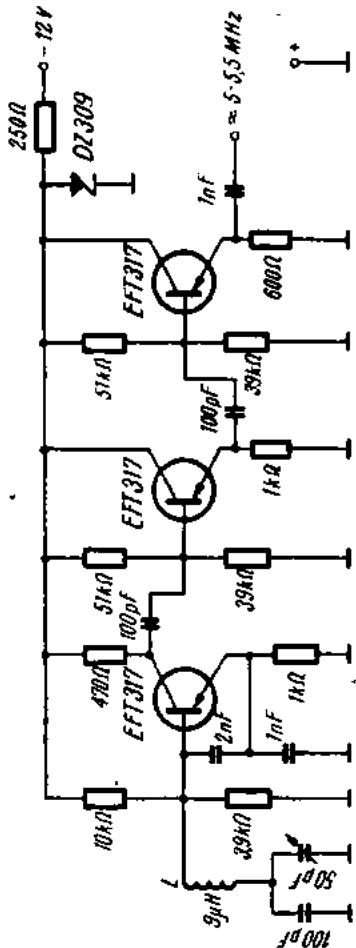


Fig. 1.10. Oscilator cu frecvență variabilă pentru BLU cu filtru pe 9 MHz.

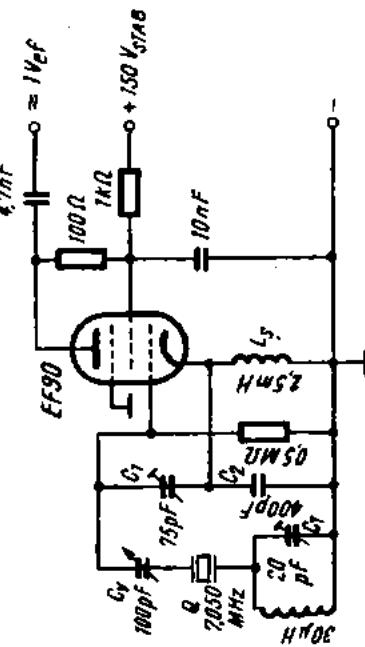

### **1.3. Oscilatoare cu cristal cu frecvență variabilă**

Oscilatoarele cu cristal cu frecvență variabilă sau VXO (Variabil X-tal Oscilator) cum mai sunt cunoscute în lumea radioamatorilor sunt de fapt niște oscilatoare controlate cu cristale de cuarț a căror frecvență poate fi modificată între anumite limite prin intermediul unor artificii aplicate montajului.

Ele sunt foarte practice îmbinând stabilitatea oferită de oscilatorul cu cristal (CO) cu avantajul posibilității de reglare a frecvenței specifică oscilatoarelor cu frecvență variabilă (VFO).

#### **1.3.1. Oscilator cu cristal cu frecvență variabilă, cu tub electronic**

Un exemplu de astfel de oscilator cu tub electronic este prezentat în fig. 1.11.

Montajul echipat cu tubul EF 90 funcționează ca un oscilator Colpits controlat cu cristal pe frecvență de 7,050 MHz. Cu ajutorul condensatorului variabil  $C_v$  de 100 pF și a trimerului de 20 pF acesta poate fi acordat în limitele benzii de 40 m.

Oscilatorul se alimentează de la un redresor stabilizat și poate livra o tensiune de 105 V și un curent de 10 mA.

Reglajul reacției pentru menținerea oscilațiilor întreținute se face cu ajutorul trimerului de 75 pF din divizorul de tensiune capacitive  $C_1, C_2$ .

VXO-ul poate fi folosit ca oscilator pilot de mare stabilitate, pentru un emițător ce poate lucra pe banda radioamatori de 40 m.

#### **1.3.2. Oscilator cu cristal, cu frecvență variabilă, tranzistorizat**

Altă schemă de VXO — de data aceasta echipată cu tranzistoare de tipul *npn* este prezentată în fig. 1.12.

Tranzistoarele utilizate 2N706, lucrează primul ca oscillator în montaj Clapp controlat cu cristal, iar al doilea

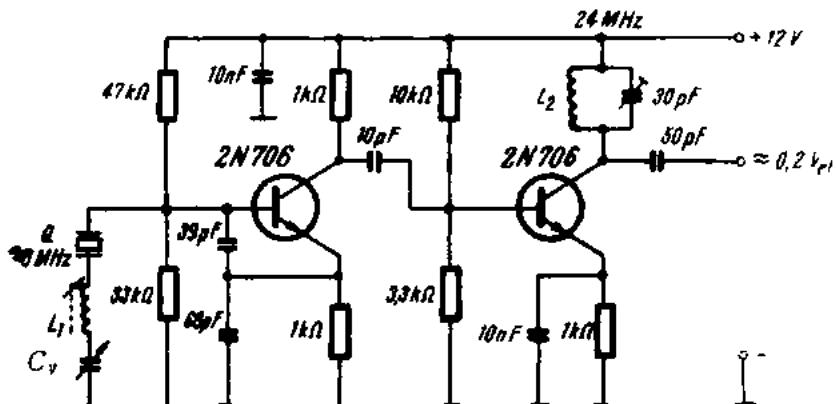


Fig. 3.12. Oscilator cu cristal, cu frecvență variabilă, tranzistorizat.

ca etaj triplor de frecvență acordat pe frecvența de 24 MHz.

Pentru a ajunge în banda de 2 m sunt necesare încă un etaj triplor acordat pe 72 MHz și un dublu pentru 144 MHz.

Cu ajutorul circuitului oscilant serie  $L_1$ ,  $C_v$  acordat pe o frecvență mai mare decât frecvența de rezonanță a cristalului se poate realiza modificarea frecvenței oscillatorului.

Datele bobinelor  $L_1$ ,  $L_2$  sunt prezentate în tabelul 3.3.

Tabelul 3.3

**Datele bobinelor oscillatorului VXO**

Bobină	Caracteristici
$L_1$	25 sp Cu Em Ø 0,5 mm
$L_2$	18 sp. Cu Em Ø 0,3 mm

Bobinele se realizează pe carcase cu miez de ferită de 8 mm.

VFO-ul prezentat se poate utiliza ca oscilator variabil pentru emisie care lucrează numai într-o porțiune de bandă de radioamatori de 2 m, spre exemplu numai de la 144 la 145 MHz.

### 1.1. Oscilatoare cu frecvență variabilă stabilizate cu cristal

Pentru a permite extinderea domeniului de reglare a vîndutului se utilizează aşa-numitele oscilatoare variabile controlate cu cristal (VFX).

Acestea sănt montajele care cuprind în componentă lor atât oscilatoare cu frecvență variabilă cât și oscilatoare cu cristal, iar semnalul de la ieșire rezultă din bătaia dintre cele două frecvențe ale oscilatoarelor amintite.

În acest mod VFX-urile reușesc să asigure un domeniu larg de reglare a frecvenței similar unui VFO și o stabilitate corespunzătoare oscilatoarelor controlate cu cristal (CO).

#### 1.4.1. Oscilator cu frecvență variabilă stabilizat cu cristal cu tuburi electronice

Un montaj de VFX cu tuburi electronice este arătat în fig. 1.13.

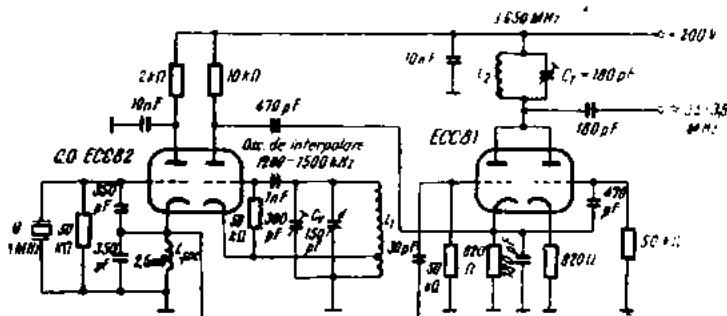


Fig. 1.13. Oscilator cu frecvență variabilă stabilizat cu cristal cu tuburi electronice.

Schema este echipată cu două duble triode, din care prima de tipul ECC82 lucrează ca oscilator cu cristal pe frecvență de 5 MHz și ca oscilator de interpolare pe frecvențele 1 200—1 500 MHz iar a doua de tipul ECC81 lucrează ca mixer echilibrat având circuitul de ieșire acordat în mijlocul benzii de 80 m pe frecvență de 3,650 MHz.

Datele bobinelor sunt cuprinse în tabelul 1.4. Bobinele se realizează pe carcase cu diametrul de 10 mm cu miez de ferită.

*Tabelul 1.4*  
**Datele bobinelor oscillatorului stabilizat cu cuaț VFX cu tuburi electronice**

Bobină	Caracteristicile	Observații
$L_1$	$2 \times 120$ sp. bobinat în fagure în galeți din sîrmă Cu Em Ø 0,15 mm 1 gafet = 4 mm	Priza la sp. 60 din primul gafet
$L_2$	48 sp. din sîrmă Cu Em Ø 0,3 mm.	—

Utilizarea unui mixer echilibrat este necesară pentru atenuarea frecvențelor celor două oscilatoare cît și a produselor de mixaj nedorite.

Oscilatorul cu frecvență variabilă rezultat asigură cîtă puritate și o stabilitate deosebită a semnalului.

Montajul se alimentează din orice redresor capabil să livreze 200 V și 40 mA și alimentarea filamentelor tuburilor la tensiunea alternativă de 6,3 V.

#### 1.4.2. Oscilator cu frecvență variabilă, stabilizat cu cristal, tranzistorizat.

Altă variantă de VFX utilizînd tranzistoare este prezentată în fig. 1.14. Montajul constă dintr-un oscilator Pierce cu cristal pe frecvență de 8 MHz echipat cu tranzistorul EFT317, un oscilator Colpits cu frecvență variabilă de interpolare lucrînd pe frecvențele 2,5—3 MHz.

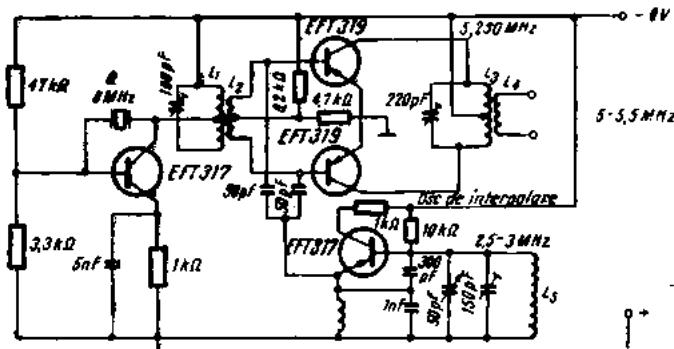


Fig. 1.14. Oscilator cu frecvență variabilă stabilizat cu cristal, tranzistorizat.

și un mixer simetric prevăzut cu două tranzistoare de tip EFT319 acordat la ieșire pe frecvență de 5,250 MHz.

VFX-ul se poate utiliza pentru pilotarea emițătoarelor de BLU avind o mare stabilitate.

Alimentarea montajului se face de la o baterie miniaturată sau un redresor stabilizat de 9 V.

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 1.5.

*Tabelul 1.5*

**Datele bobinelor oscilatorului VFX tranzistorizat**

Bobina	Caracteristică
$L_1$	32 sp. Cu Em Ø 0,5 mm cu priză la sp. 10
$L_2$	8 sp. Cu Em Ø 0,3 mm la priză sp. 4
$L_3$	46 sp. Cu Em Ø 0,5 mm
$L_4$	12 sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$L_5$	68 sp. Cu Em Ø 0,3 mm

Toate bobinele se realizează pe carcase de plastic cu diametrul de 10 mm cu miez de ferită cuprinse în ecrane de aluminiu cilindrice.

## 1.5. Excitatoare pentru stațiile de radioamatori

Dispozitivele care servesc la pilotarea stațiilor de emisie livrind un semnal de nivel corespunzător excitării amplificatoarelor de putere sunt denumite excitatoare.

Excitatoarele utilizează ca prime elemente în schema oscilatoarele de diverse tipuri prezentate anterior urmate de separatoare și etaje de amplificare a nivelului semnalului de ieșire.

Se mai pot folosi ca excitatoare însăși oscilatoarele care sunt echipate cu tuburi sau tranzistoare ce pot livra la ieșire un semnal suficient de mare pentru a asigura excitația necesară etajelor următoare ale unui emițător.

### 1.5.1. Excitator cu tuburi electronice — pentru banda de 80 m

În fig. 1.15 este prezentat un excitator pentru banda 80 m echipat cu tuburi electronice.

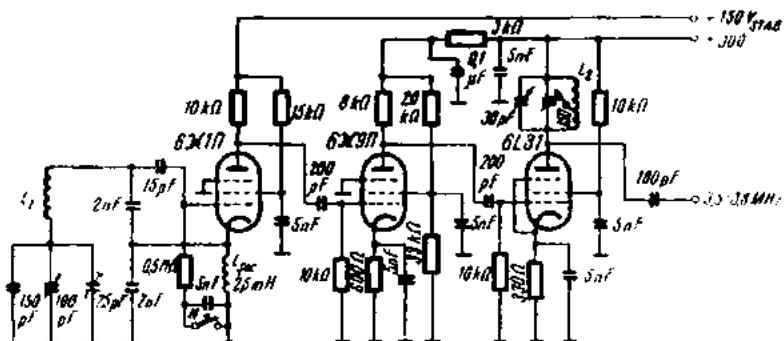


Fig. 1.15. Excitator cu tuburi electronice pentru banda de 80 m

Montajul are ca prim element tubul 6J1P ce lucrează ca oscilator Clapp și este alimentat de la o sursă de tensiune stabilizată de 150 V.

Al doilea etaj echipat cu tubul 6J9P este un etaj separator iar al treilea un etaj de amplificare acordat pe frecvența de ieșire a excitatorului.

Etajele 2 și 3 se alimentează cu tensiunea continuă de 300 V.

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 1.6.

Tabelul 1.6

Datele bobinelor excitatorului cu tuburi electronice pentru banda de 80 m

Bobină	Caracteristici
$L_1$	38 sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$L_2$	48 sp. Cu Em Ø 0,3 mm

Bobinele se realizează pe carcase cu miez de ferită de 8 mm.

Excitorul se caracterizează printr-o mare stabilitate și servește pentru pilotarea emițătoarelor de radioamatori lucrînd pe banda de 80 m.

#### 1.5.2. Excitor cu tranzistoare pnp pentru banda de 80 m

Alt montaj de excitor de data aceasta tranzistorizat este prezentat în fig. 1.16.

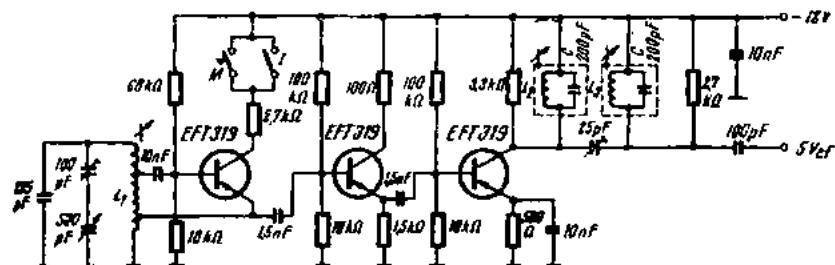


Fig. 1.16. Excitor cu tranzistoare PNP pentru banda de 80 m.

Montajul este realizat cu tranzistoare de tipul EFT 319.

Primul tranzistor lucrează ca un oscilator cu frecvență variabilă în schema Colpits, acordat pe frecvența 3,5—3,8 MHz, al doilea tranzistor lucrează ca separator, iar

al treilea ca etaj amplificator acordat pe frecvență centrală a benzii de 80 m (3,650 MHz).

Manipularea în regim de telegrafie se realizează cu ajutorul unui manipulator plasat în colectorul primului tranzistor. În paralel cu manipulatorul se montează și un intreruptor pentru menținerea purtătoarei în regim de telefonie cu modulație în amplitudine sau pentru acordul emițătorului.

Datele bobinelor din circuitele oscilante sunt prezentate în tabelul 1.7.

Tabelul 1.7

**Datele bobinelor excitatorului cu tranzistoare pnp pentru banda de 80 m**

Bobina	Caracteristici
$L_1$	54 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,3 mm
$L_2$	48 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,3 mm
$L_3$	48 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,3 mm

Bobinele se realizează pe carcase de plastic cu miez de ferocart de 10 mm diametru, cu ecran cilindric din aluminiu. Pentru a se obține un semnal constant în toată banda cele două circuite cuplate de la ieșirea excitatorului se aliniază astfel încit să asigure o lărgime de bandă de 300 KHz.

Schema se alimentează de la un redresor cu tensiune stabilizată ce poate livra o tensiune de 12 V și un curent de 30 mA.

### 1.5.3. Excitor BLU cu filtru pe 9 MHz

Un excitor cu tuburi electronice pentru BLU este prezentat în fig. 1.17.

Excitorul constă dintr-un oscilator de purtătoare echipat cu trioda EC92, controlat cu cristal de cuarț. Cu ajutorul comutatorului  $K$  se poate alege banda laterală superioară sau inferioară. Un amplificator de joasă frecvență prevăzut cu tuburile EF86 și ECC83 asigură amplificarea semnalelor obținute de la microfon la nivelul necesar. Tubul 7360 este un tub special care servește ca mixer echilibrat pentru obținerea semnalului BLDPS (cu două benzi laterale și purtătoare suprimată).

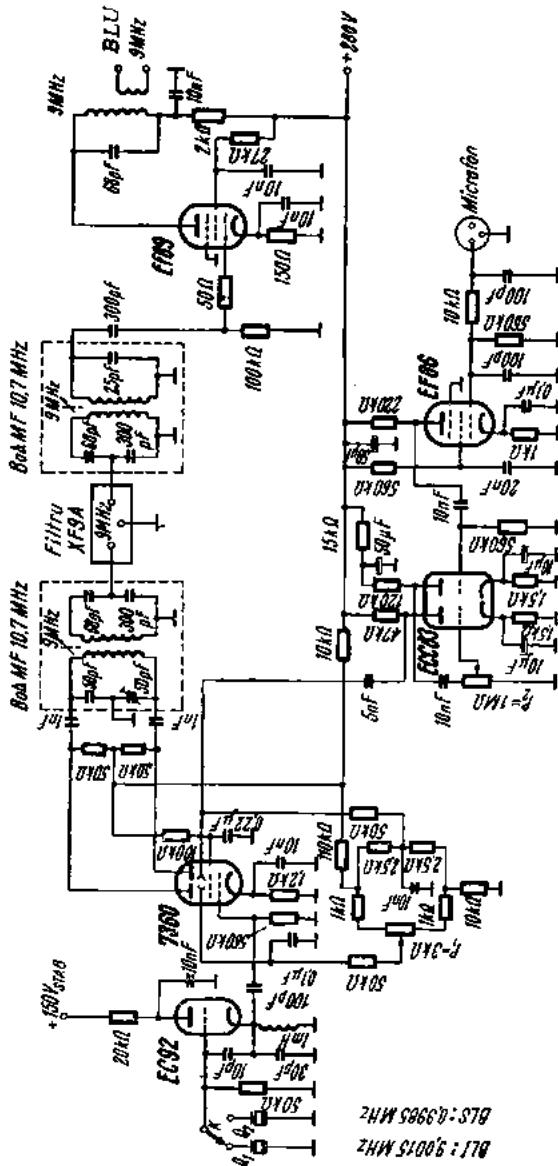


Fig. 1.17. Excitator BLU cu filtru pe 9 MHz.

Semnalul este trecut apoi printr-un filtru care permite trecerea unei singure benzi laterale obținindu-se astfel semnalul de BLU.

Filtrul utilizat este de tip XF9A avind frecvență centrală de 9 MHz și o lărgime de bandă de 2,4 KHz la 6 dB.

Se obține în acest mod un semnal BLU pe frecvență de 9 MHz care este apoi amplificat într-un etaj de amplificare acordat echipat cu tubul EF89.

Ca bobine de acord pe frecvență de 9 MHz se utilizează transformatoare de frecvență intermediară de la receptoare de UUS (10,7 MHz) modificate, sau se pot confectiona, bobinând 25 spire din conductor Cu Em  $\phi$  0,5 mm, pe carcase cu miez de ferită de 10 mm diametru, prevăzute cu ecran de aluminiu.

Echilibrarea mixerului, pentru o căt mai bună suprimerare a purtătoarei, se face din trimerul T de 50 pF și din potențiometrul  $P_1$  de 3 k $\Omega$ .

Amplificarea semnalului de joasă frecvență obținut de la microfon se reglează din potențiometrul  $P_2$  de 1 M $\Omega$ .

Montajul se alimentează de la o sursă ce poate asigura o tensiune continuă de 280 V/50 mA și o tensiune stabilizată de 150 V/10 mA. Tensiunea de filament este de 6,3 V iar curentul total absorbit de 1,35 A.

Excitatorul prezentat poate servi la realizarea unui emițător de BLU prin atașarea unor mixere, care să realizeze transpunerea semnalului de BLU în benzile de radioamatori și a unor etaje de amplificare pentru obținerea puterii de ieșire necesare în conformitate cu clasa autorizației de emisie deținută de radioamator.

#### 1.5.4. *Excitator BLU tranzistorizat cu filtru mecanic pe 455 kHz.*

Altă schemă de excitator BLU tranzistorizat și cu filtru mecanic pe 455 kHz este prezentat în fig. 1.18.

Montajul conține un oscilator de purtătoare cu un tranzistor cu efect de cimp controlat cu cristal pentru obținerea benzii laterale inferioare și superioare. Urmează două etaje de amplificare de tensiune cu tranzistoare de

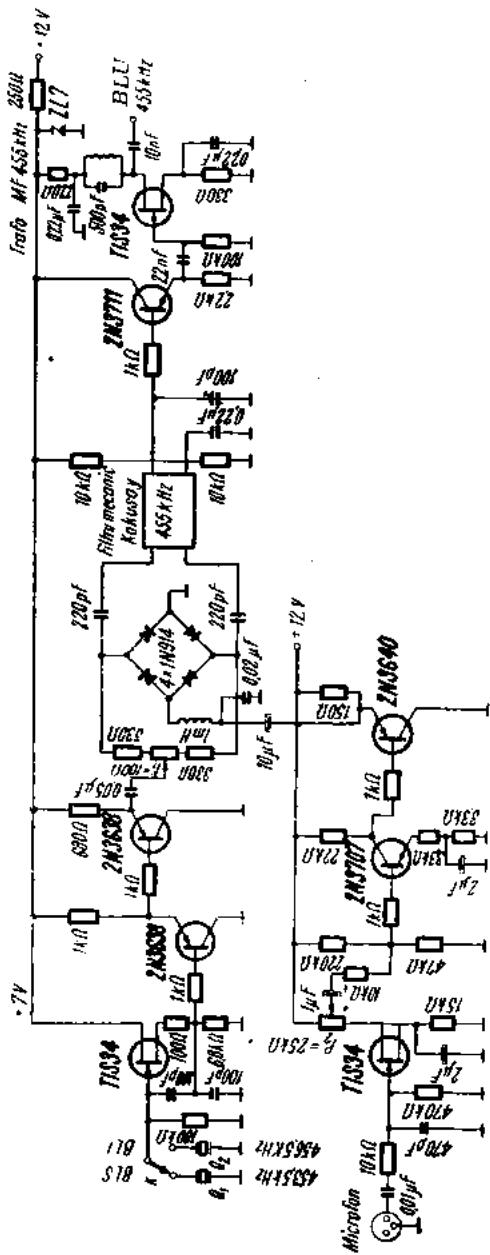


Fig. 1.18. Excitor BLU transitorizat cu filtru mecanic pe 455 kHz.

tipul 2N3636, după care purtătoarea se aplică modulatorului în inel prin potențiometrul  $P_1$  de  $100\ \Omega$ .

Pentru amplificarea semnalului de audiofrecvență se utilizează trei etaje de amplificare echipate cu tranzistoare TIS34, 2N3707 și 2N3640. Semnalul de frecvență audio obținut de la microfon se aplică apoi prin condensatorul electrolytic de  $10\ \mu F$  și bobina de înaltă frecvență de  $1\ mH$  celeilalte diagonale a modulatorului în inel.

Cu modulatorul în inel se obține un semnal cu dublă bandă laterală și purtătoarea suprimată pe frecvență de  $455\ kHz$ .

Acest semnal este aplicat prin condensatoarele de  $220\ pF$  filtrului mecanic la ieșirea căruia avem semnalul de tip BLU pe frecvență de  $455\ kHz$ , banda laterală dorită stabilindu-se cu ajutorul comutatorului  $K$ .

Urmează încă două etaje amplificatoare de tensiune din care primul aperiodic folosind tranzistorul 2N3711 iar al doilea acordat, utilizând tranzistorul cu efect de cimp TIS34, la ieșirea căruia se obține semnalul BLU pe frecvență de  $455\ kHz$  la un nivel de circa  $14\ V_{vv}$ .

Ca circuit acordat se poate folosi o bobină dintr-un transformator de frecvență intermediară acordat pe  $455\ kHz$ .

Montajul se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de  $12\ V$ , partea de înaltă frecvență primind o tensiune stabilizată de  $7\ V$  de la dioda Zener de tip ZL7.

Echilibrarea modulatorului în inel pentru suprimarea purtătoarei se realizează din potențiometrul  $P_1$  de  $100\ \Omega$  iar volumul de audiofrecvență respectiv gradul de modulație din potențiometrul  $P_2$  de  $25\ k\Omega$ .

Cu ajutorul acestui excitator se poate pilota un emițător BLU realizându-se bineînțeleș mixajele pentru obținerea benzilor dorite și amplificarea de putere la nivelul dorit.

### 1.5.5. Excitator cu tuburi pentru lucrul în BLU pe banda de 2 m

În fig. 1.19 se prezintă un excitator cu tuburi pentru lucrul BLU pe banda de 2 m.

Montajul este de fapt un converter de emisie care utilizează ca oscillator local controlat cu cristal jumătate

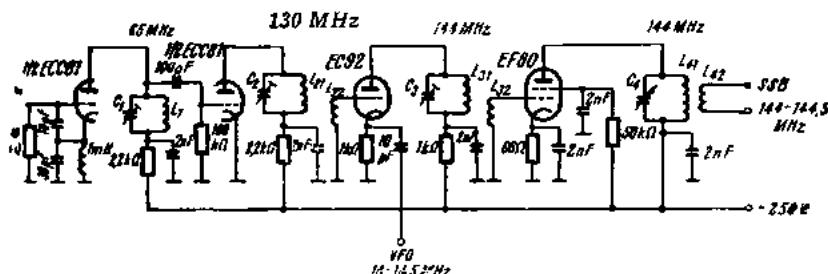


Fig. 1.19. Excitator cu tuburi pentru lucrul în BLU pe banda de 2 m.

din tubul ECC81 cu circuit acordat pe armonica a două în anod, cealaltă jumătate a tubului lucrînd ca dublor de frecvență. Al treilea etaj echipat cu trioda EC92 este un mixer acordat, iar al patrulea etaj este un amplificator de putere ce utilizează tubul EF80.

Tubul EC92 este ataçat în catod cu un semnal BLU de frecvență 14—14,5 MHz obținut de la un VFO sau un transceiver, puterea de atac necesară fiind de circa 100 mW.

La ieșirea excitatorului se obține un semnal BLU pe frecvență de 144—144,5 MHz, care apoi trebuie amplificat coresponzător.

Alimentarea excitatorului se face cu tensiune continuă de 250 V și cu tensiune alternativă de 6,3 V pentru filamente.

Bobinele se realizează pe carcase din plastic cu diametrul de 8 mm, distanța între spire fiind egală cu diametrul conductorului.

Datele elementelor circuitelor acordate sunt prezentate în tabelul 1.8.

Tabelul 1.

Datele elementelor circuitelor acordate ale excitatorului cu tuburi pentru lucru în BLU pe banda de 2 m

Elementul	Caracteristici
$L_1$	12 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,9 mm, cu pas distanțat
$C_1$	25 pF, trimer, disc, ceramic
$L_{21}$	4 sp. Cu Em $\varnothing$ 1 mm, cu pas distanțat
$L_{22}$	3 sp. Cu Em 1 mm, între spirele lui $L_{21}$
$C_2$	15 pF trimer, disc, ceramic
$L_{31}$	3 sp. Cu Em $\varnothing$ 1,2 mm, cu pas distanțat
$L_{32}$	2 sp. Cu Em $\varnothing$ 1,2 mm, între spirele lui $L_{31}$
$C_3$	10 pF trimer, disc, ceramic
$L_{41}$	3 sp. Cu Em $\varnothing$ 1,5 mm, cu pas distanțat
$L_{42}$	2 sp. Cu Em $\varnothing$ 1,5 mm, între sp. lui $L_{41}$
$C_4$	12 pF Cond. variabil, dielectric aer

Mixerile sau schimbătoarele de frecvență sunt dispozitivele ce servesc la transpunerea unui semnal de o anumită frecvență pe altă frecvență de lucru dorită.

Schimbătoarele de frecvență se găsesc în componenta receptoarelor, emițătoarelor și în altor montaje utilizate de radioamatori.

### 2.1. Mixere cu tuburi electronice

Schimbarea frecvenței se poate realiza în montaje cu tuburi electronice sau cu elemente semiconductoare.

#### 2.1.1. Mixer aditiv cu tub electronic

Cel mai simplu montaj de acest fel, este prezentat în fig. 2.1.

Schema conține un tub de tip 6BL8 care este ataçat pe grila de comandă a părții pentode atât de semnalul de intrare cât și de semnalul din oscilatorul local ce utilizează partea triodă a tubului.

Acest montaj poate fi folosit ca prim mixer într-un receptor cu dublă schimbare de frecvență pentru benzile de 14, 21 și 28 MHz.

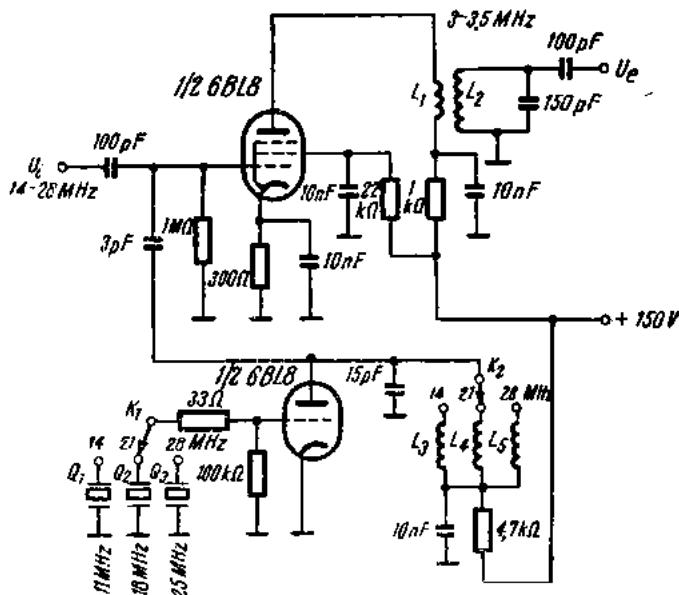


Fig. 2.1. Mixer aditiv cu tub electronic.

Bobinele se realizează pe carcase din plastic cu diametru de 10 mm cu miez de ferită și ecran cilindric de aluminiu după datele din tabelul 2.1.

Schema se alimentează dintr-un redresor de 150 V curent continuu respectiv 6,3 V la filament.

*Tabelul 2.1*  
Datele bobinelor mixerului aditiv cu tub electronic

Bobină	Caracteristici	Frecvența de acord
$L_1$	28 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,3 mm	—
$L_2$	52 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,5 mm	3,25 MHz
$L_3$	34 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,5 mm	11 MHz
$L_4$	20 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,5 mm	18 MHz
$L_5$	11 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,5 mm	25 MHz

## 1.2. Mixer echilibrat cu tub electronic

Alt tip de mixer cu tub electronic este prezentat în fig. 2.2.

Acesta este un mixer echilibrat ce se utilizează în schemele emițătoarelor de BLU pentru formarea tuturor

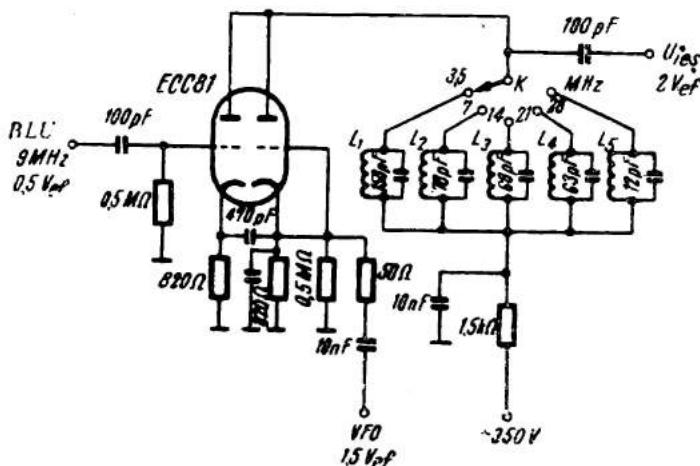


Fig. 2.2. Mixer echilibrat cu tub electronic.

enzilor de radioamatori din semnalul de BLU obținut e la un excitator pe o frecvență fixă.

Tubul utilizat ca mixer este o dublă triodă de tip CC81.

Semnalul de la excitator pe frecvență de 9 MHz este aplicat cu un nivel de circa 0,5 V<sub>rf</sub> pe grila de comandă a primei triode, iar semnalul de la VFO cu frecvență corespunzătoare și cu un nivel de circa 1,5 V<sub>rf</sub> este aplicat și pe grila celui de al doilea, cît și pe catodul primului tub.

Acest artificiu se realizează cu scopul ca frecvența oscillatorului local să apară în circuitul anodic al triodei și în antifază pentru ca la ieșire aceste frecvențe nedeterminate să fie mult atenuate. Pentru a selecta produsul de înajdorit, mixerul are ca sarcină pentru fiecare bandă un circuit acordat rezonant în mijlocul benzii respective.

Tabelul 2  
Datele bobinelor mixerului echilibrat cu tub electronic

Bobină	Caracteristile	Frevenția de acord
$L_1$	45 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,5 mm	3,650 MHz
$L_2$	28 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,5 mm	7,050 MHz
$L_3$	19 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,7 mm	14,200 MHz
$L_4$	9 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,8 mm	21,200 MHz
$L_5$	4 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,9 mm	28,500 MHz

Datele bobinelor sunt date în tabelul 2.2.

Bobinele se execută pe carcase cu mică de ferită de 10 mm diametru închise în ecran de aluminiu cilindric.

## 2.2. Mixere cu elemente semiconductoare

### 2.2.1. Mixer tranzistorizat pentru două benzi

Mixerul tranzistorizat care permite acoperirea a două benzi de radioamatori (3,5 și 14 MHz) la emisie printr-un singur mixaj este redat în fig. 2.3.

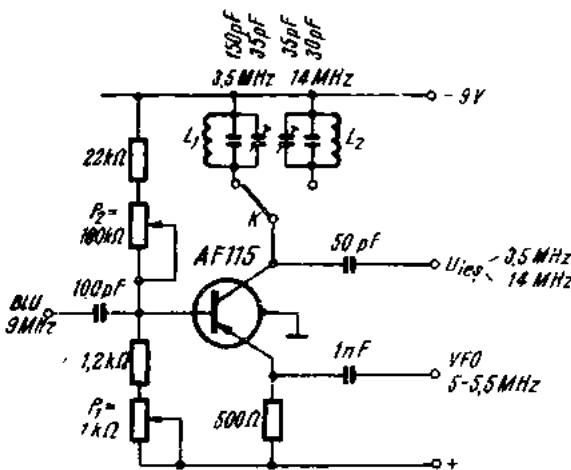


Fig. 2.3. Mixer tranzistorizat pentru două benzi

Mixerul primește pe baza tranzistorului AF 115 de tipul *pnp*, semnalul de la excitatorul BLU de 9 MHz și pe emitor semnalul de la VFO pe frecvență de 5—5,5 MHz.

Sarcina montajului o constituie un circuit oscilant acordat pe frecvență de 3,5 MHz și altul pe frecvență de 14 MHz comutabile prin comutatorul *K*. Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 2.3. Conductorul se înfășoară spiră îngă spiră pe o carcăsă de 8 mm cu miez de ferocart.

*Tabelul 2.3*

**Datele bobinelor mixerului tranzistorizat pentru două benzi**

Bobină	Caracteristici
$L_1$	40 sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$L_2$	19 sp. Cu Em Ø 0,8 mm

Reglajul regimului optim de funcționare a tranzistorului se face din potențiometrele  $P_1$  de  $1\text{k}\Omega$  și  $P_2$  de  $100\text{k}\Omega$  pentru un curent de colector  $I_c=1\text{mA}$ .

Tensiunea de alimentare se ia de la o baterie miniatură de 9 V.

### 2.2.2. Mixer de recepție cu tranzistor cu efect de cimp

Alt montaj de mixer ce folosește un tranzistor cu efect de cimp (MOSFET) este prezentat în fig. 2.4.

Schema se folosește ca mixer de recepție în receptoarele moderne de radioamatori.

Señalul de intrare este aplicat porții notate cu *G* a tranzistorului 2N3085, tranzistor de tip MOSFET cu canal *n*, prin intermediul condensatorului de 50 pF. Señalul variabil de la oscillatorul local este aplicat la electrodul sursă al tranzistorului notat cu *S* iar ieșirea se face pe un transformator de medie frecvență acordat pe frecvență de 455 kHz montat în circuitul de drenă *D* al tranzistorului.

Montajul foarte simplu și ușor de realizat prezintă o mare stabilitate.

Alimentarea mixerului se face de la o baterie sau unece altă sursă de 4,5 V curent continuu.

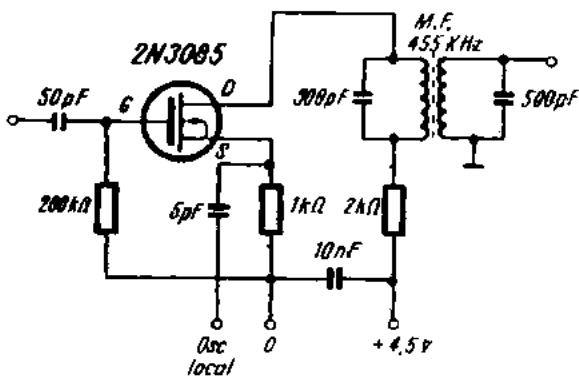


Fig. 2.4. Mixer de recepție cu tranzistor cu efect de cimp.

### 2.2.3. Mixer de recepție cu diode

Altă schemă interesantă de mixer este prezentată în fig. 2.5.

Este vorba de un mixer cu diode folosit în receptoarele de radioamatorii cu dublă schimbare de frecvență

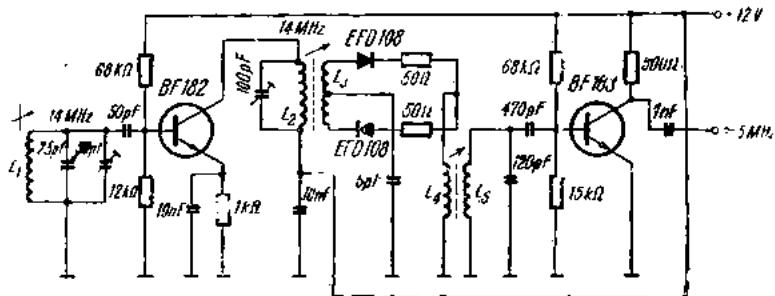


Fig. 2.5. Mixer de recepție cu diode.

pentru a transpune banda de 14 MHz pe medie frecvență de 5 MHz.

Primul etaj al montajului, echipat cu tranzistorul BF182 este un amplificator de radiofrecvență acordat pe frecvența de intrare de 14 MHz. Urmează etajul de schimbare a frecvenței cu diode de tip EFD108 a cărui ieșire

conduce semnalul într-un circuit acordat pe frecvență intermedie de 5 MHz. De aici semnalul este amplificat în tensiune de ultimul etaj echipat cu tranzistorul BF183. Caracteristicile bobinelor sunt trecute în tabelul 2.4.

Tabelul 2.4

Datele bobinelor mixerului de recepție cu diode

Bobină	Caracteristici
$L_1$	12 sp. Conductor Cu Em Ø 0,5 mm
$L_2$	10 sp. Conductor Cu Em Ø 0,5 mm
$L_3$	3 sp. Conductor Cu Em Ø 0,5 cu priză mediană
$L_4$	6 sp. Conductor Cu Em Ø 0,3 mm
$L_5$	20 sp. Conductor Cu Em Ø 0,3 mm

Toate bobinele se realizează pe carcase de plastic cu miez de ferită de 8 mm ecranate.

Intreaga schemă se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de 12 V.

#### 2.2.4. Mixer cu tranzistoare cu efect de cîmp (TEC)

În fig. 2.6 este prezentată o schemă de mixer cu două tranzistoare cu efect de cîmp.

Cele două tranzistoare cu efect de cîmp BF245 au aplicate pe electrodul poartă, primul, semnalul de intrare de

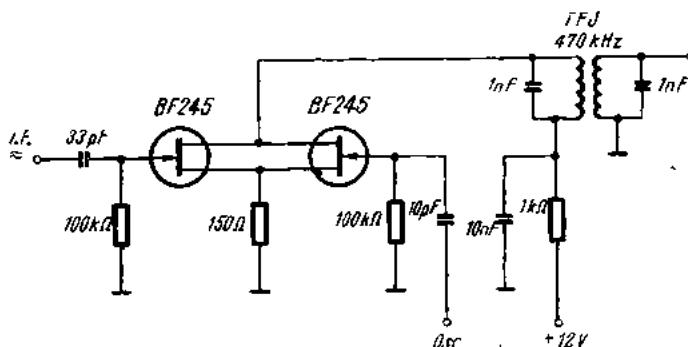


Fig. 2.6. Mixer cu tranzistoare cu efect de cîmp.

înaltă frecvență, al doilea, semnalul de la oscilatorul local. Circuitul de ieșire legat în baza comună a celor două tranzistoare este un transformator de frecvență intermedieră acordat pe frecvență de 470 kHz.

Pentru o bună echilibrare a montajului în vederea suprimării frecvenței oscilatorului local și a frecvenței de intrare se recomandă să se aleagă două tranzistoare cu efect de cimp cît mai egale ca parametri.

Schimba se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de 12 V.

Montajul dă rezultate excelente atât ca mixer de recepție cît și în montaje de emisie sau transceiveere.

### 2.2.5. Mixer de emisie echilibrat cu tranzistoare npn

O altă variantă de mixer de emisie echilibrat este prezentată în fig. 2.7.

Schimba constă din două tranzistoare 2N706 montate în contratimp care debitează pe un circuit acordat co-

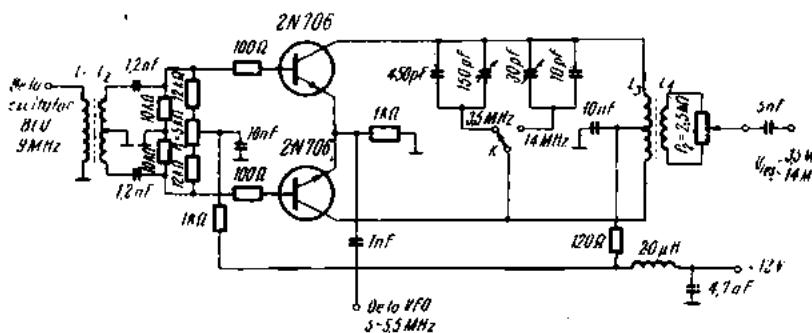


Fig. 2.7. Mixer de emisie echilibrat.

mutabil pentru acordui pe două benzi (3,5 MHz și 14 MHz). Comutarea benzilor se face din comutatorul K.

La intrare, dispozitivul primește un semnal de circa 500 mV de la excitatorul de BLU pe 9 MHz care ajunge în opoziție de fază pe bazele celor două tranzistoare, iar pe emitoare se injectează semnalul de la VFO-ul de 5—5,5 MHz la un nivel de circa 350 mV.

Datorită particularităților montajului în contratimp în circuitul de colector nu vom regăsi ca produs de mixaj frecvența de intrare ci doar suma sau diferența frecvențelor între semnalul de intrare și cel al VFO-ului, plus frecvența obținută din VFO. Pentru atenuarea acesteia în urmă cît și a celorlalte produse de mixaj superioare și pentru selectarea benzilor de frecvență dorite, se utilizează cele două grupuri de condensatoare ce realizează rezonanță circuitului de sarcină pe frecvență de 15 MHz respectiv 14 MHz.

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 2.5.

Tabelul 2.5  
Datele bobinelor mixerului de emisie cu tranzistoare *npn*

Bobină	Caracteristici
$L_1$	14 sp. Cu Em Ø 0,3 mm bobinate spiră lîngă spîtă
$L_2$	2×12 sp. Cu Em Ø 0,3 mm bobinate bifilar peste $L_1$
$L_3$	2×10 sp. Cu Em Ø 0,3 mm bobinate spiră lîngă spiră
$L_4$	8 sp. Cu Em Ø 0,3 mm bobinate peste $L_3$

Bobinele se realizează pe carcase cu miez de ferită de 8 mm diametru.

Echilibrarea mixerului se realizează prin potențiometrul  $P_1$  de  $5\text{ k}\Omega$  iar volumul semnalului de ieșire din potențiometrul  $P_2$  de  $2,5\text{ k}\Omega$ .

Schema se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de 12 V printr-un filtru format din condensatorul de trecere de  $4,7\text{ nF}$  și bobina de înaltă frecvență de  $20\text{ }\mu\text{H}$ .

## Amplificatoare de audiofrecvență

r.lv. r.lv. r.lv.

Amplificatoarele de audiofrecvență sunt larg răspândite în practica radioamatorilor atât ca montaje distincte și ca etaje componente ale emițătoarelor și receptoarelor.

În cele ce urmează vom descrie cîteva scheme intereseante din acest domeniu, utilizind tuburi electronice și tranzistoare.

### 3.1. Amplificatoare de audiofrecvență cu tuburi electronice

Amplificatoarele de audiofrecvență sunt folosite de radioamatorii de emisie-recepție pentru amplificare semnalelor de microfon, pentru modularea emițătoarelor sau pentru amplificare în vederea obținerii unei adușii și difuzor.

#### 3.1.1. Amplificator de audiofrecvență cu dublă triodă

Un amplificator simplu de audiofrecvență cu dublă triodă este prezentat în fig. 3.1.

Montajul utilizează tubul ECC83 și poate fi folosit ca amplificator de microfon pentru un emițător, intercon stație de amplificare etc.

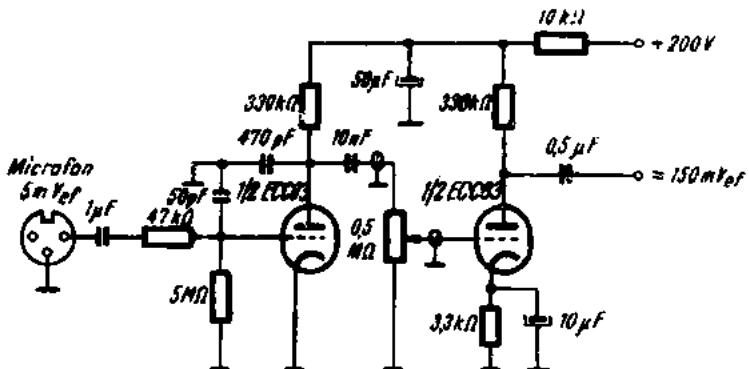


Fig. 3.1. Amplificator de audiofrecvență cu dublă triodă.

La execuție se va avea în vedere o bună ecranare a tirilor indicate în schemă și realizarea unor legături cât mai scurte.

La un semnal de intrare de  $5 \text{ mV}_{\text{ef}}$ , montajul asigură o amplificare a acestuia de 30 de ori, respectiv  $150 \text{ mV}_{\text{ef}}$ , la ieșire.

Schema se alimentează de la un redresor de 200 V.

### 3.1.2. Amplificator de audiofrecvență pentru emisie cu două tuburi

Altă variantă mai perfectionată de amplificator de joasă frecvență este prezentată în fig. 3.2. Amplificatorul poate servi ca modulator pentru emisie fiind echipat cu două tuburi ECF82.

Partea triodă a primului tub lucrează ca preamplificator de microfon, asigurând nivelul de intrare necesar. Partea pentodă a tubului este legată ca generator de ton realizând oscilații de audiofrecvență de 800 Hz necesare pentru acordul emițătorului BLU.

Al doilea tub ECF82 este amplificatorul de audiofrecvență propriu-zis, urmat de un repetor catodic cu impedanță mică de ieșire.

Potențiometrul  $P_1$  de  $0.5 \text{ M}\Omega$  de tip semireglabil se potrivește la început în funcție de sensibilitatea micro-

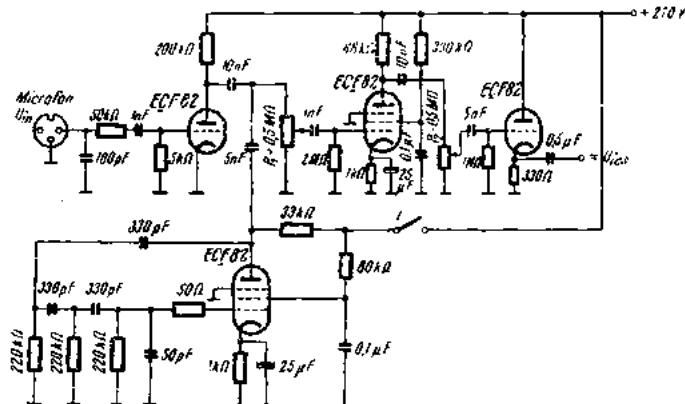


Fig. 3.2. Amplificator de audiofrecvență pentru banda de conștiință cu două tuburi.

fotoului utilizat, volumul de amplificare reglându-se prin butonul potențiometrului  $P_2$  de  $0,5 \text{ M}\Omega$  scos pe panou frontal.

Montajul se alimentează cu o tensiune continuă de  $210 \text{ V}$  și o tensiune de filament de  $6,3 \text{ V}$  alternativ.

### 3.1.3. Amplificator de audiofrecvență pentru emițător BLU cu VOX și anti-trip.

O altă schemă de amplificator de audiofrecvență pentru emițătoare BLU este prezentată în fig. 3.3.

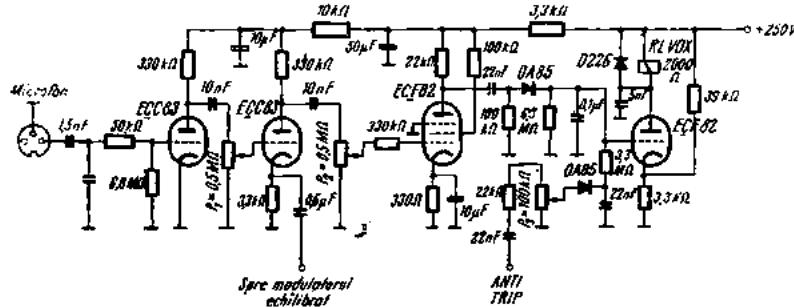


Fig. 3.3. Amplificator de audiofrecvență pentru emițător BLU cu VOX și anti-trip.

Montajul utilizează o dublă triodă (ECC83) ca amplificator propriu-zis și o triodă pentodă (ECF82) ca dispozitiv de VOX și ANTI-TRIP, anexe foarte utile și indispensabile unui emițător BLU modern.

Intrarea în amplificator este realizată pe impedanță mare atecvată utilizării microfoanelor cu cristal.

Amplificatorul are două ieșiri, una pe catod pentru acuui modulatorului echilibrat al emițătorului și una pe anod pentru comanda dispozitivelor anexă menționate.

Reglajul amplificării se face cu ajutorul potențiometrului  $P_1$  de  $0,5\text{ M}\Omega$ , al sensibilității sistemului de comandă vocală a emițătorului (VOX) din potențiometrul  $P_2$  de  $0,5\text{ M}\Omega$ , iar nivelul de blocare a emițătorului la emițătoarele din difuzorul receptorului propriu ale sistemului de ANTI-TRIP din potențiometrul  $P_3$  de  $100\text{ k}\Omega$ .

Schela se poate alimenta dintr-o sursă de tensiune continuă de  $250\text{ V}$  separată sau din emițător. Tensiunea alternativă pentru filamentele tuburilor este de  $6,3\text{ V}$ .

#### 3.4. Amplificator de putere cu tuburi

Pentru ilustrarea utilizării amplificatoarelor de audio în vență în receptoare este prezentată schela din fig. 3.4.

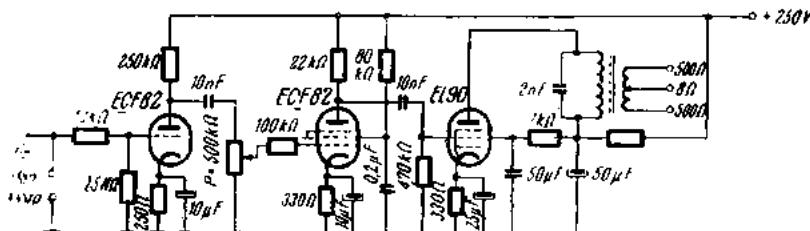


Fig. 3.4. Amplificator de putere, cu tuburi.

Schela reprezintă un amplificator de putere cu tuburi electronice folosit ca etaj final la un radioreceptor.

Montajul poate fi folosit însă și ca o anexă la receptoarele simple tranzistorizate pentru a putea recepționa emisiunile și în difuzor, ca amplificator de picup sau pentru sonorizare.

*Tabloul 3.1*

Datete pentru realizarea transformatorului de ieșire al amplificatorului din fig. 3.4

Secțiunea magnetului de fier	Infiltrarea primară			Infiltrarea secundară		
	Nr. sp.	Conductor	Imped.	Nr. sp.	Imped.	conductor
1,5 cm <sup>2</sup>	1 850	Cu Em Ø 0,12 mm	10 kΩ	85	8Ω	460

Amplificatorul este echipat cu tuburile ECF82 și EL90.

Partea triodă a tubului ECF82, este montată ca preamplificator după detecție, putind juca rol și de preamplificator de microfon sau picup în funcție de utilizarea montajului.

Partea pentodă lucrează ca amplificator prefinal realizând amplificarea de tensiune necesară atacării etajului final.

Tubul EL90 este o pentodă finală montată ca amplificator de putere.

Amplificatorul debitează pe un transformator de ieșire care la dorință poate fi procurat din comerț sau realizat de radioamator cu mijloace proprii.

Transformatorul de ieșire este prevăzut cu două ieșiri una de impedanță joasă pentru conectarea difuzorului și una de impedanță înaltă pentru conectarea unor lini de sonorizare sau căști.

Datele pentru realizarea transformatorului de ieșire sunt prezentate în tabloul 3.1.

Miezul de fier utilizat este din tablă de fero-siliciu de 0,3 mm de bună calitate fiind realizat din tole tip E+I.

Întregul montaj se alimentează dintr-un redresor separat ce poate debita o tensiune continuă de 250 V pentru alimentarea anodică a tuburilor și o tensiune alternativă de 6,3 V pentru alimentarea filamentelor.

Datorită multiplelor sale utilizări acest amplificator ușor de realizat va fi apreciat în laboratorul oricărui radioamator.

## 1.2. Amplificatoare de audiofrecvență cu tranzistoare

Tranzistoarele de joasă frecvență au cunoscut o dezvoltare rapidă încă de la începutul folosirii elementelor semiconductoare, astfel încit în prezent schemele de amplificare de joasă frecvență cu tranzistoare înregistrează o varietate mare de forme.

Dintre acestea vom descrie cîteva scheme practice pentru radioamatori.

### 1.2.1. Preamplificator de microfon cu un tranzistor

Prima și cea mai simplă schemă de amplificator de audiofrecvență utilizînd un tranzistor este prezentată în fig. 3.5.

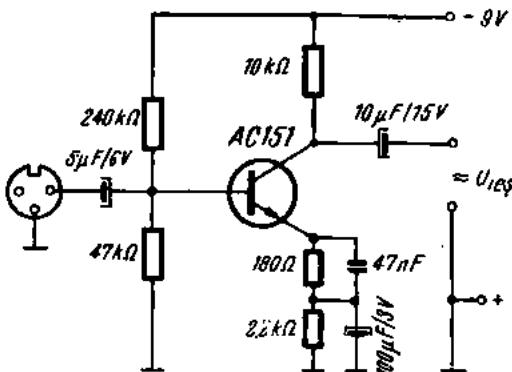


Fig. 3.5. Preamplificator de microfon cu un tranzistor.

Schema reprezintă de fapt un preamplificator de microfon puțin pretențios însă care poate aduce mari servicii acelor radioamatori care nu posedă un microfon prea sensibil în dotarea stației lor.

Tranzistorul folosit, AC151 de tip pnp, lucrează în clasa A pentru asigurarea unei fidelități cît mai mari.

Acest montaj poate asigura o amplificare a semnalului rezultat de la microfon de circa 50 de ori, obținînd la

ieșirea sa un nivel de  $100 \text{ mV}_{\text{ef}}$ , la un semnal de intrare de  $2 \text{ mV}_{\text{ef}}$ .

Amplificatorul se alimentează de la o baterie miniatură de 9 V și poate fi amplasat împreună cu aceasta chiar în carcasa sau în suportul microfonului.

Rezistența de polarizare a bazei tranzistorului se alege experimental, valoarea optimă determinindu-se pentru un curent de colector  $I_c = 0,5 \text{ mA}$ .

### 3.2.2. Amplificator de audiofrecvență cu filtru trece jos pentru BLU

Altă schemă de amplificator de joasă frecvență tranzistorizat mai perfecționată este prezentată în fig. 3.6.

Schema reprezintă un amplificator de joasă frecvență completat la ieșire cu un filtru trece jos ce permite tre-

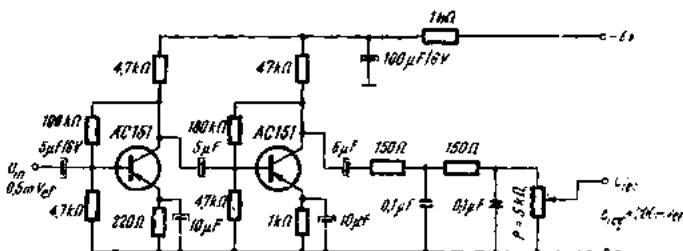


Fig. 3.6. Amplificator de audiofrecvență cu filtru trece jos pentru BLU.

cerea semnalelor între 30 și 3 000 Hz, ce se poate utiliza ca modulator pentru un emițător BLU tranzistorizat.

Tranzistoarele utilizate de tip AC151, oferă o amplificare maximă de circa 400 de ori a semnalului de intrare, la distorsiuni ce nu depășesc 3% în banda de frecvență transmise.

Montajul se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de 6 V curențul consumat fiind de 2 mA.

Condensatoarele electrolitice din schemă se aleg pentru o tensiune de lucru de 6 V iar rezistențele sunt de tip miniatură de 0,25 W.

### 3.3. Amplificator de audiofrecvență cu circuit integrat

O schemă interesantă de amplificator realizat cu circuit integrat este prezentată în fig. 3.7.

Circuitul integrat utilizat de tip TAA293 unul din cele mai simple, conținând într-o capsulă de tip TO18 cu 10 picioare de contact o schemă de amplificator de audiofrecvență echivalentă a trei tranzistoare de tip *npn*.

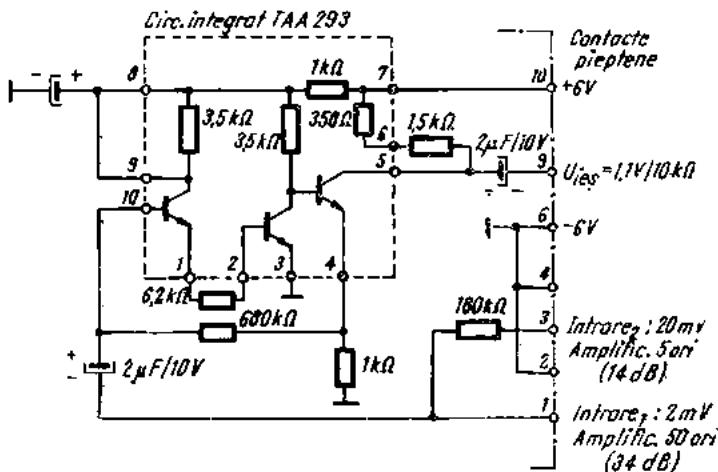


Fig. 3.7. Amplificator de audiofrecvență cu circuit integrat.

Pieseile anexă care completează montajul se pot monta pe o placă de pertinax de 1,5 mm pe o placă de circuit imprimat prelucrată corespunzător sau pe o lamelă sertar folosită pentru micro-module cu 10 contacte tip pieptene.

Schemă a două circuite de intrare, unul pentru un statc cu un semnal incident de 2 mV (intre contactele 1, 2) care asigură o amplificare de 34 dB (50 ori) și al doilea

circuit de intrare (între contactele 3, 4) care la un semnal de intrare de 20 mV realizează o amplificare pe această cale de 14 dB (5 ori).

Montajul se alimentează de la o baterie de 6 V la bornele legate la contactele 10 și 6.

Dispozitivul prezentat asigură o calitate deosebită la dimensiuni minime, schema putând fi realizată pe o placă de  $5 \times 5$  cm.

### 3.2.4. Amplificator de audiofrecvență, de putere, tranzistorizat

O schemă de amplificator de audiofrecvență de putere tranzistorizat este prezentată în fig. 3.8.

Montajul este realizat cu tranzistoare cu germaniu de tip pnp, asigurând o putere de ieșire de audiofrecvență a etajului final de 2 W, fără radiator sau 10 W cu radiator.

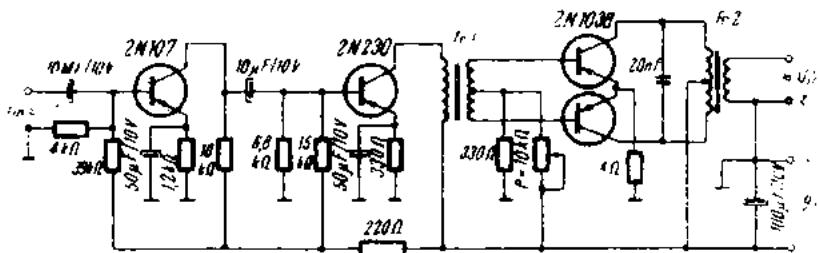


Fig. 3.8. Amplificator de audiofrecvență de putere tranzistorizat.

Primul tranzistor 2N107 de 500 mW realizează preamplificarea de intrare a amplificatorului.

Al doilea tranzistor 2N230 de 1 W este montat ca amplificator prefinal asigurând excitația necesară etajului final.

Ultimul etaj echipat cu două tranzistoare 2N1038 montate în contratimp realizează o amplificare de putere a semnalului de audiofrecvență pînă la o putere de 2 W.

Utilizîndu-se un radiator de  $70 \text{ cm}^2$  puterea de ieșire a amplificatorului poate fi ridicată pînă la 10 W. Pentru

• cesta este însă necesară introducerea a încă unei perechi de tranzistoare 2N1038 pentru asigurarea nivelului de excitare cerut.

Schela se alimentează de la un redresor de 9 V ce poate livra un curent de 0,5 A respectiv 3 A în cazul unei puteri de ieșire de 10 W.

Datele constructive ale transformatoarelor de defazaj ( $Tr_1$ ) și de ieșire ( $Tr_2$ ) sunt prezentate în tabelul 3.2.

Amplificatorul prezentat poate avea multiple întrebunțări spre exemplu: modulator pentru un emițător tranzistorizat cu modulație în amplitudine, dispozitiv pentru ascultarea în difuzor a emisiunilor de radioamator, amplificator pentru sonorizare, pentru picup, magnetofon, sau pentru instalarea unor utilizări suplimentare de putere mai mare.

Regimul optim de lucru al lăbului final în contrătempă amplificatorului se stabilește prin alegerea valorii optime a rezistenței de polarizare din potențiometrul  $P$  de  $10\text{ k}\Omega$ .

Tabelul 3.2

Datele pentru realizarea transformatoarelor amplificatorului de audiofreqvență tranzistorizat din fig. 3.8

Transformatorul	Tipul tăblierelor	Grosimea pacetului	Înălțimea primară	Înălțimea secundară
De defazaj ( $Tr_1$ )	E 8	20 mm	1 1200 sp. Cond. Cu Em Ø 0,1 mm	2×250 sp. Cond. Cu Em Ø 0,2 mm
De ieșire ( $Tr_2$ )	E 14	50 mm	2×126 sp. Cond. Cu Em Ø 0,6 mm	38 sp. Cond. Cu Em Ø 1 mm

## Amplificatoare de radiofrecvență

Etaje amplificatoare de radiofrecvență se întâlnesc atât în construcția emițătorului cât și a receptoarelor și au menirea de a realiza amplificarea semnalului de radiofrecvență la nivelul necesar.

### 4.1. Amplificatoare de radiofrecvență cu tuburi electronice

#### 4.1.1. Amplificator de radiofrecvență pentru emisie, cu tub electronic

Un etaj amplificator de radiofrecvență cu circuite acordate pe toate benzile de radioamatori cu tub electronic folosit pentru emisie este prezentat în fig. 4.1.

Amplificatorul face parte din schema unui emițător BLU având rolul de amplificator de tensiune prefinal.

Tubul electronic folosit este 12BY7A un tub cu pantă respectiv cu amplificare mare.

Nivelul de ieșire al semnalului se reglează modificând negativarea tubului cu ajutorul potențiometrului  $P$  de  $5\text{ k}\Omega$  din catod.

Datele bobinelor circuitelor acordate din anodul tubului sunt prezentate în tabelul 4.1.

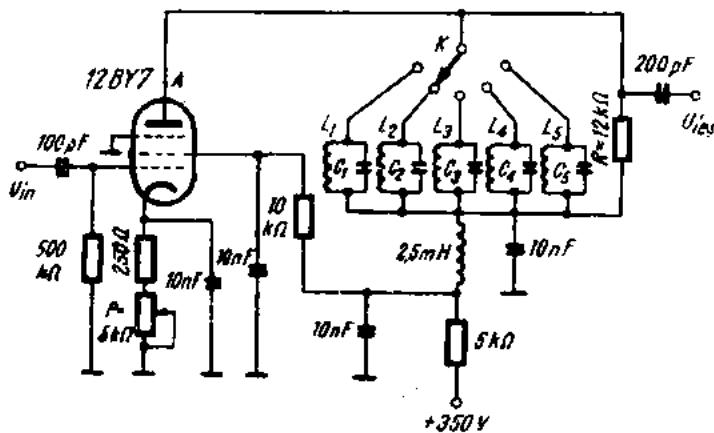


Fig. 4.1. Etaj amplificator de RF cu tub electronic pentru emisie.

Toate bobinile se execută pe carcăsă cu miez de fieră de 10 mm diametru și sunt ecranate cu un capac cilindric.

Condensatoarele utilizate sunt ceramice tubulare.

Tabelul 4.1

Datele bobinelor amplificatorului de radiofrecvență din fig. 4.1

Frecvența de rezonanță	Bobina	Condensatorul
3,650 MHz	$L_1 = 48$ sp. Cu Em $\varnothing 0,5$ mm	$C_1 = 190$ pF
1,050 MHz	$L_2 = 30$ sp. Cu Em $\varnothing 0,5$ mm	$C_2 = 75$ pF
15,150 MHz	$L_3 = 16$ sp. Cu Em $\varnothing 0,8$ mm	$C_3 = 68$ pF
21,200 MHz	$L_4 = 11$ sp. Cu Em $\varnothing 0,8$ mm	$C_4 = 50$ pF
28,500 MHz	$L_5 = 4$ sp. Cu Em $\varnothing 1$ mm	$C_5 = 12$ pF

Pentru a permite obținerea unui nivel constant la ieșire pe întreaga bandă, circuitele se acordă în mijlocul fiecărei benzi, iar în paralel este montată rezistența de amortizare  $R$  de  $12\text{ k}\Omega$  care realizează o aplatizare a urbei de rezonanță.

La un semnal de intrare de  $1\text{ V}_\text{ef}$ , amplificatorul realizează o ridicare a acestuia pînă la  $13-15\text{ V}_\text{ef}$ , nivel su-

ficient pentru excitarea unui etaj final de 100 W,corespunzător unei autorizații de emisie de clasa 2-a.

Montajul se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de 350 V, curentul de virf fiind de circa 30 mA.

#### 4.1.2. Amplificator de radiofrecvență pentru recepție, cu tub electronic

Amplificatoarele de radiofrecvență se întâlnesc în caseroul radioreceptoarelor ca preamplificatoare, preselecațoare, amplificatoare de intrare sau ca amplificatoare de medie frecvență.

Accesta se deosebesc de amplificatoarele de radiofrecvență din emițătoare prin faptul că lucrează la un nivel de semnal mai mic și utilizează tuburi electronice de putere mai mică.

Un exemplu de amplificator de radiofrecvență pentru recepție, cu tub electronic este prezentat în fig. 4.2.

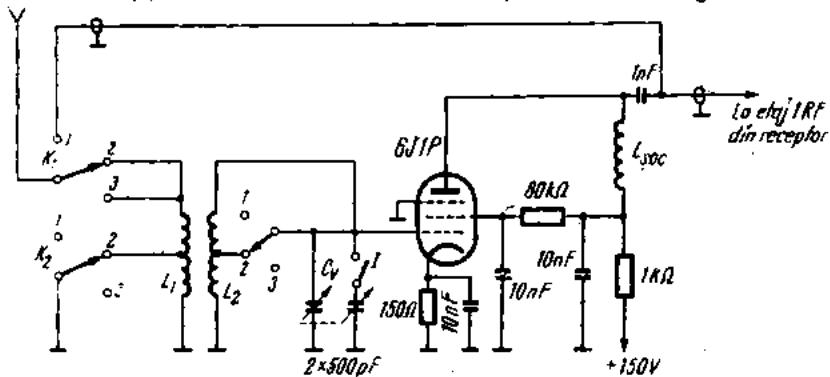


Fig. 4.2. Etaj amplificator de RF, cu tuburi, pentru recepție.

Montajul reprezintă un preselecațor care se poate atașa unui receptor pentru îmbunătășirea performanțelor acestuia.

Tubul utilizat este 6 J1P, o pentodă de radiofrecvență cu pantă mare și zgomot propriu mic.

Schema preamplificatorului conține un circuit acordat la intrare ce se poate aduce la rezonanță în întreaga

bândă a undelor scurte folosite de radioamatori între 3 și 30 MHz, în două secțiuni: 3—10 MHz și 10—30 MHz comutabile cu ajutorul comutatorului  $K$ .

Comutatorul  $K$  cu  $3 \times 3$  poziții realizează cu prima secțiune ( $K_1$ ) comutarea bobinei de antenă  $L_1$ , cu secțiunea a doua ( $K_2$ ) comutarea prizei pe bobina de antenă, iar cu secțiunea  $K_3$  comutarea prizei de pe bobina de acord.

Poziția 1 a comutatorului, preselectorul este ecolit, antena fiind cuplată direct la receptor.

Bobinele  $L_1$  și  $L_2$  se execută pe carcase de material plastic cu miez de ferită cu un diametru de 8 mm conform datelor din tabelul 4.2.

*Tabelul 4.2*

**Datele bobinelor amplificatorului din fig. 4.2**

Bobină	Caracteristici
$L_1$	6 spire de conductor Cu Em Ø 0,35 mm cu priză la spira 2 de la masă
$L_2$	10 spire din conductor Cu Em Ø 0,35 mm cu priză la spira 14 de la masă

Bobina de înaltă frecvență  $L_{soc}$  se realizează bobinând pe o rezistență de  $1 M\Omega$  70 de spire din liță izolată de înaltă frecvență de  $19 \times 0,05$  mm.

Pentru acordul pe frecvențele finale, întreruptorul  $L$  se deschide, o secțiune a condensatorului variabil  $C_r$  de "X500 pF fiind scoasă din circuit.

Montajul se poate realiza independent într-o boxă etanșă, care se leagă cu receptorul printr-un cablu etanș, sau se poate executa pe același șasiu cu receptorul fiind incorporat în receptor.

Schema se alimentează fie dintr-un redresor separat și poate livra o tensiune de 150 V, fie direct din receptor. Tensiunea de alimentare a filamentului este de 6,3 V.

Cu acest preselector se poate obține un ciștig în plus la recepție de peste 20 dB, peste nivelul de zgomot, fapt ce contribuie la îmbunătățirea efectivă a recepționării semnalelor în toate benzile de radioamatori.

## 4.2. Amplificatoare de radiofrecvență cu tranzistoare

Dezvoltarea echipamentelor tranzistorizate și găsirea pe piață a unui număr din ce în ce mai mare și în sortimente tot mai variate a elementelor semiconductoare, au făcut ca acestea să fie folosite frecvent și de radioamatori.

În continuare se vor descrie cîteva montaje interesante de amplificatoare de radiofrecvență cu tranzistoare din practica radioamatorilor.

### 4.2.1. Amplificator de radiofrecvență tranzistorizat acordat pe două benzi

În fig. 4.3 se prezintă schema amplificatorului de radiofrecvență tranzistorizat acordat pe două benzi, ce utilizează un singur circuit acordat de bandă largă.

Amplificatorul poate servi ca etaj prefinal pentru un emițător tranzistorizat de 2 W pentru telegrafie.

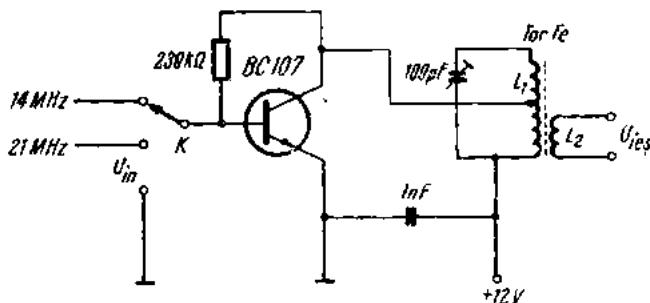


Fig. 4.3. Etaj amplificator de radiofrecvență tranzistorizat acordat pe două benzi.

Tranzistorul BC107 funcționează în clasă C și asigură o putere de excitație de 0,2 W necesară etajului final.

Că o curiozitate, montajul permite acordul pe banda de 15 și 20 m de radioamatori cu un singur circuit oscillator.

În acest scop, ca sarcină a amplificatorului, se folosește un transformator de ieșire realizat pe un tor de înaltă frecvență.

Torii, de tipul celor folosite la construcția transformatoarelor de adaptare a impedanțelor (balun) are dimensiunile  $D_{ext} = 50$  mm,  $D_{int} = 38$  mm, grosime de  $t = 12$  mm și asigură o lărgime de bandă de la 3 la 30 MHz.

Transformatorul pe tor de ferită se realizează după datele din tabelul 4.3.

*Tabelul 4.3*  
**Datele transformatorului amplificatorului din fig. 4.3**

Elementul	Caracteristici
Înfășurarea primară $L_1$	16 sp. Cu Em Ø 0,6 mm, cu priză la sp. 5
Înfășurarea secundară $L_2$	5 sp. Cu Em Ø 0,6 mm

Înfășurarea primară se execută cu pas distanțat astfel încit să acopere întregul tor, iar înfășurarea secundară se bobinează în sistem bifilar între spirele de la începutul bobinei pînă la priza de colector.

Circuitul rezonant de bandă largă se obține legind în paralel cu înfășurarea primară a transformatorului un condensator ajustabil de 100 pF.

Utilizarea transformatoarelor de radiofrecvență pe tor de ferită la etajele amplificate tranzistorizate are marele avantaj al posibilității de adaptare a unei impedanțe mici de ieșire cu altă impedanță mică de intrare a etajului următor, oferind în același timp o lărgime de bandă mare și un factor de calitate ridicat.

Folosirea unui transformator toroidal comparativ cu un transformator de înaltă frecvență cu bobine cuplate „în aer” duce la creșterea randamentului etajului de amplificare.

Schema se alimentează de la o sursă de tensiune continuă de 12 V.

#### 4.2.2. Amplificator de radiofrecvență pe 9 MHz pentru BLU

Alt amplificator de radiofrecvență pe 9 MHz pentru semnale BLU este prezentat în fig. 4.4.

Tranzistorul AF115 este montat în regim de amplificare în clasă A pentru a asigura o fidelitate bună.

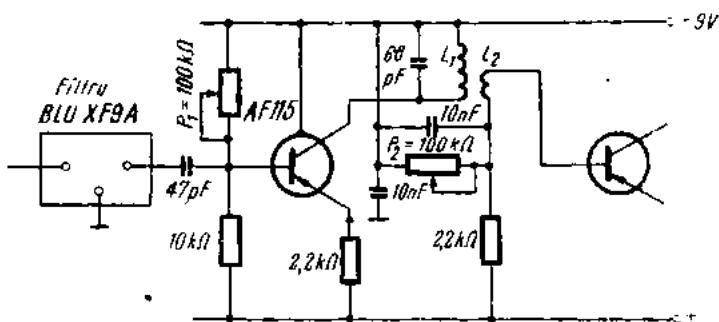


Fig. 4.4. Amplificator de RF pe 9 MHz pentru BLU

Stabilirea punctului optim de funcționare al amplificatorului se face reglând polarizarea bazei cu potențiometrul  $P_1$  de  $100\text{ k}\Omega$ . Potențiometrul  $P_2$  servește pentru stabilirea regimului de lucru a etajului următor. Semnalul BLU obținut de la ieșirea unui filtru cu cuarț cu o lărgime de bandă de  $2,4\text{ kHz}$  este aplicat la intrarea amplificatorului pe baza tranzistorului la un nivel de  $10\text{ mV}_\text{ef}$ , obținindu-se la ieșire  $250\text{ mV}_\text{ef}$  măsurăți pe colector.

Circuitul rezonant din colectorul tranzistorului AF115 se acordă pe frecvență de  $9\text{ MHz}$  având datele prezentate în tabelul 4.4. Carcasa utilizată pentru bobine este cu ecran cilindric și cu miez de ferită de  $8\text{ mm}$ .

Montajul se alimentează de la o tensiune continuă de  $9\text{ V}$ .

Tabelul 4.4

Cărțile bobinelor circuitului rezonant al amplificatorului de radiofrecvență tranzistorizat din fig. 4.4

Bobină	Caracteristică
$L_1$	25 sp. conductor Cu Em Ø 0,5 mm
$L_2$	8 sp. conductor Cu Em Ø 0,3 mm

#### 4.2.3. Amplificator de radiofrecvență cu tranzistor cu efect de cimp

O schemă de amplificator de RF cu tranzistor cu efect de cimp (FET) se poate urmări în fig. 4.5. Se utilizează un tranzistor cu efect de cimp de tip HEP801 ca-

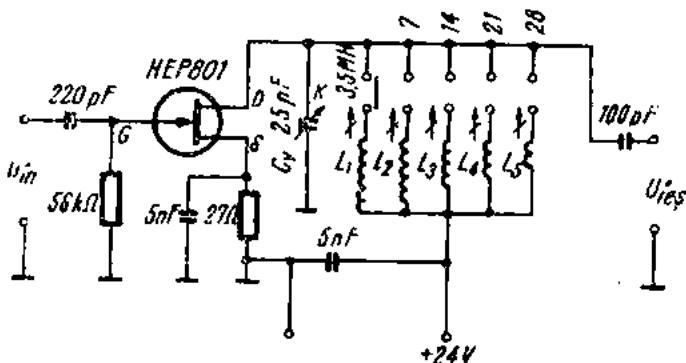


Fig. 4.5. Etaj amplificator de RF cu tranzistor cu efect de cimp.

caracterizat de o impedanță de intrare mare și o amplificare în curent ridicată.

Montajul servește ca etaj de preamplificare pentru un excitator BLU pe toate benzile de radioamatori.

Semnalul BLU obținut după mixajul de formare a benzilor este aplicat prin condensatorul de  $220\text{ pF}$  pe emitora de intrare a tranzistorului.

Pentru obținerea unui randament ridicat și a unei amplificări mari tranzistorul cu efect de cîmp lucraza în clasa B avînd o tensiune de polarizare negativă pe electrodul poartă aplicată prin sistemul de negativare automată.

Stabilirea punctului optim de funcționare al amplificatorului se face prin alegerea experimentală a valorii rezistenței din electrodul sursă al tranzistorului.

În circuitul de drenă, alimentat cu +24 V dintr-o baterie, sunt prevăzute bobinele de acord pentru toate benzile comutabile cu ajutorul unui comutator de tip claviatură.

Bobinele se realizează pe carcase de polietilenă cu un diametru de 10 mm cu miez de ferită conform datelor din tabelul 4.5.

*Tabelul 4.5  
Datele bobinelor amplificatorului de radiofrecvență din fig. 4.5*

Bobină	Caracteristici	Frecvență de rezonanță
$L_1$	70–90 $\mu\text{H}$	3,5 MHz
$L_2$	16–26 $\mu\text{H}$	7 MHz
$L_3$	5–8 $\mu\text{H}$	14 MHz
$L_4$	1,5–2,5 $\mu\text{H}$	21 MHz
$L_5$	0,5–1,2 $\mu\text{H}$	28 MHz

Limitele inductivității bobinelor prezentate în tabelul de mai sus, se obțin acționînd asupra miezului de ferită filetat în carcasa bobinei și sint necesare pentru realizarea unui acord brut în bandă. Acordul fin pe frecvență dorită se face din condensatorul  $C_o$  de 25 pF.

Montajul, cu toată simplitatea sa, oferă calități de stabilitate și de amplificare remarcabilă fiind recomandat pentru utilizarea în lanțul de amplificare de RF al emițătoarelor de radioamatori.

Folosind tuburi sau tranzistoare de putere mai mică și realizând adaptarea circuitului de intrare și de ieșire a reșpunzătoare, aceste scheme de amplificatoare de radiofrecvență pot fi utilizate și în construcția receptoarelor ca amplificatoare RF de intrare sau de frecvență intermediară.

Astfel de montaje fiind uzuale nu ne vom opri asupra lor.

## Amplificatoare finale liniare pentru emițătoare de mică putere

t.vv. r.vv. r.v.

Un emițător oricât de mic ar fi, are întotdeauna un etaj amplificator final care se couplează la antena de emisie.

Sunt cazuri în practica radioamatorilor cind întregul emițător constă dintr-un singur etaj care are funcția atât de a produce cît și de a transmite oscilațiile de înaltă frecvență spre antenă.

Pentru emițătoarele ce lucrează numai în regim de telegrafie se folosesc uzuale etaje finale în clasă C de amplificare.

Acestea conferă montajului avantajul unui răndament ridicat, economie de energie luată din sursa de alimentare cît și obținerea unor puteri mai ridicate cu ajutorul unor tuburi sau tranzistoare cu o putere dissipată admisibilă mică.

Pentru emițătoarele ce lucrează în AM, BLU sau combinat (cu mai multe posibilități de lucru), unde în vederea păstrării fidelității distorsiunile admisibile sunt limitate la valori mai mici, se utilizează ca etaje finale amplificatoare de putere liniară „în clasă A sau B”.

## 5.1. Amplificatoare finale finiare cu tuburi electronice

Cîteva exemple de scheme amplificatoare finale liniare pentru emisjătoare de putere mică cu tuburi electronice sînt descrise în cele ce urmează.

### 5.1.1. Amplificator final liniar cu triodă

Un montaj de etaj final liniar cu triodă este prezentat în fig. 5.1.

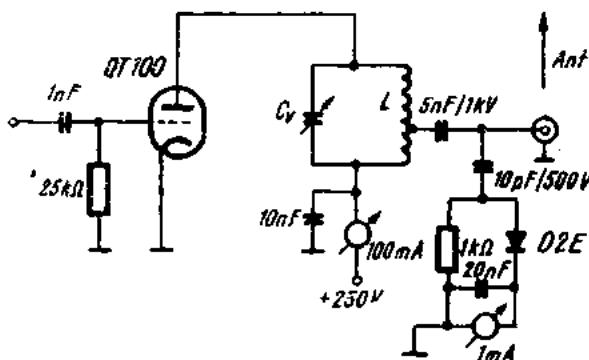


Fig. 5.1. Etaj final liniar cu triodă.

Tubul OT100 este montat ca amplificator de putere în clasa A cu circuit acordat în anod.

Elementele circuitului rezonant de ieșire pentru toate benzile de radioamatori sînt date în tabelul 5.1.

*Tabelul 5.1*  
**Datele elementelor circuitului rezonant al amplificatorului de putere din fig. 5.1**

Banda (MHz) Z	Bobina L	Condensatorul variabil Cv
3,5	34 sp. Cu Em Ø 0,5 mm	500 pF dielectric aer
7	12 sp. Cu Em Ø 0,8 mm	500 pF dielectric aer
14	7 sp. Cu Em Ø 1 mm	350 pF dielectric aer
21	3 sp. Cu Ag Ø 1,5 mm	250 pF dielectric aer
20	2 sp. Cu Ag Ø 2 mm	100 pF dielectric aer

Bobinele pentru benzile de 3, 5, 7 și 14 MHz se realizează pe carcase ceramice cu diametrul de 40 mm iar cele pentru benzile de 21 și 28 MHz se realizează în aer cu pas distanțat la un diametru de 25 mm.

Priza de cuplaj a emițătorului cu antena se ia la 1/4 din spire socotit de la capătul „rece” al bobinei.

Montat într-un regim de lucru ușor, cu tensiune anodică redusă amplificatorul poate dezvolta o putere de radiofrecvență de 20 W, cu o calitate care-l face propice utilizării sale ca etaj final pentru orice emițător de AM sau BLU de clasa III-a.

Instrumentul de 100 mA montat în circuitul anodic permite stabilirea regimului corect și acordul emițătorului, iar instrumentul de 1 mA, montat într-un circuit de detecție servește la verificarea acordului emițătorului pe antenă.

Montajul se alimentează dintr-un redresor filtrat care poate să livreze o tensiune de 250 V și un curent de 100 mA.

### 5.1.2. Amplificator final de 10 W cu pentodă

Altă variantă de amplificator final liniar pentru emițătoare cu tuburi electronice de mică putere este prezentată în fig. 5.2.

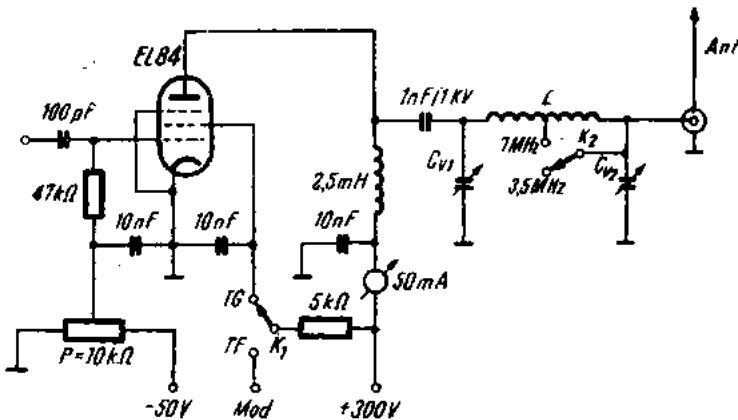


Fig. 5.2. Etaj final de 10 W cu pentodă.

Montajul folosește o pentodă de tip EL84 și dezvoltă la ieșire o putere de 10 W în clasă AB 1.

Stabilirea punctului de funcționare optim al amplificatorului se realizează prin reglarea tensiunii de negativare a tubului cu ajutorul potențiometrului  $P$  de 10 k $\Omega$ .

Cuplajul cu antena se execută printr-un filtru  $\pi$  care poate fi acordat la rezonanță pe banda de 3,5 și 7 MHz.

Datele elementelor acestui circuit sunt prezentate în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2

Datele circuitului rezonant al amplificatorului din fig. 5.2

Elementul	Caracteristici
$C_{r1}$	Cond. variabil 500 pF, dielectric aer
$L$	28 sp. Cu Em Ø 0,6 mm pe cărcasă de 40 mm
$C_{r2}$	Cond. variabil 1 000 pF dielectric aer

Priza pentru acordul pe bandă de 7 MHz se ia la spira 23 de la capătul dinspre antenă al bobinei, comunarea benzilor făcindu-se din comutatorul  $K_2$ .

Montajul prezentat poate fi folosit ca etaj final al unui emițător ce poate lucra în telegrafie sau telefonie cu modulație în amplitudine aplicată pe grila ecran.

Alegerea modului de lucru telefonie-telegrafie se face din comutatorul  $K_1$ .

Schema se alimentează dintr-un redresor ce poate asigura o tensiune continuă de +300 V pentru alimentarea anodică și de ecran și de -50 V pentru negativare. Tensiunea de filament este de 6,3 V.

### 5.1.3. Amplificator final liniar pe 144 MHz cu dublă tetrodă

În fig. 5.3 este prezentat un amplificator final liniar pentru emițătoare lucrând pe banda de radioamatori de 144 MHz.

Montajul este echipat cu dubla tetrodă de înaltă frecvență QQE 0,3/20 și realizează în clasa B o putere de înaltă de radiofrecvență de 10 W.

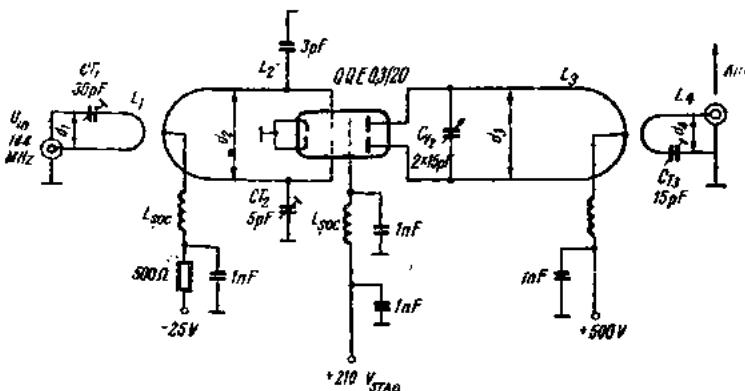


Fig. 5.3. Etaj final liniar pe 144 MHz, cu dublă tetrodă.

Intrarea în amplificatorul final se realizează pe o impedanță de  $75\ \Omega$  printr-un circuit acordat cu linii.

Circuitul anodic al amplificatorului este de asemenea un circuit cu constante distribuite, cuplat cu un circuit de ieșire de impedanță joasă pentru adaptarea antenei. Cuplajul optim cu antena se realizează din condensatorul  $CT_3$  de  $15\text{ pF}$ .

Acordul circuitului anodic se execută prin condensatorul fluture  $C_{12}$  de  $2 \times 15\text{ pF}$ , iar acordul circuitului de intrare din condensatorul trimer  $CT_1$  de  $30\text{ pF}$  și  $CT_2$  de  $5\text{ pF}$ .

Liniile de cuplaj și acord din circuitul de grilă și circuitui anodic precum și bobina de înaltă frecvență ( $L_{soc}$ ) se realizează după datele din tabelul 5.3.

Montajul se alimentează dintr-un redresor ce asigură următoarele tensiuni:  $+500\text{ V}$  pentru alimentarea anodică  $\pm 250\text{ V}_{stab}$  pentru ecran și  $-25\text{ V}$  pentru negativare.

Filamentul se poate alimenta de la  $6.3\text{ V}$  sau  $12.6\text{ V}$  curent alternativ.

Tabelul 5.3

## Datele liniilor de cuplaj al etajului final din fig. 5.3

Elementul	Caracteristică
$L_1$	Bucă de cuplaj din cond. Cu Em Ø 1,6 mm Lungimea conductorului 7,5 cm, $d_1=2$ cm
$L_2$	Linie de acord al circuitului de grilă din țeavă Cu Ag Ø 12 mm, Lungimea conductorului 25 cm, distanță între conductori $d_2=4$ cm
$L_3$	Linie de acord al circuitului anodic din țeavă Cu Ag Ø 12 mm, lungimea conductorului 25 cm, distanță între conductori $d_3=4$ cm
$L_4$	Bucă de cuplaj cu antena conductor Cu Em Ø 1,6 mm, lungimea conductorului 10 cm, distanță între conductori $d_4=2$ cm
$L_{soc}$	Soc de înaltă frecvență 30 sp, conductor Cu Em Ø 0,6 mm pe carcăsă cu diametrul $D=10$ mm

## 5.2. Amplificatoare finale liniare cu tranzistoare

Noile tehnologii care au dus la fabricarea în ultimul timp al unor tranzistoare ce pot lucra pe frecvențe mai înalte, au făcut ca acestea să ia din ce în ce mai mult locul tuburilor electronice în construcția emițătoarelor de mică putere.

Radioamatorii, care în general lucrează cu puteri mici, au preluat pioneratul și în acest domeniu realizând și experimentând diverse montaje tranzistorizate.

### 5.2.1. Amplificator final tranzistorizat de 2W

O schemă interesantă de etaj final tranzistorizat cu o putere de 2 W, este prezentată în fig. 5.4.

Montajul folosește tranzistorul 2N697 de tip *npn* alimentat de la o sursă de 24 V curent continuu.

Amplificatorul final este conceput în schema de amplificare cu emitorul comun, fiind excitat în bază printr-un cuplaj inductiv cu etajul prefinal realizat pentru înfășurarea  $L_1$ .

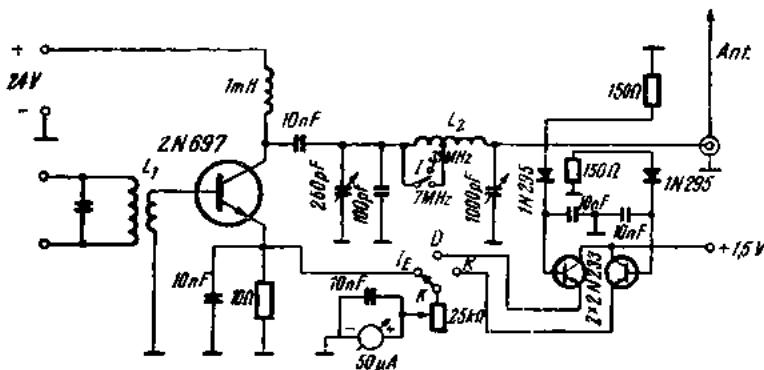


Fig. 5.4. Etaj final de 2 W, tranzistorizat.

Circuitul de ieșire, respectiv cuplajul cu antena se realizează printr-un filtru  $\pi$ . Aceasta permite atât adaptarea impedanței de ieșire a amplificatorului final, la impedanța antenei cât și reducerea armonicilor supertioare.

Pentru acordul etajului final se folosește un dispozitiv care dă posibilitatea conectării unui instrument de măsurat sensibil pentru măsurarea curentului de emitor, a puterii directe și a puterii reflectate.

Pentru mărirea sensibilității reflectometrului semnalul detectat este amplificat atât pentru unda directă cât și pentru unda reflectată de către un tranzistor 2N233.

Circuitele etajului final descris sunt dimensionate pentru lucrul pe benzile de 3,5 și 7 MHz, datele bobinelor fiind trecute în tabelul 5.4.

Tabelul 5.4

Datele bobinelor circuitelor etajului final tranzistorizat din fig. 5.4

Bobine	Caracteristici
$L_1$	5 sp. Cu Em Ø 0,3 mm, cuplată inductiv cu etajul preînalt
$L_2$	48 sp. Cu Em Ø 0,6 mm, cu priza la spira 30 din spre antena pe carcasa ceramică de 25 mm diametru

Pentru asigurarea răcirii necesare, carcasa tranzistorului se îmbracă cu un radiator de răcire în formă de rozetă.

Acest montaj este foarte util radioamatorilor începători care primind autorizația de emisie doresc să realizeze într-un timp foarte scurt un emițător capabil să lucreze pe benzile de 40 și 80 m.

### 5.2.2. Amplificator final tranzistorizat de 10 W

Un etaj final tranzistorizat de 10 W este prezentat în fig. 5.5.

Montajul utilizează un tranzistor de putere de tip *pnp* și este realizat pentru lucrul în bandă de 80 m în fonie cu modulație în amplitudine sau în telegrafie.

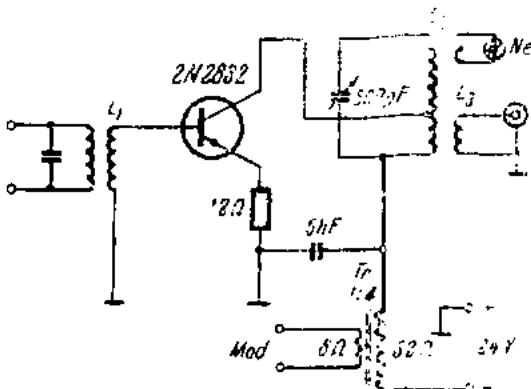


Fig. 5.5. Etaj final de 10 W, tranzistorizat.

Amplificatorul final trebuie să fie excitat de la un etaj preamplificator cu o putere de circa 2 W.

Pentru lucrul în fonie, primarul transformatorului de modulație se leagă la circuitul de ieșire al unui amplificator de audiofrecvență de 5 W putere de ieșire.

Pentru lucrul în telegrafie este de ajuns deconectarea modulatorului, secundarul transformatorului de modulație jucând în acest caz rol de bobină de soc de filtraj.

Afind în vedere curentul mare de colector al tranzistorului (circa 1 A) este necesar să se dă o atenție deosebită dimensionării corespunzătoare a miezului magnetic al transformatorului de modulație pentru ca aceasta să nu ajungă la saturare fapt ce ar duce la distorsionarea puternică a semnalului modulat.

Pentru acordul emițătorului, se conectează la tancul final printr-un „link” format din 2 fire, un bec cu neon la o distanță potrivită pentru a obține sensibilitatea dorită a acestuia în vederea unui reglaj optim.

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 5.5.

*Tabelul 5.5*

**Datele bobinelor etajului final tranzistorizat de 10 W din fig. 5.5**

Bobină	Caracteristici
$L_1$	40 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,3 mm cuplată inductiv cu etajul prefinal
$L_2$	38 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,6 mm pe carcasa de trolitul de 40 mm diametru
$L_3$	8 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,6 mm cuplată inductiv cu bobina $L_2$

Montajul se alimentează de la o baterie sau un redresor de 24 V capabil să livreze un curent de 1 A.

Pentru o bună răcire tranzistorul se montează pe un radiator de  $100 \text{ cm}^2$ , realizat dintr-un bloc de aluminiu frezat sau din tablă de aluminiu cu aripioare nituite, pentru a obține această suprafață, la un gabarit cît mai redus. Radiatorul se va monta izolat față de masă (șasiul emițătorului).

### *5.2.3. Amplificator final liniar de 20 W cu tranzistoare de putere de tip npn*

Altă variantă de amplificator liniar de putere pentru emițătoare este prezentată în fig. 5.6.

Schema reprezintă un etaj final de 20 W cu tranzistorul npn.

Montajul este dimensionat pentru lucrul în BLU, telegrafie sau fonie cu modulație în amplitudine pe banda de radioamatori de 20 m.

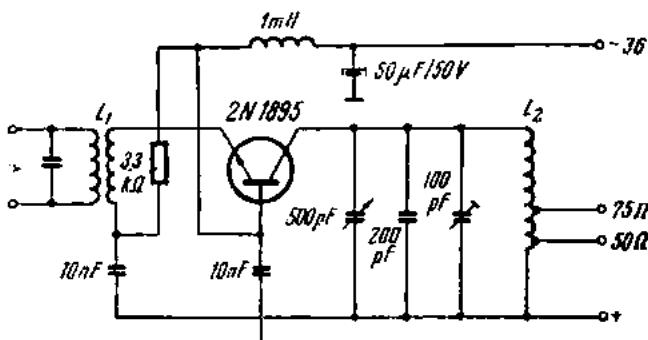


Fig. 5.6. Etaj final liniar, de 20 W, cu tranzistoare

Amplificatorul este construit în montaj cu baza comună și cu intrarea pe emitor, fapt ce aduce avantajul unei amplificări mari de putere a unei frecvențe limitate înalte și liniaritate deosebită.

Excitația necesară etajului final se obține de la un preamplificator de circa 5 W cuplat inductiv cu circuitul de intrare prin bobina  $L_1$ .

Circuitul de ieșire al amplificatorului liniar îl constituie un circuit rezonant paralel care poate fi acordat între limitele 14--14,5 MHz.

În funcție de filerul folosit pentru cuplajul cu antena, bobina  $L_2$  are prevăzute două prize, una pentru ieșirea pe impedanță de  $75\Omega$  și una pentru  $50\Omega$ .

Datele bobinelor sunt trecute în tabelul 5.6.

Tabelul 5.6

Datele bobinelor amplificatorului liniar de putere din fig. 5.6

Bobină	Caracteristici
$L_1$	4 sp. conductor Cu Em Ø 0,5 mm cuplate inductiv cu etajul prefinal
$L_2$	6 sp. conductor Cu Ag Ø 2 mm bobinate în aer cu un diametru de 10 mm și pe o lungime de 20 mm cu prizele la spira 3 ( $50\Omega$ ) și 4 ( $75\Omega$ ) de la capătul rece

Montajul se alimentează de la o sursă de curent continuu de 36 V, ce poate asigura un curent maxim de 1,8 A.

Pentru evacuarea căldurii degajate pe colector, tranzistorul se montează pe o placă radiatoare de cupru cu o suprafață de 150 cm<sup>2</sup>.

Montajele de amplificatoare liniare finale prezentate pot fi utilizate pentru creșterea puterii, respectiv a bătăii emițătoarelor radioamatorilor începători, în limita autorizației de clasa III-a.

Este cunoscut faptul că visul dintotdeauna a unui radioamator începător este de a-și construi cu mijloace proprii un dispozitiv cu ajutorul căruia să poată recepționa în benzile special alocate în acest scop, semnalele telegrafice sau telefonice transmise de alți radioamatori mai avansați, posesori ai unor instalații de emisie recepție.

După „străvechea” galenă cel mai simplu dispozitiv este convertorul, urmat apoi de receptorul cu unul sau mai multe etaje de amplificare pînă la receptorul de trafic tip superheterodină cu una sau mai multe schimbări de frecvență.

În acest capitol vom prezenta cîteva scheme interesante și totodată simple, care vor aduce poate satisfacția recepționării primelor transmisiuni de radioamatori într-un aparat construit de ei însîși, mulțor iubitori ai acestei îndeletniciri tehnice.

### **6.1. Convertoare cu tuburi electronice**

Deși pe cale de demodare datorită pătrunderii tot mai largi a tranzistoarelor în tehnica radio, tuburile electronice vor rămîne încă o bună perioadă de timp apanajul

radioamatorilor, datorită robusteștii lor la solicitările de multe ori neîndemnătice ale începătorilor, datorită adaptării facile la tot felul de montaje practice și ușurinței cu care se pot procura astăzi la orice magazin de piese radio.

Convertoarele sunt acele dispozitive cu ajutorul cărora putem adapta la un receptor de radio, chiar și la unul obișnuit gamele de unde scurte extinse pe portiunile utilizate de radioamatori, putindu-se recepționa în difuzorul aparatului de radio în afară de programele de radio-difuziune, emisiunile transmise de radioamatori.

Vom descrie în continuare cîteva variante simple de convertorare cu tuburi electronice care pot fi realizate practic de orice amator.

#### 6.1.1. Convertor cu un tub

Prima schemă de convertor reprezintă un monotaj ce se atașează unui radio obișnuit la borna de antenă a acestuia printr-un cablu ecranat și printr-un cordon de alimentare cu trei fire.

Schemă de principiu a acestui convertor este prezentată în fig. 6.1, putind fi înțeleasă imediat de oricine care

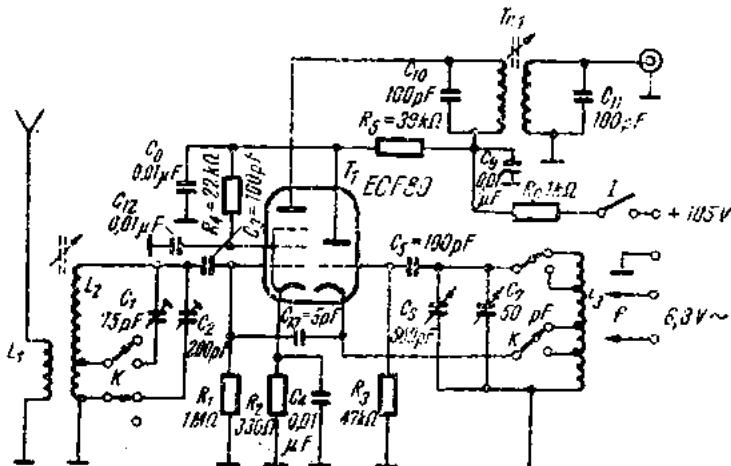


Fig. 6.1. Convertor cu un tub.

...cîteva noțiuni de radiotehnică și puțină dexteritate să cîti o schemă electronică.

Înămărind schema constatăm că de fapt convertorul este format dintr-un tub de tip ECF80, care utilizează un triodă ca oscilator local, iar partea de pentodă un etaj de amestec.

Convertorul lucrează pe benzile de radioamatori de 40 m și 40 m, respectiv 3,5 și 7 MHz.

Circuitul de intrare este format din bobinele  $L_1$ ,  $L_2$  și condensatoarele semivariabile  $C_1$  și  $C_2$ , în care  $L_1$  este bobina de cuplaj cu antena, iar  $L_2$ ,  $C_1$  și  $C_2$  formează circuitul acordat pe frecvența de recepție.

Circuitul oscilatorului local este format din bobina  $L_3$  și condensatoarele variabile  $C_6$  și  $C_7$  fiind acordat pe frecvența locală de heterodinare. Comutarea elementelor circuitelor pe cele două benzi se realizează prin comutatorul  $K$  cu  $4 \times 2$  poziții.

Bobinele se construiesc pe carcase din material plastic cu diametrul de 10 mm, bobinându-se numărul de spire indicat în tabelul 6.1 în sistemul spiră îngă spiră.

*Tabelul 6.1.*

**Datele bobinelor convertorului cu tub**

Bobină	Nr. de spire	Conductor	Diametrul bobinei (mm)	Obs.
$L_1$	10	Cu Em Ø 0,35 mm	10	—
$L_2$	48	Cu Em Ø 0,35 mm	10	Priză la spiră 30
$L_3$	80	Cu Em Ø 0,3 mm	10	Priză la spiră 44, 55, 70

Înfășurarea  $L_1$  se bobinează pe aceeași carcasă cu  $L_2$ , distanța între ele fiind de 5 mm.

Circuitul de ieșire al convertorului este format dintr-un transformator de medie frecvență acordat pe frecvență de 1 600 kHz. Radioreceptorul legat cu convertorul va trebui să fie acordat tot pe această frecvență respectiv spre limita superioară a gamei de unde medii.

Pentru alimentarea convertorului se va folosi un cordon cu 3 fire care se va lipi cu cositor la soclul unui tub potrivit ales, astfel : un fir la un picioruș de filament, un fir la un picioruș de masă și un fir la un picioruș cu grilă ecran de la care să culegem o tensiune în jur de 100 V. La celălalt capăt al cordonului se vor monta băncane care se introduc în bucșele de alimentare ale convertorului.

Legătura de radiofrecvență se realizează cu un cablu ecranat cât mai scurt. Firul central se termină cu cîte o banană la fiecare capăt, iar ecranul se răsucescă la ambele capete legîndu-se de asemenea la cîte o banană.

Se realizează astfel un cordon care se conectează cu un capăt la cele două bucșe de ieșire a convertorului și cu celălalt capăt banana de la firul central se introduce în borna de antenă și a doua la borna de pămînt a receptorului.

● **Modul de funcționare.** Acordind circuitul de intrare pe frecvență de lucru, oscilatorul local pe frecvență și heterodinare, rezultă ca amestec frecvență intermedie care este totodată și frecvență de ieșire pentru convertor respectiv de intrare pentru receptor.

Se realizează practic un ansamblu de recepție cu dublu schimbare de frecvență.

● **Reglarea convertorului.** Dacă avem la dispoziție un generator de semnal acesta se conectează la intrarea convertorului pe frecvență de 7 MHz.

Comutatorul aflindu-se tot pe poziția pentru gama de 7 MHz, se caută să se obțină în receptor maximum cătările a semnătului. Se reglează acordul receptorului pentru un semnal și mai puternic după care nu se mai umblă la butonul de acord al receptorului. Se acordă apoi transformatorul de medie frecvență de la ieșirea convertorului și circuitul de intrare respectiv.

În lipsa generatorului de semnal acordul se realizează pe un semnal identificat ca emisiune de radioamator din gama de unde corespunzătoare, reglindu-se acordul receptorului și miezul de ferită a transformatorului de medie frecvență pentru volum maxim în difuzor sau pentru închiderea maximă a ochiului magic al receptorului în cazul în care acesta există.

Se trece apoi comutatorul convertorului pe gama de 3,5 MHz realizându-se aceleși operații ca și pentru gama de 7 MHz.

Căutarea semnalelor în banda de radioamatori se face cu ajutorul condensatorului variabil  $C_6$  pentru acord brut și  $C_7$  pentru acord fin.

### 6.1.2. Convertor cu două tuburi

Un alt montaj care permite recepționarea și a semnalelor telegrafice este prezentat în fig. 6.2.

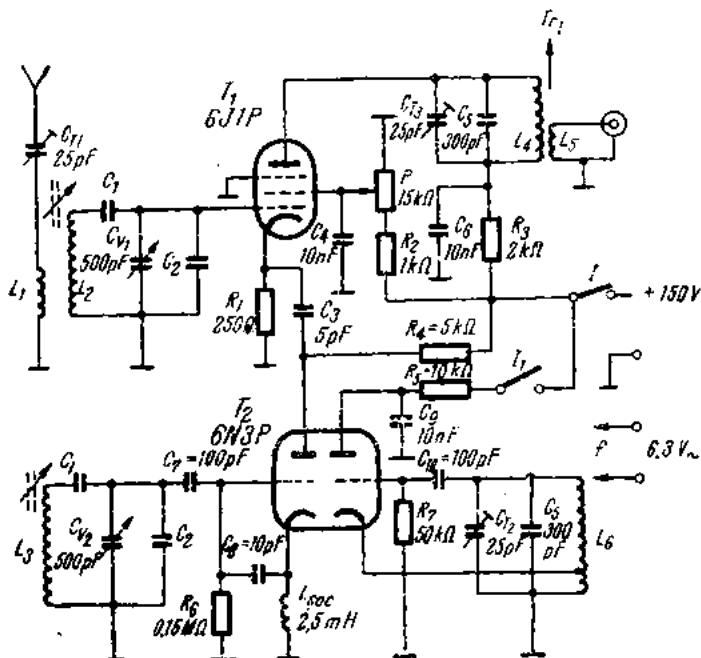


Fig. 6.2. Convertor cu două tuburi.

Convertorul constă din tubul  $T_1$  ce lucrează ca mixer și tubul  $T_2$  care este o dublă triodă, ce funcționează ca triodă ca oscillator local și ca cealaltă ca oscillator de bătăi pentru recepționarea telegrafiei.

Bobinele se realizează pe carcase de polietilenă de  $\varnothing$  12 mm cu mică dc ferocart fiind interschimbabile sau comutabile cu ajutorul unei claviaturi. Sîrma de bobinaj este din Cu Em  $\varnothing$  0,6 mm. Datele bobinelor și condensatoarelor din circuitul oscilant sunt prezentate în tabelul 6.2.

*Tabelul 6.2*

**Datele bobinelor și condensatoarelor circuitului oscilant al convertorului cu două tuburi**

<i>f</i> (MHz)	Numărul de spire			<i>C<sub>d</sub></i> (pF)	<i>C<sub>a</sub></i> (pF)
	<i>L<sub>t</sub></i>	<i>L<sub>a</sub></i>	<i>L<sub>s</sub></i>		
14	5	12,5	14	47	470
21	4	10,5	12	32	470
28	3	6,5	8	27	—

Pentru *Tr<sub>1</sub>* se utilizează un transformator de medie frecvență pe 1 600 KHz care se modifică astfel încît folosește și ca transformator de ieșire și ca bobină pentru oscillatorul de bătăi pentru telegrafie.

Pe ambele infășurări care original au cîte 60 spire repartizate pe doi galeti se conectează în paralel cîte un trimer de 25 pF (*C<sub>r2</sub>* și *C<sub>r3</sub>*). Apoi se bobinează în continuare sub al doilea galet al fiecărei bobine încă cîte 12 spire din liță de  $16 \times 0,05$  mm formîndu-se bobinele *L<sub>a</sub>*, respectiv adaosul de spire necesar pentru reacție la oscillatorul local pentru telegrafie.

Acordul convertorului pe bandă se realizează prin manevrarea condensatorului variabil *C<sub>v1</sub>*, *C<sub>v2</sub>* pe același ax, receptorul răminind acordat fix pe frecvență de 1 500 kHz.

Metoda de reglare a ansamblului convertor-receptor este aceeași cu cea descrisă în montajul anterior.

Adaptarea antenei pentru o mai bună auditiune se realizează prin trimerul *C<sub>T1</sub>* pentru fiecare bandă în parte.

Pentru recepția semnalelor telegrafice se închide interuptorul *I<sub>1</sub>* și se regleză din trimerul *C<sub>T2</sub>* frecvența oscillatorului de bătăi pentru telegrafie cu circa 1 kHz sub frecvență de 1 500 kHz de ieșire a convertorului astfel

Încit bătaia rezultată să pună în evidență în difuzor un ton plăcut.

Bobinele  $L_6$  și  $L_7$  fiind alăturate pe aceeași carcăsă, rezultă un cuplaj inductiv suficient pentru transmiterea oscilațiilor de heterodinare pentru telegrafie în circuitul de ieșire al convertorului.

Tensiunile de alimentare se iau fie din receptor, fie dintr-un redresor separat.

#### 6.1.3. Convertor cu acordul realizat prin condensatorul variabil al receptorului

Un convertor poate fi realizat însă și în alt mod și anume, utilizând circuite acordate fix la intrare și la oscillatorul local, acordul pe stație dorită realizându-se în acest caz din condensatorul variabil al receptorului. O astfel de schemă este prezentată în fig. 6.3.

Acest convertor lucrează pe gama de 21 și 28,5 MHz și se atasează unui receptor de trafic care are prevăzută

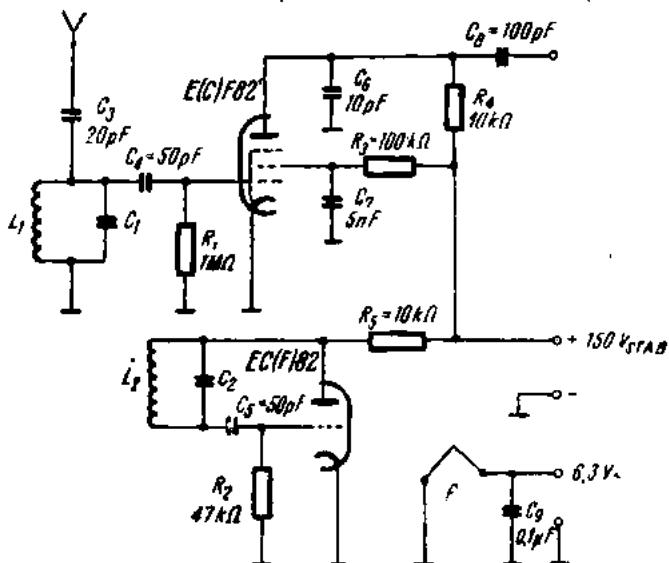


Fig. 6.3. Convertor cu acordul realizat prin condensatorul variabil al receptorului.

gama de 3,5 MHz, realizând practic transpunerea semnalelor din cele 2 benzi superioare în banda de 80 m.

Circuitul de intrare format din elementele schimbătoare  $C_1$  și  $L_1$  se acordă în mijlocul benzilor respective, iar circuitul oscilatorului local se acordă pe frecvența de 25 MHz, astfel încât să poată fi utilizat pentru ambele game fără comutare.

Pentru gama de 15 m, începutul benzii corespunde la frecvența de 4 MHz în receptor mergindu-se cu scara înapoia pînă la 3,550 MHz, iar pentru gama de fonie pe 10 m începutul benzii fiind la 3,5 MHz, mergindu-se cu scara receptorului înainte pînă la 4 MHz pentru frecvența de 29 MHz.

Toate bobinele se realizează în aer (fără carcasa), avind spirele distanțate la un interval egal cu diametrul sîrmei (Cu Ag de 1,5 mm), diametrul interior al bobinelor fiind de 8 mm. Datele elementelor circuitului de intrare și ale oscilatorului local sunt prezentate în tabelul 6.3. Bobinele se realizează practic prin înfășurarea sîrmei pe un creion după care se extrage creionul și se deparează corespunzător spirele.

*Tabelul 6.3*

*Datele elementelor circuitului de intrare și oscilatorului local ale convertorului din fig. 6.3*

Elementul	$f=21$ MHz	$f=28$ MHz	$f=25$ MHz
$L_1$	12 spire	8 spire	—
$C_1$	20 pF	15 pF	—
$L_2$	—	—	12 spire
$C_2$	—	—	25 pF

#### 6.1.4. Convertor cu cristal de cuarț

O variantă superioară a convertorului cu acord fix este prezentată în fig. 6.4.

Convertorul este prevăzut cu două tuburi din care primul, o pentodă de înaltă frecvență cu zgromotul mic este un amplificator de radiofrecvență, iar al doilea este

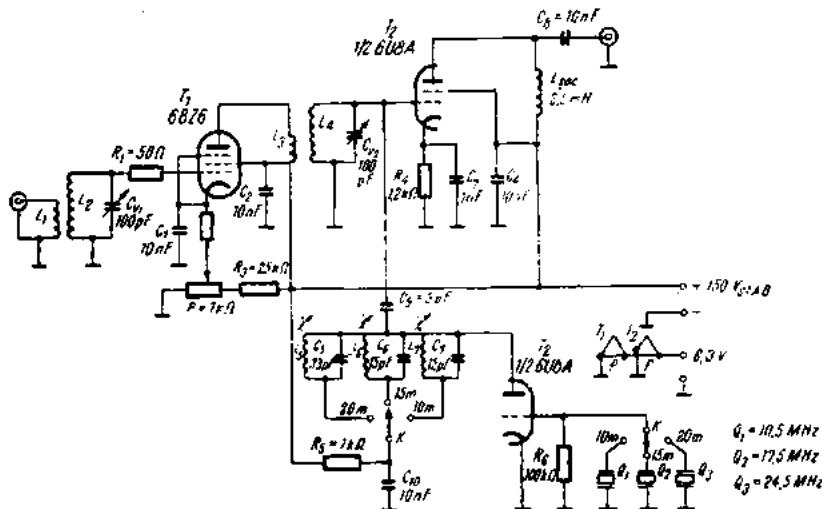


Fig. 6.4. Convertor cu cristale de cuart.

un tub combinat din care partea de tetrodă joacă un rol de mixer, iar trioda de oscilator local controlat cu cristale de quart pentru fiecare bandă.

Convertorul lucrează pe benziile de 20.15 și 10 m, fiind lăsat la un receptor de trafic care are prevăzută banda de 80 m.

Datele bobinelor din montaj sunt indicate în tabelul 6.4.

Tabelul 6.4

Bobina	Nr. spire	Conductor	Diametrul bobinei D (mm)
$L_1$	3	Cu Ag Ø 0,9 mm	50
$L_2$	12	Cu Ag Ø 0,9 mm	50
$L_3$	4	Cu Ag Ø 0,9 mm	50
$L_4$	12	Cu Ag Ø 0,9 mm	50
$L_5$	18	Cu Em Ø 0,3 mm	20
$L_6$	12	Cu Em Ø 0,3 mm	20
$L_7$	12	Cu Em Ø 0,3 mm	20

Bobinele  $L_1$ ,  $L_2$  și  $L_3$ ,  $L_4$  se realizează cu pas distanță pe carcase formate din piepteni distanțatori, iar bobinele  $L_5$ ,  $L_6$  și  $L_7$  pe carcase din material plastic cu miez de ferocart spiră lingă spiră.

Bobinele  $L_1$ ,  $L_2$  și  $L_3$ ,  $L_4$  se realizează perechi pe același suport la o distanță de 2,4 mm, pasul de bobinare fiind de 1,2 mm.

Convertorul se alimentează de la un redresor stabilizat ce poate debita un curent de 20 mA la o tensiune de 150 V și 6,3 V pentru filamente.

Benzile de radioamatori de 14, 21 și 28 MHz se transpun cu ajutorul convertorului în receptor în portiunea 3,5—4 MHz.

Circuitul de intrare al amplificatorului de radiofrecvență și al mixerului se acordă cu ajutorul condensatoarelor variabile  $C_{v1}$  și  $C_{v2}$  în întreaga gamă dintre 14 și 29 MHz.

Lucrul pe o anumită bandă se stabilește prin poziția corespunzătoare a comutatorului de gamă  $K$ , după care se caută intensitatea maximă a semnalului reglându-se condensatoarele variabile  $C_{v1}$  și  $C_{v2}$ .

Convertorul este prevăzut și cu un reglaj al volumului semnalului în etajul de înaltă frecvență care îmbunătățește mult posibilitățile de recepție.

Cu o execuție îngrijită strădanile constructorului sunt răspălitice prin aducerea „în casă” a unor semnale abonatajilor de radioamatori din toate punctele de pe glob.

## 6.2. Convertoare cu tranzistoare

Pentru radioamatorii care doresc să construiască montaje cu tranzistoare, vom descrie cîteva variante simple de convertoare tranzistorizate.

### 6.2.1. Convertor cu un tranzistor

Prima schemă de convertor cu un tranzistor este prezentată în fig. 6.5.

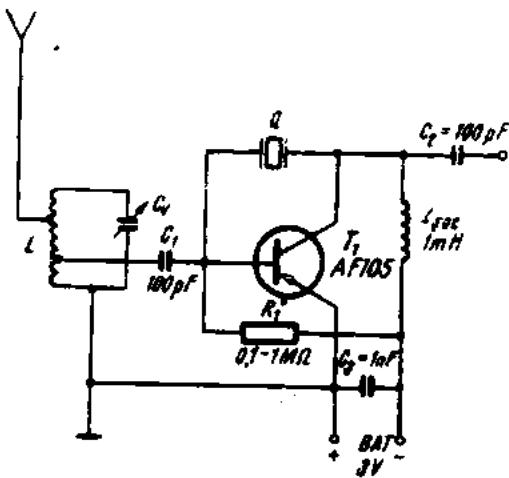


Fig. 6.5. Convertor cu un tranzistor.

În esență convertorul descris este un mixer acordat la intrare pe frecvență derecepție a benzii de radioamatori și controlat cu un cristal de cuarț.

Convertorul se atașează la un receptor care se lăzează pe unde scurte pe o frecvență potrivită în funcție de frecvența cristalului.

Spre exemplu dacă dispunem de un cristal de 10 MHz și dorim să recepționăm cele 3 benzi superioare de radioamatori (20, 15 și 10 m) circuitul de intrare va fi astfel dimensionat încât să se acorde pe benzile de 14, 21 și 28 MHz, iar receptorul se va accorda pentru capătul benzii pe frecvența de 4, 11, respectiv 18 MHz.

Priza de cuplaj spre baza tranzistorului se alege la 1/10 din numărul total de spire, iar priza de cuplaj cu antena se determină experimental corespunzînd la circa 2/3 din spire.

Valoarea rezistenței  $R_1$  se alege astfel încît curentul de colector al tranzistorului să aibă o mărime de 10 mA.

Convertorul cît și legătura cu receptorul se recomandă să fie bine ecranațe pentru a preveni pătrunderea semnalelor pe frecvența de bază a receptorului care

ar perturba recepția în benzile de radioamatori respective.

Datele circuitului de intrare pentru acest montaj sunt prezentate în tabelul 6.5.

*Tabelul 6.5*  
Datele elementelor convertorului cu un tranzistor

Elementul	Nr. spire	Conducatorul	Diametrul carcăsei și lungimea bobinajului	Capacitatea (pF)
$L_{C_v}$	12 —	Cu Ag Ø 1mm —	$D=4\text{ cm}$ — $l=25\text{ mm}$ —	— 8–110 pF (aer)

Tranzistorul utilizat este de tip AF105, iar ca sursă de alimentare se pot folosi două baterii de 1,5 V legate în serie.

Față de simplitatea construcției performanțele obținute cu acest convertor sunt satisfăcătoare.

### 6.2.2. Convertor cu două tranzistoare

Convertorul este conceput pentru benzile de 14, 21 și 28 MHz și se cuplează cu un receptor de radio obisnuit acordat pe gama de unde medii (v. fig. 6.6).

Ieșirea spre receptor se realizează de pe primul tranzistor. Al doilea tranzistor este montat ca oscilator în trei puncte pentru realizarea frecvenței de heterodinare, care se alege cu circa 1 MHz sub frecvența capăt de bandă a fiecărei benzi de radioamatori pe care dorim să-o recepționăm, astfel încât semnalul transpus în receptor să apară în mijlocul benzii de unde medii.

Datele elementelor din schemă sunt prezentate în tabelul 6.6. Bobinele se realizează pe carcase cu miez de ferită  $\phi 10\text{ mm}$ .

Retușarea acordului circuitului de intrare se realizează din trimerii  $C_8$ ,  $C_{12}$ ,  $C_{16}$  iar a oscilatorului local din trimerii  $C_{10}$ ,  $C_{14}$ ,  $C_{18}$ , pentru fiecare bandă în parte.

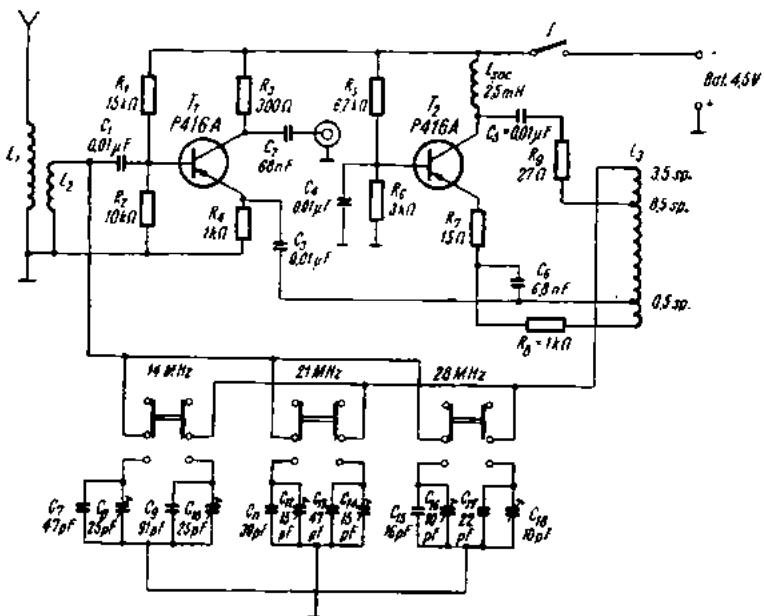


Fig. 6.6. Convertor cu două tranzistoare.

*Tabelul 6.6*  
Datele elementelor convertorului cu două tranzistoare

Elementul	Nr. spire	Conductor	Detalii constructive
$L_1$	22	Cu Em $\varnothing 0,2$	Bobinat spiră îngă spiră, lungimea bobinei 5 mm
$L_2$	8	Cu Em $\varnothing 0,6$	Bobinat distanțat cu pasul de 1,5 mm
$L_3$	13,5	Cu Em $\varnothing 0,4$	Bobinat distanțat cu pasul de 0,5 mm
$L_{soc}$	60	Cu Em $\varnothing 0,12$	Bobinat spiră îngă spiră pe o lungime de 10 mm

Convertorul se alimentează de la o baterie de lanternă de 4,5 V care poate asigura funcționarea acestuia pe o perioadă îndelungată.

### 6.2.3. Convertor tranzistorizat, portabil

În fig. 6.7 se descrie un convertor portabil tranzistorizat controlat cu cristal, pentru recepția semnalelor pe banda de 80 m.

El poate fi atașat la un receptor tranzistorizat portabil sau la un radioreceptor auto instalat pe mașină facilitând recepția emisiunilor de radioamatori cu o extensie

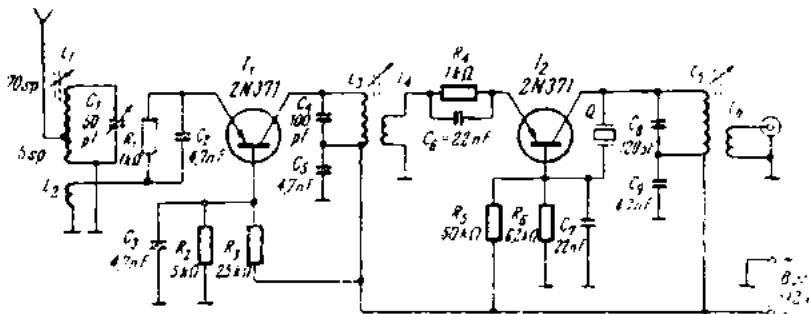


Fig. 6.7. Convertor tranzistorizat, portabil.

de bandă corespunzătoare în gama 3,5—3,8 MHz, receptorul fiind acordat în mijlocul gamei de unde medii între frecvențele de 1 000—1 300 kHz.

Cristalul de cuarț utilizat este pe frecvența de 4,5 MHz. Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 6.7.

Bobinele circuitelor acordate se realizează pe carcase de 10 mm diametru cu miez de ferită având o lún-

Tabelul 6.7  
Datele bobinelor convertorului tranzistorizat portabil

Bobină	Nr. de spire	Conductor
$L_1$	70	Cu Em Ø 0,3 mm
$L_2$	2	Cu Em Ø 0,3 mm
$L_3$	40	Cu Em Ø 0,3 mm
$L_4$	3	Cu Em Ø 0,3 mm
$L_5$	90	Cu Em Ø 0,2 mm
$L_6$	3	Cu Em Ø 0,2 mm

gime a bobinajului tot de 10 mm. Bobinele de cuplaj se înfășoară pe aceleași carcase la o distanță de 3 mm.

Primul etaj este un amplificator de înaltă frecvență acordat în mijlocul benzii de 80 m, iar al doilea etaj este un mixer de la care se culege semnalul transpus pe frecvență între 1 000—1 300 kHz cu care se atacă intrarea în receptor printr-un cablu coaxial.

Se realizează astfel un montaj cu dublă schimbare de frecvență la care prima medie frecvență este în mijlocul benzii de unde medii, iar a doua, este cea a receptorului.

Tensiunea de alimentare a convertorului se ia de la o baterie separată cum ar fi cea din receptor sau bateria auto a mașinii, în cazul atașării convertorului la un receptor auto.

#### 6.2.4. Convertor tranzistorizat cu acord fix la ieșire

Un convertor mai complex cu acord fix la ieșire este prezentat în fig. 6.8.

Acest convertor aduce în receptorul de radio fixat pe unde medii pe frecvență de 1 620 kHz, banda de radioamatori de 80 m.

Primul tranzistor joacă rol de amplificator de radiofrecvență, iar al doilea de mixer.

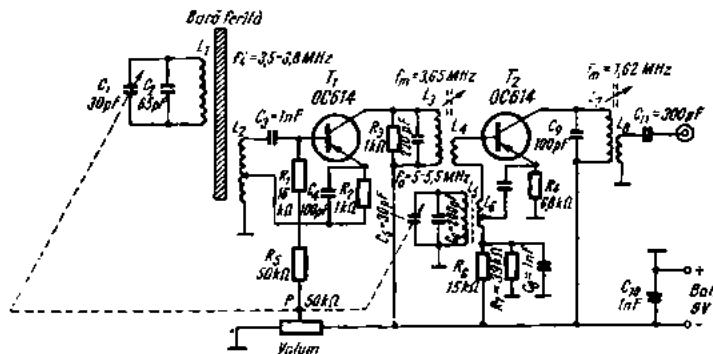


Fig. 6.8. Convertor tranzistorizat cu acord fix la ieșire.

Montajul este echipat cu tranzistoare de tipul OC614 alimentate dintr-o baterie de 9 V.

Circuitul de intrare se poate acorda pe frecvență de 3,5—3,8 MHz. Al doilea circuit este acordat fix în mijlocul benzii pe frecvență de 3,65 MHz iar circuitul de

*Tabelul 6.8*

**Datele bobinelor convertorului cu acord fix la ieșire**

Bobină	Caracteristici
$L_1$	48 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,2 mm, bobinate peste bara de ferită
$L_2$	4 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,45 mm, cu priză la sp. 1,5 de la masă
$L_3$	32 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,2 mm, pe carcăsă de $D=10$ mm cu miez de ferită
$L_4$	3 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,45 mm, bobinate peste $L_3$
$L_5$	28 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,2 mm, pe carcăsă de $D=10$ mm cu miez de ferită
$L_6$	4 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,45 mm, cu priză la sp. 1,5 de la punctul rece
$L_7$	63 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,1 mm, bobinată în sagure pe trei secțiuni egale
$L_8$	16 sp. Cu Em $\varnothing$ 0,2 mm, cuplate inductiv cu $L_7$

ieșire pe frecvență de 1,62 MHz. Circuitul oscilatorului local se poate acorda cu ajutorul condensatorului variabil pe frecvență de 5—5,5 MHz realizind acoperirea de 500 kHz necesară receptiei benzii de 80 m de la 3,5 la 4 MHz.

Circuitul de intrare este realizat pe o bară de ferită de  $\varnothing 10$  mm iar celelalte circuite pe carcase din material plastic cu miez de ferocart tot cu diametrul de 10 mm.

Datele bobinelor sunt inscrise în tabelul 6.8.

Amplificarea de înaltă frecvență se reglează din potențiometrul  $P$  de  $50\text{ k}\Omega$ , iar acordul pe postul dorit cu ajutorul condensatorului variabil pe același ax,  $C_1$ ,  $C_5$ .

Neavând nevoie de antenă convertorul se poate ataşa la un receptor portativ pentru receptia din mers.

### **7.1. Receptoare cu tuburi electronice**

Spre deosebire de convertoare, radioreceptoarele sunt aparate ce permit captarea directă a emisiunilor de radio.

Principial, receptoarele radio sunt de două feluri: cu amplificare directă și superheterodine.

#### **7.1.1. Receptor cu amplificare directă de tip OVO cu triodă**

Cel mai simplu receptor cu amplificare directă de tip OVO este prezentat în fig. 7.1.

Montajul constă de fapt dintr-un etaj detector avind o triodă cu detecție pe grilă și cu reacție prin cuplaj inductiv.

Etajul de detecție este obligatoriu pentru orice receptor de radio, el fiind notat în schema cu litera V. Cifrele din față și din urma literei V ne arată cite etaje de amplificare de radiofreqvență, respectiv de audiofreqvență însoțesc etajul detector.

În cazul de față așa cum ne arată și simbolul OVO, schema nu are în afară de detector un alt etaj de am-

plificare fiind deci expresia cea mai simplă a unui receptor radio.

Acest montaj poate fi realizat de orice radioamator începător în cîteva ore putînd oferi satisfacția receptiunii primelor semnale de radioamatori.

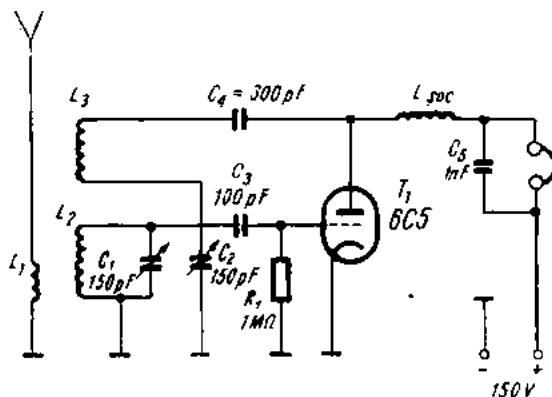


Fig. 7.1. Receptor cu amplificare directă de tip OVO cu triodă.

Bobinele pentru banda de 80 m se realizează conform datelor din tabelul 7.1.

Bobinele se confectionează prin înfășurarea conductorului spirală lingă spirală pe un suport din material plastic.

Tabelul 7 :

Datele bobinelor receptorului tip OVO

Bobină	Nr. de spire	Conductor
$L_1$	8	Cu Em Ø 0,2
$L_2$	24	Cu Em Ø 0,3
$L_3$	16	Cu Em Ø 0,2
$L_{soc}$	4×70	Cu Em Ø 0,1

cu un diametru  $D=20$  mm în următoarea ordine : bobină de antenă  $L_1$ , bobină de acord  $L_2$  și bobină de reacție  $L_3$ , care se va bobina în sens invers. Distanța între bobin-


este de 3 mm. Bobina de înaltă frecvență  $L_{soc}$  se bobinează în 4 tronsoane a 70 spire distanțate între ele cu 5 mm.

Acordul pe postul dorit se realizează prin intermediul condensatorului variabil  $C_1$ , iar pragul de reacție cu ajutorul condensatorului variabil  $C_2$ .

Semnalele în fonie se recepționează cu receptorul adus în apropierea pragului de reacție, iar cele telegrafice peste pragul de reacție, receptorul fiind în acrosaj. În aceste condiții sensibilitatea receptorului este maximă.
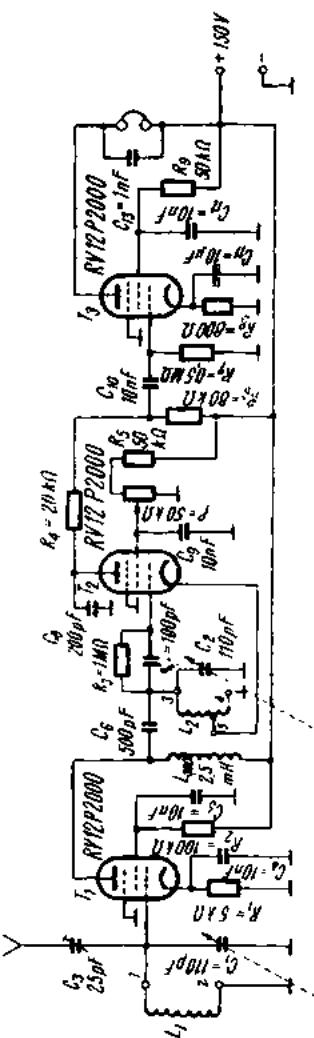
### 7.1.2. Receptorul de tip IV1 cu tuburi miniatură

Alt montaj de receptor cu amplificare directă cu reacție, mai perfectionat, este cel de tip IV1, adică cu un etaj amplificator de radiofrecvență, detecție și amplificare de joasă frecvență.



Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 7.2. Bobinele se realizează pe carcase cu un diametru de 20 mm ce se introduc apoi în culotul unor tuburi octale recuperate de la lămpi sparte introducindu-se în niște socluri montate pe șasiu.

Bobinele pot fi schimbătoare, în soclu, sau pot fi comutate după posibilități cu ajutorul unei claviaturi,

Tabelul 7.2  
Datele bobinelor receptorului de tip IVI

Bobina	Nr. spire				
	3,5 MHz	7 MHz	14 MHz	21 MHz	28 MHz
$L_1$	28	18	8	5,5	3,5
$L_2$	28	18	8	5,5	3,5
priza la bob. $L_1$ de la masă	6	4	3	2	1,5

punctele de comutare fiind notate în schemă cu cifre de la 1 la 5.

Tuburile utilizate în această schemă sunt de tipul RV12P2000 însă pot fi utilizate orice pentode cu coeficient de amplificare mare.

Primul tub este montat ca amplificator de radiofrecvență cu circuit acordat la intrare, al doilea ca detector pe grilă, iar al treilea ca amplificator de audiofrecvență.

La execuție se va avea grijă să se realizeze o bună ecranare între cele trei etaje ale receptorului pentru a nu intra în oscilație.

Reglarea reacției se face variind tensiunea aplicată pe grila ecran a tubului detector.

Cu o antenă bine degajată, acest receptor poate satisface exigențele oricărui radioamator începător aducind pe toate cele 5 benzi de radioamatori semnale din toate colțurile lumii.

### 7.1.3. Receptor superheterodină pentru banda de 20 m

Dintre receptoarele de tip superheterodină un receptor simplu pentru banda de 20 m este prezentat în fig. 7.3.

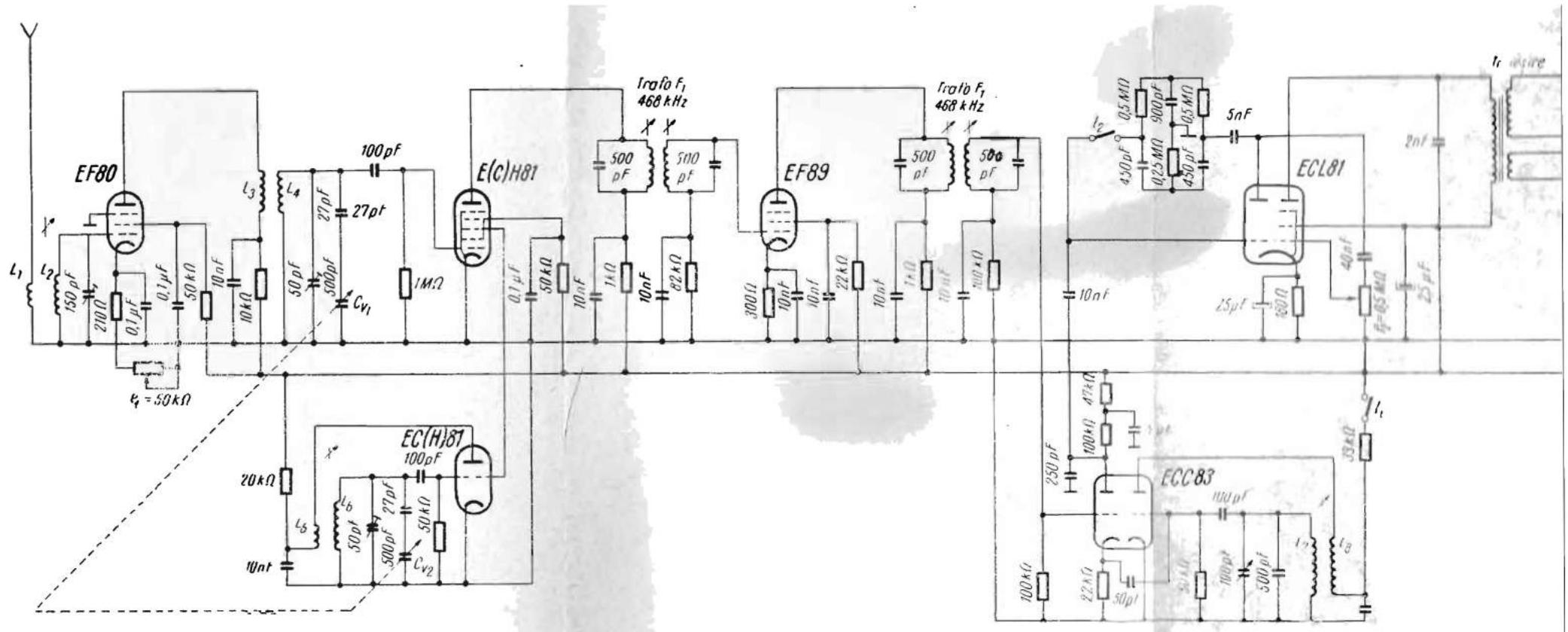


Fig. 7.3. Receptor superheterodină pentru banda de 20 m.

Montajul constă dintr-un etaj de amplificare de radiofrecvență echipat cu tuburi EF80, un mixer și oscilator local realizat cu tubul combinat ECH81, un etaj de amplificare de medie frecvență cu tubul EF89 lucrând pe o frecvență intermedieră de 468 kHz.

Semnalul de medie frecvență amplificat este aplicat apoi tubului ECC83 din care prima triodă este montată ca detector de produs iar a doua ca oscilator de bătăi pentru telegrafie. Semnalul de radiofrecvență detectat este aplicat apoi pe trioda tubului ECL81 care joacă rol de preamplificator iar apoi la pentodă, care realizează amplificarea finală de putere.

Circuitul de intrare este acordat în mijlocul benzii de 20 m pe frecvență de 14,175 kHz, retușarca acordului în bandă făcindu-se din condensatorul semivariabil de 50 pF.

Circuitul rezonant al mixerului se poate acorda în întreaga banda de 20 m între 14,000 și 14,350 MHz, iar circuitul oscilatorului local între frecvențele de 14,468 și 14,818 MHz, acordul realizându-se cu ajutorul condensatorului  $C_1$  de  $2 \times 500$  pF.

Datele bobinelor circuitelor oscilante sunt prezentate în tabelul 7.3. Bobinele se execută spiră lingă spiră pe carcase de material plastic cu diametrul de 8 mm cu miez de ferită, ecranate.

Transformatoarele de frecvență intermedieră, acordate pe 468 kHz sunt din cele utilizate pentru radioceptoarele obișnuite și se pot procura la orice magazin cu piese radio.

Oscilatorul de bătăi servește la recepționarea semnalelor telegrafice și BLU fiind acordat pe frecvență intermedieră decalat cu plus sau minus 1,5 kHz.

Reglarea frecvenței oscilatorului de bătăi se realizează cu ajutorul condensatorului semivariabil de 100 pF montat în paralel pe bobina  $L_1$ .

Pentru recepția semnalelor telegrafice se poate introduce cu ajutorul intreruptorului  $I_2$  în grila preamplificatorului de audiofrecvență un filtru de bandă îngustă RC, ce îngustează banda de trecere în audiofrecvență sub 1 000 Hz.

La ieșirea receptorului se conectează prin intermediu unui transformator de ieșire un difuzor de  $4 \Omega/1W$  și o pereche de căști cu impedanță de  $2\,000 \Omega$ .

*Tabelul 7.3*

**Datele bobinelor circuitelor oscilante ale receptorului din fig. 7.3**

Bobină	Caracteristici
$L_1$	Trei spire din conductor Cu Em Ø 0,3 mm
$L_2$	14 spire din conductor Cu Em Ø 0,3 mm cuplate induc- tiv cu $L_1$
$L_3$	4 spire din conductor Cu Em Ø 0,5 mm
$L_4$	14 spire din conductor Cu Em Ø 0,5 mm cuplate induc- tiv cu $L_3$
$L_5$	4 spire din conductor Cu Em Ø 0,65 mm cuplate induc- tiv cu $L_4$
$L_6$	14 spire din conductor Cu Em Ø 0,65 mm
$L_7$	constă din înfășurarea primară a unui trafo FI de 468 KHz.
$L_8$	constă din înfășurarea secundară a trafo FI respectiv de pe care s-a debobinat 1/2 din spire

Transformatorul de ieșire are miezul magnetic cu sec-  
țiunea de  $5 \text{ cm}^2$  format dintr-un pachet de tole E+I de  
 $0,35 \text{ mm}$ .

Înfășurarea primară a transformatorului conține 200  
spire din conductor Cu Em Ø 0,15 mm, înfășurarea se-  
cundară pentru conectarea difuzorului de  $4 \Omega$  are 56 spire  
din conductor Cu Em Ø 0,8 mm, iar a treia înfășurare  
pentru conectarea căștilor de  $2\,000 \Omega$  are 1200 spire din  
conductor Cu Em Ø 0,1 mm.

Receptorul este prevăzut cu reglajul volumului de  
radiofreqvență (potențiometrul  $P_1$ ) și de audiofreqvență  
(potențiometrul  $P_2$ ).

Acest receptor asigură receptia semnalelor telegrafice  
BLU și AM pe banda de radioamatori de 20 m.

Pentru lucrul în AM se deconectează oscilatorul lo-  
cal de bătăi deschizîndu-se intreruptorul  $I_1$ .

Aparatul se alimentează de la un redresor ce poate  
asigura o tensiune de 250 V și un curent de 100 mA.

Tensiunea de alimentare a filamentelor tuburilor este  
de 6,3 V, curentul de filament total fiind de 2,1 A.

#### **7.1.4. Receptor superheterodină pentru toate benzile de radioamatori pe unde scurte**

În fig. 7.4 este prezentată schema unui receptor superheterodină pentru toate benzile de radioamatori pe unde scurte.

Aparatul este echipat cu tuburi moderne care oferă o calitate superioară a receptiei.

Primul etaj prevăzut cu tubul 6BZ6, tub special cu zgomot mic, este un etaj amplificator de radiofrecvență care aduce o mare amplificare și o suprimare substanțială a frecvenței imagini.

Al doilea etaj al receptorului echipat cu tubul 6BE6, o heptodă specială de amestec, este un mixer care realizează transpunerea benzilor de amatori pe frecvență intermediară de 455 kHz.

Oscilatorul local este realizat ca montaj în trei puncte cu tubul EF93.

Tot un tub EF93 este prevăzut în etajul amplificator de frecvență intermedie care are atașat și o punte de măsură a intensității semnalului cu un S-metru.

Detectia semnalelor pentru receptia în fonie se realizează pe prima diodă a tubului EAA91, iar a doua diodă este utilizată pentru redresarea tensiunii necesare pentru controlul automat al amplificării (CAA). Circuitul de CAA acționează asupra amplificatorului de radiofrecvență de intrare, a mixerului și a etajului de amplificare de frecvență intermedie, putind fi deconectat după dorință prin închiderea întreruptorului  $I_1$ .

Pentru receptia semnalelor telegrafice și BLU schema este prevăzută cu un detector de produs care folosește tubul ECL86, partea pentodă a acestui tub fiind utilizată ca oscilator local de bătăi (beat oscillator). Alegerea modului de lucru se face cu ajutorul comutatorului  $K_1$  care este scos la panoul frontal al aparatului și a întrerupătorului  $I_2$ .

Amplificarea de audiofrecvență este realizată prin intermediu tubului ECL86 din care trioda funcționează ca preamplificator, iar partea pentodă ca amplificator final.

Datele bobinelor receptor

Benzile MHZ	28						21			
Bobina	$L_{11}$	$L_{21}$	$L_{31}$	$L_{41}$	$L_{51}$	$L_{12}$	$L_{22}$	$L_{32}$	$L_{42}$	$L_{52}$
Nr. de spire	2	3,5	—	3	3,5	4	3	5	3,5	5,5
Priza la sp.	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2
Diam. conductor mm	0,5	1	0,5	1	1	0,5	0,8	0,5	0,8	0,8

Stabilirea benzilor de lucru se face prin actionarea comutatorului K prevăzut cu  $5 \times 5$  poziții.

Condensatorul variabil utilizat este de tipul „trei pe un ax” fiecare secțiune având o capacitate maximă de 30 pF. Acest condensator se poate realiza dintr-un variabil de  $3 \times 500$  pF prin lăsarea pe rotor a unei singure plăci pe secțiune.

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 7.4.

Pentru rețușarea acordurilor și reglajul extensiei de bandă pe fiecare bobină este montat în paralel cîte un trimer având o capacitate de 25 pF.

Bobinele se realizează din sîrma de Cu Em pe carcase cu diametrul de 17 mm cu spire distanțate astfel încit lungimea bobinajului să fie de 15 mm.

Receptorul este prevăzut cu reglajul sensibilității în înaltă frecvență prin potențiometrul  $P_1$  și cu reglajul volumului în joasă frecvență prin potențiometrul  $P_2$ .

Receptorul utilizează două transformatoare de frecvență intermediară de 455 kHz ( $T_{F_1}$ ) iar ca bobină a oscilatorului local de bătăi ( $L_a$ ) se folosește tot un circuit dintr-un transformator de frecvență intermediară. Bobina fiind realizată de obicei din 4 secțiuni, pentru reacție se ia o priză de la prima secțiune considerată de la capătul pus la masă. Receptorul se alimentează de la un redresor de 250 V/150 mA iar filamentele tuburilor se conectează la o înfășurare ce poate asigura 6,3 V la 2,6 A.

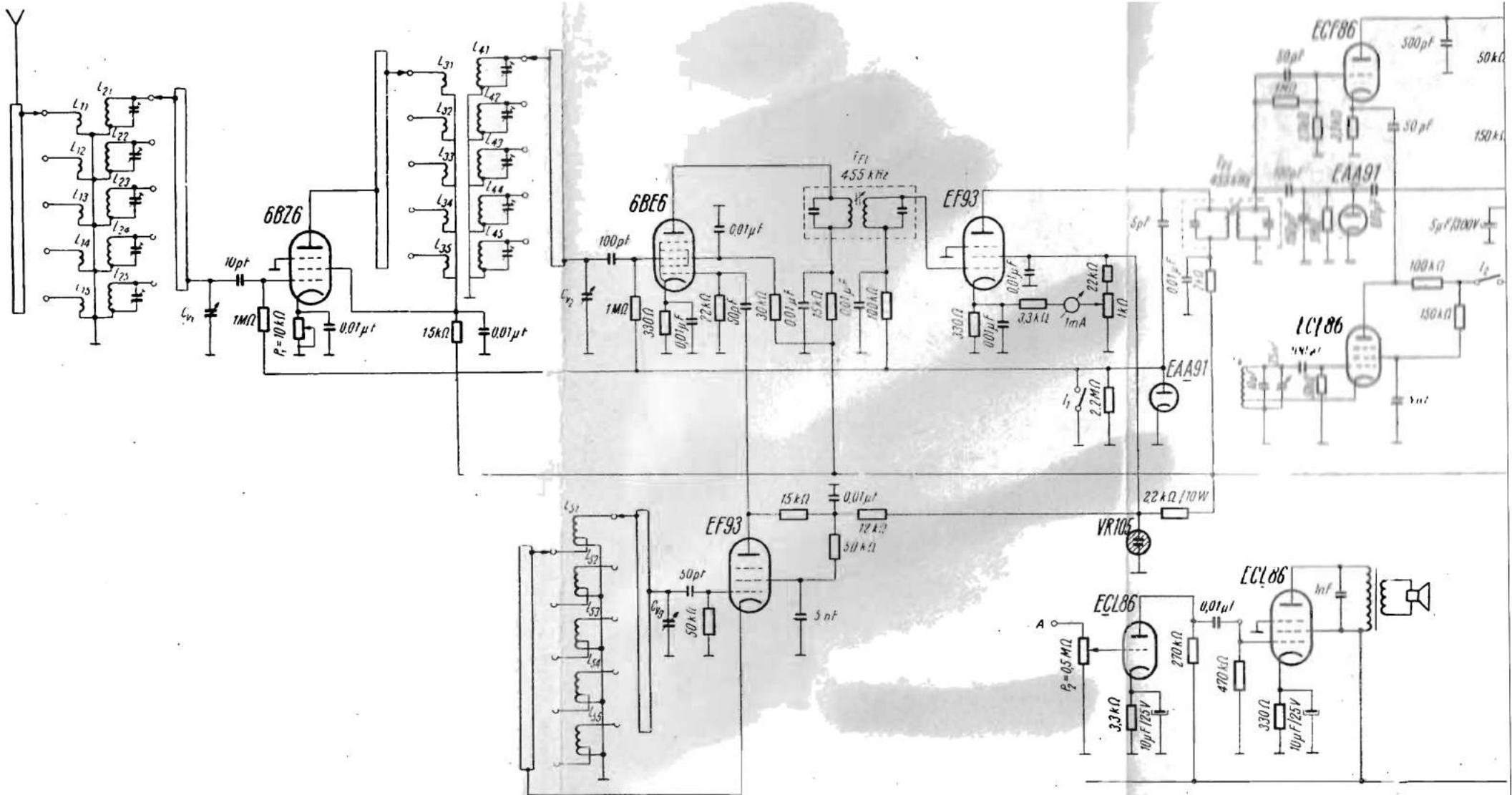


Fig. 7.4. Receptor superheterodină pentru toate benzile radioamatorii.

Tabelul 7.4

circuit din fig. 7.4

14					7					3,5				
$L_{18}$ 6	$L_{23}$ 8	$L_{33}$ 6	$L_{43}$ 8	$L_{53}$ 8,5	$L_{16}$ 12	$L_{24}$ 18	$L_{34}$ 12	$L_{44}$ 18	$L_{54}$ 19	$L_{15}$ 20	$L_{25}$ 30	$L_{35}$ 20	$L_{45}$ 30	$L_{55}$ 32
—	—	—	—	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	8
0,4	0,6	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,15	0,2	0,15	0,2	0,2

Acordat cu ajutorul unui generator de semnal și a unui voltmetru electronic acest receptor dă rezultate deosebite.

În lipsa unui voltmetru electronic ca instrument pentru reglajul circuitelor, cu excepția ultimei medii frecvențe, se poate folosi și S-metrul receptorului. Al doilea circuit de medie frecvență se poate alinia aplicând din generator frecvență de 455 kHz modulată cu 1 kHz și reglind miezurile de ferită a transformatorului de FI pentru un semnal detectat maxim, recepționat în difuzor.

#### 7.1.5. Receptor de trafic cu dublă schimbare de frecvență

Schema unui receptor de trafic cu dublă schimbare de frecvență capabil să lucreze în toate benzile de radioamatori în AM, CW și BLU este prezentată în fig. 7.5.

Receptorul este echipat cu 13 tuburi electronice, două diode de germaniu care formează un limitator de paraziți și un bec cu neon miniatură care asigură protecția receptorului împotriva pătrunderii din antenă a unor tensiuni periculoase rezultate din descărcări atmosferice.

Tubul cu neon este polarizat pozitiv cu circa 0,5 V sub tensiunea sa de aprindere astfel că cel mai mic semnal ce depășește această valoare produce ionizarea gazului din tub și punerea la masă a perturbatorului.

În circuitul de antenă mai găsim un condensator variabil de 50 pF ce servește la adaptarea antenei la receptor, și un filtru dop acordat pe frecvență de 2 852 kHz

(prima medie frecvență a receptorului) care asigură atenuarea oricărui perturbator de această frecvență care ar putea pătrunde în receptor.

Pentru a putea conlucra cu un emițător în cadrul unei instalații de emisie recepție montajul este prevăzut cu un relee (*RL*) alimentat din automatica emițătorului cu o tensiune de 12 V curent continuu.

Acesta realizează prin contactele sale  $C_1$  și  $C_2$  punerea la masă a antenei de recepție, respectiv de conectarea tensiunii de ecran a etajului de amplificare de radiofrecvență pentru a feri receptorul de pătrunderea unei tensiuni mari de radiofrecvență, atunci cind emițătorul este în funcțiune cît și deconectarea difuzorului prin contactul  $C_3$ .

Primul etaj al receptorului echipat cu tubul EF89 are rolul de a amplifica semnalul de radiofrecvență captat de antenă și are un circuit rezonant la intrare ce poate fi acordat pe toate benzile de radioamatori.

Pentru etalonarea scării receptorul este prevăzut cu un calibrator cu quart pe 100 kHz ( $Q_1$ ) echipat cu tubul EF80. Acesta poate fi pus în funcțiune prin închiderea întreruptorului  $I_1$ , semnalul de etalonare fiind cuplat la bobina de antenă  $L_1$  printr-un condensator de 3 pF.

Al doilea etaj funcțional al receptorului este un mixer aditiv prevăzut cu pentoda EF80, care primește pe grila de comandă atît semnalul de radiofrecvență amplificat de primul etaj de RF cît și semnalul de la primul oscilator local echipat tot cu un tub EF80. Acordul pe frecvență dorită în cadrul fiecărei benzi se realizează cu ajutorul condensatorului variabil de  $3 \times 150$  pF ale cărui secțiuni  $C_{v1}$ ,  $C_{v2}$ ,  $C_{v3}$  sunt legate în circuitul de intrare al etajului de amplificare de RF, în circuitul de intrare al mixerului, respectiv în circuitul oscilant al primului oscilator local. Primul oscilator local este acordat pe o frecvență mai mare decît frecvența de intrare pe primele trei benzi și pe o frecvență mai mică pentru următoarele două. La ieșirea din mixer rezultă un semnal transpus pe prima medie frecvență de 2 852 kHz ( $f_{M1} = f_{o1} - f_1$ , pentru benzile de 3,5; 7 și 14 MHz și  $f_{M1} = f_1 - f_{o1}$  pentru banda de 21 și 28 MHz).


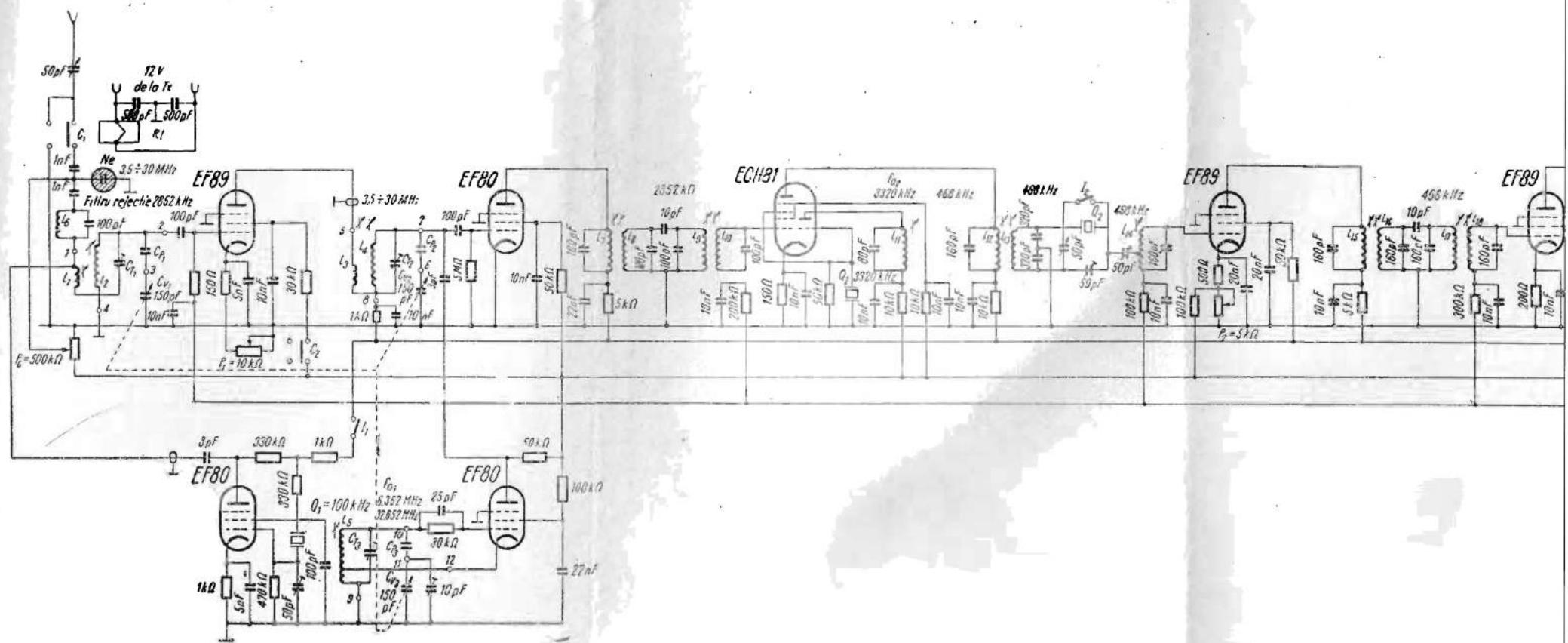


Fig. 7.5. Receptor de trafic cu dublă schim

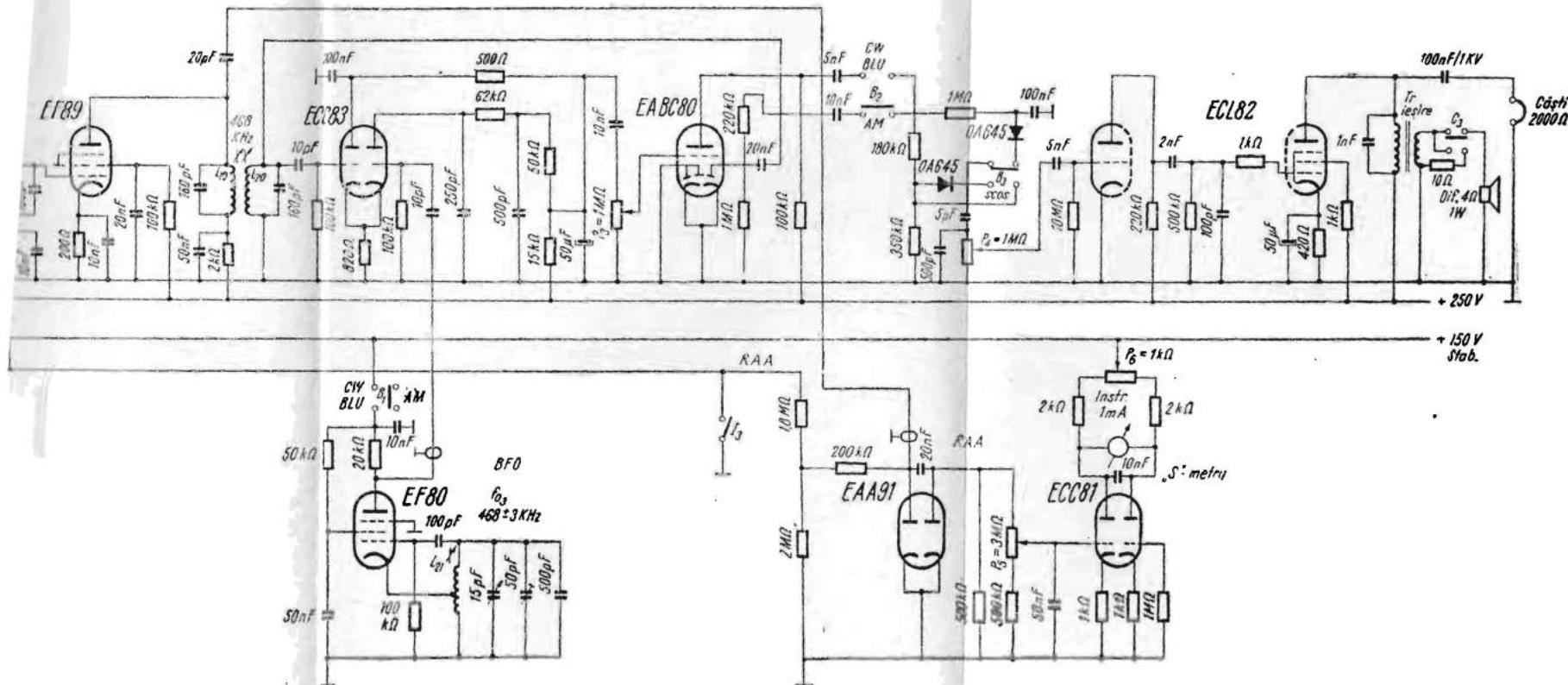

dublă schimbare de frecvență.

Pentru asigurarea unei bune selectivități, semnalul este aplicat la ieșirea din mixer unui filtru format din două transformatoare de medie frecvență acordate pe frecvență de 2 852 kHz legate printr-un condensator de 10 pF.

Urmează tubul ECH81 care pe partea pentodă îndeplinește funcția de al doilea mixer iar pe partea triodă de al doilea oscilator local ce lucrează pe frecvență fixă de 3 320 kHz fiind controlat de un cristal cu cuarț.

La ieșirea din al doilea mixer se obține un semnal pe frecvență de 468 kHz ( $f_{M2} = f_{O2} - f_{M1}$ ) ce constituie a doua medie frecvență a receptorului.

Pentru a realiza îngustarea benzii de trecere necesară obținerii unor performanțe superioare la lucru în telegrafie (cw) a doua medie frecvență este prevăzută cu un filtru cu cuarț ( $Q_3$ ) rezonant pe frecvență de 468 kHz.

Lărgimea de bandă optimă poate fi reglată cu ajutorul condensatorului variabil  $C_1$  de 50 pF.

Pentru lucrul în sonie, unde este necesară o lărgime de bandă mai mare, cristalul de cuarț ( $Q_3$ ) este scurtcircuitat cu ajutorul intreruptorului  $I_2$ .

Urmează încă două etaje de amplificare de medie frecvență echipate cu tuburi EF89, după care semnalul pe frecvență de 468 kHz este aplicat atât pe tubul ECC83 cât și la tubul EA8C80.

Tubul ECC80 îndeplinește funcția de detector de produs primind un semnal de heterodinare de la un oscillator de bătăi (BFO) acordat pe frecvență de  $468 \pm 3$  kHz, pentru lucrul în cw și BLU.

Datele tuturor circuitelor sunt prezentate în tabelul 7.5.

Bobinele se realizează pe carcasele de polietilenă cu patru secțiuni cu miez de ferită de 10 mm diametru, ecranațe. Pentru confectionarea bobinelor de acord pentru 80, 40 și 20 m, se va utiliza liță de înaltă frecvență izolată cu email de  $19 \times 0,5$  mm, iar pe 15 și 10 m, conductor de Cu Em Ø 0,3 mm.

Bobinele se vor reliza prin înfășurarea conductorului spiră lingă spiră.

Bobinele de acord ale etajului de amplificare RF de intrare, ale primului mixer și primului oscilator local se

Tabelul 7.5

**Datele elementelor circuitelor oscilante ale receptorului de trafic cu dublă schimbare de frecvență**

Elementul	Caracteristici				
	80 m	40 m	20 m	15 m	10 m
$L_1$	31 sp.	12 sp.	6 sp.	3 sp.	2,5 sp.
$L_2, L_4$	56 sp.	25 sp.	14 sp.	9 sp.	7 sp.
$L_3$	35 sp.	15 sp.	10 sp.	3 sp.	2 sp.
$L_5$ , (priză)	31sp.(6sp.)	16sp(4sp.)	11sp(3sp.)	10sp(2,5sp.)	8sp(2sp.)
$C_{T_1}, C_{T_2}$	50 pF	40 pF	30 pF	20 pF	10 pF
$C_{T_3}$	50 pF	40 pF	30 pF	20 pF	10 pF
$C_{p1}, C_{p2}$	—	25 pF	22 pF	20 pF	15 pF
$C_{p3}$	—	25 pF	22 pF	20 pF	15 pF
$L_6$	48 de spire din liță Cu Em de $19 \times 0,05$ mm bobinate în două secțiuni egale				
$L_7 + L_{10}$	42 sp. din liță de Cu Em de $19 \times 0,05$ mm bobinate în două secțiuni egale				
$L_{11}$	45 sp. din liță de Cu Em de $19 \times 0,05$ mm bobinate în două secțiuni egale				
$L_{12} + L_{20}$	286 sp. din liță de Cu Em de $7 \times 0,07$ mm bobinate în două secțiuni egale				
$L_{21}$	200 sp. din liță de Cu Em de $7 \times 0,07$ mm cu priză la priza 45 de la masă, bobinate în două secțiuni egale.				

vor realiza sub forma unor platini comutabile printr-un comutator tip rotactor — sau printr-o claviatură, punctele de comutare fiind notate în schemă de la 1 la 12.

Pentru lucrul în fonie cu modulație în amplitudine, semnalul ce ajunge pe prima diodă a tubului EABC80 este detectat și apoi aplicat prin limitatorul de paraziți, realizat cu cele două diode OA645, ta tubul ECL82.

Alegerea conexiunilor pentru lucrul în AM sau cw și BLU se face prin butoanele  $B_1$  și  $B_2$ , iar conectarea și deconectarea filtrului antiparaziți, se face din butonul  $B_3$ .

Pentru reglajul automat al amplificării receptorul conține o schemă de RAA cu tubul EAA91 care primește semnal de comandă de la ultimul transformator de medie frecvență printr-un condensator de 20 pF.

Anularea reglajului automat al amplificării se face închizind intreruptorul  $I_3$ , care pune astfel la masă întreaga linie de RAA din receptor.

Pentru aprecierea nivelului semnalelor recepționate, montajul mai conține un sistem de S-metru prevăzut cu un tub ECC81.

Etalonarea instrumentului de 1 mA se realizează din potențiometrul  $P_5$  de  $3\text{ M}\Omega$ , iar aducerea la zero a acului indicator din potențiometrul  $P_6$  de  $1\text{ k}\Omega$ .

Tubul ECL82 realizează cu partea triodă preamplificarea de audiofrecvență, iar pentoda îndeplinește rolul de amplificator final.

Ieșirea din receptor este conectată prin transformatorul de ieșire ( $T_7$ ) pe un difuzor de  $4\text{ }\Omega/1\text{ W}$ , care la emisie este deconectat, înfășurarea secundară a transformatorului de ieșire fiind scurtcircuitată peste o rezistență de  $10\text{ }\Omega$  prin intermediul contactului  $C_3$  acționat de relee  $RL$ .

Pentru recepția în căști, acestea pot fi conectate de la primarul transformatorului de ieșire printr-un condensator de  $100\text{ nF}/1\text{kV}$ . Tensiunea de încercare ridicată a condensatorului se alege din motive de protecție.

Transformatorul de ieșire se realizează pe un miez din tole de fero-siliciu de  $0,35\text{ mm}$ , cu o grosime a pachetului de tole de  $4\text{ cm}^2$  pe care se bobinează 2 500 spire cu sîrma din Cu Em  $\varnothing 0,15\text{ mm}$  în primar și 68 spire cu sîrma din Cu Em  $\varnothing 0,65\text{ mm}$  în secundar.

Reglajul amplificării de joasă frecvență se realizează din potențiometrul  $P_4$  de  $1\text{ M}\Omega$  din grila triodei tubului ECL82, iar cea de înaltă frecvență din potențiometrul  $P_1$  de  $10\text{ k}\Omega$  plasat în catodul tubului amplificator de intrare EF89.

Potențiometrul  $P_3$  servește pentru stabilirea nivelului global de amplificare al amplificatorului intermediar realizat cu trioda din tubul EABC80. Reglajul se face la început, după terminarea montajului pentru egalizarea nivelului semnalului ce se aplică limitatorului de paraziți respectiv amplificatorului prefinal în cazul lucrului în AM sau de lucru în CW sau BLU.

Întregul montaj se alimentează de la un redresor ce poate asigura o tensiune de 250 V/150 mA, 150 V (stabilizat)/50 mA și o tensiune de filament de 6,3 V/4,5 A.

După realizarea montajului, se controlează încă o dată toate conexiunile după care se conectează redresorul, verificindu-se cu un AVO-metru, tensiunile și curenții pe tuburi care se compară cu valorile de catalog prescrise. Pentru obținerea performanțelor scontate este necesar un reglaj corespunzător al aparatului.

Reglajul receptorului se efectuează cu ajutorul unui generator de semnal de radiofrecvență, generator de audiofrecvență voltmetru electronic și osciloscop, după metoda clasică, aceste instrumente fiind de acastă lată indispensabile pentru acordul și alinierea tuturor circuitelor din schemă.

O sensibilitate de sub 1  $\mu$ V, o selectivitate variabilă (sub 1 kHz — cu filtrul de cristal conectat în a doua medie frecvență), etalonarea scalei prin calibrator cu quart, dispozitiv de limitarea parazișilor în fonie, aprecierea nivelului semnalului prin S-metru și lucrul pe toate benzile de unde scurte pentru radioamatori, sunt performanțe care fac ca acest receptor să-și găsească locul cu succes printre echipamentele unei stații de radioamator avansat.

## 7.2.. Receptoare cu tranzistoare

Introducerea tranzistoarelor în tehnica radio a permis simplificarea și miniaturizarea montajelor.

Un alt avantaj esențial al folosirii tranzistoarelor îl constituie utilizarea unor surse de alimentare de tensiune și capacitate mică simple și ieftine.

Pentru a ilustra aceste argumente vor fi prezentate cîteva montaje simple de receptoare tranzistorizate.

### 7.2.1. Receptor tranzistorizat de tipul OV1

Cel mai simplu receptor de bandă cu amplificare directă de tipul OV1 este prezentat în fig. 7.6.

Receptorul lucrează pe banda de radioamatori de 80 m. Detection se realizează pe dioda de înaltă frecvență OA625, iar amplificarea montajului este realizată de tranzistorul de joasă frecvență MP39.

Pentru asigurarea unei bune receptiuni este necesară utilizarea unei antene lungi, spre exemplu o antenă filărată de 41 m. Adaptarea lungimii „electrice” a antenei la

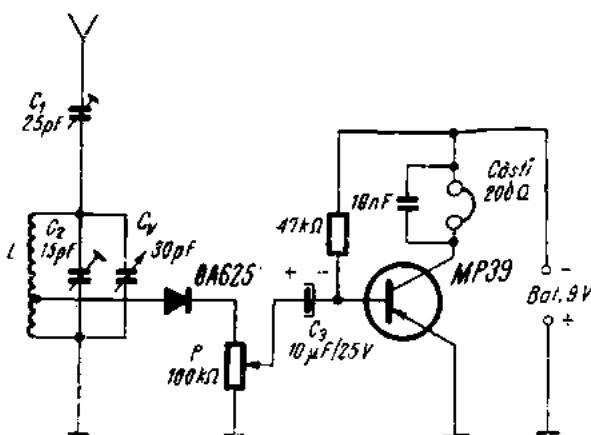


Fig. 7.6. Receptor tranzistorizat de tipul OV1.

montaj se realizează cu ajutorul trimerului  $C_1$  de 25 pF.

Sensibilitatea receptorului se reglează cu ajutorul potențiometrului  $P$  de 100 kΩ.

*Tabelul 7.9*  
**Datele circuitului oscilant de intrare a receptorului OV1**

Elementul	Caracteristică
$L_1$	28 Sp. Cu Em Ø 0,25 cu priză la spira 12
$C_*$	50 pF cu aer
$C_2$	15 pF pe calit.

Datele circuitului oscilant de intrare care trebuie să se poată acorda în întreaga bandă de 80 m, săint prezentate în tabelul 7.6.

Receptorul se alimentează de la o baterie miniatură de 9 V având un consum de circa 5 mA.

### 7.2.2. Receptor tranzistorizat portabil de tipul OV2

O variantă îmbunătățită a receptorului tranzistorizat cu amplificare directă este prezentată în fig. 7.7. Receptorul poate fi realizat ca portativ (de buzunar) și poate fi utilizat cu succes pentru recepția în timpul mersului sau în excursii.

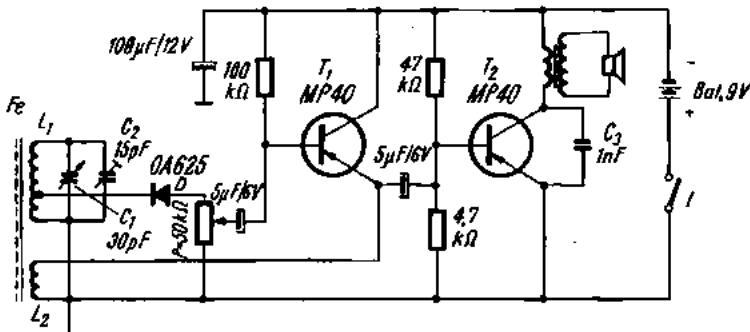


Fig. 7.7. Receptor tranzistorizat portabil de tip OV2.

Schema receptorului este de tipul OV2, adică detector plus două etaje de amplificare de JF. Detecția se realizează pe dioda OA625 apoi urmează cele două etaje de amplificare în audiofreqvență echipate cu tranzistoare de tip MP40.

Pentru mărirea selectivității și sensibilității s-a prevăzut o reacție pozitivă ce se realizează prin intermediu bobinei  $L_2$  cuplate inductiv cu circuitul de intrare.

Înfășurările  $L_1$  și  $L_2$  se bobinăză pe o bară de ferită de  $\varnothing$  10 mm și lungimea de 13 cm la o distanță de circa 8 mm. Distanța optimă a bobinei de reacție de cea de acord se determină experimental prin apropierea sau de-părtarea bobinelor între ele.

Pentru a permite recepția în telegrafie și BLU, se poate stabili cuplajul între bobine peste pragul de reacție.

Sensul de conectare a bobinei de reacție se determină prin încercări.

Tabelul 7.7

Datele bobinelor receptorului portabil de tip OV2

Bobina	Nr. spire	Conductor	Oba.
$L_1$	28	Cu Em Ø 0,25 mm	Priza la spira 12
$L_2$	3	Cu Em Ø 0,18 mm	—

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 7.7.

Aparatul se alimentează de la o baterie miniatură de 9 V având un consum la volumul maxim de circa 10—12 mA.

### 7.2.3. Receptor superheterodină portabil cu 6 tranzistoare

Altă variantă de receptor portabil pentru banda de radioamatori de 80 m este prezentată în fig. 7.8.

Aparatul este o superheterodină cu 6 tranzistoare care are toate funcțiunile unui receptor de bandă permitând recepția semnalelor atât în forme cu modulație în amplitudine cât și a semnalelor telegrafice și BLU.

Ca transformator de frecvență intermedieră se poate folosi orice circuit de medie frecvență pentru receptoare tranzistorizate acordate pe frecvență de 465 kHz.


Circuitul de intrare este realizat pe o bară de ferită însă pentru o recepție mai bună se poate folosi și o antenă exterioară ajutătoare.

Condensatorul variabil este de tip miniatură  $2 \times 30 \text{ pF}$  din care o secțiune se utilizează pentru acordul circuitului de intrare, iar a doua secțiune cel al oscilatorului.

Sensibilitatea montajului se comandă din potențiometrul  $P$  de  $5 \text{ k}\Omega$ .

Pentru recepția în telegrafie sau BLU receptorul este prevăzut cu un oscilator local de bătăi care folosește ca circuit acordat tot un transformator de medie frecvență a cărui acord se decalează cu  $1 \text{ kHz}$  în plus sau în minus, acționindu-se asupra miezului de ferită.

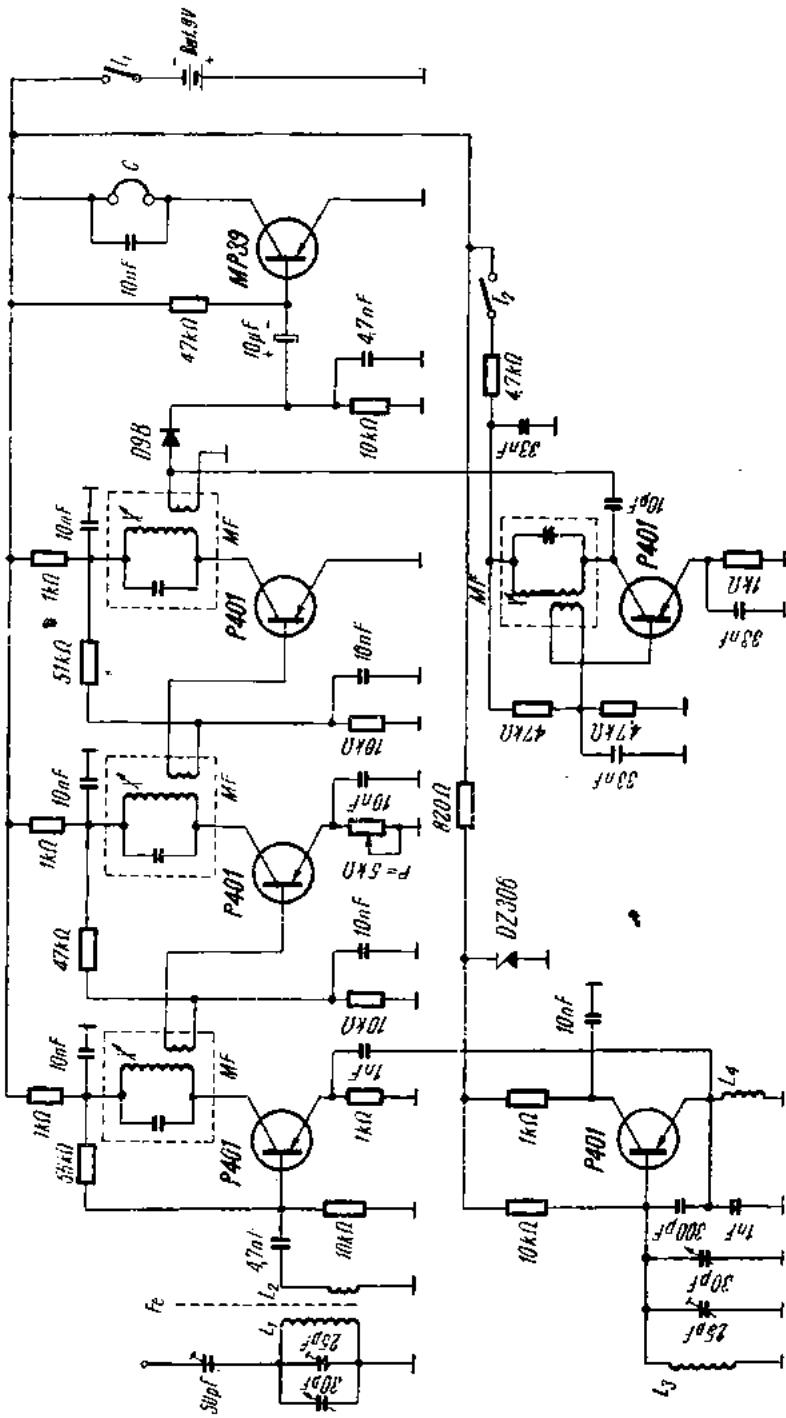La ieșire se utilizează o cască de  $200 \Omega$ .



Alimentarea aparatului se face de la o baterie miniatură de 9 V.

Cu un reglaj bun și o aliniere corespunzătoare a mediilor frecvențe strădania constructorului este răsplătită

*Tabelul 7.8*

**Datele bobinelor receptorului superheterodină portabil din fig. 7.8**

Bobină	Nr. spire	Conductor	Diametrul carcaserii	Uls.
$L_1$	24	Cu Em Ø 0,1mm	6 mm	Bob. spiră lingă spiră
$L_2$	4	Cu Em Ø 0,1mm	6 mm	Idem
$L_3$	30	Cu Em Ø 0,1mm	6 mm	Idem
$L_4$	300	Cu Em Ø 0,1mm	Ferită 2,5 mm	bob. în 3 secțiuni

din plin prin posibilitatea de ascultare în căști a QSO-urilor efectuate de radioamatori pe banda de 80 m.

Aparatul respectiv se pretează și ca dispozitiv de recepție pentru „vinătoare de vulpi” — un sport din ce în ce mai preferat de tinerii radioamatori.

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul 7.8.

#### *7.2.4. Receptor superheterodină cu 8 tranzistoare pentru trei benzi*

În continuare este prezentat un receptor superheterodică cu 8 tranzistoare pentru benzile de 3,5 ; 7 și 14 MHz (fig. 7.9).

După cum se observă din schemă, receptorul este echipat în partea de finală și de medie frecvență cu tranzistoare BF184, oscilatoarele pentru heterodinare și de bătăi sunt realizate cu tranzistoare BF214, preamplificatorul de joasă frecvență este prevăzut cu un tranzistor tip BC108, iar amplificatorul final este realizat cu două tranzistoare EFT373 montate în contratimp.

Datele circuitelor atât pentru etajul de intrare cât și pentru oscillatorul local sunt prezentate în tabelul 7.9.

Tabelul 7.9

**Datele circuitelor etajului de intrare și al oscillatorului local al receptorului din fig. 7.9**

Elementul	Date tehnice
$C_{11}$	150 pF ceramic tubular
$C_{21}$	50 pF trimer pe calit.
$L_{11}$	46 Sp. Cu Em Ø 0,5 mm
$L_{21}$	16 Sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$C_{12}$	47 pF ceramic tubular
$C_{22}$	25 pF trimer pe calit
$L_{12}$	30 Sp. Cu Em Ø 0,5 mm
$L_{22}$	10 Sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$C$	39 pF ceramic tubular
$C_{13}$	15 pF trimer pe calit
$L_{23}$	14 Sp. Cu Em Ø 0,5 mm
$L_{13}$	5 Sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$C_{23}$	160 pF ceramic tubular
$C_{31}$	50 pF trimer la calit
$L_{41}$	50 Sp. Cu Em Ø 0,5 mm priza la sp. 12
$L_{31}$	16 Sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$C_{41}$	51 pF ceramic tubular
$C_{32}$	25 pF trimer pe calit
$L_{42}$	32 Sp. Cu Em Ø 0,5 mm priza la Sp. 8
$L_{32}$	10 Sp. Cu Em Ø 0,3 mm
$C_{42}$	47 pF ceramic tubular
$C_{33}$	15 pF trimer pe calit
$L_{43}$	15 Sp. Cu Em Ø 0,5 mm — priza la sp. 4
$L_{33}$	5 Sp. Cu Em Ø 0,3 mm.

Bobinele se realizează pe carcase cu miez de ferocart cu diametrul de 8 mm comutarea benzilor făcindu-se prin comutatorul  $K$  cu  $3 \times 3$  poziții.

Condensatoarele  $C_{11}$  și  $C_{12}$  sunt ambele pe același ax, avind o capacitate maximă de 30 pF fiecare.

În montaj sunt utilizate 5 transformatoare de medie frecvență acordate pe 465 kHz, din care 4 sunt folosite în etajele de amplificare de medie frecvență, iar unul folosește ca circuit acordat pentru oscillatorul local de bătăi pentru telegrafie și BLU.

Pentru mărirea selectivității aparatului, transformatoarele de medie frecvență se cuplă între ele două cîte două prin intermediul unor condensatoare de 10 pF.

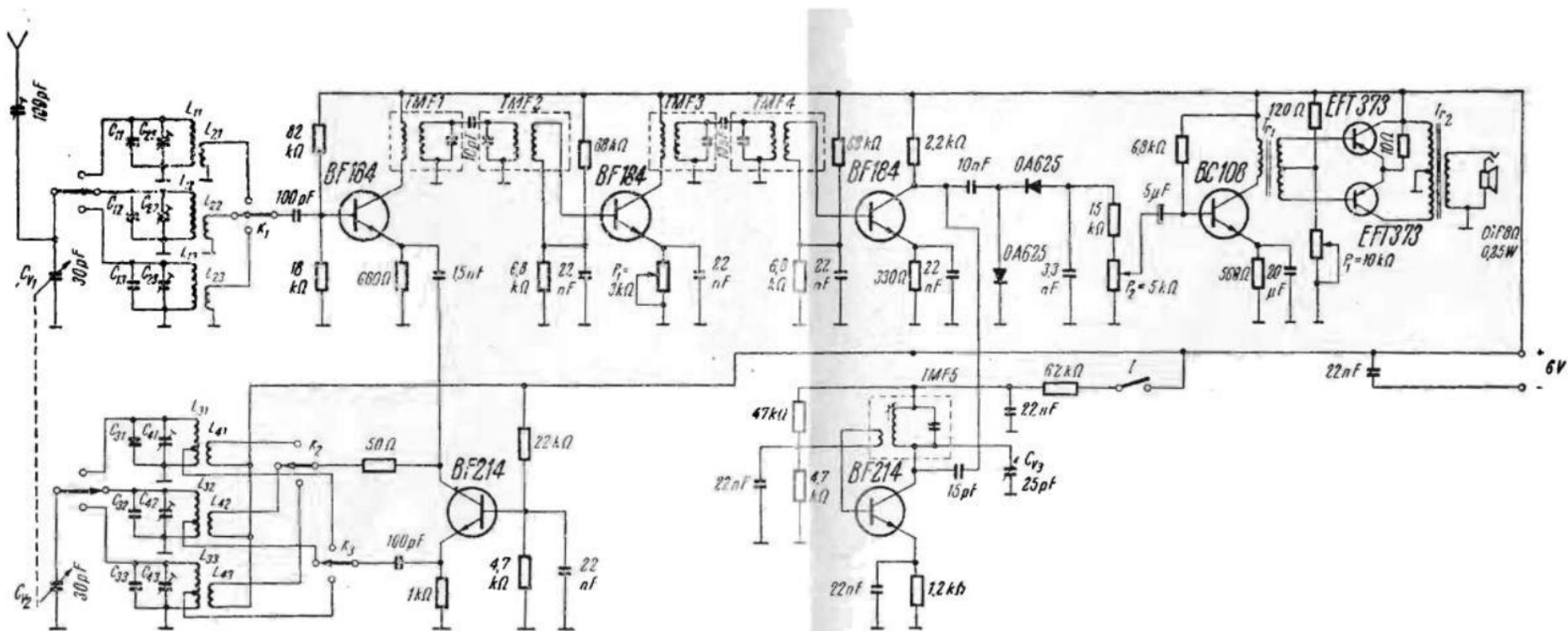


Fig. 7.9. Receptor superheterodină cu 8 tranzistoare, pentru trei benzi.

Pentru reglarea tonului recepționat în telegrafie cît și pentru recepționarea semnalelor BLU se folosește condensatorul variabil  $C_{v3}$  de 25 pF.

Detectia semnalelor se realizează pe diodele OA 625, semnalul de audiofrecvență fiind aplicat în continuare etajului preamplificator de joasă frecvență prin intermediul potențiometrului  $P_2$  de 5 kΩ, cu care se reglează și volumul. Sensibilitatea montajului se reglează cu ajutorul potențiometrului  $P_1$  de 3 kΩ.

Potențiometrul  $P_3$  de 10 kΩ servește la stabilirea regimului corect de funcționare al amplificatorului final.

Recepția se poate face fie în difuzor, fie în căști, în care caz difuzorul este deconectat.

Alinierea circuitelor se face cu un vobulator radio și osciloscop sau în lipsă acestora cu un generator și voltmetru electronic.

#### 7.2.5. Receptor de trafic de înaltă selectivitate

Schema unui receptor tranzistorizat pentru traficul pe benzile de radioamatori este prezentată în fig. 7.10.

Receptorul este prevăzut cu 13 tranzistoare și 6 diode, semiconductoare și poate lucra pe toate benzile de radioamatori de unde scurte de la 80 m la 10 m în AM, CW sau BLU.

Montajul este realizat ca superheterodină cu o singură schimbare a frecvenței fiind prevăzut cu selectivitate variabilă.

Pentru a putea lucra alături de un excitator în cadrul unei stații de emisie recepție de radioamatori pe lîngă partea funcțională receptorul mai este prevăzut cu un sistem de „antitrip” ce permite ascultarea în difuzor și în timpul emisiei, cu un monitor pentru telegrafie care realizează posibilitatea de autocontrol cînd se emite în telegrafie și cu un limitator de amplitudine antiparazit.

Primul etaj al receptorului ce conține un tranzistor de tip AF136 este un amplificator de radiofrecvență acordat, circuitele de intrare fiind comutabile cu ajutorul unei claviaturi cu șase butoane.

Pentru ca impedanța relativ mică de intrare a tranzistorului montat în schemă cu emitor comun să nu sunteze prea puternic circuitul de intrare acesta se cuplază la baza tranzistorului pe o priză aleasă la circa 1/4 din lungimea bobinei luată de la capătul dinspre masă.

Amplificarea etajului, respectiv volumului de radiofrecvență se realizează din potențiometrul  $P_1$  de  $10\text{ k}\Omega$ , iar stabilirea regimului optim de funcționare a tranzistorului, din potențiometrul  $P_2$  de  $100\text{ k}\Omega$ .

Al doilea etaj al receptorului echipat tot cu un tranzistor de tip AF106 îndeplinește funcția dublă de mixer și de oscilator local.

Bobinele oscilatorului local se montează pe clavatură fiind comutabile pe cele șase benzi împreună cu circuitele de radiofrecvență de intrare.


Frecvența de acord a circuitului oscilatorului calculată după relația  $f_o = f_i + f_m$ , este pe fiecare bandă în parte mai mare decât frecvența de intrare cu valoarea medie a frecvențelor. Elementele constructive ale bobinelor montajului sunt prezentate în tabelul 7.10.

Ca medie frecvență, este aleasă frecvența standard de  $455\text{ kHz}$ , po această frecvență fiind acordat circuitul ce ieșite din mixer cît și toate circuitele din etajele de medie frecvență ale receptorului. Urmează apoi trei etaje de amplificare de medie frecvență prevăzute cu tranzistoare de tip AF105. Acestea sunt cuplate între ele prin intermediul unor filtre de bandă realizate prin conectarea între ele a două transformatoare de medie frecvență între care se poate intercală cîte un cristal de cuarț pe frecvență de  $455\text{ kHz}$ .

Aceste filtre permit realizarea unei selectivități variabile datorită lărgimii de bandă diferite ce se poate obține prin acest montaj.

Astfel, pe poziția 1 a comutatorului cu două secțiuni  $C_1$  și  $C_2$ , cristalele de cuarț  $Q_1$  și  $Q_2$  sunt scurtcircuitate, cuplajul între bobinele de medie frecvență fiind supra-critic — selectivitatea globală a filtrelor este de  $7\text{ kHz}$ .

Prin conectarea unui condensator de  $68\text{ pF}$  la primul filtru în poziția 2 a comutatorului, acesta devine cuplat

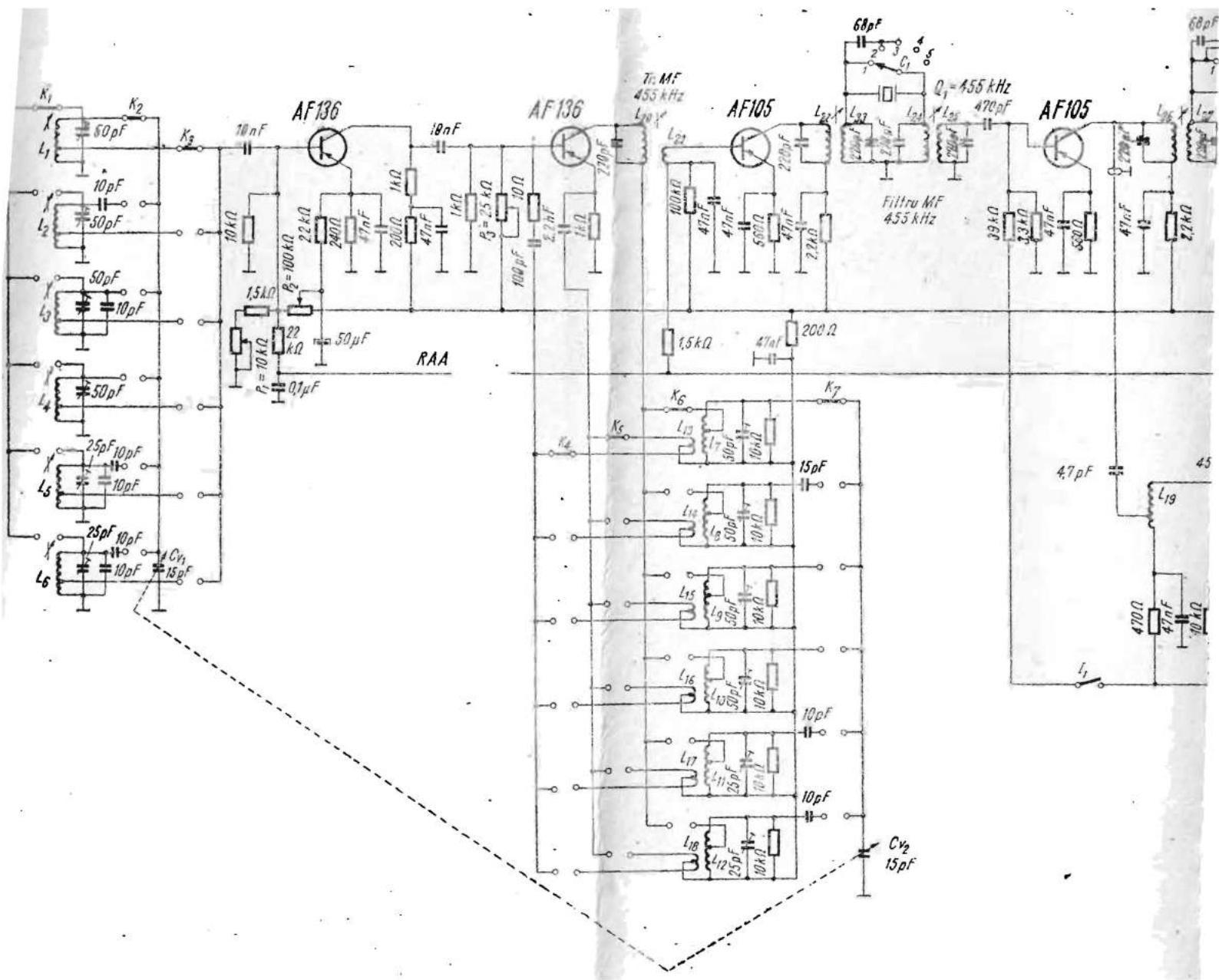

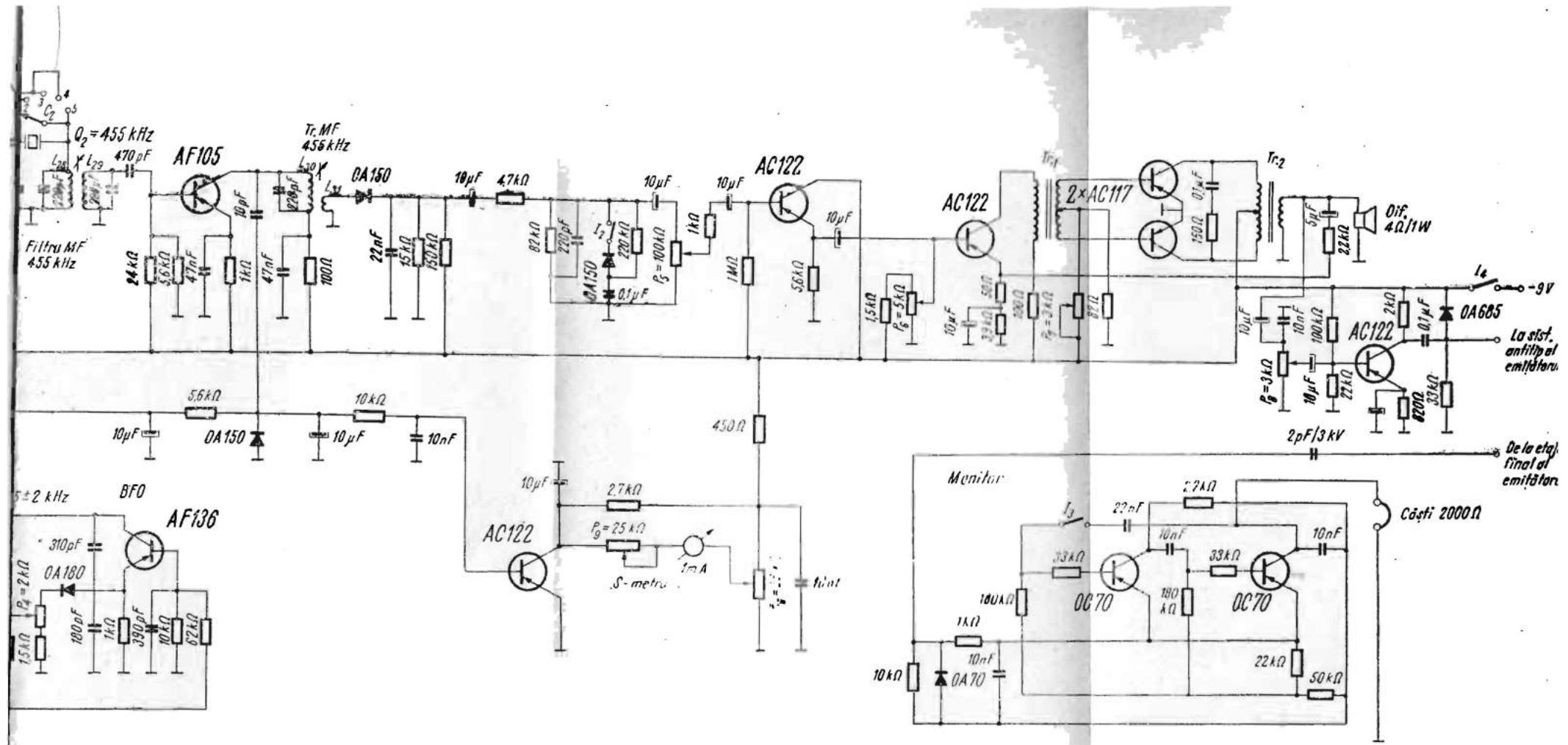


Fig. 7.10. Receptor de trafic de finală selectivitate.

Tabelul 7.10

**Elementele constructive ale receptorului de trafic de înaltă selectivitate**

Bobina	Caracteristici
$L_1$	70 sp. Cu Em Ø 0,35 mm cu priză la sp. 9
$L_2$	20 sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 3
$L_3$	9 sp. Cu Em Ø 0,8 mm cu priză la sp. 2
$L_4$	4 sp. Cu Em Ø 0,8 mm cu priză la sp. 1
$L_5$	3 $\frac{1}{2}$ sp. Cu Em Ø 1 mm cu priză la sp. 1
$L_6$	3 sp. Cu Em Ø 1 mm cu priză la sp. 3 $\frac{1}{2}$
$L_7$	80 sp. Cu Em Ø 0,35 mm cu priză la sp. 23
$L_8$	25 sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 6
$L_9$	11 sp. Cu Em Ø 0,8 mm cu priză la sp. 4
$L_{10}$	6 sp. Cu Em Ø 0,8 mm cu priză la sp. 2 $\frac{1}{2}$
$L_{11}$	4 sp. Cu Em Ø 1 mm cu priză la sp. 2
$L_{12}$	3 $\frac{1}{2}$ sp. Cu Em Ø 1 mm cu priză la sp. 1 $\frac{3}{4}$
$L_{13}$	8 sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 1
$L_{14}$	4 sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 2
$L_{15}$	3 sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 1 $\frac{1}{2}$
$L_{16}$	2 sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 1
$L_{17}$	1 $\frac{1}{2}$ sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 2 $\frac{1}{2}$
$L_{18}$	1 $\frac{1}{2}$ sp. Cu Em Ø 0,65 mm cu priză la sp. 3 $\frac{1}{4}$
$L_{19}$	220 sp. Cu Em Ø 0,1 mm cu priză la sp. 18 de la masă.
$L_{20}$	204 sp. Cu Em Ø 0,1 mm bobinate în două secțiuni egale
$L_{22} \div L_{30}$	66 sp. Cu Em Ø 0,15 mm cuplate inductiv cu $L_{20}$ respectiv $L_{30}$ , se obține debobinând $L_2$ din spirele unei secțiuni ale trafo de MF.
$L_{21}, L_{31}$	

subcritic iar cel de al doilea rămînind tot supracritic, se obține o lărgime de bandă de 4,5 kHz.

În poziția 3 sunt ambele filtre cuplate subcritic astfel încât se obține o îngustare a benzii de trecere la 3,5 kHz.

În poziția 4 este conectat în circuit cristalul  $Q_1$ , lărgimea de bandă obținută fiind de 1 kHz, iar în poziția 5 a comutatorului unde și al doilea cristal de quart ( $Q_2$ ) este introdus în circuit banda de trece se îngustează la 0,4 kHz.

Din comutatorul  $C_1, C_2$  se poate alege lărgimea de bandă optimă pentru o selectivitate dorită pentru lucrul în AM (poz. 1 și 2) BLU (poz. 3) și CW (poz. 4 și 5).

Schema receptorului prevede și un oscilator de bătăi (BFO), echipat cu tranzistorul AF136, acordat tot pe media frecvență și care se cuplăză la colectorul celui de al doilea amplificator de medie frecvență printr-un condensator de  $4,7 \text{ pF}$ . Acesta conține și un montaj varactor cu dioda OA180 care obține tensiuni de polarizare variabile ce se pot regla din potențiometrul  $P_1$  de  $2 \text{ k}\Omega$  astfel încât frecvența oscilatorului poate fi deviată cu  $\pm 2 \text{ kHz}$ , lucru necesar pentru recepția semnalelor telegrafice sau BLU.

Din colectorul celui de al treilea etaj de amplificare de medie frecvență se culege o tensiune printr-un condensator de  $10 \text{ pF}$  care este redresată de dioda OA150, filtrată prin rezistență de  $5,6 \text{ k}\Omega$  și condensatorul electrolitic de  $10 \mu\text{F}$  și apoi aplicată liniei de RAA a receptorului prin comanda reglajului automat al amplificării ce se aplică la primul etaj de radiotrecvență și la primul amplificator de audiofrecvență.

Tot de la linia de RAA se alimentează și tranzistorul AC122 montat într-o punte echilibrată de măsură împreună cu un instrument de  $1 \text{ mA}$  ce servește ca S-metru pentru aprecierea semnalelor recepționate.

Etalonarea S-metrlui se realizează prin comparație, acționându-se asupra potențiometrului  $P_9$  de  $25 \text{ k}\Omega$  legat în serie cu instrumentul, iar echilibrarea punții respectiv stabilirea poziției de zero a instrumentului se face de potențiometrul  $P_{10}$  de  $25 \text{ k}\Omega$ .

De la ultimul transformator de medie frecvență, semnalul este aplicat unei diode OA150 cu rol de detectoare. Semnalul de audiofrecvență obținut după detectie este trecut printr-un filtru de limitare antiparazit de joasă frecvență ce utilizează tot o diodă OA150 împreună cu un grup  $RC$  care se folosește la lucrul în fonie pentru reducerea nivelului de zgomet.

Deconectarea filtrului se face prin deschiderea întreruptorului  $I_2$ . În acest caz semnalul este aplicat la primul etaj de amplificare de audiofrecvență echipat cu tranzistorul AC122 prin intermediul potențiometrului  $P_5$  de  $100 \text{ k}\Omega$  cu care se reglează și amplificarea de joasă frecvență a receptorului.

Urmează un etaj de preamplificare în audiofrecvență cu un tranzistor AC122 a cărui polarizare se reglează din potențiometrul  $P_6$  de  $5\text{ k}\Omega$ , prevăzut cu reacție negativă ce se aplică la emitor printr-o buclă de reacție conectată în secundarul transformatorului de ieșire, care asigură obținerea unei înalte fidelități la recepție, prin reducerea distorsiunilor.

Etajul final al receptorului constă dintr-un amplificator de putere în contrătemp prevăzut cu două tranzistoare AC117.

Transformatorul defazor de cuplaj  $T_1$  se realizează bobinând 520 spire din conductor cu Em  $\phi 0,35\text{ mm}$  în primar și 800 spire din conductor Cu Em  $\varnothing 0,25\text{ mm}$  în secundar, cu priză mediană, pe un miez magnetic cu secțiunea de  $2\text{ cm}^2$  confectionat din tole de transformator de  $0,35\text{ mm}$ .

Polarizarea bazelor celor două tranzistoare, respectiv stabilirea punctului optim de funcționare se face din potențiometrul  $P_7$  de  $3\text{ k}\Omega$  prin care se acționează asupra raportului divizorului de tensiune formal împreună cu rezistența de  $82\text{ }\Omega$ .

Difuzorul de  $4\text{ }\Omega$  se conectează la etajul final prin intermediul transformatorului de ieșire  $T_2$  care se poate alege din cele tipice sau se poate confeționa bobinând 300 de spire din conductor Cu Em  $\varnothing 0,35\text{ mm}$  cu priză mediană în primar și 70 spire din conductor Cu Em  $\varnothing 0,65\text{ mm}$  în secundar pe un miez din tole de ferosiliciu de  $0,35\text{ mm}$  grosime și  $5\text{ cm}^2$  secțiune.

Din secundarul transformatorului de ieșire se culege o tensiune de audiofrecvență prin intermediul unui condensator electrolitic de  $10\text{ }\mu\text{F}$  care se aplică unui etaj de amplificare echipat cu un tranzistor AC122, pentru pilotarea sistemului de anti-trip al emițătorului.

La ieșirea din amplificator, semnalul amplificat și reglat la un nivel corespunzător cu ajutorul potențiometrului  $P_8$  de  $3\text{ k}\Omega$ , este redresat fiind apoi dus la borna anti-trip a emițătorului printr-un cablu ecranat.

Dispozitivul anti-trip are menirea de a bloca sistemul de comandă vocală (VOX) impiedicind conectarea emițătorului ce s-ar putea produce datorită sunetelor ajunse

la microfon din difuzorul receptorului. În acest mod, utilizând dispozitivul amintit, receptorul poate conlucra cu un emițător BLU, avind recepția permanentă în difuzor.

Pentru autocontrol, în caz că se lucrează în emisie în telegrafie, receptorul mai are atașat un monitor realizat cu două tranzistoare OC70.

Monitorul este un generator de ton ce produce un ton pe o frecvență în jur de 1 000 Hz, atunci cînd este comandat din emițător.

Impulsurile de radiofrecvență ce ajung la monitor prin condensatorul de 2 pF (ce se cuplează la filtrul  $\pi$  de ieșire al emițătorului) produc deblocarea acestuia în ritmul semnalelor morse transmise, care sunt astfel recepționate și în căști, oferind operatorului stației posibilitatea de autocontrol.

Punerea în funcțiune a monitorului se face prin închiderea intreruptorului  $I_3$ .

Recepționarea în căști a semnalelor telegrafice proprii este posibilă indiferent de frecvență de acord a receptorului.

Toate aceste accesorii aplicate receptorului cît și selectivitatea variabilă, înalta stabilitate, limitarea în amplitudine a paraziților, citirea nivelului semnalului recepționat la S-metru, autocontrolul în regim de telegrafie precum și receptia în AM, CW și BLU pe toate benzile de radioamatori, fac din montajul prezentat, receptorul de trafic ideal pentru oricare radioamator de unde scurte avansat.

Receptorul se alimentează dintr-o sursă de curent continuu stabilizată ce poate livra o tensiune de 9 V la un curent de 500 mA.

## Accesorii pentru receptoare

F.I.V. F.T.V. R.T.V.

În acest capitol se vor descrie cîteva scheme simple de dispozitive care, realizate pe lîngă receptoarele de radioamatori pot crește gradul de utilitate a acestora.

### 8.1. Generatoare de etalonare

Generatoarele de etalonare sau calibratoarele, sunt accesorii ale receptoarelor moderne de trafic care servesc la stabilirea precisă a frecvenței de recepție pe toate gările.

Cu un efort minim orice radioamatator își poate completa receptorul de bandă pe care-l posedă cu un astfel de dispozitiv.

#### 8.1.1. Generator de etalonare cu tub electronic pe 100 kHz

În fig. 8.1 prezentăm un generator de etalonare cu tub electronic pe 100 kHz.

În esență, generatorul este un oscilator controlat cu cristal care se cuplază capacativ cu circuitul de intrare al receptorului realizând bătăi din sută în sută de kilo-

herți care permite etalonarea corespunzătoare a receptorului.

Tubul utilizat este o triodă, însă poate fi folosit orice tub electronic legat ca triodă sau o jumătate dintr-un

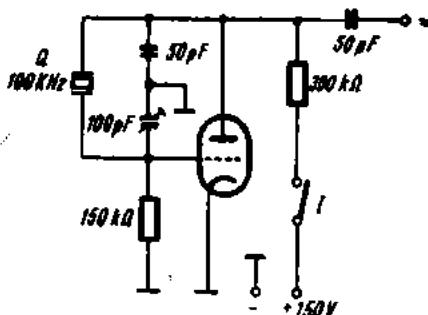


Fig. 8.1. Generator de etalonare cu tub electronic, pe 100 kHz.

tub dublă triodă, schema nefiind pretențioasă cu condiția utilizării unui cristal de cuarț de calitate.

Calibratorul se alimentează la o tensiune continuă de 150 V (dacă este posibil stabilizată) din receptor.

Punerea în funcțiune a calibratorului se face cu ajutorul intreruptorului *I*. După calibrarea receptorului, acesta se deconectează pentru a nu perturba recepția.

### 8.1.2. Calibrator cu cristal de cuarț, tranzistorizat

Altă variantă de generator de etalonare tranzistorizat este prezentată în fig. 8.2.

Acest calibrator se poate atașa la un receptor tranzistorizat, utilizând sursa de alimentare a acestuia. Generatorul utilizează tranzistorul AF101, însă poate fi folosit orice tranzistor de înaltă frecvență.

Calibratorul se couplează la borna de intrare a receptorului fiind realizat într-o cutiuță separată sau pe același săsiu cu receptorul dacă mai există spațiu disponibil.

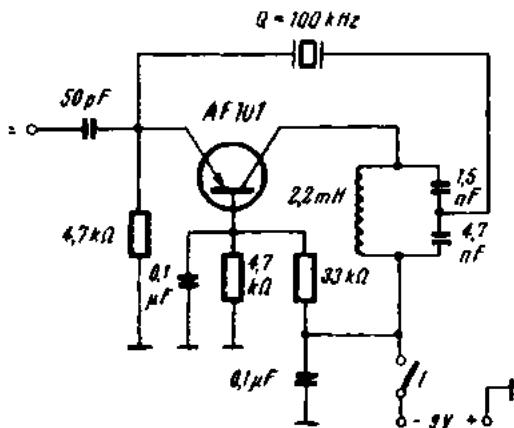


Fig. 8.2. Calibrător cu cristal de cuart, tranzistorizat.

Possibilitatea de etalonare cu precizie a receptoarelor este astăzi o necesitate atât pentru radioamatorii de recepție cât și a celor de emisie-recepție.

## 8.2. Oscilatoare de bătăi pentru telegrafie

### 8.2.1. Oscilator local pentru telegrafie, cu tub electronic

Pentru a putea receptiona semnale în telegrafie, receptoarele de trafic utilizează un oscilator local denumit BFO (beat frequency oscillator).

În fig. 8.3 este prezentat un oscilator local cu tub electronic ieftin și ușor de construit de orice radioamator care dorește să completeze receptorul și cu posibilitatea de a receptiona semnalele telegrafice în benzile de radioamatori.

Oscilatorul pentru telegrafie se couplează capacativ la media frecvență a receptorului realizând cu aceasta bătăi a căror frecvență se reglează din trimerul de 100 pF montat în paralel cu bobina.

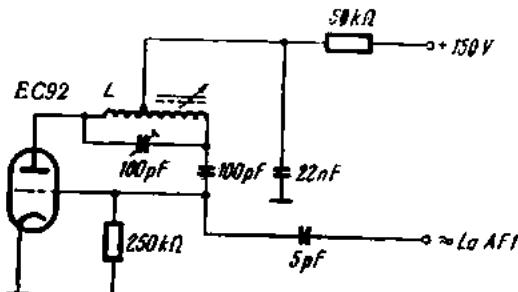


Fig. 8.3. Oscilator local pentru telegrafie cu tub electronic.

Pentru o medie frecvență de 473 kHz bobina  $L$  are 240 spire realizate din sîrmă de Cu Em  $\varnothing 0,1$  pe o carcășă cu miez de ferită de 6 mm. Priza se ia la spira 30 dinspre grila tubului.

Montajul se alimentează din receptor la o tensiune de 150 V pe anodul tubului EC 92 ajungînd o tensiune redusă de numai 20—25 V.

### 8.2.2. Oscilator local pentru telegrafie, tranzistorizat

Altă variantă de oscilator local pentru telegrafie de data aceasta realizat cu tranzistor este prezentat în fig. 8.4.

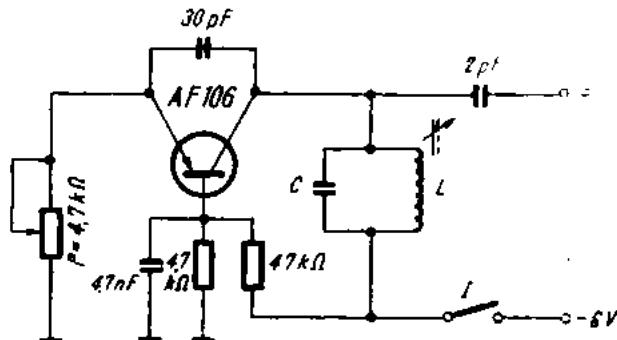


Fig. 8.4. Oscilator local pentru telegrafie, tranzistorizat.

Acum oscilatorul se poate atașa unui receptor tranzistorizat de la care se poate alimenta cu o tensiune de 6 V.

Circuitul oscilant LC este de fapt un transformator de medie frecvență de același tip cu cel din receptor din care se folosește numai o bobină, circuitul se dezacordă față de frecvența de rezonanță a mediei frecvențe a receptorului cu  $\pm 1$  kHz reglind corespunzător miezul de ferocart din interiorul bobinei.

Regimul de lucru corect al oscilatorului se stabilește din potențiometrul  $P$  de  $4,7 \text{ k}\Omega$ .

Oscilatorul pentru telegrafie se cuplează slab cu media frecvență a receptorului printr-un condensator de  $2 \text{ pF}$ . Cu acest montaj se poate realiza practic și receptia semnalelor BLU.

### 8.3. Monitoare pentru telegrafie

Audio-monoitoarele sunt de fapt niște generatoare de ton care servesc pentru auto-controlul în receptorul propriu a semnalelor telegrafice emise.

Radioamatorii de emisie care posedă stații mai puternice sunt obligați ca atunci când transmit să încrăpă parte din radiofrecvență și chiar de medie frecvență din receptoare pentru a proteja elementele acestora de efectele distructive ale semnalului de radiofrecvență produs de emițătorul propriu.

În aceste condiții însă receptorul fiind scos din funcție, nu se poate face verificare auditivă a semnalelor transmise.

Acest inconvenient poate fi înălțurat utilizând un monitor la recepție.

#### 8.3.1. Monitor cu tub electronic pentru telegrafie

În figura 8.5 este prezentat un monitor cu tub electronic, utilizând o pentodă de tipul EL90, sau orice alt tub final, montajul nefiind pretențios cu condiția alimentării sale corecte, care se poate atașa unui receptor cu tuburi electronice.

Tonul semnalului obținut în difuzor poate fi reglat din potențiometrul  $P_1$  de  $3\text{ M}\Omega$ , iar volumul din potențiometrul  $P_2$  de  $1\text{ M}\Omega$ .

Dispozitivul este simplu și foarte util pentru radioamatorii de emisie-recepție.

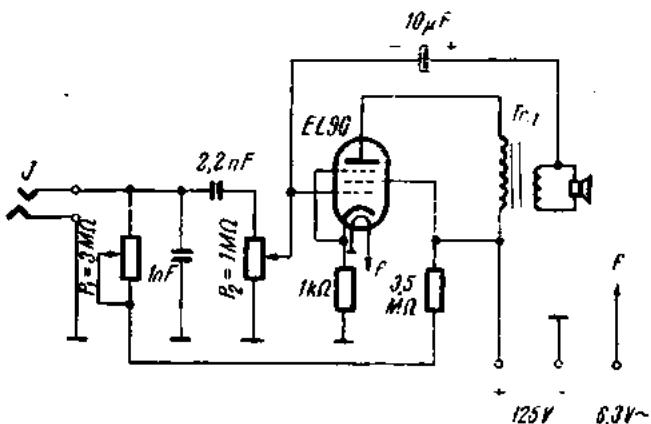


Fig. 8.5. Monitor cu tub pentru telegrafie.

Alimentarea se face din interiorul receptorului sau de la un redresor separat capabil să livreze  $15\text{ mA}$  la  $125\text{ V}$  pentru alimentarea anodică și  $0.6\text{ A}$  la  $6.3\text{ V}$  pentru alimentarea de filament a tubului.

Transformatorul  $Tr_1$  este un transformator de ieșire cu o impedanță de  $5\,000/4\,\Omega$ .

Că difuzor se poate utiliza o capsulă telefonică receptoră obișnuită montată în interiorul receptorului împreună cu întregul dispozitiv, sau un difuzor de  $4\,\Omega/0.5\text{ W}$ .

Monitorul este comandat de niște contacte auxiliare a manipulatorului electronic al emițătorului care se conectează prin intermediul unui cablu bifilar și a unei fișe telefonice ce se introduce în jacul  $J$ .

În caz de utilizare a unui manipulator simplu este necesară utilizarea unui releu intermediar comandat de acesta a cărui contacte de lucru se conectează la jacul  $J$ .

Monitorul are avantajul că poate fi folosit și separat ca generator de ton pentru invățarea alfabetului Morse de către radioamatorii începători.

### 8.3.2. Monitor pentru telegrafie, tranzistorizat

Alt tip de monitor, tranzistorizat, este prezentat in fig. 8.6, tranzistorul folosit fiind de tipul EFT353.

Acesta lucrează ca un generator audio, comandat de semnalele telegrafice captate printr-un cuplaj capacativ cu emițătorul și detectate cu ajutorul diodei D de tip EFD109.

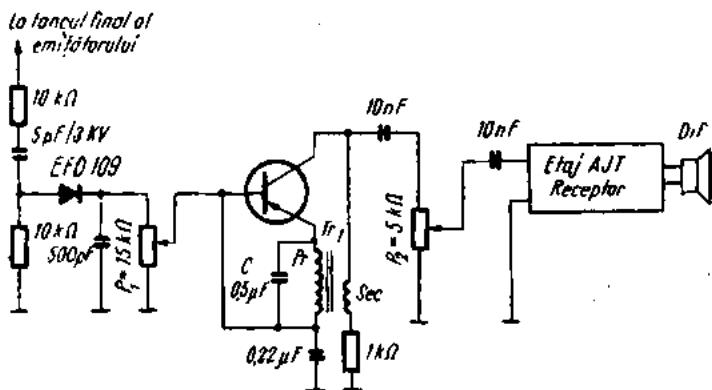


Fig. 8.6. Monitor pentru telegrafie, tranzistorizat.

Dispozitivul utilizează partea de joasă frecvență a receptorului (care în acest caz trebuie să rămînă alimentată) pentru transmiterea în căști sau în difuzorul radio-receptorului de trafic a semnalelor telegrafice pentru autocontrol la transmisie.

Monitorul este ușor de construit și foarte eficient.

Inalțimea tonului semnalelor se poate regla modificând valoarea condensatorului  $C$  de  $0,5 \mu\text{F}$ , iar volumul din potențiometrul  $P_2$  de  $5 \text{k}\Omega$ .

Dispozitivul se cuplează capacativ pe grila etajului prefinal de joasă frecvență al receptorului.

Transformatorul  $Tr_1$  este un transformator de joasă frecvență care are un raport de transformator de 25 : 1. Se pot obține rezultate bune și cu un transformator de sonerie de 220 V/8 V.

#### 8.4. Dispozitive BK la recepție

Dispozitivele de BK (pescuitare după cuvintul din limba engleză break-in) permit intrarea în emisie instantanee a unei stații de radioamator, fără luarea unor măsuri speciale de întrerupere sau comutare manuală a receptorului în vederea protecției acestuia împotriva nivelului mare al semnalului de radiofrecvență.

Aceste dispozitive permit, folosind și un sistem de comutare automată a antenei de la emisie la recepție, utilizarea uneia și aceeași antene atât la emițător cît și la receptor.

##### 8.4.1. Dispozitiv BK simplu

Un dispozitiv BK simplu este prezentat în fig. 8.7. În principiu schema acestuia prevede introducerea în serie cu potențiometrul pentru reglarea volumului de

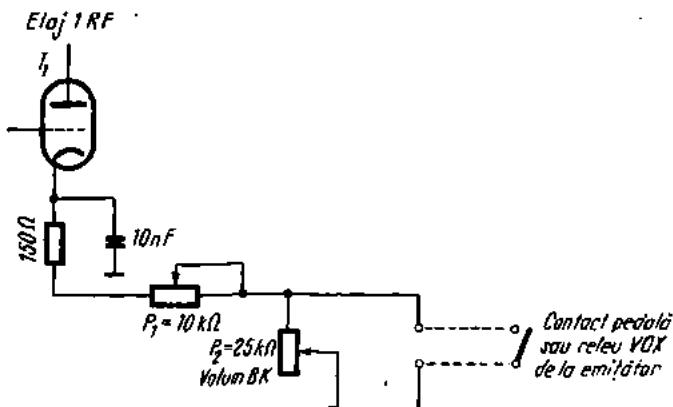


Fig. 8.7. Dispozitiv BK simplu.

radiofrecvență a receptorului și încă unui potențiometru care permite reducerea sensibilității receptorului la emisie pînă la o valoare potrivită pentru recepționarea semnalelor din emițătorul propriu cu același volum ca și cele recepționate pe bandă în general de la corespondență, cît și un sistem de scurtcircuitare a acestuia în caz de recepție a semnalelor de la distanță.

În cazul nostru, pentru a transforma receptorul de trafic obișnuit și introduce sistemul de BK, s-a deconectat capătul potențiometrului  $P_1$  de  $10\text{ k}\Omega$  de la masă și s-a intercalat potențiometrul  $P_2$  de  $25\text{ }\Omega$  conexiunile realizîndu-se conform schemei.

Scurtcircuitarea potențiometrului  $P_2$ , în cazul recepției semnalelor obișnuite se realizează fie cu ajutorul unor contacte auxiliare normal inchise montate pe pedale de acționare a emițătorului, fie prin niște contacte de la releul de VOX (comanda vocală a emițătorului) la emițătoarele moderne de BLU.

#### 8.4.2. Dispozitiv BK perfecționat

O altă variantă care oferă o mai mare finețe de reglaj este prezentată în fig. 8.8.

Schema diferă principal de cea precedentă datorită faptului că reducerea sensibilității receptorului în cazul recepției semnalelor din emițătorul propriu în timpul

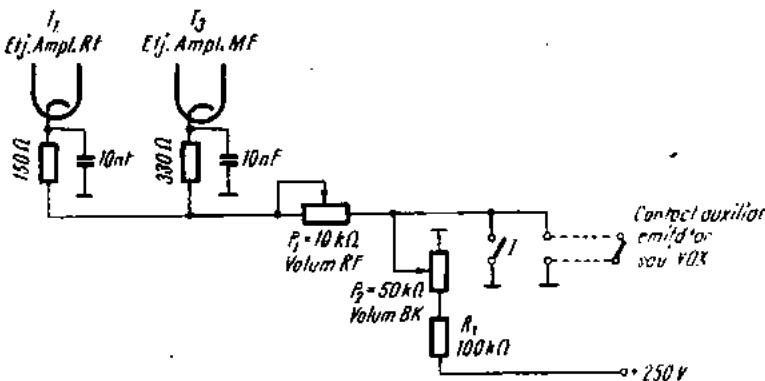


Fig. 8.8. Dispozitiv BK, perfecționat.

emisiei se realizează prin pozitivarea catodului etajelor amplificator de radiofreqvență și de medie frecvență.

S-a prevăzut în schemă și un intreruptor  $I$  care se scoate împreună cu cursorul potențiometrului  $P_2$  la panoul frontal al receptorului, ce permite deconectarea după dorință a sistemului BK în caz că se fac numai receptii fără lucru în emisie, cind acesta nu mai are nici un rol.

În acest mod cu o mică transformare în receptor prin introducerea sistemului de BK la recepție operativitatea lucrului în emisie crește substanțial, fapt apreciat de radioamatori în special în concursuri.

## 8.5. Dispozitive de adaptare a antenei la recepție

De multe ori receptoare de trafic cu performanțe bune nu dă rezultate mulțumitoare, fie datorită folosirii unor antene neadecvate, fie datorită unei adaptări proaste a antenei la intrarea în receptor.

### 8.5.1. Dispozitiv de adaptare a antenei la receptorul de trafic de unde scurte

În fig. 8.9 prezentăm o schemă de dispozitiv de adaptare a unei antene la receptorul de unde scurte care poate fi încercată de orice radioamatör de recepție.

Dispozitivul se folosește pentru adaptarea antenelor monofilare (spre exemplu long-wire, Windom, VS1AA, sau Hertz monofider) larg răspândite printre radioamatori.

Pentru a permite adaptarea antenei pe toate benzile de radioamatör, bobina  $L$  trebuie să aibă în jur de  $50 \mu\text{H}$  și să fie reglabilă, fie cu cursor, fie cu prize și cu un sistem de comutare.

Ea se realizează pe o carcăsă de calitățि cu un diametru de  $60 \text{ mm}$  pe care se bobinează spiră lîngă spiră  $50$  de spire din sîrmă de Cu  $\varnothing 0,5 \text{ mm}$ .

Condensatorul  $C_{v1}$  este de tipul „doi pe un ax” avînd două secțiuni de  $500 \text{ pF}$ , una din ele fiind conectată per-

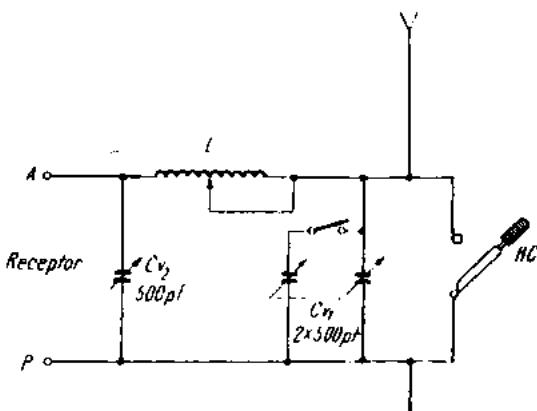


Fig. 8.9. Dispozitiv de adaptare a antenei la receptorul de trafic de unde seurte.

macent, iar a doua se leagă în circuit printr-un crocodil sau intreruptor numai pentru acordul pe banda de 80 m.

Condensatorul  $C_{v2}$  are o capacitate de 500 pF și se poate folosi o singură secțiune dintr-un condensator de  $2 \times 500$  pF care se găsește cu ușurință în comerț.

La un capăt al dispozitivului se leagă coborârea de la antena filără și priza de pămînt, iar la celălalt capăt borna de antenă și de pămînt a receptorului.

Pentru prevedere, în caz de furtună cu descărcări electrice se va conecta antena la pămînt prin intermediul unui heblu cu cuțit ( $H_c$ ).

### 8.5.2. Adaptarea antenei la receptor prin filtru

Altă variantă de adaptare a unei antene la receptor în cazul radioamatorilor de emisie-recepție utilizează în acest scop filtrul  $\pi$  de la ieșirea emițătorului ca în fig. 8.10. În acest scop se folosește la recepție aceeași antenă ca la emisie.

Dispozitivul de adaptare din emițător se cuplează la receptor printr-un condensator de valoare mică de ordinul picofarazilor pentru realizarea unui cuplaj slab care să evite pătrunderea unor tensiuni periculoase în

receptor. Condensatorul utilizat va fi încercat la o tensiune de cel puțin 3 kV.

Tot pentru protecția receptorului în cazul funcționării emițătorului, se montează la intrarea în receptor între borna de antenă și pămînt cele două diode  $D_1$  și  $D_2$ .

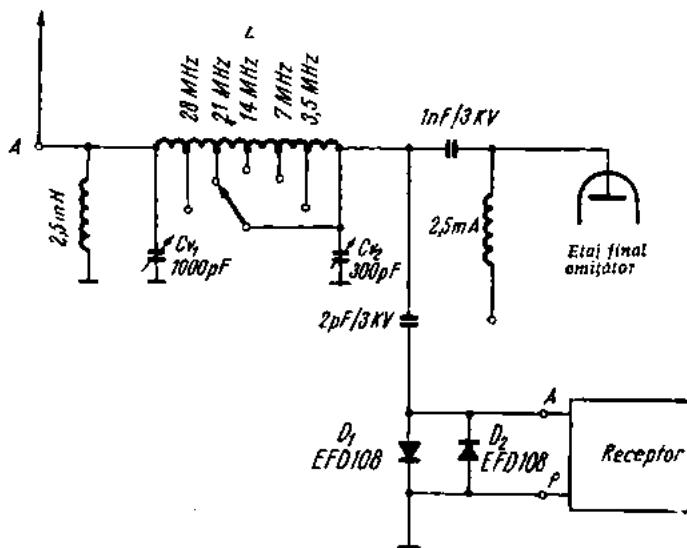


Fig. 8.10. Filtru  $\pi$  de adaptare a antenei la receptie.

Folosirea dispozitivelor de adaptare a antenelor și la recepție este o metodă simplă care aduce rezultate surprinzătoare în îmbunătățirea performanțelor.

## Cuprins

<b>Prefață</b>	<b>3</b>
<b>Capitolul 1. Oscilatoare și excitatoare</b>	<b>5</b>
1.1. <b>Oscilatoare cu cristal cu frecvență fixă</b>	5
1.1.1. Oscilator cu cristal cu tub electronic	6
1.1.2. Oscilator cu cristal cu tranzistor <i>npn</i>	7
1.1.3. Oscilator cu cristal cu tranzistor <i>pnp</i>	8
1.1.4. Oscilator cu cristal cu tranzistor cu efect de cimp	9
1.2. <b>Oscilatoare cu frecvență variabilă</b>	10
1.2.1. Oscilator cu frecvență variabilă cu tub electronic	10
1.2.2. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare <i>pnp</i>	11
1.2.3. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare <i>npn</i>	12
1.2.4. Oscilator cu frecvență variabilă cu tranzistoare cu efect de cimp	13
1.2.5. Oscilator de mare stabilitate, cu frecvență variabilă, cu diodă varicap	15
1.2.6. Oscilator cu frecvență variabilă pentru BLU cu filtru pe 9 MHz	15
1.3. <b>Oscilatoare cu cristal cu frecvență variabilă</b>	17
1.3.1. Oscilator cu cristal cu frecvență variabilă cu tub electronic	17
1.3.2. Oscilator cu cristal cu frecvență variabilă tranzistorizat	17
1.4. <b>Oscilatoare cu frecvență variabilă stabilizate cu cristal</b>	19
1.4.1. Oscilator cu frecvență variabilă stabilizat cu cristal, cu tuburi electronice	19
1.4.2. Oscilator cu frecvență variabilă stabilizat cu cristal, tranzistorizat	20
1.5. <b>Excitatoare pentru stațiile de radioamatori</b>	22
1.5.1. Excitator cu tuburi electronice pentru banda de 80 m	22
1.5.2. Excitator cu tranzistoare <i>pnp</i> pentru banda de 80 m	23
1.5.3. Excitator BLU cu filtru pe 9 MHz	24
1.5.4. Excitator BLU tranzistorizat cu filtru mecanic pe 405 kHz	26
1.5.5. Excitator cu tuburi pentru lucrul în BLU pe banda de 2 m	29
<b>Capitolul 2. Mixere</b>	<b>31</b>
2.1. <b>Mixere cu tuburi electronice</b>	31
2.1.1. Mixer aditiv cu tub electronic	31
2.1.2. Mixer echilibrat cu tub electronic	34
2.2. <b>Mixere cu elemente semiconductoare</b>	34
2.2.1. Mixer tranzistorizat pentru două benzi	34
2.2.2. Mixer de recepție cu tranzistor cu efect de cimp	35

2.2.3. Mixer de recepție cu diode	56
2.2.4. Mixer cu tranzistori de tip FET	57
2.2.5. Mixer de emisie echilibrat, cu tranzistoare <i>n-p-n</i>	58
<b>Capitolul 3. Amplificatoare de autodifrecvență</b>	59
<b>3.1. Amplificatoare de audiofrecvență cu tuburi electronice</b>	60
3.1.1. Amplificator de audiofrecvență cu dublă triodă	60
3.1.2. Amplificator de audiofrecvență pentru emisie cu două tuburi	60
3.1.3. Amplificator de audiofrecvență pentru emittor BLU cu VOX și anti-trip	61
3.1.4. Amplificator pe putere cu tuburi	62
<b>3.2. Amplificatoare de audiofrecvență cu tranzistoare</b>	63
3.2.1. Preamplificator de microfon cu un tranzistor	63
3.2.2. Amplificator de audiofrecvență cu filtru trece-jos pentru BLU	63
3.2.3. Amplificator de audiofrecvență cu circuit integrat	64
3.2.4. Amplificator de audiofrecvență de putere, tranzistorizat	65
<b>Capitolul 4. Amplificatoare de radiofrecvență</b>	66
<b>4.1. Amplificatoare de radiofrecvență cu tuburi electronice</b>	67
4.1.1. Amplificator de radiofrecvență pentru emisie cu tub electronic	67
4.1.2. Amplificator de radiofrecvență pentru recepție cu tub electronic	68
<b>4.2. Amplificatoare de radiofrecvență cu tranzistoare</b>	69
4.2.1. Amplificator de radiofrecvență tranzistorizat acordat pe două benzi	69
4.2.2. Amplificator de radiofrecvență pe 9 MHz pentru BLU	70
4.2.3. Amplificator de radiofrecvență cu tranzistor cu efect de cimp	71
<b>Capitolul 5. Amplificatoare finale liniare pentru emisie de mică putere</b>	72
<b>5.1. Amplificatoare finale liniare cu tuburi electronice</b>	73
5.1.1. Amplificator final liniar cu triodă	73
5.1.2. Amplificator final de 10 W cu pentodă	74
5.1.3. Amplificator final liniar pe 144 MHz cu dublă tetrodă	75
<b>5.2. Amplificatoare finale liniare cu tranzistoare</b>	76
5.2.1. Amplificator final tranzistorizat de 2 W	76
5.2.2. Amplificator final tranzistorizat de 10 W	77
5.2.3. Amplificator final de 20 W, cu tranzistoare de putere de tip <i>n-p-n</i>	78

<b>Capitolul 6. Convertoare</b>	71
6.1. Convertoare cu tuburi electrice	71
6.1.1. Convertor cu un tub	72
6.1.2. Convertor cu două tuburi	77
6.1.3. Convertor cu acordul realizat prin condensatorul variabil al receptorului	74
6.1.4. Convertor cu cristal de curăț	78
6.2. Convertoare cu tranzistoare	80
6.2.1. Convertor cu un tranzistor	80
6.2.2. Convertor cu două tranzistoare	82
6.2.3. Convertor tranzistorizat, portabil	84
6.2.4. Convertor tranzistorizat cu acord fix la ieșire	85
<b>Capitolul 7. Receptoare pentru benzile de radioamatori</b>	87
7.1. Receptoare cu tuburi electronice	87
7.1.1. Receptor cu amplificare directă de tip OVO cutriodă	87
7.1.2. Receptor de tip IVI cu tuburi miniatură	89
7.1.3. Receptor superheterodină pentru banda de 20 m	90
7.1.4. Receptor superheterodină pentru toate benzile de radioamatori pe unde scurte	94
7.1.5. Receptor de trafic cu dublă schimbare de frecvență	95
7.2. Receptoare cu tranzistoare	100
7.2.1. Receptor tranzistorizat de tipul OV1	100
7.2.2. Receptor tranzistorizat portabil de tipul OV2	102
7.2.3. Receptor superheterodină portabil cu 6 tranzistoare	103
7.2.4. Receptor superheterodină cu 8 tranzistoare pentru trei benzi	105
7.2.5. Receptor de trafic de înaltă selectivitate	107
<b>Capitolul 8. Accesorii pentru receptoare</b>	113
8.1. Generatoare de etalonare	113
8.1.1. Generator de etalonare cu tub electronic pe 100 kHz	113
8.1.2. Calibrator cu cristal de quart tranzistorizat	114
8.2. Oscilatoare de bătăi pentru telegrafie	115
8.2.1. Oscilator local pentru telegrafie cu tub electronic	115
8.2.2. Oscilator local pentru telegrafie tranzistorizat	116
8.3. Monitoare cu tub telegrafie	117
8.3.1. Monitor cu tub electronic pentru telegrafie	117
8.3.2. Monitor pentru telegrafie tranzistorizat	119
8.4. Dispozitive BK la recepție	120
8.4.1. Dispozitiv BK simplu	120
8.4.2. Dispozitiv BK perpuționat	121
8.5. Dispozitive de adaptare a antenei la recepție	122
8.5.1. Dispozitiv de adaptare a antenei la receptorul de trafic de unde scurte	122
8.5.2. Adaptarea antenei la receptor prin filtru	123

**Lucrări în curs de apariție \*) în domeniile :**

**AUTOMATICĂ, INFORMATICĂ, ELECTRONICĂ, MANAGEMENT**

**Seria „BIBLIOTECĂ DE AUTOMATICĂ, INFORMATICĂ, ELECTRONICĂ,  
MANAGEMENT”**

- D. Knuth – Tratat de programarea calculatoarelor, vol. 2.  
R. Kalman, s.a. – Teoria sistemelor dinamice.  
H., B. Maynard (editor sef) – Manual de inginerie industrială, vol. 1.  
E. Nicolaușa. – Manualul Inginerului electronist, vol. 1.  
C. Popescu – Sisteme. Concepte, caracteristici, sisteme liniare.  
V. Cătuncașa. – Fiabilitatea elementelor și sistemelor electronice de calcul și automate.  
C. Butucea, s.a. – Circuite integrate liniare.  
Fr. Hill, s.a. Sisteme numerice – Hardware – organizare și proiectare.  
P. Ekyoff – Identificarea sistemelor.  
J. Forster – Dinamica sistemelor industriale.

**Seria „PRACTICA” (AUTOMATICĂ, INFORMATICĂ, ELECTRONICĂ, MANAGEMENT)**

- P. Constantinescu, C. Negoiță – Sisteme informatiche, modele ale conduitelor și sistemelor conduse.  
Pisău Gh. s.a. – Elaborarea și implementarea sistemelor de informatică.  
C. Hiduș – Analiza și proiectarea circuitelor informaționale în unitățile economice.  
E. Buffa – Conducerea modernă a producției, vol. 1–2.  
Ch. Jones – Design. Metode și aplicații.  
\*) 1975 și 1976.  
Gh. Baștiurea, s.a. – Comandă numerică a mașinilor unelte.  
A. Nădolo – Măsurarea volumelor și cantităților de lichide în industrie.  
G. Lajtha – Proiectarea rețelelor de telecomunicații.  
A. Vătășescu, s.a. – Dispozitive semiconductoare. Manual de utilizare.  
M. Silisteanu, L. Presură – Scheme de televizoare, magnetofone, picupuri, vol. 1 și 2.  
P. Vasilescu, D. Atanasiu – Indrumar pentru proiectarea sistemelor informatiche.  
M. Dumitrescu – Organizarea activității conducerilor de întreprindere.  
M. Gurău – Organizarea activității centrelor de calcul.  
A. Movanesian – Metodele calculatoarelor numerice în tehnică.  
L. Bivolaru, A. Niculescu – Montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de automatizare.  
Nedelciu, s.a. – Tablouri, pupitre și camere de comandă pentru instalații de automatizare.  
D. Davies – Rețele de interconectare calculatoarelor.  
C. J. Richards – Sisteme de afișare, transmisie și prelucrare. Realizare și instalare.  
B. Twiss – Inovarea tehnologică. Conducerea cercetărilor și dezvoltării tehnologice.  
L. W. Crum – Ingineria valoći.  
J. G. Graeme – Amplificatoare operaționale. Proiectare și aplicații.  
J. Millmann, s.a. – Electronică integrată.  
R. Dordeașa. – Elemente și sisteme automate electronice.  
Hoffmann – Manual de ibrisoare.