
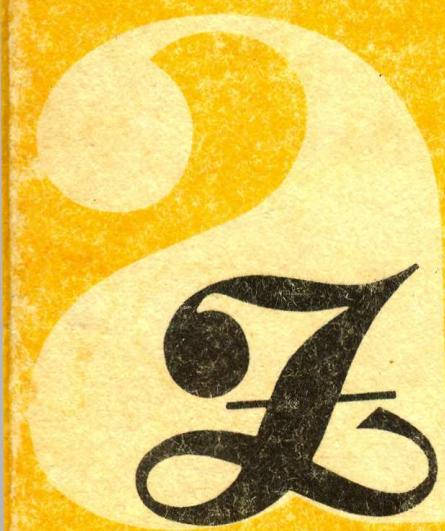


I.C. BOGHÎTOIU

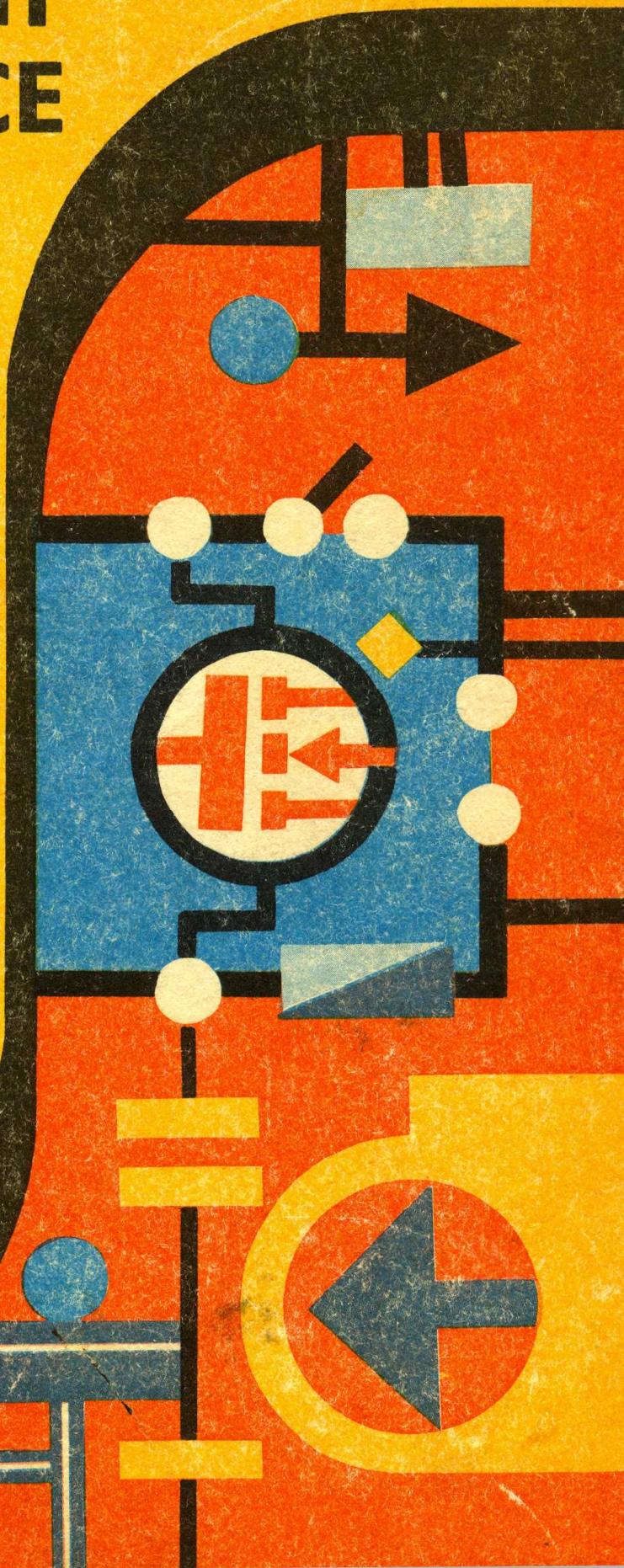CONSTRUCȚII ELECTRONICE PENTRU TINERII AMATORI



EDITURA
ALBATROS



I. C. BOGHÎTOIU

CONSTRUCTII
ELECTRONICE
PENTRU
TINERII AMATORI



EDITURA ALBATROS • BUCUREŞTI • 1989

Ilustrația copertei: IORGOS ILIOPOLOS

Desene: C. CIACHIRIS

ISBN 973 - 24 - 0033 - 1

Prin automat se înțelege, în general, un dispozitiv care efectuează — fără intervenția omului — o anumită operație. Cuvântul este de origine greacă, automatos și are înțelesul de „care se mișcă prin el însuși”. Preocuparea de a realiza mecanisme care să funcționeze automat, adică fără intervenția omului este destul de veche. Astfel este consemnat faptul că primele realizări în acest domeniu apar în perioada anilor 300 i.e.n., automatele respective bazindu-se pe principiul plutitorului. Poate fi dat ca exemplu ceasul cu apă al lui Ktesibios, care la o anumită oră emitea un sunet sau lampa realizată de Philion, în anul 250 i.e.n., care realizează deplasarea automată a filialului în funcție de nivelul lichidului combustibil, precum și un dispozitiv automat pentru deschiderea ușilor. Prima lucrare în care sunt descrise automatele vremii apare în primul secol al erei noastre, fiind intitulată *Pneumatica* și scrisă de Heron din Alexandria.

Generațiile care au urmat, au adăugat fiecare cîte ceva la acest efort de eliberare a omului de activități dificile, obositore, importanța dispozitivelor create fiind în directă evoluție cu nivelul cunoștințelor tehnice.

În Europa evului mediu apare primul mecanism automat cu circuit închis de reglare, prin realizarea de către olandezul Cornelis Drebbel (1572—1633) a unui regulator de temperatură.

Urmează apoi invenția lui Denis Papin care, în 1681, realizează mecanismul de reglare a presiunii din cazanele cu aburi, apoi englezul James Watt cu sistemul său centrifugal de reglare automată a turăției la mașinile cu abur.

În 1801, francezul J.M. Jacquard prezintă instalația automată de țesut prin folosirea unor cartele perforate, iar în 1868, matematicianul J. C. Maxwell publică lucrarea *Despre regulatoare, prin care, pentru prima oară se pun bazele matematice ale reglării automate*.

A urmat apoi o gamă largă de aplicații în cele mai diverse domenii, începînd cu cele din industria alimentară pînă la pușca automată, de la automate muzicale pînă la sateliții artificiali.

Toate aceste automate amintite sunt dispozitive pur mecanice, ele fiind constituite din resorturi, pîrghii, greutăți etc., funcționarea lor bazîndu-se pe gravitate, diferență de densitate, principiul vaselor comunicante, forță centrifugă, curent electric, presiunea gazelor și multe alte principii din fizică.

O dată cu descoperirea și realizarea dispozitivelor electrice ca electromagnetul, releul, motorul electric și altele, compoziția și posibilitățile automatelor capătă noi dimensiuni.

Cu această ocazie s-a intrat în era automatelor electrice, saltul făcut în privința posibilităților de lucru fiind foarte mare.

Pot fi amintite centralele telefonice automate, electrovalvele, selsinul, acțioarele prin relee etc.

Apariția electronicilor și în special a microelectronicii, dezvoltarea tehnologiei calculatoarelor și microprocesoarelor a dat un nou impuls tehnicii automelor, întrîndu-se în etapa numită modernă, sau etapa automatelor electronice. De data aceasta automatele au început să pătrundă masiv în industrie, devenind o uriașă sursă de noi tehnologii. Această vastă acțiune de folosire a automatelor în procesul de producție a căpătat denumirea de automatizare.

De asemenea, totalitatea elementelor destinate automatizării funcționării unei instalații tehnologice reprezintă dispozitivele de automatizare, iar ansamblul compus din dispozitivele de automatizare și instalația tehnologică este denumit sistem automat.

În vorbirea curentă și în literatura de specialitate întâlnim și noțiunea de automatizare ce reprezintă de fapt partea științelor tehnice care se ocupă de teoria și practica realizării sistemelor automate, destinate eliminării intervenției omului în elaborarea deciziilor directe, privind funcționarea proceselor industriale precum și a altor domenii de activitate.

În ultimele decenii automatizarea s-a impus ca necesitate în scopul creșterii productivității muncii, creșterii calității produselor, a economisirii de materii prime și energie, exploatarii raționale a utilajelor.

Odată cu efectele tehnico-economice ale procesului de automatizare, rezultă pe plan social o serie de aspecte pozitive legate de modificarea caracterului muncii, deîmbunătățirea condițiilor de muncă, de ridicarea gradului de securitate a muncii.

O primă fază legată de dezvoltarea și aplicarea automatizării moderne a constituuit-o telecomanda caracterizată prin aceea că funcția de decizie o definește omul. Într-o telecomandă omul primește prin telemăsurare și telesemnalizare date care reflectă funcționarea unui sistem, urmând ca execuția deciziei să se realizeze prin intermediul aparatului de telecomandă.

Cea de a doua treaptă a automatizării o reprezintă „conducerea automată” caracterizată prin eliminarea intervenției directe a omului în elaborarea deciziilor legate de conducerea unui proces industrial, omului revenindu-i numai funcția de supraveghere a funcționării normale a sistemelor automate.

Din punct de vedere structural un sistem automat poate fi de tip deschis sau de tip închis.

Sistemele de tip deschis numite și sisteme de comandă sunt caracterizate prin aceea că nu au inclusă legătura inversă (bucla de reacție) de la ieșire la intrare. Ele funcționează după un program impus și nu pot fi comandate după abaterea din proces. De regulă sistemele deschise sunt instalațiile de telecomandă. Că exemplu, care este tratat și în lucrarea de față, este comanda care se transmite de către stația de radiodifuziune pe UUS, către receptorul radio, cînd începe emisiunea stereo, pentru ca acesta să fie trecut automat în acest mod de lucru. La fel și în receptorul TV care trece automat de pe sistemul PAL/SECAM.

Sistemul de tip închis este cel mai răspîndit sistem de conducere automată, el fiind caracterizat prin aceea că posedă o legătură de la ieșire către intrare, legătură prin care se controlează și dirijează desfășurarea procesului automatizat în condiții de urmărire și reglare optimizată.

Schema bloc generalizată a unui sistem de tip închis cuprinde un etaj „D“ numit element de comparație, care este inserat cu un etaj „R“ numit regulator automat, apoi un etaj „E“ numit element de execuție și un alt etaj „P“ introdus simbolic și care reprezintă procesul industrial propriu-zis.

Ultimul etaj, notat de regulă cu „M“, reprezintă legătura de reacție inversă și se conectează între ieșirea din etajul „P“ și intrarea în etajul „D“.

În etajul „D“ pătrunde o mărime de intrare „i“, care reprezintă valoarea ce trebuie menținută, și o mărime „r“, care reprezintă mărimea de reacție. În acest etaj „D“ cele două mărimi (i și r) sunt comparate, rezultatul comparației ($a = i - r$) fiind o mărime de acționare „a“ care apare ca ieșire din elementul „D“.

Elementul de măsurare „M“ care primește la intrare mărimea „e“ și asigură la ieșire mărimea de reacție „r“ care intră în „D“, reprezintă elementul care este cunoscut și sub denumirea de traductor sau detector. El are o importanță deosebită datorită influenței mari pe care o poate avea asupra mecanismului de conducere. Traductoarele măsoară de obicei temperaturi, presiuni, viteze, nivele debite etc. El este elementul care intră în contact cu procesul industrial și de la care preia parametrii cu care acesta lucrează. Despre cîteva tipuri de traductoare se tratează în capitolul 1 al acestui volum.

Elementul „R“, care reprezintă regulatorul automat, este de fapt cel mai important etaj al unui sistem de conducere. În prezent există tendința de înlocuire a regulatorului automat cu calculatoare electronice.

Rolul regulatorului automat este de a furniza la ieșirea sa o mărime de comandă „C“ în concordanță cu mărimea de intrare „a“ și cu anumite „instrucțiuni“ introduse prin însăși construcția regulatorului.

Elementul de execuție care urmează după regulator și care este acționat (condus) de regulatorul automat, prin mărimea „m“ produsă la ieșirea sa acționează direct asupra desfășurării procesului. Aceste elemente pot fi electromagneti, electromotoare de diverse tipuri, releu, tiristoarele etc.

Un exemplu simplu de sistem închis îl reprezintă instalația de menținere a temperaturii într-un frigider.

Mărimea „i“ pe care o introducem atunci când acționăm rozeta de fixare a temperaturii dorite este comparată cu temperatura „t“ existentă în interiorul frigidului, temperatura detectată cu ajutorul unui traductor de temperatură, care elaborează la ieșirea sa o mărime „r“.

Dacă diferența $i - r \neq 0$, atunci intră în acțiune regulatorul automat care comandă funcționarea electromotorului compresorului pînă când se obține egalitatea $i = r$. Numărul și varietatea automatelor electronice este foarte mare.

O statistică arată că în 1986 pe glob se practicau 8 600 de meserii, iar în anul 2000 numărul acestora va spori cu circa 1 200 și dacă considerăm că numai 10% din aceste meserii folosesc automatizarea electronică, rezultă că necesare aproape 1 000 de tipuri de dispozitive de automatizare diferite, fiecare cu specificul și complexitatea lui. Astăzi, în lume, problema automatizărilor electronice putem spune că este probelma cheie a tuturor industriilor. Productivitatea mare, calitatea deosebită și prețul scăzut al produselor ieșite de pe o bandă automatizată sunt elementele ce însoțesc totdeauna acțiunea de introducere a automatelor electronice.

În țara noastră, datorită politicii partidului privind asigurarea bazei tehnico-materiale a construirii societății socialiste, introducerea automatizării în diversele ramiuri ale economiei naționale a cunoscut o puternică dezvoltare.

Succese de seamă s-au obținut în special după cel de al IX-lea Congres al PCR, cind problemele dezvoltării economico-sociale pe baze științifice și introducerea automatizării a devenit o practică statornică.

Astăzi în țara noastră există o puternică industrie, caracterizată printr-un ridicat grad de automatizare, avem fabrici specializate în producerea de elemente și echipamente de automatizare, fabriki de traductoare, institute de cercetare științifică privind automatizările cu puternice colective de cercetători și rezultate meritorii. Dezvoltarea de viitor a economiei noastre prevede acțiuni de ampliere în care automatizarea va pătrunde și mai intens spre a contribui la cerința de bază de creștere a productivității și calității produselor. În Raportul prezentat la cel de al XIII-lea Congres al PCR, referindu-se la direcțiile de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1986—1990 secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta:

„Dezvoltarea industriei în cincinalul viitor se va realiza îndeosebi prin modernizarea mijloacelor de muncă și a structurii producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al acestora, introducerea continuă și aplicarea largă a tehnologiilor automate. Vă trebuie să realizăm cu hotărîre programele privind mecanizarea, automatizarea și robotizarea tuturor sectoarelor economice.” (Nicolae Ceaușescu, Raport la cel de-al XIII-lea Congres al PCR. Edit. Politică, București 1984 p. 18—19).

În același timp, grija pentru pregătirea tineretului, îndrumarea acestuia pentru o legătură permanentă cu practica, educarea lui prin muncă și pentru muncă, au fost și sunt privite în țara noastră cu toată seriozitatea.

Atelierele școală și laboratoarele, literatura de specialitate pusă la dispoziția sa, concursurile de creație, schimburile de experiență au contribuit și contribuie din plin la atragerea tineretului către activități creatbare, către muncă pentru formarea omului de mâine.

Lucrarea de față care înglobează o serie de montaje electronice din domeniul automatizărilor precum și altor compartimente ale electronicii, urmărește formarea și dezvoltarea aptitudinilor practice, cunoașterea de noi aplicații interesante și utile ale circuitelor electronice.

Montajele propuse spre realizare folosesc componente de uz comun existente în magazinele de specialitate precum și unele componente pe care le putem confectiona singuri.

TRADUCTOARE

GENERALITĂȚI

Traductorul este un echipament component al unui sistem automat, care transformă o mărime de măsurat (supravegheat, reglat) într-o altă mărime aptă de a fi prelucrată de dispozitivul de automatizare. Având funcția de informare permanentă asupra unui anumit parametru specific, el face parte din intimitatea procesului controlat.

Locul traductorului în cadrul sistemului automat este între instalația care conține sediul procesului și elementul de comparație al dispozitivului de automatizare.

El este situat deci în calea informațională, având sensul de transmisie de la proces către sistemul de conducere.

Un traductor este compus din două elemente principale:

1) *Detectorul* (senzorul, captorul), care reprezintă elementul sensibil specific mărimii ce este măsurată (controlată). El este în contact permanent cu elementul controlat și realizează funcția de sesizare a variațiilor ce intervin. Exemplu de detector poate fi termistorul, cuarțul piezoelectric, celula fotoelectrică etc.

2) *Adaptorul*, care reprezintă partea ce prelucrează și convertește semnalul dat de detector într-o mărime utilizabilă de dispozitivul de automatizare.

În prezent se cunosc și se folosesc o varietate mare de traductoare, clasificate după mai multe criterii și anume:

- a) criteriul principiului de funcționare.
- b) criteriul naturii mărimii măsurate.
- c) criteriul de formă a mărimii de la ieșire.

După criteriul principiului de funcționare al detectorului, întâlnim traductoare generatoare (cristalul piezoelectric, termocuplul etc.) și traductoare parametrice (termistorul, fototranzistorul etc.).

După natura mărimii măsurate se întâlnesc traductoare pentru mărimi electrice (curenți, frecvențe, puteri, rezistențe etc.) și traductoare pentru mărimi nenelectrice (presiuni, temperaturi, viteze, distanțe etc.).

După forma mărimii (semnalului) obținute la ieșirea din traductor întâlnim traductoare analogice (dependență după o funcție continuă), traductoare cu impulsuri (unde mărimea de ieșire este o succesiune de impulsuri modulate) și traductoare numerice (unde rezultatul măsurătorii este furnizat sub formă numerică).

Pentru a fi eficient, un traductor trebuie să fie caracterizat prin : sensibilitate mare, stabilitate în timp, fiabilitate mai mare decât a sistemului supravegheat, specificitate, adică să acționeze numai la variațiile perimetrului supravegheat, histerezis (întârziere), care să ducă la eliminarea comenziilor false sau oscilante, consum redus, simplitate și întreținere ușoară, insensibilitate la perturbații.

În practica curentă, pentru evaluarea precisă a caracteristicilor traductoarelor au fost stabilite relații de definire unanim recunoscute. Astfel sensibili-

tatea unui traductor reprezintă calitatea lui de a asigura variații mari ale semnalului de la ieșire (Δy) la apariția unor variații cît mai mici captate la intrare de detector (Δu).

Cantitativ, sensibilitatea traductorului se poate exprima prin raportul:

$$S = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{U_{\max} - U_{\min}}$$

în care se folosesc mărurile ce definesc limitele de măsurare, sau prin evaluarea de variații mici în jurul unui punct:

$$S_d = \frac{\Delta y}{\Delta u},$$

în care caz obținem așa-numita sensibilitate diferențială.

Tot legat de sensibilitate mai este folosită și noțiunea de prag de sensibilitate, care reprezintă cea mai mică mărime măsurabilă de la intrare care determină o variație măsurabilă (sesizabilă) a semnalului de la ieșire. Un traductor este cu atît mai bun, cu cît sensibilitatea sa este mai mare, iar pragul de sensibilitate cît mai redus.

În ceea ce privește activitatea practică, vom începe traductoare pentru măsurarea presiunii, a vitezelor, a temperaturilor, a radiațiilor de tot felul, forțelor, contracților etc.

În cele ce urmează este prezentată construcția cîtorva tipuri de traductoare electronice care pot fi folosite cu succes în realizarea diferitelor mici automatizări. Simplitatea și accesibilitatea montajelor prezentate oferă condiții pentru modificări comode ale limitelor de măsură ale acestora, precum și posibilitatea unor largi aplicații.

TRADUCTOARE PENTRU TEMPERATURĂ

Traductorul pentru măsurarea temperaturii poate folosi ca detector o gamă largă de dispozitive ca: termometre cu mercur, bimale, termocopluri, termistoare, pirometre etc.

Dintre acestea am ales pentru a fi prezentat numai detectorul de tip termistor, pentru motivul că este simplu, stabil în funcționare și nu necesită complicații constructive deosebite.

Termistoarele sunt semiconductoare a căror rezistență electrică variază cu temperatura. Ele sunt de două tipuri: termistoare cu coeficient de temperatură negativ (CTN) și termistoare cu coeficient de temperatură pozitiv (CTP) numite și pozitoare sau termistoare reci.

Cel mai des utilizat este termistorul CTN, avînd proprietatea că rezistența sa electrică scade exponențial atunci cînd temperatura crește și invers. El este realizat practic sub forma unui disc sau a unei picături (perlă) și ca orice rezistor are două fire de conexiune. Ca material este folosit un amestec de Fe_3O_4 , Zn_2TiO_2 , $MgCrO_4$ sau Fe_2O_3 , TiO_2 cu adaos de NiO , sau CoO sau Li_2O .

În cataloge, valoarea rezistenței electrice a termistorului se dă pentru temperatura de $+25^{\circ}C$ (298,15 K).

Uzual se construiesc termistoare cu $R_{25^{\circ}C} = 2\Omega \dots 1M\Omega$ și avînd domeniul temperaturilor de lucru cuprins între $-1000^{\circ}C$ la $+350^{\circ}C$. Un alt parametru de catalog al termistorului este coeficientul de temperatură „ α ”, denu-

mit și factor de proporționalitate sau factor de amplificare. Acesta indică de fapt cu cât se modifică rezistența electrică a termistorului cînd temperatura mediului ambiant variază cu 1°C . Coeficientul α se exprimă în $\%/\text{ }^{\circ}\text{C}$ și poate avea valori cuprinse între $3 - 15\%/\text{ }^{\circ}\text{C}$. De notat că α scade invers proporțional cu pătratul temperaturii. Inertie termică sau constantă de timp „ τ ” a termistorului, reprezintă timpul pentru care rezistența electrică a acestuia în urma unui salt de temperatură, se modifică cu $63,2\%$ din valoarea inițială.

Ca valori uzuale vom întîlni $\tau = 1 \dots 60$ s.

În țara noastră se produc termistori la IPEE – Electro-Argeș (Curtea de Argeș), avînd serile TG-121, TG 1000, TG 021; TG 1100, TG-621, TG 6000 etc. Aceștia sănt realizati fie sub formă de discuri avînd diametrul de 7 ..., 9,5 mm, sau încapsulați într-o piesă cu secțiune hexagonală.

Temperatura mediului în care este folosit termistorul este preluată de aceasta fie direct din aerul înconjurător, fie prin fixarea termistorului cu un adeziv pe bază de răsină de piesă controlată. Conectarea termistorului în circuitul adaptorului, care va transforma modificarea rezistenței electrice într-un semnal de ieșire, reprezentînd o tensiune sau un curent, se poate face în mai multe moduri. Astfel, termistorul se poate introduce ca braț al unei punți Wheatstone, urmînd ca tensiunea de dezechilibru să fie folosită ca semnal de ieșire, fie ca element al unui divizor de polarizare a bazei unui tranzistor, fie ca rezistență de comandă a unei reacții în circuitele operaționale, sau ca element de comandă al unei diode varicap.

Spre exemplificare prezentăm o schemă în care termistorul comandă deschiderea unui trager prin modificarea tensiunii de polarizare (fig. 1)

Schemă prezintă două stări; una în care temperatura mediului în care se află termistorul este sub valoarea de control (supraveghere) și a doua stare cînd temperatura este deasupra acestei valori.

Termistorul R_{Th} va fi montat în incinta a cărei temperatură trebuie supravegheată, conectarea lui la restul schemei făcîndu-se cu un circuit bifilar. Tensiunea de ieșire se culege de la bornele rezistorului R_5 .

Să presupunem că montajul trebuie să asigure menținerea unei temperaturi constante $t = +70^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Pînă la atingerea valorii de $+70^{\circ}\text{C}$ termistorul prezintă o rezistență electrică pe care să o notăm cu R'_{Th} . În această situație schema trebuie astfel calculată încît tranzistorul T_1 să fie deschis, respectiv între baza și emitorul lui să existe o tensiune de minim $0,65\text{V}$. Această tensiune este asigurată de divizorul format din R_1 și R_{Th} ținînd cont și de căderea de tensiune pe R_4 .

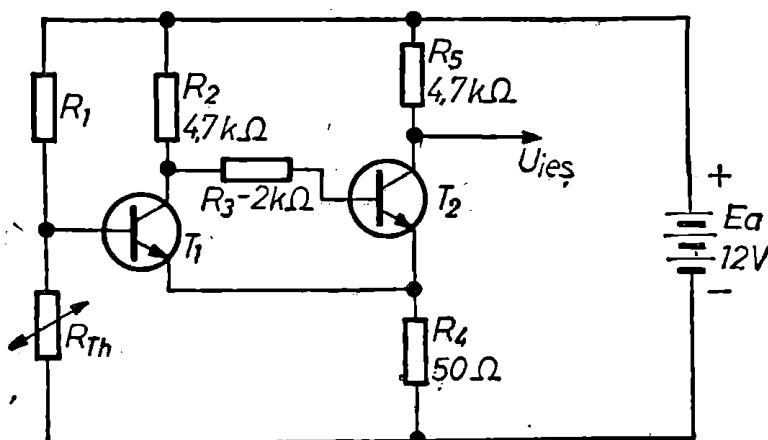


Fig. 1

Existența curentului I_1 prin tranzistorul T_1 face ca între colectorul și emitorul său să existe o tensiune mai mică de 0,2 V.

Cum această tensiune este aplicată tranzistorului T_2 drept tensiune de polarizare, rezultă că T_2 va fi blocat, iar prin rezistorul R_5 nu va circula nici un curent, deci semnalul de ieșire este nul.

Pe măsură ce temperatura crește, rezistența electrică a termistorului scade. În momentul în care temperatura a ajuns la $+70^\circ\text{C}$, termistorul prezintă valoarea R'_{Th} unde $R'_{Th} < R_{Th}$, iar tensiunea în baza lui T_1 scade (ca urmare a modificării raportului dintre R_1 și R_{Th}) și T_1 se blochează. Instantaneu are loc deblocarea lui T_2 , acesta primind tensiunea de polarizare pe bază prin R_2 și R_3 . Curentul de colector din T_2 străbate și rezistorul de sarcină R_5 , face ca la bornele acestuia să apară o tensiune continuă, tensiune care constituie semnalul de ieșire ce va pune în funcțiune elementele de reglaj ale instalației.

La scăderea din nou a temperaturii sub $+70^\circ\text{C}$ valoarea lui R_{Th} crește, T_1 se deschide din nou și procesul se reia, schema acționând cu o eroare admisă mai bună de $\pm 1^\circ\text{C}$.

Pentru calculul elementelor schemei funcție de termistorul de care dispunem, respectiv de temperatura care trebuie controlată se pleacă de la curentul prin divizorul $R_1 - R_{Th}$ și anume:

$$i_D = \frac{E_a}{R_1 + R_{Th}}.$$

Dacă tensiunea de alimentare E_a este constantă și R_1 este constant rezultă că valoarea i_D se va modifica numai sub influența termistorului R_{Th} . De aici rezultă că tensiunea la bornele lui R_1 și la bornele lui R_{Th} se modifică funcție de valoarea temperaturii. În acest mod valoarea tensiunii de la bornele termistorului va fi:

$$U_{Th} = R_{Th} \times i_D$$

Înlocuind pe i_D cu valoarea găsită mai înainte obținem:

$$U_{Th} = \frac{R_{Th} \cdot E_a}{R_1 + R_{Th}} = \frac{E_a}{1 + \frac{R_1}{R_{Th}}}$$

Cînd $R_1 = R_{Th}$ se observă că $U_{Th} = \frac{E_a}{2}$, iar cînd R_{Th} tinde spre zero și U_{Th} tinde spre zero. Cum pentru deschiderea tranzistorului T_1 este nevoie ca tensiunea U_{Th} să fie minimă:

$$U_{Th} = 0,65 + U_{R4} \text{ (volti)}$$

rezultă că între R_1 și R_{Th} va trebui să fie un raport bine determinat. Folosind relația lui U_{Th} de mai înainte rezultă:

$$\frac{R_1}{R_{Th}} = \frac{E_a}{U_{Th}} - 1.$$

De aici rezultă valoarea necesară pentru R_1 și anume:

$$R_1 = R_{Th} \left(\frac{E_a}{U_{Th}} - 1 \right).$$

Exemplificînd, să considerăm că lucrăm cu un termistor care la o temperatură de $+70^{\circ}\text{C}$ are valoarea de 500Ω , iar sursa de alimentare este $E_a = 12 \text{ V}$.

Pentru un curent de colector prin T_2 de 2 mA , căderea de tensiune pe R_4 va fi:

$$U_{R4} = R_4 \times i_1 = 50 \times 0,002 = 0,1 \text{ V.}$$

Cunoscînd că pentru o tensiune mai mică de $0,6 \text{ V}$ între baza și emitorul lui T_1 (de ex. $0,55 \text{ V}$) acesta se blochează, rezultă că valoarea lui U_{Th} pentru ca schema să treacă în poziția cu T_1 blocat este:

$$U_{Th} = 0,55 + 0,1 = 0,65 \text{ V.}$$

Introducînd aceste valori în relația găsită pentru R_1 rezultă:

$$R_1 = 500 \left(\frac{12}{0,65} - 1 \right) = 8730 \Omega.$$

Pentru obținerea unei rezistențe electrice cu asemenea valoare se recomandă folosirea drept R_1 a unui potențiometru de $10 \text{ k}\Omega$ care poate fi reglat cît mai convenabil.

La scăderea temperaturii, R_{Th} are tendința să crească. Considerînd că valoarea acestuia a crescut numai cu 50Ω , devenind $R_{Th} = 550 \Omega$, rezultă că prin divizorul $R_1 - R_{Th}$, astfel realizat, va circula un curent:

$$i_D = \frac{12 \text{ V}}{550 + 8730} = \frac{12 \text{ V}}{9280} = 0,0012931 \text{ A.}$$

Tensiunea la bornele termistorului va deveni:

$$U_{Th} = 550 \times 0,0012931 = 0,711205 \text{ V.}$$

Scăzînd din $0,711205$ tensiunea de pe R_1 de $0,1 \text{ V}$ rezultă că obținem o tensiune ce va tinde să deschidă din nou tranzistorul T_1 . Semnalul cules la bornele lui R_5 poate fi folosit pentru deschiderea sau închiderea diferitelor circuite din sistemul supravegheat termic, posibilitățile de lucru fiind astfel foarte numeroase.

Cu rezultate foarte bune poate fi folosit ca detector de temperatură și tranzistorul, avantajul principal al acestei posibilități constînd în aceea că procurarea lui nu reprezintă o problemă. În acest sens sunt recomandate tranzistoarele cu germaniu de mică putere ca, de ex: EFT-317; OC-71; EFT-123; AF-125; OC-45 etc.

Tranzistorul folosit în acest scop se conectează în principiu cu baza în gol.

Această posibilitate se datorește faptului că la tranzistor curentul rezidual I_{CEO} (cu emitorul în gol) și tensiunea bază-emitor au o variație pronunțată cu temperatura. Astfel dacă luăm un tranzistor AF-125 și îl cuplăm cu emitorul și colectorul la un ohmmetru, vom constata că la o temperatură de $+20^{\circ}\text{C}$ prezintă, în medie, o rezistență electrică de $30 \text{ k}\Omega$, la $+40^{\circ}\text{C}$ o rezistență în jur de $5 \text{ k}\Omega$, iar la $+60^{\circ}\text{C}$ o rezistență electrică de circa $1 \text{ k}\Omega$. Valori asemănătoare se obțin și cu alte tipuri de tranzistoare cu germaniu. În cazul unor asemenea măsurători va trebui să urmărim ca la colectorul tranzistorului să fie aplicat electrodul ohmmetrului care are polaritatea negativă.

Dacă în timpul unei astfel de măsurători conectăm între bază și colector un rezistor, vom constata că valoarea rezistenței electrice prezentate de tranzistor scade, iar la montarea unui rezistor între bază și emitor valoarea rezistenței electrice crește.

Temperaturile de lucru pentru tranzistoarele cu germaniu folosite ca detectoare de temperatură sunt recomandate între -20°C și $+100^{\circ}\text{C}$, constanta de timp fiind sub 15 s.

În figura 2 sunt prezentate două scheme de traductoare de temperatură în care este folosit drept detector de temperatură un tranzistor cu germaniu tip EFT-317, notat în ambele cazuri cu T_1 . Ambele scheme sunt alimentate cu 9 V.

În figura 2a, schema cuprinde detectorul propriu-zis, realizat cu T_1 , și adaptorul realizat cu T_2 în montaj de repetor.

Schela are avantajul că influența sarcinii care se conectează la ieșire, respectiv în derivație pe R_4 nu se resimte către T_1 .

La creșterea temperaturii mediului în care se află tranzistorul — detector T_1 , curentul rezidual prin el crește, ceea ce corespunde scăderii rezistenței electrice prezentate de acesta între colector și emitor, respectiv a scăderii tensiunii de pe tranzistor. Invers, când temperatura scade, tensiunea între colector și emitorul lui T_1 crește. Prin intermediul rezistorului R_3 , această tensiune este aplicată pe baza repetorului T_2 . Tensiunea de ieșire se culege la bornele lui R_4 . Variația semnalului cules urmărește, cu o întârziere de cîteva secunde, variația temperaturii sesizate de T_1 . Pentru valorile prezentate în schemă s-au obținut experimental următoarele rezultate. Pentru $t = +50^{\circ}\text{C}$, $U_{ies} = -2\text{ V}$; pentru $t = +37^{\circ}\text{C}$, $U_{ies} = 4\text{ V}$; pentru $t = +20^{\circ}\text{C}$, $U_{ies} = 7\text{ V}$; pentru $t = +10^{\circ}\text{C}$, $U_{ies} = 8,5\text{ V}$ etc.

Schela are foarte multe posibilități de reglaj a temperaturilor limită pentru care poate să funcționeze. Astfel, dacă se micșorează valoarea rezistorului R_1 , rezistența electrică prezentată de tranzistorul detector crește, ceea ce înseamnă și creșterea semnalului de la ieșire și invers. Dacă se procedă la creșterea valorii lui R_2 , semnalul de la ieșire se micșorează.

Pentru obținerea unor semnale de ieșire maxime de o anumită valoare, fie R_2 fie R_4 pot fi înlocuite cu potențiometri de aceeași valoare sau valori apropiate.

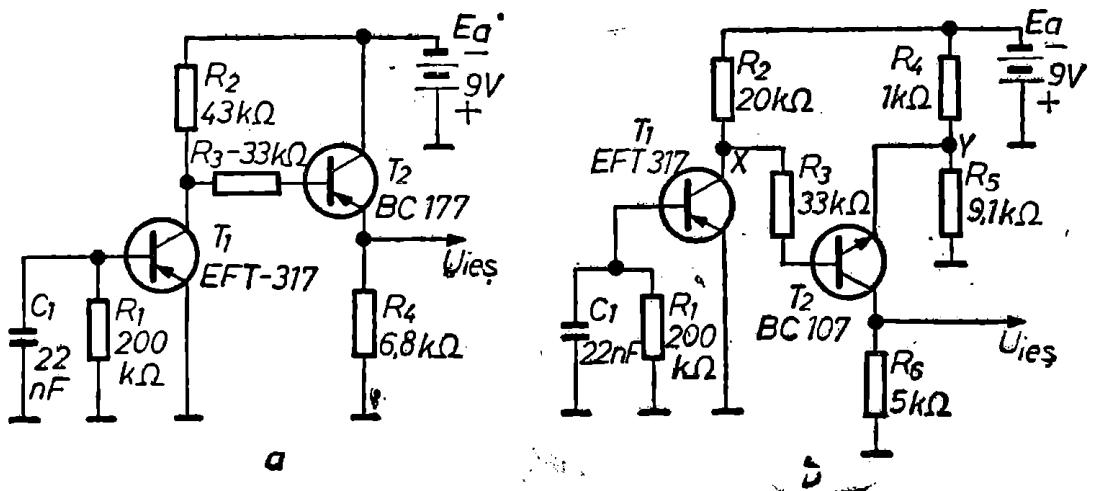


Fig. 2

Introducerea unui rezistor în circuitul de emitor al lui T_1 duce la o mai bună stabilitate și liniaritate.

Capacitorul C_1 din circuitul de bază are rolul de filtru, scurgind către masă eventualele semnale parazite ce pot apărea pe acesta. O condiție ca schema să-și păstreze valorile pentru care a fost etalonată este ca tensiunea de alimentare E_a să fie stabilizată.

În schema din figura 2 b, detectorul este același ca și în schema de mai înainte, ceea ce diferă fiind modul de culegere al semnalului. De fapt, rezistoarele R_2 , R_4 , R_5 și rezistența electrică prezentată de tranzistorul T_1 reprezintă o punte Wheatstone, semnalul de echilibru fiind cules din diagonala $X - Y$. Când tensiunea de la bornele rezistorului R_2 este egală cu cea de la bornele lui R_4 , atunci tensiunea dintre baza și emitorul tranzistorului T_2 este nulă și ca atare tranzistorul este blocat. Semnalul cules la bornele rezistorului de sarcină R_6 , care de fapt reprezintă semnalul de ieșire din traductor, este în acest caz nul.

Acest moment de echilibru se determină după cum este necesar, prin calculul corespunzător pentru divizorul $R_4 - R_5$. Astfel, dacă pentru temperatură de $+30^\circ\text{C}$ care dorim să o evidențiem, tensiunea culeasă la bornele rezistorului R_2 este de 2 V, va trebui ca și la bornele lui R_4 să avem aceeași tensiune. Practic, între emitor și baza lui T_2 se va considera o tensiune cît mai apropiată de pragul de deschidere, o diferență de 0,5 V fiind suficientă. Asigurarea tensiunii necesare pe R_4 se obține prin calculul valorii acestuia, calcul care începe prin impunerea unui anumit curent prin divizorul $R_4 - R_5$. Astfel, dacă se pornește de la un curent prin divizor $i_d = 2 \text{ mA}$ și dacă tensiunea necesară la bornele lui R_4 este de 1,5 V va rezulta: $R_4 = \frac{1,5 \text{ V}}{0,002} = 750 \Omega$.

De aici rezultă că, pentru operativitate, privind modificarea punctului de echilibru, este comod ca în locul lui R_4 să fie introdus un potențiometru cu scală gradată în temperatură. Creșterea temperaturii lui T_1 are ca efect creșterea tensiunii la bornele rezistorului și ca atare apariția unei tensiuni de ieșire la bornele lui R_6 .

Prin modificarea rezistoarelor R_1 și R_2 se pot obține diferite limite convenabile ale temperaturilor supravegheate.

Pe timpul verificărilor sumare ale schemei, modificarea temperaturii tranzistorului T_1 se poate obține prin simpla atingere cu degetul a corpului acestuia.

Pentru etalonarea schemelor astăzi a celor cu termistoare cît și a celor cu detector cu tranzistor se va folosi o incintă termică controlată cu un termometru cu mercur de bună calitate.

TRADUCTOARE DE VIBRAȚII

Vibrațiile reprezintă procese dinamice care iau naștere în medii elastice în urma unor excitații. Acestea se manifestă sub forma unor oscilații mecanice a căror frecvență și amplitudine depind de natura și forma corpului în care iau naștere. Practic, întâlnim vibrații ale corpurilor solide (de ex. metal, lemn, ceramice etc.), ale mediilor lichide (de ex. apa) și mediilor gazoase (de ex. aerul). Traductoarele folosite în acest scop diferă de la caz la caz. Astfel, pentru mediile gazoase, traductoarele cele mai eficiente sunt cele echipate cu

microfon, deoarece aici vibrațiile se propagă sub forma undelor sonore, deci este vorba de o presiune acustică. În mediile lichide se folosește tot un gen de microfon, însă de o construcție deosebită.

În schimb, pentru vibrațiile din mediile solide, pentru detectarea oscilațiilor mecanice se utilizează traductoare de mărimi cinematice vectoriale, adică sesizarea deplasărilor, a vitezelor și accelerărilor.

Traductoarele de vibrații sunt utilizate pentru controlul utilajelor în care apariția vibrațiilor mecanice poate avea un caracter nociv, pentru măsurători de vibrații în cazul unor echipamente supuse încercărilor precum și pentru supravegherea (paza) unor incinte prin metoda sesizării vibrațiilor mecanice.

În cele de față vom prezenta un traductor de vibrații pentru medii solide, realizat sub o formă destul de simplă, dar eficient pentru scopul în care este folosit.

Traductorul de vibrații propus spre realizare este destinat sesizării vibrațiilor produse de lovirea unui geam, deschiderea unei uși, mișcarea (deplasarea) unui obiect voluminos etc.

În principiu, detectorul de vibrații mecanice constă dintr-o lamă elastică încastrată la un capăt, prevăzută cu un contact electric la celălalt capăt precum și un inel metalic cu ajutorul căruia se regleză frecvența de oscilație. Această construcție care urmează să fie fixată cît mai solid de obiectul supravegheat se va cupla electric (cu un cordon bifilar) cu schema adaptorului. Dimensiunile lamei elastice pot dări funcție de materialul folosit și de locul unde dorim să instalăm un asemenea traductor.

O soluție practică și eficientă constă în folosirea unei pînze de ferăstrău manual de tăiat metale (bomfaer).

O asemenea pînză are, de regulă, dimensiunile de 22×310 mm și o grosime de 1 mm, fiind prevăzută la capete cu două găuri ovale. Înainte de a descrie modul cum va trebui să montăm un detector de vibrații cu lamă, să efectuăm o experiență simplă folosind pînza de bomfaer. De rama unei ferestre deschise vom ține fixat cu degetul un capăt al pînzei, lăsând celălalt capăt liber spre interiorul ramei. Cu cealaltă mâină lovim sau mișcăm brusc fereastra. Vom constata că lama va începe să vibreze, deplasarea capătului liber fiind cu atât mai mare cu cât lovitura este mai puternică. Aceeași experiență o putem face și pe o ușă, cu condiția ca pînza să fie fixată la o distanță de circa 10 mm de suprafața acesteia, folosind o piesă oarecare.

Închizînd sau deschizînd ușa, vom observa vibrațiile lamei elastice care, după încetarea impulsului primit, se amortizează în circa 10 s. Poziția pînzei față de sol poate fi orizontală sau verticală, amplitudinea mișcării diferind de la caz la caz. În acest scop, funcție de locul unde dorim să instalăm acest tip de detector, vom urmări prin încercări poziția optimă, respectiv cea mai mare amplitudine pentru cea mai mică excitare.

De la această experiență pînă la realizarea traductorului propriu-zis, totul este destul de simplu.

În primul rînd, de capătul liber al pînzei vom nitui un mic disc care va constitui unul din contactele electrice (contactul mobil). Materialul folosit drept nit de contact poate fi cuprul, alama sau cel mai indicat o platină scoasă fie de la un ruptor-auto uzat, sau de la contactele unui releu.

Dacă lama se fixează pe o ușă atunci vom folosi un distanțier metallic sau din lemn avînd lățimea pînzei, o lungime de circa 30 mm și o grosime de 10 mm, piesă ce are rolul de a menține suprafața pînzei la distanță de suprafață

ușii. Fixarea pînzei de ușă sau rama ferestrei se face cu ajutorul unui șurub de lemn.

Pentru a realiza legătura electrică cu această lamă, între distanțier și pînză vom introduce o plăcuță de alamă, groasă de maximum 1 mm — cu dimensiuni egale cu cele ale suprafeței distanțierului și avînd pe una din marginile laterale un vîrf de conectare a unui conductor electric.

Celălalt contact electric (contactul fix), cel în care loyește lama atunci cînd vibrează, va consta tot dintr-un mic disc fixat pe o plăcuță de alamă. Această plăcuță se va fixa la rîndul ei pe ușă în dreptul capătului orizontal al lamei, aşa fel ca atunci cînd acestea se deplasează să stăblească ritmic un contact electric.

Pentru un contact mai sigur, cît și pentru limitarea amplitudinii lamei, contactul fix se poate realiza sub forma unei piese în U, în interiorul căreia să se deplaseze contactul mobil.

Cînd detectorul de vibrații se va fixa la fereastră, contactul fix va fi constituit dintr-o lamă rigidă din fier sau alt material și care cu un capăt să fie fixată de rama ferestrei, iar la celălalt capăt să fie montat contactul fix. Lungimea acestei piese urmează să fie determinată de dimensiunile ferestrei.

Cele două „platine“ care vin în contact pe timpul vibrației vor fi legate electric la dispozitivul adaptor cu un conductor bifilar izolat.

Adaptorul poate fi un simplu avertizor optic sau acustic, sau un montaj mai complicat, care să transmită și la o distanță oarecare intrarea în funcțiune a detectorului. În figura 3 este dată schema trădătorului de vibrație în care este utilizat ca element de preluare a vibrației un tiristor, T_y . În circuitul de anod al acestuia este introdus un bec avertizor. Dacă în loculbecului se introduce un releu, acesta poate acționa, la rîndul lui, alte dispozitive. De asemenea, în locul becului poate fi introdus un oscilator audio care să fie alimentat prin intermediul tiristorului.

Această schemă cu tiristor prezintă avantajul că este suficient un singur impuls pentru ca circuitul de anod să fie stabilit și tiristorul să rămînă deschis. Pentru întreruperea circuitului tiristorului se va folosi întrerupătorul \dot{Intr} care va fi de tipul celor folosite la frigidere.

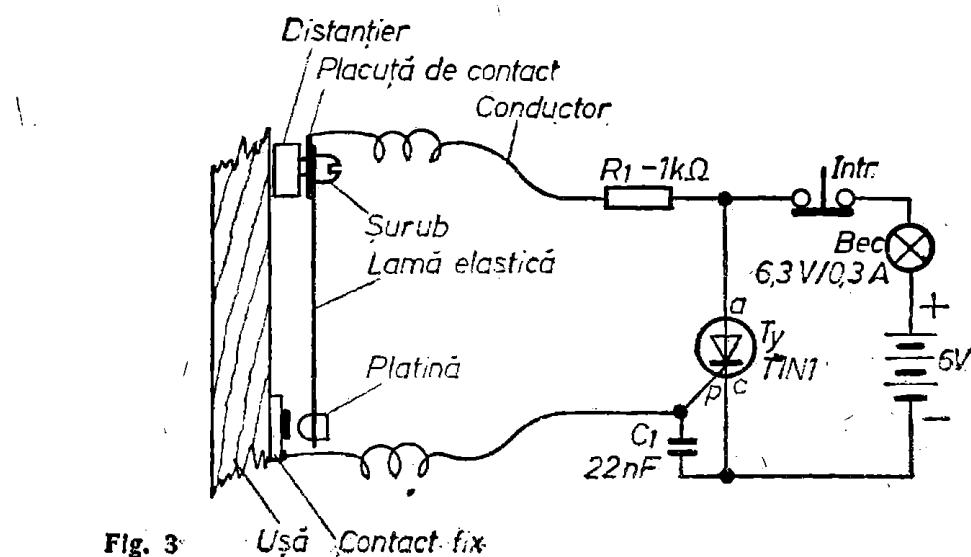


Fig. 3. Ușă Contact fix

Sensibilitatea detectorului cu lamă, din cazul de față, este cu atât mai mare cu cât distanța dintre platinele care vin în contact este mai mică; este posibil ca această distanță să fie reglată în jur de 2 mm.

Pentru a fi favorizate anumite frecvențe de oscilație, se recomandă ca pe lama vibrantă să fie fixat un „călăret”, adică o mică greutate care să poată fi deplasată pe lungimea acesteia.

În acest scop se va confeționa din tablă de aluminiu groasă de circa 2 mm un dreptunghi de 42×10 mm, care va fi modelat pe lamă ca un inel.

Deplasind către un capăt sau celălalt această piesă, vom constata creșterea amplitudinii, respectiv creșterea sensibilității pentru anumite frecvențe.

Dacă dispunem de lame elastice de dimensiuni mai mici, ele pot fi folosite în același scop, însă cu recomandarea ca înainte de a fi prelucrate în scopul fixării, să fie verificate asemănător experienței descrise mai înainte.

Un alt detector de vibrații, funcționând pe același principiu, dar care să fie sensibil la bătăi cu degetul în ușă sau în geamul unei ferestre, poate fi realizat în felul următor:

Dintr-o tablă oteloasă groasă de 0,1 mm sau dintr-o lamă de ras se taie un dreptunghi de $2,5 \times 43$ mm. Înainte de a efectua această operație se recomandă ca tabla (lama) să fie decălită, operație care constă în încălzirea materialului pînă la roșu și răcirea lui lentă în aer.

În foaia astfel obținută, la ambele capete, la o distanță de 2 mm, se va da cîte o gaură cu un burghiu cu diametrul de 1 mm. După o ușoară finisare, piesa astfel obținută se va recăli. Într-una din găurile de 1 mm se va nitui un mic contact confectionat, dacă este posibil, dintr-o platină uzată, așa după cum s-a recomandat și pentru dispozitivul din figura 3. Înălțimea acestui contact mobil înspre partea în care atinge de contactul fix va trebui să fie de 1 ... 1,5 mm.

După această operație, pe lamelă se va fixa un călăret confectionat din tablă de alamă de 0,2 mm. Acesta va consta dintr-o fișie de 4×6 mm, care va fi modelată pe lamă ca un inel în aşa mod ca partea deschisă a inelului să fie pe față opusă contactului electric. Pentru o mai bună reușită se recomandă ca operația de modelare a inelului să se facă o pe altă lamă metalică, avînd aceleași dimensiuni, după care să fie introdusă pe lamă de oțel. După această operație, cu ajutorul unui fier vîom încărca cu cositor zonă de îmbinare a inelului.

Cantitatea de cositor depus va fi pe înălțime de 4—5 mm, așa fel ca greutatea călărețului realizat să fie cît mai mare. După aceasta operație se va urmări ca piesa mobilă (călărețul) să poată fi deplasată oarecum forțat de la un capăt la celălalt.

În continuare, vom tăia dintr-o placă de steclotextolit dublu placat și gros de 1,6 mm un pătrat cu latura de 10 mm. Pe una din suprafețele acestui pătrat vom încastră prin lipire cu cositor capătul liber al lamelei elastice. Încastrarea se va face aşa fel ca numai 4 mm din lungimea lamelei să se afle în contact cu pătratul de steclotextolit și deci sub cositor. Urmează confectionarea piesei care va constitui contactul fix. Aceasta se va realiza din tablă de alamă groasă de 0,2 ... 0,3 mm și va avea forma unei lopeți, avînd suprafață de 10×12 mm și coada care pleacă din mijlocul laturii mari de 3×44 mm.

În plăcuța de 10×12 mm vom da, cu un burghiu cu diametrul de 2 mm, un număr de 5 găuri; una în centru și patru în jurul acesteia, dispuse pe diagonale.

În vîrful cozii de 3×44 mm se va nitui sau fixa prin lipire cu cositor un disc de alamă sau alt material, care va constitui contactul fix.

Piesa astfel confectionată se va lipi cu cositor de placa de steclotextolit, pe față opusă celei de care, am fixat lama vibrantă, lipire care se va face așa fel ca cele două contacte să se afle față în față. Tot din steclotextolit placat vom confectiona o a doua placă, având dimensiunile de 10×20 mm și cîte 4 găuri de 3 mm la capete. Pe această placă numită bază vom lipi cît mai simetric placă cu contacte, lipire care se va face între materialul placat și marginile de 1 mm ale plăcuței de alamă. Distanța dintre contactele de platină va trebui să fie în jur de 1 mm. Detectorul astfel confectionat se va cupla la o schemă electrică asemănătoare celei din figura 3.

Fixarea detectorului pe o ușă sau rama unei ferestre se va face cu șuruburi pentru lemn. În cazul fixării chiar pe sticla ferestrei vom folosi un adeziv obișnuit.

Pentru găsirea sensibilității optime a detectorului, pentru locul în care este fixat, se va regla din aproape în aproape poziția călărețului, în timp ce aplicarea excitației mecanice se repetă cu aceeași intensitate.

Sîntem siguri că realizînd și experimentînd cîteva modele din acest tip de traductor, constructorul amator îi va găsi multiple și interesante aplicații.

TRADUCTOARE DE LUMINĂ

Radiația luminoasă reprezintă o emisiune electromagnetică cuprinsă în spectrul $0,4 \mu\text{m}$ la $0,76 \mu\text{m}$ numit și spectru vizibil. Sesizarea unei asemenea radiații, respectiv a unei raze de lumină (în afara de ochiul viețuitoarelor) poate fi obținută tehnic cu ajutorul așa-numitelor celule fotoelectrice. Acestea au rolul de a transforma semnalul luminos, în semnal electric.

Dispozitivele pentru conversia luminii în semnal electric cunoșc astăzi o varietate constructivă destul de mare, cele mai moderne realizări în acest domeniu fiind cele cu semiconductor.

Traductoarele de radiații luminoase folosesc drept detector un asemenea dispozitiv optoelectric, care poate fi o celulă fotoelectrică, o fotodiodă sau un fototranzistor. Semnalul obținut de la un asemenea detector, totdeauna un semnal electric, este introdus în etajul adaptor al traductorului unde, de regulă, este amplificat sau transformat în oscilații electrice.

După modul în care este iluminat detectorul de lumină, traductoarele de radiație luminoasă pot fi de *tip activ* și de *tip pasiv*. La cele de tip activ raza de lumină cade permanent pe detector, traductorul urmînd să genereze semnalul de control atunci cînd raza de lumină este întreruptă. La traductoarele de tip pasiv, starea de lucru obișnuită este fără iluminarea detectorului, urmînd ca la apariția razei de lumină să fie generat și semnalul de lucru. Sînt situații însă cînd același traductor lucrează o parte din timp ca traductor activ, iar apoi ca traductor pasiv. Este cazul dispozitivelor automate de stingere și aprindere a luminilor la lăsarea noptii sau începutul zilei.

În cazurile în care semnalul de ieșire este proporțional cu iluminarea (cazul fotodiodelor), se obțin traductoare capabile să conducă direct și fără dificultate procesele tehnologice în circuitul căroră sint introduse.

Cînd semnalul de la ieșirea detectorului fotoelectric nu este proporțional cu iluminarea (cazul fototranzistoarelor), atunci se folosesc scheme de tipul „tot sau nimic.”

În industrie, traductoarele de lumină sint foarte mult întrebuintate, putîndu-se exemplifica aplicațiile din industria grea, din agricultură, din medicină, transporturi, cercetarea științifică și multe altele.

Detectorul de lumină de care poate beneficia constructorul amator poate fi de tip industrial sau poate fi unul obținut prin prelucrarea mecanică a unui tranzistor cu germaniu.

Industria noastră de semiconductoare produce o gamă largă de dispozitive fotoelectronice, cele mai reprezentative fiind celulele fotovoltaice tip: ROL 011, ROL 11, ROL 12, ROL 50; fotodiodele tip: ROL 021, ROL 21, ROL 22, ROL 25, ROL 27 și fototranzistoarele tip ROL 031, ROL 035, ROL 31, ROL 32 și grupa ROL 33.

Fotodiodele ROL 021, ROL 21 etc. sunt fabricate în tehnica planară cu siliciu, forma constructivă fiind asemănătoare LED-urilor. Ele funcționează în polarizare inversă, caracteristica curent-tensiune în absența iluminării fiind identică cu cea a unei diode obișnuite.

Datorită faptului că prin construcție zona transparentă rezervată pătrunderii luminii este o fereastră plană (ROL 22 etc.) sau o lentilă (ROL 21 etc.), aceste diode prezintă față de sursa de lumină o directivitate, cea mai strânsă fiind încadrată într-un unghi de $\pm 15^\circ$.

Fotodioda se conectează totdeauna în serie cu un rezistor, astfel ca anodul diodei să fie legat la un terminal al acestuia.

Sursa de alimentare se conectează cu plusul la catodul fotodiodei, iar cu minusul la celălalt capăt al rezistorului. Bornă minus poate fi conectată la masa montajului. Semnalul electric ce apare la iluminarea fotodiodei se culege totdeauna de la bornele rezistorului. Un alt mod de conectare a fotodiodei este acela în care ea este introdusă în circuitul de polarizare al unui tranzistor.

Mai răspîndite sunt însă schemele de traductoare cu fototranzistoare. Constructiv, fototranzistorul este un tranzistor prevăzut cu o fereastră de acces la luminii și la care în locul semnalului electric aplicat de regulă pe bază, se folosește ca element de comandă lumina.

Majoritatea fototranzistoarelor nu au prevăzut terminalul de bază, ci numai terminalul corespunzător emitorului și cel corespunzător colectorului.

Unele fototranzistoare, cum este cazul modelului ROL 33, au prevăzut și terminalul bazei, motiv pentru care acesta poate fi folosit la întuneric ca orice tranzistor obișnuit.

Față de fotodiode, fototranzistoarele au o sensibilitate de 100–300 de ori mai mare.

Prin un fototranzistor, cu baza liberă și în absența luminii va circula între emitor și colector aşa-numitul curent de întuneric:

$$I_D = \beta I_{CBO}$$

unde: β = factorul de amplificare al tranzistorului; I_{CBO} = photocurrentul generat de joncțiunea bază-colector pentru iluminarea $E = 0$.

Când fotojoncțiunea bază-colector este iluminată, prin aceasta ia naștere un curent de iluminare, I_l , cu atât mai mare cu cât iluminarea este mai mare, iar curentul de colector va deveni;

$$I_L = \beta (I_{CBO} + I_l)$$

Caracteristicile în planul $I_C - U_C$ ale unui fototranzistor sunt asemănătoare cu cele ale unui tranzistor, cu deosebirea că la fototranzistor, rolul curentului de bază (polarizare) îl are iluminarea.

Fototranzistoarele ROL 31 și ROL 32 produse în țara noastră au o sensibilitate maximă pentru o lungime de undă de 850 nm. Tensiunea U_{CE} , de lucru, este de max. 20 V, iar $P_d = 200$ mW.

Curentul de colector în condiții de întuneric, $I_D = 10 \text{ nA}$, iar curentul de colector la o iluminare de 1 klx este de $I_L = 10 \text{ mA}$. ROL 31 are o directivitate de $\pm 10^\circ$, iar ROL 32 de $\pm 30^\circ$.

Cind nu dispunem de un fototranzistor industrial, putem obține un asemenea dispozitiv dintr-un tranzistor cu siliciu cu capsulă metalică de tipul BC 107, BC 108 sau BC 109, în stare bună.

Pentru aceasta, prin pilire vom îndepărta căpăcelul metalic al capsulei tranzistorului, urmărind ca joncțiunile să nu fie distruse și nici ca resturi de pilitură să pătrundă în interior.

Pentru protecția contra prafului, contra umezelii sau pentru a fi ferit de deteriorări ale joncțiunilor, tranzistorul astfel deschis va trebui să fie protejat. Soluții posibile în acest sens ar fi următoarele:

- confectionarea unei piese din material transparent (plexi, polistiren etc), care să fie fixată peste cilindrul de metal rămas în jurul joncțiunilor.

- introducerea tranzistorului „deschis” într-un tub de sticlă (de la o fioală) și apoi ermetizat cu o soluție oarecare.

- aplicarea peste fereastra prin care privim în interiorul tranzistorului, și prin care vor pătrunde razele de lumină, a unei foite de material plastic transparent, care să fie legată de corpul rămas al tranzistorului cu o atâ subțire.

- aplicarea peste joncțiunile din interiorul cilindrului deschis a unei picături de soluții pe bază de polistiren incolor, soluție care după uscare să constituie o peliculă protectoare.

După măsurile de protecție a tranzistorului prin una din soluțiile prezentate sau prin alt procedeu, se va trece la verificarea integrității acestuia, controlând cu un ohmmetru buna funcționare a joncțiunilor B-E și B-C.

Rezultate foarte bune se obțin și în cazul decapsulării unui tranzistor de putere tip 2 N 3055.

Verificarea tranzistorului astfel prelucrat, în funcția de fototranzistor, se va face cu ajutorul unui ohmmetru cuplat între colectorul și emitorul acestuia. Îndreptînd fereastra creată prin îndepărțarea căpăcelului către o sursă de lumină, va trebui să constatăm o scădere a rezistenței electrice prezentate de dispozitiv pînă aproape de 1 000 ohmi, în timp ce în lipsa iluminării rezistența este mult mai mare de $1 \text{ M } \Omega$.

Cîteva moduri posibile de conectare a unui fototranzistor (realizat chiar dintr-un BC 107 etc.) într-un montaj de traductor sănă redat în figura 4.

Din aceste montaje, cele din figurile 4a și 4b dau la bornele de ieșire semnale de curent continuu, iar cele din figurile 4c și 4d dau oscilații de joasă frecvență.

Montajul din figura 4a cuprinde un fototranzistor din tipurile curente (sau realizat dintr-un BC 107) și un tranzistor npn tip BC 107, sau orice alt tip din această categorie.

Fototranzistorul este conectat în circuitul de polarizare al tranzistorului T_1 , acesta fiind montat în regim de repetor.

Cind FT_1 nu este iluminat, rezistența sa interpusă este foarte mare, ceea ce nu permite ca tensiunea sursei de alimentare „ E_a ” să ajungă la baza lui T_1 . În aceste condiții, T_1 este blocat, ceea ce înseamnă că prin R_1 nu circulă nici un curent și deci tensiunea de ieșire U_{ies} este nulă.

La apariția luminii pe fereastra de acces a FT_1 , acesta devine conductor, prin el începe să circule curentul de colector care obligatoriu va trece și prin R_1 .

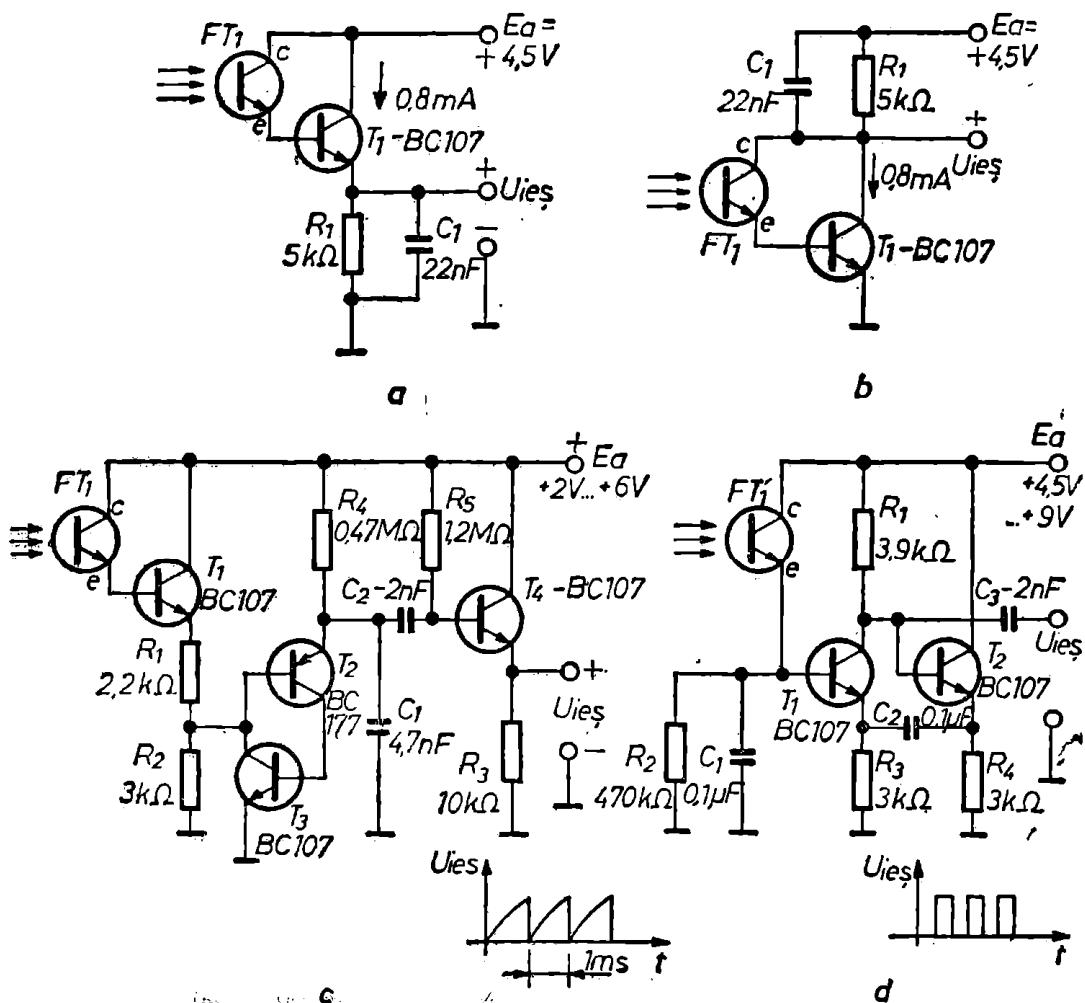


Fig. 4

În acest mod, la bornele rezistorului R_1 apare o tensiune continuă de ieșire, care reprezintă răspunsul traductorului la apariția luminii. Traductorul este de tip activ, semnalul de ieșire existând numai la apariția luminii.

Pentru a realiza un montaj de tip pasiv, adică semnalul să dispară la apariția luminii. Înlocul lui FT_1 va fi schimbat, montându-l cu colectorul la baza lui T_1 , iar cu emitorul la masă. În același timp, între baza lui T_1 și „+ E_a ” se va cupla un rezistor de $33\text{ k}\Omega$. De data aceasta, în lipsa luminii rezistorul de $33\text{ k}\Omega$ va asigura deblocarea lui T_1 și deci existența unei tensiuni permanente la bornele de ieșire. La apariția luminii, rezistența mică a FT_1 deschis face ca potențialul la baza lui T_1 să fie apropiat de zero și ca atare semnalul de la ieșire să dispară. Tensiunea continuă la bornele lui R_1 (din fig. 4a) cînd FT_1 este iluminat, este de peste 4 V .

Pentru a culege diferite valori ale semnalului de ieșire, în locul lui R_1 se poate monta un potențiometru, de la cursorul căruia să fie culeasă tensiunea dorită. Capacitorul C_1 din circuit are rol de filtru, scurgînd la masă eventualele semnale de frecvență ridicată care ar putea să apară în circuitul de ieșire.

Montajul din figura 4b este realizat ca amplificator, semnalul de ieșire culegîndu-se de la bornele lui R_1 .

Acest traductor este tot de tip activ, semnalul de ieșire fiind condiționat de existența iluminării lui FT_1 .

Tensiunea de ieșire și pentru acest montaj este tot de peste 4 V. Semnalele obținute de la aceste tipuri de traductoare pot fi folosite pentru a pune în funcțiune, sau a opri, funcționarea unor dispozitive de automatizare.

Montajul din figura 4c este un traductor de mare eficiență, el asigurând la bornele de ieșire un semnal de forma unor impulsuri, având frecvență în jur de 1 Hz.

Fototranzistorul FT_1 , împreună cu T_1 , funcționează conform schemei din figura 4a. Tranzistoarele T_2 și T_3 lucrează ca tiristor simulaț, electrodul (poarta) de comandă fiind baza lui T_2 . Oscilațiile de relaxare care se obțin depind de valorile lui C_1 și R_4 și apar ca urmare a încărcării lui C_1 prin R_4 și descărcarea lui pe tiristorul simulat. Oscilațiile astfel generate sunt conduse prin C_2 în baza lui T_4 montat ca repetor.

Semnalul de ieșire se culege la bornele lui R_3 . La apariția luminii, prin T_1 va circula un curent care închide și prin R_2 va crea la bornele acestuia o tensiune continuă. Această tensiune va deschide circuitul tip tiristor. La dispariția luminii, pulsăriile dispar brusc. O caracteristică importantă a schemei este faptul că apariția și dispariția oscilațiilor se face brusc și totdeauna pentru aceeași intensitate de iluminare. Alimentarea montajului se poate face cu o tensiune cuprinsă între 2 V și 6 V.

Montajul din figura 4c asigură de asemenea o oscilație la bornele de ieșire atunci când FT_1 este iluminat, însă acest semnal are forma unor impulsuri dreptunghiulare, având o frecvență de repetiție dată de relația:

$$f_{(Hz)} = \frac{0,6}{R_1 \times C_2}$$

unde R_1 și C_2 din schemă se exprimă în ohmi, respectiv în farazi.

Montajul realizat cu T_1 și T_2 reprezintă un circuit basculant astabil cu cuplaj pe emitor. Fototranzistorul FT_1 atunci când este iluminat și deci este deschis, lucrează ca rezistență ce asigură tensiunea de polarizare a bazei lui T_1 . Pentru valorile date se obține o frecvență de circa 1 500 Hz. Semnalul de ieșire se culege prin C_3 . Valoarea sarcinii care se poate conecta la bornele de ieșire nu trebuie să coboare sub 1 kΩ. Tensiunea de alimentare poate fi cuprinsă în intervalul 4,5 V – 9 V.

Montajul funcționează foarte stabil și cu un fototranzistor obținut dintr-un BC 107.

Diversitatea instalațiilor în care pot fi folosite aceste dispozitive tradiționale este foarte mare. În capitolul ce urmează sunt prezentate cîteva aplicații, dar fără îndoială că cel ce a reușit să stăpînească realizarea și reglarea lor va fi în măsură să conceapă și să aplique această tehnică în multe cazuri ale activității sale.

TRADUCTOARE DE UMIDITATE

În foarte multe instalații se folosesc cu multă eficiență și familia traductoarelor de umiditate. Acestea sunt dispozitive care fie că sesizează prezența sau lipsa umidității fie că măsoară cantitativ valoarea acesteia. Atât într-un caz cît și în celălalt traductorul poate semnaliza optic sau acustic depășirea unui prag sau poate acționa asupra unor regulatoare care în final să pună în

funcțiune, pompe, robinete, ecluze etc. Prințipiul de funcționare al detecto-rului de umiditate, aflat în structura trădutorului, poate fi diferit. Astfel vom întâlni detectoare de tip mecanic, de tip electrochimic, de tip rezistiv, de tip capacativ etc.

Dintre acestea vom prezenta în cele ce urmează trădutorul cu detector tip rezistiv.

Detectoarele de umiditate de tip rezistiv se bazează pe principiul măsurării sau a sesizării rezistenței electrice a unor lichide sau a unor mase organice.

Astfel, două plăci metalice, de suprafață S, izolate între ele și aflate la o distanță d una de alta, vor prezenta, atunci cînd se află în aer (mediu uscat), o rezistență electrică de ordinul zecilor de $M\Omega$. În momentul în care între aceste două plăci pătrunde un lichid conductor, rezistența electrică se micșorează mult, putînd ajunge la valori de ordinul mililor de ohmi.

Scăderea rezistenței electrice dintre cele două armături metalice se datorește conducediei ionice ca urmare a existenței de săruri minerale în lichidul respectiv. De aici și concluzia că nu pentru orice lichid se poate folosi un asemenea detector, ci numai pentru acele lichide care sunt conductoare electrice. Dintre acestea pot fi enumerate următoarele: lichidele conținând acizi sau baze în concentrație slabă, lichidele conținând sulfat de cupru, apa de mare și de rîuri, apa de băut, preparate lichide ca cele de tip limonadă etc.

Dintre lichidele neconductoare se pot enumera: benzina, uleiurile alcoolul, apa distilată etc.

Dacă cele două plăci metalice de care am amintit mai înainte sunt introduse în sol uscat, rezistența electrică ce poate fi măsurată între ele este de ordinul sutelor de $k\Omega$. Dacă solul este umed, rezistența electrică scade de cîteva zeci de ori. Plecind așa dar de la aceste constatări s-au realizat diferite forme constructive de detectoare de umiditate, pentru toate fiind caracteristic cele două armături metalice (plăci) despărțite printr-un material izolator.

În figura 5 prezentăm cîteva trădotoare de umiditate, dintre tipurile cele mai reprezentative.

Astfel montajul din figura 5a, care este un montaj foarte sensibil scopului propus, poate servi drept detector de picături de ploaie, detector de început de inundație, indicator de nivel al lichidului dintr-un vas (bazin, rezervor etc.). Elementul care intră în contact cu picăturile de apă sau cu pelicula de apă este constituit din două armături, de forma unei furci, care se întrepătrund. Practic, această piesă va fi realizată dintr-o bucată de material simplu placat (de exemplu steclotextolit), avînd dimensiunile de 30×80 mm. Obținerea celor două armături conform desenului se va face după același procedeu ca cel folosit pentru realizarea de cablaje imprimate, cu o distanță între armături de minim 1 mm. Legătura între acest sesizor și restul montajului se va face cu un cablu de legătură bifilar izolat, care poate avea o lungime de pînă la 20 m. Atunci cînd plăcuța astfel realizată nu este umedă, prezintă între bornele $a - b$ o rezistență de minimum $5 M\Omega$, iar cînd este umedă o rezistență sub $10 k\Omega$.

Din punct de vedere al funcționării, montajul are două poziții; o poziție de așteptare și o poziție de lucru.

În poziția de așteptare, caz în care consumul de curent din sursa de 4,5 V este de circa 20 microamperi, sesizorul este uscat și T_1 nu primește nici un fel de polarizare pe baza sa. Ca atare, T_1 este blocat și totodată este blocat și T_2 datorită cuplajului tip Darlington.

În acest mod, polarizarea bazelor tranzistoarelor $T_3 - T_4$ prin R_4 și R_5 este întreruptă, motiv pentru care și aceste tranzistoare vor fi blocați. Sem-

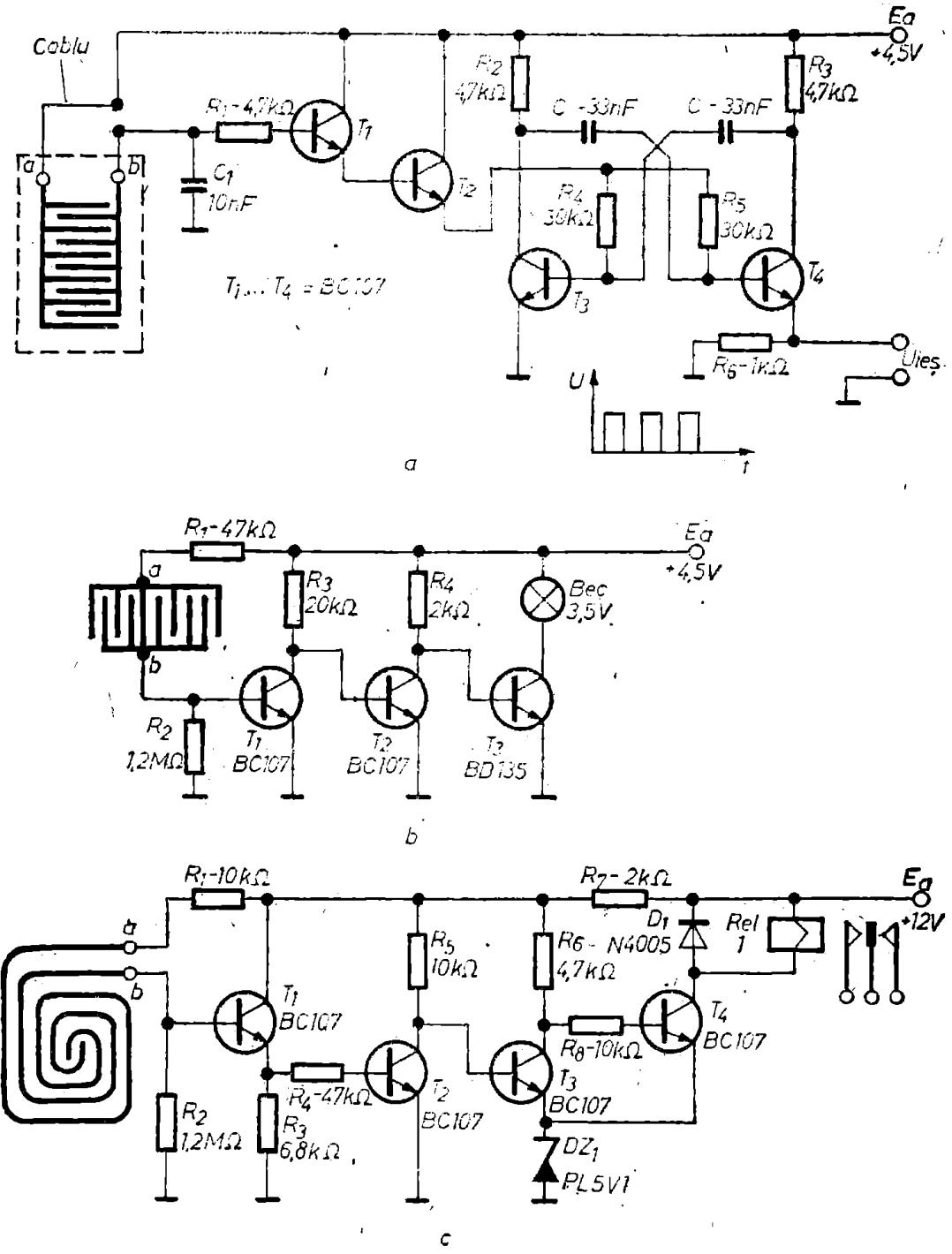


Fig. 5

nalul de ieșire care se culege de la bornele rezistorului R_6 este în acest caz nul. În această poziție de așteptare, traductorul poate să stea un timp nedefinit. La apariția picăturilor de ploaie, sau a unei pelicule de lichid între spațiile dintre cele două armături ale senzorului, se creează condiția de închidere a circuitului de polarizare a bazei lui T_1 de la „+ E “ prin rezistorul R_1 și rezistența electrică prezentată de senzor. Astfel se deschide T_1 și simultan T_2 .

Cum curentul de colector al lui T_2 este și curent de bază al tranzistorelor $T_3 - T_4$ transmis prin $R_4 - R_5$ rezultă că acestea se vor debloca.

Aflate în montaj tip multivibrator astabil, tranzistoarele $T_3 - T_4$ împreună cu celelalte componente vor bascula periodic, asigurînd la bornele lui R_6 un semnal de ieșire format din impulsuri, avînd o frecvență de repetiție în jur de 1,5 kHz. Acest semnal, prin intermediul unui amplificator audio simplu, poate fi folosit drept semnal de avertizare sonoră locală sau la distanță. Același semnal de ieșire poate fi folosit pentru a pune în funcțiune, prin intermediul unor relee, diverse dispozitive de comandă. Schema astfel realizată poate funcționa și prin atingerea suprafetei sesizorului cu degetul, schemele cu buton tip senzor fiind aşadar tot o aplicație a traductoarelor de umiditate.

Montajul din figura 5 b reprezintă tot un traductor de umiditate, avînd trei tranzistoare cuplate galvanic și alimentat de la o sursă de 4,5 V.

Semnalul de ieșire se culege din colectorul tranzistorului T_3 ; în cazul schemei prezentate este introdus un bec tip lanternă, care avertizează optic apariția umidității. În poziția de așteptare, tranzistorul T_1 este blocat, creînd astfel posibilitatea ca T_2 , prin R_3 , să primească tensiune de polarizare și deci să fie deschis și astfel tensiunea între colectorul său și masă să fie de circa 0,3 V.

Avînd aplicată pe bază tensiunea de 0,3 V, tranzistorul T_3 va sta blocat și deci becul nu va ilumina.

La umezirea sesizorului, T_1 conduce, iar tensiunea mică de la colectorul său face ca T_2 să fie blocat. De data aceasta, T_3 va primi tensiunea de polarizare prin R_4 , permîșind becului să se aprindă.

Un alt exemplu de traductor de umiditate este cel prezentat în figura 5c. Este vorba de o schemă care în final acționează un releu electromagnetic, Rel. 1, care poate conecta la rîndul său electroventile, electropompe etc.

Pentru ca releul să fie acționat ferm, respectiv pentru a evita situația de vibrație a contactelor sale, schema este echipată cu un trigger format din tranzistoarele $T_3 - T_4$.

Sesizorul este realizat din două armături dispuse în spirală și cuplat cu cele două borne „a” și „b” în circuitul de polarizare al bazei tranzistorului T_1 . În starea de așteptare, adică atunci când sesizorul este uscat, tranzistorul T_1 nu conduce, prin R_3 necirculînd curent.

Cum T_2 preia tensiunea de la emitorul lui T_1 rezultă că și T_2 va fi blocat.

În acest fel este creată condiția ca T_3 să primească tensiunea de polarizare prin R_5 și să se deblocheze. Currentul său de colector trecînd prin dioda Zener DZ_1 (PL 5 V 1) o va deschide, aducînd emitoarele lui T_3 și T_4 la o tensiune de + 5,1 V față de masă.

Neavînd asigurată tensiunea de polarizare, T_4 va sta blocat și ca atare releul Rel. 1 va fi neanclansat.

La umezirea sesizorului, T_1 se deschide, se deschide și T_2 datorită tensiunii de polarizare, culeasă de la bornele lui R_3 , iar tranzistorul T_3 se va bloca. Blocarea lui T_3 nu va avea loc însă decît în momentul în care tensiunea de la baza sa coboară sub pragul de 5,1 V, asigurat de dioda DZ_1 .

Urmează deblocarea lui T_4 și totodată atragerea releului Rel. 1.

Releul folosit în cazul de față va fi de tipul celor care funcționează la o tensiune de 6 V.

Traductoarele de umiditate prezentate pot fi folosite cu foarte bune rezultate și ca detectoare de nivel. În acest caz, sesizorul se poate folosi așa cum a fost prezentat, sau se poate înlocui cu un sesizor constituit dintr-un cilindru metalic (borna *a*) având în interior un electrod central (borna *b*).

Sesizorul se va fixa în interiorul vasului ce trebuie controlat și anume la înălțimea la care trebuie să se ridice lichidul.

TRADUCTOARE DE PROXIMITATE

În tehnica, noțiunea de proximitate se referă de regulă la gradul de apropiere dintre două corpuri. În multe instalații tehnice se întâlnesc cazuri unde controlul poziției unui dispozitiv față de altul face parte din însăși procesul tehnologic, motiv pentru care acestei tehnici i se acordă de mai multă vreme o mare atenție. Acest control al poziției dintre dispozitive aflate în deplasare dintre care unul reprezintă sistemul de referință se face cu ajutorul traductoarelor de proximitate. De reținut că acest control se face fără existența vreunui contact galvanic între cele două corpuri, traductoarele de proximitate cele mai răspândite, având o caracteristică tip releu („tot sau nimic“), adică semnalul de ieșire reprezintă prezența sau absența obiectului controlat. Ca exemple, amintim cazul traductoarelor de proximitate care controlează poziția de capăt de cursă al unui suport ce poartă o piesă supusă prelucrării, cazul cînd se controlează apropierea pînă la o anumită distanță a două piese sau cînd este sesizată prezența (apariția) unui obiect în zona controlată.

În viața de toate zilele, traductorul de proximitate poate fi folosit pentru controlul deschiderii sau închiderii unei uși sau a unei ferestre, pentru avertizarea depărtării nedorite a două obiecte (lăzi, dulapuri etc.) pentru controlul existenței unui obiect metalic (cazul detectoarelor de metale), pentru sesizarea apropierea unei persoane, pentru controlul parcării unui autovehicul în garaj etc.

În continuare vom prezenta modul de realizare a două tipuri de trăductoare de proximitate: magnetic și inductiv.

Prima construcție propusă constă dintr-un contact întrerupător — de regulă tip Reed — și dintr-un magnet permanent. Cînd magnetul se află la o distanță foarte mică de contactul întrerupător, acesta se închide, efectuînd astfel închiderea unui circuit electric. Cînd magnetul permanent este îndepărtat de contact, acesta revine în starea inițială, de repaus, întrerupînd astfel circuitul.

Principiul care stă la baza funcționării acestui tip de traductor, este proprietatea unui magnet de a atrage orice obiect feromagnetic aflat în cîmpul său de acțiune. Astfel dacă apropiem un magnet de un cui sau de o lamă de ras, vom observa că aceste corpuri vor fi atrase cu repeziciune de către magnet. De asemenei, dacă fixăm o lamă de ras la un capăt și apropiem de ea un magnet vom observa că lama se curbează tinzînd să se apropie de magnet.

Plecînd de la această ultimă experiență, descriem în continuare construcția unui contact asemănător contactului Reed. Dintr-o lamă de ras decăs-

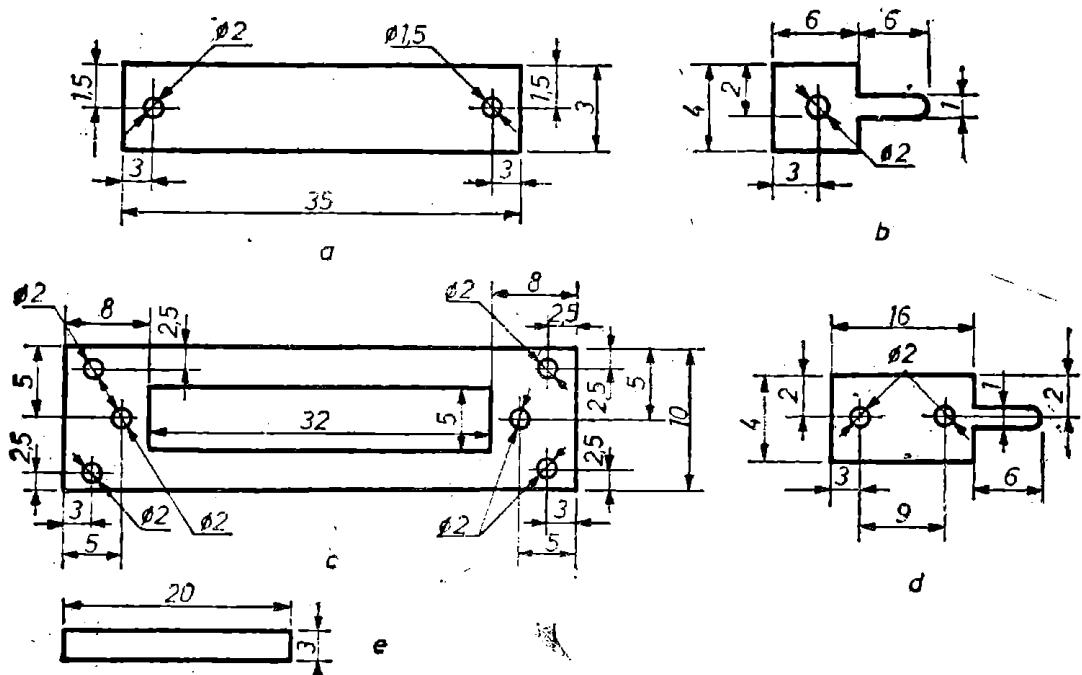


Fig. 6

lită vom tăia (cu o foarfecă de tăiat tablă) o fișie având dimensiunile de 3×35 mm. La capetele acestei fișii elastice se vor face două găuri așa cum se arată în figura 6a.

În orificiul cu diametrul de 1,5 mm se va nitui un contact din sîrmă de cupru sau sîrmă de argint. Se va putea folosi cu rezultate bune și o parte dintr-un contact tip „platină”, folosit la diverse relee electromagnetice sau la ruptoarele auto.

Înlătîmea contactului mobil va fi de 1 ... 1,5 mm. De reținut că înainte de fixarea acestui contact lama va trebui recălită, operație care constă în încălzirea ei pînă la roșu urmată de răcirea rapidă în apă. Pentru următoarea piesă (b), din figura 6 b, se va folosi tablă de alamă groasă de 1 mm. Terminalul de 6×1 care apare la această piesă folosește pentru conectarea releului la schema electronică. Piesa din figura 6 c se va realiza din textolit, material plastic, sau orice alt material electroizolant avînd o grosime de 2 mm.

Piesa (d), din figura 6 d, se va realiza din tablă de alamă groasă de 1 ... 1,5 mm. În orificiul de 2 mm diametru aflat la 3 mm de margine se va nitui contactul fix, care va consta, ca și în cazul contactului mobil, dintr-o bucată de cupru sau alt material convenabil.

Piesa (e) va fi confectionată din tablă de fier groasă de 0,5 mm sau dintr-o tolă de transformator.

Montarea contactului se va face astfel: peste piesa (c) se aşază la unul din capete lamela (a), iar peste aceasta piesa (b), așa fel ca orificiile cu diametrul de 2 mm să corespundă între ele, iar lamela să cadă în dreptul ferestrei piesei (c).

Cu ajutorul unui nit confectionat dintr-o sîrmă de cupru cu diametrul de 2 mm, toate aceste piese se vor nitui între ele. Platina fixată pe lamela elastică va trebui să fie cu față către fereastră. Pe partea opusă celei lacare

s-a fixat lamela elastică (*a*) se va fixa tot cu un nit de cupru piesa (*d*) în aşa fel ca platina să cadă față cu cea aflată pe lamela elastică. Piesa (*e*) se va lipi cu un adeziv pe lamela elastică, la 2 mm de platină. Această armătură realizează o creștere a sensibilității de funcționare. Cele patru orificii de 2 mm aflate în colțurile piesei (*c*) folosesc pentru fixarea acesteia la dispozitivul pentru care este destinată.

Contactul astfel realizat va lucra împreună cu un magnet permanent ce poate fi obținut prin demonstarea unui sistem de închidere a ușilor folosit în special la mobilă, sistem care poate fi procurat din comerț. Magnetul inclus în acest sistem este de formă paralelipipedică, are dimensiunile $5 \times 13 \times 24$ mm, iar în centru o gaură de 4,5 mm. La apropierea magnetului de fața contactului în care se află fixată piesa (*d*) vom observa deplasarea lamei elastice și stabilirea contactului electric între cele două platine. La îndepărțarea magnetului lama va trebui să revină în poziția de repaus și deci contactul electric să se întrerupă. Pentru a obține o mărire a distanței de lucru se poate acționa fie folosind o lamelă elastică mai lungă, fie suprapunând 2–3 magneti unul peste altul.

Legătura electrică dintre această construcție și restul schemei se realizează prin intermediul prelungirilor pieselor (*b*) și (*d*).

Contactul descris se poate monta în două feluri: 1) cu magnetul apropiat (contact făcut) și 2) cu magnetul îndepărtat (contact întrerupt.). Astfel, dacă fixăm magnetul pe o ușă, iar pe tocul ușii în fața magnetului fixăm contactul, vom obține situația (1), adică vom avea în repaus circuit electric închis, urmând ca la deschiderea ușii circuitul să se întrerupă. Dacă fixăm magnetul pe ușă, iar lateral pe tocul ușii la o distanță oarecare fixăm contactul, vom obține situația (2), adică în repaus circuitul este deschis, urmând ca la deschiderea ușii magnetul să se apropie de contact și să închidă circuitul electric. La închiderea ușii, contactul se desface, rezultând și întreruperea circuitului. Atât pentru situația (1), cât și pentru situația (2), semnalizarea acționării contactului se poate face principal în două moduri și anume: a) sistemul de avertizare pornește la deschiderea ușii sau ferestrei și se oprește cînd acestea se închid înapoi (sistem fără reținere) b) sistemul de avertizare pornește la deschiderea ușii sau ferestrei dar nu se oprește atunci cînd acestea sunt închise (sistem cu reținere). Schemele de avertizare a funcționării contactului pentru cazul sistemului fără reținere sunt simplu de realizat deoarece contactul acționat de magnet poate cupla o alimentare sau o polarizare (cazul 1) sau poate înălța conectarea la masă a unei baze de tranzistor etc. (cazul 2). Schemele cu reținere asigură funcționarea continuă a sistemului de avertizare, oprirea lor efectuindu-se numai prin decuplarea sursei de alimentare.

În figura 7a este prezentată o schemă ce asigură reținerea acționării contactului, realizată cu trei tranzistore cu siliciu.

La bornele notate *S* – *T* adică în circuitul de colector al lui *T₃*, se poate conecta un releu, un bec de consum mic, un etaj oscilator prevăzut cu difuzor etc. Alimentarea montajului, respectiv întreruperea alimentării, se face de la întrerupătorul *I*. Contactul acționat de magnet se conectează la bornele notate *a* – *b*. Schema funcționează în felul următor: în poziția de repaus, cu alimentarea conectată și cu contactul *a* – *b* desfăcut, tranzistorul *T₁* este blocat deoarece baza se află prin *R₁* și *R₂* la potențialul masei.

Tranzistorul *T₂* este de asemenea blocat deoarece prin rezistoarele *R₃* și *R₄* nu circulă nici un curent. La rîndul său, *T₃* aflat înseriat cu *T₁* este de

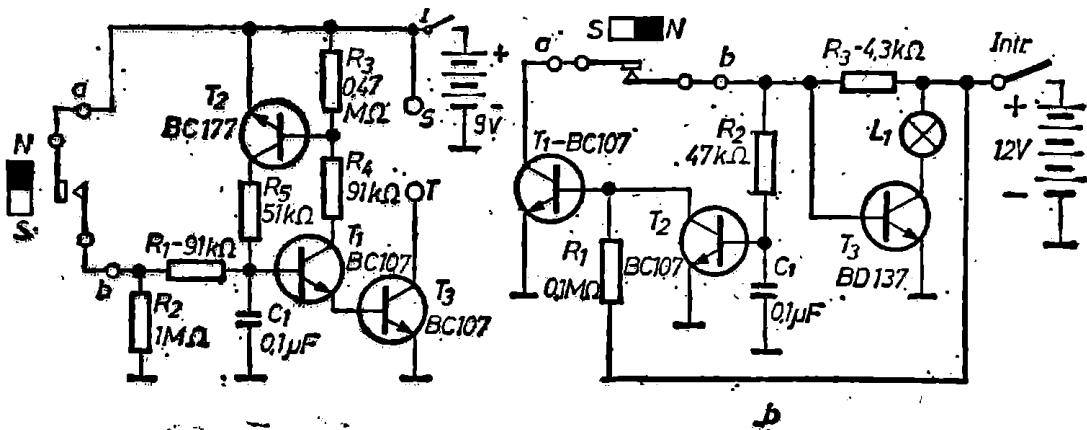


Fig. 7

asemeni blocat. Pentru această situație rezultă că orice dispozitiv conectat la bornele $S - T$ nu va fi acționat, schema neconsumând practic nici un curent.

La apropierea magnetului de contact, între bornele $a - b$ se produce scurtcircuit, moment în care tensiunea de 9 V este conectată, prin R_1 , la baza tranzistorului T_1 . Aceasta se deblochează și curentul său de colector se închide prin jonctiunea BE a lui T_3 , prin rezistoarele R_3 și R_4 precum și prin jonctiunea BE a tranzistorului T_2 . Avind jonctiunile BE străbătute de curent, tranzistoarele T_2 și T_3 se deschid în același timp cu T_1 .

Deschiderea lui T_3 înseamnă acționarea dispozitivului de avertizare conectat la bornele $S - T$. Deschiderea tranzistorului T_2 înseamnă asigurarea tensiunii de polarizare pentru T_1 , în paralel cu tensiunea primită prin contactul $a - b$.

Dé aici rezultă că în situația în care ușa este închisă imediat (magnetul se depărtează), deci contactul $a - b$ se desface, schema rămîne în funcțiune, toate tranzistoarele fiind alimentate. Oprirea funcționării schemei se va face prin acționarea întrerupătorului I , de către cel care a fost atenționat de intrarea în funcțiune a montajului.

În cazul funcționării contactului după varianta (1), adică cu contact făcut în poziția de repaus, se va folosi schema din figura 7 b. Aici semnalizarea deschiderii ușii se face prin aprinderea unui bec L_1 de 12 V/0,2 A tip lanternă. În poziția de așteptare, deci cu ușa închisă, magnetul se află lîngă contactul $a - b$, care este cuplat, iar becul L_1 va sta stins. La deschiderea ușii, magnetul se depărtează, contactul $a - b$ se desface și becul L_1 se va aprinde.

Dacă ușa este închisă imediat, becul continuă să stea aprins, stingerea acestuia făcîndu-se prin acționarea întrerupătorului $Intr$ sau prin scurtcircuitorul de scurtă durată (1 s) a capacitorului C_1 cu un buton tip sonerie. Schema funcționează în felul următor: la conectarea sursei de alimentare de 12 V, folosind întrerupătorul $Intr$ și cu ușa închisă (contactul $a - b$ făcut) tranzistorul T_1 se deschide datorită rezistorului R_1 prin care primește tensiunea de polarizare directă de la sursa de 12 V și a rezistorului R_3 aflat în circuitul de colector, inseriat fiind cu contactele $a - b$.

În aceste condiții, prin tranzistor circulă un curent de colector de 0,7 mA, iar tensiunea la colectorul său față de masă este de 0,1 V. Tranzistorul T_2 nu reușește să se deschidă primul, deoarece în momentul cuplării sursei

de alimentare capacitorul C_1 începe să se încarce punând astfel în primele momente baza lui T_2 al masă. Cum atât T_2 cît și T_3 au bazele legate la colectorul tranzistorului T_1 , rezultă că ambele tranzistoare vor fi blocate. Becul L_1 aflat în circuitul de colector al tranzistorului T_3 va sta stins. Aceasta reprezintă poziția de aşteptare a schemei, stare în care montajul consumă doar circa 2,7 mA, care reprezintă curentul de colector al lui T_1 .

Cînd ușa sau fereastra este deschisă, contactul $a - b$ se desface, iar circuitul de colector al lui T_1 se întrerupe. Instantaneu, bazele lui T_2 și T_3 eliberate de 0,1 V pe care o primește din colectorul lui T_1 , primesc de data aceasta tensiune de polarizare de la + 12 V prin R_2 și respectiv R_3 . În acest fel T_3 se deschide, iar becul începe să lumineze.

Se deschide, de asemenei, și T_2 , prin el circulînd un curent de colector destul de mic (0,12 mA), dar care face ca tensinea între colectorul său și masă să fie de circa 0,1 V, tensiune care este aplicată și bazei lui T_1 .

Dacă se încearcă închiderea ușii, deci stabilirea din nou a contactului $a - b$, vom constata că becul continuă să stea aprins, deoarece T_1 prin care ar urma să se închidă circuitul este blocat datorită tensiunii de 0,1 V aplicată pe bază de la T_2 . Schema rămîne în această stare, numită și stare de alarmare, pînă cînd alimentarea este întreruptă, sau aşa după cum am amintit mai înainte, baza lui T_2 este conectată pentru scurtă durată la masă.

Dacă în locul becului L_1 se introduce un releu, atunci prin contactele acestuia pot fi puse în acțiune și alte mijloace de semnalizare optice sau acustice.

Pentru protecția tranzistorului T_3 , deși el nu funcționează decît seurt timp, se recomandă montarea lui pe un radiator cu o suprafață de circa 12 cm².

Consumul de curent în poziția de alarmare este în jur de 200 mA, consum dictat de existența becului L_1 .

Schema poate deservi în același timp mai multe uși sau ferestre. Pentru aceasta va trebui să legăm în serie cu contactul $a - b$ din schemă toate celelalte contacte pe care le vom monta. Va fi suficient ca circuitul să fie întrerupt de unul din ele pentru ca schema să treacă în poziția de alarmare.


Varietatea schemelor cu traductor magnetic de proximitate este foarte mare. Cunoscînd posibilitățile și funcționarea unui asemenea dispozitiv, ne va veni foarte ușor să-i găsim aplicații acolo unde poate inițial nici nu ne-am gîndit.

O varietatea constructivă mare o poate avea și contactul acționat de magnet. Dimensiunile prezentate pentru construcția din figura 6 pot fi dublate sau chiar triplate, cunoscînd că pentru suprafete mai mari de lamă, distanța de la care poate fi atrasă crește.

Un montaj destul de răspîndit de traductor de proximitate este cel inductiv. La acest tip de traductoare, elementul de „contact” cu obiectul care se apropie sau se îndepărtează este o inductanță.

Și în acest domeniu poate fi întîlnită o mare varietate de scheme, care diferă între ele prin modul în care este pusă în evidență modificarea parametrilor inductanței sub influența corpului din exterior. Astfel vom întîlni scheme care funcționează pe principiul variației frecvenței oscilatorului în care este introdusă inductanță, scheme în care generarea oscilațiilor încetează la apropierea unui obiect sau scheme în care o punte se dezechilibrează, semnalind astfel prezența unui corp.

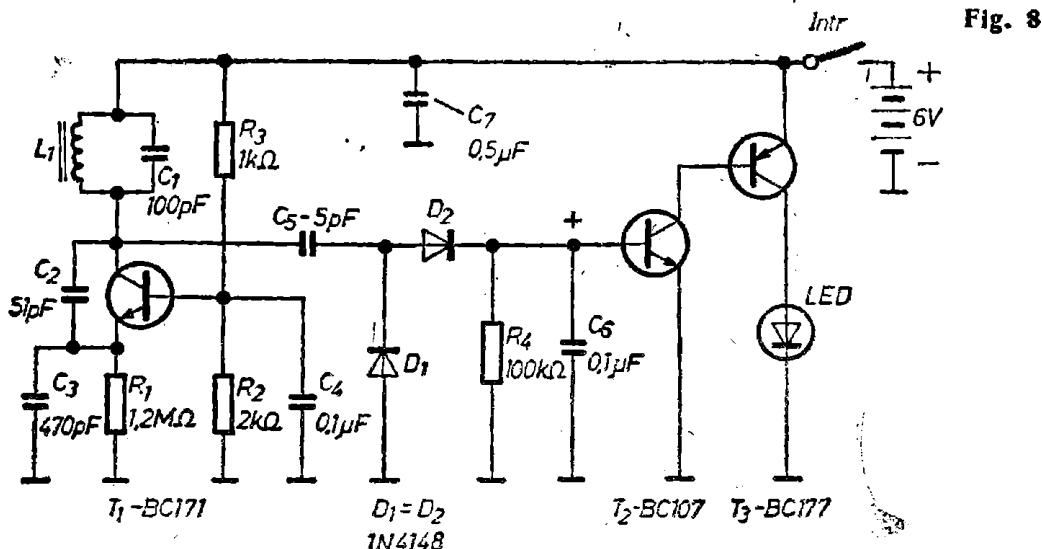Semnalul de la ieșirea traductoarelor inductive poate acționa un avertizor sonor sau optic, ori, prin intermediul unui releu sau tiristor, poate opri sau cupla alimentarea unor mecanisme care fac parte din instalația în cauză.



Spre exemplificare, prezentăm în cele ce urmează (fig. 8) un trădutor inductiv de proximitate, realizat după o schema în care generarea unei oscilații încețează la apropierea unui corp metalic. Schema cuprinde un oscilator tip Colpitts, realizat cu tranzistorul T_1 , un etaj detector realizat cu diodele $D_1 - D_2$ și un amplificator de curent continuu ($T_2 - T_3$) care are drept sarcină o diodă electroluminiscentă LED.

Alimentarea se face cu o sursă de 6 V, consumul de curent cu LED-ul aprins fiind de circa 14 mA, iar cind acest indicator optic se stinge, un consum de circa 3 mA.

Schema funcționează astfel: La ciuplarea sursei de alimentare, prin acționarea întrerupătorului *Intr* oscilatorul începe să funcționeze, generând o frecvență de circa 1 MHz, tensiunea oscilației măsurată la bornele inductanței L fiind în jur de 2 V, virf la virf.

Oscilația astfel generată este condusă prin capacitorul C_5 la etajul detector realizat cu diodele $D_1 - D_2$ și grupul R_4C_6 .

La bornele lui C_6 vom putea măsura o tensiune continuă de 0,58 V. Această tensiune se aplică tranzistorului T_2 care prin curentul său de colector deschide pe T_3 . Curentul de colector din tranzistorul T_3 străbate dioda LED făcînd-o să lumineze.

Dacă apropiem acum de miezul magnetic al inductanței un obiect金属的, vom constata că dioda LED se stinge, ceea ce înseamnă că oscilațiile produse de T_1 au încetat. La îndepărțarea obiectului metalic, vom constata reaprinderea LED-ului. Ori de câte ori vom apropiă și îndepărta obiectul respectiv din fața inductanței, vom constata aceeași comportare a diodei electroluminiscente.

Inductanța L_1 prevăzută în montaj este compusă dintr-o bară de ferită lungă de 40 mm și cu diametrul de 10 mm, introdusă într-o carcăsă cilindrică pe care se află bobinate 50 de spire.

Bara de ferită se obține din cea folosită pentru radioreceptoarele portabile, din care vom „rupe” o lungime de 40 mm. În acest sens se recomandă

fixarea barei cu lungimea de care avem nevoie într-o menghină, urmând ca printr-o lovitură, aplicată cu mîna restului de bară, să obținem fragmentul dorit.

Carcasa se confeccionează dintr-o fișie de hîrtie avînd dimensiunile de 40×300 mm, care se înfășoară peste bara de ferită și se lipește cu un adeziv.

Peste această carcăsă se bobinează în partea centrală cele 50 spire. Se va folosi sîrmă de cupru emailată avînd diametrul de 0,2 ... 0,25 mm.

Pentru a evita deteriorarea, inductanța L_1 , împreună cu montajul se vor închide într-o cutie din material plastic sau lemn.

Obiectele metalice se vor apropiă de unul din capetele inductanței, motiv pentru care aceasta va fi astfel fixată în cutie încît secțiunea miezului de ferită să fie vizibilă și la nivelul peretelui cutiei. Indicatorul LED se va fixa la un loc ușor de observat.

Verificarea traductorului se face prin apropierea unei piese metalice de miezul de ferită, urmărind stingerea indicatorului luminos. Astfel, la apropierea unui disc din tablă de fier, avînd diametrul de 25 mm, indicatorul se va stinge pentru o distanță între acesta și inductanță de circa 20 mm.

Pentru obiectele neferoase, ca aluminiu, șamă etc., distanța pentru o verificare asemănătoare celei de mai înainte scade la jumătate.

Principial, în locul semnalizării optice aplicată în cazul schemei de față, se poate folosi orice alt sistem de acționare.

Pentru această se va folosi ca semnal de avertizare tensiunea de $\pm 0,58$ V existentă la bornele capacitorului C_6 .

Montajul poate folosi și ca numărător de obiecte metalice, care trec prin fața lui, în acest caz fiind necesar un numărător electromagnetic.

Capitolul 2

AUTOMATE ELECTRONICE

Capitolul cuprinde descrierea cîtorva montaje simple dar utile care realizează automat (fără intervenția omului) funcția de cuplare sau decuplare a unor dispozitive electrice. În parte schemele sunt echipate cu traductoare descrise în capitolul precedent, iar realizarea și punerea lor în funcțiune nu necesită aparate de măsură speciale.

Putînd fi dezvoltate și diversificate, schemele descrise reprezentă o bază de pornire și înțelegere a tehnicii automatelor electronice.

FOTOBARIERA

Fotobariera sau bariera foto reprezentă o instalație care acționează la intreruperea unei raze de lumină produsă de trecerea unui corp opac.

Asemenea instalații se folosesc pentru supravegherea unor intrări, pentru comanda închiderii sau deschiderii unor uși, pentru înregistrarea numărului de piese sau persoane care trec printr-un anumit loc, pentru controlul deplasării unor corpuși (cazul roboților), pentru măsurarea vitezei de rotație etc.

În principiu o instalație de fotobarieră se compune din:

— o sursă de lumină (bec) care emite o rază (un fascicul) asemenea unei bariere.

— un captor (detector) al razei de lumină (un fototranzistor) așezat în calea acesteia, la o anumită distanță.

— un adaptor care transformă semnalul obținut de la detector în semnal capabil să acționeze asupra diverselor dispozitive automate.

Schema care o propunem spre realizare, dată în figura 9, are caracteristic faptul că lanțul optoelectric lucrează cu o rază de lumină modulată. De regulă suntem obișnuiți ca o fotodiodă sau un fototranzistor să fie acționat de o rază de lumină continuă (nemodulată), provenită de la soare, de la o flacără, de la un bec alimentat de o baterie sau acumulator etc.

În cazul schemei date, bariera de lumină este obținută de la un bec alimentat cu o tensiune avînd frecvența rețelei de 50 Hz. Dar cum o frecvență de 50 Hz înseamnă 100 de pulsații pe secundă, rezultă că filamentul becului alimentat cu această tensiune, ce trece prin zero de 100 ori pe secundă, va prezenta variații de intensitate în ritmul respectiv, întocmai ca și cum ar fi modulat. De reținut că filamentul se înroșește la fel, fie că este străbătut de alternanță pozitivă fie de cea negativă. Ochiul omenesc nu poate sesiza aceste treceri prin zero ale curentului ce străbate filamentul, motiv pentru care raza de lumină o percepem cu intensitate neîntreruptă (nemodulată). Un fototranzistor așezat în calea unei asemenea raze, va recepționa însă toate variațiile de intensitate putînd fi puse apoi în evidență după o prealabilă amplificare.

În schema din figura 9 sursa de lumină o reprezintă un bec de 12 V/5 W (bec auto), alimentat de la rețeaua de 220 V/50 Hz prin intermediul unui transformator. Pentru o mai mare eficiență, becul va fi așezat în focarul unei oglinzi parabolice tip lanternă, obținindu-se în acest mod un fascicul luminos concentrat.

Funcție de destinația ce o vom da instalației, sursa de lumină (becul) va fi așezată fie la circa 0,7 m de sol (cînd raza este întreruptă de trecerea unei persoane), fie pe suport special confectionat (cînd instalația este folosită pentru a număra diverse obiecte) etc. Tot funcție de destinație, vom determina și distanța la care vom amplasa fototranzistorul FT_1 .

Schela funcționează în felul următor: în momentul pătrunderii razei de lumină pe suprafața activă a fototranzistorului FT_1 (care poate fi un BC 107 prelucrat aşa după cum s-a indicat pentru schemele din figura 4), acesta își micșorează rezistența internă, ceea ce asigură tensiunea de polarizare pentru T_1 , care se deblochează.

În acest mod, la bornele rezistorului R_1 se va culege un semnal, care există atît timp cît există raza de lumină. Cum raza de lumină emisă de sursă B_1 este formată din 100 de pulsuri pe secundă (semialternanță), rezultă că la bornele lui R_1 vom culege pulsuri pozitive de tensiune.

Dacă în același timp cu lumina modulată există și un fond luminos continuu, datorat luminii soarelui, atunci apare și o componentă continuă, peste care se suprapune pulsăția amintită.

Mai departe însă, datorită existenței capacitorului C_1 , vor trece numai pulsurile pozitive care ajung ca semnal de intrare la baza tranzistorului T_2 .

În colectorul lui T_2 , care este montat ca amplificator acordat pe 100 Hz, vom culege un semnal avînd o frecvență de 100 Hz, datorită prezenței circuitului acordat $L_1 C_2$ unde $L_1 = 2,5$ Hy.

Semnalul astfel amplificat și selectat este cules de secundarul L_2 și introdus în baza celui de al doilea etaj de amplificare selectivă realizat cu T_3 .

Semnalul cules din colectorul lui T_3 , unde se află introdus circuitul acordat $L_3 - C_3$ lucrînd tot pe 100 de Hz, este dirijat prin C_7 în etajul redresor realizat cu diodele $D_1 - D_2$. La bornele grupului $R_9 C_8$ vom găsi o tensiune continuă care există atît timp cît raza de lumină modulată putrunde în FT_1 . Acest semnal continuu este aplicat prin R_{10} pe baza tranzistorului T_4 , care împreună cu T_5 constituie un etaj trigher.

Cînd la bornele grupului $R_9 C_8$ nu există tensiune, ceea ce corespunde cu, lipsa (întreruperea) razei de lumină, tranzistorul T_4 al trigherului este blocat iar T_5 se află în conducție. De la colectorul lui T_5 , aflat în această situație la un potențial apropiat de cel al masei, prin R_{15} se transmite tensiunea de deschidere a tranzistorului T_6 . În continuare, T_6 odată deblocat asigură deschiderea ultimului tranzistor, T_7 . Currentul de colector al lui T_7 străbătînd înșărarea releului $Rel. 1$ va stabili contactele $a - b$. Funcție de destinație dată, cu ajutorul contactelor $a - b$ se pot pune în funcțiune diferite dispozitive care să marcheze întreruperea razei.

Cînd la bornele grupului $R_9 C_8$ există tensiune continuă, obținută prin redresarea semnalului de 100 Hz — tensiune datorată acțiunii razei de lumină asupra fototranzistorului —, atunci tranzistorul T_1 este deblocat. Cădere mică de potențial de la colectorul lui T_4 deblocat duce la blocarea tranzistorului T_5 . În lanț urmează blocarea lui T_6 care primează tensiunea de polarizare prin T_5 și blocarea lui T_7 , care primează tensiunea de polarizare prin T_6 . Dispa-

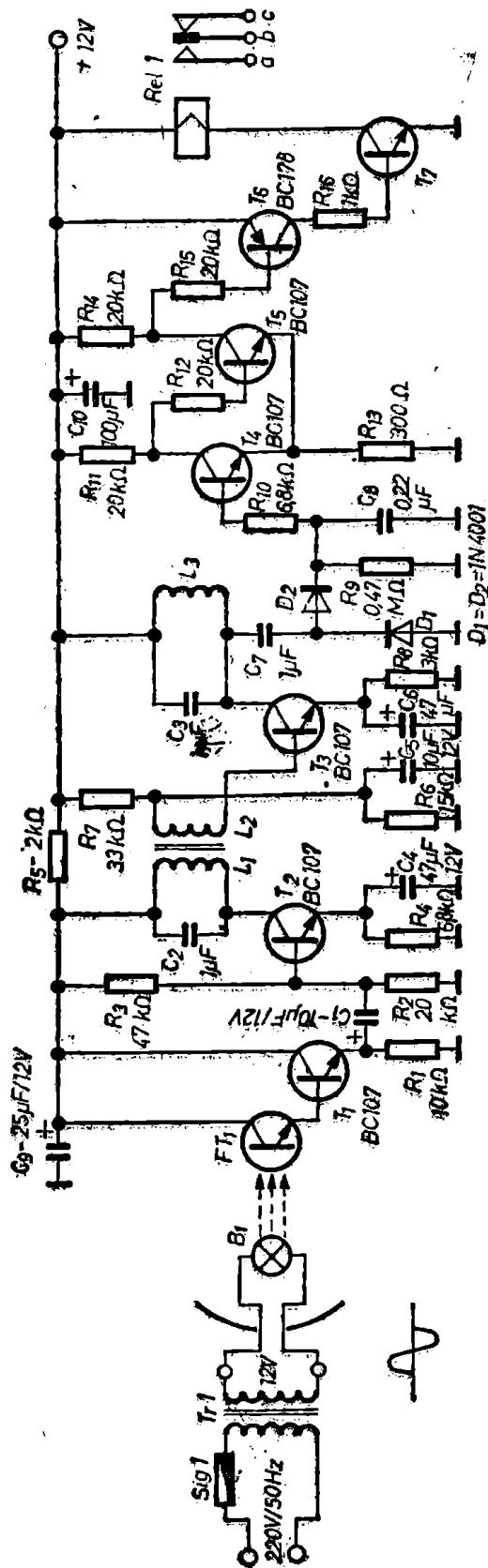


Fig. 9

riția curentului de colector din T_7 , duce la trecerea în stare de repaus a releului $Rel. 1$ și ca urmare la desfacerea contactelor $a - b$ și stabilirea contactelor $b - c$.

De reținut deci că pentru situația „rază neîntreruptă” releul $Rel. 1$ este neacționat, iar pentru situația „rază întreruptă” releul este acționat.

Constructiv, pentru realizarea inductanțelor ce formează circuitele oscilante vom folosi oale de ferită tip 34×28 sau 36×22 (produse de FFU Urziceni), având factorul de inductanță $AL = 630 \text{ nH/sp}^2$.

Pentru L_1 se vor bobina 2 000 de spire, iar pentru L_2 un număr de 200 spire, folosindu-se sârmă de cupru emballat având diametrul de 0,08 mm.

Mai întâi se va bobina L_2 , iar apoi înfășurarea L_1 . Între aceste înfășurări se va așeza un strat izolator de hîrtie groasă de 0,1 mm. Capetele înfășurărilor vor fi scoase cu sârmă de 0,2 mm sau sârmă liată.

Inductanța L_3 cuprinde un număr de 2 000 de spire realizate tot cu sârmă de 0,08 mm.

După realizarea bobinajelor, acestea se vor scufunda pentru impregnare în ceară sau parafină topită.

Cu ajutorul miezurilor de reglaj ale oalelor vom căuta să obținem maximum de tensiune la bornele grupului R_9C_8 .

Capacitățile C_2 și C_3 vor avea o valoare de $1 \mu\text{F}$ fiecare și o tensiune de lucru de 100 V. Aceste capacitoare nu vor fi de tip electrolitic, ci vor fi de tipul celor realizate cu dielectric din film de poliester. Se recomandă tipul PMP 0304 produs de IPEE-Curtea de Argeș. O mare atenție trebuie acordată în cazul schemei de față călătirii capacitoarelor electrolitice. În acest sens se recomandă ca înainte de montarea în circuit capacitoarele să fie verificate cu un ohmmetru.

AUTOMAT PENTRU BAZINE

Meritând a fi realizat, atât pentru scopuri demonstrative, cât și gospodărești, automatul prezentat în figura 10 asigură menținerea apei într-un bazin, între două niveluri pe care le dorim.

Elementele sensibile care intră în contact cu apa și care transmit semnalul de deschidere sau închidere a electroventilului sunt două detectoare rezistive identice. Unul din aceste detectoare se montează în partea de jos a

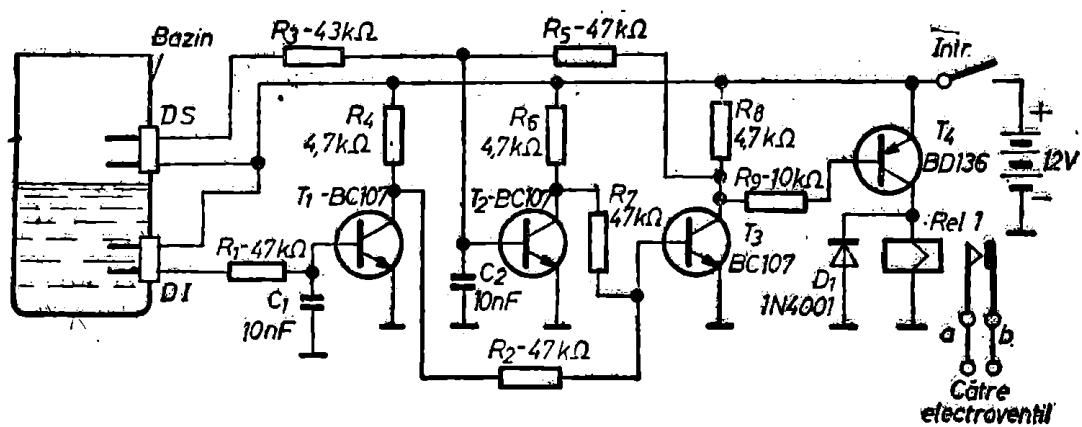


Fig. 10

bazinului fiind notat în schemă cu *DI* (detector pentru nivelul inferior), iar cel de-al doilea în partea de sus, notat cu *DS* (detector pentru nivelul superior).

Ambele detectoare sunt conectate cu un braț la borna plus a sursei de alimentare, iar cu celălalt, prin intermediul rezistoarelor R_1 și R_3 , la bazele tranzistoarelor T_1 și T_2 .

Cuplarea electroventilului sau a unei electropompe la sursa de alimentare se face prin intermediul contactelor $a - b$ ale releeului *Rel. 1*.

Schema va fi alimentată de la o sursă de 12 V (baterie acumulator sau redresor) și consumă în regim de repaus un curent de circa 5 mA, iar în regim de funcționare (cînd se pompează apă în bazin) un curent de cica 80 mA, consum dictat de fapt de tipul de relu *Rel. 1* folosit.

Pentru a urmări funcționarea schemei, să presupunem că bazinul este gol și că se cuplează sursa de alimentare de 12 V, cît și sursa de alimentare a electroventilului.

În acest moment tranzistorul T_1 este blocat deoarece pe bază nu se aplică nici o tensiune. Prin R_2 și R_4 tranzistorul T_3 primește tensiune de polarizare de la sursa de 12 V și începe să conducă, valoarea curentului de colector fiind de circa 2,5 mA. Cum tensiunea dintre colectorul și emitorul său este în acest caz de circa 0,2 V, rezultă că R_9 se află practic conectat la minusul sursei de alimentare (masă).

În acest mod, tranzistorul T_4 , de tip *pnp*, va primi tensiunea de polarizare necesară și se va deschide. Curentul său de colector străbătind înfășurarea releeului *Rel. 1* va permite atragerea armăturii și deci stabilirea contactelor $a - b$ care acționează în final asupra electroventilului.

În același timp, T_2 este blocat, deoarece primește pe bază, prin R_5 , o tensiune sub 0,2 V, culeasă din colectorul lui T_3 .

De reținut deci această situație, cînd ambele detectoare de nivel nu se află încunjurate de apă, iar schema comandă acționarea dispozitivului de curgere a apei, respectiv de umplere a bazinului.

Odată cu creșterea nivelului lichidului, detectorul *DI* este încunjurat de apă, și atunci baza lui T_1 primește tensiune de polarizare prin R_1 și prin rezistența datorată celor două armături aflate în apă. Tranzistorul T_1 , deschizîndu-se, face ca tensiunea între colectorul său și masă să coboare sub 0,2 V, ceea ce corespunde cu punerea la masă a terminalului din stînga a rezistorului R_2 . Urmărind schema, observăm că de această dată R_6 , R_7 și R_2 se află legate între ele în serie și cuplate între plusul sursei de alimentare și masă (prin T_1). În acest fel, baza lui T_3 primește în continuare tensiunea de polarizare, T_3 și T_4 sunt deschise, releeul *Rel. 1* atras și deci apa continuă să curgă în bazin. Cînd nivelul apei ajunge la detectorul de sus (*DS*), plusul sursei de alimentare, prin rezistența prezentată de acesta și prin R_3 , permite tranzistorului T_2 să se deschidă. De data aceasta, tensiunea de circa 0,2 V de la colectorul său este aplicată bazei lui T_3 , care instantaneu se blochează. La rîndul lui și T_4 se blochează, deoarece prin R_8 și R_9 potențialul bazei este adus la același potențial cu cel al emitorului. Releul *Rel. 1* nu mai este alimentat, contactele $a - b$ se desfac și scurgerea apei în bazin este oprită.

De reținut deci și această situație, cînd avînd ambele detectoare de nivel sub apă, schema comandă automat oprirea curgerii apei în bazin.

Montajul poate sta oricît, în această stare, singurele tranzistoare aflate în conducție fiind T_1 și T_2 .

Dacă din bazinul umplut pînă la acest nivel începe să fie consumată apă, la un moment dat detectorul *DS* rămîne neacoperit de lichid, întrerupîndu-se astfel circuitul prin care R_3 asigura tensiunea de polarizare pentru T_2 .

Schema rămîne totuși în poziția de repaus, adică cu releul *Rel. 1* neacționat, deoarece tranzistorul T_2 rămîne deschis în continuare, avînd polarizarea asigurată prin R_5 și R_8 .

Cînd nivelul apei din bazin scade sub nivelul detectorului *DI* atunci schema trece din nou în poziția inițială, adică cu releul atras și circuitul de curgere a apei în funcțiune.

În acest mod automatul asigură menținerea apei în bazin, între cele două nivele, fără a fi necesară supravegherea funcționării lui de către un operator. Condensatoarele C_1-C_2 au rol de filtru, scurgînd la masă eventualele semnale parazite care ar putea ajunge pe baza tranzistoarelor T_1-T_2 .

Constructiv cele două detectoare sunt identice. Ele se compun dintr-o bază sub formă de disc, realizată dintr-un material plastic și două armături din sîrmă de cupru sau alamă cositorită, avînd diametrul de circa 3 mm și o lungime de minim 100 mm. Discul bază se va fixa pe o flanșă metalică, și aceasta, va fi consolidată în dreptul unui orificiu practicat în peretele bazinului.

Releul folosit poate fi de tipul *RM 5* produs de industria națională. Dioda *D₁* protejează tranzistorul T_4 față de tensiunea de selfinducție ce apare în înfășurarea releului *Rel 1*, la întreruperea curentului.

Între detectoare și restul schemei poate exista o distanță de mai multe zeci de metri; legătura între acestea se va stabili prin intermediul unor circuite bifilare izolate de tipul celor folosite pentru instalațiile electrice, cu tensiuni de lucru de 220 V. Tranzistorul T_4 se va monta pe un radiator avînd suprafață de minim 15 cm². Rezistoarele folosite vor fi de 0,25 W.

Schema odată realizată nu are nevoie de reglaje. În caz de nefuncționare, schema va fi verificată prin măsurarea tensiunilor din colectorul tranzistoarelor.

Închiderea circuîtelor ce aparțin detectorului *DS* sau *DI* pe timpul depanării se face prin simpla scurtcircuitare a celor două armături.

SENZOR—INTRERUPĂTOR

Funcția ce o realizează un întrerupător mecanic, inseriat în circuitul unei surse de alimentare, poate fi îndeplinită foarte bine de un întrerupător electronic cu senzor. La prima vedere această înlocuire pare nejustificată, avînd în vedere prețul de cost al schemei, față de un simplu întrerupător.

Totuși, în practica curentă întîlnim din ce în ce mai mult acest tip de întrerupător; e suficient să amintim noile variante de televizoare și casetofoane care sunt echipate numai cu asemenea întrerupătoare, aparatura electro-medicală destinată spitalelor, o gamă întreagă de instalații industriale etc.

Senzorul-intrerupător este avantajos și s-a impus în primul rînd pentru faptul că nu are piese în mișcare, deci nu pot apărea uzuri mecanice; de asemenea, la comutare nu produce zgomot, manevrarea lui nu necesită efort, comutarea sursei se face rapid și fără a produce scînteie de contact.

În figura 11 este prezentată schema de principiu a unei variante simple de întrerupător cu senzor.

Schema nu are nevoie de sursă de alimentare separată, alimentarea ei săcindu-se chiar de la sursa de alimentare pe care o cuplează sau o decouplează către un consumator.

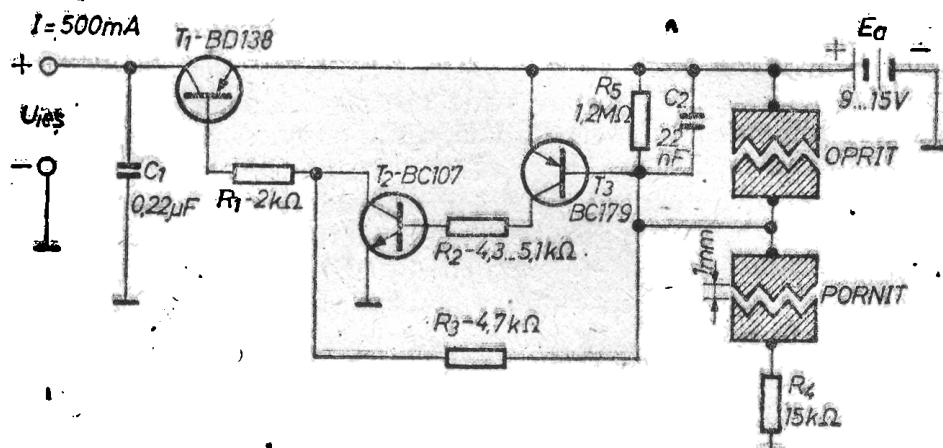


Fig. 11

În schema prezentată sursa de alimentare cuplată sau decuplată este sursa notată cu E_a , care poate avea valori cuprinse între 9 – 15 V. Consumatorul se couplează la bornele $\pm U_{iesire}$ și absoarbe un curent de max. 500 mA.

Elementul care realizează întreruperea sursei către consumator îl reprezintă tranzistorul T_1 (BD-138) care este conectat în serie pe brațul pozitiv. Celelalte componente din schema asigură tensiunea de deschidere sau de blocare care se aplică bazei acestui tranzistor.

Astfel, atunci cînd se atinge cu degetul senzorul notat cu „PORNIT”, tranzistoarele T_2 și T_3 se deschid, ceea ce duce și la deschiderea lui T_1 . Cînd se atinge senzorul „OPRIT”, toate tranzistoarele trec în poziția blocare realizându-se întreruperea.

În momentul cuplării sursei E_a , schema rămîne în poziția „OPRIT”, respectiv nu asigură tensiunea către bornele de ieșire. Consumul de curent în această poziție stabilă este nul.

În momentul în care se atinge senzorul „PORNIT”, minusul sursei prin R_4 și contactele senzorului ajunge la baza tranzistorului T_3 care, fiind tip pnp intră în conducție, circuitul său de colector închizîndu-se astfel; $+E_a$, joncțiunea EC , rezistorul R_2 , joncțiunea BE a tranzistorului T_2 , masă ($-E_a$).

În acest mod, tranzistorul T_2 se deblochează, curentul său de colector fiind curentul de polarizare al bazei tranzistorului T_1 , care este de tip pnp . Tranzistorul T_1 va începe să conducă, permitînd astfel tensiunii E_a să debiteze pe sarcina aplicată la ieșire.

Pentru menținerea schemei în această poziție chiar, și după ridicarea degetului de pe senzor, s-a introdus rezistorul R_3 care asigură în continuare tensiunea la polarizare bazei lui T_3 . Se observă că T_2 deschis are tensiunea colectorului său apropiată de cea a emitorului respectiv de tensiunea $-E_a$, care este conectată la masă.

Această conexiune dintre colectorul lui T_2 și baza lui T_3 asigură menținerea stabilă a schemei în poziția „PORNIT”, adică asigură alimentarea consumatorului.

Pentru a opri alimentarea, respectiv pentru a întrerupe circuitul sursei E_a către U_{iesire} se va aplica degetul pe senzorul „OPRIT”. Prin această operatie se observă că potențialul bazei este adus la potențialul emitorului

lui T_3 , ceea ce are ca efect blocarea tranzistorului tip pnp . Acesta atrage la rîndul lui blocarea lui T_2 , iar mai departe a lui T_1 , ceea ce corespunde practic întreruperii circuitului. Rezistorul R_5 și capacitorul C_2 cuplate între bază și colectorul lui T_3 au rolul de protecție a intrării tranzistorului față de semnalele parazite.

Butoanele tip senzor se confectionează din tablă de alamă de 0,2 mm sau din tablă de fier zincată. Se poate folosi și steclotextolit placat, în care caz suprafața respectivă se realizează ca un cablaj imprimat. Forma acestor suprafete poate差别: în cazul realizării sub formă unui cerc, acesta va avea diametrul de 15 mm iar în cazul unei forme pătrate se va lucra cu o latură de 15 mm.

Pentru verificarea bunei funcționării a schemei se vor măsura tensiunile continue existente între punctele principale.

Iată cîteva valori ce pot fi găsite în cazul cînd $E_a = 12$ V, cînd un bec tip laternă de 12 V/0,3 A este conectat la bornele de ieșire și cînd s-a aplicat degetul pe senzorul „PORNIT” (becul luminează):

a) Pentru tranzistorul T_1 . Tensiunea între bază și masă = 11,25 V. Tensiunea între bază și emitor = 0,7 V. Tensiunea între colector și emitor = = 0,05 V.

b) Pentru tranzistorul T_2 . Tensiunea bază – emitor = 0,7 V. Tensiunea între colector și emitor = 0,1 V.

c) Pentru tranzistorul T_3 . Tensiunea între bază și emitor = 0,7 V. Tensiunea între colector și masă = 1,5 V. Tensiunea între colector și emitor = = 10,5 V.

Toate tranzistoarele folosite vor trebui să aibă $\beta > 100$. Pentru a evita supraîncălzirea tranzistorului T_1 se recomandă ca acesta să fie montat pe un radiator de aluminiu cu o suprafață de min. 30 cm². Senzorii se recomandă să fie montați vertical, poziție care evită depunerea prafului, apei sau altor impurități. Schema este destul de sensibilă, ceea ce permite ca aplicind un deget semiumed acționarea dintr-o poziție în alta și invers să se facă fără ezitare.

COMANDĂ PRIN LUMINĂ

Sînt situații cînd este necesar ca aprinderea unui bec electric (de ex. de 60 W/220 V) să se facă dintr-un loc numai de noi și fără a folosi un întrerupător mecanic obișnuit.

Un dispozitiv pe care îl vom prezenta în continuare (fig. 12) permite o astfel de comandă prin intermediul unei raze de lumină dată de o lanterna de buzunar, rază ce va fi îndreptată către un mic orificiu practicat în ușă sau în paravanul despărțitor. Realizarea practică nu necesită relee mecanice, care sunt mai costisitoare, ci folosește numai componente statice. De asemenea, modul cum este realizată și folosită schema nu prezintă pericol de electrocutare, deoarece operatorul nu intră în legătură cu această schemă decît prin intermediul razei de lumină.

Puntea formată din diodele $D_1 - D_2$ (tip 1N 4007) primește tensiunea de alimentare a rețelei de 220 V în diagonala $C - D$.

În serie cu acest circuit se află becul de 220 V, o siguranță de 0,5 A și un interupător care va fi folosit numai pentru scoaterea schemei din funcțiune.

În brațul $A - B$ al punții se află tiristorul Ty_1 (tip T1 N6) care are rolul de a scurtcircuita această diagonală.

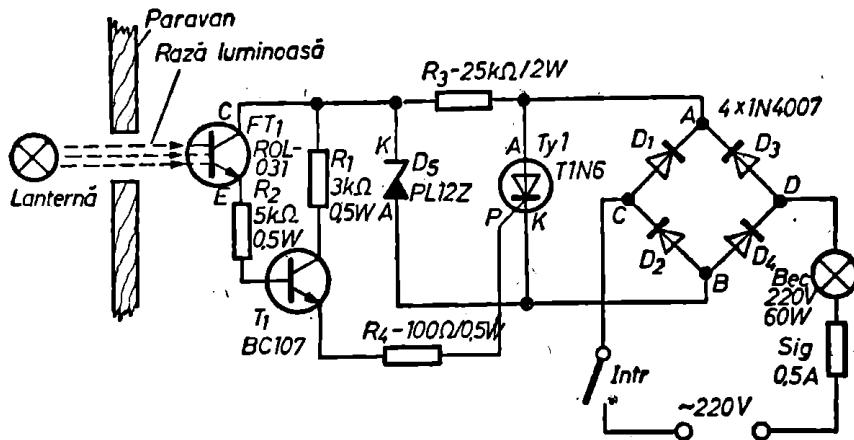


Fig. 12

Cînd fototranzistorul FT_1 nu este iluminat, el prezintă o rezistență foarte mare, la baza lui T_1 netransmițîndu-se practic nici o tensiune. Rezultă că în această situație tranzistorul T_1 este blocat. Cum T_1 este introdus în circuitul de poartă al tiristorului Ty_1 , rezultă că și acesta va fi blocat. Avînd diagonala $A - B$ întreruptă, puntea nu realizează închiderea circuitului de rețea și ca atare becul de 220 V va sta stins.

La apariția unei raze de lumină pe suprafața activă a fototranzistorului FT_1 , aceasta începe să conducă, rezistența prezentată între EC fiind de ordinul sutelor de ohmi. În acest mod baza lui T_1 primește tensiunea de polarizare, tranzistorul deblocîndu-se. Currentul său de colector se va închide prin poarta tiristorului Ty_1 , ducînd la deschiderea tiristorului. Între punctele A și B ale punții este acum cuplată rezistența internă a tiristorului, care pentru poziția „deschis” are o valoare mică (zeci de ohmi).

Prin punte va circula curentul necesar care va face ca becul de 220 V să se aprindă. O semialternanță a tensiunii de rețea va circula astfel: prin punctul C al punții, dioda D_1 , punct A , tiristor Ty_1 , punct B , dioda D_4 , punct D , bec 220 V. Cea de a doua semialternanță va circula în sens opus prin: bec 220 V, punct D , dioda D_3 , punct A , tiristor Ty_1 , punct B , dioda D_2 punct C .

Se observă că prin bec va circula curent alternativ în timp ce prin tiristor curent pulsatoriu. Între punctele A și B ale punții va apărea o tensiune pulsatorie avînd plusul la borna A și o valoare de circa 200 V. La bornele diodei Zener D_5 vom găsi o tensiune stabilizată de 12 V, tensiune care asigură alimentarea elementelor din circuit.

Cînd tiristorul se deschide, tensiunea între bornele $A - B$ este de 5 V, iar tensiunea la bornele diodei D_5 de 0,8 V.

Tot în situația cînd becul de 220 V luminează, tensiunea între punctele $P - K$ ale tiristorului este de 0,7 V.

După realizarea montajului, fără a monta FT_1 , cu un rezistor de 5 – 10 k Ω conectat între baza lui T_1 și + 12 V se va urmări dacă schema trece în regim de lucru (becul de 220 V aprins).

Se va monta apoi fototranzistorul care dacă nu este acoperit cu un căpăcel din plastic netransparent, va ține schema în permanență în poziția de funcționare, adică „bec aprins”.

Pentru montarea lui FT_1 în dreptul orificiului de pătrundere a razei de lumină din exterior, se va confectiona un tub din plastic cu rol de protecție, precum și de menținere permanentă în aceeași poziție a fototranzistorului. Din cele descrise rezultă că schema funcționează atât timp cât fototranzistorul este luminat de exterior.

Pentru a obține menținerea montajului în poziția „bec aprins” imediat ce FT_1 a fost luminat, se recomandă a monta în paralel cu becul de 220 V de bază — un bec de 220 V/15 W, la o distanță de 10—15 cm față de acesta FT_1 , aşa fel ca lumina acestuia să mențină automat schema în lucru. În asemenea situație pontajul va fi scos din funcțiune prin acționarea manuală a intrerupătorului *Intr.* Cu această modificare, montajul poate fi folosit pe timpul nopții pentru paza unei incinte, cînd aprinderea unei lanterne sau a unui șibrit produce alarmarea prin aprinderea becului de 220 V.

Ca fototranzistor se poate folosi unul din topurile; ROL 031, ROL 31, TL 76, BPW 15, sau unul obținut prin modificarea (prelucrarea) unui tranzistor BC 107 etc. Becul de 220 V poate avea un consum de pînă la 100 W. Tranzistorul T_1 va trebui să aibe $\beta \geq 150$. Forma cutiei care va proteja montajul precum și locul de amplasare a acesteia sănătă funcție de dorința utilizatorului și de modul de folosire.

În locul becului de 220 V sau în derivație cu acesta se poate cupla un electromotor tip sirenă, realizîndu-se în felul acesta și o alarmare acustică.

PERIMETRU SUPRAVEGHEAT

Plecînd de la montajul din fig. 12 (Comandă prin lumină), cu mici adăugiri se poate realiza, cu foarte bune rezultate, paza (supravegherea) unui perimetru oarecare, sau chiar a unei încăperi, indiferent dacă este ziuă sau noapte.

În principiu, „adăugirea” constă în asigurarea luminării fototranzistorului FT_1 în momentul cînd s-a produs accesul nedorit.

Pentru aceasta, aşa după cum se arată în figura 13 vom așeza în fața fototranzistorului, o diodă electroluminiscentă (LED). Pentru stabilitatea

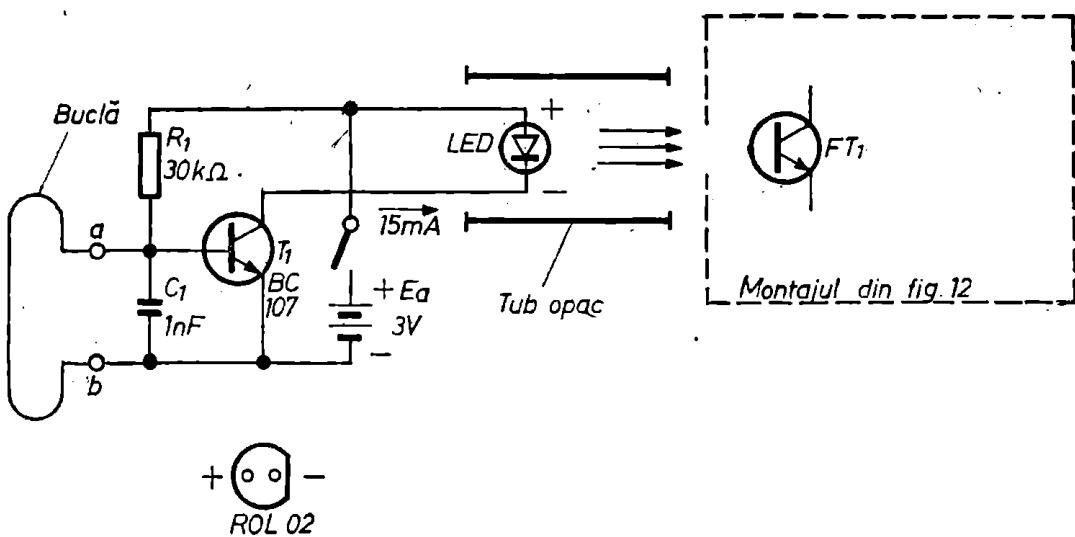


Fig. 13

mecanică a montajului, cît și pentru o bună protecție contra altor surse luminoase, atât LED-ul, cît și FT_1 , se vor așeza față în față, la capetele unui tub opac având o lungime de circa 30 mm și un diametru de circa 6 mm, confectionat din plastic, lemn sau carton.

Elementul sesizor al pătrunderii în zona supraveghetă îl constituie un fir de cupru având diametrul de 0,1 mm, fir ce încopjoară suprafața păzită. Firul de cupru folosit poate avea o lungime de cîțiva zeci de metri și va fi agățat deasupra solului cu ajutorul unor țăruși din lemn, pe garduri, pe uși de acces, ferestre etc.

În momentul în care o persoană încearcă să pătrundă în interiorul perimetrlui, va agăța firul de cupru, rupîndu-l. Dacă firul este fixat pe o ușă sau sereastră, la deschiderea acesteia, se va obține de asemenea ruperea firului.

În schema electrică, acest fir de cupru este legat electric între baza și emitorul unui tranzistor T_1 . Cum rezistența electrică a lungimii de fir folosită este mică, rezultă că joncțiunea $B - E$ este practic scurtecircuitată, tranzistorul T_1 fiind astfel blocat, iar LED-ul aflat ca sarcină în colector, va sta stîns. Aceasta reprezintă starea de repaus a schemei. Se observă că pentru această stare, consumul de curent din bateria E_a se datorează numai rezistorului de polarizare R_1 , aflat cuplat prin intermediul firului sesizor, la bornele sursei de alimentare (circa 0,1 mA). La ruperea firului, rezistența de șuntare a bazei dispare, tranzistorul polarizat de către R_1 trece în stare de conducție, iar dioda LED se aprinde. În acest moment raza de lumină transmisă fototranzistorului FT_1 asigură intrarea în funcțiune a celeilalte scheme. Drept sursă de alimentare ($E_a = 3$ V) se vor folosi două baterii R-20 înseriate sau un mic redresor, alimentat de la rețea.

Sursa de lumină, respectiv LED-ul folosit, va fi de tip ROL-02 de culoare roșie sau portocalie, culori la care FT_1 este foarte sensibil.

Valoarea curentului prin LED în timpul funcționării este în jur de 15 mA.

Rolul capacitorului C_1 este de a șunta semnalele parazite de diferite frecvențe culese de fir. O mare atenție trebuie acordată ecranării fototranzistorului contra luminii din exterior, deoarece în cazul unei slabe protecții, schema va fi acționată în permanentă.

COMANDĂ SONORĂ


Pornind de la un semnal sonor se pot realiza diferite dispozitive automate, destinate să îndeplinească funcțiuni utile fie în scop preventiv, fie de ușurare a unor activități, fie de control a unor operațiuni etc.

În principiu, un asemenea dispozitiv este compus dintr-un detector (capitor) al semnalului sonor (un microfon), un amplificator de semnal, un etaj formator de semnal și un bloc de execuție a comenzi.

Semnalul de comandă poate fi zgâmotul unui mecanism, vocea unei persoane, spargerea unui geam, zgâmotul datorat deregării unei instalații etc.

În final, dispozitivul de comandă sonoră poate acționa fie asupra unui sistem de avertizare (sonerie, sirena etc.), fie asupra unor sisteme de reglaj și comutare etc.

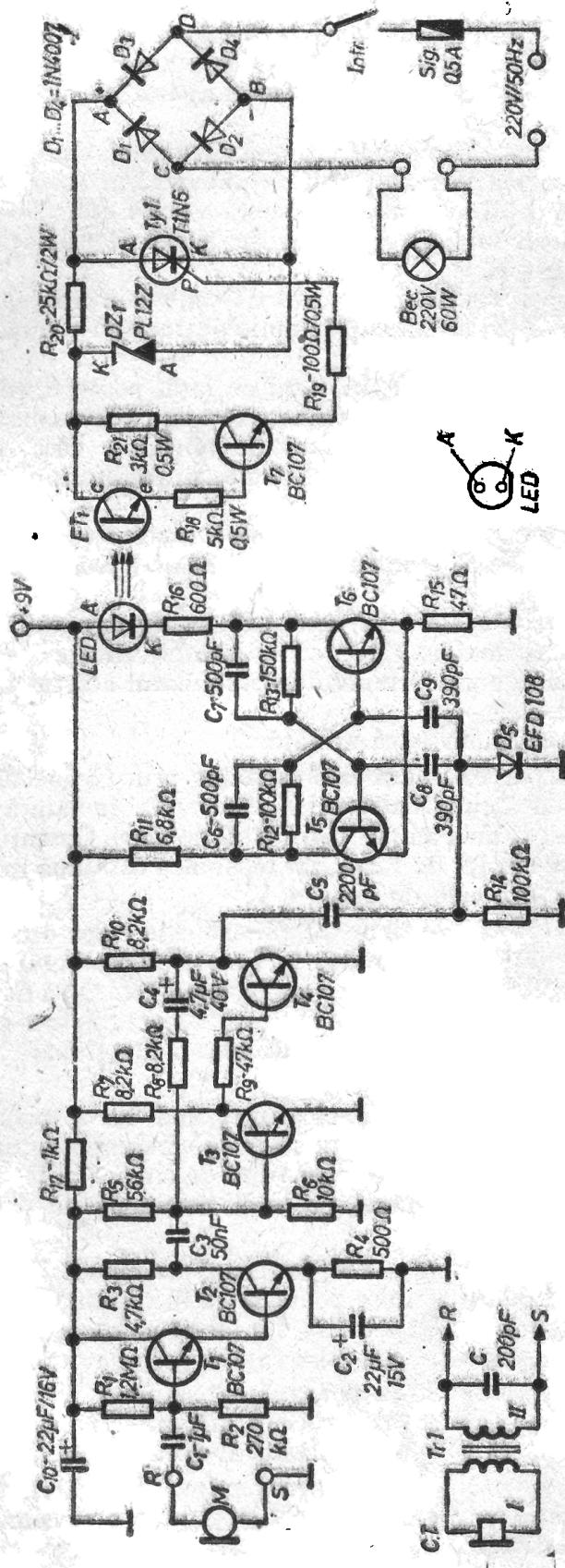Dispozitivul pe care îl prezentăm în fig. 14 permite comutarea (închiderea-deschiderea) — la apariția semnalului sonor — a unui circuit electric de 220 V/50 Hz la care pot fi cuplate un aparat de radio, un bec pentru iluminat etc.



14
Ergo

Astfel, un asemenea dispozitiv poate fi folosit de un bolnav imobilizat la pat și care nu are cum să aprindă sau să stingă lumina unei veioze; același lucru este valabil pentru cazul conectării unui aparat de radio, televizor sau ventilator.

De asemenea, dispozitivul poate fi folosit atunci când este vorba de zgomotul ce poate apărea într-un grajd de animale, în cazul spargerii unui geam, plinsetul unui copil aflat într-o cameră vecină etc. Dispozitivul este foarte sensibil și stabil în funcționare și nu prezintă oscilații la apariția sunetelor.

Schema propusă folosește ca element de conectare a rețelei un tiristor, comandat la rîndul său printr-un cuplaj optic obținut cu o diodă LED și un fototranzistor.

Detectorul semnalului sonor, în cazul de față, poate fi un microfon cu cristal de tipul celor folosite la casetofoane, sau o cască telefonică cuplată prin intermediul unui transformator ridicător de tensiune. Oricare ar fi tipul detectorului folosit, schema necesită la intrarea tranzistorului T_1 o tensiune de minimum 15 milivolți.

În cazul folosirii unui microfon cu cristal, acesta se va conecta direct la bornele de intrare $R - S$, avînd grijă ca firul de masă să fie conectat la borna S .

Cînd dispunem de o cască telefonică, CT , aceasta poate fi cuplată prin intermediul unui transformator, $Tr. 1$, care ajută la ridicarea tensiunii audio pînă la valoarea de minimum 15 milivolți. Secundarul acestui transformator se va cupla la intrarea $R - S$.

Schema funcționează în felul următor:

Semnalul captat de microfon este introdus prin C_1 în baza tranzistorului T_1 . Acesta împreună cu tranzistorul T_2 este cuplat în montaj Darlington, ceea ce permite obținerea unei amplificări destul de mari. Currentul de colector al tranzistorului T_2 este în jur de 1 mA, iar tensiunea continuă măsurată între colectorul și emitorul său este de circa 4 V.

Semnalul acustic astfel obținut amplificat este cules din colector prin intermediul capacitorului C_3 și introdus în baza tranzistorului T_3 . Pentru o funcționare normală trebuie ca tensiunea audio culeasă de C_3 să fie de minimum 0,7 V. Perechea de tranzistoare $T_3 - T_4$ este conectată într-o schemă tip circuit monostabil, ceea ce asigură dispozitivului o funcționare certă la apariția primului semnal audio.

Astfel, în stare de aşteptare, deci atunci când nu se primește semnal de la microfon, tranzistorul T_3 se află în stare de conducție datorită grupului de polarizare R_5, R_6 , currentul de colector fiind de circa 1 mA. Tranzistorul T_4 se află blocat, deoarece primește pe bază tensiunea de polarizare prin R_9 de la colectorul lui T_3 .

Perechea de tranzistoare $T_5 - T_6$ formează un circuit basculant bistabil. La cuplarea sursei de alimentare poate intra în conducție fie T_5 , fie T_6 .

Semnalul audio ajuns în baza lui T_3 are formă sinusoidală, de frecvență și amplitudine legate de natura sunetului captat de microfon.

Se observă că semialternața pozitivă care ajunge pe baza lui T_3 nu modifică starea tranzistorului, deoarece el se află în stare de conducție, iar tensiunea pozitivă aplicată în plus nu modifică această stare.

În schimb, în momentul în care apare prima semialternață negativă care, aşa cum am arătat mai înainte, trebuie să aibă o tensiune de vîrf de minimum 0,7 V, tranzistorul T_3 se blochează.

În acest moment tensiunea de la colectorul său crește brusc la valoarea sursei de alimentare. Prin R_9 , tranzistorul T_4 primește tensiunea de polarizare necesară și se deblochează, colectorul său atingând aproape potențialul masei. Capacitorul C_4 , care pînă în acest moment se află încărcat, se descarcă prin joncțiunea bază-emitor a tranzistorului T_3 , avînd polaritatea negativă aplicată bazei. Prin aceasta, tranzistorul T_3 este menținut blocat în continuare, pînă la descărcarea capacitorului C_4 .

O dată cu descărcarea lui C_4 are loc un proces asemănător și cu C_5 , care se descarcă prin R_{14} , trimițînd, în același timp, un impuls negativ prin C_8 și C_9 , către bazele tranzistoarelor $T_5 - T_6$.

În acest mod, tranzistorul circuitului basculant bistabil care se află în conducție este blocat, iar cel care se află blocat intră în conducție, respectiv cele două tranzistoare basculează între ele. Dacă considerăm că T_5 se blochează, iar T_6 intră în conducție, rezultă că dioda LED străbătută de curentul de colector se va aprinde rămînînd în această stare pînă la o nouă basculare a bistabilului.

Constructiv, dioda LED o vom așeza în fața fototranzistorului FT_1 , așa după cum este arătat pentru montajul din fig. 13. Lumina emisă de diodă, deschide fototranzistorul FT_1 , care la rîndul lui deblochează pe T_7 , permitînd stabilirea circuitului de deschidere a tiristorului Ty_1 . Odată deschis Ty_1 , este asigurat circuitul pentru aprinderea becului de 220 V montat în serie cu diagonala $C - D$ a punții $D_1 - D_4$. Becul va sta aprins atîta timp cît este aprinsă și dioda LED.

Folosirea cuplajului opto-electronic între partea audio și partea de putere (de tensiune ridicată) asigură separarea galvanică a celor două blocuri și totodată protecția persoanei care folosește dispozitivul.

Dacă în locul diodei LED și a rezistorului R_{16} se introduce un releu electromagnetic, avînd o rezistență a infășurărilor de circa 1 000 ohmi, cu ajutorul contactelor sale se vor putea închide alte circuite care ne interesează, în acest caz renunțîndu-se la folosirea blocului comandat de fototranzistor.

Revenind la C_4 , se constată că după descărcarea lui, tranzistorul T_3 trece imediat în stare de conducție, iar T_4 în stare de blocare. Colectorul lui T_4 trece printr-un salt — înapoi la valoarea tensiunii de alimentare, iar capacitorul C_4 începe să se încarce fără a influența vreun alt circuit. Se încarcă, de asemenea și C_5 : impulsul pozitiv transmis prin acesta în momentul începerii încărcării nu are influență asupra circuitului bistabil, deoarece acest impuls este scurs la masă de către dioda D_5 . Dacă nu ar exista această diodă, în momentul deblocării lui T_4 , circuitul bistabil ar bascula din nou.

La un nou semnal captat de microfon schema funcționează la fel, cu singura deosebire că prin noul impuls transmis prin $C_8 - C_9$, circuitul bistabil va bascula, ceea ce are ca urmare stingerea diodei LED și ca atare și a becului de 220 V.

Schema prezintă avantajul că orice sunet apărut pe timpul acționării circuitului monostabil, acesta nu influențează funcționarea de ansamblu a dispozitivului.

Pentru o bună reușită a montajului se recomandă ca C_4 și D_5 să fie de bună calitate și verificate înainte de montare.

În cazul folosirii, în locul microfonului, a unei căști telefonice de mică impedanță, se va folosi transformatorul ridicător de tensiune Tr_1 care se va realiza pe un pachet de tole, avînd o secțiune de circa 2 cm².

Înfășurarea I va cuprinde un număr de 150 spire, bobinate cu, sîrmă de cupru emailat avînd secțiunea de 0,2 ... 0,25 mm, iar înfășurarea II un

număr de 1 800 spire, bobinate cu sîrmă de cupru emailat avînd secțiunea de 0,1 mm.

Între înfășurări se va așeza un strat izolator de hîrtie, precum și un ecran electric conecțat la masă.

Pentru verificarea schemei se va folosi un voltmetru de c.c., cu ajutorul căruia vom măsura mai întîi tensiunile dintră colectorul tranzistoarelor și masă. Verificarea va începe cu circuitul basculant bistabil. La conectarea tensiunii de alimentare, este posibil ca dioda LED să se aprindă.

Atingînd succesiv cu o șurubelnită neizolată punctul de întilnire a celor două capacitoare, $C_8 - C_9$, va trebui ca circuitul bistabil să basculeze de fiecare dată. Voltmetrul de c.c. conectat între colectorul lui T_5 sau T_6 și masă va trebui să arate succesiv tensiunea sursei sau o tensiune sub 0,4 V, după cum circuitul este basculat într-o parte sau alta.

Urmează verificarea funcționării tranzistoarelor $T_8 - T_4$. În poziția de așteptare, tensiunea la colectorul lui T_3 va trebui să fie sub 0,3 V, iar la colectorul lui T_4 o tensiune apropiată de cea a sursei de alimentare. La lovirea ușoară a microfonului cu mînerul șurubelniței va trebui ca valoarea de la colectorul lui T_3 să facă un salt, de la valoarea de + 0,3 V la cea de aproximativ + 9 V și să se mențină cîteva secunde în această stare, după care să revină.

În continuare, se testează funcționarea la primirea semnalului sonor. Pentru aceasta, aflîndu-ne la o distanță de 1 m de microfon, vom bate scurt din palme; va trebui ca în acëst moment LED-ul să se aprindă sau dacă era aprins să se stingă.

Vom repeta încercarea de mai multe ori, urmărind că la fiecare încercare să se aprindă dioda LED. Pentru un microfon de calitate, dispozitivul trebuie să comute la lovirea palmelor de la o distanță de 5 m și chiar mai mult.

Urmează încercarea la vorbă, care constă în rostirea oricărui cuvint sau silabe în fața microfonului, începînd cu distanța de 0,5 m.

Îndepărtîndu-ne, va trebui ca dispozitivul să acționeze la rostirea cu tărie normală a cuvintelor pînă la o distanță de 3 m și chiar mai mult.

După aceste verificări, se va cupla dispozitivul realizat cu tiristorul Ty_1 și FT_1 , folosind aceleasi indicații date pentru montajul din fig. 13.

Alimentarea montajului care asigură aprinderea și stingerea diodei LED se va face de la o tensiune de 9 ± 1 V. Această tensiune va fi asigurată de un redresor simplu alimentat de la rețea.

Constructiv, montajul se va realiza pe trei plăcuțe separate: una va cuprinde partea ce lucrează cu semnalul audio, a doua partea ce lucrează cu tensiunea de 220 V, iar a treia va reprezenta redresorul pentru 9 V. Întregul ansamblu va fi protejat de o cutie metalică sau din material plastic. Microfonul va fi fixat pe un perete al acestei cutii.

Becul de 220 V poate fi fixat de către un braț sau poate aparține unei veioze aflate alături de dispozitiv. Schema poate comanda și alte elemente care se alimentează de la 220 V și care vor fi conectate în locul becului de 220 V.

Micșorarea sensibilității montajului se poate face prin introducerea în locul rezistorului R_2 a unui potențiometru de aceeași valoare, la cursorul căruia să fie conectat capacitorul C_1 .

Tranzistoarele sunt toate de tipul BC 107 sau altele similare, rezistoarele vor fi de 0,25 W, iar capacitoarele, în afară de cele electrolitice, vor fi de tipul placă sau cu polistiren, poliester metalizat etc.

În afară de cele recomandate mai înainte, dispozitivul mai poate fi folosit pentru a semnaliza optic, pentru persoanele cu surditate avansată, apelul aparatului telefonic sau al soneriei de apartament.

CONTROLUL AUTOMAT AL TENSIUNILOR

În practică întâlnim situații cind alimentarea unor montaje solicită tensiuni foarte stabile, variația acestora având urmări nedorite asupra instalației respective. Funcție de importanță instalației există automate mai complicate sau mai puțin complicate care în principiu deconectează consumatorul de la sursă, alarmând în același timp, optic sau acustic, evenimentul respectiv.

Legat de natura sursei supravegheate vom întilni automate pentru controlul surselor de curent continuu și automate pentru controlul surselor de curent alternativ, cum ar fi cazul rețelei de 220 V.

Din varietatea mare de asemenea montaje, în cele ce urmează sunt prezentate două scheme eficiente fiind destinate una să controleze o sursă de curent continuu, iar cealaltă, tensiunea rețelei de 220 V/50 A, deci o sursă de curent alternativ.

Având două tranzistoare, schema din figura 15 asigură alimentarea unui consumator oarecare, cu o tensiune continuă $E_a = 12$ V. În momentul în care această tensiune coboară sub 12 V și anume atinge valoarea de 11,6 V, releul *Rel. 1* este actionat și alimentarea către consumator (prin contactele $a - b$) este întreruptă. În același timp, un bec, L_1 , se aprinde, semnalizând optic starea respectivă. Dacă în locul becului se introduce un oscilator se poate obține și o alarmare acustică.

Sursă de alimentare E_a poate fi un acumulator, o baterie uscată sau un redresor. Din sursa E_a este alimentat atât consumatorul, care va fi conectat la bornele de ieșire notate cu „+” și „-”, precum și montajul electronic de supraveghere. Continuitatea circuitului sursei E_a către consumator este asigurată de contactul de repaus $a - b$ al releului *Rel. 1* care în cazul în care sursa are valoarea de 12 V, stă neatras.

Prin construcție, contactele unui releu sunt, de regulă, grupate cîte trei (a, b, c) unde lamela centrală (contactul b) se află pentru starea de repaus

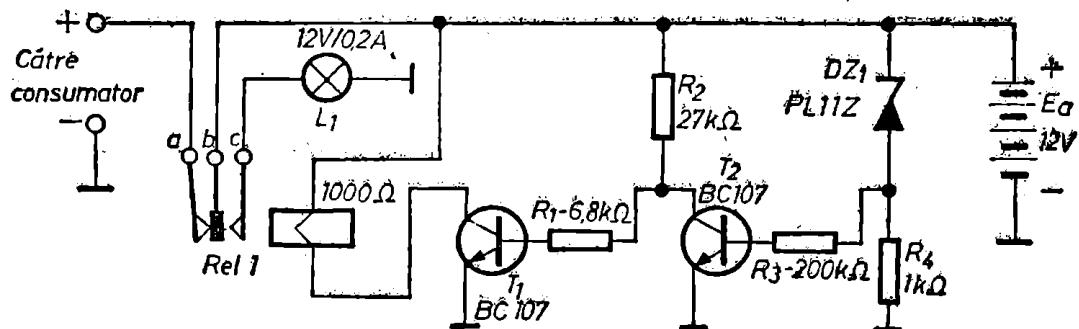


Fig. 15

poziționată mecanic pe lamela care constituie contactul *a*. Cînd releul este acționat, lamela *b* este obligată de paletă să părăsească contactul *a* și să împingă în lamela care constituie contactul *c*.

Micșorarea tensiunii *Ea* sub valoarea de 12 V este sesizată de dioda Zener *DZ*₁.

Pentru a determina cu exactitate tensiunea pentru care schema va trece automat la întreruperea circuitului către consumator, este recomandat ca înainte de realizarea propriu-zisă a montajului să efectuăm următoarea măsurătoare: se montează dioda *DZ*₁, de tipul PL 11 Z, în serie cu rezistorul *R*₄, la bornele unui redresor cu tensiune reglabilă, respectînd polaritățile date în figură. Se cuplează un voltmetru de curent continuu la bornele rezistorului *R*₄.

Se pornește redresorul și se crește tensiunea acestuia de la 0 V către 12 V. Vom constata că pînă la valoarea de 11,6 V dată de redresor, la bornele lui *R*₄ nu vom avea nici o tensiune. Imediat ce s-a trecut de valoarea de 11,6 V, tensiunea măsurată la bornele lui *R*₄ va crește brusc la valoarea de circa 1 V. Crescînd în continuare tensiunea redresorului, vom constata creșterea în aceeași măsură a valorii arătate de voltmetrul folosit. (Aceste valori pot avea mici abateri de la un exemplar la altul, deoarece diodele Zener, din fabricație, nu sunt identice.)

După această determinare se poate trece la executarea restului montajului. Tensiunea de la bornele rezistorului *R*₄ este preluată prin *R*₃ și aplicată bazei tranzistorului *T*₂. Cînd la bornele lui *R*₄ există tensiune — deci tensiunea *Ea* este mai mare de 11,6 V — atunci *T*₂ este deblocat, iar tensiunea la colectorul său este sub 0,2 V.

Cum tensiunea de la colectorul lui *T*₂ comandă tranzistorul *T*₁, rezultă că acesta se va afla blocat și ca atare releul *Rel. 1* rămîne neacționat.

Așa cum am arătat și mai înainte, pentru această situație considerată normală, tensiunea *Ea*, prin contactele *a* — *b*, ajunge la consumator.

La micșorarea tensiunii *Ea* sub 11,6 V, tensiunea la bornele lui *R*₄ dispără, tranzistorul *T*₂ se blochează, pentru restul circuitului el putînd fi considerat ca nonexistent. Prin *R*₁ și *R*₂ baza lui *T*₁ este polarizată, curentul de colector al acestuia acționînd releul *Rel. 1*. De data aceasta contactul *a* — *b* se întrerupe și se stabilește contactul *b* — *c*. Ca rezultat, tensiunea către consumator este întreruptă, iar becul *L*₁ se aprinde semnalizînd diminuarea tensiunii. Creșterea tensiunii din nou la o valoare mai mare de 11,6 V aduce schema în poziția normală de lucru. Consumul de curent al schemei ce realizează acest control automat este de circa 2 mA pentru poziția normală și de cca 215 mA pentru situația de avertizare (200 mA este consumul becului *L*₁, 12 mA este curentul prin releul *Rel. 1*).

Releul folosit va trebui să aibă o valoare a rezistenței bobinajului în jur de 1 000 ohmi și o tensiune de lucru de 12 V.

Schema pentru supravegherea tensiunii alternative a rețelei de 220 V este dată în figura 16.

Tensiunea rețelei este introdusă în primarul unui transformator *Tr. 1* realizat pe un miez de tole de minim 3 cm².

La înfășurarea secundară, *II*, care trebuie să asigure o tensiune de 2 V se cuplează un bec, tip lanternă, de 2,5 V, care semnalizează existența tensiunii de rețea.

Înfășurarea secundară, *I*, trebuie să asigure o tensiune alternativă de 9,5 V. Această tensiune este introdusă într-o punte redresoare tip 1PM 0,5, obținîndu-se în final la bornele capacitorului *C*₁ o tensiune cu puțin peste + 12 V.

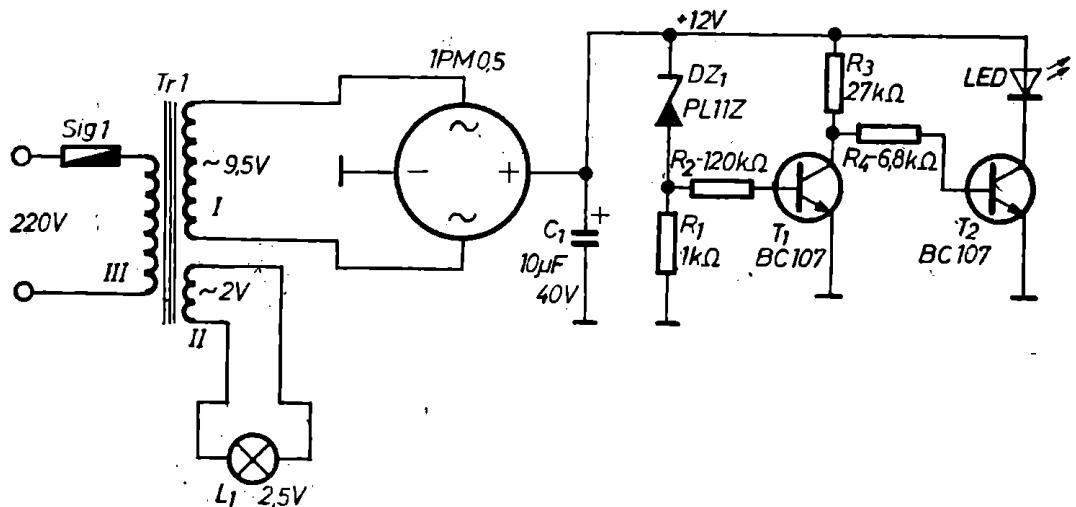


Fig. 16

Este necesar să fie respectată tensiunea din secundarul *I* pentru a se putea obține tensiunea continuă impusă (+ 12 V).

Parcursind circuitul $DZ_1 - R_1$, curentul de 1 mA permite să obținem la bornele diodei DZ_1 tensiunea stabilizată de circa 11 V, iar la bornele rezistorului R_1 o tensiune de 1 V. De la bornele lui R_1 , tensiunea este aplicată, prin R_2 , pe baza tranzistorului T_1 , deblocîndu-l.

Cum tensiunea la colectorul lui T_1 este în această situație apropiată de zero, rezultă că T_2 va fi blocat și deci dioda LED nu va fi aprinsă.

La scăderea tensiunii de rețea sub 210 V, tensiunea la bornele capacitorului scade proporțional sub 12 V, iar tensiunea de la bornele rezistorului R_1 dispără. Acum T_1 se blochează, iar T_2 se deschide, ceea ce conduce la aprinderea LED-ului, semnalizîndu-se în acest mod micșorarea de tensiune. Introducerea în locul diodei electroluminiscente a unui releu asemănător schemei din figura 15 va permite cuplarea a diferite surse de semnale de avertizare, care ne favorizează.

Pentru realizarea înfășurărilor secundare *I* și *II* se va folosi sîrmă de cupru avînd diametrul de 0,2 ... 0,25 mm.

Montajul se poate realiza fie ca piesă independentă, care să fie fixată în apropierea unei prize, sau ca parte componentă a unui aparat sau instalații, cele două surse luminoase, L_1 și LED, urmînd a fi fixate pe panoul frontal.

Schema poate fi realizată nu numai pentru a semnaliza scăderea tensiunii de rețea, ci și creșterea acesteia peste valoarea de 220 V.

Pentru această variantă va fi necesar ca dioda DZ_1 să fie de tipul PL 12 Z, iar în colectorul lui T_1 să fie introdusă, în locul lui R_3 , dioda LED (T_2 nu mai este necesar.)

Cît timp tensiunea rețelei are valoarea de 220 V, prin R_1 nu va circula nici un curent, tranzistorul T_1 va fi blocat, iar dioda LED nu va lumina.

Creșterea tensiunii rețelei peste 230 V va duce la creșterea proporțională a tensiunii de + 12V, la bornele rezistorului R_1 avînd o tensiune de 1 V. De data acesta, T_1 se deschide, deoarece are asigurată tensiunea de polarizare, iar dioda LED se va aprinde.

Prin cuplarea ambelor variante se poate obține un dispozitiv care să semnalizeze atît scăderea tensiunii cît și creșterea acesteia.

REGULATOARE AUTOMATE DE TURAȚIE

Pentru menținerea constantă — în mod automat — a turației electro-motorilor se pot folosi fie regulatoare mecanice, fie regulatoare electronice. Funcție de putere a electromotorului, precum și funcție de sursă de la care se alimentează (curent continuu sau curent alternativ), aceste regulatoare vor diferi de la un caz la altul. Sistemul de urmărire și menținere automată a turației este totdeauna un sistem închis, parametrii obținuți depinzând atât de configurația schemelor folosite cât și de calitatea componentelor utilizate. În cele de față vom trata numai problema reglării automate a electromotorilor de curent continuu, de mici dimensiuni folosite de regulă în casetofoane în teles comenzi sau în orice alt dispozitiv de mici dimensiuni.

Construcțiile moderne de asemenea electromotoare (numite uneori și micromotoare) sunt caracterizate prin folosirea de statore realizate din magneti permanenți. Rotorul este alimentat prin intermediul a două perii, care de fapt reprezintă și bornele de conectare a electromotorului. La aceste tipuri de electromotoare, turația crește o dată cu creșterea tensiunii de alimentare și invers. De asemenea, turația este influențată de sarcina mecanică (cuplul rezistent) ce apare la axul motor, turația scăzând odată cu creșterea sarcinii. Din diagramele de funcționare a acestor electromotoare rezultă că atunci cind cuplul rezistent crește și turația scade este suficient să mărim valoarea tensiunii de alimentare pînă cind turația revine la normal; invers, cind prin micșorarea sarcinii de la axul motor și cind turația tinde să crească, este suficient să micșoram tensiunea de alimentare cu o valoare care va aduce turația la valoarea impusă ca turație normală.

Dă asemenea, se impune ca atunci cind tensiunea de alimentare a electromotorului se modifică datorită diferitelor cauze, sistemul de reglare automată trebuie să sesizeze acest lucru și să controleze permanent tensiunea. Rezultă așadar că unui regulator automat de turație i se cere să mențină constantă turația electromotorului respectiv, la modificarea, pe rînd sau simultană, atât a cuplului rezistent, cât și a tensiunii de alimentare. În cele ce urmează sunt prezentate două scheme electronice de regulatoare ce se pot folosi pentru diverse tipuri de micromotoare.

Schema dată în figura 17 este compusă din două tranzistoare obișnuite, din care T_1 lucrează ca element de reglare, iar T_2 ca amplificator de eroare. Tranzistorul T_1 este montat după o schemă de amplificator de curent continuu, avînd ca sarcină principală în colector rezistorul R_2 , inseriat cu electromotorul M . În cazul în care prin acest circuit există curent de colector, se poate scrie relația:

$$Ea = U_T + U_{R_2} + U_M$$

unde Ea — tensiunea sursei de alimentare; U_T — tensiunea de la bornele tranzistorului T_1 ; U_{R_2} — tensiunea de la bornele rezistorului R_2 ; U_M — tensiunea de la bornele electromotorului.

Tensiunea U_M de la bornele electromotorului trebuie să fie permanentă, condiție ce asigură menținerea constantă a turației acestuia. În cazul cind valoarea tensiunii de alimentare se modifică, pentru a păstra egalitatea relației de mai înainte va fi necesar ca unul din termenii U_T sau U_{R_2} să se modifice astfel încît să compenseze valoarea de fluctuație a lui Ea .

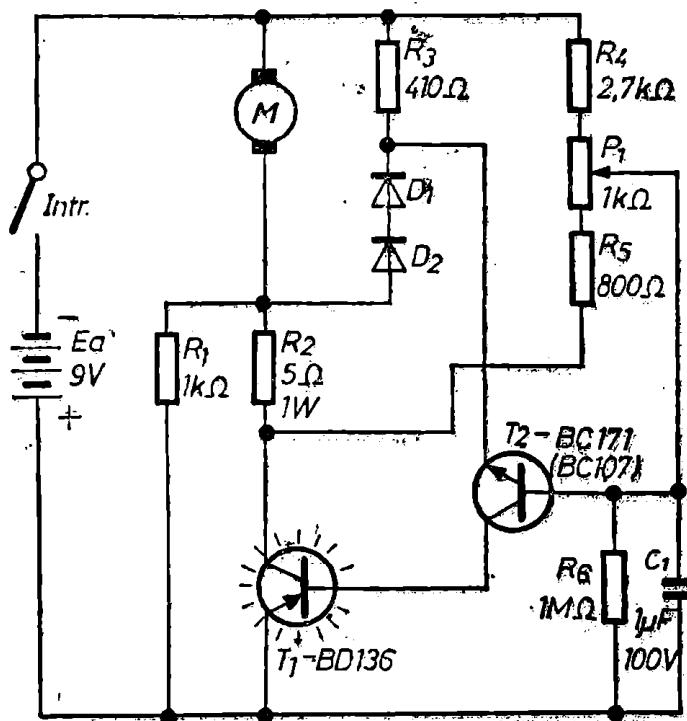


Fig. 17

 $D_1 = D_2 = \text{IN}4148$

Cel mai comod în cazul de față este să fie modificată căderea de tensiune dințre emitorul și colectorul lui T_1 , așa fel ca:

$$(E_a \pm \Delta E) = (U_T \pm \Delta E) + U_{R2} + U_M.$$

În acest mod se realizează menținerea constantă la bornele electromotorului a tensiunii U_M , operație care se obține în mod automat, așa după cum vom vedea mai departe.

A doua situație destabilizatoare posibilă pe timpul lucrului cu motorul este datorată modificării cuplului rezistent. Cind cuplul rezistent crește, deci electromotorul „trage” mai greu, rotorul (dacă nu se intervine) are tendința să se rotească mai încet. Între o asemenea situație, scăderea turării duce la scăderea valorii tensiunii contraelectromotoare rotorice și implicit la creșterea curentului din circuit. De aici rezultă că la bornele lui R_2 va apărea o tensiune mai mare decât în cazul funcționării normale. Rezultă iarăși că pentru menținerea egalității tensiunilor, va fi necesar ca tensiunea de la bornele tranzistorului T_1 să fie modificată corespunzător, adică:

$$E_a = (U_T - \Delta U_{R2}) + (U_{R2} + \Delta U_{R2}) + U_M.$$

Toate aceste operații, așa după cum am arătat mai înainte, se petrec în mod automat, la desfășurarea lor participind și celelalte elemente ale schemei. Astfel, pentru comanda tensiunii de polarizare necesară bazei lui T_1 este introdus tranzistorul T_2 . Aceasta culege informații despre starea circuitului atât prin emitor, cât și prin bază. În acest sens, la bornele electromotorului este conectat în derivație grupul $R_3 - D_1 - D_2$ prin care va circula, numai într-un singur sens, un curent determinat de tensiunea existentă la bornele acestuia.

Tensiunea care apare la bornele rezistorului R_3 este aplicată emitorului tranzistorului T_2 și reprezintă o tensiune de blocare a acestuia.

Valoarea tensiunii de la bornele lui R_3 este, pentru schema de față, mai mică cu aproximativ 1,4 V față de tensiunea existentă la bornele electro-motorului, adică:

$$U_{R3} = U_M - 2U_D = U_M - 1,4 \text{ V},$$

unde U_D reprezintă căderea de tensiune pe o diodă aflată în stare de conducție, valoare care pentru o diodă cu siliciu este foarte apropiată de 0,7 V. De reținut în același timp că pentru variații ale tensiunii aplicate grupului $R_3 - D_1 - D_2$ căderea de tensiune pe diodele aflate în conducție se menține constantă, ceea ce face ca variațiile de tensiune să se transmită în totalitate la bornele rezistorului R_3 .

Polarizarea aplicată bazei tranzistorului T_2 se culege potențiometric de la grupul $R_4 - P_1 - R_5$. Tensiunea aplicată acestui grup se culege între colectorul lui T_1 și borna minus a sursei de alimentare, adică este tensiunea $U_{R2} + U_M$.

Pentru ca tranzistorul T_2 să se deblocheze, trebuie ca tensiunea aplicată bazei acestuia să fie cu circa 0,7 V mai mare decât tensiunea de blocare existentă pe emitor, tensiune care, aşa după cum am văzut mai înainte, are valoarea $U_M - 1,4 \text{ V}$.

Tensiunea aplicată bazei lui T_2 se consideră tensiunea existentă între cursorul potențiometrului P_1 și borna minus a sursei de alimentare.

Cind T_2 este deblocat, el asigură curentul de polarizare necesar bazei lui T_1 .

Cu cît T_2 este mai deschis, deci cu cît tensiunea aplicată bazei lui este mai mare, cu atât și curentul de polarizare din baza lui T_1 este mai mare și deci și curentul de colector mai mare.

De aici rezultă că prin reglarea potențiometrului P_1 putem mări sau micșora curentul prin T_1 , ceea ce corespunde cu mărirea sau micșorarea tensiunii U_M aplicate electromotorului M .

Orice tendință de micșorare sau mărire a tensiunii existente la emitorul și baza lui T_2 atrage după sine modificarea condițiilor de funcționare pentru tranzistorul T_1 .

Cind tensiunea de alimentare E_a , dintr-o cauză oarecare, tinde să crească, această creștere se observă imediat și la bornele $E - C$ ale lui T_1 . Tendința de creștere a tensiunii de la bornele lui R_3 și de la cursorul lui P_1 este în același sens, ceea ce face ca T_1 să nu-și modifice punctul de funcționare și prin urmare să nu se modifice nici polarizarea bazei lui T_1 .

Curentul prin tranzistorul T_1 menținându-se astfel constant, rezultă că atât tensiunea U_{R2} , cât și tensiunea U_M se vor menține constante. În acest fel, orice fluctuație a tensiunii de alimentare E_a , apără ca fluctuație a tensiunii de colector a tranzistorului T_1 , turația electromotorului menținându-se constantă. Această distribuție de tensiunii se poate verifica în cazul schemei din figura 17, folosind un voltmetru de curent continuu și o sursă E_a variabilă.

La început vom conecta voltmetrul la bornele electromotorului spre a regla tensiunea la care trebuie să lucreze. Pentru aceasta, după cuplarea sursei de alimentare E_a , se va roti lent cursorul lui P_1 , urmărind în același timp modificarea tensiunii U_M pînă la valoarea dorită.

În continuare, se va modifica în plus și în minus valoarea tensiunii E_a , (cu circa $\pm 50\%$), urmărindu-se în același timp valoarea tensiunii U_M .

Vom constata că pentru variațiile mari ale lui E_a , valoarea U_M rămîne neschimbătă, deci neschimbătă și turația electromotorului.

Mutînd voltmetrul la bornele rezistorului R_2 , vom constata același lucru, adică nămodificarea tensiunii U_{R_2} la variații ale lui E_a . De aici se trage concluzia că curentul de colector al tranzistorului T_1 rămîne nămodificate.

Cuplînd însă voltmetrul la bornele $E - C$ ale lui T_1 , vom constata că orice variație a lui E_a se transmite în acest punct.

În situația la care la axul electromotorului apare o sarcină suplimentară față de funcționarea normală sau, invers, sarcina (cuplul rezistent) se micșorează, atunci apare tendința ca valoarea curentului prin electromotor să se modifice.

Aceste modificări ale curentului se traduc imediat în variații de tensiune la bornele lui R_2 , iar de aici mai departe ca variații de tensiune aplicate grupului $R_4 - P_1 - R_5$. De data aceasta, tensiunea aplicată bazei lui T_2 se modifică și, în final, este comandată polarizarea lui T_1 .

De exemplu, dacă cuplul rezistent la axul electromotorului crește, acesta are tendința să-și încetinească turația, iar curentul prin electromotor începe să crească. În acest moment crește și tensiunea la bornele lui R_2 ca urmare a creșterii curentului care o străbate și, în cele din urmă, crește și tensiunea aplicată la bază lui T_2 prin cursorul potențiometrului P_1 . Creșterea curentului prin T_2 înseamnă creșterea cu aceeași valoare a curentului de polarizare a bazei tranzistorului T_1 și prin urmare creșterea curentului de colector și, în același timp, micșorarea automată a tensiunii dintre punctele $E - C$. Prin aceasta, tensiunea aplicată electromotorului crește cu o anumită valoare, care vine să învingă cuplul rezistent așa fel ca turația să se mențină constantă.

Tensiunea crescută, aplicată de astă dată electromotorului, este controlată prin intermediul creșterii tensiunii pe R_3 , creștere care are loc pînă în momentul în care valoarea sa este cu 0,7 V mai mică decît tensiunea de la cursorul lui P_1 .

Verificarea comportării schemei pentru cazul cînd are loc modificarea cuplului rezistent se poate face tot cu ajutorul unui voltmetru de c.c. Pentru aceasta, se conectează voltmetrul în derivăție pe R_2 . Strîngînd cu ajutorul degetelor axul motor, vom constata o creștere a tensiunii U_{R_2} , ceea ce înseamnă o creștere a curentului prin circuit. Vom muta apoi voltmetrul în derivăție pe electromotor și căutînd să încetinim rotația axului în același mod ca mai înainte, vom constata creșterea tensiunii U_M . Cu voltmetrul aflat în derivăție pe tranzistorul T_1 , la aceeași încercare de încetinire a rotației axului vom constata o scădere a tensiunii de colector (U_T). Valorile componentelor cu care este echipată schema din figura 17 corespund cazului alimentării schemei de la o tensiune de 9 V și pentru un micromotor care funcționează la 4 V și un curent în jur de 0,1 A. În cazul folosirii altor valori, schema se poate recalcula, avîndu-se în vedere recomandările următoare:

Valoarea tensiunii de alimentare E_a se alege așa fel ca:

$$E_a \approx 2 U_M,$$

unde U_M reprezintă tensiunea la care va lucra electromotorul. Astfel, dacă acesta, prin construcție, lucrează la o tensiune de 4 V, se va lucra cu o tensiune E_a de 8 V sau 9 V dacă se folosesc baterii uscate.

Rezistorul R_2 se calculează aşa fel ca $U_{R_2} \approx 0,5$ V. Astfel, dacă curentul de lucru al electromotorului este de $i = 0,1$ A, curent care trece și prin R_2 valoarea lui R_2 va fi dată de:

$$R_2 = \frac{U_{R_2}}{i} = \frac{0,5 \text{ V}}{0,1 \text{ A}} = 5 \text{ ohmi.}$$

Acest rezistor se va realiza prin cuplarea în derivație a două rezistoare de 10 ohmi sau trei rezistoare de 15 ohmi/0,25 W.

Grupul $R_4 - P_1 - R_5$ se calculează plecind de la valoarea curentului care trebuie să circule prin acest divizor. Admitând un curent $i_d = 0,001$ A rezultă;

$$R_4 + P_1 + R_5 = \frac{U_M + U_{R_2}}{i_d}.$$

Pentru cazul schemei de față vom găsi;

$$R_4 + P_1 + R_5 = \frac{4 + 0,5}{0,001} = 4500 \text{ ohmi.}$$

Să alegem pentru P_1 o valoare ușor de obținut ca, de exemplu, un potențiometru tip trimer de 1.000 ohmi. Celelalte două valori ($R_4 + R_5$) care trebuie să acopere valoarea de 3.500 ohmi se determină ținând seama de tensiunea U_{R_2} și de faptul că pentru reglajul respectiv, cursorul potențiometrului este de dorit să se afle în poziția centrală.

Cum $U_{R_2} = 4 \text{ V} - 1,4 \text{ V} = 2,6 \text{ V}$ și cum tensiunea la cursorul potențiometrului trebuie să fie de $2,6 \text{ V} + 0,7 \text{ V} = 3,3 \text{ V}$, rezultă că rezistența

intre cursor și borna minus adică $\frac{P_1}{2} + R_4$ va avea valoarea

$$\frac{P_1}{2} + R_4 = \frac{3,3 \text{ V}}{0,001 \text{ A}} = 3300 \text{ ohmi.}$$

Stiind că $P_1 = 1000$ ohmi, rezultă $R_4 = 2800$ ohmi.

Practic se va monta o valoare standardizată și anume $R_4 = 2700$ ohmi. De aici rezultă;


$$R_4 = 4500 - 1000 - 2700 = 800 \text{ ohmi.}$$

Rezistorul R_3 se calculează plecind de la a admite prin circuitul $R_3 - D_1 - D_2$ existența unui curent cuprins între 5 și 10 mA.

În acest sens alegem valoarea de 410 ohmi / 0,25 W.

Capacitorul C_1 din circuit are rolul de a asigura amorsarea schemei la cuplarea sursei de alimentare. Fără acest capacitor schema rămîne în stare de repaus chiar dacă sursa este cuplată. Astfel, în momentul acționării interrupătorului *Intr.* capacitorul C_1 începe să se încarce prin $R_4 - P_1$, punînd pentru foarte scurt timp baza lui T_2 la plusul sursei de alimentare, operație suficientă ca acesta să se deblocheze, iar schema să înceapă să funcționeze. În paralel cu C_1 se află R_6 care are rolul de a asigura descărcarea lui C_1 , la

Fig. 18

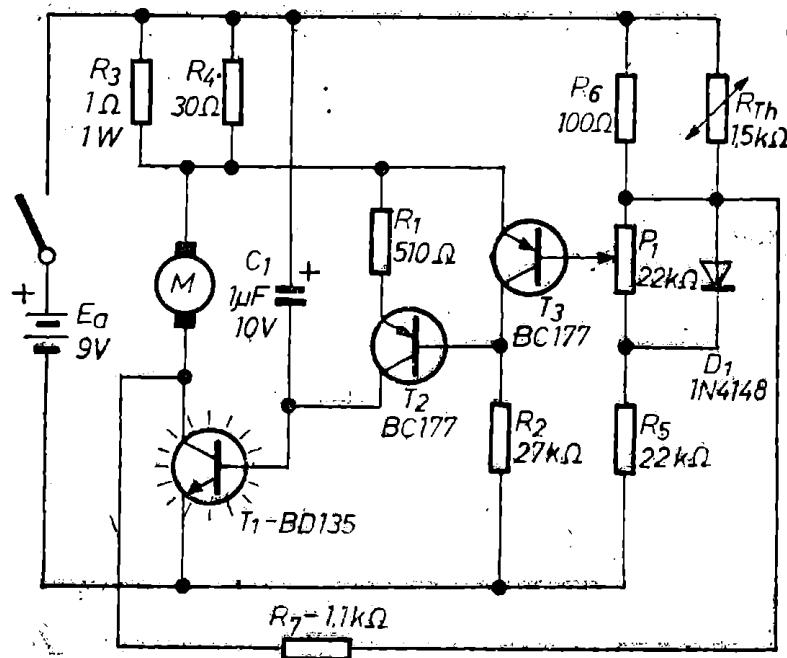

deconectarea alimentării. Tranzistoarele folosite trebuie să aibă factorul $\beta \approx \approx 100$. Pentru evitarea suprăîncălzirii lui T_1 se recomandă ca acesta să fie aplicat pe un radiator confecționat din tablă de aluminiu groasă de 0,5 ... 1 mm și având o suprafață de 30×50 mm. Schema poate înlocui cu succes regulatoarele defecte echipate cu circuite integrate greu de procurat. Reglarea turației electromotorului se face prin manevrarea lentă a cursorului potențiometrului P_1 , urmărind fie tensiunea ce apare la bornele de alimentare a acestuia, fie modul de redare a unei înregistrări, dacă este vorba de un casetofon sau, în sfârșit, măsurând chiar turația de lucru dacă dispunem de un aparat specializat. Cea de a doua schemă de regulator electronic de turație este prezentată în figura 18.

Este vorba de o schemă compusă din trei tranzistoare, din care două (T_2 și T_3) lucrează ca amplificatoare în circuitul de reglare al eterii, asigurînd o mai mare sensibilitate la modificarea cuplului rezistiv și a sursei de alimentare. Schema cuprinde și un circuit de compensare termică, introdus în baza lui T_3 și care prin intermediul termistorului R_{Th} asigură funcționarea stabilă a schemei în limitele -10°C pînă la $+60^{\circ}\text{C}$. De asemenea, pentru variații ale tensiunii de alimentare cuprinse între 5 V și 10 V turația electromotorului se modifică numai cu circa 0,7 %. Reglarea turației electromotorului la valoarea de lucru dorită, respectiv a tensiunii U_M , se face prin reglarea potențiometrului P_1 . Reglarea rezistorului R_2 în anumite limite permite obținerea unei dependențe minime a turației față de variația sursei de alimentare.

Modificarea rezistorului R_4 duce de asemenea la obținerea unei dependențe minime a turației față de modificarea cuplului rezistiv. Valorile componentelor din schemă sunt date pentru o tensiune de alimentare de 9 V și pentru un electromotor avînd turația de 2 000 rot/min.

PENTRU LABORATORUL ȘCOLII

OSCILATOR CU COMANDĂ SENZORIALĂ

Folosind un circuit integrat tip MMC 4011, care conține patru porți SI-NU, cu două intrări fiecare, și realizat în tehnologie CMOS, se poate construi un multivibrator astabil cu comandă senzorială tip start-stop (figura 19).

Acest tip de oscilator poate servi pentru comanda altor oscilatoare, pentru acționarea unor relee electronice, pentru asigurarea unor semnale de reglaj și control, pentru telecomenzi etc.

Înainte de a trece la descrierea schemei propriu-zise, să luăm cunoștință pe scurt de posibilitățile oferite de aceasta.

Ca elemente „exterioare”, schema cuprinde un element de comandă, care este un contact de tip senzor și două ieșiri Q și \bar{Q} .

Inițial, la aplicarea tensiunii de alimentare, ieșirile Q și \bar{Q} trec aleator, una în nivel logic 1, iar cealaltă în nivel logic 0 (starea 0). Astfel, dacă la cele două ieșiri conectăm cîte un voltmetru de curent continuu, vom citi la una din ieșiri o tensiune practic egală cu tensiunea sursei de alimentare, iar la cealaltă o tensiune practic nulă. Atingind cu degetul contactul tip senzor, vom constata că tensiunile de la cele două ieșiri se vor modifica ritmic și

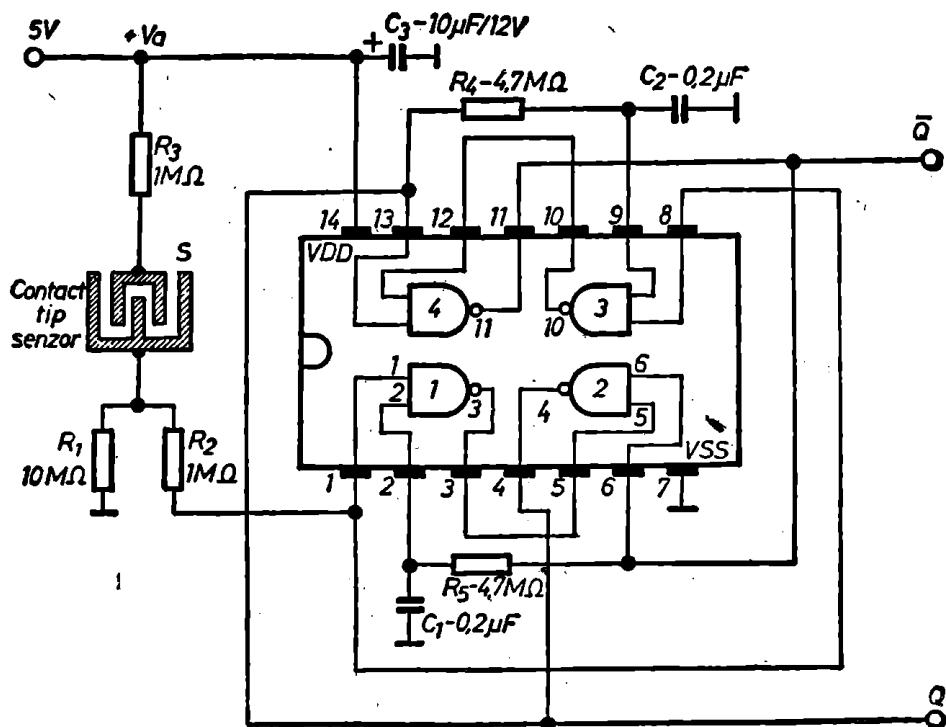


Fig. 19

anume cînd Q este în nivel logic 1; \bar{Q} se va afla în nivel logic 0, după care Q trece în logic 0, iar \bar{Q} în nivel logic 1. Bascularea ieșirilor dintr-o stare în alta se face cu o frecvență dată de elementele constructive ale schemei și are loc atît timp cît ținem degetul pe contactul senzor.

Cînd ridicăm degetul de pe senzor, bascularea încetează, cele două ieșiri rămînînd în starea în care ele se aflau în momentul încetării acționării, respectiv schema memorează ultima stare. Dacă acționăm asupra senzorului un timp mai scurt decît timpul necesar basculării, starea celor două ieșiri rămîne neschimbată. Salturile de tensiune de la cele două ieșiri Q și \bar{Q} pot fi preluate în același timp sau separat și pot fi folosite pentru orice tip de comandă prin tensiune.

Urmărind schema de principiu din figura 19, se constată că intrarea 1 a porții SI-NU nr. 1 și intrarea 8 a porții nr. 3 sunt legate între ele și prin rezistoarele $R_1 - R_2$ sunt cuplate la masă, adică la un potențial nul (nivel logic 0).

Aceasta reprezintă starea de repaus a montajului. Intrarea 2 a porții nr. 1 și intrarea 9 a porții nr. 3 sunt conectate cu cîte un capacitor (C_1 și C_2) la masă, iar prin rezistoarele R_4 și R_5 la intrările 6 și 13.

Ieșirea 4 a porții nr. 2 legată împreună cu intrarea 13 a porții nr. 4 reprezintă borna de ieșire Q , iar ieșirea 11 a porții nr. 4 legată împreună cu intrarea 6 a porții nr. 2 reprezintă borna de ieșire \bar{Q} .

Tensiunea de alimentare V_a se conectează cu plusul la terminalul 14, iar cu minusul la terminalul 7 (masă). O armătură a senzorului este conectată prin R_3 la $+V_a$, iar cealaltă prin R_1 la masă. Acest mod de conectare a porților circuitului MMC 4011 permite obținerea unui oscilator tip multivibrator astabil.

Pentru starea de repaus (montajul alimentat, iar senzorul neatins) schema se menține într-o stare stabilă în timp și în care $Q = 1$ și $\bar{Q} = 0$, sau invers. Pentru a ne convinge de acest lucru, să urmărим modul de distribuire a tensiunilor, respectiv să vedem care este starea fiecărei porți: Să considerăm, de pildă, că după conectarea sursei de alimentare și fără a atinge senzorul, ieșirea Q este în starea 1, iar ieșirea \bar{Q} este în 0. În această stare, intrările 1 și 8 se găsesc la un nivel logic 0. Tensiunea logic 1 de la terminalul 4 (Q) este aplicată direct la terminalul 13 și prin R_4 la terminalul 9 și C_2 .

Capacitorul C_2 începe să se încarce, tinzînd către valoarea $+V_a$, menținînd astfel și intrarea 9 la nivel logic 1. Cum poarta nr. 3 are la intrarea 8 nivel 0, iar la intrarea 9 nivel 1, la ieșirea 10 vom găsi nivelul logic 1. La poarta nr. 4 vom găsi aplicat la intrarea 12 nivelul logic 1 (preluat de la ieșirea 10), iar la intrarea 13, tot nivel logic 1, deoarece am presupus $Q = 1$.

Cum $1 + 1$ negat dă 0, rezultă că la terminalul de ieșire 11 vom găsi nivelul logic 0.

Urmărind schema în continuare observăm că la poarta nr. 1 intrarea 1 se află la nivel logic 0, iar intrarea 2 tot la nivel logic 0, deoarece terminalul 6, respectiv 11 (\bar{Q}), se găsesc în 0. Ca atare, la ieșirea 3 vom găsi nivelul logic 1. De reținut că C_1 în această stare nu este încărcat. Poarta nr. 2 primește, la rîndul ei, la intrarea 5 nivel 1 (de la ieșirea 3), iar la intrarea 6, nivel logic 0 de la ieșirea 11. În această situație, la ieșirea 4 (Q) vom avea nivelul 1.

Această stare a circuitului în care $Q = 1$ și $\bar{Q} = 0$, stare confirmată de cele descrise mai înainte, este o stare stabilă a montajului și se menține atît timp cît montajul este alimentat.

Cealaltă stare stabilă posibilă în care $Q = 0$ și $\bar{Q} = 1$, poate fi urmărită în același mod, situație în care vom constata că C_2 va fi descărcat, iar C_1 va fi încărcat.

Tensiunea nivelului logic 1 este practic egală cu tensiunea sursei de alimentare $+V_a$, iar tensiunea cu nivel logic 0, este practic nulă.

În continuare, să urmărim pe scurt modul de producere a oscilațiilor, plecind tot de la starea de repaus în care $Q = 1$ și $\bar{Q} = 0$.

Prin atingerea cu degetul a celor două armături ale senzorului, prin rezistența pielei, tensiunea $+V_a$ este aplicată (prin R_s) simultan intrărilor 7 și 8, aducându-le la nivel logic 1.

Cum intrarea 9 a porții nr. 3 se află tot în logic 1 (și C_2 încărcat), rezultă că ieșirea 10 trece instantaneu în nivel logic 0. La rîndul ei poarta nr. 4 primește la intrarea 12 acest nivel 0, ceea ce conduce la comutarea ieșirii 11, respectiv a ieșirii \bar{Q} , în logic 1.

Tensiunea de nivel 1, culeasă de la \bar{Q} se transmite la intrarea 6 și prin R_5 și la intrarea 2 și capacitorul C_1 . Nivelul logic 1 aplicat la intrarea 6, împreună cu nivelul logic 1 existent la intrarea 5 duce la trecerea ieșirii 4, respectiv a ieșirii Q , în nivel logic 0. În acest mod observăm că tensiunile celor două ieșiri, au basculat. Dacă ridicăm degetul de pe senzor în acest moment, schema rămîne stabilă în această nouă stare de repaus. Dacă însă ținem degetul în continuare, tensiunea pozitivă de la ieșirea 11 ($\bar{Q} = 1$) este aplicată prin rezistorul R_5 , lui C_1 . Aceasta începe să se încarce și în momentul în care tensiunea pozitivă de la bornele sale atinge pragul de declansare a intrării 2, ieșirea 3 a porții nr. 1 trece în 0, deoarece pe intrarea 1 este menținut nivelul 1 prin intermediul senzorului actionat. Urmărind schema, rezultă că acest nivel 0, de la ieșirea 3, se transmite intrării 5 ceea ce face ca ieșirea Q să treacă din nou în nivel logic 1. Între timp, cât s-a încărcat C_1 , capacitorul C_2 s-a descărcat, trăgind intrarea 9 în 0. Ieșirea 10 trece în 1, intrarea 12 de asemenea în 1 iar ca urmare ieșirea 11, respectiv \bar{Q} trece din nou în starea 0. În continuare, procesul se teia și tensiunea de la ieșirea Q începe să încarce capacitorul C_2 ; cind tensiunea pozitivă de la bornele sale atinge iarăși pragul de comutare, ieșirea 10, trece în nivel 1, care la rîndul său face ca \bar{Q} să devină 1, s.a.m.d.

Deci, bascularea are loc în momentul în care tensiunea de la bornele capacitorului C_1 sau C_2 , prin încărcare, atinge pragul caracteristic nivelului 1. Încărcarea capacitorului se face în timp, tensiunea de la bornele acestuia variind de la 0 pînă la valoarea tensiunii sursei de alimentare.

Valoarea tensiunii u ce se găsește la bornele capacitorului după scurgerea unui timp t din momentul începerii încărcării, este dată de relația cunoscută;

$$u = V_a \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \text{ unde; } C = \text{valoarea capacitorului exprimată în farazi; } R = \text{valoarea rezistenței exprimată în ohmi; } V_a = \text{valoarea tensiunii de alimentare.}$$

Din foaia de catalog a circuitului integrat MMC 4011 rezultă că tensiunea sigură de declansare necesară a fi aplicată (drept nivel logic 1) intrării este de minimum 3,5 V.

În cazul schemei noastre, dacă lucrăm cu o tensiune de $V_a = 5$ V și considerăm $R = 4,7 \text{ M}\Omega$, iar $C = 0,22 \mu\text{F}$ și $u = 3,5$ V, rezultă:

$$3,5 = 5 \left(1 - e^{-\frac{t}{4,7 \cdot 10^6 \cdot 0,22 \cdot 10^{-6}}} \right)$$

de aici rezultă:

$$e = \frac{t}{1,034} = \frac{1,5}{5}$$

sau

$$t = 1,034 \ln \frac{5}{1,5} = 1,034 \ln 3,3 = 1,2449 \text{ secunde.}$$

Această valoare t care reprezintă timpul necesar pentru ca la bornele capacitorului să se obțină tensiunea de 3,5 V, reprezintă și timpul de basculare a ieșirilor Q sau \bar{Q} în nivel logic 1 sau 0, respectiv reprezintă durata unui impuls sau a pauzei dintre ele.

Pentru a afla frecvența de lucru vom considera timpul $2t$, adică un impuls de curent și unul de pauză. În acest fel:

$$f = \frac{1}{2t} = \frac{1}{2 \times 1,2449} = 0,4016 \text{ Hz.}$$

Prin modificarea mărimilor R , C sau V_a se poate obține frecvența de basculare dorită.

Tensiunea V_a maximă recomandată este de 15 V.

CINCI SCHEME CU BE 555

Circuitul integrat monolitic BE 555, fabricat de industria noastră de componente electronice active, reprezintă un așa-zis „Standard industrial”. Circuitul este perfect echivalent cu modelele similare produse de numeroase firme cum ar fi Motorola (MC 1555), Signetics (NE 555) National Semiconductor (LM 555) și altele.



Denumirea de „standard industrial” dată circuitului se datorează faptului că el este utilizat într-o măsură foarte mare în cele mai diverse aplicații, în prezent fiind cunoscute aproape 200 de scheme diferite, aplicate într-un număr impresionant de aparate și instalații. Circuitul este cunoscut și sub numele de „temporizator”, pentru motivul că schemele în care este folosit generează întârzieri de timp sau oscilații.

Ca prezentare constructivă, circuitul este realizat în trei variante de încapsulare: BE 555 E și BE 555 M în capsulă de plastic cu 14 terminale (To-116); BE 555 H și BE 555 MH în capsulă metalică cu 8 terminale (To-99) și BE 555 N și BE 555 MN; minicapsulă de plastic cu 8 terminale (MP 48).

Urmărind schema bloc din figura 20, observăm că în componența circuitului BE 555 intră două comparatoare, un circuit basculant tip RS, un amplificator inversor de ieșire, două tranzistoare și un divizor de tensiune rezistiv.

Rolul divizorului $R_1 R_2 R_3$ este de a asigura pragurile de tensiune pentru cele două comparatoare, respectiv $1/3$ din tensiunea de alimentare pentru comparatorul de jos ($0,3 V_a$) și $2/3$ din tensiunea de alimentare pentru comparatorul de sus ($0,66 V_a$). Aceste praguri pot fi modificate și pentru alte tensiuni prin intermediul intrării „control” (5). Cea de a doua intrare a fiecărui comparator este conectată la terminalele 6 (prag sus) și 2 (prag jos). Ieșirile comparatoarelor atacă intrările R și S ale circuitului basculant bistabil. Tensiunile de ieșire de pe terminalele 3 și 7 depind de stările circuitului basculant RS.

Fig. 20

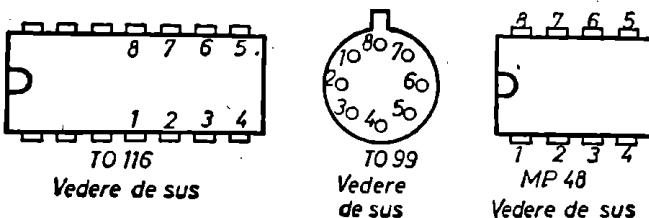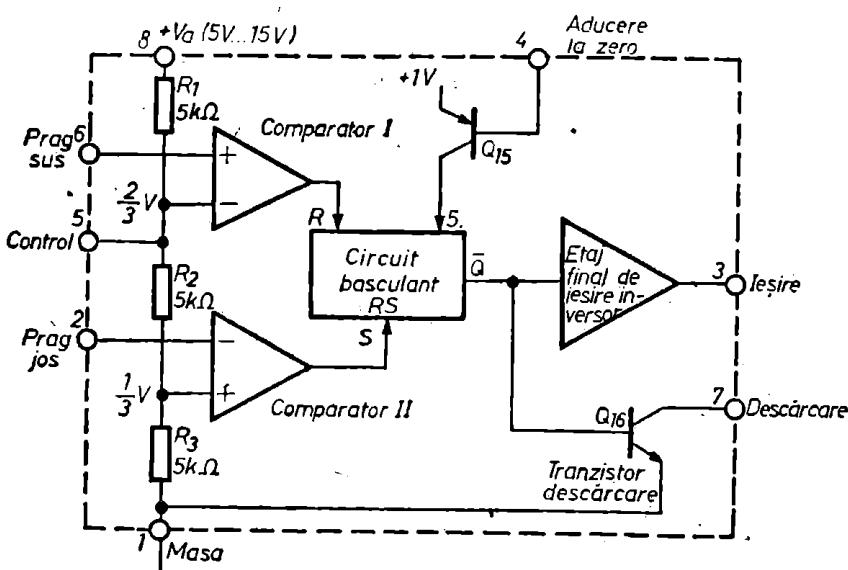

Se pot evidenția următoarele situații:

- a) Cînd tensiunea pe terminalul 6 este mai mare decît $\frac{2}{3} V_a$, la intrarea R se aplică nivel logic 1 ($R = 1$) rezultă, $\bar{Q} = 1$, iar la ieșirea 3 va exista starea 0.

În același timp, tranzistorul Q_{16} este saturat (deschis).

Rezumînd acest caz reținem: $R = 1$, $S = 0$; $r = 0$, $\bar{Q} = 1$; ieșirea 3 = 0. Tranzistorul Q_{16} este deschis, fiind astfel, pregătit să conducă un curent de colector.

- b) Cînd tensiunea pe terminalul 2 este una mai mică decît $\frac{1}{3} V_a$, atunci $S = 1$, $\bar{Q} = 0$, $r = 0$; ieșirea 3 = 1, iar tranzistorul Q_{16} este blocat.

Circuitul dispune și de o comandă suplimentară a circuitului basculant RS și anume aducerea la zero, scoasă la terminalul 4 și notată prescurtat cu ALO. Cînd acest terminal (4) este conectat la masă ($r = 1$), circuitul basculant trece în $\bar{Q} = 1$.

Cînd terminalul 4 este lăsat în aer sau este conectat la o tensiune pozitivă cuprinsă între 1 V și $+V_a$, atunci $r = 0$ și $\bar{Q} = 0$.

Situația cînd $S = 0$ simultan cu $R = 0$ este inoperantă, circuitul basculant memorînd starea avută inițial. Situația inversă, cînd $S = 1$ simultan cu $R = 1$, este întîlnită rar în practică, și conduce la trecerea circuitului basculant în $\bar{Q} = 0$.

În continuare, sînt prezentate cinci aplicații cu circuitul βE 555.

Schema 1. Etaj monostabil

În principiu, circuitul monostabil este un etaj care pentru impulsuri scurte de durate diferite, aplicate la intrare, generează la ieșire impulsuri de durată fixă bine stabilită. Durata impulsului de la intrare poate varia pînă la maximum durata impulsului de ieșire, acesta din urmă fiind determinat la rîndul lui de elementele constructive ale schemei.

Un astfel de etaj în care se folosește circuitul integrat $\beta E 555$ este arătat în figura 21.

După realizarea schemei și conectarea sursei de alimentare, circuitul trece și se menține într-o stare stabilă, caracterizată prin $U_{ies} = 0$. De asemenea, tensiunea la terminalele 6 și 7 este nulă, capacitorul C fiind practic scurtcircuitat de tranzistorul Q 16, care este deblocat prin $\bar{Q} = 1$.

Impulsul sau impulsurile de declanșare se aplică la terminalul 2. Deoarece această intrare aparține comparatorului II, reprezentând intrarea inversoare sau „pragul de jos” al schemei, este necesar ca impulsurile aplicate să fie negative, respectiv să coboare sub nivelul de $+\frac{1}{3} V_a$.

Apariția saltului negativ de tensiune la intrarea 2 face ca ieșirea comparatorului 2 să treacă în 1 logic, deci $S = 1$, iar circuitul basculant să treacă în starea opusă, adică $\bar{Q} = 0$, iar 3 în logic 1.

Acste schimbări de tensiuni în interiorul integratului fac ca și tranzistorul de descărcare Q 16 să se deblocheze, ceea ce permite condensatorului C să se încarce prin R de la sursa $+V_a$, tensiunea la bornele sale crescînd exponential către valoarea tensiunii de alimentare. Cum terminalul 6 este conectat împreună cu 7, se observă că la un moment dat tensiunea de încărcare a condensatorului C atinge valoarea de prag a comparatorului I, adică $+\frac{2}{3} V_a$.

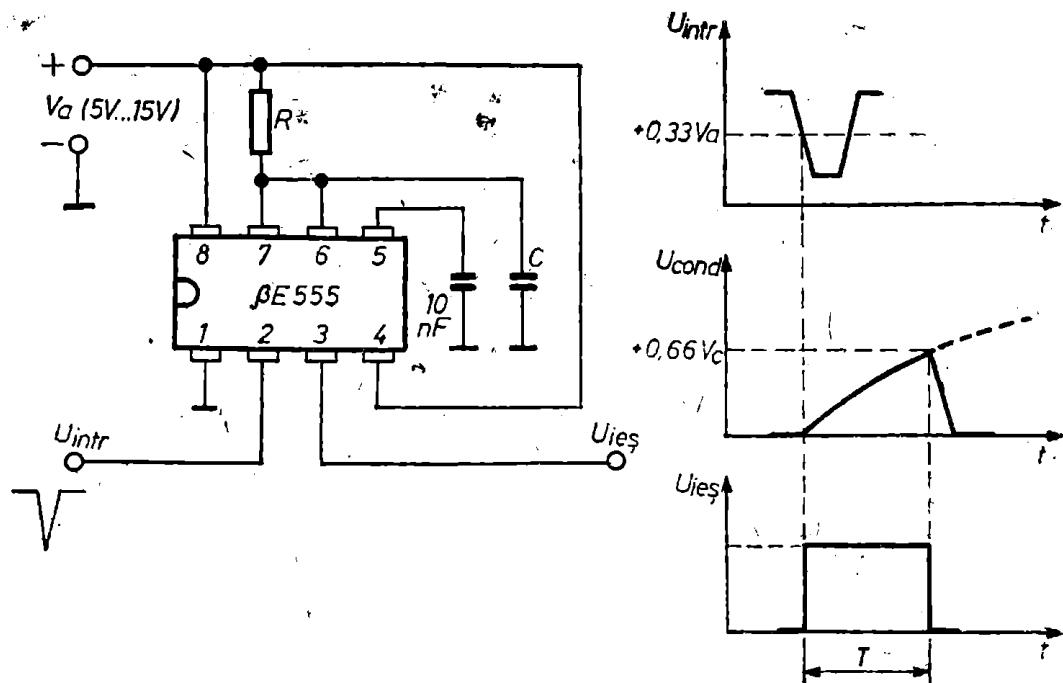


Fig. 21

respectiv $+0,66 V_a$; în acest moment, ieșirea acestuia care merge la R devine 1 logic, iar circuitul basculează și $\bar{Q} = 1$.

În același timp, tensiunea de ieșire 3 trece în zero, iar tranzistorul de descărcare Q 16, primind nivel logic 1 pe bază, permite descărcarea rapidă a capacitorului C. În momentul apariției unui nou impuls negativ pe intrarea 2, procesul se reia, în restul timpului montajul fiind în repaus.

Durata T a impulsului pozitiv obținut la ieșirea 3 este egală cu durata de încărcare a capacitorului C de la zero la 0,66 din tensiunea de alimentare.

Relația de calcul pentru acest timp este:

$$T = 1,1 RC$$

unde: T = timpul exprimat în secunde; R = valoarea rezistorului (în ohmi), C = valoarea capacitorului (în farazi).

În realizarea monostabilelor cu βE 555 trebuie să se țină seama de următoarele:

— valoarea minimă a duratei impulsurilor ce pot fi obținute la ieșire, este de 2 microsecunde;

— valoarea maximă admisă pentru rezistorul de temporizare R este de $20 M\Omega$, cind se folosesc capacitoare neelectrolitice și de $500 k\Omega$ în cazul în care se folosesc capacitoare electrolitice. Valoarea minimă admisă pentru R este de $1 k\Omega$.

— valoarea minimă a capacitorului de temporizare C , aprox. $50 pF$.

Dacă durata impulsului de comandă este mai mare decât durata T pentru care a fost construit monostabilul, atunci ieșirea 3 mărește semnalul de comandă de la intrare ($R = 1, S = 1$) temporizarea rămânând mascată sub acțiunea impulsului de la intrare. Pentru a evita asemenea situații, se recomandă folosirea unei rețele de derivare constând dintr-un rezistor R_d montat între terminalul 2 și terminalul 8 precum și a unei diode, de ex. 1N 4148, montată cu anodul la terminalul 2 și catodul la terminalul 8.

În același timp, impulsul de comandă se va aplica printre un capacitor C_d , legat în serie cu intrarea 2. Valorile acestor elemente se vor stabili ținând seama de relația:

$$T > 5 C_d \cdot R_d$$

unde $T = 1,1 RC$, amintit mai înainte.

În cazul cind monostabilul realizat cu βE 555 trebuie inclus în scheme TTL, acesta poate fi încadrat atât în ceea ce privește tensiunea de comandă de la intrarea ($U_{intr.}$) cît și cea de la ieșirea ($U_{ies.}$) cu porți de tipul CDB 400E. Într-o astfel de situație, ieșirea negată a unei porți se va conecta la terminalul 2 de la βE 555, iar o intrare a altrei porți se va lega la ieșirea de la terminalul 3 al lui βE 555. Alimentarea celor două circuite poate fi comună, respectiv 5 V.

Pînătre multiplele aplicații ale circuitului monostabil realizat cu βE 555 se numără și divizorul de frecvență ce poate avea un factor de divizare cuprins între 2 și cîteva zeci de ori.

Realizarea unei astfel de scheme se bazează pe faptul că monostabilul nu poate fi retrighezat în timpul ciclului de încărcare a condensatorului de temporizare.

Din impulsurile de comandă aplicate la intrare — care trebuie să fie foarte scurte, primul va declanșa apariția semnalului de ieșire, celelalte neavînd nici o influență asupra montajului; după terminarea ciclului de încărcare al lui C și apoi descărcarea bruscă a acestuia, respectiv după generarea durei T ,

următorul impuls, al n -lea din cele aplicate la intrare, va declanșa din nou monostabilul. În felul acesta la ieșire vom avea semnale de durată T din „ n ” impulsuri în „ n ” impulsuri aplicate la intrare. Factorul de divizare se determină în principiu din raportul dintre perioada T și perioada de repetiție a impulsurilor ce trebuie divizate. Astfel, dacă $T = 1,1$, $RC = 300$ milisecunde, iar distanța dintre două impulsuri aplicate la intrare este de 10 ms, factorul de divizare va fi $300 : 10 = 30$, respectiv la ieșire vom avea un impuls din 30 în 30 impulsuri aplicate la intrare.

Schemă 2. Etaj astabil

O schemă foarte mult folosită și în care circuitul integrat $\beta E 555$ și-a dovedit din nou calitățile este oscilatorul de relaxare sau circuitul basculant astabil. Un etaj astabil generează oscilații dreptunghiulare de anumită lățime a impulsului și cu un anumit factor de umplere. Acest tip de oscilații generate de $\beta E 555$ se obțin prin conectarea impreună a celor două intrări 2 și 6 ale comparatoarelor, intrări care urmăresc simultan tensiunea de pe capacitorul C (fig. 22).

La cuplarea tensiunii de alimentare, capacitorul C de temporizare începe să se incarce de la sursa $+V_a$ prin rezistoarele R_1 și R_2 . Deoarece în primul moment tensiunea la bornele lui C este nulă, și tensiunea aplicată intrării 2 și 6 este nulă; de aici rezultă că $R = 0$, $S = 1$ și $r = 0$. Această distribuție duce la $\bar{Q} = 0$ și deci tranzistorul de descărcare va fi blocat și ca atare nu va influența punctul de conexiune (7) dintre rezistoarele R_1 și R_2 . În acest timp, ieșirea 3 este în logic 1.

În momentul în care tensiunea de încărcare pe capacitor atinge valoarea de $+\frac{1}{3} V_a$, ieșirea S trece în 0 și cum $R = 0$, circuitul, respectiv ieșirea \bar{Q} , rămîne în starea avută mai înainte, adică nu se schimbă nimic la ieșirea 3 care rămîne tot în logic 1. Continuindu-și încărcarea, la un moment dat tensiunea pe C ajunge la $+\frac{2}{3} V_a$, sau $0,66 V_a$. În acest moment, ieșirea comparatorului I trece în logic 1, adică $R = 1$ și cum S rămîne tot în 0 rezultă bascularea bistabilului, care va trece în $\bar{Q} = 1$.

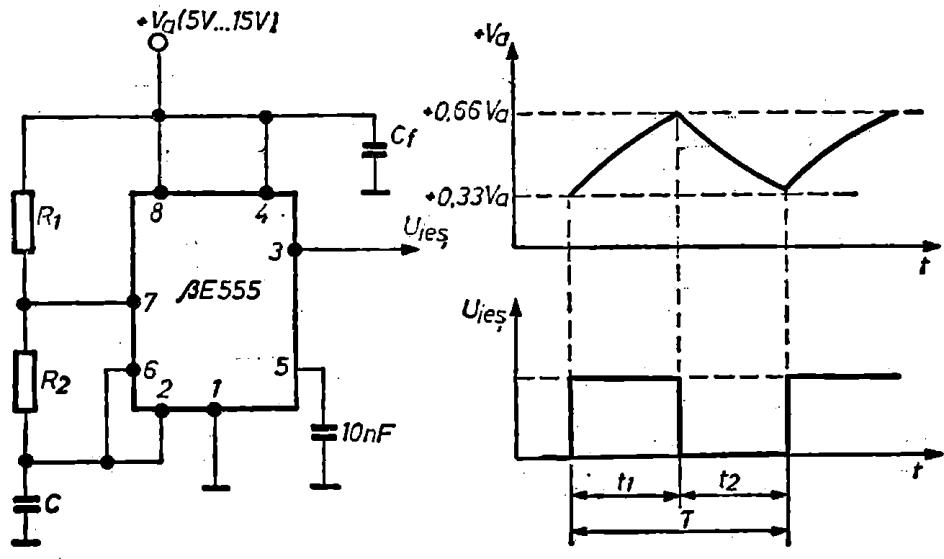


Fig. 22

Ca atare, ieșirea β trece în zero (fig. 22 b), iar Q_{16} se deschide și permite descărcarea lui C prin R_2 la masă. Cind în procesul descărcării tensiunea pe C ajunge la $+0,33 V_a$, ieșirea comparatorului II trece în 1 ($S = 1$), circuitul RS basculează, \bar{Q} devine zero ($\bar{Q} = 0$), ieșirea β trece în logic 1, iar Q_{16} se blochează; urmează din nou încărcarea lui C , procesul reluându-se, la ieșirea β putîndu-se culege semnale dreptunghiulare avînd durata t_1 egală cu timpul necesar capacitorului să se încarce de la $+0,33 V_a$ la $+0,66 V_a$ cu o pauză între impulsuri t_2 egală cu timpul necesar capacitorului să se descarce de la $+0,66 V_a$ la $+0,33 V_a$. De reținut deci că tensiunea la bornele lui C va oscila între $+0,33 V_a$ și $+0,66 V_a$ și invers, în timp ce tensiunea de la ieșirea β va bascula între practic zero volți și practic $+V_a$; de reținut de asemenea că impulsul de tensiune există doar pe timpul încărcării capacitorului.

Evaluarea timpului t_1 se face cu ajutorul relației:

$$t_1 = (R_1 + R_2) \cdot C \cdot \ln 2 \approx 0,7 C (R_1 + R_2)$$

iar a timpului t_2 cu:

$$t_2 = C \cdot R_2 \cdot \ln 2 \approx 0,7 C \cdot R_2$$

Valoarea perioadei oscilației semnalului de ieșire va fi în acest caz:

$$T = t_1 + t_2 = 0,7 C(R_1 + R_2) + 0,7 C R_2 = 0,7 (R_1 + 2R_2) C.$$

Frecvența de succesiune (de repetiție) a impulsurilor de ieșire este dată de relația:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(R_1 + 2R_2) C \cdot \ln 2} = \frac{1,44}{(R_1 + 2R_2) C}.$$

Pornind de la definiția factorului de umplere, F_u , ca fiind raportul dintre durată t_1 a impulsului propriu zis și perioada T , adică:

$$F_u = \frac{t_1}{T}$$

în cazul montajului nostru obținem valoarea:

$$F_u = \frac{C(R_1 + R_2) \ln 2}{C(R_1 + 2R_2) \ln 2} = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}}}.$$

Din această relație se observă că pentru $R_1 = 0$ factorul de umplere capătă valoarea:

$$F_u = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + 0}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

În practică se recomandă însă să nu se lucreze cu $R_1 = 0$, deoarece colectorul lui Q_{16} ar fi conectat direct la $+V_a$, iar curentul de colector prea mare care poate să apară, l-ar distrugă. Pentru acest motiv se recomandă ca valoare minimă pentru R_1 următoarea:

$$R_{1\min.} = \frac{V_a}{1 \text{ mA}} = 1\ 000 \text{ V}_a$$

Astfel dacă tensiunea de alimentare va avea 5 V rezultă că $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$. În literatura de specialitate se pot întâlni scheme în care factorul de umplere se poate modifica în limite destul de largi și anume între 0,05 la 0,95. Pentru aceasta, în schema astabilului din figura 22 se va introduce o diodă D_1 (de exemplu 1N 4148) între terminalul 2 și 7 așa fel ca anodul să fie la terminalul 7; de asemenea, se va introduce o altă diodă, D_2 , în serie cu R_2 și anume așa fel ca anodul să fie conectat la capătul capacitorului C , iar catodul la capătul rezistorului R_2 .

În acest fel se separă căile de încărcare și descărcare ale capacitorului C și anume încărcarea are loc prin R_1 și D_1 , calea prin R_2 și D_2 fiind blocată de D_2 montată așa după cum s-a indicat în sens de blocare; pentru acest motiv, timpul de încărcare al lui C între $+ \frac{1}{3} V_a$ și $+ \frac{2}{3} V_a$ va fi:

$$t_1 = 0,7 (R_1 + R_{D_1}) \cdot C \simeq 0,7 CR_1,$$

unde R_{D_1} reprezintă rezistența diodei D_1 în sensul de conducție (practic se va lua $R_{D_1} = 300 \text{ ohmi}$).

În momentul începerii procesului de descărcare, dioda D_1 lucrează în sens de blocare, în timp ce curentul de descărcare trece prin dioda D_2 aflată în sens de conducție. De aici rezultă:

$$t_2 = 0,7 R_2 C, \text{ iar } T = t_1 + t_2 = 0,7 C(R_1 + R_2).$$

Referindu-ne la factorul de umplere, aplicat în cazul acestei modificări găsim:

$$F_u = \frac{t_1}{T} = \frac{0,7 R_1 C}{0,7 C (R_1 + R_2)} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Pentru obținerea unui montaj cu posibilități rapide de modificare a factorului de umplere, se poate apela la înlocuirea celor două rezistoare R_1 și R_2 cu un potențiometru având cursorul conectat la terminalul 7. Pentru filtrare se va folosi un condensator electrolitic conectat în paralel cu un condensator ceramic de 500 pF pe terminalul 8.

Frecvența stabilă maximă, recomandată pentru un asemenea oscilator realizat cu 555 este de 500 kHz, deși practic se pot obține și oscilații de 1 MHz.

Un alt mod de a asigura tensiunea de încărcare a capacitorului constă în folosirea tensiunii ce există la terminalul 3, respectiv tensiunea de ieșire.

Se obține astfel o schemă de oscilator de relaxare destul de simetrică și cu un singur rezistor în circuit și unde $t_1 = t_2 = RC \ln 2$.

Față de schema din figura 22a, în această variantă dispar R_1 și R_2 și se cuplă un rezistor R între terminalul 2 (unit cu 6) și terminalul 3.

Terminalul 7 poate rămâne nefolosit sau poate fi conectat la $+ V_a$ printr-un rezistor de circa 3 kΩ, constituind o a doua ieșire (ieșire suplimentară).

Rezistorul R astfel introdus va servi atât la încărcarea cât și la descărcarea lui C , tensiunea de la bornele capacitorului variind între cele două valori cunoscute: $+ 0,33 V_a$ și $+ 0,66 V_a$.

Cind tensiunea la terminalul de ieșire 3 este în nivel logic 1, capacitorul C începe să se încarcă prin R , iar cind tensiunea trece în 0 logic, capacitorul se va descărca prin același rezistor.

Schema 3. Generator tip „tren de impulsuri”

Cu ajutorul a două circuite integrate $\beta E 555$, montate fiecare ca oscilator, se poate obține o schemă capabilă să genereze semnale tip „tren de impulsuri”, adică oscilații de frecvență f_1 care sunt întrerupte sau emise cu o frecvență f_2 unde $f_1 \gg f_2$.

Schema de principiu a generatorului tip „tren de impulsuri” este prezentată în figura 23. Se poate observa că fiecare integrat este montat după o schemă de oscilator asemănătoare celei din figura 22, adică o schemă de oscilator de relaxare.

Circuitul integrat I va oscila pe o frecvență în jur de 800 Hz, frecvență ce este determinată de mărimile $R_1 - R_2 - C_1$.

Circuitul integrat II are o frecvență de lucru în jur de 1 Hz, determinată, de $R_3 - R_4 - C_6$.

Funcționarea oscilatorului realizat cu circuitul I este întreruptă în ritmul oscilațiilor montajului realizat cu circuitul II . Semnalul de întrerupere este asigurat prin intermediul diodei D_1 . Astfel, cind ieșirea 3 a circuitului II este în 0 logic, dioda D_1 se deschide și suntează capacitorul C_1 , operație prin care oscilațiile de 800 Hz se întrerup. Cind ieșirea 3 a aceluiași circuit trece în 1 logic, atunci oscilațiile reapar și durează un timp t determinat de elementele oscilatorului de 1 Hz. Pentru schimbarea frecvențelor celor două oscilatoare, vom acționa fie asupra capacitoarelor de încărcare C_1 și C_6 fie asupra rezistorilor $R_1 - R_2$ și $R_3 - R_4$, fie numai asupra unuia din elemente.

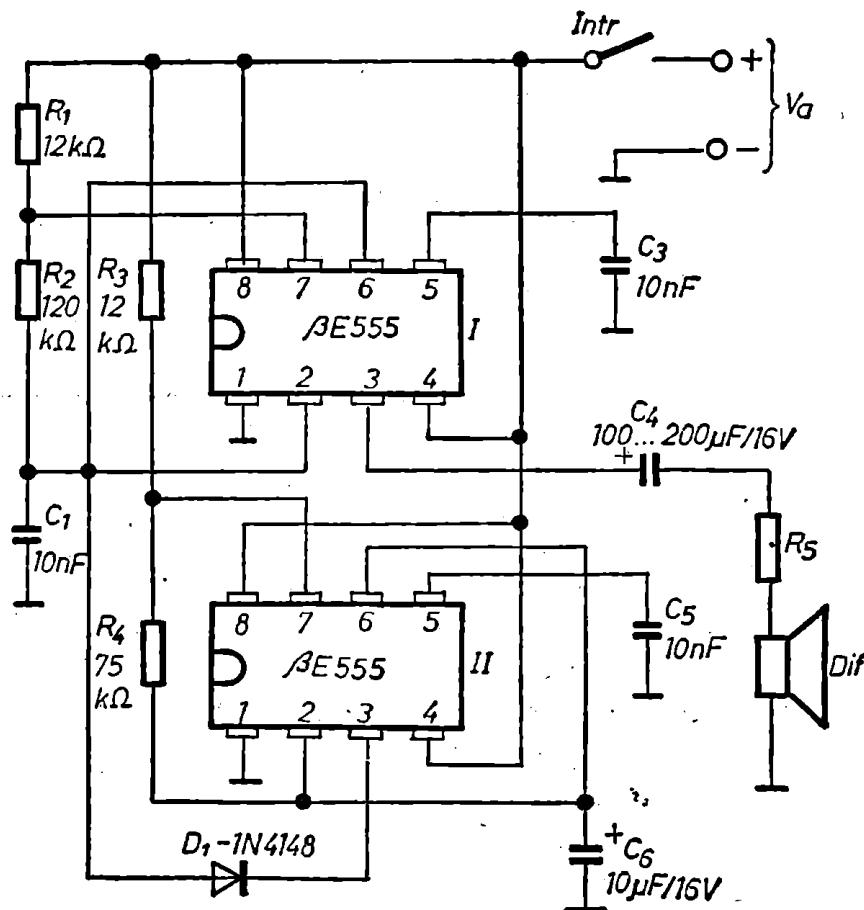


Fig. 23

Se înșală audio generat este redat de un difuzor de 75 ohmi și o putere de 0,25 W. În cazul în care nu se dispune de un difuzor de asemenea impedanță, atunci se va completa diferența de rezistență pînă la aproximativ 80 ohmi, folosind o rezistență serie notată în schemă cu R_3 . Alimentarea se poate face de la o sursă de 6 V ... 15 V. Pentru conectarea acesteia, respectiv pentru punerea în funcțiune a schemei, se folosește intrerupătorul *Intr.*

Schemă are numeroase aplicații, printre care se poate aminti aceea de semnalizator de avarie, avertizor la depășirea unei mărimi etc.

Schema 4. Generator de pachete de impulsuri

Folosind un circuit temporizator βE 555 se poate obține un montaj capabil să producă, la o comandă externă, o salvă de impulsuri care să dureze un timp limitat, chiar dacă comanda dată se menține. Această posibilitate apare ca urmare a existenței terminalului 4 (aducere la zero) prin care se poate comanda atât pornirea cât și oprirea oscilațiilor circuitului temporizator; din descrierea circuitului s-a reținut că atunci cînd terminalul 4 se află la o tensiune sub + 0,4 V, oscilațiile sunt blocate și invers, cînd tensiunea aplicată depășește + 1 V, la ieșirea 3 vom obține oscilații.

În principiu, schenia propusă (fig. 24) cuprinde un oscilator astabil, cu încărcarea capacitorului de temporizare C_1 de la terminalul de ieșire (3) și un etaj de comandă realizat cu tranzistorul T_1 .

Montajul poate fi alimentat de la o sursă de curent continuu avînd valori cuprinse între 5 și 15 V.

În poziția de repaus, contactul *Intr* este deschis, situație în care tranzistorul T_1 primind tensiune de polarizare pe bază prin R_5 este deschis, respectiv tensiunea existentă între colector și masă este sub + 1 V.

Capacitorul C_3 , cuplat între colectorul lui T_1 și masă prin R_3 , pentru acest moment, se află descărcat, iar la terminalul 4 nu este aplicată nici un fel de tensiune, motiv pentru care ieșirea 3 este în nivel logic zero.

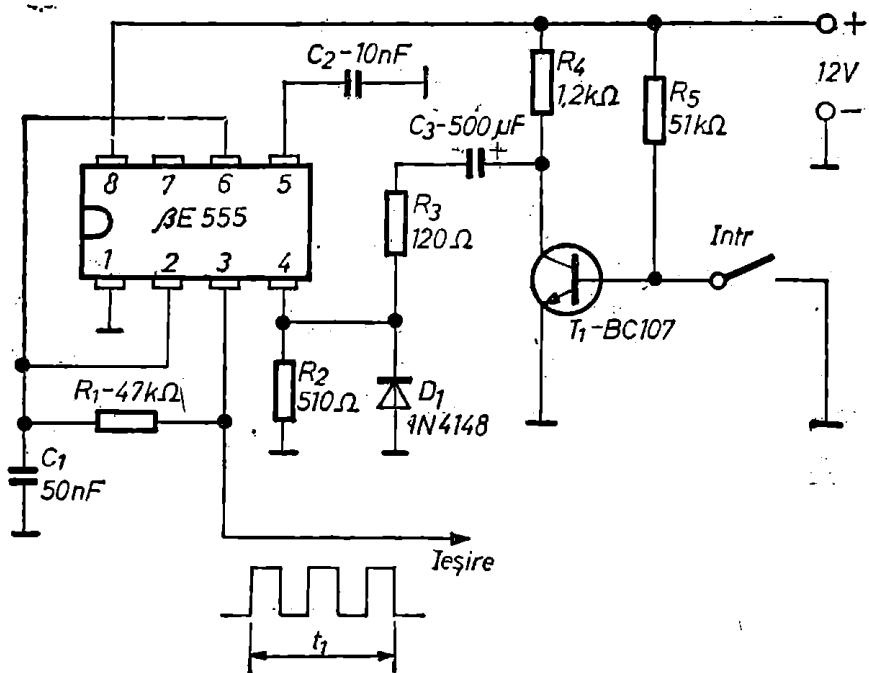


Fig. 24

La inchiderea contactului *Intr* baza tranzistorului T_1 este cuplată la masă și ca atare tranzistorul se blochează.

De data aceasta, tensiunea la colectorul său este practic de $+10$ V; capacitorul C_3 începe să se încarce, curentul său de încărcare străbătînd și rezistorul R_s .

Tensiunea ce apare la bornele lui R_2 este aplicată și terminalului 4 de aducere la zero, condiție suficientă pentru ca la ieșirea 3 să fie generată oscilația datorată componentelor $R_1 - C_1$.

Dar curentul de încărcare scade după o lege exponențială, oscilațiile existind atât timp cât tensiunea de la terminalul 4 nu a scăzut sub + 0,4 V.

În continuare, chiar dacă menținem pe *Inir* apăsat, oscilațiile nu vor mai apărea deoarece tensiunea la terminalul 4 este practic nulă.

La eliberarea întrerupătorului $Intr$, tranzistorul T_1 începe să conducă din nou, capacitorul C_3 descărcându-se prin acesta și prin dioda D_1 ; rolul diodei D_1 este de a proteja intrarea 4 de tensiuni negative care apar în procesul descărcării lui C_3 .

Tot rol de protecție îl are și rezistorul R_3 , care limitează curentul de desărcare al capacitorului C_3 prin T_1 . Valoarea oscilației de joasă frecvență generată, depinde de valorile $R_1 - C_1$, frecvență care poate fi modificată după dorință. Pentru valorile date în schema din figura 24 se obține o oscilație în jur de 600 Hz.

Un asemenea montaj este util în scopul efectuării unor semnalizări, ca avertizor sonor, pentru declanșarea unor instalatii etc.

Schema 5. Dublor de tensiune

Montajul prezentat în figura 25 permite obținerea unei tensiuni continue aproape dublă ca valoare față de o tensiune de alimentare primară. Astfel, pentru schema de față, plecind de la o sursă de alimentare de 12 V se poate obține o tensiune continuă sigură de 20 V.

Cum tensiunea maximă cu care poate fi alimentat circuitul integrat β E 555 este de 15 V, rezultă că tensiunea maximă obțenabilă de la un astfel de montaj are valoarea de circa 25 V.

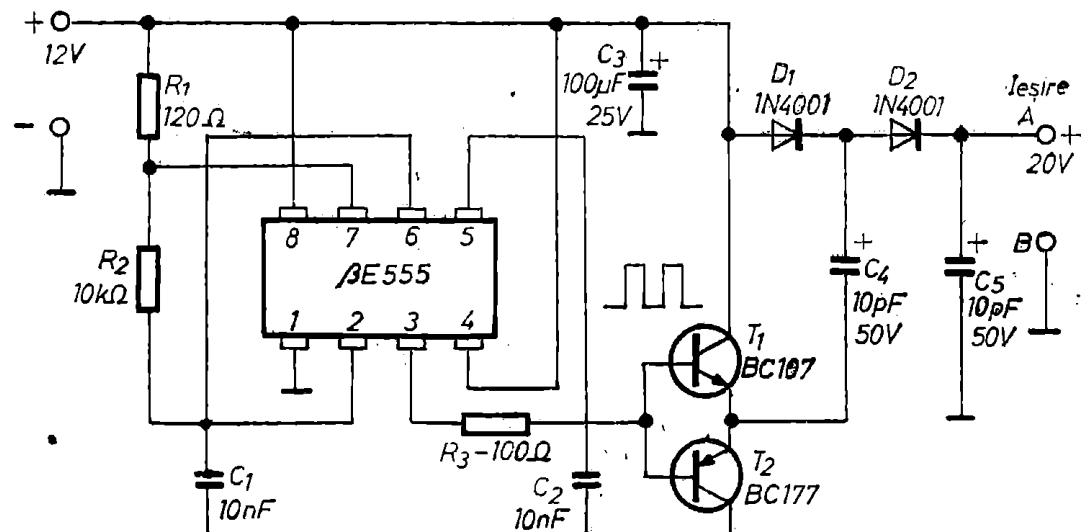


Fig. 25

Ca elemente componente, schema este constituită dintr-un oscilator astabil realizat cu circuitul integrat βE 555, care furnizează la ieșirea 3 impulzuri dreptunghiulare având o frecvență de circa 8 kHz și amplitudine de aproape 12 V , un etaj comutator realizat cu tranzistoarele complementare T_1 și T_2 și un etaj redresor dublu realizat cu $D_1 - D_2 - C_4 - C_5$.

Impulsurile obținute de la ieșirea 3 a circuitului integrat ajung prin intermediul rezistorului limitator R_3 la bazele celor două tranzistoare. Cînd impulsul sosit este în 0 logic, începe să conducă tranzistorul T_2 (pnp), deoarece potențialul aplicat bazei sale prin R_3 este de -12 V având aceeași polaritate care este aplicată și colectorului. Cînd impulsul trece în 1 logic, se deschide T_1 (npn), deoarece potențialul bazei este de aceeași polaritate cu potențialul colectorului său.

În acest mod, oscilațiile astabilului deschid pe rînd cele două tranzistoare, similar cu funcționarea unui comutator mecanic.

Cînd este deschis tranzistorul T_2 , atunci capacitorul C_4 se încarcă de la sursa de $+12\text{ V}$, prin dioda D_1 , deoarece armătura sa pozitivă primește plusul prin dioda D_1 , iar armătura sa negativă este conectată la masă prin tranzistorul T_2 .

Cînd se deschide tranzistorul T_1 (T_2 se blochează), observăm că C_4 se inseriază cu sursa de alimentare prin joncțiunea colector-emitor a tranzistorului deschis. Prin dioda D_2 armătura plus a capacitorului C_4 este conectată la armătura plus a capacitorului C_5 . În acest mod C_5 este forțat să se încarce cu o tensiune rezultată din inserierea sursei de 12 V , cu tensiunea existentă la bornele lui C_4 încărcat.

Deși se încarcă la sursa de $+12\text{ V}$, tensiunea la bornele lui C_4 după încărcare începe să scadă rapid, prin pierderile datorită rezistenței de izolație, motiv pentru care nu se poate beneficia de exact $+12\text{ V}$. O pierdere de tensiune apare apoi și pe tranzistorul T_1 și dioda D_2 , aflate în serie pe circuit în momentul descărcării lui C_4 .

În acest mod, tensiunea rezultată la bornele lui C_5 nu este $2 \times 12\text{ V} = 24\text{ V}$, ci mai mică cu cîteva unități. De asemenea, tensiunea de ieșire nu rămîne constantă, ci scade o dată cu creșterea curentului consumat.

Pentru reușita montajului este necesar ca C_4 și C_5 să fie de bună calitate, în sensul că nu trebuie să aibă curenți de fugă, ceea ce corespunde unei rezistențe de pierdere datorită dielectricului. În acest sens, sunt recomandați capacitorii cu tantal din seria CTS-P sau CTS-M.

SURSA STABILIZATĂ

Pentru efectuarea multor experiențe de laborator este necesar să avem la dispoziție un număr mai mare de surse stabilizate. În situația cînd nu disponem de asemenea alimentatoare, putem apela la o schemă extrem de simplă, capabilă să ofere tensiuni stabilizate și reglabile în domeniul $0 - 10\text{ V}$, cu un consum de curent în sarcină de maximum 10 mA .

Schemă propusă se alimentează de la o sursă nestabilizată de curent continuu, sursă la care este posibil să se conecteze în derivație toate aceste „mini-alimentatoare“. Schema prezentată în figura 26 se compune din două diode Zener, un potențiomетru și un rezistor.

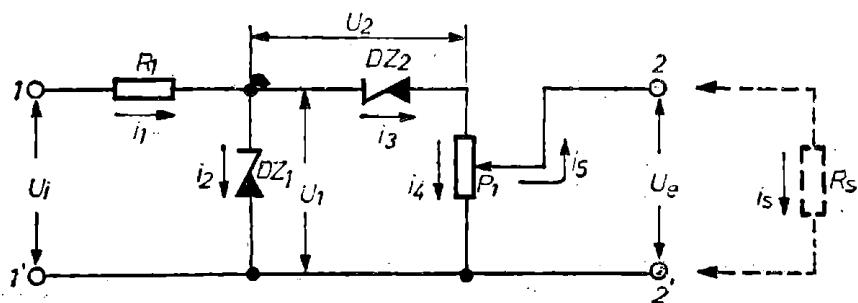


Fig. 26

Tensiunea de intrare în sursă, tensiune care se preia de la redresorul nestabilizat, este notată cu U_i , iar tensiunea stabilizată, culeasă potențiomeric la ieșire, este notată cu U_e . Valourile componentelor din schemă sunt date pentru o tensiune de ieșire reglabilă între 0 — 10 V. Pentru alte domenii, mai mici sau mai mari, este necesară schimbarea diodelor Zener și a celorlalte componente, aplicându-se același mod de calcul ca cel folosit pentru schema dată. Principal, schema folosește diferența dintre două tensiuni stabilizate cu ajutorul a două diode Zener.

Valoarea tensiunii necesare la intrare este dată de relația: $U_i = R_1 \cdot i_1 + U_1$, unde U_1 reprezintă tensiunea de stabilizare a diodei DZ_1 . Tensiunea maximă de ieșire este dată de relația: $U_e = U_1 - U_2$, unde U_2 reprezintă tensiunea de stabilizare a diodei DZ_2 .

Dc reținut deci că tensiunea de ieșire obținută este tocmai diferența dintre tensiunile de lucru ale diodelor DZ_1 și DZ_2 unde, $U_1 > U_2$. În cazul nostru am ales $U_1 = 15$ V, prin folosirea diodei PL 15 Z, iar $U_2 = 4,7$ V, prin folosirea diodei PL 4 V 7 Z, de unde rezultă $U_e = 15$ V — 4,7 V = = 10,3 V.

Curentul care circulă prin dioda DZ_2 are valoarea: $i_3 = i_4 + i_s$, unde: i_4 — curentul prin potențiometrul P_1 , iar i_s — curentul prin rezistența de sarcină R_s .

Dacă impunem curentul prin R_s de maxim 10 mA și tot de 10 mA curentul prin potențiometrul P_1 rezultă că i_3 va avea o valoare de 20 mA.

Valoarea potențiometrului este în acest caz:

$$P_1 = \frac{U_e}{i_4} = \frac{10,5 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1050 \text{ ohmi.}$$

Practic se va lucra cu un potențiometru de 1 kΩ/0,25 W.

Valoarea minimă a rezistenței de sarcină va fi:

$$R_s = \frac{U_e}{i_s} = \frac{10,5 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1050 \text{ ohmi.}$$

Pentru a determina valoarea rezistorului R_1 se pleacă de la recomandarea ca valoarea tensiunii continue nestabilizate U_i să fie de 1,6 ori mai mare decât tensiunea de lucru a diodei Zener DZ_1 .

În cazul nostru, $U_i = 1,6 \cdot U_{DZ_1} = 1,6 \times 15 \text{ V} = 24 \text{ V}$. De aici rezultă că pe rezistorul R_1 trebuie să existe o cădere de tensiune de: $U_{R_1} = U_i - U_{DZ_1} = 24 \text{ V} - 15 \text{ V} = 9 \text{ V}$. Valoarea rezistorului va fi atunci: $R_1 = U_{R_1}/i_1$, unde $i_1 = i_2 + i_3$, iar $i_3 = i_4 + i_s = 20 \text{ mA}$.

Dacă impunem și prin dioda DZ_1 un curent tot de $i_2 = 10 \text{ mA}$ rezultă:

$$i_1 = 10 \text{ mA} + 20 \text{ mA} = 30 \text{ mA} \text{ și } R_1 = 9 \text{ V}/30 \text{ mA} = 300 \text{ ohmi.}$$

Puterea disipată pe R_1 este:

$$P_d = U_{R1} \times i_1 = 9 \text{ V} \times 0,03 \text{ A} = 0,27 \text{ W}.$$

Practic se va lucra cu un rezistor de 0,5 W sau mai mare.

Pentru un filtraj suplimentar, dar mai ales pentru evitarea influenței dintre mai multe asemenea scheme conectate la aceeași sursă, se recomandă introducerea unui condensator electrolytic de $100 \mu\text{F}/40 \text{ V}$ la bornele de intrare 1 — 1. De asemenea, se poate conecta un condensator de filtraj și la bornele 2 — 2.

Pentru urmărirea valorii tensiunii obținute la bornele de ieșire 2—2 se recomandă cuplarea unui voltmetru.

Se poate recurge și la fixarea pe axul potențiometrului a unui disc gradat în tensiuni, dar această soluție prezintă abateri, deoarece tensiunea de ieșire variază funcție de valoarea sarcinii. Astfel, pentru poziția de centru a potențiometrului P_1 și cu $R_s = 1\ 000$ ohmi se va culege o tensiune de 4 V, pentru $R_s = 2\ 000$ ohmi se va culege o tensiune de 4,5 V, iar pentru $R_s = 3\ 000$ ohmi o tensiune de 4,7 V.

Cind se lucează cu sursa, este recomandabil ca înainte de conectarea consumatorului R_s , cursorul potențiometrului să fie adus către masă, urmând ca stabilirea tensiunii necesare să se facă prin rotirea lentă a axului potențiometrului.

IMPULSURI „CRESCENDO”

În schema din figura 27 este prezentat un generator de impulsuri drepte unghiulare, avînd durata crescătoare de la un impuls la altul.

Practic, în momentul în care prin manevrarea întrerupătorului *Intr* a fost cuplată sursa de alimentare E_a , generatorul intră în funcționare, iar becul L_1

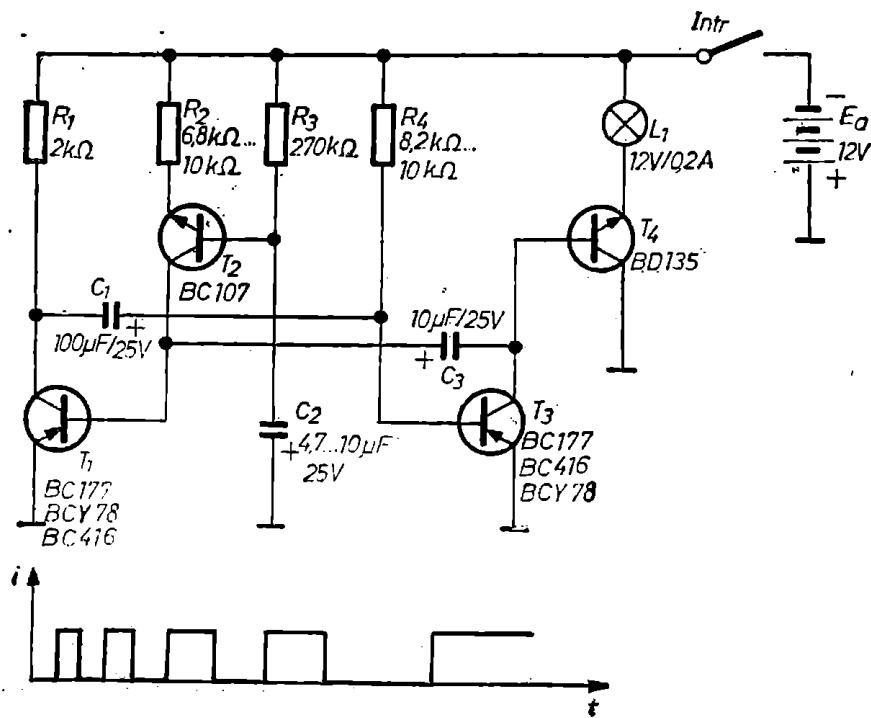


Fig. 27

Începe să se aprindă și să se stingă la început mai des, iar apoi din ce în ce mai rar, rămînînd în cele din urmă aprins permanent și pentru o nouă comandă este necesară acționarea întreupătorului *Intr.*

Schema reprezintă un multivibrator astabil comandat, realizat cu tranzistoarele $T_1 - T_3$, tranzistorul de comandă fiind T_2 .

Sarcina tranzistorului T_3 o reprezintă joncțiunea BE a tranzistorului T_4 .

Dacă tranzistorul T_2 nu ar exista în montaj, în locul lui fiind introdus un rezistor de aceeași valoare ca R_4 , atunci vom constata că becul L_1 se va aprinde și se va stinge ritmic, la intervale de timp constante. Existența tranzistorului T_2 montat în circuitul de polarizare al bazei lui T_1 face ca tensiunea aplicată acestuia să scadă după o constantă de timp impusă de grupul R_3C_2 .

Într-adevăr, în momentul cuplării sursei de alimentare condensatorul C_2 începe să se încarce prin R_3 , curentul de încărcare asigurînd deschiderea tranzistorului T_2 . La rîndul său, T_2 deblocă tranzistorul T_1 , în timp ce T_3 se află blocat, respectiv becul L_1 stins.

După încărcarea capacitorului C_1 , intră în conducție T_3 în timp ce T_1 se blochează, o operație ce tinde să se repete și dînd naștere impulsurilor caracteristice funcționării circuitului basculant.

Spre deosebire însă de circuitul basculant astabil clasic, unde durata impulsurilor este constantă datorită valorii constante a rezistoarelor din circuitul de bază, în cazul schemei de față impulsurile generate au durată variabilă, deoarece rezistorul din baza lui T_1 — care este reprezentat de rezistență internă a lui T_2 — se modifică de la un moment la altul prin încărcarea lui C_2 .

Cînd curentul de încărcare al lui C_2 — curent care străbate și R_3 — scade astfel încît tensiunea de la bornele rezistorului R_3 coboară sub 0,6 V, tranzistoarele T_2 și T_1 se blochează.

Celelalte două tranzistoare, T_3 și T_4 , trec și rămîn în conducție, tensiunea de deschidere pentru T_3 fiind asigurată de rezistorul R_4 .

În acest mod, după generarea pachetului de impulsuri „crescendo” becul L_1 rămîne în permanență aprins. (În cazul în care capacitorul C_2 nu este de calitate și are o rezistență de scurgere mică, atunci este posibil ca becul L_1 să continue să se aprindă ritmic). Prin modificarea valorii lui C_2 sau a lui R_3 se pot obține duree diferite ale impulsurilor generate.

Consumul de curent, pentru o tensiune de alimentare de 12 V este de 200 mA. Becul L_1 este de tip ușual și anume 12 V/0,2 A.

Tranzistorul T_4 se va monta pe un radiator cu o suprafață de minim 15 cm².

Tensiunea de polarizare în timpul funcționării, la baza lui T_3 , este de 0,7 V, iar la baza lui T_4 de 0,75 V.

Punerea ritmică în funcțiune se poate face fie manual, fie înlocuind întreupătorul *Intr* cu contactele unui releu, acesta fiind la rîndul său comandat cu un sistem convenabil.

Montajul poate fi folosit ca sistem de semnalizare optică, fiind eficace datorită variației în timp a duratei de semnalizare. Pornind tot de la acest montaj se poate realiza și un sistem de semnalizare acustică unde semnalele emise să aibă același caracter de crescendo. Pentru aceasta este suficient ca în locul becului L_1 să introducem un oscilator realizat cu circuit *LC* sau tip multivibrator.

TRIPLOR DE TENSIUNE

Plecind de la o tensiune alternativă U de 50 Hz și de mică valoare, se poate obține, printr-un sistem de redresare, o tensiune continuă pe sarcină, care să fie mai mare de $8U$.

Schema de principiu a triplorului de tensiune este dată în figura 28.

Se folosesc trei diode identice și trei capacitoare identice. Tensiunea alternativă U ce trebuie triplată este culeasă din secundarul transformatorului $Tr. 1$. Tensiunea de ieșire redresată se culege la bornele plus-minus. Una dintre borne poate fi conectată la masă.

Vom descrie funcționarea schemei pornind de la faptul că în secundar există pe rînd, când semialternanța pozitivă, când cea negativă. Astfel, în momentul când apare semialternanța pozitivă (+ SA), curentul circulă de la punctul b către punctul a , circuitul închizîndu-se prin dioda D_1 și capacitorul C_1 . Cum este vorba de o semialternanță, deci de un curent care circulă în același sens, rezultă că C_1 se va încărca, tensiunea la borne fiind $u_1 = \sqrt{2} U$, unde U este tensiunea eficace alternativă din secundar.

Altă cale pentru această semialternanță nu există, deoarece D_1 , în conducție, șunteează cclalalte elemente. Un curent care ar tinde să treacă prin C_3 și D_3 nu poate încărca pe C_2 , deoarece ambele armături ale acestuia se află la același potențial.

De reținut că pentru prima alternanță (+ SA) s-a produs încărcarea capacitorului C_1 .

Când sosete semialternanța negativă (- SA), aceasta va circula de la punctul a către punctul b . Pentru acest sens, dioda D_1 se află în blocare.

De asemenea, se observă că dioda D_1 este încadrată în partea dinspre anod (A) de tensiunea semialternanței negative, avînd minusul către anod (A), iar în partea dinspre catod (K) de tensiunea u_1 cu care este încărcat C_1 . Cum prin bara de jos cele două tensiuni sunt inseriate, rezultă că între capetele diodei D_1 se va măsura o tensiune compusă din $u_1 + U$.

Această tensiune nu se poate închide prin D_1 , deoarece tensiunea u_1 mută punctul de funcționare al diodei către stînga (în blocare), iar semialternanța U circulă în sensul de blocare al diodei. În schimb tensiunea $u_1 + U$ trece prin D_2 , încarcînd capacitorul C_2 cu $u_1 + U$. Practic, tensiunea u_1 mută punctul de funcționare al diodei D_2 către dreapta (în sens de conducție) cu valoarea u_1 . Dacă considerăm ca mai înainte că $u_1 = \sqrt{2} U$ rezultă că la

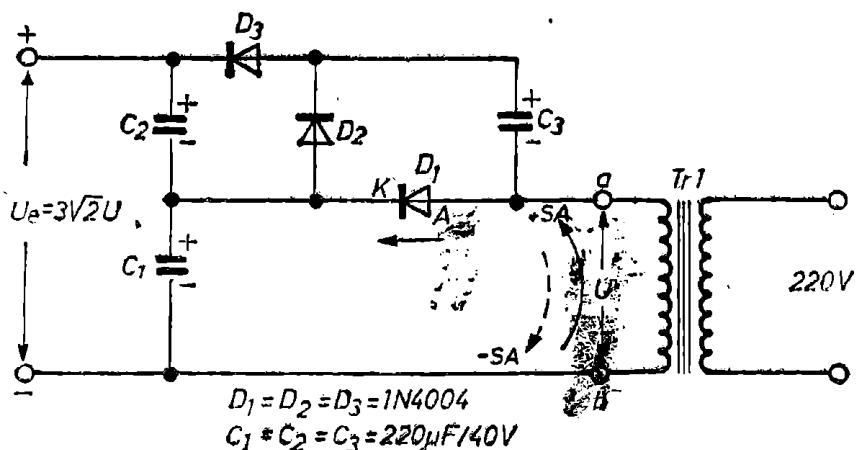


Fig. 28

bornele lui C_3 vom găsi tensiunea $2u_1 = 2\sqrt{2}U$. Folosind un voltmetru de c.c. vom constata că într-adevăr la bornele lui C_3 apare o tensiune continuă de valoarea indicată. La sosirea următoarei semialternanțe, care este pozitivă (+ SA), prin D_1 , C_1 este din nou încărcat (cu cantitatea de electricitate cedată lui C_3), iar C_3 prin D_3 se descarcă pe C_2 . După parcurgerea mai multor oscilații, tensiunea continuă la bornele lui C_2 ajunge la valoarea $2u_1 = 2\sqrt{2}U$.

Cum tensiunea continuă la bornele lui C_1 este $u_1 = \sqrt{2}U$ și cum C_1 este inseriat cu C_2 rezultă că la bornele de ieșire plus-minus vom găsi tensiunea $2u_1 + u_1 = 3u_1 = 3\sqrt{2}U$.

Dacă la bornele de ieșire nu există consumator, tensiunea $3u_1$ se păstrează constantă, eventualele pierderi prin capacitoare nefiind observate. Cînd între bornele de ieșire se conectează un consumator avînd rezistență de sarcină R_s , atunci prin acesta va circula un curent preluat de la cele două capacitoare inseriate. Cînd valoarea rezistenței de sarcină este mică, respectiv curentul solicitat de la sursă este mare, capacitoarele nu se mai pot încărca pînă la tensiunea de vîrf, ceea ce are ca efect scăderea tensiunii de la borne. Măsurători efectuate cu un asemenea montaj, avînd valorile elementelor din desen și cu tensiunea alternativă $U = 9,5$ V, au dat la ieșire o tensiune continuă în gol (fără sarcină) de 40 V, rezultată din $U_e = 3\sqrt{2}U = 3 \times 1,41 \times 9,5 \approx 40$ V.

La cuplarea diverselor sarcini, această tensiune se modifică în sensul celor arătate mai înainte, rezultatele obținute fiind trecute în tabelul 1.

Tabelul 1

| Valoarea rezistenței de sarcină [ohmi] | Valoarea curentului prin sarcină [mA] | Tensiunea măsurată la ieșire pe sarcină [volți] |
|--|---------------------------------------|---|
| 560 | 52 | 20 |
| 820 | 38 | 31 |
| 1 000 | 32 | 32 |
| 1 500 | 22 | 33 |
| 2 000 | 17 | 34 |
| 3 000 | 12 | 36 |

Valorile de tensiune U cu care se poate lucra pot fi mult mai mari față de exemplul prezentat. În acest caz este necesar ca tensiunea de lucru a capacitoarelor să fie luată în concordanță cu tensiunile redresate obținute, iar tensiunea inversă a diodelor să aibă o valoare mai mare decît $3U$.

Schema este recomandată și pentru obținerea de tensiuni de ordinul sutelor de volți, evitîndu-se astfel realizarea de transformatoare cu bobinaje secundare ce necesită măsuri deosebite contra străpungerilor.

Elimînd din schema triplorului de tensiune dioda notată cu D_1 , vom constata că se obține un dublu de tensiune, respectiv la bornele de ieșire vom putea măsura tensiunea $2\sqrt{2}U$. De reținut că în acest caz tensiunea continuă de la bornele lui C_1 este nulă, acest capacitor putînd fi săpat.

AUTOMATE UTILITARE

TREI MINUTE O CONVORBIRE

Utilitatea unui dispozitiv care să ne atenționeze asupra durării convorbirii telefonice este evidentă: pe de o parte permite să ne încadrăm în numărul de convorbiri alocate, iar pe de altă parte contribuie la reducerea încărcării centralelor telefonice care ne deservesc.

Contorizarea durării unei convorbiri telefonice se face la abonatul chemător și începe din momentul în care legătura dintre aceștia s-a stabilit efectiv, adică din momentul în care abonatul chemat a ridicat microreceptorul. Se cunoaște că durata stabilită pentru o convorbire este de trei minute, deoarece celor trei minute, chiar cu câteva secunde, duce la înregistrarea și deci la taxarea unei noi convorbiri. Rezultă că este posibil să fim taxați dublu pentru convorbiri la care avem impresia că ne-am încadrat în timp. Iată de ce utilitatea unei așa zise „telelepsidre” este pe deplin justificată.

În prezent se folosesc mai multe tipuri de asemenea dispozitive. Ca principiu ele se împart în două mari grupe: 1) dispozitive cu avertizare sonoră și 2) dispozitive cu avertizare optică.

Cele din prima grupă folosesc ca semnal de anunțare a trecerii celor trei minute, un sunet emis de un mic difuzor, sau de o casă telefonică. Un dezavantaj al acestui procedeu este faptul că sunetul respectiv poate deranja persoanele din jur, sau în cazul unui nivel de zgomot ambiant ridicat este posibil ca el să nu fie perceput.

Cele din grupa a doua sunt construite cu semnalizare prin LED-uri, becuri, aparate de măsură etc. Deși acestea obligă pe abonat să privească spre dispozitiv, totuși, prin așezarea convenabilă a sursei, dezavantajul poate fi înălțurat.

În cele ce urmează este prezentat un asemenea dispozitiv care este destul de simplu de realizat și etalonat și care are ca sursă de avertizare un bec electric. Lumina destul de puternică pe care o dă becul folosit, permite atragerea imediată a atenției persoanei care vorbește la telefon.

Dispozitivul se prezintă ca o mică cutie cuplată la rețea și prevăzută pe panou cu două întrerupătoare și un bec.

Când dorim să efectuăm o convorbire, după formarea numărului și începerea apelului către abonatul chemat, apropiem degetul de butonul inscripționat *START* și în momentul în care cel chemat a răspuns, apăsăm acest buton.

După scurgerea unui timp de 2 minute și 50 secunde becul de pe panou care se va aprinde. În acest caz se impune ca în cele câteva secunde care au rămas să încheiem convorbirea. Dacă este necesar totuși ca legătura să fie continuată, vom apăsa — imediat ce s-a aprins becul — butonul notat cu *Continuare*. În acest moment becul se va stinge, urmând să se reaprindă, deci să ne atenționeze, după alte 2 minute și 50 secunde. Familiarizarea cu folosirea dispozitivului este rapidă, iar așezarea lui pe perete deasupra locului de amplasare a telefonului este cea mai indicată. La terminarea convorbirii este necesar

ca butonul *start* să fie din nou acționat, pentru a întrerupe astfel alimentarea dispozitivului.

Schema de principiu (fig. 29) cuprinde un bloc redresor care asigură o tensiune continuă de + 15 V și un bloc temporizator realizat pe principiul încărcării unui capacitor.

În momentul acționării întrerupătorului *START*, alimentarea de 220 V aplicată transformatorului *Tr*. 1 permite obținerea la ieșirea din puntea redresoare (IPM 0,5) a unei tensiuni continue de + 15 V. Această tensiune este aplicată celor două tranzistoare precum și celorlalte componente ale schemei. În acest moment, becul *L*₁, care este un bec tip lanternă de 18 V/0,1 A sau de 26 V/0,1 A nu se va aprinde, deoarece tranzistorul *T*₂ este blocat.

Prin grupul *P*₁ și *R*₁, capacitorul *C*₁ începe să se încarcă, tensiunea la borna lui tinzind să crească exponențial de la valoarea zero pînă la valoarea sursei de alimentare. Tensiunea de polarizare a bazei tranzistorului *T*₁ este preluată prin intermediul unei diode Zener *D*₁, tip PL 11 Z.

Aceasta înseamnă că baza lui *T*₁ nu va primi curent de polarizare decît în momentul în care dioda Zener va intra în zona de conducție, care este în jur de 11 V, respectiv atunci cînd tensiunea la bornele capacitorului *C*₁ va atinge valoarea de 11 V. Avînd în vedere că *C*₁ este cuplat la tensiunea de + 15 V, prin intermediul grupului *R*₁*P*₁, rezultă că totul se petrece în timp. În cazul de față ne interesează timpul necesar acumulării de sarcini pe *C*₁ pînă în momentul în care se ajunge la tensiunea de 11 V. Acest timp se calculează pentru schema de față cu relația:

$$t = (R_1 + P_1)C_1 \ln \frac{1}{1 - \frac{U_z}{E_a}}$$

unde: *U*_z = tensiunea de lucru a diodei Zener; *E*_a = tensiunea de alimentare a montajului; *R*₁ = rezistorul din circuitul de încărcare; *P*₁ = potențiometrul de reglaj din circuitul de încărcare.

Relația este perfect valabilă în cazul în care capacitorul folosit este de foarte bună calitate, respectiv este un capacitor cu tantal.

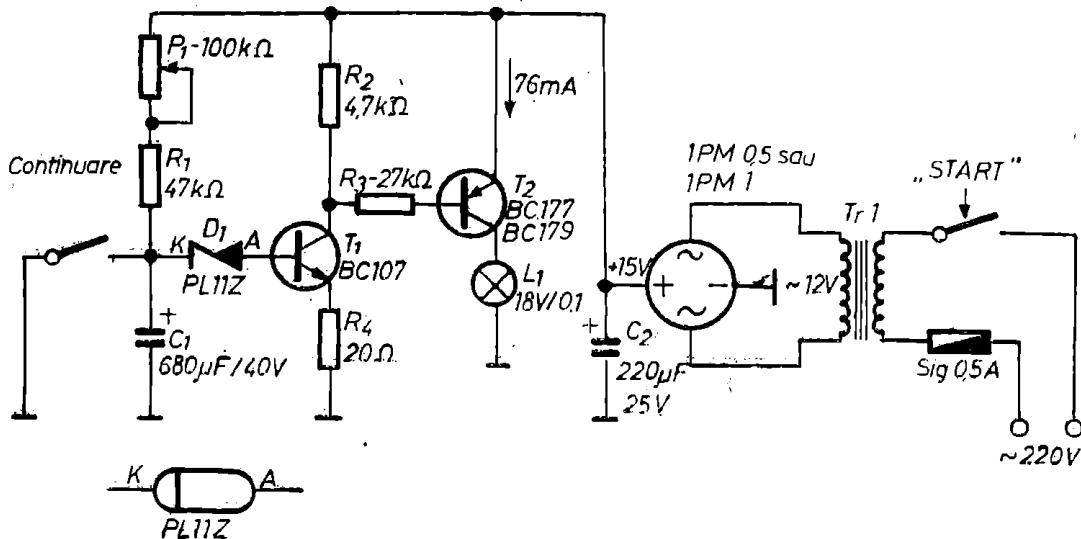


Fig. 29

În cazul celorlalte tipuri de capacitoare electrolitice (cu aluminiu) unde rezistența de pierderi, respectiv curentul de fugă nu sunt convenabile, valoarea timpului t din relația de mai înainte trebuie dublată sau chiar triplată.

Se poate, aşadar, trage concluzia că în intervalul $0 - t$, tranzistorul T_1 este blocat, ceea ce înseamnă că tensiunea pe colectorul său este aproape egală cu E_a .

La rîndul său și T_2 va fi blocat, deoarece tensiunea dintre emitorul și baza sa este nulă; de aici rezultă că becul L_1 va fi stins.

După trecerea timpului t , când dioda D_1 intră în cotul Zener, apare curentul de polarizare prin baza lui T_1 și acesta începe să conducă, prin el trecând un curent de 3,2 mA. Tensiunea pe colector este circa + 0,3 V, ceea ce permite ca T_2 să primească prin R_3 tensiunea de polarizare necesară pentru deblocare.

Trecind astfel în conductie, cu un curent de colector de circa 76 mA, tranzistorul T_2 asigură aprinderea becului L_1 .

Dacă nimic nu se întâmplă în circuit, becul L_1 stă aprins în permanență.

Cind se întrerupe alimentarea din butonul START, atunci becul se va stinge.

Becul L_1 mai poate fi stins și prin scurtcircuitarea capacitorului C_1 la acționarea întrerupătorului CONTINUARE, care am văzut mai înainte în ce caz trebuie manevrat.

Realizarea montajului trebuie începută cu redresorul de + 15 V. Transformatorul $Tr. 1$ va fi de tip sonerie, la care se va bobina un secundar capabil să asigure o tensiune alternativă de 12 V, folosind sîrmă de cupru emailat de 0,3 mm diametru.

După realizare, redresorul va fi verificat astfel: în derivație pe C_2 se cuplează becul L_1 și un voltmetru de curent continuu. Se cuplează la rețea și se acționează întrerupătorul START. Va trebui ca becul să se aprindă normal, iar tensiunea citită la voltmetru să fie în jurul valorii de 15 V.

În continuare se realizează restul montajului care va fi apoi verificat pe părți. Mai întîi se verifică T_2 împreună cu L_1 . Pentru aceasta se deconectează R_3 de la colectorul lui T_1 și se alimentează montajul de la + 12 V. Se conectează capătul lui R_3 decuplat de la T_1 , la bara de + 15 V, operație în care va trebui ca becul L_1 să nu se aprindă.

Apoi se va conecta același capăt al lui R_3 la masa montajului. De data aceasta va trebui ca L_1 să se aprindă.

În continuare se conectează R_3 înapoi la T_1 și se verifică circuitul de temporizare propriu-zis. Cu C_1 scos din circuit și cu alimentarea cuplată va trebui ca becul L_1 să lumineze.

În momentul conectării lui C_1 în schemă, va trebui ca becul să se stingă imediat și să se reaprindă după trecerea unui timp t .

Acționînd asupra întrerupătorului notat CONTINUARE se va urmări stingerea imediată a becului și reaprinderea lui după același timp t .

Potențiometrul P_1 , cu ajutorul căruia se va face etalonarea dispozitivului, va fi fixat în interiorul cutiei spre a nu fi dereglat de cei din jur.

Pentru ușurință reglării se recomandă ca axul potențiometrului să fie prevăzut cu un mic disc cu ac indicator și pe care să fie notați timpii obținuți pentru fiecare poziție.

Pentru etalonarea dispozitivului, se alimentează montajul și se fixează potențiometrul P_1 către unul din capete.

Urmărind indicațiile secundarului unui ceas (de preferat electronic) se acționează întrerupătorul CONTINUARE, considerînd acest moment

ca fiind momentul zero. Se așteaptă încărcarea lui C_1 și în momentul în care becul s-a aprins se notează valoarea timpului scurs. Apoi se procedează la fel, însă cu potențiometrul rotit către capătul opus. Vom constata că valoarea de timp care ne interesează se află cuprinsă între aceste două determinări.

Manevrând P_1 din aproape în aproape se va găsi poziția pentru care aprinderea becului are loc sub trei minute, cu un număr de secunde pe care le dorim (de preferință 10 s). Vom face apoi verificarea etalonării acționând din butonul *START*.

Se recomandă ca întrerupătorul *START* să fie de tipul celor de perete, adică un întrerupător care se folosește pentru aprinderea luminii în apartamente. Celălalt întrerupător va fi de tip sonerie.

Pentru o sesizare cât mai convenabilă se recomandă ca becul L_1 poate fi fixat pe panou, în focarul unei oglinzi parabolice preluată de la o lanternă de buzunar pe care nu o mai folosim.

SUPRAVEGHEREA INTRĂRILOR

Pentru a realiza o supraveghere automată a deschiderii unei uși sau a unei ferestre, în cele ce urmează este descris un montaj electronic simplu, cu semnalizare acustică (fig. 30). În construcția lui nu sunt folosite relee electromagnetice și nici alte componente costisoare, iar sistemul acustic de semnalizare intră în funcțiune imediat ce ușa sau fereastra au fost deschise și nu se oprește chiar dacă acestea au fost închise la loc, oprirea putându-se efectua numai de la un buton dispus într-un anumit loc. Sesizorul care intră în funcțiune la deschiderea ușii sau ferestrei este un simplu contact electric realizat din două plăcuțe metalice aflate față în față și fixate de lemnărie (m , n , fig. 30).

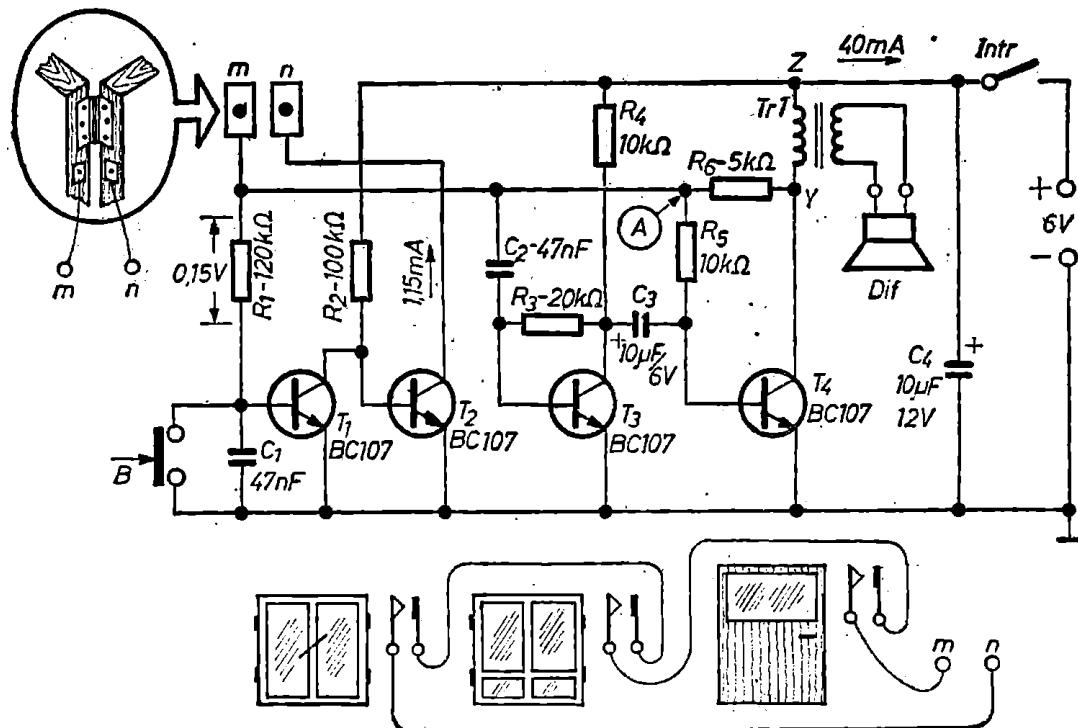


Fig. 30

Alimentarea schemei se va face de la o tensiune de 6 V, obținută de la un redresor, baterie sau acumulator, consumul de curent fiind de circa 1,8 mA pentru starea de veghe și de circa 40 mA în regim de alarmare. În schema prezentată, tranzistoarele T_1 și T_2 îndeplinesc funcția de releu electronic iar T_3 și T_4 de oscilator multivibrator.

În situația în care ușa sau fereastra este închisă, contactele $m - n$ sunt cuplate, prin aceasta asigurându-se alimentarea colectorului tranzistorului T_2 . Urmărind schema, se observă că tranzistoarele T_1 și T_2 sunt cuplate direct între ele, curentul de polarizare fiind asigurat prin rezistorul R_1 pentru T_1 și rezistorul R_2 pentru T_2 . Sarcina lui T_2 este rezistorul R_6 care este conectat prin contactele $m - n$. Prin R_6 inseriat cu R_5 se asigură polarizarea lui T_4 . Oscilatorul tip multivibrator realizat cu T_3 și T_4 funcționează după schema clasică, cu precizarea că intrarea lui în funcțiune este comandată prin modificarea potențialului punctului A , situat în circuitul de polarizare a bazei lui T_4 . Astfel, atunci cînd punctul A se află la un potențial apropiat de zero, multivibratorul nu funcționează, situația corespunzînd cazului cînd ușa sau fereastra supravegheată este închisă. Cînd contactele $m - n$ sunt desfăcute, ca urmare a deschiderii ușii, atunci baza lui T_4 primește polarizare prin $R_5 - R_6$, multivibratorul începînd să funcționeze. Oscilațiile produse de acesta vor fi redate de difuzorul *Dif.* de 4 ohmi/0,25 W, montat ca sarcină a multivibratorului prin intermediul unui transformator de ieșire de tipul celor folosite curent în refeaua de radioficare, sau orice alt transformator de ieșire.

În starea de veghe, contactele $m - n$ sunt făcute, situație caracteristică pentru ușa sau fereastra închise. În această situație montajul funcționează astfel: la conectarea sursei de alimentare prin manevrarea întrerupătorului *Intr* în poziția „pornit”, capacitorul C_1 începe să se încarce, conectînd astfel pentru un moment baza tranzistorului T_1 la masă, timp în care T_1 se blochează. În același timp, T_2 , care primește polarizarea prin R_2 și care are colectorul cuplat prin contactele $m - n$, rezistorul R_6 și primarul lui *Tr 1* la plusul sursei de 6 V, începe să conduce prin el circulînd un curent de colector de aproximativ 1,15 mA. Dacă urmărîm modul cum este distribuită tensiunea de 6 V în lanțul T_2 și R_6 și primarul *Tr 1* se observă că cei 1,15 mA care trec prin circuit, fac ca la bornele lui R_6 să apară o tensiune de 5,75 V (5 kilohmi \times 1,15 mA), la primarul transformatorului *Tr 1* o tensiune de 0,1 volți, iar pe tranzistorul T_2 o tensiune de 0,15 V.

Ca atare, punctul A se va afla cuplat, prin contactele $m - n$ la un potențial de $\pm 0,15$ V, care este potențialul colectorului lui T_2 , respectiv la un potențial apropiat de potențialul masei.

În această situație, baza lui T_4 se poate considera ca aflîndu-se la potențialul zero (0,15 V), nu permite deschiderea tranzistorului și ca atare T_4 va fi blocat, respectiv multivibratorul nu va funcționa. În starea de veghe, schema consumă un curent de 1,8 mA din care 1,15 mA prin T_2 și 0,65 mA prin T_3 .

În momentul în care ușa sau fereastra este deschisă, contactele $m - n$ se desfac, iar schema trece în starea de alarmare. Prin desfacerea contactelor $m - n$ tranzistorul T_2 rămîne cu colectorul în aer, respectiv acesta nu mai este alimentat. În punctul A potențialul de blocare ($\pm 1,15$ V) dispare și tranzistorul T_4 începe să conduce; de data aceasta, multivibratorul începe să oscileze și difuzorul va emite semnalul de alarmare cu o frecvență în jur de 1 000 Hz. Totodată, tranzistorul T_1 primește prin R_1 tensiunea de polarizare necesară, iar prin rezistorul R_2 tensiunea de colector.

În aceste condiții, T_1 începe să conduce. Tensiunea ce apare acum la colector este foarte mică și este transmisă și bazei lui T_2 ca tensiune de

blocare a acestuia. Dacă în această situație (cu schema în poziție de alarmare) contactul $m - n$ este restabilite prin închiderea la loc a ușii, multivibratorul nu se va opri, ci va continua să funcționeze, transmînd semnalul de alarmă. Realizarea schemei în aşa fel ca semnalul de alarmă să se mențină chiar după închiderea ușii este o condiție necesară, deoarece se urmărește ca acest semnal de avertizare să existe pînă în momentul luării la cunoștință de către cel ce trebuie avertizat. Funcționarea multivibratorului și după închiderea contactelor $m - n$ se datorează faptului că punctul A conectat din nou la colectorul lui T_2 , îl va găsi pe acesta blocat, datorită potențialului scăzut aplicat bazei.

Aducerea schemei din nou în starea de veghe, respectiv oprirea alarmei, se face prin simpla apăsare a butonului tip sonerie, notat în schema de principiu cu B , sau prin închiderea și deschiderea imediată a întrerupătorului $Intr$. În cazul în care ușa rămîne deschisă, dispozitivul nu va putea fi oprit decît din întrerupătorul $Intr$. Pentru obținerea unei anumite tonalități date de multivibrator se va modifica valoarea capacitoarelor C_2 și C_3 . În situațiile în care este suficient un semnal de intensitate mică, se poate folosi în locul difuzorului o cască telefonică de 60 ... 120 ohmi și care va trebui să fie cuplată în locul transformatorului $Tr. 1$, adică între punctele $x - y$ din schemă.

Montajul va fi realizat pe o placuță simplă sau cu cablaj imprimat și va fi introdus într-o cutie confectionată din material plastic sau tablă. Cutia, care va cuprinde și sursa de alimentare, se va fixa cât mai aproape de ușă sau sereastră supravegheată, aşa fel ca lungimea firului ce leagă contactele $m - n$ să nu depășească doi metri. Un mare avantaj al acestei scheme este acela că folosind un singur dispozitiv pot fi supravegheate simultan cîteva ferestre și o ușă. Pentru aceasta este necesar ca toate contactele să fie inseriate, aşa după cum se arată în figura 30, procedeu ce permite intrarea alarmei în funcțiune chiar numai la deschiderea uneia din ferestre sau numai a ușii.

Fiind destul de simplu, montajul nu are nevoie de reglaje speciale. Înainte de fixarea lui în locul dorit, este recomandat să fie încercat pe masa de lucru. Mai întîi vom încerca multivibratorul realizat cu T_3 și T_4 . Pentru aceasta se deconectează firul ce unește punctul A cu punctul m , după care se couplează sursa de alimentare. În acest moment, în difuzor va trebui să se audă semnalul de alarmă. Cu această ocazie se pot regla și capacitoarele $C_2 - C_3$ pentru a obține un semnal cât mai eficace. Dacă se constată funcționarea normală a multivibratorului, se întrerupe alimentarea, după care vom refa legătura $A - m$. În continuare se unesc punctele $m - n$ și se couplează din nou sursa de alimentare. Cu ajutorul unui voltmetriu de curent continuu vom măsura tensiunea existentă între colectorul și emitorul tranzistorului T_2 , iar cu ajutorul unui miliampermetru vom măsura curentul de colector, urmărind ca valoarea acestora să corespundă cu cele indicate în schema de principiu. În poziția în care contactele $m - n$ sunt unite în difuzor nu trebuie să se audă nici un sunet. Desfăcînd legătura $m - n$ va trebui ca multivibratorul să intre imediat în funcțiune. După apariția semnalului de alarmare se unesc din nou punctele $m - n$ și se va observa dacă montajul continuă să funcționeze. Vom apăsa apoi butonul B pentru a constata oprirea funcționării schemei. În continuare vom măsura curentul consumat de dispozitiv, atât pentru starea de repaus, cât și în funcțiune.

După ce ne-am convins de buna funcționarea celor realizate, se poate trece la montarea dispozitivului în locul stabilit.

Legătura dintre dispozitiv și contactele $m - n$ se va face cu sîrmă de cupru izolată în vinilin, punctele de contact fiind lipite cu cescitor. Contactele

$m - n$ se vor confectiona din tablă de alamă sau tablă de fier cositorită și vor avea forma unor mici dreptunghiuri de 10×20 mm. Pe mijlocul uneia din plăcuțe, folosind un dorn, se va practica o proeminență de forma unui vîrf sau a unei semisfere.

La colțuri, cu ajutorul unui spiral de 2 mm, se vor efectua patru găuri care vor folosi pentru trecerea cuelor de fixare.

Cînd nivelul sonor debitat de schema prezentată nu este suficient de mare pentru locul unde ne propunem să folosim dispozitivul, se recomandă folosirea unui amplificator audio de circa 5 W și care va fi atacat de semnalul produs de multivibrator. În acest scop, transformatorul de ieșire va fi înlocuit cu un rezistor de $1\ 000\ \Omega/0,25\ W$ cuplat între punctele $z - y$. În punctul y se va conecta un capacitor de $0,1\ \mu F/100\ V$, prin care se va asigura ieșirea semnalului către amplificator. Avînd în vedere că acest amplificator va trebui să stea în permanență în funcțiune, se recomandă ca etajul său final să fie construit după o schemă cu etaj final în contratimp, asigurîndu-se astfel un curent de repaus cît mai mic. Difuzorul, care se va monta ca sarcină a amplificatorului, poate fi instalat la o distanță de cîțiva zeci de metri față de acesta.

AVERTIZOR

Pe timpul unei călătorii cu trenul, putem scăpa de grija valizei proprii — în ideea că ar putea fi luată din eroare de alt călător —, folosind un dispozitiv avertizor destul de simplu și eficace.

Avertizorul se montează în interiorul valizei, împreună cu sursa de alimentare, și în „poziția de așteptare” nu consumă energie electrică. Cînd valiza este luată de la locul ei, un întrerupător „agățat” prin intermediul unei sfori, de o bară a suportului de bagaje, este acționat. În acest moment, schema primește alimentare, iar casca telefonică ce constituie elementul electroacustic al avertizorului, produce un sunet care va atenționa pe posesorul valizei.

Pentru a întrerupe alarmă va trebui să deschidem valiza, să comutăm manual întrerupătorul în poziția inițială (de repaus) și să „reînarmăm” dispozitivul cu o nouă sforă, care poate fi pregătită dinainte ca rezervă. Avertizorul propriu-zis (fig. 31) constă dintr-un oscilator tip multivibrator care debitează pe o cască $C1$ de mică impedanță, un întrerupător $Intr$ și o sursă de alimentare E , care poate avea o valoare cuprinsă între 1,5 V și 3 V. Schema este prezentată în poziția de așteptare, situație în care sursa de alimentare nu este cuplată.

Pentru a realiza acționarea întrerupătorului $Intr$ cu ajutorul unei sfori, va fi necesar să confectionăm un mecanism, ca în fig. 31b. Partea mobilă a întrerupătorului este o piesă în formă de T, iar partea fixă este o construcție de formă pătrată. Piesa în T, se deplasează în interiorul părții fixe întocmai că un sertar. Contactul se realizează prin scurtcircuitarea a două terminale aflate pe partea fixă, de către o suprafață metalică aflată pe partea mobilă. Acest model de întrerupător se va realiza dintr-o placă de textolit, ebonită sau material plastic, avînd o grosime de circa 3 mm. Piesa (1) în formă de T va avea lungimea brațului mare de 45 mm, iar a brațului mic de 30 mm. Lățimea ambelor brațe va fi de 8 mm. Pentru fixarea sforii de capătul care va fi acționat, se practică un orificiu (6) cu diametrul de 8 mm. Partea fixă, ce se va confectiona din același material ca și partea mobilă în T, se compune din patru subansamble și anume două plăcuțe de formă pătrată (2), avînd dimen-

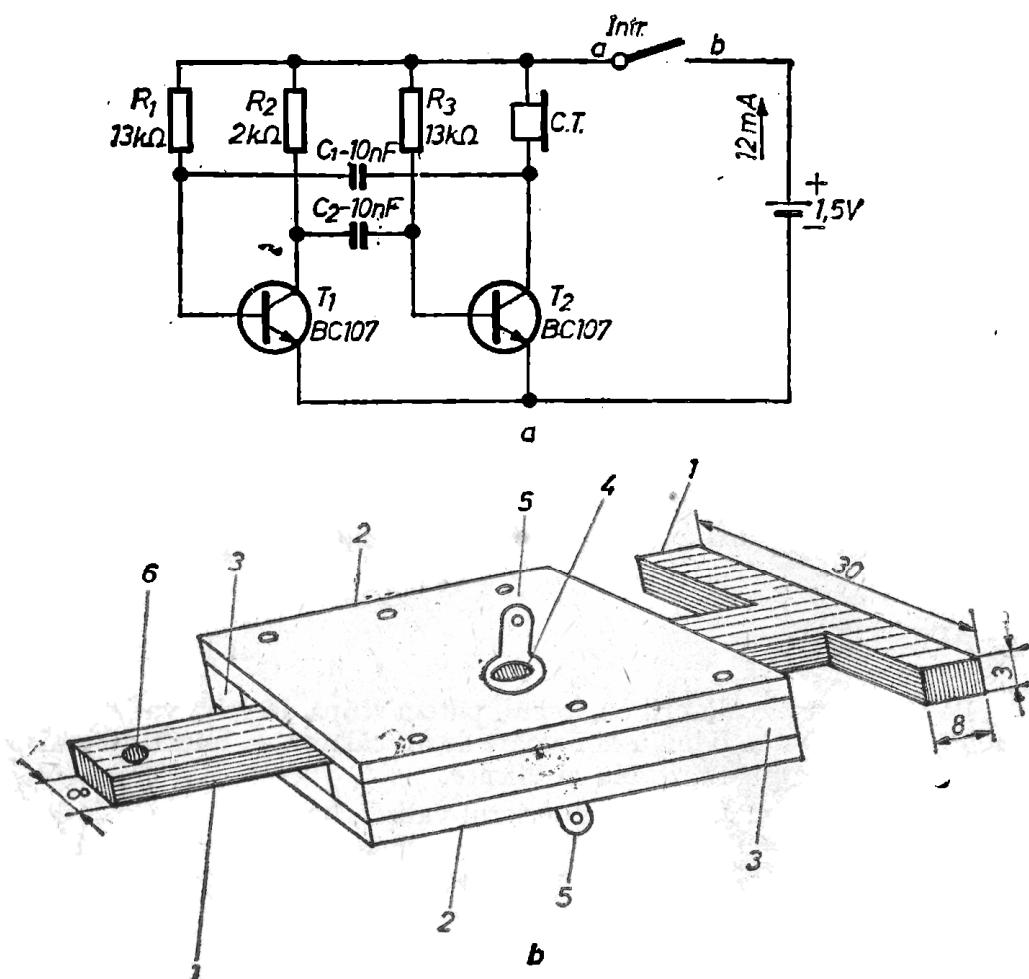


Fig. 31

siunea de 30×30 mm, și două plăcuțe de formă dreptunghiulară (3), avînd dimensiunea de 30×10 mm.

În centrul fiecărei plăcuțe (2) se va fixa cîte un nit (4) de cupru, împreună cu cîte un papuc (5). Înălțimea nitului, în partea care va face contact, va fi de cîteva zecimi de milimetru. Pe latura mare a părții mobile, la 16 mm de partea de sus, se va fixa un inel din tablă. Pentru aceasta, dintr-o tablă de alamă de circa 0,2 mm grosime se va tăia un dreptunghi de 6×22 mm. Pentru consolidarea inelului de partea mobilă, aceasta se va îngropa în material prin efectuarea unui mic locaș avînd lățimea inelului de tablă. Îmbinarea capeteelor plăcuței ce conține inelul se va face prin lipire cu cositor. Piezele (2) se fixează cu piezele (3) prin intermediul unor nituri sau șuruburi M3 cu piuliță. Dacă piezele (3) trebuie mărite ca grosime — pentru a permite o deplasare ușoară a părții în T — atunci vom introduce mici plăcuțe confectionate din carton, celuloid sau orice alt material cu grosimea de 0,1 ... 0,2 mm.

Punctele *a* — *b* din schema de principiu sunt reprezentate de piezele de conexiune (5). Poziția de repaus a întrerupătorului astfel confectionat se obține cînd latura mică a piesei în formă de T se află depărtată față de partea fixă.

Cînd se trage de sfoara introdusă în orificiul (6), piesa (7) glisează pînă cînd latura sa mică se va sprijini de piesele (2) situație cînd se stabilește și contactul între niturile (4) prin intermediul inelului de care am amintit mai înainte. Întrerupătorul astfel confectionat, împreună cu sursa de alimentare și oscilatorul, se vor fixa într-o cutie confectionată din tablă sau placaj, cutie ce va fi fixată la rîndul ei în interiorul valizei pe unul din pereții lateralî.

Sfoara legată cu un capăt de piesa mobilă, va ieși din valiză printr-un orificiu de max. 3 mm diametru, orificiu ce poate fi consolidat printr-o capsă metalică. Capătul de sfoară ceiese din valiză se va lega de un element solid din jurul valizei, fără a atrage atenția. În acest scop se poate folosi un belciug asemănător celor de la portchei, sau chiar o bucată de sîrmă care se va modela după piesa de ancorare. Alimentarea avertizorului se poate face de la o singură baterie de 1,5 V (R20) sau, cînd se urmărește un nivel acustic de avertizare mai puternic atunci, se vor folosi două baterii de 1,5 V legate în serie.

În cazul alimentării cu 1,5 V consumul de curent al montajului este de max. 12 mA.

STROBOSCOP CU LED

Printre măsurătorile și verificările instalației de aprindere a autovehiculelor o mare importanță o are și controlul avansului fix la declanșarea scînteii electrice față de punctul mort superior (PMS).

Acest avans fix este specific fiecărui tip de motor, valoarea lui exprimîndu-se în grade RAC. Astfel, la *Dacia 1300* avansul initial la aprindere are valoarea de $0^\circ \pm 1^\circ$, la *Skoda 100 S* are valoarea de 6° , la *Fiat 125* valoarea de 10° la *Oltcit Club* de 10° , la *Lada 1200* de $6^\circ \pm 1^\circ$, *Lada 1500* de 10° etc.

Locul marcajului pe motor a avansului fix diferă de la un tip de autoturism la altul, în principiu el fiind amplasat fie pe fulia fixată pe arborele cotit, fie pe discul volant.

Acest punct de marcaj este corelat cu poziția pistonului din cilindrul nr. 1 și constă în existența unei crestături aflată pe piesa în mișcare (semn mobil) și a unui reper aflat pe blocul motor sau pe carcasa ambreiajului (semn fix).

Practic, în momentul în care cele două semne se află față în față, în cilindrul nr. 1 trebuie să apară scîntea electrică de aprindere. Operația de verificare și reglare a acestei coincidențe se poate face static sau dinamic.

Pentru verificare, respectiv pentru reglajul static, se pot folosi mai multe metode. Una dintre ele constă în folosirea unui bec de 12 V/5 W care se va conecta între capacitor (sau ruptor) și masă. Se pune contactul aprinderii (fără a porni motorul) și se rotește ușor (cu manivela) arborele cotit.

Momentul aprinderii becului de control, trebuie să corespundă cu poziția față în față a semnului mobil cu semnul fix. Pentru ușurință manevrei se recomandă ca bujiile să fie scoase.

În cazul în care nu există această coincidență, pentru efectuarea reglajului se va proceda în felul următor:

a) folosind manivela se aduc cele două semne (fix și mobil) unul în fața celuilalt;

b) se slăbește piulița de fixare a corpului ruptor-distribitorului, se pune contactul aprinderii și se rotește ușor corpul ruptor-distribitorului pînă cînd becul se aprinde.

c) se strînge la loc piulița de fixare a corpului ruptor-distribitor.

Față de reglajul static, reglajul dinamic este mai corect deoarece prin acesta se iau în considerare și jocurile funktionale ale pieselor mecanice care formează mecanismul de aprindere.

Această operație se face cu ajutorul metodei stroboscopice, cu motorul în funcțiune, la ralanti, și cu furtunul dispozitivului (capsulei) vacumatic scos.

Stroboscopul este un dispozitiv care permite observarea unor obiecte aflate într-o mișcare periodică aşa fel încât acestea par a fi în repaus sau într-o mișcare foarte lentă.

Să amintim, pe scurt, principiul de funcționare al stroboscopului: să presupunem că avem un disc vopsit în negru și care are marcată pe una din suprafete, asemănător unei raze, o dungă de culoare albă. Fixăm discul la axul unui motor electric, iar în fața lui instalăm o sursă de lumină, cu posibilitatea de a o stinge și aprinde cu o frecvență reglabilă la dorință. Dacă în încăperea în care se află această instalație este semiîntuneric și dacă punem în funcțiune simultan motorul și sursa de lumină, privind discul și reglind frecvența de aprindere a sursei luminoase vom observa, la un moment dat, că dunga vopsită în alb dă impresia că stă pe loc.

Mărind frecvența de aprindere a sursei luminoase, vom constata că dunga albă se deplasează lent spre stânga, iar dacă frecvența de aprindere este micșorată, dunga albă lasă impresia că se deplasează lent spre dreapta.

Frecvența de aprindere a becului pentru care dunga albă dă impresia că stă pe loc, corespunde cu numărul de rotații pe secundă a discului, respectiv a motorului.

Explicația acestui fenomen este simplă: cînd poziția în care se află dunga colorată la un moment dat coincide cu aprinderea becului, atunci luminarea acesteia succesiv, o vom găsi în aceeași poziție, ceea ce dă impresia că stă pe loc. Pe baza acestui principiu s-au realizat aşa-numitele *stroboscoape*, folosite pentru determinarea vitezei de rotație a diferitei instalații.

Acest principiu este aplicat și în cazul stroboscopului pentru controlul avansului la motoarele cu ardere internă, cu observația că declanșarea aprinderii sursei luminoase se face de către impulsul cules din circuitul de alimentare al unei bujii. Aici rolul discului rotitor îl are fulia sau discul volant al autoturismului, care are marcat pe el, cu vopsea, zona corespunzătoare reglajului, iar drept sursă luminoasă este folosit un tub cu descărcare în gaze sau un LED comandat de impulsul care se aplică bujiei nr. 1.

În cazul autoturismului *Dacia 1300*, pe discul volant există o zonă de formă dreptunghiulară vopsită în alb și avînd în mijloc un șanț nevopsit. Această zonă este vizibilă printr-o fereastră aflată în carcasa ambreiajului. Deasupra acestei ferestre se află semnalul fix care constă dintr-o proeminență sub formă unei mici linii. Reglajul va fi corect atunci cînd șanțul nevopsit se află în linie cu proeminența de pe carcasa ambreiajului. Stroboscoapele folosite în prezent în atelierele de reparații auto sunt construite cu tuburi cu descărcări în gaze de tipul celor folosite în blitz-urile foto. Schemele folosite de mulți constructori amatori conțin tubul cu descărcare în gaze tip IFK-120 (URSS).

În cazul cînd nu dispunem de un asemenea tub, sursa luminoasă poate fi realizată cu LED-uri. Schema dată în figura 82 este realizată în întregime cu materiale ușor de procurat și nu ridică probleme de reglaj. În principiu, schema prezintă un amplificator, alimentat de la acumulatorul autoturismului supus verificării, avînd drept sarcină un număr de 2 ... 3 LED-uri, de culoare galbenă, portocalie sau verde, conectate în paralel.

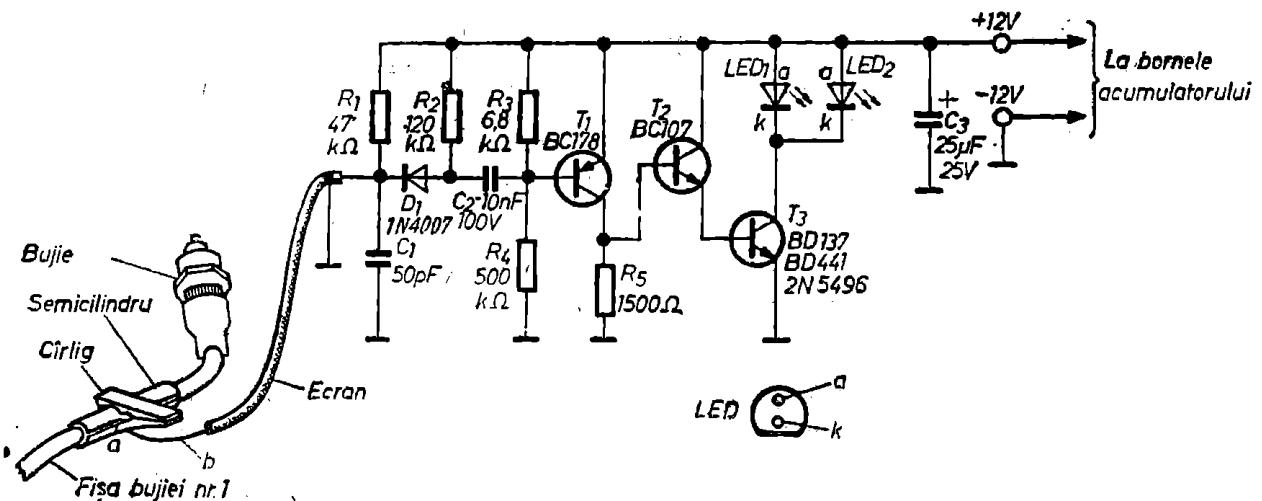


Fig. 32

Señalul de declanșare a dispozitivului se culege capacitive de la fișă de înaltă tensiune care transmite scînteia la cilindrul nr. 1. În stare de repaus și avînd tensiunea de alimentare conectată schema nu consumă energie electrică, toate tranzistoarele fiind practic blocate.

În momentul în care motorul este pornit, culese capacitive prin armătura *a*, impulsurile de înaltă tensiune ce formează scînteia electrică ajung la dioda *D₁* precum și la *R₁* și *C₁*. Mai departe, prin diodă vor trece numai impulsurile negative care prin *C₂* ajung la baza tranzistorului *T₁* deblocîndu-l pentru o scurtă perioadă de timp. Currentul de colector care circulă prin *T₁* constituie currentul de bază al tranzistorului *T₂*, care de asemenea se va debloca și același lucru și pentru *T₃*, tranzistorul final, care și el va fi deschis pentru aceeași perioadă de timp pentru care s-a deschis și *T₁*.

În timpul scurt în care *T₃* este deschis, diodele LED sunt supuse unei tensiuni de circa 12 V, impulsul de curent prin ele atingînd aproape 1 A (cînd *T₃* este BD 441 sau 2N5496). Rezistorul *R₁* și capacitorul *C₁* au rol de filtru, iar *R₂* servește pentru descărcarea lui *C₂*. Tranzistoarele trebuie să aibă un factor β în jur de 100. În ceea ce privește tranzistorul *T₃*, este de dorit ca el să fie dintre tipurile ce au currentul de colector cît mai mare, de exemplu în cazul de față 2N 5496, situație în care pot fi montate trei LED-uri în paralel. Stroboscopul funcționează bine și cu *T₃* de tip BD-137 (BD-189), situație cînd se recomandă folosirea cel mult a două LED-uri conectate în paralel. Tranzistorul final nu are nevoie de radiator.

Pentru a obține o concentrare cît mai mare a luminii emise de LED-uri se recomandă ca acestea să fie montate în focarul unei oglinzi parabolice de tipul celor folosite la lanternele de buzunar. În acest sens, se recomandă ca întregul montaj să fie introdus în interiorul unei lanterne ce folosește baterii plate de 4,5 V (tip 8 R 10 P). Legătura cu fișa bujie nr. 1 se va face prin intermediul unui fir ecranat lung de circa 0,8 m. În cazul cînd acest fir nu este ecranat, stroboscopul va fi declanșat și de scînteile care apar la celelalte bujii, funcționare ce nu permite un reglaj corect.

Capătul dinspre fișă de înaltă tensiune a acestui fir va fi prevăzut cu armătura *a*, care asigură preluarea capacitive a semnalului de declanșare. Această armătură va consta din doi semicilindri confeționați din tablă de

alamă sau tablă de fier cositorită groasă de circa 0,5 mm și având lungimea de 50 mm.

Raza fiecărui semicilindru va fi de 4 ... 5 mm, funcție de diametrul fișei.

Fiecare semicilindru astfel realizat va fi nituit pe cîte un braț al unui cîrlig de rufe din plastic. Semicilindrii vor fi legați din punct de vedere electric între ei, printr-un conductor multifilar iar la acesta va fi cositorit capătul firului *b* ce merge la strobocop. În acest capăt blindjul va fi matisat și va fi distanțat față de cîrlig cu circa 15 mm, nefiind legat electric la nici un element. Capătul celălalt al blindajului va fi, de asemenea, matisat și va fi conectat electric la borna minus a montajului.

În momentul așezării celor doi semicilindri pe fișa bujiei, folosind cîrligul de prindere, aceștia vor trebui să îmbrace cît mai strîns conductorul respectiv.

Alimentarea montajului se va face de la acumulatorul autoturismului testat, folosindu-se doi conductori lișăti izolați în plastic și având fiecare o lungime de circa 1,5 m.

Capetele acestor conductori, care trebuie să fie conectați la bornele acumulatorului, vor fi prevăzute cu crocodili de prindere. În cazul fixării montajului în interiorul unei lanterne, forma și dimensiunile plăcuței cu cablaj imprimat se vor stabili funcție de dimensiunile acesteia.

Stroboscopul astfel realizat se folosește în felul următor:

1. Se va șterge de praf (noroi etc.) zona unde se află semnul de pe carcasa motorului și se face cît mai vizibil semnul de pe volant. Pentru aceasta, se va roti lent arborele motor, cu ajutorul manivelei, pînă în momentul apariției semnului (o dungă vopsită în alb) în dreptul ferestrei din carcăsă.
2. Se scoate conducta din material plastic de la capsula vacuumatică.
3. Se cîuplează cei doi semicilindri de culegere capacitive a semnalului de declanșare pe fișa bujiei nr. 1 (La *Dacia 1300*, bujia nr. 1 este prima din dreapta, privind motorul spre partea de fixare a bujiilor.)
4. Se conectează cablul de alimentare a stroboscopului la bornele + și - ale acumulatorului autovehiculului.
5. Se pornește motorul și se lasă să funcționeze la ralanti, care trebuie să aibă o turăție de 750—800 rotații pe minut.
6. Se apropiie oglinda parabolică, din care este emisă ritmic lumina LED-urilor, la cîțiva centimetri de fereastra prin care se privește semnul de pe volant.
7. Se urmărește dacă dunga vopsită de pe volant apare la fiecare aprindere a LED-urilor în dreptul semnului de pe carcăsă, respectiv se urmărește alinierea acestor repere.

Dacă există această corespondență, rezultă că avansul aprinderii este corect reglat.

Dacă semnul de pe volant apare în stînga sau în dreapta semnului fix de pe carcăsă, atunci avansul trebuie reglat.

Pentru această operație, se va slăbi șurubul scoabei de fixare a corpului ruptor-distribuitorului și se va roti acesta foarte lent într-un sens sau celălalt pînă cînd se obține alinierea reperelor. După această operație, șurubul de fixare a ruptor-distribuitorului se va strînge la loc, în final efectuîndu-se o nouă verificare a alinierii. Pentru ca această operație să se desfășoare mai repede este nevoie de ajutorul unei a doua persoane. Avînd în vedere că lumina emisă de LED-urile stroboscopului este relativ slabă, operația de verificare se recomandă a fi făcută într-un garaj sau pe timpul serii.

Pe timpul folosirii stroboscopului va trebui să urmărim ca firele de conexiune ale acestuia să fie cît mai departate de organele în mișcare ale motorului (ventilator, alternator etc.), spre a fi evitate eventualele accidentări. Păstrarea stroboscopului se va face într-o cutie de carton confectionată după dimensiunile acestuia.

DETECTOR DE METALE

Detectorul de metale reprezintă un dispozitiv electronic care permite sesizarea și localizarea de obiecte metalice aflate sub diverse straturi nematice, ca pămînt, zid, zăpadă, apă, lemn etc.

Un asemenea dispozitiv este util pentru găsirea unor circuite electrice îngropate în perete, pentru urmărirea traseului unor țevi de canalizare, pentru aflarea unor obiecte metalice îngropate, pentru găsirea unor obiecte pierdute etc. Sînt cunoscute mai multe metode ce permit efectuarea unor asemenea determinări ca, de exemplu, metoda reflectării impulsurilor, metoda permeabilității magnetice, metoda densităților, și altele. Dintre acestea, cea mai des folosită și cea mai economică în același timp este metoda permeabilității magnetice. Schemele acestor detectoare pot fi realizate cu tranzistoare, cu circuite integrate sau mixt. În cele de față este prezentată o schemă funcționînd pe principiul permeabilității, realizată cu un singur circuit integrat și fiind destinată a descoperi conducte, trasee electrice, obiecte îngropate etc. Cu o realizare mecanică simplă, detectorul este alimentat de la o tensiune de 4,5...6 V, la un curent de circa 4 mA.

În principiu, schema cuprinde două oscilatoare, un etaj de amestec, un dispozitiv de ascultare și o sursă de alimentare.

Unul din oscilatoare are frecvența f_1 ce poate fi reglată manual cu ajutorul unui potențiometru, iar celălalt oscilator are frecvența f_2 , frecvență ce este modificată sub influența unui corp metalic.

Cele două frecvențe — folosind elementul de reglare a oscilatorului f_1 — pot fi aduse la aceeași valoare.

Schema de principiu a căutătorului de metale propus spre realizare este dat în figura 33. Pentru realizarea acesteia s-a folosit un singur circuit integrat și anume circuitul CMOS tip MMC 4011, fabricat de industria noastră.

Acesta cuprinde patru porți SI-NU, fiecare cu cîte două intrări. Conectarea acestor porți la terminalele capsulei este arătată în figura 33. Folosind porțile I și II s-a realizat oscilatorul f_1 , care lucrează după o schemă de comutare. La ieșirea 4 se obțin impulsuri dreptunghiulare a căror durată depinde de valorile C_1 și $R_1 + P_1$.

Reglînd potențiometrul P_1 , se poate modifica frecvența acestor impulsuri în plus și în minus cu cîțiva kiloherți, față de frecvență centrală care este de circa 250 kHz.

Condensatorul C_1 care are o valoare de 390 pF va fi de tip ceramic sau cu stiroflex.

Potențiometrul P_1 poate avea valoarea de 3,3 k Ω ; 4,7 k Ω ; 5 k Ω și chiar 10 k Ω .

Cel de-al doilea oscilator, care generează frecvența f_2 , este tip LC și este realizat cu poarta III. Frecvența de oscilație este determinată de valorile L_1 , C_1 și C_2 și trebuie să aibă o valoare de circa 250 kHz.

Montajul oscilează ca urmare a tensiunii alternative ce apare la bornele circuitului acordat LC și care asigură tensiunea de comandă aplicată intrărilor

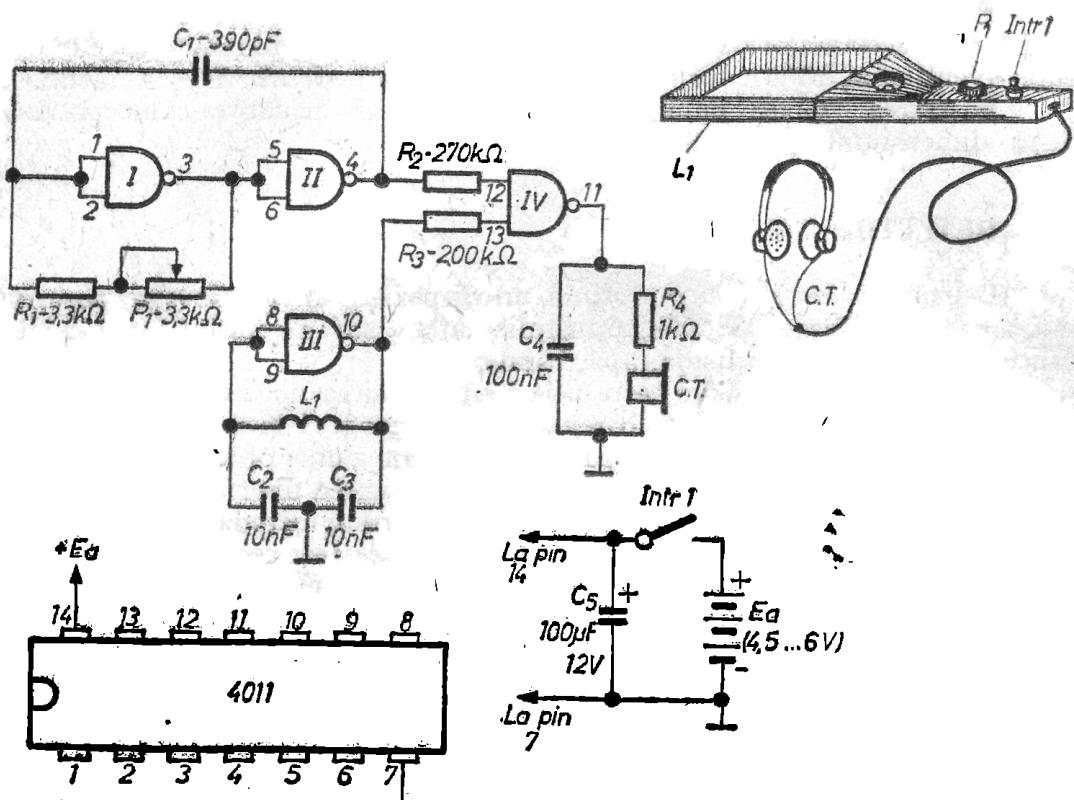


Fig. 33

8 și 9 conectate împreună. Salturile logic 0 și logic 1 care se culeg de la ieșirea 10 asigură semnalul de injecție în circuitul acordat. La terminalul 10 se culege o tensiune sinusoidală.

Acest oscilator generează în principiu o frecvență f_2 fixă, deoarece nu este prevăzut cu nici un element de modificare manuală a frecvenței. Frecvența acestui oscilator se modifică totuși, atunci când de suprafața bobinei L_1 este apropiat un obiect metalic, sau invers, când bobina este apropiată de un metal.

Modificarea frecvenței f_2 se datorează faptului că prezența unui metal în cîmpul magnetic creat de bobină produce modificarea permăibilității magnetice din jurul acesteia, ceea ce produce în final o modificare a frecvenței generate. Această modificare se explică în felul următor:

Frecvența de rezonanță a circuitului este determinată de valorile $L_1 - C_2 - C_3$. Rezultă atunci că la modificarea inductanței L_1 , în plus sau în minus, cu o valoare ΔL_1 , frecvența să va modifica și ea cu o valoare $\pm \Delta f_2$.

Valoarea inductanței unei bobine este determinată în principiu de relația:

$$L = k \frac{n^2 \times \mu \times S}{l}$$

unde: k — factor de proporționalitate; n — numărul de spire al bobinei; S — suprafața bobinei; l — lungimea bobinei; μ — permeabilitatea magnetică a mediului din jurul bobinei (pentru aer $\mu_a = 1$, pentru fier $\mu_f = 500$).

Dacă mărimea μ se modifică cu o valoare $\pm \Delta \mu$, rezultă că și inductanța se modifică proporțional cu o valoare ΔL .

Cum frecvența f_2 este determinată în cazul schemei de față de relația:

$$f_2 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C}}$$

unde:

$$C = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$$

rezultă că la modificarea lui L_1 sub influența lui ΔL , frecvența va devănești:

$$f_2 \mp \Delta f_2 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 \pm \Delta L_1) C}}$$

Se observă că la mărirea inductanței cu $+ \Delta L_1$, frecvența se micșorează cu $- \Delta f_2$, iar la micșorarea inductanței cu $- \Delta L_1$, frecvența va crește cu valoarea $+ \Delta f_2$.

De reținut deci că la creșterea permeabilității magnetice a mediului din jurul bobinii, frecvența se va micșora și invers, la micșorarea acesteia, frecvența f_2 va crește. Fizic, o mărire a permeabilității are loc atunci cînd în cîmpul bobinei apar corpuși metalice magnetice ca, de exemplu fier, ferită, permaloy etc. Micșorarea permeabilității are loc pentru metale nemagnetice ca alama, aluminiul, cuprul, cositorul, etc.

Cele două frecvențe, f_1 și f_2 , generate așa după cum s-a arătat pînă în prezent, sănt introduse prin rezistoarele R_2 și R_3 în poarta IV. Aici are loc „amestecul” celor două frecvențe, la ieșirea 11 putînd fi culese o serie de combinații printre care: $(f_1 + f_2)$; $(f_1 - f_2)$; $(2f_1 + f_2)$; $(2f_1 - f_2)$. Dintre acestea, cea care ne interesează este combinația $(f_1 - f_2)$, deoarece această diferență este plasată în domeniul audio, iar în cazul în care reglăm pe f_1 astfel că: $f_1 = f_2$, atunci rezultă că diferența $f_1 - f_2 = 0$, adică la ieșire se culeg așa-nu-mitele „bătăi nule”. Cînd între f_1 și f_2 există o diferență de cîțiva zeci de hertz sau cîteva sute de herți, atunci această diferență poate fi ascultată în casca CT. Sesizarea modificării frecvenței f_2 ca urmare a influenței unui corp metallic are loc în urma modificării diferenței $f_1 - f_2$ în $f_1 - (f_2 \pm \Delta f_2)$.

Astfel, dacă la un moment dat reglăm, potențiometrul P_1 așa fel ca $f_1 - f_2 = 200$ Hz și că după această operație apropiem bobina L_1 de un obiect metallic și f_2 se micșorează cu 25 Hz, rezultă că în cască nu vom mai asculta frecvența de 200 Hz, ci o frecvență $f_1 - (f_2 - 25) = 225$ Hz.

În schema de principiu, pentru scurgerea la masă a frecvențelor nedorițe ($f_1 + f_2$ etc.) s-a introdus capacitorul C_4 , conectat între borna de ieșire 11 și masă.

Ascultarea semnalului se va face într-o cască telefonică obișnuită. Dacă impedanța acestei căști este mică (sub 100 ohmi), atunci în serie cu ea se introduce rezistorul R_4 de 1 k Ω . Dacă dispunem de căști de impedanță mare (2 000 ohmi), atunci rezistorul R_4 poate lipsi.

Ca parte mecanică, acest tip de căutător de metale poate fi realizat avînd aspectul dat în figura 33. Piesa care trebuie respectată ca dimensiuni este bobina L_1 . Aceasta va fi realizată pe un cadru dreptunghiular, confectionat din placaj sau material plastic gros de 3 ... 4 mm. Dimensiunile exterioare ale laturilor dreptunghiului sunt de 125 mm \times 220 mm, iar lățimea de 30 mm. Pe acest cadru se vor bobina un număr de 14 spire, folosind sîrmă de cupru avînd diametrul de 0,4 ... 0,45 mm și izolață cu email sau cu PVC. Capetele

vor fi ancorate în cîte o pereche de găuri cu diametrul de 1 ... 1,5 mm practicate în rama de placaj. După executarea bobinajului, pe una din laturile mici se vor lipi cu clei două piese confectionate tot din placaj și avînd formă trapezoidală, așa după cum rezultă din desen.

În prelungirea acestor două piese, prelungire ce ține loc și de mîner, se va introduce montajul electronic propriu-zis. Circuitul integrat împreună cu rezistoarele și capacitoarele se vor fixa pe o plăcuță de steclotextolit simplu placat.

Potențiometrul P_1 și întrerupătorul *Intr. 1* se vor fixa pe suprafața minerului, iar cordonul căstii va fi scos prin extremitatea acestuia.

Ca sursă de alimentare se vor folosi trei sau patru baterii tip R 16 de 1,5 V, care se vor insera. La rîndul lor, aceste baterii se vor fixa tot în mînerul căutătorului accesul la ele efectuîndu-se printr-o mică fereastră prevăzută cu capac.

Înserierea se va face prin așezarea bateriilor așa fel ca una să se afle în prelungirea celeilalte punctele de contact dintre baterii fiind plusul uneia cu minusul celeilalte.

După realizarea detectorului se va trece la operația de reglare și aducere în parametrii funcționali. Această operație se va face cu cadrul ținut cît mai departe de obiecte metalice, cea mai bună poziție fiind atunci cînd cadrul este ținut în aer.

Se cuplează alimentarea prin acționarea întrerupătorului *Intr. 1* și cu căstile la ureche se rotește potențiometrul P_1 pînă cînd se va auzi un sunet a cărui frecvență scade pe măsură ce se continuă rotirea potențiometrului. La un moment dat, sunetul dispare; acest punct corespunde egalității între cele două frecvențe. Continuarea rotirii potențiometrului va duce la creșterea frecvenței proporțional cu rotirea.

În cazul în care egalitatea celor două frecvențe nu se obține în intervalul de rotire a potențiometrului de la un capăt la celălalt, atunci se va modifica valoarea capacitorului C_1 de 390 pF cu 10 ... 30 pF în plus sau minus, pînă cînd se obține funcționarea dorită.

Pentru a nu avea variații de frecvență datorită deplasării între ele a spirelor bobinei L_1 , acestea se vor consolida fie cu un lac electroizolant, fie cu vopsea pe bază de diluant.

Detectorul de metale se va folosi în felul următor:

Cu întrerupătorul *Intr. 1* acționat și cu cadrul L_1 apropiat la circa 0,5 m de suprafața zonei ce dorim să o cercetăm, se rotește P_1 pînă cînd frecvența ascultată în cască are o valoare de 200 ... 300 Hz. Se apropie lent cadrul de suprafață respectivă, la cîțiva centimetri, după care se execută o deplasare a acestuia paralel cu suprafață. În momentul în care sunetul din cască suferă o deviație sesizată cu ușurință, rezultă că în acel loc există un corp metalic.

Pentru a urmări traseul unei rețele electrice sau a unei țevi, după detectarea acesteia, se va continua deplasarea cadrului urmărind drumul pentru care frecvența se menține la valoarea corespunzătoare influenței obiectului metalic.

Căutătorul astfel realizat poate detecta țevi metalice îngropate pînă la 25 ... 30 cm. Obiectele mai mari pot fi găsite la adîncimi pînă la 0,5 m.

De reținut că acest tip de detector de metale este foarte sensibil pentru obiectele metalice care se prezintă ca o spiră în scurt circuit (buclă închisă). Pentru a reține mai bine această observație să facem următoarea experiență:

Luăm o bucată de sîrmă de cupru cu diametrul de 0,2 ... 0,3 mm și lungă de circa 1 m și o strîngem neregulat sub forma unui ghem. Așezăm sîrma

astfel pregătită pe o suprafață de lemn fără obiecte metalice și cu ajutorul detectorului de metale, vom încerca să o detectăm. Vom constata că se obține o mică deviație de frecvență. Aceeași sîrmă o desfacem, îi curățim capetele, le lipim cu cositor, după care realizăm din ea un cerc. Așezăm cercul astfel realizat pe aceeași suprafață nemetalică și, apropiind cadrul căutătorului de metale de ea, vom constata în cască o variație puternică a frecvenței, existența acestei piese putând fi determinată la o distanță mai mare de 10 cm.

Explicația acestui fenomen constă în aceea că cercul de sîrmă detectat se comportă ca secundarul de transformator, în timp ce primarul transformatorului este bobina L_1 . Reprezentînd o spiră în scurtcircuit aceasta absorbe din energia produsă de înfășurarea L_1 , avînd ca efect micșorarea inductanței și, ca atare, creșterea frecvenței f_2 .

Forma constructivă a detectorului poate fi modificată funcție de dorința constructorului.

Ceea ce trebuie urmărit în acest caz este păstrarea posibilității de obținere prin reglaj a bătăilor nule pentru o poziție cât mai centrală a cursorului potențiometrului.

Capitolul 5

AUDIOELECTRONICĂ

AUTOMAT MUZICAL

Preocupările legate de realizarea unor automate muzicale sunt foarte vechi. În multe muzeu ale lumii pot fi văzute cele mai curioase construcții mecanice care prin mișcarea unor pîrghii, cilindri, discuri etc. reușesc să redea diverse fragmente din melodiiile vremii.

Astăzi, datorită posibilităților oferite de electronică, lumea aceasta a automatelor muzicale a căpătat o largă răspîndire, realizîndu-se de la simple sonerie pînă la dispozitive capabile să compună melodii, de la jocuri de copii la instrumente capabile să reproducă, după un program, bucăți muzicale din cele mai grele.

Obținerea unei melodii pe cale electronică se bazează de fapt pe posibilitatea oferită de un circuit electronic de a comanda intrarea în funcțiune, succesiv sau simultană, a unui număr oarecare de oscilatoare electronice, avînd diverse frecvențe și forme de semnal.

În cele de față prezentăm un automat muzical simplu, capabil să genereze o succesiune de 10 frecvențe alese la dorință.

Montajul este util pentru demonstrații la orele de muzică, pentru sonorizări în activitățile artistice sau sportive, precum și ca semnalizator sonor în instalațiile de avertizare.

În unele situații poate fi folosit ca generator de succesiune a unor seminale de recunoaștere (cazul navelor, radiofarurilor, balizelor) sau pentru formarea de cifruri.

În scopul înțelegерii modului de funcționare al automatului muzical de față, considerăm o analogie: să presupunem că avem un număr de zece oscilatoare electronice audio, construite pe diferite frecvențe și că fiecare oscilator este legat la cîte un plot al unui comutator rotativ, iar la cursorul său este conectat un amplificator echipat cu difuzor. Rotind cu viteza mai mică sau mai mare cursorul comutatorului vom putea asculta în difuzor o melodie reprezentînd succesiunea celor 10 frecvențe ale oscilatoarelor.

Durata fiecărui ton depinde de timpul cît cursorul stă pe un plot. De avantajul unui astfel de sistem este legat de faptul că pentru antrenarea comutatorului este necesar un motor cu mecanism de demultiplicare, că, în timp, datorită frecării dintre elementele de contact, pot apărea defecțiuni etc.

Același lucru se poate obține pe cale electronică folosind schema din figura 34.

Principial, schema propusă cuprinde un oscilator audio a cărui frecvență este modificată succesiv prin schimbarea unui element de circuit, schimbare care este efectuată cu ajutorul unui comutator electronic realizat cu circuitul integrat CDB-442 E.

Schémă cuprinde un oscilator de tact și un oscilator de ton, ambele realizate cu circuitul integrat CDB-404 E, un numărător de impulsuri realizat cu circuitul integrat CDB-490 E, un decodor binar zecimal realizat cu circuitul integrat CDB-442 E (cu rol de comutator) și un amplificator audio realizat



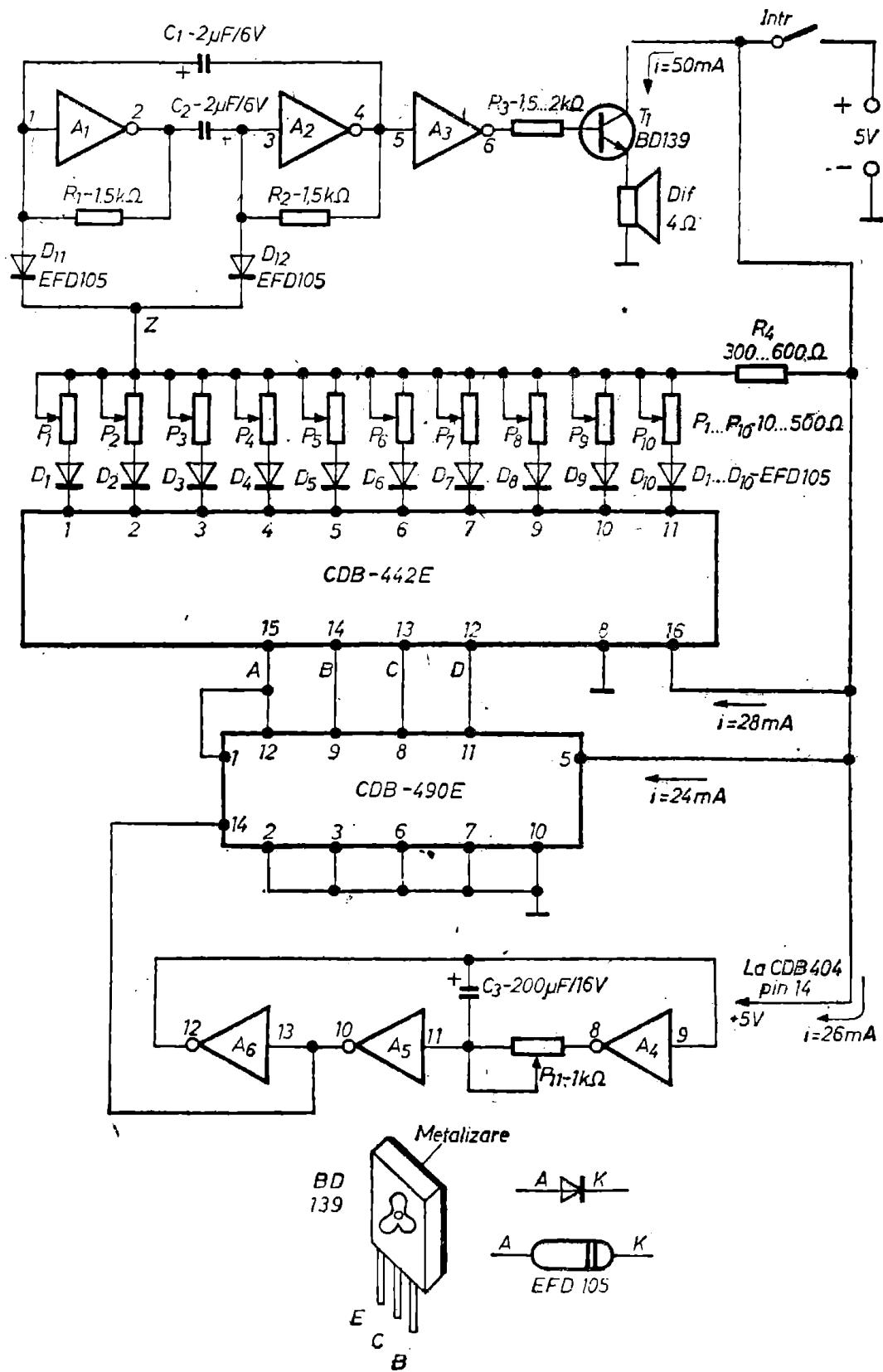




Fig. 34

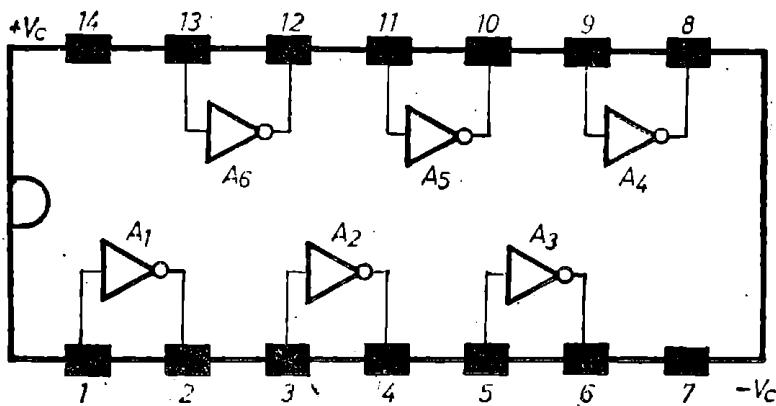

CDB 404
Inversor
sexuplu

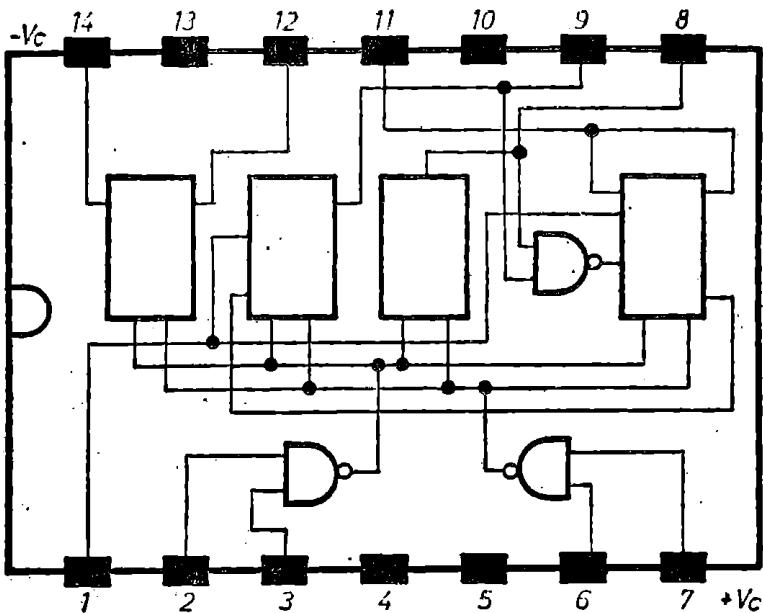

CDB 490E
Numărător
zecimal

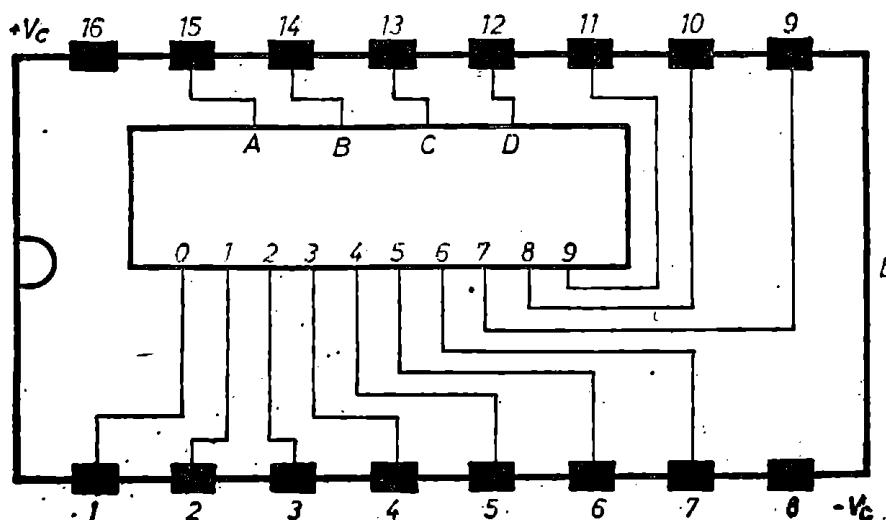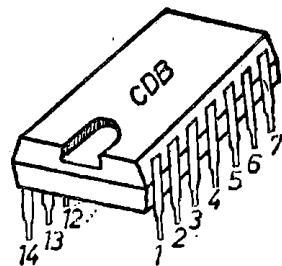

CDB442E
Decodificator
binar-zecimal

Fig. 35

cu un singur tranzistor de putere, avînd ca sarcină un difuzor de $4 \Omega/0,25$ W. Circuitele integrate folosite sînt fabricate în țara noastră, la IPRS Băneasa, și înainte de a descrie modul de funcționare al schemei, considerăm util să le facem o prezentare sumară.

Circuitul integratul CDB-404 E este denumit inversor sextuplu, cuprinzînd în aceași capsulă un număr de șase amplificatoare inversoare identice. Un inversor din compunerea integratului CDB-404 E are proprietatea de a reda la ieșire, inversat cu 180° , orice semnal aplicat la intrarea sa.

Capsula este de tip TO-116, cu 14 terminale dispuse simetric, aşa după cum se arată în fig. 35. Tensiunea de alimentare se va conecta la terminalele 7 ($-V_c$) și 14 ($+V_c$).

Pentru a verifica dacă un' asemenea circuit nu este defect, se va proceda în felul următor:

Se aplică la terminalele 7 și 14 tensiunea de alimentare de 5 V.

Cu ajutorul unui voltmetru de curent continuu se verifică dacă între fiecare intrare (1, 3, 5, 9, 11, 13) a inversoarelor și masă (-5 V) există o tensiune de circa 2 V. Conectînd același voltmetru între fiecare ieșire a inversorului (2, 4, 6, 8, 10, 12) și masă, se verifică existența unei tensiuni reziduale de 0,1 V.

În continuare, se verifică dacă fiecare inversor lucrează normal. Pentru aceasta, se conectează la masă intrarea inversorului și cu un voltmetru conectat la ieșire urmărim dacă tensiunea de ieșire „sare“ din zero în logic 1, adică se măsoară o tensiune de circa 4 V.

Eliminînd scurtcircuitul de la intrare, tensiunea de ieșire a inversorului trebuie să treacă în zero.

Dacă unul din cele șase inversoare nu corespunde încercărilor efectuate, atunci circuitul integrat va fi folosit parțial.

Circuitul integrat CDB-490 E este un numărător zecimal, realizat într-o capsulă TO-116 cu 14 terminale.

Acest circuit asigură numărarea pînă la zece impulsuri pozitive aplicate la intrarea 14 și obținerea la terminalele 8—9—11—12 a stărilor corespunzătoare în cod binar. În tabelul 2 (Tabel de adevăr) este dată corespondența între numărul de impulsuri aplicate la intrarea 14 și dispunerea binară a stărilor corespunzătoare.

Din tabel, se observă că atunci cînd la intrare nu este aplicat nici un impuls electric, la ieșirile binare (11, 8, 9, 12) nu vom avea tensiune (nivel logic 0).

Cînd este aplicat primul impuls la intrarea 14, starea binară se modifică și la terminalul 12 apare nivelul logic 1, tradus prin apariția la acest terminal a unei tensiuni pozitive de circa 3,5 V.

După cum rezultă din tabelul 2 cît și din măsurători, pentru primul impuls în cod zecimal vom găsi corespondența binară 0001.

Impulsurile aplicate circuitului CDB 490 E sunt date de unul din inversoarele aparținînd integratului CDB 404 E.

Pentru a verifica un circuit integrat tip CDB 490 E vom proceda în felul următor:

Se alinientează circuitul integrat cu o tensiune de 5 V, aplicînd polaritatea plus la terminalul 5 și polaritatea negativă la terminalul 10.

Tabelul 2

| Numărul de impulsuri aplicate la intrarea 14 | Starea ieșirilor | | | |
|--|------------------|------------|------------|-------------|
| | terminal 11 | terminal 8 | terminal 9 | terminal 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Tabelul 3

| Terminalul | Tensiunea măsurată [volti] |
|------------|----------------------------|
| 1 | 2,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 0 |
| 14 | 2,5 |

Folosind un voltmetru de curent continuu se verifică dacă între borna minus a sursei de alimentare (terminalul 10) și celelalte terminale se găsesc tensiunile indicate în tabelul 3.

În situația în care tensiunile corespund tabelului, se conectează între ele, terminalele 2, 3, 6, 7 și 10, iar terminalul 1 la terminalul 12.

Se conectează voltmetrul de curenț continuu între terminalul 8 și terminalul 10. Cu ajutorul unui fir vom efectua un scurtcircuit între terminalul 14 și terminalul 10. În acest moment, la voltmetrul de curenț continuu va trebui să citim cînd o tensiune de circa 3,6 V (nivel 1), cînd o tensiune nulă (nivel 0) funcție de numărul de scurtcircuitări efectuate.

Se va proceda în continuare la fel, mutînd însă borna plus a voltmetrului de curenț continuu la terminalul 9, apoi la 11 și 12. La fiecare din aceste terminale va trebui să găsim cînd nivelul 1, cînd nivelul 0.

Pe timpul acestor verificări, se va lucra cu multă atenție spre a nu efectua conexiuni greșite, care pot duce la distrugerea circuitului integrat.

Circuitul integrat CDB 442 E este un decodor binar zecimal, fiind realizat într-o capsulă tip MP-117 prevăzută cu 16 terminale.

La acest circuit, alimentarea se aplică la terminalul 8 ($-V_c$) și terminalul 16 ($+V_c$). Acest circuit realizează decodificarea din sistemul binar în sistemul zecimal, afișînd maxim 10 stări ale unui numărător cu patru ieșiri în binar.

Stările codului binar sub formă de tensiuni de intrare se aplică circuitului CDB-442 E la terminalele 15 (A) — 14 (B) — 13 (C) și 12 (D).

Ieșirile în sistemul zecimal se găsesc la terminalele 1 — 11 (afară de 8).

Traducerea din binar în zecimal se face prin apariția stării 0 (tensiune zero) de la un terminal la altul, aceste stări culegîndu-se pozitîonal.

Exemplificînd, dacă la intrarea binară aplicăm starea 0011, în partea de ieșire zecimală vom găsi starea 0, numai la terminalul 4, la toate celelalte terminale existînd starea 1. Corespondența dintre stările la ieșirea în zecimal față de intrarea în binar pentru circuitul CDB-442 E este dată în tabelul 4.

Tabelul 4

| Starea intărîilor binare | | | | Starea ieșirilor la terminalele | | | | | | | | | | | Nr. de ordine al impulsului de ieșire |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|
| Term. 12 (D) | Term. 13 (C) | Term. 14 (B) | Term. 15 (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |

Pentru restul stărilor de intrare binară, pînă la a 16-a, deoarece sunt 4 celule ($2^4 = 16$), ieșirile în zecimal rămîn în starea 1.

Un circuit conectat la unul din terminalele de ieșire zecimală este practic conectat la masă atunci cînd decodatorul trece în starea 0.

Această succesiune a trecerii prin zero a ieșirilor zecimale face ca circuitul integrat CDB-442 E, să fie comparat ca un comutator rotativ.

Tensiunile de intrare aplicate circuitului CDB-442 E se obțin, în cazul schemei de față, de la circuitul integrat CDB-490 E.

Pentru verificarea stării unui circuit CDB-442 E se va proceda în felul următor:

- se alimentează circuitul cu o tensiune de 5 V și se verifică dacă valoarea curentului consumat este de circa 28 mA.

- se reproduc starea 0000 prin conectarea la masă a celor patru intrări binare (12–13–14–15).

Cu ajutorul unui voltmetriu de curent continuu se va controla dacă între terminalul 7 și masă (–5 V) tensiunea măsurată este nulă (rezidual există 0,2 V) și, de asemenea, dacă între restul ieșirilor și masă tensiunea este de 3,7 V, ceea ce corespunde nivelului logic 1.

Folosind tabelul 4 se reproduce starea 0001 prin menținerea mai departe, la masă, numai a terminalelor 12–13–14 și lăsînd neconectat (liber) terminalui 15.

Va trebui să găsim starea 0 numai la ieșirea 2, toate celelalte ieșiri aflîndu-se la o tensiune de 3,7 V.

Se va proceda la fel și cu celelalte poziții, parcurgîndu-se toate situațiile din tabelul de adevăr al circuitului. Dacă o singură situație nu corespunde situației normale, atunci circuitul nu este bun, el putînd fi folosit doar în alte scopuri.

Reținînd modul de funcționare al circuitelor integrate prezentate, să revenim la schema de principiu din figura 34 și să urmărim modul de funcționare al acesteia, știind că se urmărește realizarea unui oscilator audio capabil să-și modifice succesiv frecvența de lucru.

În schema prezentată, acest oscilator este realizat cu doi din inversorii circuitului CDB 404 E și anume inversorii conectați la terminalele 1–2 și 3–4. Ieșirea inversorului A_1 este cuplată capacativ cu intrarea inversorului A_2 , iar ieșirea acestuia este cuplată de asemenea capacativ la intrarea primului. Schema astfel realizată reprezintă un oscilator multivibrator astabil. Pentru ca oscilatorul să funcționeze este necesară și conectarea intrărilor 1 și 3 la masă, prin intermediul unui rezistor.

Acest lucru este realizat cu ajutorul potențiometrelor P_1 – P_{10} care au o bornă comună conectată în punctul notat cu Z, iar celelalte borne conectate la decodatorul CDB-442, prin intermediul unor diode de blocare.

Cînd unul din aceste potențiometre este pus la masă prin intermediul elementelor interne ale circuitului CDB-442, atunci oscilatorul va lucra, generînd frecvența necesară, care este culeasă la terminalul 4 al inversorului A_2 . Semnalul astfel cules este injectat la intrarea 5 a inversorului A_3 , iar ieșirea 6 a acestuia este cuplată printr-un rezistor de limitare în baza tranzistorului T_1 , montat ca repetor. Cu ajutorul difuzorului Dif vom putea asculta frecvența generată de schemă.

Cînd este necesară o audiție mai puternică, în locul tranzistorului T_1 se va introduce un amplificator audio.

Pentru verificarea execuției montajului din aproape în aproape, se recomandă ca după plantarea componentelor oscilatorului, inclusiv R_4 , dar

În afară de potențiometre, să se cupleze alimentarea de 5 V și cu ajutorul unui rezistor de 200 ... 300 ohmi cuplat între punctul Z și masă să urmărim apariția unui sunet în difuzor.

Neapariția sunetului în cazul unui astfel de test necesită verificarea amănunțită a tuturor componentelor folosite.

Dacă oscilatorul va funcționa de la început, vom repeta încercarea, montând în locul rezistorului de 200 ohmi un potențiometru de 500 ohmi, cu ajutorul căruia vom putea constata modificarea frecvenței în momentul modificării poziției cursorului potențiometrului.

Cum pentru fiecare frecvență generată este nevoie de o rezistență de o anumită valoare, în schemă apar zece potențiometre, tip trimer, fiecare fiind reglat pentru sunetul dorit. Conectarea la masă a acestor potențiometre este asigurată de circuitul integrat CDB-442 E, care efectuează această operație succesiv începînd cu ieșirea 1 pînă la ieșirea 11.

La rîndul său, circuitul integrat CDB-442 este comandat de către numărătorul zecimal CDB-490 E, acesta asigurînd prin ieșirile sale 8—9—11—12, o configurație în cod binar, care este aplicată întrărilor 12—13—14—15 ale CDB-442 E.

Configurația de la ieșirea numărătorului zecimal are loc ca urmare a aplicării la intrarea 14 a unor așa-zise impulsuri de tact. Impulsurile de tact sunt obținute de la un al doilea generator, realizat cu celelalte trei inversoare ale circuitului CDB 404, care împreună cu un potențiometru (P_{11}) și un capacitor (C_3) formează un oscilator capabil să asigure semnale electrice cu o frecvență cuprinsă între 0,2 Hz și 5 Hz, funcție de poziția cursorului potențiometrului P_{11} .

Pentru reglajul potențiometrelor $P_1 — P_{10}$ în scopul obținerii unui fragment de melodie compusă din 10 note, este necesar să „înem pe loc“ funcționarea decodorului CDB-442; realizăm această situație decuplînd legăturile dintre acesta și numărătorul zecimal și efectuarea combinațiilor de cod binar conform tabelului 4.

Conectînd la masă toate cele 4 intrări ale lui CDB 442 E, activ este numai potențiometrul P_1 . Rotind cursorul acestuia vom regla frecvența la valoarea dorită.

Pentru înlocuirea celor zece potențiometre tip trimer cu rezistoare, este necesar să măsurăm cu un ohmmetru valoarea rezistenței ohmice prezentă de fiecare potențiometru pentru poziția în care a fost adus și să montăm în locul lui un rezistor de aceeași valoare, obținut de regulă prin sortare. Montajul poate fi folosit și pentru redarea a mai multor fragmente de melodii; pentru aceasta este suficient să construim reglete cu 10 rezistoare fiecare — stabilite dinainte — și să schimbăm regletele între ele, după dorință. Pentru operativitatea acestei înlocuiri, pot fi folosite contacte tip clemă în care regleta să fie introdusă sau scoasă cu ușurință.

Întreg montajul va fi alimentat de la o tensiune continuă de 5 V, preluată de la un redresor clasic.

Consumul total de curent al schemei este de circa 128 mA. Consumul de curent pe etaje este următorul: circuitul integrat inversor = 26 mA; circuitul integrat CDB 442 E = 28 mA; circuitul integrat CDB-490 E = 24 mA; transzistorul BD-139 = 50 mA.

Schema funcționează continuu, în sensul că după baleierea celor zece frecvențe, procesul se reia după un interval de circa 3 secunde. Pornirea și oprirea schemei se face acționînd asupra sursei de alimentare.

Pentru că montajul să genereze un număr mai mic de frecvențe este suficient să montăm potențiometre numai pentru sunetele necesare. Pentru a realiza o pauză mai mare între sunete, se va proceda tot prin eliminarea potențiometrelor din zona respectivă. Toate diodele $D_1 \dots D_{12}$ vor fi de tipul EFD 105 ... EFD 108; înainte de conectarea lor în montaj se recomandă a fi verificate.

AUTOMAT DE RITM

În muzică, ritmul reprezintă elementul care determină caracterul unei melodii. El reprezintă simetria timpilor accentuați și slabii din desfășurarea unei bucăți muzicale, reprezintă elementul care constituie „suportul” pe care se sprijină melodia propriu-zisă.

Ritmul este realizat de instrumente de percuție specifice, cele mai tradiționale fiind tobele, cinelul sau instrumente cu coarde cum ar fi contrabasul sau altele. Aceste instrumente sunt acționate de regulă cu mâna sau piciorul, și produc sunete de joasă frecvență și de scurtă durată. Ascultat singular, ritmul are un caracter monoton, sunetele lui succedîndu-se pe tot parcursul unei melodii sub forma unor bătăi scurte, de aceeași frecvență și intensitate, marcând momente specifice melodiei. Astfel, o melodie ce reprezintă un vals are un ritm specific caracterizat de o succesiune de bătăi în ritmul: un-doi-trei, un-doi-trei. Pentru producerea ritmului se folosește fie un singur instrument, cum ar fi cazul unui mars, unde toba marchează momentul cînd piciorul trebuie să atingă pămîntul, sau de mai multe instrumente, cum este cazul melodiilor interpretate de formațiile de jaz.

O dată cu apariția diverselor instrumente muzicale electronice, au fost concepute și așa-numitele generatoare sau automate de ritm.

Acstea sunt dispozitive electronice capabile să reproducă automat și să redea într-un difuzor sunete specifice instrumentelor de percuție, programate la dorință și aparținînd diverselor genuri de melodii (dansuri). Asemenea dispozitive pot fi realizate fie separat, fie ca bloc component al sintetizatorului electronic muzical și pot fi construite pe bază de scheme tranzistorizate sau scheme cu circuite integrate. În cele ce urmează prezentăm un automat de ritmuri, de construcție simplă și realizat numai cu tranzistoare. Principiul de funcționare al acestui automat este destul de simplu; să presupunem că dispunem de un generator electronic care imită sunetul unei tobe. Dacă vom cupla ritmic intrarea în funcțiune a acestui generator, vom obține sunete (bătăi) asemănătoare celor produse de instrumentul muzical clasic. Dacă ritmul în care efectuăm punerea în funcțiune a respectivului montaj electronic corespunde, spre exemplu, ritmului specific unui vals, atunci se spune că aîn realizat prin mijloace electronice un ritm muzical de vals. Dacă în loc de acționarea manuală a respectivei scheme folosim un montaj care efectuează automat această operație, vom obține ceea ce numim *automat de ritm* sau *generator electronic de ritm*. Montajul care asigură intrarea automată în funcțiune a tobei electronice aînțintă mai înainte poate să genereze un ritm mai rapid sau mai lent, funcție de modul cum este construit și reglat.

De asemenea, timpul cît durează sunetul poate fi reglat acționînd asupra valorii componentelor electronice ale acestuia. În situația în care în loc de o singură schemă de tobă electronică, folosim două sau mai multe generatoare ce imită sunetul de percuție, putem obține printre-un aranjament convenabil ritmuri care să aparțină unor dansuri ca: polca, vals, tango, fox-trott etc.

Schema propusă spre realizare este compusă din următoarele blocuri:

- Blocul generatoarelor ce imită sunetele de percuție.
- Blocul generator de tacturi.
- Blocul amplificator.
- Blocul alimentator.

În cele ce urmează vom descrie modul de realizare al blocului generatoarelor de sunete de percuție și blocul de tacturi, celelalte două blocuri putând fi realizate de constructorul amator după schemele obișnuite. Blocul ce cuprinde generatoarele ce imită sunetele de percuție are, de regulă, în componență să două sau mai multe generatoare de percuție ce imită o tobă, un cinel, un pian etc.

Pentru a da posibilitatea realizării mai multor variante, sînt date patru scheme ce reprezintă o tobă mare (fig. 36) o tobă mică (fig. 37) un cinel (fig. 38) și un pian (fig. 39).

Toate aceste scheme produc sunetele specifice instrumentelor respective în momentul aplicării la intrarea notată cu I a unui scurt impuls negativ. Fiecare schemă reprezintă un generator electronic aflat în regim de așteptare, respectiv în prag de amorsare a oscilațiilor.

Schema din figura 36, pentru tobă mare, realizată cu un singur tranzistor tip BC-107 sau BC-173, prezintă o structură de oscilator tip RC adusă în apropierea punctului de amorsare a oscilațiilor prin reglarea amplificării, respectiv a reactiei negative modificată de poziția cursorului lui P_1 . În poziția de așteptare, schema nu produce la bornele de ieșire nici un fel de semnal. În momentul aplicării la intrarea I a unui impuls negativ, sub forma unui salt de tensiune de la plus către minus, oscilatorul intră în funcțiune pentru un scurt interval de timp. Oscilațiile apar brusc, pentru scurtă durată, sub forma unei lovituri, apoi se sting după o curbă exponențială. Frevența oscilațiilor ce se obține cu schema prezentată este în jur de 55 Hz. Alimentarea se face de la o tensiune de 12 V; polărizarea bazei lui T_1 se obține prin intermediul rezistoarelor $R_6 - R_7$. Numărul de sinusoide conținute de percuția obținută depinde de lățimea impulsului de comandă, precum și de pragul de reglaj al potențiometrului P_1 . Tensiunea maximă a sinusoidelor obținute la ieșirea E este de circa 0,1 V.

Pentru a modifica frecvența sinusoidelor generate, se va modifica valoarea capacitoarelor $C_3 - C_4$ și C_5 , în limite mici, și respectând condiția că C_3

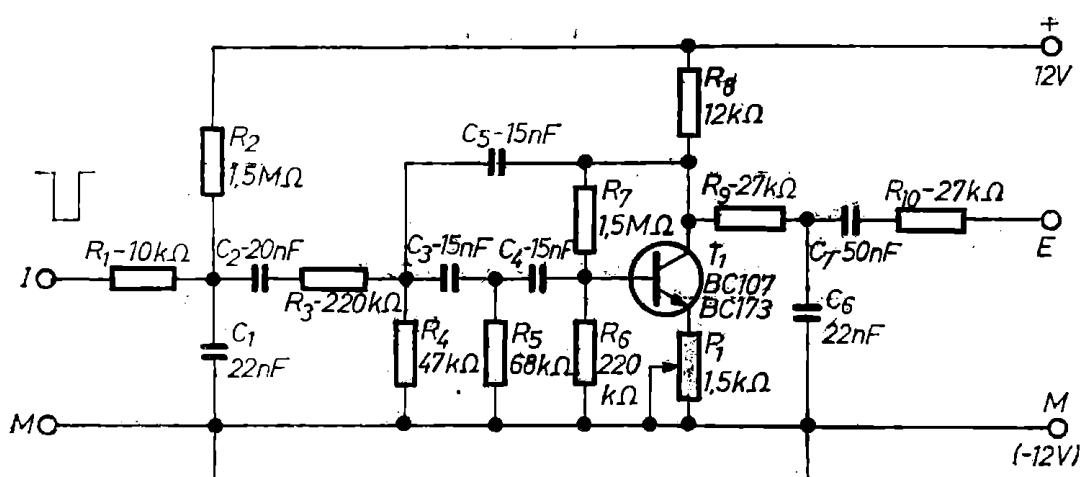


Fig. 36

să fie egal totdeauna cu C_4 . După realizare, verificarea schemei tobei mari se poate face independent de celelalte elemente ale generatorului de ritm. Pentru aceasta este necesar ca ieșirea E să fie cuplată la intrarea unui amplificator audio de circa 10 W și prevăzut cu un difuzor capabil să redea frecvențele joase.

La intrarea I a schemei se va conecta ieșirea Y a circuitului de verificare prezentat în figura 40. După aplicarea tensiunii de alimentare de 12 V, precum și a tensiunilor de alimentare a amplificatorului, se va actiona ritmic întrerupătorul K_1 . În difuzor va trebui să ascultăm sunete specifice unei tobe mari. Din schema de verificare din figura 40 se observă că în momentul acțiunii întrerupătorului K_1 , tranzistorul T_A primește tensiune de polarizare prin rezistorul R_1 . În acest moment tranzistorul se deschide, prin el circulând un curent de circa 1,6 mA. Prin aceasta, tensiunea între colectorul tranzistorului și masă devine aproape zero, ceea ce corespunde cu conectarea unei armături a capacitorului C_1 la masă. Acest salt de tensiune de la + 12 V la zero este transmis prin dioda D_1 la intrarea I , fiind în continuare transmis prin R_1 schemei din fig. 36.

Pentru obținerea unui sunet de percuție cât mai real, pe timpul acestor verificări se va actiona lent asupra potențiometrului P_1 .

De asemenea, pentru obținerea unei frecvențe mai coborîte se vor mări capacitoarele C_3 și C_4 .

După o schemă asemănătoare este realizată și toba mică din figura 37. Valorile mai mici ale capacitoarelor C_3 și C_4 permit ca frecvența produsă să fie mai ridicată în comparație cu cea a tobei mari. Pentru verificarea acestei scheme se va proceda în același mod ca și pentru toba mare, ajutîndu-ne tot de circuitul din fig. 40.

În compunerea generatorului de ritm este aproape obligatorie și prezența schemei ce simulează sunetul cinelului (fig. 38). Acest instrument are un sunet metalic, reprezentînd tot o percuție.

Sunetul metalic este obținut de la un generator de așa-numit zgomot alb, realizat cu tranzistorul T_2 montat ca diodă polarizată invers cu ajutorul rezistorului R_5 . Valoarea lui R_5 va fi cuprinsă între 220 k Ω și 830 k Ω , valoarea exactă fiind stabilită pe timpul experimentărilor, cînd se va urmări obținerea unui sunet cât mai real.

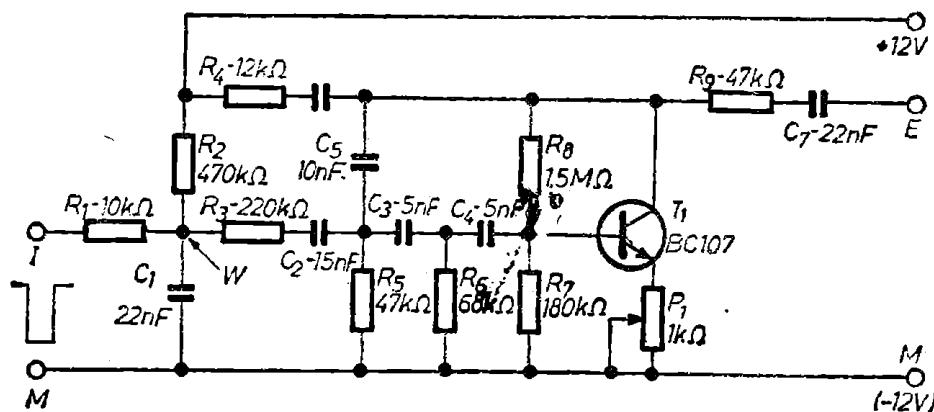


Fig. 37

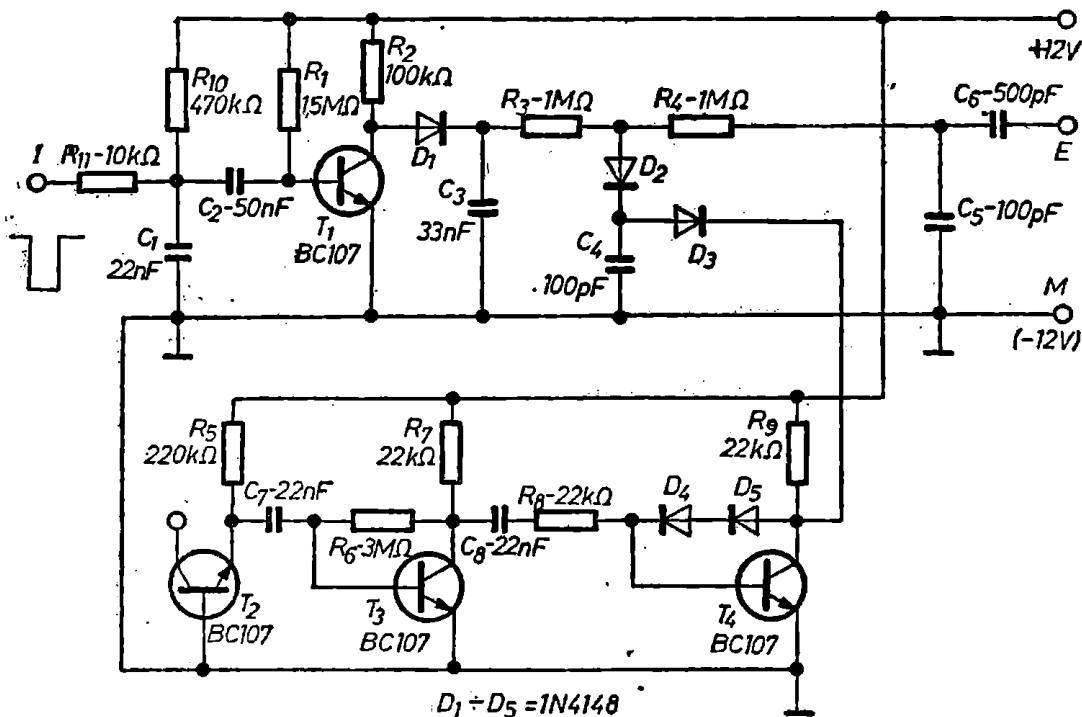


Fig. 38

Acest mod de conectare a unui tranzistor, unde jonctiunea emitor-bază este polarizată în sensul invers și lucrând cu un curent destul de mic reprezintă un montaj specific, care generează un zgomot foarte bogat în armonici de amplitudine relativ constantă și distribuite uniform în întregul spectru audio. Tensiunea de zgomot de la bornele acestui generator este culeasă prin intermediul capacitorului C_7 , și introdusă la bornele tranzistorului T_3 care lucrează ca amplificator. În continuare, prin $C_8 - R_8$ semnalul este introdus într-un al doilea amplificator realizat cu T_4 . De la bornele rezistorului R_8 semnalul de zgomot urmează ca prin diodele D_2 , D_3 și grupul $R_4 - C_6$ să ajungă la ieșirea E , de unde urmează să pătrundă în amplificatorul de putere. În poziția de repaus, diodele D_1 , D_2 și D_3 sunt însă blocate, decarece au anodul conectat la tensiunea mică a colectorului lui T_1 aflat în conductie. Catodul acestor diode este conectat către colectorul tranzistorului T_4 aflat și el tot în conductie. În momentul aplicării pe baza tranzistorului T_1 a unui impuls negativ, acesta se blochează, tensiunea la colectorul său crescind brusc la $+12$ V. De data aceasta, diodele D_1 , D_2 și D_3 devin conductoare și semnalul de zgomot poate trece ușor prin $D_2 - D_3$ către borna E . În același timp se încarcă și capacitorul C_3 care, după dispariția impulsului negativ aplicat la intrare, asigură menținerea unei tensiuni pozitive descrescătoare, ceea ce face ca zgomotul să dispară lent.

O altă schemă, reprezentând tot un semnal de percuție, este dată în figura 39, unde semnalul de declanșare este tot un impuls negativ.

Cel de al doilea bloc principal al automatului de ritm este blocul generator de tacturi. Acesta are rolul de a asigura punerea în funcțiune numai în anumite momente a generatoarelor de percuție. Un asemenea bloc poate fi comparat cu un comutator rotativ, format dintr-un număr oarecare de contacte (ploturi) dispuse sub formă de cerc, la care sunt conectate generatoarele de

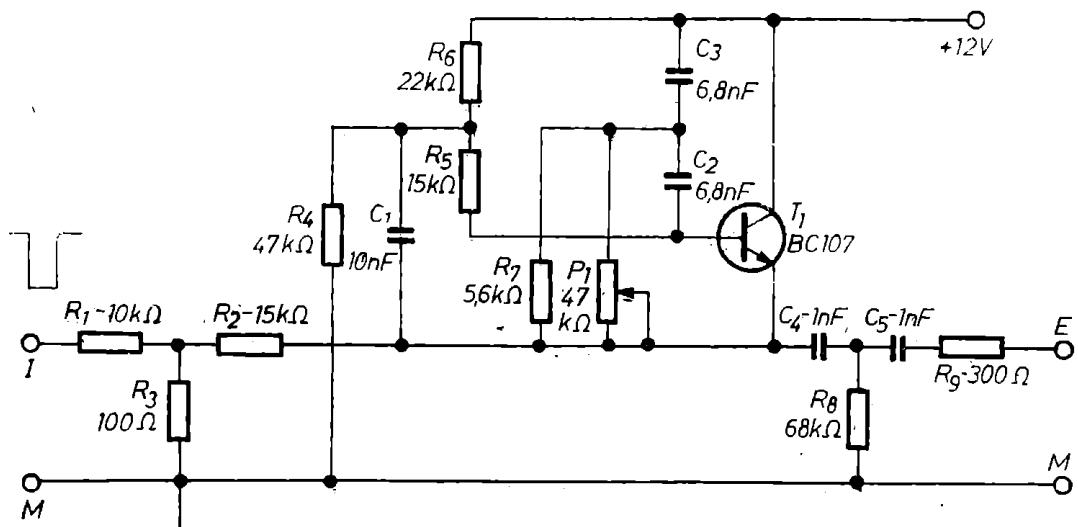


Fig. 39

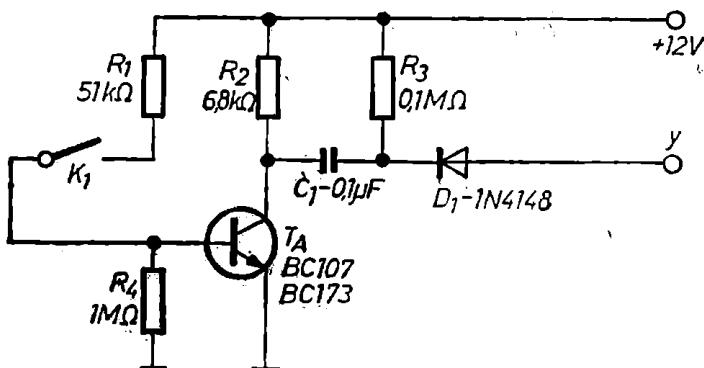


Fig. 40

percuție și un braț rotitor. Brațul rotitor, în mișcarea sa, calcă pe aceste contacte, punând succesiv în funcțiune generatoarele conectate. Ca atare, vom putea asculta o succesiune de sunete de percuție care se succed mai repede sau mai încet, funcție de rotirea brațului. Pentru a obține același sunet de percuție de două sau de trei ori succesiv, va trebui să conectăm același generator la două sau trei ploturi successive. Dacă urmărим realizarea unei pauze între două sunete de percuție, atunci între ploturile la care sînt conectate generatoarele vor fi lăsate libere două sau mai multe ploturi. Prin conectarea la ploturi a două sau mai multe generatoare de percuție de natură diferită (de exemplu o tobă și un cinel), putem obține o succesiune de sunete specifice diverselor melodii.

Electronic, acest comutator mecanic poate fi obținut prin folosirea unui circuit integrat tip CDB 442 E așa după cum s-a arătat în figura 34, fie folosind o succesiune de circuite bistabile basculante (CBB) conectate în serie, după o schema asemănătoare unui numărător binar. Dacă dispunem de circuitul integrat amintit mai înainte se poate folosi schema din fig. 34. În caz contrar, este recomandată ca foarte accesibilă schema cu CBB, realizată cu tranzistoare de uz comun, cum este tranzistorul BC-107, BC-173 etc.

Pentru a realiza o succesiune convenabilă de ritmuri, prezentăm în figura 41 o schemă formată din trei CBB inseriate și comandate de un oscilator de tact. Urmărind schema propusă, se observă că oscilatorul de tact este realizat cu tranzistoarele T_1 și T_2 , primul CBB este realizat cu $T_4 - T_5$, al doilea CBB este realizat cu $T_6 - T_7$, iar al treilea cu $T_8 - T_9$.

Tranzistorul T_3 , aflat în circuitul oscilatorului de tact are rolul de a opri funcționarea acestuia cînd comutatorul K_5 se află în poziția 0 (oprit). Oprirea este realizată prin șuntarea bazei lui T_2 de către T_3 în momentul în care acesta se deschide prin aplicarea tensiunii de polarizare ca urmare a acționării comutatorului amintit mai înainte. Oscilatorul de tact furnizează impulsuri dreptunghiulare cu o frecvență ce poate fi reglată cu ajutorul potențiometrului P_1 . Modificarea frecvenței oscilatorului de tact este necesară pentru a se putea obține pentru restul schemei automatului diferite „viteză“ de producere a tacturilor. În acest sens amintim că în practica muzicală aceste „viteză“ au primit diferențe denumiri, fiecare fiindu-i specific o anumită frecvență. În tabelul 5 sunt prezentate aceste valori.

Tabelul 5

| Denumirea | Frecvența [Hz] | Impulsuri/minut |
|-------------|----------------|-----------------|
| Grave | 0,666 | 40 |
| Largo | 0,766 | 46 |
| Adagio | 0,933 | 56 |
| Andante | 1,083 | 65 |
| Sostenuto | 1,266 | 76 |
| Moderato | 1,466 | 88 |
| Allegretto | 1,800 | 108 |
| Allegro | 2,166 | 130 |
| Vivace | 2,666 | 160 |
| Presto | 3,000 | 180 |
| Prestissimo | 3,333 | 200 |

Semnalele dreptunghiulare de la ieșirea oscilatorului de tact se culeg de la colectorul tranzistorului T_2 prin intermediul diodei D_1 și a rezistorului R_8 . Prin $C_3 - C_4$ impulsurile negative sunt introduse la bazele tranzistoarelor $T_4 - T_5$, moment în care are loc băscularea acestora. Pentru a pleca totdeauna cu tranzistoarele circuitelor CBB din aceeași stare, respectiv cu tranzistoarele din stînga (în cazul nostru) în conducție, au fost introduse grupurile $D_2 - R_{10}$, $D_3 - R_{19}$ și $D_4 - R_{25}$, care prin K_5 au rolul de a efectua așa-numita operație de „aducere la zero“.

Primul circuit CBB realizează împărțirea cu 2 a impulsurilor primite de la oscilatorul de tact. Impulsurile numărate de primul CBB sunt culese de la bornele rezistorului R_{14} și prin R_{22} și $C_7 - C_8$ sunt transmise mai departe la bazele celui de-al doilea CBB care, la rîndul său, efectuează o nouă divizare cu 2, ceea ce corespunde cu o împărțire cu 4 a impulsurilor oscilatorului de tact.

Prin R_{28} și $C_{12} - C_{13}$ impulsurile culese de la colectorul tranzistorului T_7 sunt introduse în ultimul circuit CBB. Acest ultim circuit realizează o nouă


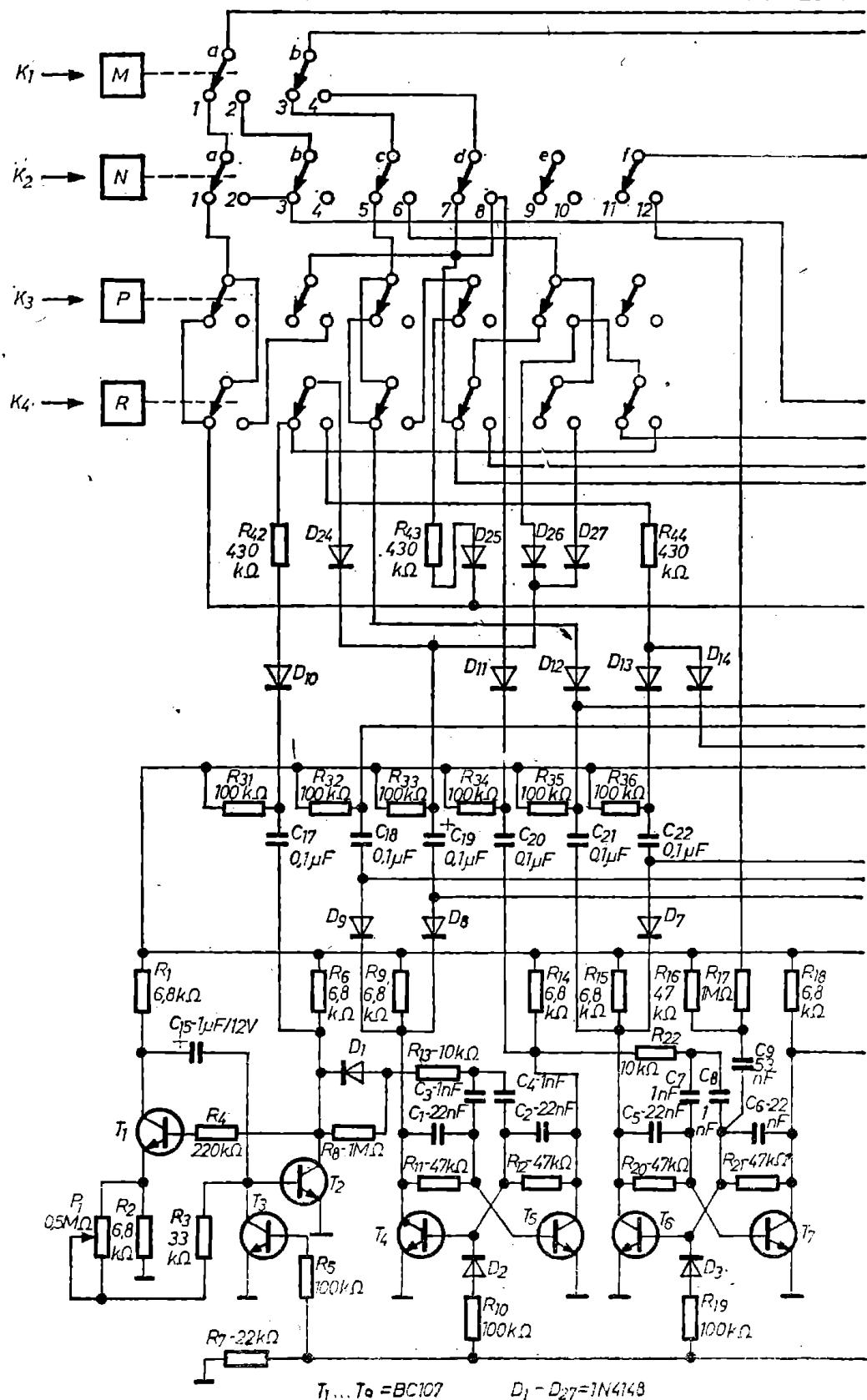


Fig.

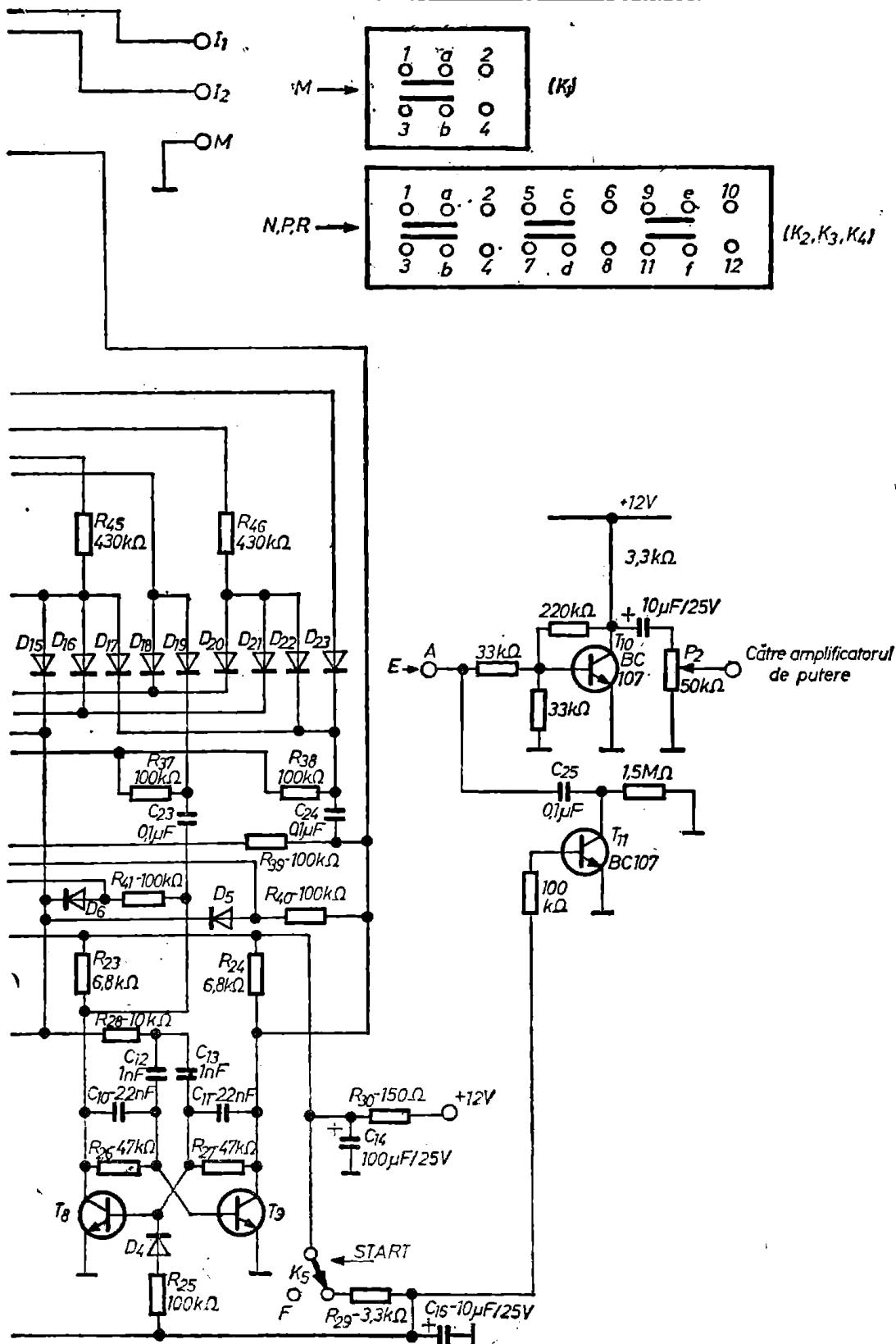

împărțire cu 2, ceea ce corespunde la o împărțire cu 8 a frecvenței date de oscilatorul de tact.

Accesul la oricare din aceste impulsuri este posibilă prin simpla cuplare la colectorul oricărui tranzistor al CBB-urilor.

Pentru a se verifica funcționarea oscilatorului de tact se va realiza, din schema prezentată în figura 41, numai partea ce cuprinde tranzistoarele $T_1 - T_9$. Folosind schema de simulează, de exemplu, toba mare, se va conecta intrarea I a acestuia, pe rînd, la colectorul tranzistorului T_2 , apoi la T_3, T_4 și a.m.d., pînă la ultimul tranzistor, T_9 . Reglînd potențiometrul P_1 vom urmări ritmul în care apar sunetele de percuție, pentru fiecare caz în parte. Conectînd mai multe generatoare de sunet la ieșirile CBB, vom putea urmări intrarea acestora în funcțiune, conform impulsurilor date de fiecare CBB. După această experiență, prin care ne-am convins de funcționarea schemei și, respectiv, după ce ne-am însușit principiul de funcționare al oscilatorului de tact, se va putea trece la realizarea automatului propriu-zis. Folosind schemele anterioare, vom conecta în punctul notat cu I_1 schema de tobă mare prezentată în figura 36, în punctul notat cu I_2 se va conecta schema tobei mici dată în figura 37. Schema cinelului, dată în figura 38 se va conecta (fără R_{10}, R_{11} și C_1) prin capacitorul C_2 în punctul notat cu W în schema tobei mici din figura 37. Conectarea generatoarelor de percuție la colectoarele circuitelor CBB se face prin intermediul unor diode și a contactelor comutatoarelor $K_1 - K_4$.

Comutatoarele $K_1 - K_4$ din circuit, notate în schema de principiu și cu literele M, N, P, R , permit selectarea de ritmuri specifice diferitelor bucăți muzicale. Astfel, cînd nu este apăsat nici un buton, schema va genera ritmul specific pentru polcă. Cînd este apăsat numai M , se obține un ritm specific măsurii 4/4. Pentru N apăsat se obține ritmul specific unui vals (măsura 3/4), iar pentru P apăsat se obține ritmul de twist, de cha-cha beat. Cînd este apăsat numai R se obține un ritm de quick-step, iar cînd este apăsat P și R împreună se obține ritmul specific de tango. La apăsarea butoanelor N și R se obține ritmul de fox-trott, iar la apăsarea împreună a butoanelor N și P se obține ritmul specific de rock. La apăsarea simultană a butoanelor N, P și R obținem un ritm de slow-rock.

Toate ieșirile E ale generatoarelor sunetelor de percuție se vor cupla la borna A a unui preamplificator realizat cu tranzistorul T_{10} . Ieșirea din acest preamplificator se face prin intermediul unui potențiometru P_2 , al cărui cursor se va conecta la intrarea unui amplificator audio de putere. În derivație cu intrarea tranzistorului T_{10} se găsește (cuplat prin intermediul capacitorului C_{25} de 100 nF) colectorul tranzistorului T_{11} . Acesta are rolul de a sunta intrarea tranzistorului T_{10} atunci cînd comutatorul notat cu K_5 se află în poziția „0” (oprit.). Pentru această poziție a lui K_5 , la baza lui T_{11} se aplică o tensiune pozitivă, care duce la deschiderea tranzistorului și deci la suntarea intrării lui T_{10} .

În schimb, cînd K_5 este trecut în poziția de start, tensiunea de polarizare dispară, T_{11} se blochează, astfel că prezența lui nu mai influențează asupra semnalului audio de la intrare. Comutatoarele $K_1 - K_5$ sunt desenate, în figura 41, sub forma comutatoarelor cu braț rotativ, ceea ce ușurează urmărirea schemei. Practic se vor folosi comutatoare de tipul celor întîlnite în radio-receptoare sau televizoare și procurabile din magazinele de specialitate sub denumirea de ansamblu element cu reținere. Corespondența între contactele acestui model de comutator și comutatorul din schemă, este dată în figura 41. Alimentarea schemei se va face de la o tensiune de 12 V, care nu este necesar

să fie stabilizată. Atât blocul generatoarelor de percuție cît și blocul generator de tacturi, împreună cu comutațoarele respective, vor fi realizate pe aceeași placă cu cablaj imprimat. Amplificatorul de putere care preia semnalul de la generatorul de ritm se va realiza separat și va avea propria sursă de alimentare.

AMPLIFICATOR AUDIO DE 50 W

Pentru lanțurile audio lucrând mono sau stereo, amplificatorul cel mai uzitat este cel care asigură 50 W pe canal. Un asemenea amplificator, realizat cu componente ușor de procurat este prezentat în schema din figura 42. Schema se situează în categoria celor de înaltă fidelitate, oferă o bună stabilitate în funcționare și nu necesită reglaje deosebite.

Schema amplificatorului propus spre realizare este caracterizată prin: etaj de intrare tip diferențial, etaj pilot având ca sarcină dinamică un generator de curent, circuit de protecție automată la supracurenti pentru tranzistoarele de putere, legătură galvanică (directă) între etaje. Semnalul aplicat la intrarea amplificatorului va proveni de la un preamplificator mono sau stereo, capabil să asigure o tensiune de ieșire de circa 0,5 V.

Performanțele electrice ale amplificatorului sunt următoarele:

- Puterea nominală de ieșire pe o sarcină de 4Ω este de 50 W.
- Banda frecvențelor amplificate pentru o distorsiune de amplitudine la capete de ± 0 dB este cuprinsă între 18 Hz la 30 kHz.
- Tensiunea de intrare, pentru a asigura puterea de 50 W pe sarcina de 4Ω , la 1 000 Hz, este de minimum 0,5 V.
- Impedanța de intrare: $25 \text{ k}\Omega$.
- Coeficientul de distorsiuni nelineare: 0,3 %
- Amplificarea în tensiune: 29 dB
- Raportul semnal/zgomot: 80 dB
- Tensiunea de alimentare: sursă dublă 2×25 V
- Currentul de mers în gol: maxim 120 mA
- Currentul mediu consumat pentru puterea de 50 W nu depășește 2 A.

Funcțiunile îndeplinite de cele 13 tranzistoare ale amplificatorului sunt următoarele: $T_1 - T_2$ constituie etajul de intrare diferențial; T_3 funcționează ca generator de curent constant; $T_4 - T_5$ reprezintă etajul pilot; T_6 realizează funcția denumită superdiодă; T_7 lucrează ca generator de curent constant; $T_8 - T_9$, funcționează ca etaje de protecție electronică la supracurent; $T_{10} - T_{11}$ sunt etaje defazoare; $T_{12} - T_{13}$ reprezintă etajul final de putere.

Semnalul audio ce trebuie amplificat trece mai întii prin $C_1 - R_1$, după care pătrunde în baza amplificatorului T_1 . În emitorul tranzistoarelor $T_1 - T_2$ este introdus generatorul de curent T_3 și grupul de stabilizare $D_1 - D_2$, toate cu rol de micșorare a distorsiunilor.

Cel de-al doilea tranzistor (T_2) al etajului diferențial primește pe bază, prin rezistorul R_7 , o tensiune reprezentând semnalul de reacție negativă globală. Amplificarea întregului montaj poate fi reglată, în anumite limite, acționând asupra rezistorului R_7 . După amplificarea în T_1 , semnalul audio este cules de la bornele rezistorului R_3 și introdus în etajul pilot format din tranzistoarele $T_4 - T_5$. Tranzistorul T_4 , montat ca repetor, prezintă o impedanță de intrare mare, ceea ce este convenabil pentru ieșirea lui T_1 .

Sarcina etajului pilot este formată din superdioda T_6 și generatorul de curent T_7 .

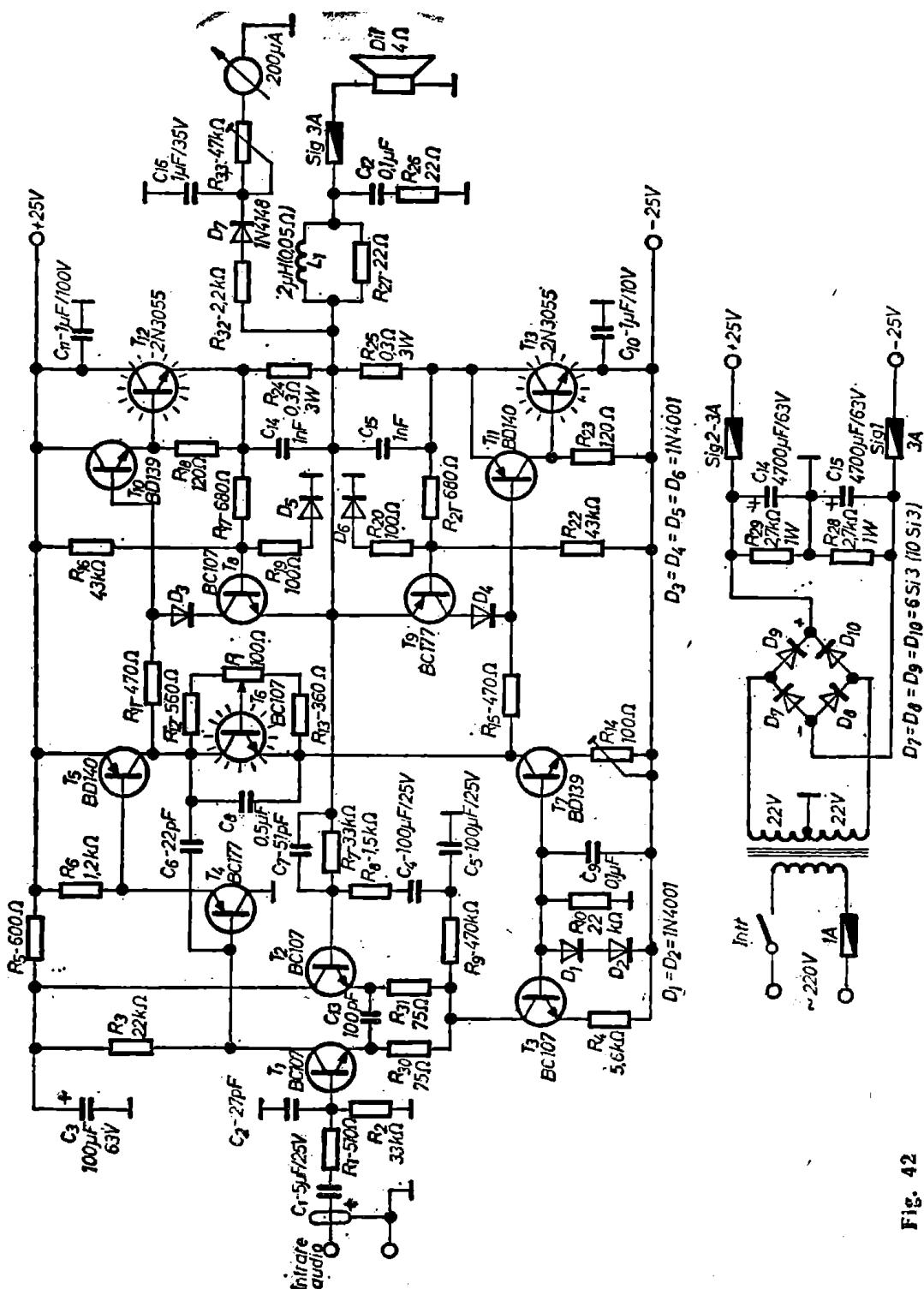


Fig. 42

Prin R_{11} și R_{15} tensiunea de la terminalele superdiodei este transmisă ca tensiune de polarizare pentru tranzitoarele $T_{10} - T_{11}$. Această tensiune de polarizare este reglată prin manevrarea potențiometrului P_1 aflat în baza superdiodei, ceea ce are ca efect și modificarea curentului de mers în gol al tranzistoarelor finale. Curentul de colector al tranzistorului T_6 , care trebuie să fie de circa 10 mA, se regleză din potențiometrul semireglabil R_{14} de 100 ohmi.

Prin rezistoarele R_{11} și R_{15} , ambele de 470 Ω , semnalul audio este injectat în bazele tranzistoarelor complementare T_{10} și T_{11} . Semialternanța pozitivă aplicată bazei tranzistorului T_{10} duce la deschiderea acestuia și în continuare la deschiderea tranzistorului final notat cu T_{12} . În acest mod, punctul median notat cu M , deci și borna difuzorului, vor fi apropiate mult de ramura + 25 V a tensiunii de alimentare și ca atare un curent important va străbate bobina mobilă. Din schemă se observă că semialternanța pozitivă este aplicată în același timp și bazei lui T_{11} , dar acesta fiind un tranzistor pnp nu se va deschide. (M este punctul comun al lui C_{14} și C_{15}).

La sosirea semialternanței negative, tranzistorul T_{10} care are structura npn nu va lucra; în schimb va funcționa tranzistorul T_{11} .

Prin deschiderea lui T_{11} este asigurată și deschiderea celui de-al doilea tranzistor final, T_{13} , care va aprobia de data aceasta punctul M și deci și difuzorul de ramura - 25 V. În acest mod bobina mobilă a difuzorului este străbatută cînd de semialternanța pozitivă cînd de cea negativă, fiind redate astfel toate alternanțele aplicate intrării.

Este posibil ca pe timpul funcționării, datorită unor eventuale defecțiuni, curentul de colector prin tranzistoarele finale $T_{12} - T_{13}$ să crească mai mult decît cel de regim. Într-o asemenea situație va intra automat în funcțiune sistemul de protecție realizat cu tranzistoarele $T_8 - T_9$.

Cînd defecțiunea apare la tranzistorul T_{12} va intra în funcțiune T_8 , iar pentru finalul T_{13} va intra în funcțiune T_9 . Exemplificînd, să presupunem că datorită unei cauze oarecare curentrul de colector al tranzistorului T_{12} crește peste -2 A; automat, cîderea de tensiune de la bornele rezistorului R_{24} va crește peste valoarea de 0,6 V și prin R_{17} este condusă la baza tranzistorului T_8 , care pînă în acest moment a fost blocat. În momentul în care T_8 începe să conducă, se observă din schemă că baza lui T_{10} este adusă către potențialul punctului median M și ca atare T_{10} se blochează. Automat va tinde să se blocheze și finalul T_{12} , practic curentul prin acesta limitîndu-se la valoarea de protecție în timp ce semnalul va fi redat mult distorsionat și cu intensitate scăzută.

În același mod acționează și ramura de protecție a brațului din care fac parte tranzistoarele T_9 și T_{13} .

Diodele $D_3 \dots D_6$ aflate în schema circuitului de protecție au rolul de a opri trecerea semnalului audio din circuitul de emitor al finalelor către baza tranzistoarelor $T_{10} - T_{11}$.

Pentru evitarea apariției de oscilații supraacustice, în circuitul difuzorului s-a introdus o inductanță L_1 , de 2 μ Hy. Același rol îl are și circuitul tip Boucherot format din $C_{12} - R_{26}$, cuplat în derivatie pe difuzor, precum și capacitoarele C_2 , C_6 , C_7 .

Pentru realizarea inductanței L_1 se va folosi o carcășă cu diametrul de 16 mm și va cuprinde un număr de 10 spire realizate cu sîrmă de cupru emailat cu diametrul de 1 mm.

Pentru alimentarea amplificatorului se va folosi un bloc redresor clasic. Pentru determinarea tensiunii și a puterii necesare, asigurată de redresor, se pleacă de la puterea nominală de ieșire a amplificatorului și debită pe sarcină, care este difuzorul de 4Ω .

Tensiunea eficace măsurată la bornele sarcinii (difuzorului) este dată de relația:

$$U_{ef} = \sqrt{P_{ie} \times Z_{ie}} = \sqrt{50 \times 4} = 14,142 \text{ V.}$$

Tensiunea de vîrf a unei semialternanțe a tensiunii eficace care a fost determinată mai înainte este:

$$U_{max} = U_{ef} \sqrt{2} = 14,142 \times 1,41 = 19,94 \text{ V.}$$

Valoarea tensiunii de alimentare E_a necesară se determină cu relația:

$$E_a = U_{max} + U_{RE} + U_{CE} + U_D.$$

În care: U_{max} — tensiunea de vîrf a semnalului de la bornele sarcinii; U_{RE} — cădere de tensiune de la bornele rezistorului din emitor; U_{CE} — cădere de tensiune dintre colectorul și emitorul tranzistorului; U_D — tensiunea necesară pentru a atinge regimul de saturatie.

Uzual se folosesc valorile; $U_{RE} = 0,5 \text{ V}$; $U_{CE} = 1 \text{ V}$ și $U_D = 2 \text{ V}$. Înlocuind găsim:

$$E_a = 19,94 + 0,5 + 1 + 2 = 23,44 \text{ V.}$$

Practic se va lucra cu o tensiune $E_a = 25 \text{ V}$.

Curentul eficace care străbate sarcina pentru a obține puterea maximă de 50 W este:

$$I_{ef} = \sqrt{\frac{P_{ie}}{Z_{ie}}} = \sqrt{\frac{50 \text{ W}}{4 \Omega}} = \sqrt{12,5 \text{ A}} = 3,5355 \text{ A.}$$

Curentul de vîrf va fi:

$$I_{max} = I_{ef} \times \sqrt{2} = 3,5355 \times 1,41 = 4,985 \approx 5 \text{ A.}$$

Valoarea medie a curentului de alimentare este:

$$I_{med} = \frac{I_{max}}{\pi} = \frac{5}{3,14} = 1,5923 \text{ A.}$$

Puterea consumată de la sursa de alimentare de ambele tranzistoare este:

$$P_c = \frac{2E_a \times I_{max}}{\pi} = \frac{2 \times 25 \times 4,985}{3,14} = 79,378 \approx 80 \text{ W.}$$

Cu aceste date rezultă că redresorul amplificatorului va trebui să asigure o tensiune de 25 V pe un braț (deci $2 \times 25 \text{ V}$) și un curent maxim de 5 A.

Dacă realizăm un lant de amplificare stereo, deci vor exista două canale de amplificare simetrice, rezultă că redresorul va trebui calculat pentru o putere dublă.

În acest caz transformatorul va trebui să aibă o secțiune de minim 16 cm^2 .

Primarul se va bobina cu sîrmă de cupru emailat, avînd diametrul de $0,6 \dots 0,7$ mm, iar secundarul care va trebui să asigure o tensiune de 2×20 V, va fi bobinat cu sîrmă de cupru emailat, cu diametrul de $1,2 \dots 1,3$ mm.

Amplificatorul va fi realizat pe o plăcuță de steclotextolit placat pe o singură față și cu o grosime de $1,6 \dots 2$ mm.

Traseul cablajului va fi executat aşa felincită urmărească, pe cît posibil mai fidel modul în care piesele sunt dispuse în schema de principiu. Traseul cablajului de alimentare va avea o lățime de circa 4 mm și va fi încărcat cu un strat de cositor avînd înălțimea de 1 mm.

Pentru asigurarea unui regim termic care să conducă la o bună funcționare a amplificatorului, va fi necesar ca tranzistoarele care disipă putere să fie montate pe radiatoare de răcire. În acest scop, tranzistoarele tip BD vor fi prevăzute cu plăcuțe de aluminiu avînd o suprafață de minim 10 cm^2 .

Cele două tranzistoare finale se vor fixa pe un radiator cu aripiore, care să asigure o suprafață de răcire de minim 150 cm^2 pentru fiecare. Pentru izolarea din punct de vedere electric, între fiecare tranzistor 2N3055 și plăcuță de răcire se va așeza o foită de mică decupată după conturul tranzistorului. De asemenea, șuruburile de strîngere ale tranzistoarelor vor fi izolate prin intermediul unor cilindri de trecere confectionați dintr-un material izolator oarecare.

Superdioda T_6 va fi montată pe radiatorul finalelor $T_{12} - T_{13}$. Pentru protecția bobinei mobile a difuzorului, în serie cu acesta se va monta o siguranță fuzibilă de 8 A. După terminarea construcției propriu-zise se va trece la efectuarea reglajelor necesare unei funcționări corecte.

La început se va verifica tensiunea de alimentare dată de redresor. Se couplează apoi difuzorul, iar în lipsa acestuia un rezistor de $4\Omega/50$ W, confectionat din conductor rezistiv. Cu ajutorul unui fir de cupru, se conectează la masă borna de intrare a amplificatorului. Cu ajutorul unui miliampmetru de curent continuu, introdus în serie cu colectorul tranzistorului T_7 , se regleză R_{14} , pînă cînd în circuit va circula un curent de circa 10 mA. Se va trece apoi la reglarea curentului de mers în gol al tranzistoarelor finale T_{12} și T_{13} .

Mai întîi se înscriează un miliampmetru de curent continuu în colectorul lui T_{12} , iar apoi în colectorul lui T_{13} . Reglînd din potențiometrul P_1 vom urmări ca aparatul de măsură să indice un curent de circa 40 mA, atît pentru un braț, cît și pentru celălalt.

În cazul cînd între curenții de colector ai celor două tranzistoare există o diferență mai mare de 8 mA, atunci se vor verifica valorile rezistoarelor din circuitele de polarizare, a rezistoarelor $R_{24} - R_{25}$, care trebuie să fie identice, precum și modul cum s-a făcut împerecherea tranzistoarelor finale cît și a tranzistoarelor $T_{10} - T_{11}$ din punct de vedere al factorului β . De asemenea, se va ajusta în limite mici și rezistorul R_8 . După această operație se conectează în derivăție pe difuzor un voltmetru de curent continuu. Va trebui ca acesta să nu indice nici o tensiune.

Dacă avem la dispoziție un osciloscop, îl vom cupla tot în derivăție pe difuzor și vom controla dacă nu apar eventuale oscilații parazite. În cazul unor asemenea oscilații, va fi necesar să mărim pe rînd capacitoarele C_6 și C_7 . Verificarea funcționării circuitelor de protecție se face în felul următor:

Se înlătură scurtcircuitul de la intrare și se couplează la bornele de intrare un generator audio fixat pe circa 800 Hz și cu o tensiune în jur de $0,35$ V. Se va reține pe cît posibil intensitatea sunetului redat de difuzor. Apoi, folosind un rezistor de $8 \dots 4\Omega$ și 50 W, pe care îl vom conecta ritmic în derivăție

pe difuzor, vom urmări dacă intensitatea sunetului scade foarte mult atunci cînd sarcina suplimentară se află conectată.

Pentru protecția difuzorului, în cazul cînd unul din tranzistoare se scurtcircuitează sau datorită altor defecte, în serie cu difuzorul se introduce o siguranță calibrată.

Cînd se realizează un lanț stereo, fiecare amplificator de canal (stînga sau dreapta) se va realiza în cutii ecrilate și conectate la masă comună.

Pentru a măsura performanțele amplificatorului realizat, se vor folosi ca aparate de bază un generator audio, un voltmetru electronic și eventual un oscilograf.

Astfel, pentru a ridica curba de răspuns în frecvență a amplificatorului, vom folosi un generator de audiofrecvență care va fi conectat la intrare, iar la ieșire în derivație pe o sarcină rezistivă sau pe difuzor avînd cuplat un voltmetru electronic.

Menținînd constantă tensiunea de intrare, dar modificînd frecvența din aproape în aproape, se va urmări valoarea tensiunii de ieșire.

Se va putea astfel trasa curba tensiunii de ieșire (U_{ie}) funcție de frecvență (f).

RADIOELECTRONICĂ

RECEPTIA STEREOFONICĂ

Pentru radioascultătorii dornici de audiții muzicale de calitate, radio-difuziunea transmite, în banda UUS, programe stereofonice încadrate în spectrul audio cuprins între 30 Hz și 15 kHz.

Cum majoritatea radioreceptoarelor echipate cu subgama UUS nu au prevăzut etajul decodor stereo, în cele ce urmează prezentăm un adaptor destinat recepționării unor astfel de programe.

Înainte de a trece la prezentarea acestei scheme, în scopul cunoașterii principiilor ce stau la baza acestei tehnici și pentru a putea urmări în cunoștință de cauză mecanismul funcționării etajelor ce le vom construi, în cele ce urmează se prezintă pe scurt noțiunile considerate ca cele mai utile.

Prin anul 1930, Abel Gance — un specialist în sonorizări — a avut ideea instalării disperse într-o sală de cinematograf a mai multor difuze, în scopul de a crea spectatorilor senzația auditivă de spațialitate de localizare a sunetelor, de naturalețe.

În anii ce au urmat, mai multe laboratoare au preluat ideea și în urma studiilor și experimentărilor efectuate s-a ajuns la tehnica pe care azi o numim **stereofonie**.

Ca definiție, stereofonia este tehnica înregistrării și redării sunetelor, având ca scop crearea pentru ascultător a unei senzații auditive cât mai fidele cu cea a sursei sonore originale, a creării senzației de relief acustic.

În prezent, în multe audiții, ca de pildă înregistrările pe disc, înregistrările pe bandă magnetică sau emisiuni de radio și televiziune se folosesc încă tehnica monofonică. Aceasta constă în înregistrarea sunetului cu un singur microfon, respectiv captarea undelor sonore dintr-un singur punct și redarea lui într-un singur difuzor. Procedeul monofonic nu redă naturalețea ambianței sonore originale, nu creează senzația de spațialitate, nu permite localizarea surselor sonore.

Contra tehnicii monofonice, stereofonia prevede în principiu captarea sunetelor cu mai multe microfoane amplasate orizontal și vertical în calea frontului sonor și redarea lor în punctul de ascultare cu tot atîtea difuze.

Un asemenea sistem, în care se folosesc 8—9 puncte de înregistrare-redare, poate fi întîlnit în cinematografie, unde se folosesc tot atîtea piste de înregistrare pe pelicula de celuloid.

Pentru majoritatea echipamentelor sonore ca picupuri, casetofoane, receptoare radio, cea mai convenabilă tehnică stereofonică este aceea care folosește numai două puncte de înregistrare-redare și respectiv două canale de înmagazinare sau transmitere.

Practic, în stereofonia cu două canale, un microfon culege semnalele audio din partea stîngă a sursei sonore, constituind ceea ce numim „canalul

din stînga“ sau canalul L (left) iar un al doilea microfon culege semnalele din partea din dreapta, constituind „canalul din dreapta“, respectiv canalul R (right).

Dacă pentru înregistrările pe disc sau pe bandă magnetică lucrurile din punct de vedere tehnic, sănt mai simple, pentru cazul transmisiunilor radiofonice stereo problemele sănt ceva mai complicate.

Din capul locului trebuie să ne gîndim că transmisia stereofonică prin radio presupune existența a două canale necesare pentru „transportul“ semnalelor sonore L și R.

La prima vedere, cel mai simplu ar fi să se folosească două emițătoare, lucrînd pe frecvențe diferite, aşa fel ca unul să transmită canalul din stînga, iar celălalt canalul din dreapta. Recepția ar urma să se facă cu ajutorul a două radioreceptoare separate, acordate fiecare pe frecvența stației corespondente. Deși pare greoaie, această metodă a fost totuși practicată o vreme de către radiodifuziunea britanică, folosind gama frecvențelor UUS și cu modulație în frecvență. Astăzi, pentru emisiunile stereofonice se folosește principiul semnalului multiplex, care permite emisia canalelor L și R utilizînd un singur emițător, deci o singură frecvență de emisie.

Încă de la începutul ei, tehnica transmisiei stereofonice prin radio a trebuit să rezolve o serie de probleme ca:

- fixarea lungimilor de undă care să fie folosite pentru emisiunile stereo;
- formarea semnalului stereofonic;
- luarea de măsuri astfel ca emisiunea stereofonică să nu stînjenească recepționarea altor emisiuni;
- emisiunile stereo să fie compatibile, adică să poată fi recepționate și de aparatelor obișnuite (mono), bineînțeles fără redare stereo;
- recepționarea emisiunilor stereo să nu necesite montaje complicate, greu realizabile.

În ceea ce privește lungimea de undă, s-a pornit de la faptul că spectrul de audiofrecvență care urmează a fi transmis trebuie să fie destul de larg, pentru ca redarea să fie cât mai fidelă.

În acest scop s-a convenit să fie folosit intervalul cuprins între 30 Hz — 15 kHz pentru fiecare canal. Așezînd simplist canalele unul lîngă celălalt, observăm că se obține un spectru de 30 kHz. A transmite acest spectru în domeniul undelor lungi, medii sau scurte, este destul de complicat, deoarece semnalul audio de modulație maxim admis în aceste benzi este de 5 kHz.

Rezultă că singurul domeniu în care se poate lucra este cel al undelor ultrascurte (UUS). Conform convențiilor internaționale s-a repartizat în acest scop banda de frecvențe cuprinsă între 63 MHz (4,76 m) și 108 MHz (2,77 m), bandă cunoscută și sub denumirea de UUS (USW, OUC, UKW, UKB).

În cadrul acestei benzi, pentru standardul OIRT (Organizația Internațională de Radio și Televiziune) din care fac parte țările socialiste a fost repartizat intervalul 63 MHz la 73 MHz, respectiv 4,76 m la 4,11 m, iar pentru standardul CCIR (Comitetul Consultativ Internațional de Radio) intervalul 87 MHz la 108 MHz, respectiv 3,4 m la 2,77 m.

Frecvențele de lucru repartizate stațiilor UUS din țara noastră sănt date în tabelul 6.

Toate emițătoarele UUS destinate radiodifuziunii lucrează cu modulație de frecvență, fiind admisă o deviație maximă de 75 kHz.

Tabelul 6

| f [MHz] | λ [m] | Localitatea | f [MHz] | λ [m] | Localitatea |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|
| 65,96 | 4,54 | Zalău | 70,64 | 4,246 | Deva |
| 66,17 | 4,53 | Piatra-N. | 71,00 | 4,225 | Oradea I |
| 66,74 | 4,49 | Brașov II | 71,18 | 4,21 | Constanța |
| 67,25 | 4,46 | Rîmnicu-Vilcea | 71,72 | 4,182 | Arad |
| 67,25 | 4,46 | Sibiu | 71,84 | 4,175 | Iași |
| 67,34 | 4,45 | Vișeu | 71,90 | 4,172 | Novaci |
| 67,79 | 4,42 | Tulcea | 72,08 | 4,162 | București |
| 67,88 | 4,41 | Focșani | 72,20 | 4,155 | Cîmpulung |
| 68,36 | 4,38 | București | 72,32 | 4,148 | Bîrlad |
| 69,29 | 4,32 | Iași | 72,36 | 4,145 | Reșița |
| 69,35 | 4,32 | Sibiu | 72,62 | 4,131 | Zalău |
| 69,35 | 4,32 | București | 72,74 | 4,124 | Drobeta-Turnu Sev. |
| 69,65 | 4,307 | Timișoara | 72,74 | 4,124 | Cluj |
| 69,74 | 4,301 | Bistrița | 72,80 | 4,120 | Petroșani |
| 70,01 | 4,285 | Constanța II | 72,98 | 4,110 | Suceava |
| 70,61 | 4,248 | Suceava | — | — | — |

În ceea ce privește formarea semnalului stereofonic, semnal ce va modula frecvența purtătoare radio, acesta trebuie să îndeplinească o serie de condiții legate în special de ceea ce numim distorsiuni.

Din motive de compatibilitate a radioreceptoarelor stereo cu cele mono, în sistemul actual de radioemisie stereofonică nu se transmite semnalul de la microfonul din stînga (L) separat de semnalul de la microfonul din dreapta (R), ci se transmite simultan suma și diferența acestor semnale adică:

$$M = L + R \text{ și } S = L - R$$

unde diferența S este denumită și componentă stereo auxiliară.

De aici se observă că semnalul sumă conține informațiile simultane ale celor două microfane concentrate într-un singur canal, ceea ce ar fi similar unei transmisii monofonice. Acest procedeu permite ca în punctul de recepție — dacă nu se dispune de adaptor pentru recepția stereo — recepția să poată avea loc în condiții normale cu un radioreceptor mono. De asemenea, cind emițătorul stereo nu are program de transmisie în stereo, atunci el emite numai spectrul $L + R$.

În timpul emisiunii stereo, semnalul diferență $S = L - R$ se transmite o dată cu semnalul sumă, însă el este translatat ca frecvență în continuarea primului. În acest scop se folosește modulararea unei frecvențe subpurtătoare

$f_s = 38$ kHz cu diferență $S = L - R$, proces în urma căruia se obțin benzile laterale;

$$BL_i = f_s + (L - R) \quad BL_s = f_s - (L - R)$$

subpurtătoarea f_s fiind suprimată.

În locul frecvenței f_s se introduce frecvența f_p numită frecvență pilot care are valoarea:

$$f_p = \frac{f_s}{2} = \frac{38}{2} = 19 \text{ kHz}$$

și care, aşa după cum vom vedea, este folosită la recepție pentru procesul de demodulare.

Dispunind pe o axă frecvențele acestor semnale se obține desenul din figura 43. Acest semnal se numește semnal multiplex cu frecvență pilot și reprezintă de fapt semnalul modulator al frecvenței de emisie al stației UUS.

Acest procedeu de formare a semnalului stereo, inițiat de laboratoarele Zenith Radio Corporation, a fost adoptat de majoritatea țărilor, printre care și țara noastră. Urmărind dispunerea frecvențelor pe desenul din figura 43 se observă că semnalul sumă M ocupă un spectru de la 30 Hz la 15 kHz. Semnalul diferență S , prin modularea cu $f_s' = 38$ kHz se întinde între 23 kHz (38 kHz - 15 kHz) și 53 kHz (38 kHz + 15 kHz). Rezultă așadar că acest semnal multiplex ocupă un spectru de peste trei ori față de semnalul monofonic. În punctul de emisie al semnalului stereo au loc în principiu două procese distincte: 1) formarea semnalului multiplex, operație ce poartă și numele de codare; 2) modularea în frecvență a purtătoarei de radiofrecvență cu acest semnal multiplex și transmiterea acesteia în spațiu.

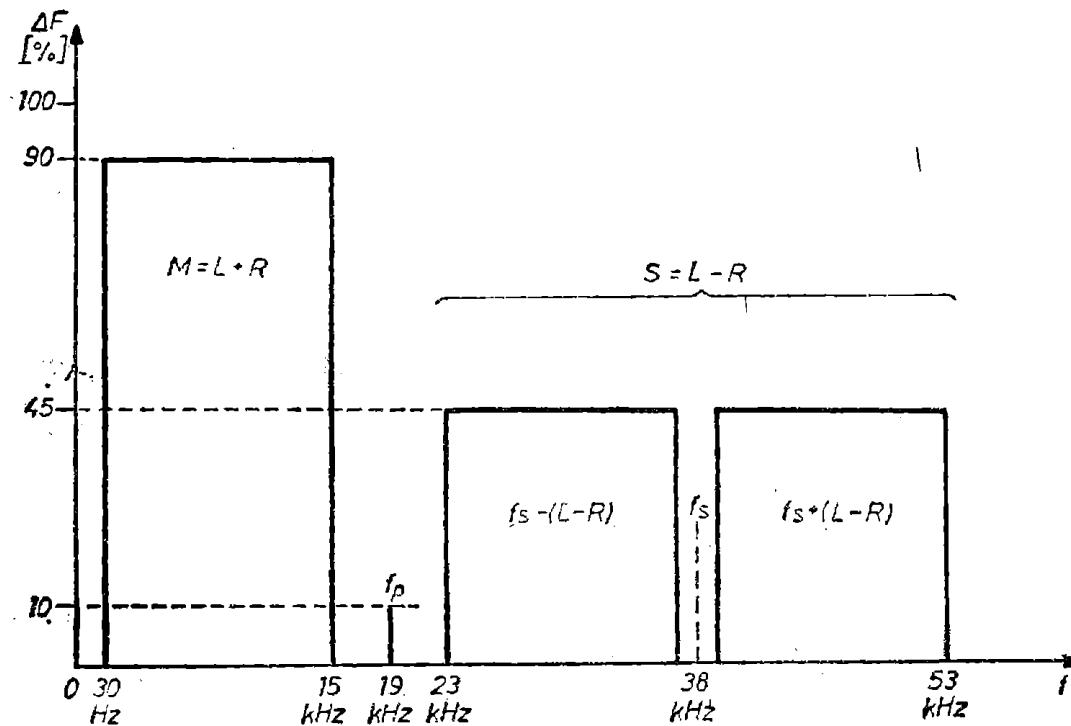


Fig. 43

În punctul de recepție vom avea evident tot două procese distincte dar desfășurate în sens invers și anume: 1) recepționarea semnalului de radiofreqvență și demodularea lui în scopul obținerii semnalului multiplex; 2) decodarea semnalului multiplex, respectiv extragerea din el, simultan, a canalelor L și R.

În ceea ce privește primul proces, respectiv recepționarea și demodularea semnalului radio, acesta se desfășoară în radioreceptor după principiile cunoscute, indiferent dacă este vorba de semnal mono sau stereo și indiferent dacă receptorul este echipat cu etaj de recepție în stereofonie. Acest lucru pe de o parte ușurează mult construcția și reglajul receptorului stereo, iar, pe de altă parte, permite transformarea (echiparea) unui receptor mono în receptor stereo cu destulă ușurință.

În ceea ce privește cel de-al doilea proces și anume *decodarea* semnalului multiplex, decodorul trebuie să efectueze următoarele operații: a) refacerea subpurtătoarei de 38 kHz din semnalul pilot de 19 kHz; b) obținerea semnalului diferență (S) din semnalul care acoperă spectrul de la 23 Hz la 53 kHz; c) separarea semnalului sumă M; d) obținerea căilor L și R din semnalele S și M.

După modul în care se realizează aceste operațiuni, în literatura de specialitate și în practică, vom întâlni următoarele tipuri de decodoare:

- 1) Decodor cu obținerea directă a canalelor L și R cu detecția envelopei.
- 2) Decodor cu separarea componentelor sumă (M) și diferență (S) cu detecția envelopei.
- 3) Decodor cu separarea componentelor sumă (M) și diferență (S) cu demodulare prin comutator cu diviziune în timp.
- 4) Decodor cu obținerea directă a canalelor L și R, cu demodulare prin comutator cu diviziune în timp.

În radioreceptoarele produse în țara noastră și care au decodor stereo se folosește ultima metodă, realizată fie cu tranzistoare și circuite acordate LC (cazul radioreceptorului Bucur), fie cu un circuit integrat specializat cunoscut sub denumirea de „decodor stereo βA 758“

În cele ce urmează, prezentăm construcția unui adaptor stereo cu βA 758.

ADAPTOR STEREO CU βA 758

Circuitul integrat βA 758, fabricat de IPRS-Băneasa, este un circuit monolitic destinat decodării semnalului multiplex stereo în aparatelor radio, echipate cu gamă UUS-MF. Acest circuit integrat este specializat numai pentru funcția de decodor stereo, iar folosirea lui oferă o serie de avantaje ca: schemă de montaj extrem de simplă; pentru funcționare nu necesită circuite acordate; realizează automat comutarea mono-stereo; permite montarea unui indicator vizual mono-stereo; are incorporat un stabilizator de tensiune și asigură separarea canalelor L și R cu o atenuare de 45 dB; poate fi adaptat la orice radioreceptor care are prevăzută și gama de UUS lucrând în modulul de frecvență (MF); este caracterizat printr-o bună stabilitate în funcționarea, are un gabarit redus și un preț de cost mic.

Circuitul este realizat într-o capsulă TO 117 din material plastic și are un număr de 16 terminale (DIL).

Destinația fiecărui terminal este: 1 — Intrare semnal stereo=multiplex; 2 — Ieșirea amplificatorului de intrare; 3 — dezaccentuare stînga; 4 — Ieșire canal stînga (L); 5 — Ieșire canal dreapta (R); 6 — Dezaccentuare dreapta; 7 — Comanda becului indicator mono-stereo; 8 — Masa; 9 — Filtru pentru comutatorul de mod; 10 — Filtru pentru comutatorul de mod; 11 — Ieșire semnal de test de 19 kHz; 12 — Intrarea detectorului sensibil la fază. 13 — Filtru RC din circuitul PLL (Phase Locked Loop); 14 — Filtru RC din circuitul PLL; 15 — Circuit RC a OCT (oscilator comandat în tensiune) care permite reglajul frecvenței de 19 kHz; 16 — Punct de aplicare a plusului tensiunii de alimentare ($+ V_{cc}$).

Circuitul integrat βA 758 cuprinde peste 140 tranzistoare și diode și un număr de 134 rezistoare.

Principalele caracteristici electrice ale circuitului, extrase din fila de catalog a produsului, sunt următoarele:

- Tensiunea de alimentare maximă: + 16 V.
- Tensiunea pe terminalul de comandă al becului (bec stins): + 16V.
- Curentul de alimentare cu becul stins: max. 35 mA (mediu 26 mA).
- Curentul maxim de comandă al becului conectat la terminalul 7: 100 mA.
- Tensiunea maximă pe terminalul de comandă (7) a becului indicator (cu $I_7 = 50$ mA): 1,8 V.
- Nivelul semnalului pilot cînd becul se stinge: minim 2 mV (mediu 7 mV).
- Nivelul semnalului pilot cînd becul se aprinde: max. 20 mV.
- Atenuarea de separare a canalelor: 45 dB.
- Nivelul de intrare a semnalului multiplex pentru distorsiuni armonice de 0,4%: 600 mV.
- Puterea maximă disipată: 600 mW.
- Balansul canalelor $\left(20 \log \frac{V_L}{V_R}\right)$ este: 0,3 dB.
- Gama temperaturii de funcționare: 0 ... + 70°C.

Schema bloc a decodorului stereo βA 758 și configurația terminalelor este dată în figura 44.

În afară de bornile necesare cuplării semnalului de intrare, a celor necesare extragerii celor două canale de ieșire (L — R) a cuplării sursei de alimentare circuitul are restul de terminale destinate conectării în special a unor filtre tip RC, necesare unei funcționări cît mai corecte.

Semnalul stereo multiplex obținut de la detectořul MF al radio-recepto- rului UUS, se introduce printr-un capacitor de $0 \div 10$ microfarazi la terminalul 1. După trecerea prin blocul A (amplificator), semnalul multiplex cu amplificarea $a = 1$ este dirijat către blocul notat „decodor stereo”, iar altă parte a semnalului, cu amplificare egală cu $a = 3$, este dirijată către terminalul 2. Rezistență de intrare vizată la terminalul 1, deci la intrare, are o valoare în jur de 85 kΩ.

De la terminalul 2 semnalul trebuie introdus printr-un capacitor de 33 nF la terminalul 12, respectiv la intrarea în blocurile „detector sensibil la fază” și „detector de amplitudine”.

Decodorul βA 758 conține un lanț special de blocuri care au rolul de a refacă frecvența de 38 kHz necesară demodulării părții S = L — R din compunerea semnalului multiplex. Acest lanț se compune dintr-un oscilator comandat în tensiune (OCT), avînd frecvența $f_{osc} = 4 f_p$ adică 19 kHz $\times 4 =$

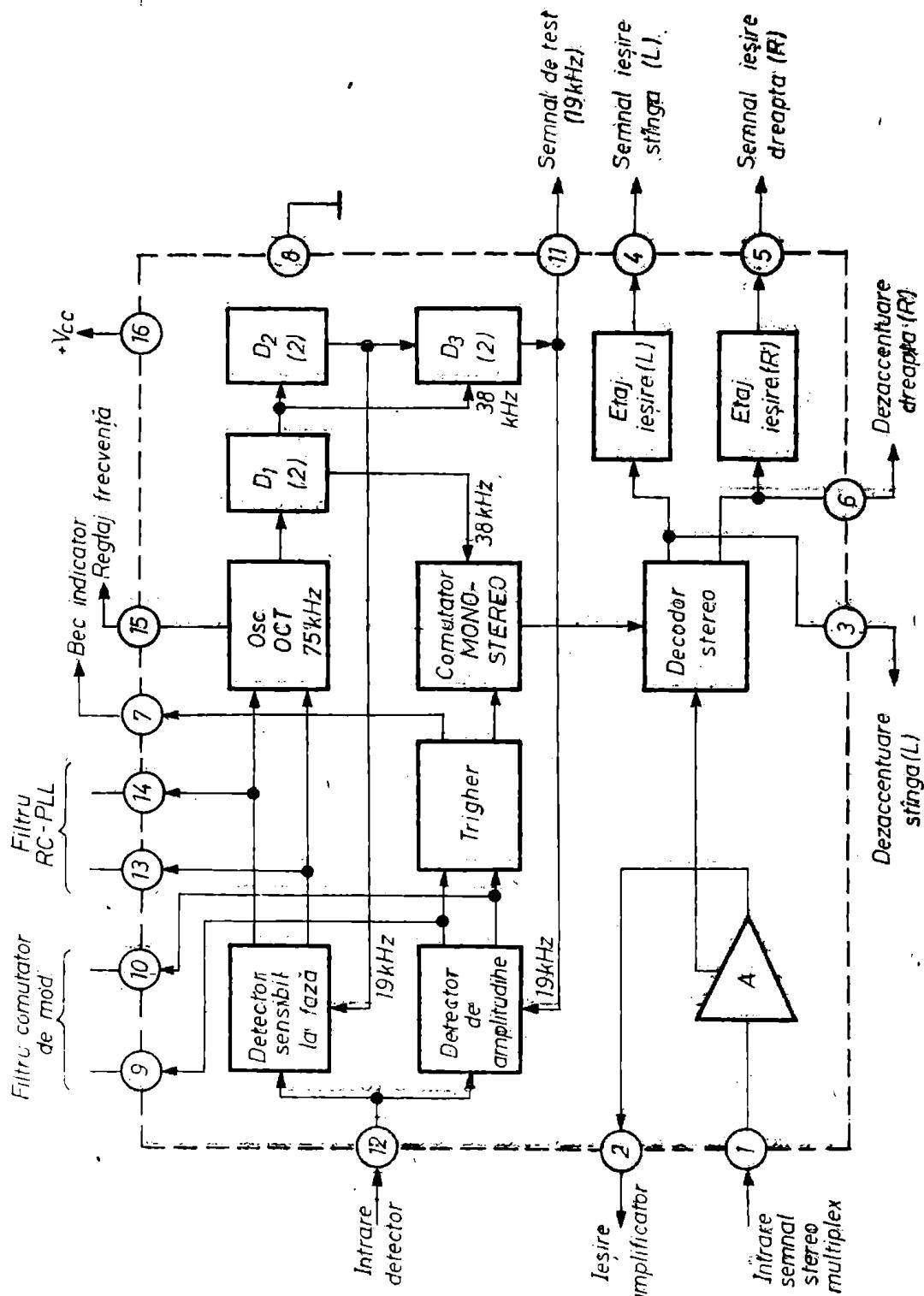


Fig. 44

= 76 kHz, două divizoare de frecvență cu 2 (D_1 care asigură 38 kHz și D_2 care asigură 19 kHz) și un detector sensibil la fază care, printr-un circuit cu buclă cu calare de fază (PLL), duce la refacerea semnalului pilot având aceeași fază cu semnalul pilot emis. De aici rezultă rolul detectorului blocului „detector sensibil la fază”, care este acela de a corecta și deci a asigura corelarea în permanentă între valoarea frecvenței pilot de 19 kHz primită de la emițătorul radio și aflată în componența semnalului multiplex, cu frecvența produsă de un oscilator local OCT.

La ieșirea din acest bloc se obține o tensiune continuă proporțională cu defazajul ce apare între frecvența pilot a emițătorului și frecvența locală de 19 kHz, tensiune care se aplică OCT, corectând frecvența acestuia pînă cînd se obține $f_{OCT} = 4 f_p$, operație denumită și „calarea” OCT pe frecvența semnalului pilot.

De reținut că semnalul de la ieșirea lui D_1 , cel de 38 kHz, este în fază cu semnalul pilot emis.

Oscilatorul de 76 kHz este realizat sub forma unui circuit basculant astabil, care în absența curentului de control dat de DSF oscilează pe o frecvență determinată de elementele exterioare care se conectează la terminalul 15, respectiv un capacitor de 390 pF în paralel cu un rezistor de 24,3 k Ω (practic se folosește un rezistor de 22 k Ω inseriat cu un potențiometru semireglabil de 5 k Ω).

O creștere a tensiunii de comandă aplicată la intrarea oscilatorului duce la micșorarea frecvenței generate și invers. Ca valori practice, literatura de specialitate arată că pentru o variație a tensiunii de comandă cu ± 2 mV se obține o variație a curentului de comandă cu $\pm 1,2 \mu\text{A}$ și o variație a oscilațiilor de ∓ 760 Hz.

Comutatorul de mod mono-stereo din compunerea integratului βA 758 efectuează întreruperea automată a funcționării „blocului decodor stereo” în lipsa semnalului multiplex stereo sau atunci cînd acesta are o valoare mai mică decît valoarea de prag.

Acest comutator primește semnalul de comandă de la un trigher, iar acesta la rîndul lui primește semnalul de acționare de la blocul „detector de amplitudine” (DA) a semnalului pilot.

Acest bloc detector, realizat sub forma unui montaj sensibil la fază cu comutare în curent, primește la o intrare, așa după cum se vede din schema bloc, semnalul multiplex amplificat, iar la cealaltă intrare, semnalul de referință de 19 kHz, sub formă de unde dreptunghiulare în sincronism și în fază cu semnalul pilot.

La ieșirea detectorului DA se obține o tensiune continuă, proporțională cu amplitudinea semnalului pilot, care este aplicată apoi la intrarea blocului notat „trigher”. În cazul în care această tensiune continuă depășește tensiunea de prag a trigherului, acesta își schimbă starea (comută) și comandă astfel comutatorul mono-stereo în poziția de lucru „stereo”. Totodată, de la altă ieșire a trigherului se asigură circuitul de aprindere a becului indicator, care trebuie conectat între terminalul 7 și $+ V_{cc}$.

Cînd tensiunea continuă de la ieșirea DA scade sub pragul de acționare a trigherului, acesta revine în stare de repaus, acționînd în același timp și asupra comutatorului de mod de lucru care este trecut în poziția „mono”. De asemenea, circuitul becului indicator se întrerupe, becul pentru acest mod de lucru răminînd stîns. Nivelele tipice, exprimate în valori eficace ale semnalului pilot, pentru care trigherul este acționat, sint pentru pragul de comutare

în mod „stereo” $V_{ps} = 15$ mV, iar pragul pentru care trigherul „cade”, respectiv comută, pe modul „mono” este de $V_{pm} = 7$ mV.

Se remarcă existența unui histerezis, definit ca diferență dintre cele două praguri ($H = V_{ps} - V_{pm}$) și care în cazul de față are valoarea de 8 mV, valoare suficientă ca circuitul să lucreze corect, fără întreruperi ale receptiei stereofonice, atunci cînd au loc fluctuații ale semnalului de intrare.

Blocul „decoder stereo” (DS) este constituit din mai multe perechi de tranzistoare inseriate, în care perechile comandate de tensiunea subpurtătoare de 38 kHz lucrează drept comutatoare de curent.

La o intrare a acëstui bloc se aplică semnalul multiplex, iar la cealaltă frecvență subpurtătoarei refăcute (38 kHz).

La ieșirea din decoder se obțin semnalele celor două canale L și R care înapoi de a fi conduse la terminalele de ieșire 4 și 5 sunt trecute prin cîte un amplificator cu ieșire tip reector.

Cînd se receptionează în mono, circuitul DS se comportă ca un amplificator cu $A = 1$, semnalul audio mono cînd fiind același atît la ieșirea L de la terminalul 4, cît și la ieșirea R de la terminalul 5.

La terminalele 3 și 6 se conectează cîte un filtru de dezaccentuare tip RC format dintr-un capacitor de circa 22 nF în derivăție cu un rezistor de circa 3,9 kΩ, avînd rolul de a tăia componentele ultrasonore.

Circuitul decoder BA 758 se poate folosi atît pentru realizarea unui radioreceptor de sine stătător, echipat de la început cu posibilitatea receptiunii stereo, cît și ca adaptor pentru radioreceptoarele prevăzute cu subgamă UUS-MF, dar fără echipament stereo.

În cele ce urmează prezentăm modul de folosire a decoderului BA 758 la radioreceptorul Gloria, produs de Tehnoton-Iași. Schema de conectare este dată în figura 45. Semnalul stereo multiplex se va prelua din radioreceptorul Gloria, după ieșirea din detectorul MF, respectiv înapoi de intrarea în etajul amplificator de joasă frecvență.

Dacă urmărim acest circuit, în schema de principiu a radioreceptorului, vom găsi notată ieșirea din detectorul MF cu x, punctul de ieșire din placă cu 23, semnalul multiplex ajungînd prin capacitorul notat în schemă cu C_{340} . De aici semnalul este dus la punctul x al comutatorului de subgame.

Urmărind de data aceasta în partea din stînga-jos aceeași schemă, vom găsi pentru segmentul de comutator care revine UUS, contactele 4b — 5b — 6b.

Firul x care ne interesează este conectat la contactul 6b.

Pentru a ajunge la acest contact se va scoate cutia radioreceptorului și se va așeza șasiul pe o masă așa fel ca difuzorul să fie cu membrana în sus, către operator. Privind comutatorul de subgame se va constata că segmentul corespunzător butonului notat pe scală cu UUS este tocmai primul segment din dreapta. Pe acest segment, vom observa două rînduri verticale de contacte grupate cîte trei. Rîndul vertical de contacte „b” este cel din stînga. Grupul 4b — 5b — 6b este cel din mijloc, contactul 6b fiind cel de jos, așa după cum se arată și în figura 45.

Ca un fier de lipit cu vîrf cît mai mic se va dezlipi firul care este conectat la punctul 6b.

Între acest fir și masă avem disponibil semnalul audio al stației UUS receptiionate.

Pentru a lucra cu aparatul, avînd cutia montată la loc, firul de la „6b” se poate fixa la o bucăță fixată pe șasiu și la care accesul din afară să fie cît mai comod. Firul de masă se va prelua din cablul tresă ce constituie masa capacitorului variabil de acord.

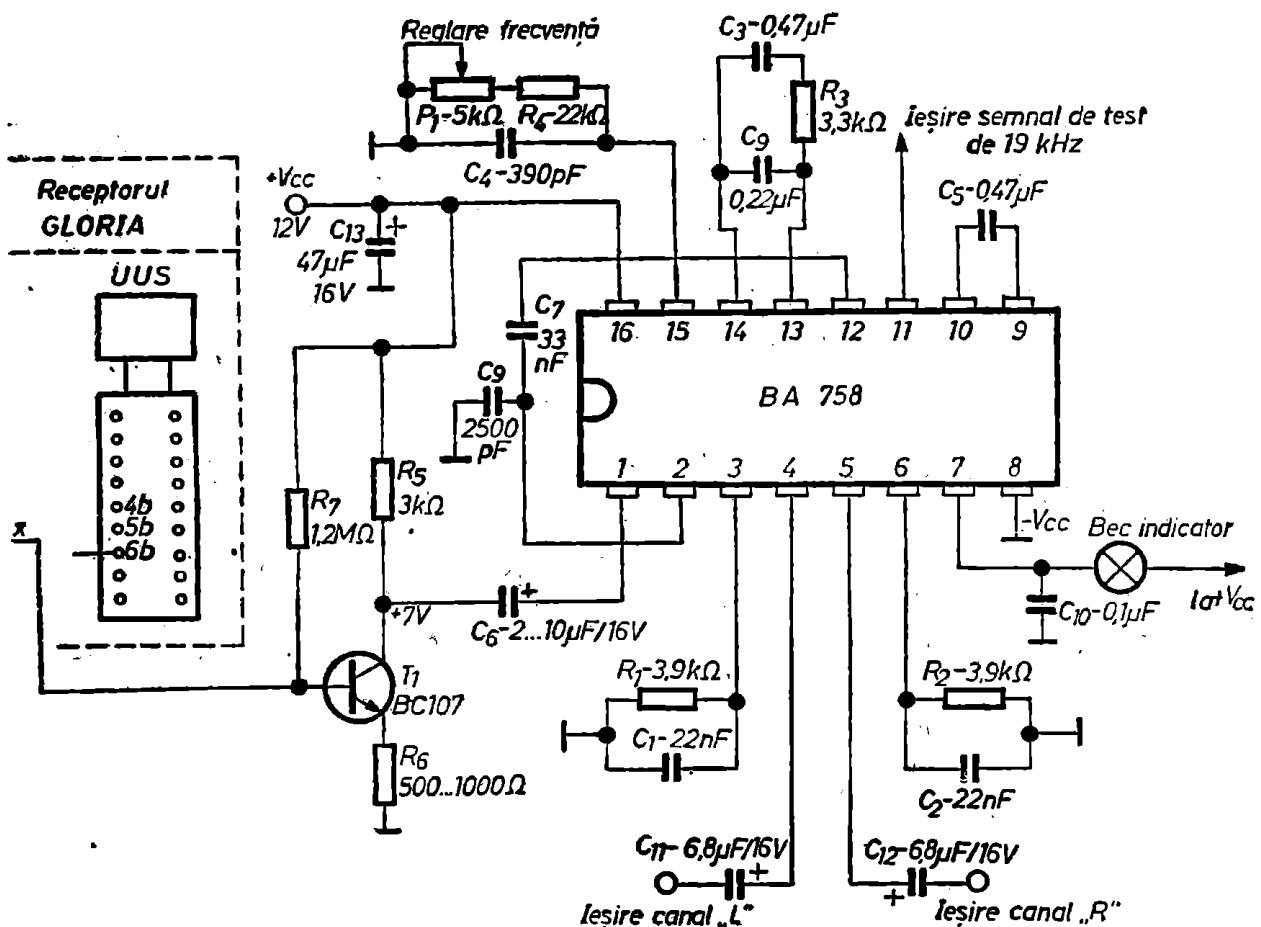


Fig. 45

Semnalul astfel cules se introduce în baza tranzistorului T_1 montat ca amplificator în clasă A. După amplificare, semnalul este condus prin C_6 la intrarea 7 a decodorului BA 758. Tot la acest circuit se vor conecta și restul de componente indicate în schemă și care au rolul indicat mai înainte. Ca bec indicator se va folosi un bec tip „baionetă” de 24 V/0,05 A.

În același scop se poate folosi și o diodă LED, dar care va fi conectată în locul becului, inseriată cu un rezistor de $800\ \Omega$.

Pentru semnalele de ieșire R și L se vor folosi capacitoarele C_{11} și C_{12} , care pot avea valori cuprinse între $4,7\ \mu F$ la $10\ \mu F$ și tensiune de lucru mai mare de 12 V.

Tensiunea semnalului de ieșire pentru fiecare canal este de maximum 0,5 V. Pentru a putea fi ascultată, se va folosi cîte un amplificator audio pentru fiecare canal, amplificator care va trebui să aibă o sensibilitate de 0,1 V. Terminalul 11 va rămîne neconectat. El poate fi folosit pentru verificarea semnalului de test de 19 kHz atunci cînd se dispune de un oscilograf sau un frecvențmetru. La această ieșire se va măsura o frecvență de 19 kHz, cu o tensiune de circa 3 V, avînd forma de undă dreptunghiulară, cu factor de umplere de 1/2. Dacă semnalul nu are frecvența necesară, atunci se va roti ușor potențiometrul P_1 , pînă la obținerea valorii impuse. În cazul în care

nu se dispune de instrumente de control, reglajul lui P_1 se face urmărind o audiție fără distorsiuni, concomitent cu aprinderea becului indicator.

Pentru alimentarea schemei se va folosi o tensiune de 12 V bine filtrată. Din această tensiune se va alimenta și becul indicator și tranzistorul T_1 .

Verificarea funcționării montajului se face în momentul cînd stația UUS recepționată emite în stereo. Ne putem informa despre acest lucru consultînd în „Teleradio“ emisiunile programului 3, unde sunt specificate orele de lucru în stereo.

În momentul trecerii stației de emisie pe stereo, va trebui ca becul indicator să se aprindă. Pentru a fi siguri că recepționăm programul 3 este de dorit ca înainte de începerea emisiunii în stereo să cuplăm aparatul și să ne acordăm bine pe frecvența de lucru emisă; ca să fim cît mai siguri că suntem acordăți pe stația UUS care ne interesează vom urmări tot din programul radio, dacă conținutul emisiunii recepționate, corespunde cu programul anunțat.

Cînd emisiunea stereo începează, becul indicator se va stinge. De asemenea, cînd ne deplasăm cu acordul pe alte stații UUS, dar care nu emit în stereo, becul indicator va sta stins.

Se recomandă ca înainte de a cupla tensiunea de alimentare la montajul realizat să controlăm încă o dată exactitatea conexiunilor, deoarece simpla inversare a bornelor de alimentare poate duce la distrugerea integratului.

Funcție de dorință și posibilitățile constructorului acestui montaj, locul de amplasare al adaptorului stereo poate差别 de la caz la caz. Astfel el poate constitui un montaj de sine stătător, poate fi amplasat în interiorul amplificatorului stereo sau chiar în interiorul radioreceptorului.

Urmărind modul de cuplare al adaptorului pentru radioreceptorul Gloria, se pot adapta același scop și alte tipuri de radioreceptoare.

CONVERTOR UIF-FIF

Emisiunile stațiilor de televiziune (TV) au loc după norme stabilite prin convenții internaționale și diferențiate pe zone ale globului. Astfel, vom întîlni normă japoneză, normă australiană, normă neozeelandeză, normă americană sau normele europene OIRT și CCIR.

În ceea ce privește țara noastră, norma la care s-a aderat este OIRT, normă din care fac parte toate țările sociale europene și asiatiche.

Norma OIRT este împărțită în cinci benzi de frecvență notate I—V, fiecare bandă avind un număr variat de canale.

Caracteristicile acestor canale, conform normelor OIRT sunt date în tabelul 7.

Canalele aparținând benzilor I, II și III fac parte din gama de unde metriche (1,3 ... 6,25 m) numită FIF (Foarte Înalte Frecvențe) și cuprinde un număr de 12 canale, notate 1—12.

Canalele aparținând benzilor IV și V sunt situate în domeniul undelor centimetriche (34 ... 64 cm) și aparțin gamei de unde numită UIF (Ultra Înalte Frecvențe).

Mai pot fi întîlnite și notațiile FFI (Frecvențe Foarte Înalte) sau VHF (Very High Frequency) și respectiv FUI (Frecvențe Ultra Înalte) sau UHF (Ultra High Frequency).

Ca istoric, frecvența benzilor I și II OIRT a fost repartizată în anul 1946, în anii ce au urmat realizîndu-se receptoare de televiziune prevăzute cu selector de canale numai pentru canalele aparținind acestor benzi, respectiv

Tabelul 7

| Banda | Canal | Lățimea canalului [MHz] | f imagine [MHz] | f sunet [MHz] | λ mediu [metri] |
|--------------------|-------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Banda I (FIF) | 1 | 48,5— 56,5 | 49,75 | 56,25 | 5,72 |
| | 2 | 58,0— 66,0 | 59,25 | 65,75 | 4,84 |
| Banda II (FIF) | 3 | 76,0— 84,0 | 77,25 | 83,75 | 3,75 |
| | 4 | 84,0— 92,0 | 85,25 | 91,75 | 3,41 |
| | 5 | 92,0—100,0 | 93,25 | 99,75 | 3,13 |
| Banda III (FIF) | 6 | 174,0—182,0 | 175,25 | 181,75 | 1,684 |
| | 7 | 182,0—190,0 | 183,25 | 189,75 | 1,611 |
| | 8 | 190,0—198,0 | 191,25 | 197,75 | 1,545 |
| | 9 | 198,0—206,0 | 199,25 | 205,75 | 1,485 |
| | 10 | 206,0—214,0 | 207,25 | 213,75 | 1,428 |
| | 11 | 214,0—222,0 | 215,25 | 221,75 | 1,375 |
| | 12 | 222,0—230,0 | 223,25 | 229,75 | 1,326 |
| | 21 | 470,0—478,0 | 471,25 | 477,75 | 0,633 |
| Banda IV (UIF) | 22 | 478,0—486,0 | 479,25 | 485,75 | 0,623 |
| | 23 | 486,0—494,0 | 487,25 | 493,75 | 0,613 |
| | 24 | 494,0—502,0 | 495,25 | 501,75 | 0,602 |
| | 25 | 502,0—510,0 | 503,25 | 509,25 | 0,593 |
| | 26 | 510,0—518,0 | 511,25 | 517,75 | 0,585 |
| | 27 | 518,0—526,0 | 519,25 | 525,75 | 0,575 |
| | 28 | 526,0—534,0 | 527,25 | 533,75 | 0,567 |
| | 29 | 534,0—542,0 | 535,25 | 541,75 | 0,558 |
| | 30 | 542,0—550,0 | 548,25 | 549,75 | 0,550 |
| | 31 | 550,0—558,0 | 551,25 | 557,75 | 0,542 |
| | 32 | 558,0—566,0 | 559,25 | 565,75 | 0,534 |
| | 33 | 566,0—574,0 | 567,25 | 573,75 | 0,527 |
| | 34 | 574,0—582,0 | 575,25 | 581,75 | 0,519 |
| Banda V (UIF) | 35 | 582,0—590,0 | 583,25 | 589,75 | 0,513 |
| | 36 | 590,0—598,0 | 591,25 | 597,75 | 0,505 |
| | 37 | 598,0—606,0 | 599,25 | 605,75 | 0,498 |
| | 38 | 606,0—614,0 | 607,25 | 613,75 | 0,492 |
| | 39 | 614,0—622,0 | 615,25 | 621,75 | 0,485 |
| | 40 | 622,0—630,0 | 623,25 | 629,75 | 0,479 |
| | 41 | 630,0—638,0 | 631,25 | 637,75 | 0,474 |
| | 42 | 638,0—646,0 | 639,25 | 645,75 | 0,467 |
| | 43 | 646,0—654,0 | 647,25 | 653,75 | 0,461 |
| | 44 | 654,0—662,0 | 655,25 | 661,75 | 0,456 |
| | 45 | 662,0—670,0 | 663,25 | 669,75 | 0,450 |
| | 46 | 670,0—678,0 | 671,25 | 677,75 | 0,445 |
| | 47 | 678,0—686,0 | 679,25 | 685,75 | 0,440 |
| | 48 | 686,0—694,0 | 687,25 | 693,75 | 0,435 |
| | 49 | 694,0—702,0 | 695,25 | 701,75 | 0,430 |

Tabelul 8 (continuare)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----|-------------|--------|--------|-------|
| | 50 | 702,0—710,0 | 703,25 | 708,75 | 0,425 |
| | 51 | 710,0—718,0 | 711,25 | 717,75 | 0,421 |
| | 52 | 718,0—726,0 | 719,25 | 725,75 | 0,415 |
| | 53 | 726,0—734,0 | 727,25 | 733,75 | 0,411 |
| | 54 | 734,0—742,0 | 735,25 | 741,75 | 0,407 |
| | 55 | 742,0—750,0 | 742,25 | 749,75 | 0,402 |
| | 56 | 750,0—758,0 | 751,25 | 757,75 | 0,398 |
| | 57 | 758,0—766,0 | 759,25 | 775,75 | 0,394 |
| | 58 | 766,0—774,0 | 767,25 | 733,75 | 0,390 |
| | 59 | 774,0—782,0 | 775,25 | 781,75 | 0,386 |
| | 60 | 782,0—790,0 | 783,25 | 789,75 | 0,381 |
| | 61 | 790,0—798,0 | 791,25 | 797,75 | 0,377 |
| | 62 | 798,0—806,0 | 799,25 | 805,75 | 0,373 |
| | 63 | 806,0—814,0 | 807,25 | 813,75 | 0,369 |
| | 64 | 814,0—822,0 | 815,25 | 821,75 | 0,365 |
| | 65 | 822,0—830,0 | 823,25 | 829,75 | 0,361 |
| | 66 | 830,0—838,0 | 831,25 | 837,75 | 0,357 |
| | 67 | 838,0—846,0 | 839,25 | 845,75 | 0,356 |
| | 68 | 846,0—854,0 | 847,25 | 853,75 | 0,353 |
| | 69 | 854,0—862,0 | 855,25 | 861,75 | 0,350 |
| | 70 | 862,0—870,0 | 863,25 | 869,75 | 0,347 |
| | 71 | 870,0—878,0 | 871,25 | 877,75 | 0,341 |
| | 72 | 878,0—886,0 | 879,25 | 885,75 | 0,338 |

canalele 1 — 5. În țara noastră, pînă prin anii 1960, au existat numai receptoare TV cu cinci canale ca, de exemplu, tipurile Temp-2, Record etc.

S-au construit apoi televizoare avînd și banda III, adică cuprinzînd toate cele 12 canale ale gamei FIF.

Începînd cu deceniul al 8-lea, s-a trecut la echiparea televizoarelor cu selectoare avînd 60 canale, adică conținînd și benzile IV și V.

Ca atare, în prezent mai sunt mulți posesori de receptoare TV echipate cu primele 2 sau 3 benzi și care nu pot deci recepționa direct benzile IV și V.

În scopul folosirii televizoarelor mai vechi și pentru recepția în banda UIF, mulți electroniști amatori au realizat așa-numitul convertor UIF-FIF.

Practic, acest convertor reprezintă un dispozitiv tranzistorizat, care recepționează un canal din UIF și îl transformă apoi într-un canal din banda FIF, păstrînd nedistorsionate atît semnalele aparținînd imaginii, cît și cele aparținînd sunetului. Convertorul se prezintă ca o mică cutie confectionată din tablă, la care se cuplează ca intrări cablul coaxial ce vine de la antena exterioară și sursa de alimentare, iar ca ieșire există un cablu coaxial cu mufă și care se cuplează la borna de antenă a televizorului.

Schemele cele mai răspîndite de asemenea convertoroare sunt de două tipuri: cu autooscilator și cu oscilator separat.

Schemele cu etaj autooscilator pot fi realizate cu un singur tranzistor sau cu două tranzistoare și au ca dezavantaj faptul că sunt mai greu de pus la punct, sunt mai nestabile în funcționare, au radiație parazită mare în antenă. Schemele cu etaj oscilator separat sunt realizate de regulă cu trei tranzistoare

și au marele avantaj că sănt stabile în funcționare, pot fi reglate cu ușurință și nu necesită materiale greu de procurat. Pentru acest motiv am ales spre prezentare, în figura 46 o schemă de convertor cu oscilator separat, schematică verificată de mulți radioconstructori amatori pentru rezultatele bune pe care le oferă.

Ca etaje componente schema cuprinde: un etaj amplificator de intrare, realizat cu tranzistorul de înaltă frecvență T_1 , un etaj oscilator realizat cu tranzistorul T_2 și etajul de amestec realizat cu T_3 .

Valorile componentelor din schematică sunt date pentru un semnal UIF ce pătrunde în antenă, situat între canalele 30 ... 40 și pentru un semnal de ieșire TV pentru canalul 2 (58 ... 66 MHz).

Alimentarea se face de la o tensiune de 4,5 ... 5 V, cu plusul la masă și obținută de la un redresor sau de la un grup de baterii, consumul de curent al convertorului fiind de circa 6 mA.

Semnalul cules de antena de recepție este introdus prin intermediul unui cablu coaxial la intrarea grupului $C_1 - C_2 - L_1$ care formează un filtru tip „trece sus“. Acest filtru lasă să treacă mai departe toate semnalele superioare frecvenței de 450 MHz semnalele inferioare acestei frecvențe fiind puternic atenuate.

Din filtru, semnalul „ f_s “ este introdus în emitorul tranzistorului T_1 , care lucrează ca amplificator în montaj „bază comună“, baza fiind conectată din punct de vedere alternativ la masă, prin intermediul capacitorului C_4 . Polarizarea bazei este obținută prin grupul $R_2 - R_3$.

Rezistorul din emitor, R_1 , este cuplat la minusul sursei de alimentare, care aşa după cum se vede din schematică este izolat față de masă, capacitorul C_4 , având rol de filtru.

În colectorul tranzistorului amplificator T_1 se află ca sarcină circuitul format din L_2 inseriat cu L_3 , dar necuplate inductiv. În paralel cu L_2 , tot ca sarcină a tranzistorului T_1 , se află intrarea tranzistorului T_3 cuplată prin capacitorul C_{10} .

De reținut deci că semnalul UIF amplificat de T_1 este introdus prin C_{10} în emitorul tranzistorului T_3 montat ca etaj de amestec.

Baza acestui tranzistor este cuplată din punct de vedere alternativ la masă prin intermediul lui C_{13} , iar tensiunea de polarizare este asigurată de rezistoarele $R_8 - R_9$.

Tot pe emitorul lui T_3 este introdusă — prin intermediul lui C_{11} — și frecvența „ f_h “ generată de oscilator realizat cu T_2 . Aceasta lucrează tot în montaj bază comună, frecvența oscilațiilor fiind determinată în principal de $L_4 - C_9$, precum și de celelalte capacitați, inclusiv cele parazite aflate în derivație pe circuitul oscilant.

Pentru a păstra poziția purtătoarelor f_i și f_s transpuse în noul canal din FIF, frecvența oscilatorului f_h este mai mică decât frecvența f_s .

În tranzistorul T_3 are loc procesul de mixare a celor două frecvențe, proces din care rezultă o serie întreagă de componente, printre care și diferența $f_m = f_s - f_h$.

În cazul nostru, f_m reprezintă frecvența de lucru a canalului 2 din banda I.

Frecvența f_m este selectată dintre celelalte combinații cu ajutorul filtrului de bandă format din circuitul derivație $C_{14} - L_5 - L_6$ și circuitul serie $L_7 - C_{15}$. Filtrul are ca sarcină rezistorul R_{10} , precum și impedanța de intrare a receptorului de televiziune.

Cuplajul între convertor și borna de antenă a receptorului TV se face cu ajutorul unui cablu terminat cu o fișă de antenă.

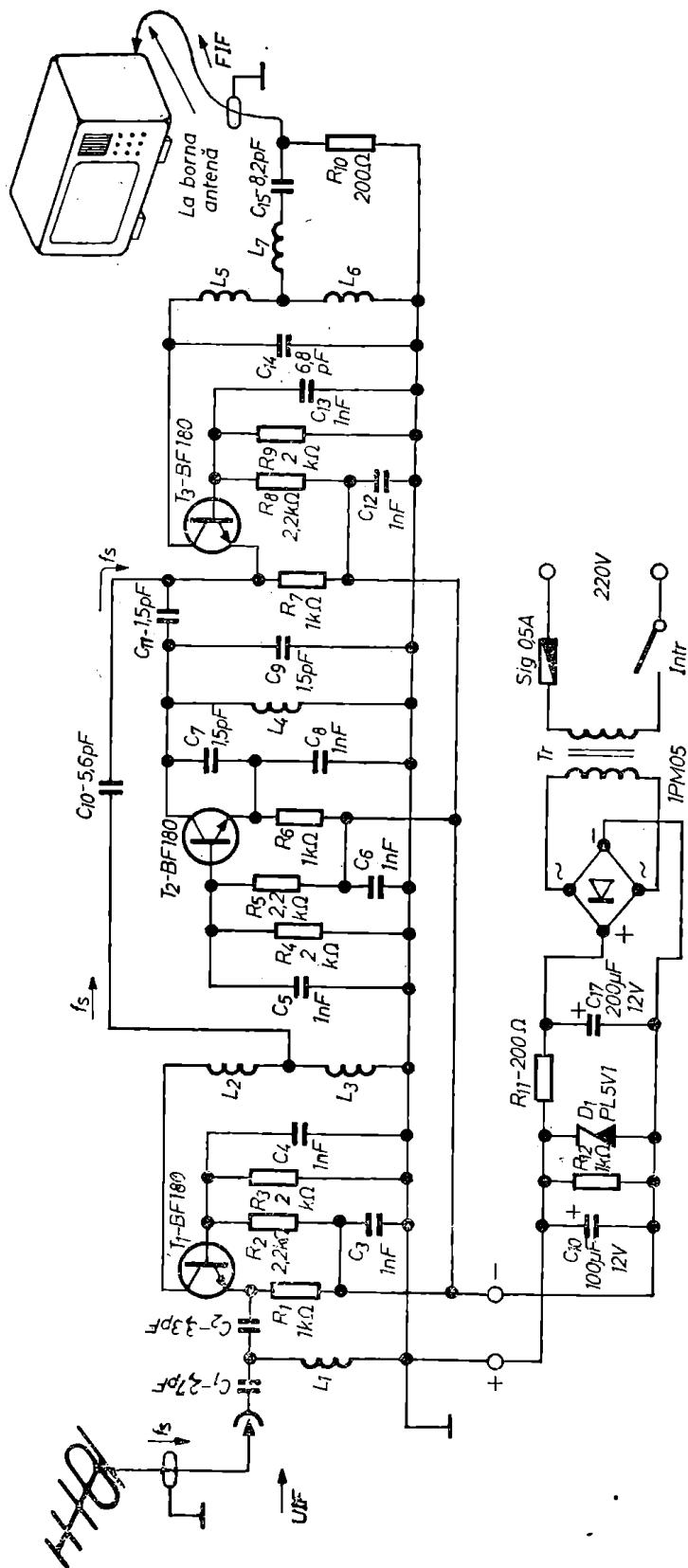


Fig. 46

Pentru o bună stabilitate în funcționare, este necesar ca tensiunea de alimentare să aibă o valoare constantă. În cazul schemei de față se va folosi un redresor stabilizat cu o diodă Zener tip PL 5 V 1, care asigură la ieșire, o tensiune de lucru de 5 V.

Transformatorul *Tr. 1* va avea o secțiune de minim 3 cm^2 . Pentru secundar se va bobina o înfășurare care să asigure o tensiune alternativă de 7 V. Pe timpul reglării, pentru o obține tensiunea de 5 V, rezistorul R_{11} poate fi modificat.

Convertorul va fi intodus într-o cutie din tablă de fier cositorit, groasă de $0,5 \dots 0,8 \text{ mm}$. Cu rezultate bune poate fi folosită tablă recuperată de la cutiile de conserve.

Această cutie va conține un număr de 7 compartimente obținute prin folosirca de pereți despărțitori confecționați tot din aceeași tablă, aşa după cum se arată în figura 47.

Pereții laterali de $55 \times 20 \text{ mm}$ vor fi prevăzuți cu două margini perpendiculare de 2 mm înălțime și care vor folosi pentru prinderea prin cositorire a celor doi pereți cu dimensiunea de $90 \times 20 \text{ mm}$. Terminalele elementelor componente ale schemei vor fi lipite cu cositor în pozițiile arătate în desenul din figura 47. Legătura între etaje sau cu exteriorul se face cu ajutorul trecerilor izolate. În cazul în care nu dispunem de asemenea treceri pe suport de sticlă sau ceramică, le putem confecționa. Din aceeași tablă din care s-a confecționat cutia se tăie 10 mici dreptunghiuri, având dimensiunea de $5 \times 11 \text{ mm}$. Folosind un ax cu diametrul de $3,5 \text{ mm}$ se mulează pe acestea fiecare tăblă de $5 \times 11 \text{ mm}$, realizându-se cîte un mic cilindru cu înălțimea de 5 mm și diametrul de $3,5 \text{ mm}$.

În fiecare punct de trecere de pe pereții cutiei va fi fixat și cositorit cîte un asemenea cilindru. De reținut că inițial va trebui ca în pereții respectivi

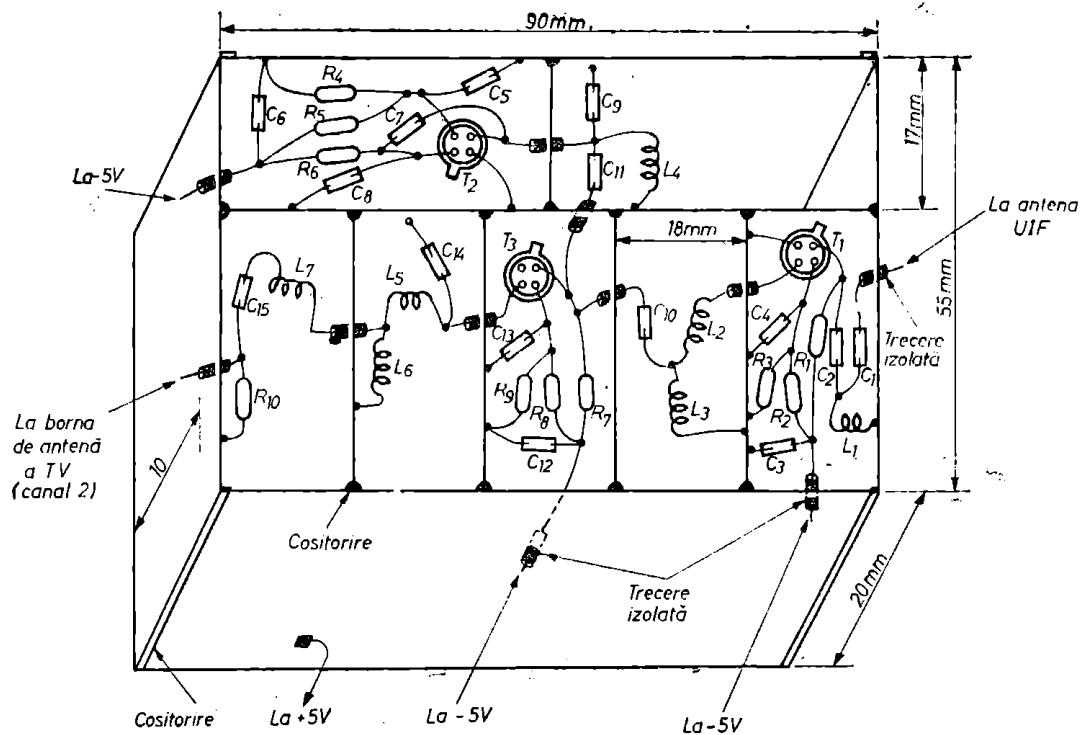


Fig. 47

să dăm cîte o gaură cu diametrul de 3,6 mm. Aceste găuri se vor da toate la jumătatea înălțimii cutiei adică la 10 mm de capacul de sus sau de cel de jos.

După terminarea acestui operație, în cilindrii de trecere se va introduce cîte o bucătă (lungă de 7 mm) de tub izolant scos de la un cablu coaxial folosit curent la antenele TV.

Acest tub va fi tăiat în bucăți egale cu o lamă, după ce mai înainte a fost îndepărtată cămașa de protecție superioară precum și tresa de ecranare. În final prin fiecare tub izolant vom introduce, cît mai forțat, o bucătă de sîrmă de cupru cu diametrul de 0,8 ... 1 mm și avînd o lungime de 10 mm. De aceste trecheri vom conecta piesele montajului.

Se recomandă ca terminalele componentelor să fie cît mai scurte. Părțile care se leagă la masă (+ 5 V) se vor fixa tot prin cositorire de suprafață de tablă cea mai apropiată. Se va acorda o mare atenție acestor puncte de fixare, deoarece este posibil să apară aşa-numitele lipituri reci. Cutia va fi prevăzută cu două capace confectionate din aceeași tablă și care se vor fixa tot prin cositorire.

Bobinele comutatorului pentru frecvențele de lucru amintite mai înainte se vor realiza în felul următor:

Bobina L_1 conține 2 spire, din sîrmă de cupru emailat, cu diametrul de 0,5 mm, bobinate pe un ax ajutător cu diametrul de 2,8 ... 3 mm.

Bobina L_2 conține 3,5 spire și va fi realizată la fel ca bobina L_1 .

Bobina L_3 conține 5 spire și va fi realizată la fel ca bobina L_1 .

Bobina L_4 are 2,5 spire și va fi realizată la fel ca bobina L_1 . În compartimentul său, această bobină a oscilatorului va fi așezată aşa fel ca axul său să fie perpendicular față de capacele cutiei.

Bobina L_5 are 10 spire și va fi realizată la fel ca bobina L_1 .

Bobina L_6 are 9 spire și este realizată la fel ca L_1 .

Bobina L_7 este identică cu bobina L_5 .

Drept ax ajutător pentru realizarea bobinelor se va folosi partea cilindrică a unui burghiu.

După executarea tuturor conexiunilor și după o verificare atentă a respectării schemei, se va cupla alimentarea (5 V), care va trebui inițial măsurată. Cele trei puncte de cuplare a tensiunii — 5 V se vor uni între ele și se vor conecta la borna — 5 V a redresorului. Bornă + 5 V se va cupla direct la masa cutiei. Curentul consumat de convertor va trebui să fie de circa 8 mA. Tensiunea măsurată la bornele rezistorului din emitorul tranzistoarelor va trebui să fie de 2,5 V.

Reglarea convertorului în lipsa aparatului specializat de laborator (vobuloscop, GSS etc.) se va face urmărind imaginea pe ecranul receptorului de televiziune, atunci cînd stația UIF emite.

Pentru aceasta, ieșirea din convertor se cuplează prin cablu coaxial la borna de antenă a unui receptor de televiziune fixat pe canalul 2. La intrarea în convertor se cuplează cablul coaxial ce sosește de la antena Yagi a benzii UIF.

Se rotește lent acordul canalului 2 al receptorului TV pînă se obține o imagine bună.

Dacă semnalul recepționat nu este corespunzător, atunci se va trece mai întîi la reglajul acordului circuitului în care există bobina L_7 .

Pentru aceasta, bobina L_7 se va deforma, respectiv se va mări distanța dintre spire sau va fi deplasată în interiorul compartimentului în care se află. Această operație se face cu ajutorul unei lamele sau șurubelnițe din material

plastic. Dacă nu se obțin rezultate mulțumitoare nici în acest caz, în interiorul bobinei L_7 , se va introduce un mic miez de ferită. Se va regla apoi, în același mod, numai dacă este cazul, și bobina L_5 și L_6 .

După terminarea acordului în partea care privește canalul 2, se va acționa și asupra bobinei L_2 , iar pentru o mai bună încadrare în gamă se va acționa asupra bobinei L_4 aparținând oscilatorului.

Toate aceste reglări se vor face cu capacul inferior fixat prin cositorire de cutie.

În momentul fixării capacului superior se va urmări dacă nu apar dezacorduri prea mari ale circuitelor, respectiv dacă nu se înrăutățește recepția. În cazul cînd apar asemenea situații se va repeta acordul din L_7 , și apoi din restul bobinelor, urmărind să obținem o imagine bună în momentul punerii capacului. Redresorul convertorului se va realiza într-o cutie separată și va fi fixat la cîțiva centimetri de acesta.

Rezistoarele folosite vor fi de max. 0,25 W și cu o precizie de $\pm 5\%$...
 $\dots \pm 10\%$.

Capacitoarele din circuitele acordate vor fi de tipul ceramic, cod CGA 12.

Antena folosită pentru recepția semnalului UIF va fi de tipul Yagi cu mai puține sau cu mai multe elemente, funcție de distanța față de emițător.

În cazul existenței în locul de recepție a unui semnal puternic se poate folosi un simplu dipol realizat sub forma unei bucle închise. Pentru zonele unde se poate recepta canalul 34 prezentăm în figura 48 o antenă constituită dintr-o simplă buclă și o antenă cu doi reflectori.

Bucla de adaptare-simetrizare pentru ambele cazuri va fi de 170 cm.

De regulă lungimea acestei bucle de adaptare-simetrizare se poate calcula cu ajutorul relației:

$$l_{\text{buclă}} = \frac{150}{f} \times N_s$$

unde: $l_{\text{buclă}}$ — lungimea fizică, în metri, a cablului coaxial ce va constitui bucla de adaptare; f — frecvența centrală în MHz a canalului TV pentru care se construiește antena; N_s — factor de scurtare, care depinde de tipul cablului coaxial folosit.

Pentru cablurile coaxiale cu dielectric compact, folosite curent în construcția antenelor de TV, factorul $N_s = 0,66$.

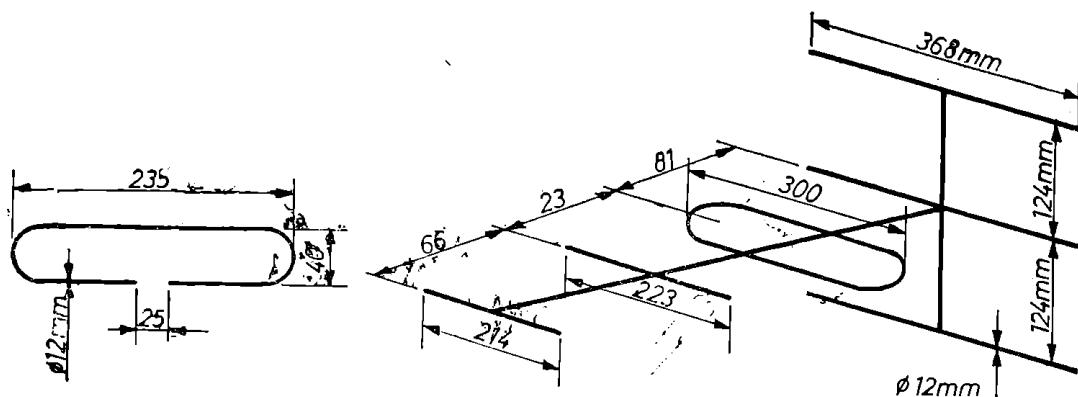


Fig. 48

VERIFICATOR PENTRU CRISTALE DE CUART

Spre a constata rapid dacă un cristal de cuarț este în stare de funcționare sau nu, se poate folosi montajul prezentat în figura 49.

Este vorba de un oscilator tip Colpitts, în care cuarțul este introdus în circuitul de bază urmat de un etaj de semnalizare realizat cu o diodă LED.

În cazul în care cuarțul supus verificării este bun, la bornele rezistorului R_2 va apărea o tensiune, având frecvența pentru care cuarțul a fost construit. Prin capacitorul C_3 , acest semnal este condus la grupul detector $D_1 - D_2$, la bornele rezistorului R_3 putându-se culege o tensiune continuă suficientă să deschidă tranzistorul T_2 , montat ca amplificator de curent continuu.

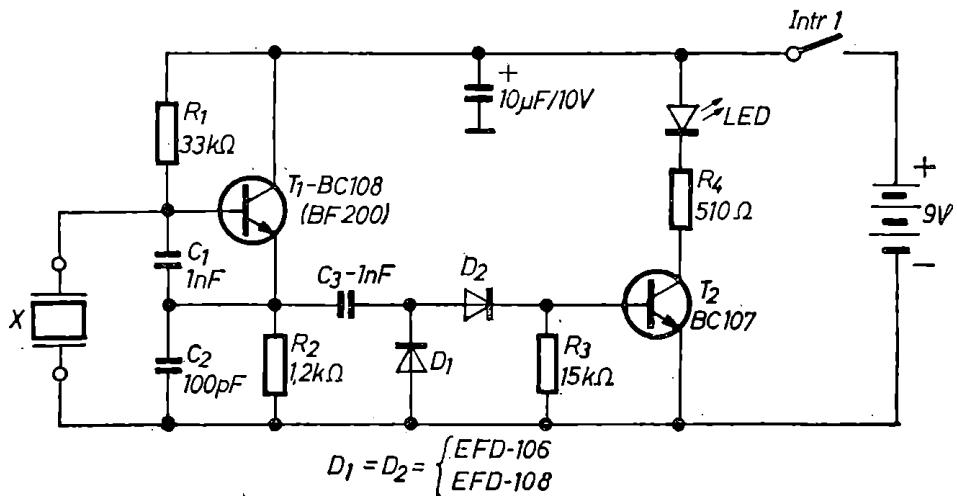


Fig. 49

Ca urmare a deschiderii lui T_2 , prin acesta va circula un curent de circa 15 mA, suficient să facă ca dioda LED să se aprindă. În situațiile cînd cristalul de cuarț nu este bun, va lipsi semnalul de la bornele rezistorului R_2 și deci va lipsi și tensiunea de polarizare pentru tranzistorul T_2 și ca atare dioda LED nu se va aprinde. Alimentarea montajului necesită o tensiune de circa 9 V, consumul de curent fiind practic egal cu cel solicitat de dioda electroluminiscentă.

Pentru a verifica și valoarea frecvenței generate se va folosi un frecvențmetru sau un oscilograf, care va fi cuplat în derivație pe rezistorul R_2 .

Pentru verificarea cristalelor de cuarț având frecvență pînă la 1 MHz, pentru T_1 se va folosi un tranzistor BC 108 sau altul similar. Pentru frecvențe superioare se va folosi pentru T_1 un tranzistor BF 200 sau altele echivalente.

Diodele $D_1 - D_2$ vor fi de tipul celor cu germaniu, iar capacitorul C_2 va fi de tip ceramic.

TERMOSTAT PENTRU OSCILATORUL CU CUART

Un oscilator cu cuarț, în comparație cu un oscilator LC, este caracterizat în principiu de o mare stabilitate a frecvenței generate, față de variațiile de temperatură ale mediului înconjurător.

Totuși — dacă nu sunt luate măsuri speciale — pentru anumite aplicații, oscilatorul cu cuarț nu poate satisface cerințele de stabilitate. Este cunoscut faptul că un cristal de cuarț de uz comun are în general un coefficient

de temperatură al frecvenței de $2 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$. Această cifră arată că un cuarț de 1 MHz are o fugă de frecvență de 2 Hz cînd temperatura acestuia variază cu 1°C . Astfel, dacă temperatura mediului în care lucrează cuarțul luat ca exemplu variază de la $+15^{\circ}\text{C}$ la $+40^{\circ}\text{C}$, deci cu 25°C , frecvența cuarțului va varia cu 50 Hz.

Pentru un cuarț avînd frecvența de rezonanță de 9,5 MHz și pentru același coeficient de temperatură de $2 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ vom avea o fugă de frecvență de $2 \times 9,5 = 19 \text{ Hz}/1^{\circ}\text{C}$, iar pentru 25°C o fugă de 475 Hz. Același dezavantaj îl întîlnim și atunci cînd de la cuarțul respectiv se folosesc frecvențele armonice de un anumit ordin.

Astfel, dacă de la cuarțul de 1 MHz de care am amintit mai înainte, se va selecta armonica a 30-a, fuga de frecvență datorată temperaturii se va multiplica tot cu 30; adică pentru intervalul de 25°C va rezulta o abatere de $30 \times 50 = 1\,500 \text{ Hz}$. Deci, pentru a obține o stabilitate a frecvenței generate de cuarț, este necesară menținerea unei temperaturi constante a mediului în care acesta lucrează. Un dispozitiv care permite menținerea automată a temperaturii incintei în care este montat un oscilator cu cuarț poartă denumirea de termostat pentru oscilatoare cu cuarț. O asemenea construcție este foarte utilă pentru realizarea de oscilatoare ce echipează oscilatoarele folosite de radioamatori, pentru realizarea de sintezatoare de frecvență pentru radioreceptoarele de trafic, pentru realizarea de frecvențmetre etc.

Schemele după care se pot realiza asemenea dispozitive sunt foarte diverse; pot fi amintite scheme de încălzire a incintei cu fir incandescent, încălzire prin tranzistor, scheme cu sesizor bimetalic sau cu termistor, scheme cu termostabilizare cu diodă varicap etc.

În realizarea unei asemenea scheme trebuie să ținem seama în primul rînd de fiabilitatea dispozitivului în timp, precum și de randamentul termic al acestuia. Dintre variantele cele mai folosite în ultimul tiimp, atît de firmele constructoare cît și de numeroși radioconstructori, am ales o schemă în care încălzirea incintei este asigurată de un tranzistor de putere, iar elementul de sesizare a variației temperaturii este un termistor. Pentru a asigura o cît mai bună stabilitate a întregului ansamblu, în incinta termostată se introduce atît cuarțul, cît și restul pieselor care intră în compunerea oscilatorului și a elementelor de automatică.

Schema de principiu a termostatului este prezentată în figura 50. Ea cuprinde un etaj oscilator realizat cu tranzistorul T_2 , un etaj separator realizat cu T_1 , o punte Wheatstone realizată cu $R_3 - R_4 - R_5$ și termistorul R_{Th} , un amplificator realizat $T_3 - T_4 - T_5$ și elementul de încălzire realizat cu T_6 .

Acest termostat asigură o temperatură în interiorul incintei, avînd o valoare cuprinsă între 55°C la 60°C și cu o precizie de circa $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Astfel, funcție de termistorul folosit și de modul de reglare a schemei de control automat al temperaturii, aceasta poate fi de exemplu de 58°C cu o variație de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ adică $58,5^{\circ}\text{C}$ sau $57,5^{\circ}\text{C}$.

Schema oscilatorului prezentat este convenabilă pentru cuarțuri avînd frecvența de rezonanță în jur de 1 MHz. Radioconstructorul poate folosi orice altă schemă de oscilator, deoarece partea de menținere automată a temperaturii nu este dependentă de tipul oscilatorului. Oscilațiile produse de cuarțul „X“ pot fi reglate în limitele a cîtorva zeci de herți cu ajutorul condensatorului ceramic ajustabil tip disc notat în schemă cu C_p .

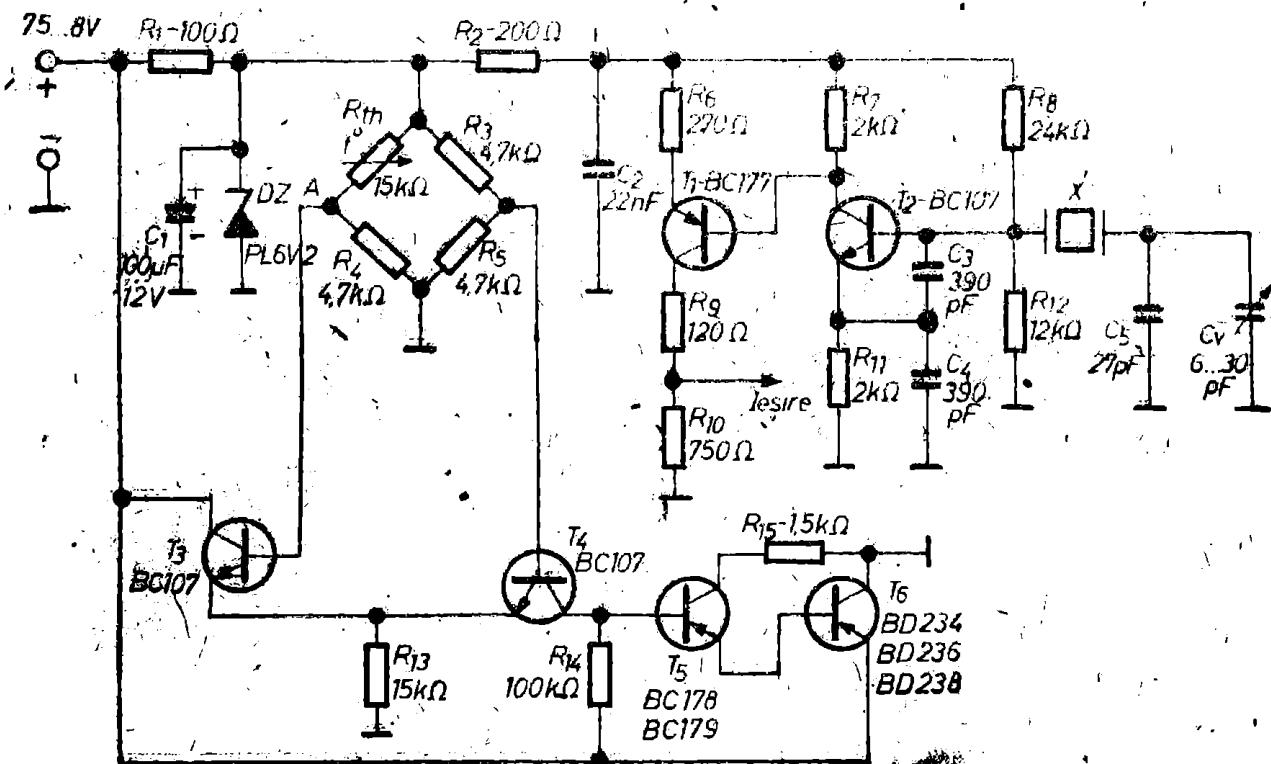


Fig. 50

Frecvența obținută la bornele rezistorului R_7 este introdusă direct în baza tranzistorului T_1 , care lucrează ca amplificator-separat. Semnalul generat se culege de la bornele rezistorului R_{10} prin intermediul unui capacitor care se va afla în afara incintei termostatate.

Alimentarea tranzistoarelor T_1 și T_2 aparținând schemei oscilatorului se va face cu o tensiune de 6 V, cupleată prin intermediul grupului de filtrare $R_2 - C_2$.

În cazul folosirii unui cuarț de frecvență ridicată, în locul tranzistorului BC-107 (T_2) se va folosi un tranzistor npn de frecvență ridicată (BF-157, BF 200, BF 240 etc.).

Elementul care asigură încălzirea incintei este tranzistorul T_6 . În cazul schemei prezentate este folosit un tranzistor pnp de putere medie din seria BD 234, BD 236, BD 238 sau KT 818 B, KT 816 A, 2 T 3841 etc. Acesta este comandat la rîndul lui de T_5 , care are tot o structură pnp . Rezistorul de limitare R_{15} se va regla pe timpul experimentării, astfel ca funcție de tranzistor folosit să fie asigurată temperatura de lucru necesară, respectiv pentru valoare situată în intervalul 50°C la 60°C. Currentul prin tranzistorul de încălzire T_6 va avea o valoare sub 1 A.

Valoarea temperaturii din incintă, respectiv valoarea temperaturii la care este menținut cuarțul, este sesizată de termistorul R_{th} montat, așa după cum am arătat mai înainte, ca braț al punctii Wheatstone.

În momentul echilibrului, adică atunci cînd valoarea termistorului și influența temperaturii, atinge valoarea de 4,7 kΩ tensiunea punctelor A – B față de masă este aceeași. (B este punctul comun $R_1 - R_2$).

De reținut că tensiunea dintre punctul B și masă, respectiv tensiunea aplicată bazei tranzistorului T_4 , este menținută constantă și anume la valoarea de 2,5 V.

Tensiunea de la baza tranzistorului T_3 , care împreună cu T_4 formează un amplificator diferențial, este în schimb variabilă, modificându-se funcție de valoarea rezistenței termistorului R_{Th} .

Astfel, cînd temperatura termistorului ales este de $+20^\circ\text{C}$, valoarea rezistenței lui este de circa 15 000 ohmi, ceea ce conduce la un dezechilibru al punții, tensiunea între punctul A și masă fiind de circa 1,2 V. La creșterea temperaturii termistorului, rezistența sa scade, putînd ajunge la un moment dat la valoarea de $4,7 \text{ k}\Omega$, care reprezintă momentul de echilibru al punții și cînd, aşa după cum s-a arătat mai înainte, tensiunea la baza lui T_3 este de 0,5 V.

Jocul tensiunii de polarizare de la baza tranzistorului T_3 funcție de temperatura la care se află termistorul R_{Th} , conduce la modificarea curentului prin R_{13} și în continuare la modificarea curentului prin rezistorul R_{14} . Cînd curentul prin R_{14} este nul, tensiunea la bornele acestui rezistor este de asemenea nulă, ceea ce corespunde blocării tranzistorului T_5 și respectiv T_6 .

La apariția curentului prin T_4 , respectiv prin R_{14} , tensiunea la bornele acestuia crește; în momentul cînd această tensiune depășește valoarea de circa 1,3 V, tranzistoarele $T_5 - T_6$ încep să conducă, iar incinta să se încălzească.

La creșterea temperaturii termistorului peste punctul pentru care valoarea rezistenței sale este de $4,7 \text{ k}\Omega$, tensiunea între punctul A și masă crește peste valoarea de $+2,5 \text{ V}$, ceea ce conduce la blocarea lui T_4 și, ca urmare, și a tranzistoarelor $T_5 - T_6$, situație în care procesul de încălzire este întrerupt.

Spre exemplu, dacă valoarea rezistenței termistorului ajunge la $1 \text{ k}\Omega$, tensiunea în punctul A , respectiv tensiunea de polarizare aplicată bazei lui T_3 , este de $+2,7 \text{ V}$, deci cu 0,2 V mai mult decît tensiunea constantă existentă la baza tranzistorului T_4 .

În locul termistorului MMT-6 (URSS) — care a fost luat ca exemplu în cazul montajului prezentat — radioconstructorul poate apela la alte tipuri, avînd valori mai mari sau mai mici, caz în care este necesară și modificarea rezistoarelor $R_3 - R_4 - R_5$ sau eventual numai a rezistorului R_4 așa fel ca pentru temperatura de lucru să se obțină echilibrul punții.

Pentru stabilirea curentului necesar prin T_6 se va actiona asupra rezistorului R_{14} .

În ceea ce privește realizarea practică a termostatului, acesta cuprinde două părți distincte: montajul electronic propriu-zis și cutia termostatului.

Montajul electronic, respectiv totalitatea componentelor prezentate în schemă, se vor realiza pe o placă de stecătoxolit simplu placat, avînd dimensiunile de $48 \times 55 \text{ mm}$. Jumătate din suprafața acestei plăci va fi ocupată de o tablă de aluminiu, avînd dimensiunile de $50 \times 24 \text{ mm}$ și groasă de $1 \dots 2 \text{ mm}$ și pe care vor fi fixate cuartul, tranzistorul T_6 și termistorul R_{Th} .

Cuarțul va fi fixat cu ajutorul unui colier confectionat tot din tablă de aluminiu, iar T_6 va fi fixat cu ajutorul unui șurub M_3 trecut prin orificiul existent în corpul tranzistorului.

Tranzistorul T_6 va fi așezat cu partea metalică către tabla de aluminiu, între acestea fiind introdusă, în scopul izolării electrice, o fojă de mică.

Termistorul va fi fixat între cuart și T_6 și va trebui să aibă, de asemenea, un bun contact cu suprafața de tablă care se încalzește.

Terminalele acestor trei elemente fixate pe suprafața de aluminiu vor fi conectate la cablajul care va fi realizat în cea de a doua jumătate a plăcuței de steclotextolit și pe care se va monta restul componentelor electronice.

Bornele ieșire semnal, + 7,5 V, și masa comună vor fi scoase la una din laturile mici ale plăcuței cu cablaj imprimat. Toată această construcție va fi înconjurată de un strat de polistiren expandat gros de 10 ... 15 mm, iar acest volum va fi introdus în cele din urmă într-o cutie confecționată din tablă de fier sau aluminiu. Pentru acționarea condensatorului CV va fi prevăzut un mic orificiu care după efectuarea corecției frecvenței va fi astupat. Pentru prinderea în montajul general, cutia de tablă va fi prevăzută cu patru urechi de prindere, realizate sub formă unor mici colțare.

Înainte de introducerea montajului în aceste părți de protecție termică și mecanică se recomandă verificarea funcționării în aer a montajului realizat. În acest scop se va urmări generarea oscilațiilor, încălzirea plăcuței de aluminiu de către T_6 etc.

După închiderea montajului în spațiile închise de care am amintit se va verifica din nou existența oscilațiilor precum și curentul consumat pe ramura de 7,5 ... + 8 V.

De asemenea, se va urmări, tot prin măsurarea curentului din ramura de + 7,5 V, modul de conectare și deconectare automată a părții din schemă care asigură încălzirea.

ALIMENTATOR CU MICROACUMULATOARE

Radioreceptoarele portabile sau alte apărate electronice tranzistorizate prevăzute să fie alimentate de la baterii uscate (R-20, R-14, R-8) pot fi alimentate cu bune rezultate și de la baterii de microacumulatoare, tip nichel-cadmiu.

Dintre tipurile cele mai răspândite de astfel de microacumulatoare amintim seria de un sfert de amper capacitate, cele mai cunoscute la noi fiind D-0,25 fabricat în URSS, KBM-0,22 fabricat în RPB și Deac 225 DK fabricat în RFG.

ACESTE microacumulatoare, constructiv, au un diametru în jur de 25 mm și o grosime în jur de 9 mm. Tensiunea nominală la borne este de 1,25 V, iar capacitatea în jur de 0,25 amperi-oră. Curentul de descărcare recomandat pentru acest tip de microacumulatoare este de 20 mA. În situația în care aparatul pe care doim să-l echipăm cu astfel de surse de alimentare are un consum ce nu depășește 20 mA, atunci vom forma un grup (o baterie) având tensiunea dorită prin înscrierea unui număr de astfel de microacumulatoare. Pentru 6 V vom insera 5 bucăți, iar pentru 9 V vom lega 7 sau 8 bucăți.

Practic, înscrierea se face prin așezarea într-un tub de plastic, unul peste altul și în aceeași poziție, a numărului de microacumulatoare stabilit.

Bornele de inseriere plus și minus se vor scoate la capetele tubului, folosind două plăcuțe metalice. Capacele de la capetele tubului vor trebui să fie bine fixate, astfel încât să asigure o bună presiune de contact între microacumulatoare.

Pentru aerisire se recomandă ca tubul să fie prevăzut cu cîteva orificii laterale de 8 - 4 mm diametru fiecare.

În cazul în care curentul necesar alimentării aparatului este de 40 mA, atunci se pot folosi două grupuri conectate în derivație.

Cum simpla conectare în derivație a două microacumulatoare sau a două baterii de microacumulatoare ar crea posibilitatea ca unul să se descase pe celălalt, se recomandă ca acestea să fie inseriate și cu cîte o diodă aşa după cum se arată în figura 51.

În acest mod, fiecare grup de microacumulatoare inseriate debitează către sarcină un curent de lucru, fiind evitată calea de închidere către bateria vecină, diodele respective împiedicind trecerea curentului de egalizare.

Numărul de grupuri care se pot cupla în derivație împreună cu dioda respectivă poate fi oricît de mare, el fiind determinat de curentul de alimentare solicitat (de exemplu, pentru 60 mA vom conecta 3 grupuri, pentru 80 mA, patru grupuri etc.).

Spre deosebire de grupul singular de microacumulatoare, la grupurile în derivație, în care intervine și dioda de blocare, tensiunea de alimentare găsită la borne este mai mică cu circa 1 V, pierdere datorită căderii de tensiune pe joncțiunea *pn*. Un grup de opt microacumulatoare inseriate, care asigură normal 10 V ($8 \times 1,25$ V), prin pierderea pe diodă va asigura o tensiune de 9 V.

Diodelor folosite li se impune condiția ca să asigure curentul direct necesar, să aibă o tensiune inversă mai mare decât tensiunea grupului și să aibă un curent invers foarte mic. În cazul de față sunt recomandate diodele din seria 1 N 4001, 1 N 4002. Pentru încărcarea ansamblului realizat aşa după cum este arătat în figura 51 este necesar să decuplăm fiecare grup de 10 V și să-i asigurăm condițiile de încărcare optime. Spre a evita această operatie de separare a grupurilor, printr-un simplu artificiu este posibil să realizăm o construcție care să permită încărcarea fără a opera nici o separare a grupurilor. Schema care permite acest lucru este arătată în figura 51 b.

Aici diodele D_1 și D_2 au același rol ca și pentru situația descrisă pentru figura 51 a. Cind montajul lucrează în regim de descărcare, dioda D_3 nu intervine în nici un fel.

În schimb, cind montajul astfel construit este pus la încărcat, observăm că dioda D_3 realizează conectarea în serie a celor două grupuri de microacumulatoare.

Redresorul de încărcare, care va trebui să asigure o tensiune de peste 22 V și un curent de încărcare în jur de 20 mA, se va cupla între bornele

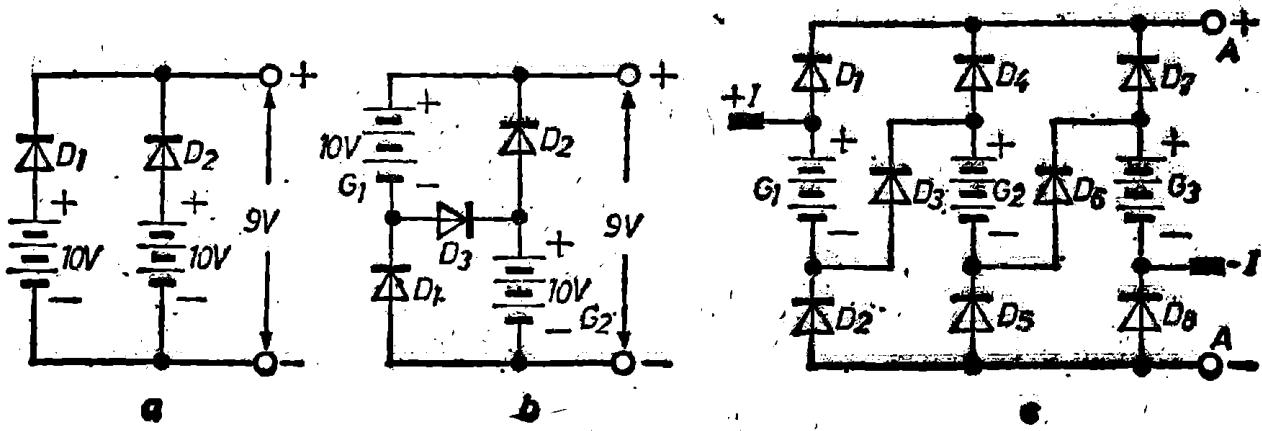


Fig. 51

notate cu plus (+) și minus (-). Drumul curentului de încărcare este: borna (+), grupul de microacumulațoare G_1 , dioda D_3 , grupul de microacumulațoare G_2 , borna (-). Se observă că de data aceasta diodele D_1 și D_2 , datorită sensului curentului de încărcare, sunt blocate.

Pentru cazul cînd avem conectate în derivație mai mult de două grupuri de microacumulațoare, pentru a păstra același avantaj de încărcare, se va folosi montajul dat în figura 51 c. Schema este concepută pentru trei grupuri, $G_1 - G_2 - G_3$, tensiunea de lucru, la care se conectează sarcina, fiind scoasă la bornele $+ A$ și $- A$.

Rolul diodelor D_1 , D_2 , D_4 , D_5 , D_7 și D_8 este de a împiedica descărcarea grupurilor între ele. Rolul diodelor D_9 și D_{10} este de a realiza cuplarea în serie a grupurilor, atunci cînd are loc încărcarea miniacumulațoarelor. Pentru încărcare, blocul se va scoate din lăcașul său, iar bornele $+ A$ și $- A$ se vor deconecta.

Tensiunea de încărcare furnizată de redresor se va cupla la bornele $+ I$ și $- I$, circuitul închizîndu-se astfel: borna $+ I$, grupul G_1 , dioda D_3 , grupul G_2 , dioda D_6 , grupul G_3 , borna $- I$.

Valoarea tensiunii de încărcare se determină în cazul de față prin însumarea tensiunii grupurilor de microacumulațoare la care se adaugă și căderea de tensiune de cîte un volt pe fiecare diodă de inseriere (D_3 și D_6). Curentul de încărcare este același ca și pentru cazul prezentat mai înainte — anume 20 mA. În ceea ce privește regimul de încărcare al acestor microacumulațoare, trebuie reținut că este necesară folosirea unui redresor de curent constant. Timpul necesar încărcării unui microacumulator este dat de relația:

$$t = 10 + \frac{Q_A}{100}$$

iar curentul de încărcare de relația:

$$I_A = \frac{Q_A}{10}$$

unde: t = timpul de încărcare exprimat în ore; Q_A = capacitatea microacumulatorului exprimată în miliampere-ora; I_A = curentul de încărcare exprimat în miliamperi.

Pentru cazul nostru, un microacumulator din tipurile amintite mai înainte va avea nevoie de un timp de încărcare de 12 ore, la un curent de 20 mA. Un grup format din mai multe acumulațoare va avea nevoie de același timp și același curent de încărcare, ceea ce diferă fiind tensiunea de încărcare aplicată.

În general, un microacumulator Ni-Cd atinge pe timpul încărcării o tensiune de 1,15 ori mai mare decît tensiunea nominală, adică aproximativ 1,45 V.

Pentru opt microacumulațoare inseriate tensiunea pe timpul încărcării va atinge circa 11,5 V. Pe durata încărcării, curentul rămîne constant pînă la atingerea a 95% din tensiunea maximă pe care o poate lua, după care scade treptat către cîțiva miliamperi.

După mai multe cicluri de încărcare-descărcare, în zona garniturii de izolare a electrodului pozitiv de cel negativ, se depune o substanță sub forma unui precipitat de culoare albă. Se recomandă ca periodic să controlăm starea fiecărui microacumulator și cu o periuță din material plastic sub jet de apă să îndepărtem aceste substanțe străine.

APARATE DE MĂSURĂ

AVO-METRU

Primul aparat de măsură de care are nevoie orice electronist amator este așa-numitul AVO-metru, adică aparatul care poate măsura curenți (Amperi), tensiuni (Volti) și rezistențe (Ohmi).

În cele ce urmează descriem construcția unui asemenea aparat care prezintă parametri apropiati de cei ai multor AVO-metre existente și care în plus — pentru constructor — oferă un bun prilej de însușire temeinică a mecanismului de funcționare a unor astfel de dispozitive. Schema propusă permite măsurarea de tensiuni continue pînă la 300 V, de tensiuni alternative (20 Hz-500 Hz) pînă la 300 V, de curenți continui pînă la 800 mA și de rezistențe pînă la 0,8 M Ω .

Prima piesă care trebuie să ne o procurăm este instrumentul de măsură, respectiv mecanismul electromagnetic cu bobină mobilă și ac indicator.

Pentru a ușura procurarea unei asemenea piese s-a recurs la folosirea unui instrument de măsură, folosit curent la casetofoane sau radiocasetofoane ca indicator de nivel al semnalului sonor (fig. 52).

Asemenea produs se găsește ca piesă de schimb la magazinele de specialitate, avînd chiar de ales între cîteva variante constructive existente.

În descrierea de fată s-a folosit un indicator de casetofon ce poartă indicativul M 4284. 2 (Selena) și care are o sensibilitate de 200 microamperi, adică pentru acest curent acul deviază de la zero pînă la capătul din dreapta al scalei. Pot fi folosite și alte tipuri avînd sensibilități mai bune, în acest caz fiind necesar ca valorile prezentate în schema propusă să fie recalculate.

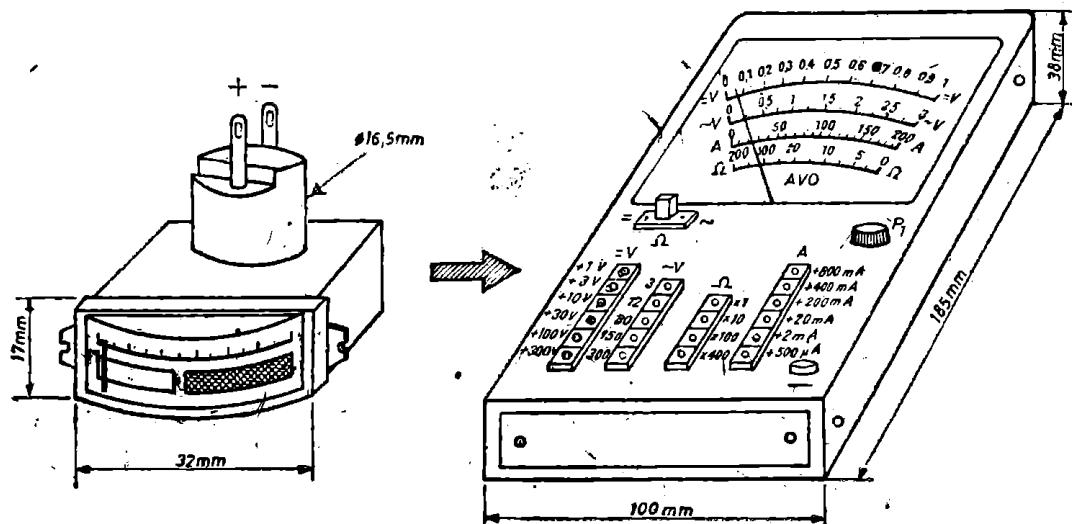


Fig. 52

Asemenea instrumente au de regulă o suprafață a scaliei foarte mică (10×30 mm în cazul instrumentului M 4284. 2). Cum o asemenea scală nu satisfac pentru a înscrie pe ea toate valorile de tensiuni, curenți și rezistențe ce urmează să le măsurăm, va fi necesară o operație de schimbare a scalei, respectiv a suprafeței acesteia. În acest scop vom îndepărta capacul de material plastic incolor care protejează anasamblul mobil, tăind cu ajutorul unei lame de bombaier zona în care această piesă este lipită de cadrul instrumentului, operație ce trebuie efectuată cu multă atenție.

Deplasând în exterior cele două urechi laterale, vom îndepărta apoi scara confectionată din tablă de aluminiu.

În continuare, cu ajutorul unui spiral cu diametrul de 1,2 mm se vor da două găuri la 5 mm, de o parte și de alta a peretelui central (median) aflat între cei doi opritori ai acului indicator și la 3 mm în spatele peretelui circular (din plastic alb) pe care se sprijinea scara îndepărtată. Aceste două orificii vor folosi pentru fixarea noii scale. Apoi, cu o pensetă sau o lamă de cuțit și o suprafață plană vom îndrepta acul indicator alătărului așa fel ca porțiunea de 10 mm care se plimba în fața scălei (îndepărtată) să se afle în prelungirea restului acului.

Dintr-o foaie de hârtie velină vom tăia cu ajutorul unei lame, o șuviță având lățimea de 0,5 ... 0,8 mm și o lungime de 40 mm.

Această lamă de hârtie, care reprezintă noul ac indicator, va fi lipită cu foarte puțin aracet de acul indicator al aparatului. În felul acesta se obține un nou ac indicator, care măsurat între vîrf și axul cadranului mobil va trebui să aibă o lungime de 65 mm. După uscarea aracetușui, acul de hârtie se va colora numai pe suprafața superioară, cu cerneală roșie sau neagră. După terminarea acestei operații se va controla că noul ac să fie perfect plan. Urmează confectionarea noii scări care va echipa aparatul de măsură, scara care va trebui să asigure citirea comodă a valorilor măsurate.

Se va folosi tablă de fier cositorită (procurată dintr-o cutie de conserve) bine planată și din care vom tăia o suprafață de 60×90 mm. Pe una din laturile de 90 mm, în mijloc, se va practica o mică decupare semicirculară care să nu împiedice deplasarea acului indicator. Deasupra acestei decupări, la 5,5 mm de o parte și de alta față de axa centrală și la 4 mm de bază, se va lipi perpendicular, cu cositor, două bucăți de sîrmă de cupru, având o lungime de 10 mm fiecare. Pentru o mai bună poziționare a acestor bucăți de sîrmă se recomandă aplicarea tablăi de 60×90 mm sub acul indicator, sprijinită de cei doi cilindri de plastic și de peretele semicircular. Apoi cu ajutorul unui ac trecut prin cele două găuri de 1,2 mm se va însemna pe placă locul unde trebuie efectuată cositorirea. În aceeași placă, de 60×90 mm, vom da în fiecare colț, la 4 mm de laturi, cîte o gaură avînd diametrul de 2 mm. Piesa astfel pregătită va fi fixată pe cadrul aparatului, sub acul indicator și consolidată prin îndoirea la 90° a capătelor de sîrmă de cupru, care ies prin partea din spate a aparatului. Pentru o consolidare suplimentară, în zonele de contact, dintre tabla de 60×90 mm și părțile de plastic ale cadrului aparatului de măsură, vom aplica un strat subțire de aracet sau vopsea pe bază de diluant sau rășini.

După efectuarea acestei operații vom urmări ca acul indicator să fie paralel cu suprafața de 60×90 mm, iar deplasarea acestuia de la un capăt la celălalt să se facă fără piedici. În continuare, vom confectiona scara propriu-zisă, pe care vom înscrie valorile pentru tensiuni, curenți și rezistențe. Pe o foaie tip bloc de desen vom trasa un dreptunghi, avînd dimensiunile de

60×90 mm. Din mijlocul laturii de 90 mm aflată în partea de jos a desenului vom trasa către exterior o perpendiculară.

Pe această perpendiculară, la 10 mm față de latura mare, vom nota un „x”. Folosind un compas cu vîrf de creion și fixat ca centru în punctul „x”, vom trasa în interiorul suprafeței de 60×90 mm arcuri de cerc cu următoarele raze: $r_1 = 59$ mm (pentru inscripționarea tensiunilor continue pentru gama $0 \dots 1$ V), $r_2 = 58$ mm (pentru inscripționarea tensiunilor continue pentru gama $0 \dots 3$ V), $r_3 = 48$ mm (pentru inscripționarea tensiunilor alternative), $r_4 = 41$ mm (pentru inscripționarea curentilor continui) și $r_5 = 34$ mm (pentru inscripționarea rezistențelor).

Se decupează suprafața de hârtie astfel pregătită și se fixează exact peste suprafața de tablă de 60×90 mm, folosind patru șuruburi M₂ introduse în cele 4 găuri din colțuri. Baza pe care vor fi fixate toate părțile componente ale AVO-metrului va avea o suprafață de 100×185 mm și va fi realizată din textolit, material plastic sau chiar placaj având o grosime în jur de 3 mm.

La început, pe această placă vom fixa doar instrumentul de măsură pe care l-am modificat așa după cum am arătat mai înainte.

Partea cilindrică a instrumentului se va sprijini direct pe suprafața de bază, în care scop vom îndoi cu 90° terminalele „+” și „-“ ale acestuia.

Centrul acestui cilindru va trebui să cadă în punctul având cotele de 50 mm față de laturile mari și de 77 mm față de una din laturile mici.

Instrumentul va fi fixat în acest punct, folosind două piese confectionate din tablă de aluminiu sau alamă groasă de max. 0,5 mm și având fiecare forma și dimensiunile din figura 53 a.

Talpa de 7×10 mm a acestei piese se va sprijini pe placă de bază, iar șanțul din partea de sus va intra în pereții de masă plastică aflați de o parte și alta a ansamblului mobil. Fixarea de placă de bază se va face cu șuruburi M3 cu cap îngropat.

Este recomandabil să ne oprim cu construcția în acest stadiu și să continuăm cu confectionarea și stabilirea valorilor rezistoarelor precum și cu etalonarea și scrierea scalei. În acest scop vom apela la schema electrică a AVO-metrului prezentată în figura 54. La început se va realiza partea ce asigură măsurarea curentilor, respectiv schema care corespunde poziției de lucru notată cu „A” (current continuu) și reglelei cu borne notată cu „A²” (amperi).

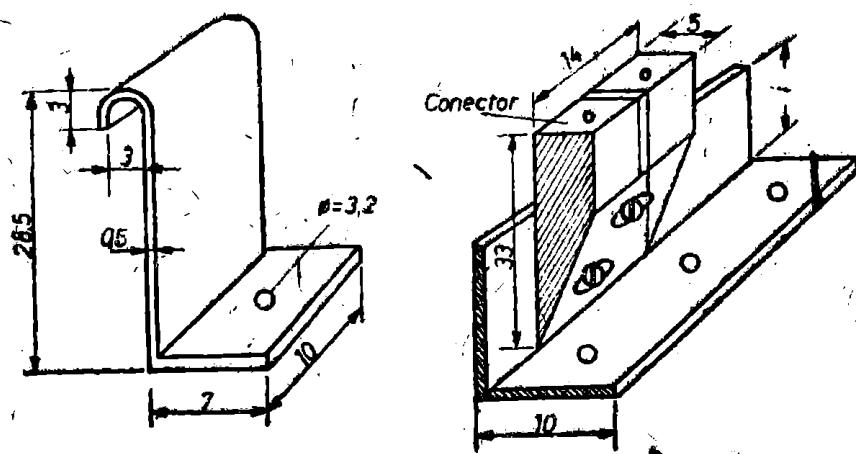


Fig. 53

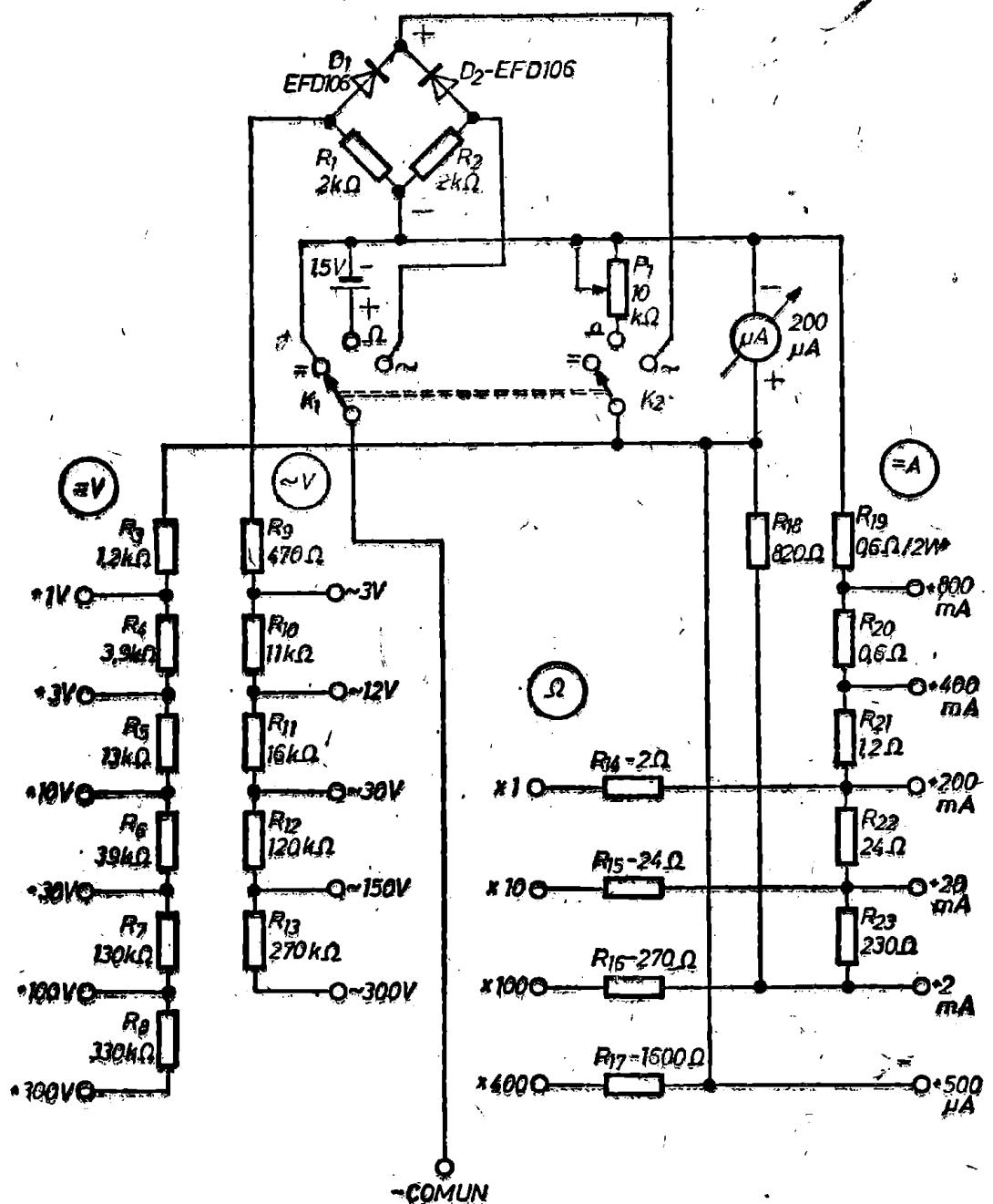


Fig. 54

Selectarea naturii mărimii măsurate se face cu ajutorul comutatorului cu trei poziții, $K_1 - K_2$, iar cele două fire de legătură dintre AVO-metru și sursa măsurată se vor conecta astfel: firul de minus la borna notată cu „- COMUN”, iar celălalt fir introdus într-una din bornele mărimii ce dorim să o măsurăm (de exemplu, $+ 3 V$, $\sim 150 V$, $+ 200 mA$, $\times 10 \Omega$ etc.).

Elementele din schemă care concușă la măsurarea curentilor continuu sunt: microampermetrul (μA), rezistoarele $R_{18} - R_{23}$ și, bineînteles, $K_1 - K_2$. Urmărind schema se observă că la măsurarea curentilor circuitul se închide

prin două ramuri: o ramură este aceea în care intră microampermetrul, iar cealaltă în care intră unul sau mai multe din rezistoarele $R_{19} - R_{23}$ și care reprezintă elementele de șuntare.

Astfel, dacă vrem să măsurăm un curent care are valoarea, de exemplu, de 700 mA, atunci AVO-metrul se va conecta cu un fir la „—COMUN”, iar cu celălalt fir la borna notată cu „+ 800 mA”.

Se poate urmări pe schemă că în acest caz curentul se închide (în cantitatea cea mai mare prin rezistorul R_{19} de 0,6 ohmi, iar un curent ce nu va depăși 200 microamperi prin rezistoarele R_{18} , R_{20} , R_{21} , R_{22} și R_{23} , toate însăriate cu instrumentul de măsură „ μ A”.

Valorile rezistoarelor ce funcționează ca și sunt să se calculeze pentru o cădere de tensiune de 0,48 V. Astfel, dacă măsurăm un curent de 800 mA (0,8 A), căderea maximă de tensiune pe R_{19} va fi $U = 0,8 \text{ A} \times 0,6 = 0,48 \text{ V}$.

Rezistoarele R_{18} , R_{22} și R_{23} vor fi de minim 0,25 W și cu o precizie de max. 2 %. În caz că nu găsim valori de asemenea precizie, ele pot fi obținute prin sortare dintr-un număr mai mare de exemplare.

Rezistoarele R_{19} , R_{20} și R_{21} vor fi confectionate din sârmă rezistivă. O asemenea sârmă o vom obține dintr-un rezistor bobinat în corp ceramic (seria RBA, RBT), care se prezintă ca un paralelipiped lung, de culoare albă și care se găsește în magazinele de specialitate.

De exemplu, un asemenea rezistor, având o valoare de $8,2 \Omega / 9 \text{ W}$, desfăcut ne oferă o lungime de sârmă rezistivă de 119 cm, ceea ce înseamnă o valoare de $0,0689 \Omega/\text{cm}$ sau $14,572 \text{ cm}/1 \Omega$. Pentru a obține o valoare de 0,6 ohmi va fi necesară o lungime de $14,572 \times 0,6 = 8,74 \text{ cm}$. Practic, vom tăia din sârmă o bucată de 10 cm, urmând ca surplusul de 1,26 cm să fie folosit pentru prindere în suport. Această bucată de 10 cm va fi bobinată pe un rezistor având o valoare mai mare de 500 ohmi și o putere de 0,5 W. Capetele sârmei se vor curăța de emailul izolator și circa 0,6 cm de la un capăt și 0,6 la celălalt capăt vor fi înfășurate pe terminalele rezistorului suport, după care vor fi consolidate prin cositorire. La fel se va confectiona și R_{20} . Apoi, R_{21} va fi confectionat, de asemenea, în același mod, cu deosebirea că pentru a obține cei $1,2 \Omega$ va fi necesară o lungime dublă din aceeași sârmă rezistivă.

După realizarea sub formă improvizată a montajului privind numai partea necesară măsurării curentilor, inclusiv conectarea instrumentului de măsură, cu respectarea polarității dată în schema de principiu, se va trece la etalonarea scalăi. De notat și reținut că pe tot timpul etalonării instrumentul va trebui să stea în poziție orizontală, aceasta fiind și poziția de lucru a AVO-metru. Pentru etalonare, cel mai comod este să folosim un AVO-metru profesional, care va fi introdus în serie cu montajul nostru. Folosind o sursă de curent oarecare (redresor, acumulator etc.) inserată cu un reostat și cu montajul realizat și cuplat pentru a lucra pe poziția de 2 mA, se va regla curentul pînă cînd instrumentul etalon va indica 2 mA.

Cu ajutorul unui vîrf de creion bine ascuțit, vom marca pe scala instrumentului nostru (pe arcul de cerc rezervat curentilor) poziția ocupată de acul indicator. Vom muta aparatul apoi pe poziția de lucru „+ 20 mA” și reglind curentul la această valoare vom urmări dacă acul instrumentului realizat de noi „cade” în același loc ca și pentru valoarea de 2 mA.

Dacă acest lucru nu se întimplă, se va înlocui rezistorul R_{23} cu o valoare mai mică sau mai mare cu cîțiva ohmi, pînă cînd se obține suprapunerea pozițiilor. În continuare, se va face verificarea în același mod și pentru pozițiile de lucru la deviațiile maxime de 200 mA, 400 mA și 800 mA.

Ultima verificare se va face pentru poziția de lucru de $500 \mu\text{A}$. Odată terminată această verificare, se va trece la etalonarea scalei instrumentului. Fără a alimenta montajul, se va marca, tot cu un creion, poziția de repaus a acului indicator. Apoi cu AVO-metrele conectate pentru scara de 2 mA se va trasa mai întâi poziția luată de ac pentru 1 mA , iar apoi pentru $0,5 \text{ mA}$ și $1,5 \text{ mA}$.

În continuare se vor marca cu linii mai scurte pozițiile pentru $0,1 \text{ mA}$, $0,2 \text{ mA}$ etc., adică din zecime în zecime de mA .

Pe scăla, în dreptul reperelor importante ca $0,5 \text{ mA}$, 1 mA , $1,5 \text{ mA}$ și 2 mA vom nota tot cu creionul aceste valori, cu linii mai lungi.

Aceasta scăla notată de la 0 la 2 mA va folosi și pentru citirea valorilor de curenti mai mari, fiind necesară în acest caz înmulțirea cifrei citite cu 10 , cu 100 , cu 200 sau 400 , după cum ne aflăm pe scara de 20 mA ori celelalte.

Dacă nu dispunem totuși de un AVO-metru industrial pe care să-l putem folosi pentru comparație, se va proceda în felul următor:

Se deconectează microampermetrul din montajul realizat și se cuplează la bornele sale cîte un fir lung de 25 cm . Folosind o baterie tip R-20 ($1,5 \text{ V}$ nouă) și un rezistor de $6,3 \text{ k}\Omega$ (2%) vom realiza un circuit în care aceste două elemente împreună cu microampermetrul să fie conectate în serie. Poziția ocupată de acul indicator va corespunde poziției cap de scăla și va fi notată cu 2 .

În continuare, în locul rezistorului de $6,3 \text{ k}\Omega$ se va introduce unul de $14 \text{ k}\Omega$, locul în care s-a opus acul indicator fiind marcat și notat cu cifra 1 .

Pentru un rezistor de $29 \text{ k}\Omega$ vom avea poziția de $0,5$, iar pentru unul de $8,7 \text{ k}\Omega$, poziția de $1,5$. Pentru valorile cuprinse între aceste două reperuri vom împărți scăla în porțiuni corespunzătoare zecimilor de mA .

Pentru verificarea acestui gen de etalonare vom realiza montajul pentru măsurarea curentilor, și conectând pentru poziția de măsurare „ $+ 2 \text{ mA}$ ” o baterie de $1,5 \text{ V}$ în serie cu un rezistor de 510Ω , va trebui ca acul indicator să se opreasă la cap de scăla, adică va trebui să indice valoarea de 2 mA .

Respectînd valorile rezistoarelor, celelalte scări vor corespunde etaloarelor astfel efectuate, cu o precizie destul de mare.

În cazul lucrului pe poziția „ $+ 500 \mu\text{A}$ ”, cifrele citite vor fi înmulțite cu 250 pentru a afla valoarea curentului în microamperi. Astfel, dacă acul s-a opus în dreptul cifrei 1 , înseamnă că prin circuit există un curent de $1 \times 250 = 250 \mu\text{A}$, iar dacă s-a opus în dreptul cifrei ce indică $1,5$ prin circuit există un curent de $1,5 \times 250 = 375 \mu\text{A}$.

După terminarea și a celorlalte etalonări (V și Ω), cifrele și semnele notate vor fi scrise cu tuș negru. Lăsînd toate rezistoarele folosite pentru măsurarea curentilor la locul lor aşa după cum se arată în schema de principiu, se va trece în continuare la etalonarea scălei pentru poziția de lucru „ Ω ”. În acest scop se va realiza în continuare schema corespunzătoare acestui mod de lucru, adică se vor introduce în circuit bateria de $1,5 \text{ V}$ (tip R-20), potențiometrul P_1 de $5 \text{ k}\Omega$ sau $10 \text{ k}\Omega$ și rezistoarele $R_{14} \dots R_{17}$.

Cu ajutorul unui fir scurt vom uni între ele bornele „COMUN” și $\times 1$

Reglînd axul lui P_1 vom căuta să aducem acul indicator la o poziție cap de scăla, puțin mai mult decît semnul de 2 mA de la arcul de cerc aparținînd citirii curentilor.

Pentru această poziție a acului indicator, vom însemna pe ultimul arc de cerc punctul corespunzător lui 0Ω .

Folosind apoi rezistoare avînd valori cunoscute și cuprinse între $1\ \Omega$ și $200\ \Omega$, le conectăm pe rînd între borna „—COMUN” și bobina „ $\times 1$ ”. Vom însemna pe scala ohmilor cifre cuprinse între 1 și 200, corespunzînd evi-dent poziției luate de acul indicator pentru valorile de rezistoare cuplate.

După terminarea acestei operații și fără a modifica poziția lui P_1 , se va efectua legătura directă între bornele „—COMUN” și „ $\times 10$ ”. Va trebui ca acul indicator să se opreasă la cap de scală în dreptul cifrei 0. În caz contrar, rezultă că R_{15} nu are valoarea corespunzătoare fiind necesară o tatonare de rezistoare pînă cînd se obține situația dorită.

Folosind rezistoare cunoscute și cuprinse în intervalul de valori $10\ \Omega$ la $2\ 000\ \Omega$ și conectate pe rînd la bornele „—COMUN” și „ $\times 10$ ”, vom urmări dacă indicația arătată de ac, înmulțită cu 10, corespunde valorii imprimate pe rezistor.

La fel se va proceda și pentru gama „ $\times 100$ ”, cînd vor fi testate rezistoare cuprinse între $100\ \Omega$ și $200\ k\ \Omega$ și pentru poziția „ $\times 400$ ” cînd vom testa rezistoare cuprinse între $400\ \Omega$ și $800\ k\ \Omega$.

Pe măsură ce tensiunea bateriei scade, poziția de „0” corespunzătoare sîntării bornelor va fi reglată prin manevrarea axului lui P_1 .

Lăsînd iarăși în circuit numai elementele din lanțul de măsurare a curentilor (A), se va trece în continuare la etalonarea scalei pentru tensiuni continue (= V). După procurarea rezistoarelor R_3 — R_8 care vor trebui să aibă o toleranță de $\pm 1\%$ sau eventual $\pm 2\%$ și pînă la $0,25\ W$, se va trece la reglarea (tot improvizată) a montajului corespunzător poziției comutatorului K_1 — K_2 pentru modul „=”. Etalonarea se va începe cu poziția de $+ 1\ V$, în care scop întră borna notată cu „—COMUN” și borna „ $+ 1\ V$ ” se va cupla o sursă de tensiune continuă reglabilă (un redresor). Pentru urmărirea tensiunii aplicate se va folosi un voltmetru profesional cuplat în derivatie, pe sursă, respectiv pe schema noastră.

Etalonarea scalei se va face din $0,1\ V$ în $0,1\ V$, marcajul efectuîndu-se deasupra primului sector de cerc trecut pe scală. După terminarea etalonării pentru $1\ V$ se va monta conductorul de cuplare a tensiunii în borna „ $+ 3$ ”. Tensiunile vor fi marcate fie din $0,1\ V$ în $0,1\ V$ sau din $0,2\ V$ în $0,2\ V$. Marcajul se va face sub al doilea sector de cerc. Pentru tensiunile superioare lui $3\ V$ nu se vor marca valorile respective pe scală, ci vor fi folosite indicațiile pentru „ $+ 1\ V$ ” și pentru „ $+ 3\ V$ ”. Astfel, dacă suntem în poziția „ $+ 10\ V$ ” vom cîsi indicația acului indicator folosind scala de „ $1\ V$ ” și vom înmulții cifra respectivă cu 10. Pentru scala de „ $+ 100\ V$ ” vom folosi tot scala de „ $1\ V$ ”, rezultatul cîștrii fiind înmulțit de data aceasta cu 100.

La fel, măsurătorile care se vor efectua pe scala de „ $+ 30\ V$ ” și „ $+ 300\ V$ ” vor fi citite pe sectorul de cerc avînd notăriile de $0 \dots 3\ V$, valoarea respectivă fiind înmulțită cu 10 sau 100. Dacă valoarea rezistoarelor montate corespunde schemei date va trebui ca valoarea unei tensiuni măsurată pe o scală să corespundă cu aceeași valoare cînd este folosită o altă scală. În situația cînd nu disponem de un voltmetru etalon, putem recurge, cu rezultate bune, la o altă metodă.

Mai întîi se va realiza schema din figura 55, unde toate rezistoarele folosite vor fi cu o toleranță de $2 \dots 5\%$ și de $0,25\ W$. Se va folosi o baterie R-20, nouă, conectată cu minusul la R_1 și cu plusul la R_7 . Etalonarea va începe cu scala de „ $+ 1\ V$ ”, în care scop „—COMUN” al AVO-metrului va fi conectat la minusul bateriei, iar borna „ $+ 1\ V$ ” a AVO-metrului pe rînd la borna de „ $0,1\ V$ ” apoi la „ $0,2\ V$ ” și.m.d.

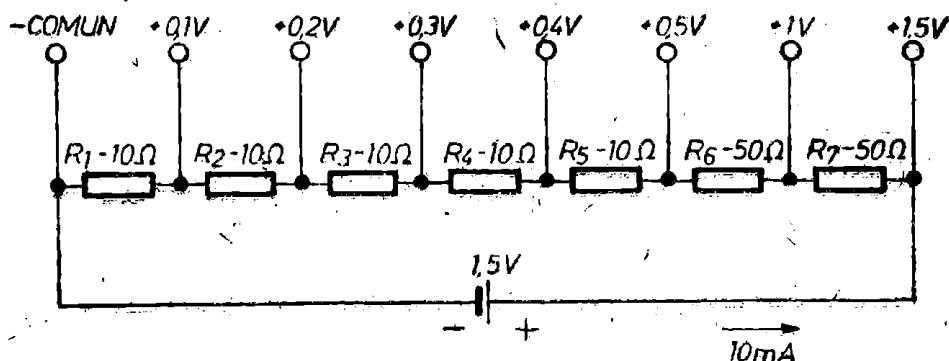


Fig. 55

După ce s-a terminat de notat pe scală pozițiile luate de acul indicator pentru intervalul 0 ... 0,5 V, se va trece la etalonarea intervalului 0,5 ... 1 V. Pentru această operație se vor schimba între ele rezistorul R_1 cu R_6 . În acest fel, la bornele lui R_6 care va fi astfel primul rezistor din lanț, vom găsi 0,5 V, urmând ca la următoarele cinci rezistoare de $10\ \Omega$, să găsim 0,6 V, 0,7 V, 0,8 V, 0,9 V, iar la penultima valoare de 1 V. Se va trece apoi la etalonarea scalei de 3 V în care scop, în loc de o baterie, vom folosi două baterii inseriate spre a obține cele 3 V. La bornele rezistoarelor de $10\ \Omega$ vom găsi valori din 0,2 V și 0,2 V. Pentru etalonarea intervalului 1 ... 2 V, R_1 va fi montat în locul lui R_6 , iar pentru intervalul 2 ... 3 V, vom muta și pe R_2 în locul rezistorului R_7 . Poziția de 1,5 V va fi notată folosind schema cu o singură baterie.

Etalonarea pentru pozițiile de măsură +1 V și +3 V vor trebui să corespundă și pentru pozițiile superioare.

Ultima operație de etalonare este cea pentru poziția de măsură a tensiunilor alternative „~V”. Păstrînd în continuare în circuit elementele destinate poziției „=A” care, după cum observăm din schemă, suntează în permanență instrumentul de măsură, se va realiza montajul corespunzător poziției „~” a comutatorului $K_1 - K_2$. Rezistoarele $R_9 - R_{13}$ vor fi de $0,25\text{ W}$ și vor fi alese pentru a avea abăteri de maxim $\pm 2\%$ față de valorile indicate. Rezistoarele $R_1 - R_2$ vor fi tot de $0,25\text{ W}$. Diodele $D_1 \dots D_2$ vor fi de tipul EFD-106 sau orice altă diodă cu germaniu de mică putere. Tensiunea alternativă ce trebuie măsurată va fi aplicată între borna „- COMUN” și una din bornele „~V”.

Urmărind schema, se constată că în instrumentul de măsură pătrund ambele semialternanțe ale semnalului alternativ, dar redresate prin puntea $D_1 - D_2 - R_1 - R_2$.

Prima scală permite măsurarea pînă la $\sim 3\text{ V}$. Pe cadran se va folosi un singur sector de cerc (al treilea), pe care vor fi însemnate valorile în intervalul 0-3 V.

Pentru celelalte intervale, citirile se vor face numai pe acest sector, fiind necesar ca pentru a afla valoarea adeverărată să înmulțim cifra respectivă cu 4 dacă se lucrează pe poziția $\sim 12\text{ V}$, cu 10 dacă se lucrează pe poziția $\sim 30\text{ V}$, cu 50 dacă se lucrează pe poziția $\sim 150\text{ V}$ și cu 100 pentru $\sim 300\text{ V}$.

Pentru etalonare, vom folosi un transformator alimentat la 220 V , avînd un secundar cu mai multe prize de la care să se poată obține valorile de 1 V, 2 V și 3 V, urmărind ca verificarea să fie făcută cu un aparat de măsură profesional cuplat în derivatie.

În lipsa acestuia, se va folosi un transformator având un secundar calculat pentru a da o tensiune de 3 V. Folosind schema din figura 55 și modul de folosire prezentat pentru etalonarea tensiunilor continue descris mai înainte, se va putea efectua marcarea tensiunilor pentru intervalul 0 ... 3 V din 0,2 V în 0,2 V. După încă o verificare a etalonărilor efectuate pentru toate modurile de lucru, suprafața de hîrtie pe care am notat cu creionul valorile de tensiune, curenți și ohmi, va fi dată jos și folosind tușuri sau cerneală vom definitivă cu atenție aceste inscripționări. Pentru fiecare sector de cerc se recomandă a folosi cerneluri de culori diferite, fapt ce va conduce la ușurarea cititorilor. La fiecare cap de scală (început și sfîrșit) se va scrie natura mărimii ce o reprezintă, respectiv vom scrie literele = V; ~ V; = A și Ω . Cadranul astfel pregătit va fi fixat înapoi exact în aceeași poziție, fiind prins în cele patru găuri cu șuruburi sau cu mici nituri confectionate din material plastic și care vor fi deformate la capete prin încălzire cu un letcon. După această refixare a scalei vom face încă o verificare a corespondenței între indicația acului indicator și valoarea sursei măsurate.

Urmează operațiile de fixare a rezistoarelor și celorlalte piese precum și fixarea bornelor corespunzătoare pentru = V, ~ V, Ω și = A.

Drept K_1-K_2 se recomandă a folosi comutatorul cu trei poziții, cu deplasare lineară, piesă care se găsește la magazinele de specialitate. Acest comutator are placă de fixare de $25,5 \times 8,5$ mm, prevăzută cu două orificii filetate situate la 19 mm. Grupul 1 + 3 contacte din stînga vor fi folosite drept K_1 , iar grupul 1 + 3 din partea dreaptă, pentru K_2 .

Ca borne se recomandă a fi folosite regletele de cuplare cu două sau mai multe cuiburi, folosite curent în radioreceptoare și televizoare și ușor de procurat din comerț. Acestea se vor fixa pe o piese în formă de „L” așa după cum se arată în figura 53 b. Înălțimea *i* a acestei piese urmează a fi stabilită de constructor, deoarece ea este legată de materialul folosit în realizarea capacului AVO-metrului. Regletele vor fi așezat una lîngă alta, așa după cum se arată în figura 52.

Comutatorul K_1-K_2 va fi fixat în stînga instrumentului de măsură, iar potențiometrul în partea din dreapta. Borna „—COMUN” se va fixa în partea dreaptă jos. Toate rezistoarele, precum și diodele D_1-D_2 se vor fixa pe o placă ce va fi fixată la rîndul ei lîngă instrumentul de măsură sub scală. Pentru fixare se va folosi fie cablaj imprimat, fie capse. Poate fi folosit și sistemul de prindere a rezistoarelor prin intermediul unei reglete de textolit, în care să fie introduse cuie de circa 10 mm, confectionate din sîrmă de cupru groasă de 1 mm.

Capacul care va acoperi întregul montaj poate fi confectionat din bucăți de steclotextolit, consolidate în interior prin lipire cu cositor, sau din plăci de material plastic sau chiar placaj. Fereastra din dreptul instrumentului de măsură va fi prevăzută cu un geam fixat prin interior. Capacul va fi fixat de placă de bază prin 4–6 colțare. Partea din față a cutiei va fi prevăzută un capac de acces fixat cu două șuruburi și care va permite introducerea bateriei R-20 în locașul său. Legătura electrică între elementele componente ale schemei se va face cu fir izolat cu PVC, avînd diametrul de 0,5...1 mm. Pentru traseul de 800 mA se va folosi un conductor cu diametrul de 1,5 mm. Legăturile se vor executa în aceeași ordine în care s-a făcut etalonarea, după fiecare etapă fiind recomandată verificarea funcționării schemei. Pentru notarea bornelor se recomandă folosirea setului de cifre „VITOLIT” care, după transfer, va fi acoperit prin pulverizarea cu lac de protecție.

GENERATOR DE RADIOFRECVENȚĂ

Generatorul de radiofrecvență, cunoscut și sub denumirea de GSS (Generator de Semnale Standard), este un aparat utilizat pentru reglarea și verificarea instalațiilor lucrînd în domeniul radiofrecvențelor, cum ar fi radioemîtaorele, radioreceptoarele, dispozitive de automatizare, traductoare specializate, voltmetre electronice etc. Pentru laboratorul electronistului amator, acest tip de aparat este foarte util, frecvența folosirii lui pentru diverse lucrări fiind foarte mare, ceea ce justifică și efortul de a-l realiza prin mijloace proprii.

Dintre schemele recomandate pentru realizarea unui asemenea aparat am ales pentru prezentare un model mai simplu, dar prevăzut cu toate facilitățile solicitate de o comodă și corectă folosire (fig. 56). Caracteristicile schemei sunt următoarele:

- Intervalul de frecvențe generate: 140 kHz — 30,3 MHz.
- Numărul de 6 subgaine repartizate astfel: I — 140 ... 400 kHz; II — 380 ... 1000 kHz; III — 800 ... 2000 kHz; IV — 1,7 ... 4,7 MHz; V — 4,5 ... 13,5 MHz; VI — 13 ... 30,3 MHz.
- Felul modulației: MA (modulație de amplitudine) cu reglaj cuprins între 0...100 %.
- Frecvența de modulație: interioară cu 1 000 Hz, sau externă: 100...5 000 Hz.
- Tensiunea de RF de ieșire: max. 0,1 V cu posibilitate de reglaj.
- Tensiunea de alimentare: rețea 220 V sau baterie de 9 V.
- Gama temperaturii de lucru: + 10°C la + 50°C.
- Număr de tranzistoare folosite: 4.

Etajele (blocurile) funcționale care compun schema sunt: 1 — oscilatorul de radiofrecvență; 2 — oscilatorul de joasă frecvență; 3 — etajul de ieșire; 4 — etajul de alimentare.

Etajul oscilator de radiofrecvență, realizat cu tranzistoarele $T_2 - T_3$, are rolul de a furniza oscilații sinusoidale de radiofrecvență (RF) reglabile în mod continuu. Tot în acest etaj se realizează și modularea în amplitudine (MA) a semnalului RF de către semnalul de joasă frecvență (JF).

Valoarea radiofrecvenței generate este determinată de circuitul acordat format de $C_{11} - C_{12}$ în derivație cu una din inductanțele $L_1 - L_2$ selectată de comutatorul K_1 .

Pentru modularea în amplitudine a semnalului de radiofrecvență cu o oscilație de joasă frecvență, schema este echipată cu un generator de 1 kHz (oscilatorul de joasă frecvență) tip RC, realizat cu tranzistorul T_1 . Reglarea gradului de modulație ($m\%$) se realizează cu ajutorul potențiometrului P_1 .

Semnalul de 1 kHz, după ce trece prin filtrul $L_7 - C_6 - C_7$ (care are rolul de a opri semnalele de radiofrecvență să pătrundă către P_1) este introdus prin C_8 în emitorul lui T_2 .

Scoaterea generatorului de 1 kHz din funcțiune, pentru cazul în care se lucrează fără modulație, se face cu ajutorul intrerupătorului $Intr.$ 1 care practic întrerupe tensiunea de alimentare de 9 V.

Pentru modularea și cu alte frecvențe audio, este folosit intrerupătorul $Intr.$ 2, care deconectează ieșirea potențiometrului P_1 și permite cuplarea din exterior la bornele $JF-Mod. ext.$ a semnalului dorit. Tot la aceste borne putem prelua semnalul interior de 1 kHz în scopul de a-l folosi pentru diverse încercări.

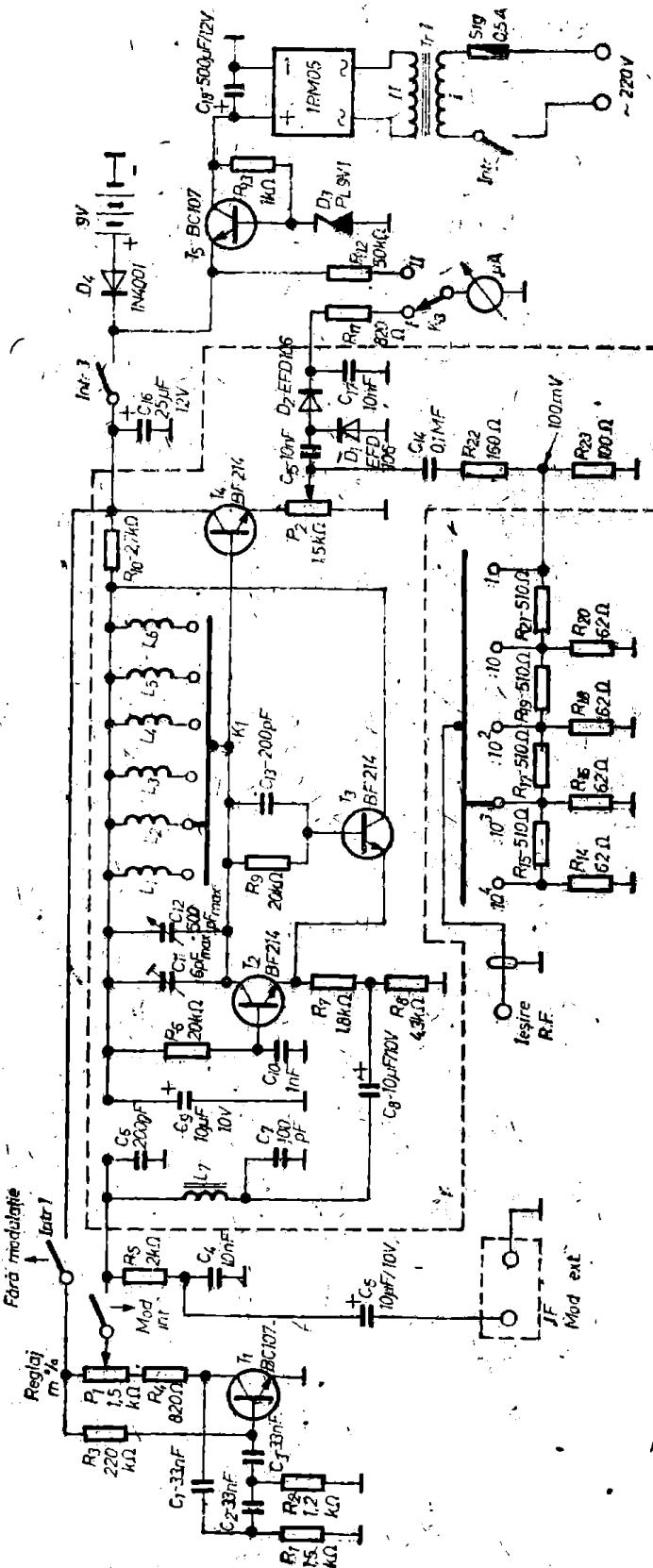


Fig. 56

Semnalul de radiofrecvență modulat sau nemodulat este preluat direct din colectorul lui T_2 și introdus în baza etajului de ieșire, realizat cu T_4 , montat ca repetor. Mai departe semnalul este cules potențiometric și dirijat o parte prin capacitorul C_{14} , iar altă parte prin C_{15} .

Partea de semnal care trece prin capacitorul C_{15} este detectată prin $D_1 - D_2$ și prin R_{11} pătrunde în aparatul de măsură, indicind atât existența oscilațiilor, cât și nivelul etalon pe care trebuie să-l fixăm prin P_2 .

Partea de semnal care trece prin capacitorul C_{14} reprezintă semnalul de ieșire din generator.

Acest semnal, înainte de a fi folosit, este introdus într-un atenuator în trepte, care asigură diminuarea cu 10 de amplitudini, de la o treaptă la alta.

Selectarea treptei se face cu ajutorul comutatorului K_2 . Impedanța de ieșire din atenuator este de circa 50Ω . În prima treaptă a atenuatorului, semnalul se obține neatenuat.

Alimentarea generatorului poate fi făcută atât de la rețeaua de 220 V, cât și de la o sursă de curent continuu de 9 V obținută prin inserierea a șase baterii de 1,5 V.

Practic, aparatul poate fi echipat cu ambele posibilități de alimentare. Într-un asemenea caz, pentru ca redresorul să nu debiteze pe grupul de baterii, în serie cu acestea a fost introdusă dioda de blocare D_4 .

Alimentarea de la rețea se face prin intermediul unui stabilizator de tensiune, în care tensiunea de referință este dată de dioda Zener D_3 .

Pentru verificarea valorii tensiunii de alimentare se folosește același aparat de măsură, care se introduce în circuitul sursei cu ajutorul comutatorului K_3 , trecut în poziția II.

Constructiv, generatorul cuprinde două părți distincte: cutia blocului de radiofrecvență și cutia generatorului propriu-zis.

Cutia blocului de radiofrecvență reprezintă o construcție, bine executată din punct de vedere electronic, în care vor fi introduse toate piesele schemei aflate în interiorul perimetruului punctat, așa după cum este arătat în figura 56.

Rolul acestei ecranări este de a nu permite diverselor circuite să radieze în exterior frecvențe radio, care în cazul în care sunt puternice ar putea pătrunde direct în instalațiile supuse măsurătorilor. Dimensiunile acestei cutii, care se va confectiona din tablă de fier cositorită groasă de 0,2 – 0,5 mm, vor fi stabilite după procurarea tuturor pieselor, inclusiv capacitorul variabil C_{12} . Acesta va fi de tipul capacitor variabil cu două secțiuni pe ax, folosite în radioreceptoarele staționare.

De la un asemenea condensator vom folosi o singură secțiune care trebuie să aibă valoarea de max. 500 pF.

Toate piesele din cutia ecranată vor fi fixate pe o placă cu cablaj imprimat prevăzută la colțuri cu patru distanțieri de circa 10 mm lungime, fixați de partea unde se află cablajul imprimat. De acești distanțieri se va prinde, cu șuruburi M3, partea de jos a cutiei ecran, parte care va avea forma unui capac cu o bordură de circa 12 mm. Peste acest capac se va fixa prin cositorire partea de sus a ecranului. Axul capacitorului variabil va fi prelungit cu un ax confectionat din material plastic, așa fel ca din cutia-ecran să iasă în exterior numai partea izolată.

De asemenea, și axul comutatorului de game, K_1 , va fi prelungit cu un ax din material izolant. În cazul când nu se dispune de un asemenea comutator, atunci acesta poate fi înlocuit cu un număr de șase bucăți care vor fi legate la capetele bobinelor și un fir cu banană care să fie mutat manual de la o poziție la alta, funcție de subgama pe care se lucrează. În cazul folosirii

acestui sistem va trebui ca această regletă cu bucșe, împreună cu firul de legătură, să fie protejate de o cutie ecranată, prevăzută cu un capac de acces pus pe panoul frontal. Bobinile vor fi realizate conform tabelului 8.

Cutia generatorului va fi confectionată din tablă de fier sau aluminiu și va avea dimensiunile de $300 \times 200 \times 180$ mm.

Panoul frontal va avea o suprafață de 300×200 mm și va fi ocupat în cea mai mare parte de scala pe care vor fi notate frecvențele generate. Aceasta va consta dintr-o suprafață de carton având dimensiunea de 180×180 mm și prevăzută în centru cu un orificiu prin care va trece axul capacitorului variabil C_{12} . De acest ax va fi fixat un ac indicator, confectionat din sîrmă cu diametrul de 0,5 mm. Pe suprafață de carton vor fi trasătă sechete semicirculare, fiecare corespunzînd unei subgame. Pe aceste semicirculare vom însemna cu tuș valoarea în cifre a frecvenței generate pentru diversele poziții ale acului indicator.

Pentru operația de etalonare se poate folosi un frecvențmetru profesional sau un undametru lucrînd prin metoda bătăilor.

În cazul cînd nu putem beneficia de asemenea aparate se poate recurge la o metodă destul de precisă și ușor de aplicat. Metoda are la bază faptul că semnalul produs de generator poate fi recepționat cu ușurință de orice radio-receptor tip superheterodină. Astfel, cînd frecvența de modulație a generatorului nostru este auzită exact în aceeași poziție de acord a receptorului corespunzătoare unui post de radio cunoscut, rezultă că cele două frecvențe sunt egale.

Exemplificînd, să presupunem că avem radioreceptorul fixat pe frecvența stației de radio de la Brașov, care știm că emite pe 155 kHz. Apropiem un fir cuplat direct la borna de ieșire de radiofrecvență a generatorului de radioreceptor. Cu comutatorul K_1 fixat pe subgama 1 vom roti ușor capacitorul C_{12} pînă cînd în difuzor se va auzi frecvența de 1 000 Hz.

Această poziție a lui C_{12} corespunde cu frecvența de 155 kHz și va fi marcată pe scala generatorului cu valoarea respectivă. Pentru a cunoaște frecvența exactă a diverselor stații de radiodifuziune din gama undelor lungi, medii și scurte, în tabelul 9 prezentăm, în ordine crescătoare a frecvenței, stațiile de radio naționale și două stații etalon.

Pentru încadrarea în domeniul de frecvență repartizat fiecarei subgame, se va acționa în gama frecvențelor mici asupra inductanței prin rotirea miezului de ferită, iar în zona frecvențelor superioare din subgamă, se va acționa asupra capacitorului semivariable tip trimer C_{11} . În cazul în care capacitatea inițială trebuie mărită, se va monta în derivație cu C_{11} la început un capacitor de 5 pF, iar apoi dacă e necesar unul de 10 pF.

Divizorul de tensiune realizat cu rezistoarele $R_{14} - R_{21}$ va fi inclus într-o casetă separată de generator și conectată de acesta printr-un cablu coaxial lung de circa 750 mm. Casetă care va conține acest divizor va fi astfel construită încît fiecare rezistor să fie fixat singur într-un compartiment, în scopul de a evita cuplajele parazite dintre acestea.

Alegerea tensiunii de lucru se va face cu ajutorul unor bucșe și a unui fir cu banană.

Divizorul de tensiune poate fi fixat și în interiorul cutiei generatorului, dar, în acest caz, va fi necesară o casetă de ecranare cu compartimente pentru fiecare rezistor, casetă care să închidă și comutatorul K_2 .

Tabelul 8

| Nr. de ordine al- inducării | Gamă de frecvență asigurată | Valoarea inducării | Numărul de spire | Carcasa folosită | Felul bobinajului | Lățimea bobinajului | Conductorul folosit |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--|---|---------------------|--|
| L_1 | 140 kHz 400 kHz | 2,5 mH | 480 | Carcasa cu 4 galeți cu miez de ferită Dimens. miezului: $\varnothing = 3$ mm; $y = 15$ mm. Lățimea unui galet = 2 mm; $\varnothing = 4,5$ mm | Spiră îngă spiră. 120 spire în fiecare galet | 9 mm | Sîrmă CuEm cu $\varnothing = 0,2$ mm |
| L_2 | 380 kHz 1 MHz | 350 μ H | 170 | IDEM, din care se folosesc numai doi galeti (al 2-lea și al 3-lea) | Idem cu 85 spire în fiecare galet | 4,5 mm | Idem |
| L_3 | 800 kHz 2 MHz | 85 μ H | 14 | Carcasă tip 4809 cu $\varnothing = 6$ mm cu miez de ferită având $\varnothing = 3$ mm; $l = 10$ mm | Spiră îngă spiră | 5 mm | Sîrmă CuEm cu $\varnothing = 0,3$ mm |
| L_4 | 1,7 MHz 4,7 MHz | 20 μ H | 12 | Fără carcăsă. Bobinarea se face pe un dorm cu $\varnothing = 20$ mm | Spiră îngă spiră | 20 mm | Sîrmă CuEm cu $\varnothing = 1,5$ mm |
| L_5 | 4,5 MHz 13,5 MHz | 2,8 μ H | 8 | Idem, cu dorm avind $\varnothing = 10$ mm | Spiră îngă spiră | 12 mm | Idem |
| L_6 | 13 MHz 30,5 MHz | 0,32 μ H | 3 | Idem | Idem | 5 mm | Idem |

Tabelul 9

| Frecvența [kHz] | Lungimea de undă [metri] | Localitatea | Puterea emitterului [kW] |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 155 | 4 935 | Brașov | 1 200 |
| 603 | 497,5 | București | — |
| 630 | 476,2 | Timișoara | 400 |
| 711 | 421,9 | Sighet | 30 |
| 720 | 416,7 | Oradea | 7 |
| 756 | 396,8 | București | 400 |
| 855 | 350,9 | București II | 1 500 |
| 909 | 330 | Cluj | 50 |
| 1 053 | 284,9 | Iași | 1 000 |
| 1 152 | 260,4 | Cluj | 950 |
| 1 179 | 254,4 | Bacău | 200 |
| 1 314 | 228,3 | Timișoara | 30 |
| 1 332 | 225,2 | Galați | — |
| 1 404 | 213,1 | Baia Mare | 15 |
| 1 530 | 196,07 | Mihăileni | — |
| 1 593 | 188,3 | Oradea | 7 |
| 5 000 | 60,0 | Taskent (etalon) URSS | 1 |
| 7 252 | 41,52 | București | 120 |
| 9 550 | 31,41 | București | 120 |
| 5 155 | 48,74 | București | 120 |
| 10 000 | 30,0 | RTA (etalon) (Novosibirsk URSS) | — |

Ca aparat de măsură ($200 \mu\text{A}$) se va folosi unul din tipurile recomandate pentru realizarea AVO-metrului descris la pagina 142.

Ajustarea rezistoarelor R_{11} și R_{12} se va face astfel ca acul indicator să se oprească în zona corespunzătoare pentru $\pm 3/4$ din scală.

MILIVOLTMETRU DE C.A.

Pentru efectuarea de măsurători de tensiuni mici, alternative, în domeniul 10 Hz la 1 MHz prezentăm în figura 57 un milivoltmetru alimentat de la rețea și prezentând o impedanță de intrare de circa $500 \text{ k}\Omega$. Milivoltmetrul este prevăzut cu șase subgame de măsură împărțite astfel: I — 0 ... 3 mV ; II — 0 ... 10 mV ; III — 0 ... 80 mV ; IV — 0 ... 100 mV ; V — 0 ... 300 mV ; VI — 0 ... 1000 mV .

Precizia care se obține cu acest milivoltmetru este de circa 0% .

Aparatul indicator va fi un microampermetru de $200 \mu\text{A}$ obținut prin transformarea unui indicator de nivel folosit la casetofoane. Operațiile de transformare a instrumentului vor fi efectuate după indicațiile date pentru construirea AVO-metrului (v. p. 142).

Vă trebui avut însă în vedere faptul că pentru milivoltmetrul de față aparatul de măsură va lucra în poziția verticală, motiv pentru care acul indicator nu va fi prelungit mult; dacă dorim totuși să prelungim mai mult acul indicator, va fi necesară echilibrarea sistemului mobil, prin încărcarea cu cositor a brațului de echilibrare. Această operație este mai ușoară dacă se folosește un instrument de producție Tesla.

Etajul de intrare în milivoltmetru este asigurat de un etaj repetor pe emitor, realizat cu un tranzistor $n\text{pn}$ tip BC 108 sau BC 109, care de regulă asigură un nivel mic de zgomot pentru acest domeniu de frecvență. Semnalul alternativ ce trebuie măsurat se aplică bazei lui T_1 prin capacitorul C_1 , care va trebui să aibă o valoare cuprinsă între 50 nF la 100 nF și o tensiune de lueru de 100 V . Acest condensator va fi nepolarizat și va fi ales dintre tipurile cu dielectric hârtie sau plastic.

Polarizarea bazei lui T_1 este asigurată de rezistoarele $R_e = R_1 = R_2$. Semnalul este preluat din emitor prin intermediul comutatorului K_1 , iar prin $C_3 = R_{11}$ este aplicat bazei tranzistorului T_2 , pentru a fi amplificat. Comutatorul K_1 este tip circular și are un număr de șase poziții. În lipsa acestuia se poate folosi un număr de șase bucăți care să joace rolul ploturilor comutatorului K_1 și un fir cu banană care să joace rolul brațului rotitor.

Tensiunea aplicată bazei, se regăsește cu o foarte mică atenuare la bornele emitorului.

Pentru cea mai mică tensiune măsurată, respectiv domeniul $0 \dots 3 \text{ mV}$, comutatorul K_1 se va afla în poziția I, ceea ce înseamnă că se va culege întreaga tensiune existentă între emitor și masă.

Pentru valoarea de 3 mV , amplificatorul de curent alternativ realizat cu T_2 și T_3 va trebui să asigure deplasarea acului indicator al aparatului de măsură pînă la extremitatea maximă din dreapta a scalei sale. Rezultă că sensibilitatea montajului pentru un semnal aplicat bazei tranzistorului T_2 , va fi de 3 mV .

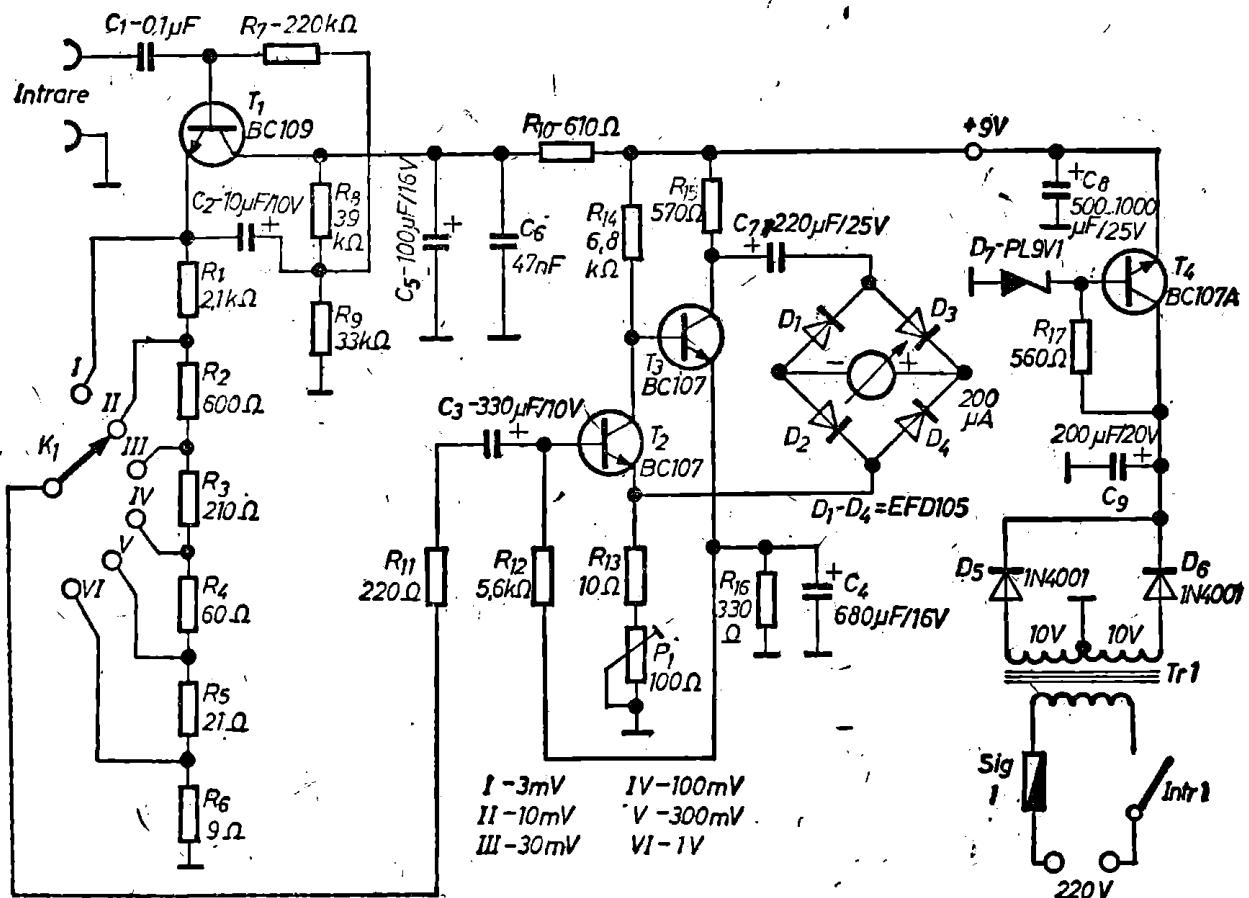


Fig. 57

Cînd bazei lui T_1 i se aplică tensiuni de măsurat mai mari de 3 mV, va fi necesar să culegem potențiometric semnalul care va merge către baza lui T_2 în aşa fel ca totdeauna tensiunea maximă aplicată acesteia să nu depăşescă 3 mV.

Rezistoarele din circuitul de emitor al tranzistorului T_1 sunt calculate pentru a asigura pentru oricare din cele 6 pozitii de lucru aceeaşi tensiune de 3 mV, pentru baza lui T_2 .

Astfel, dacă la intrare pe bază aplicăm o tensiune de 1000 mV, această tensiune o găsim, în principiu, între emitor și masă. Pentru a o putea măsura, va fi necesar ca din valoarea de 1 000 mV să culegem doar 3 mV, ceea ce înseamnă un raport de:

$$n = \frac{1000}{3} = 333,333.$$

Această divizare a tensiunii trebuie să o asigure grupul de rezistoare R_1 – R_6 , rezistoare prin care circulă curentul de colector al tranzistorului T_1 . Notind acest curent cu i_c și aplicînd legea lui Ohm rezultă pentru cazul tensiunii de 1000 mV următoarea egalitate:

$$1000 \text{ mV} = i_c(R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6).$$

Pentru măsurarea tensiunilor pînă la 1 V comutatorul va fi trecut în poziția VI, respectiv către baza lui T_2 va pleca tensiunea ce se culege de la bornele rezistorului R_6 .

Tensiunea la bornele acestuia va trebui să fie, aşa după cum s-a arătat mai înainte, de 3 mV, adică:

$$3 \text{ mV} = i_e \times R_6.$$

Raportul tensiunilor de data aceasta va fi:

$$\begin{aligned} \frac{1000 \text{ mV}}{3 \text{ mV}} &= \frac{i_e (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6)}{i_e \times R_6} \\ &= \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6}{R_6} = 333,333. \end{aligned}$$

Dacă luăm suma celor șase rezistoare egală cu 3 000, găsim valoarea lui R_6 :

$$R_6 = \frac{3000}{333,333} = 9 \Omega.$$

În cazul în care nu găsim valoarea de 9 Ω , vom putea folosi două tezise: toare de 18 Ω cuplate în derivație.

Pentru poziția de măsură V, raportul între tensiuni și rezistoare va fi:

$$\frac{800 \text{ mV}}{3 \text{ mV}} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6}{R_1 + R_2}$$

sau!

$$\frac{800 \text{ mV}}{3 \text{ mV}} = \frac{3000}{R_1 + R_2}.$$

Avind în vedere că $R_1 = 9 \Omega$ găsim:

$$\frac{800 \text{ mV}}{3 \text{ mV}} = \frac{3000}{9 + R_2} = 100.$$

De aici

$$R_2 = \frac{8000}{100} - 9 = 80 - 9 = 21 \Omega.$$

În același mod se vor calcula și celelalte rezistoare din lanțul de divizare.

Suma rezistoarelor $R_1 - R_6$ de 3 000, nu este critică, ea putînd dări cu $\pm 1\%$, calculele desfășurîndu-se în același mod.

Urmărind schema în continuare se observă că semnalul amplificat de T_2 este introdus direct în baza lui T_3 .

Polarizarea lui T_2 se asigură prin R_{12} care preia tensiunea de la bornele rezistorului de emitor R_{16} , procedeu care asigură și o reacție negativă în curent. Amplificarea etajului se reglează în limite mici, prin modificarea valorii potențiometrului semireglabil P_1 .

După amplificare și în T_3 , semnalul alternativ este introdus prin C_1 , în puntea $D_1 - D_4$. Semnalul dublu redresat este introdus în aparatul de măsură de 200 microamperi.

Alimentarea montajului este asigurată de un bloc redresor stabilizat ceea ce va asigura păstrarea parametrilor de lucru ai milivoltmetrului.

Transformatorul T_1 va fi realizat pe un pachet de tale, având o secțiune de minim 3 cm^2 .

Etalonarea aparatului se poate face în mai multe feluri. Cel mai simplu este să folosim un generator audio care are ieșirea etalonată; de asemenea, se poate folosi un milivoltmetru profesional cuplat în derivăție cu cel construit de noi sau un oscilograf catodic.

În lipsa acestor posibilități, se poate folosi următoarea metodă:

Se realizează un transformator de rețea care să aibă în secundar o înșăsurare capabilă să asigure o tensiune de 1 V. În derivăție pe această înșăsurare se conectează un număr de zece rezistoare de 100Ω legate în serie. În felul acesta vom putea etalona scăla pentru poziția de 1 V, deoarece la bornele fiecărui rezistor de 100Ω se va afla o tensiune de 100 mV.

În mod normal, etalonarea efectuată pe această scăla trebuie să se păstreze și pentru pozițiile de 10 mV și 100 mV.

Pentru a face o verificare, se scoate rezistorul de 100Ω de la unul din capete și se înlocuiește cu 10 rezistoare de 10Ω . De data aceasta, la bornele fiecărui rezistor de 10Ω vom găsi o tensiune de 10 mV, ceea ce ne va permite verificarea scălei pentru poziția de lucru 1V precum și etalonarea pentru poziția de lucru V.

Schimbând poziția grupului de 10 rezistoare de cîte 10Ω în locul celui de al doilea rezistor de 100Ω se va putea efectua etalonarea pentru zona 100 mV la 200 mV din 10 în 10 mV.

În continuare, se va muta grupul de 10 rezistoare de 10Ω în locul celui de al treilea rezistor de 100Ω , ceea ce va permite etalonarea în zona 200 mV la 300 mV. Dacă la aplicarea tensiunii de 1 V la intrarea milivoltmetrului aflat pe poziția VI, acul μA nu deviază pînă la capătul din dreapta sau din contră deviază prea mult, atunci se va actiona asupra potențiometrului P_1 pînă la încadrarea în poziția normală.

În situația limită, cînd nici reglarea din P_1 nu este suficientă, atunci se va modifica rezistorul R_{15} cu maxim $\pm 200 \Omega$ față de valoarea din schemă.

VOLTMETRU ELECTRONIC DE C.C.

Dintre apărătele electronice cel mai des utilizate în măsurătorile de laborator efectuate de electroniștili amatori, se numără fără îndoială voltmetrul electronic de curent continuu. Este normal că pentru măsurarea tensiunilor continue nepretentioase să folosim un AVO-metru; în cazul în care este însă necesar să măsurăm tensiuni de polarizare, tensiuni de la bornele unor rezistoare de valoare ridicată, în general tensiuni ale circuitelor electronice care nu trebuie suținute de impedanță de intrare a aparatului de măsură, atunci se va folosi obligatoriu un voltmetru electronic.

Un asemenea voltmetru este util și pentru măsurători asupra schemelor din domeniul automatelor electronice, respectiv din multele scheme prezente în lucrarea de față.

Caracteristica de bază a schemei propuse în figura 58 este rezistența de intrare (R_i) mare pe care o prezintă. Practic, R_i al voltmetrului propus are o valoare în jur de $10 \text{ M}\Omega$, asigurată de folosirea tranzistoarelor cu efect de cîmp.

Precizia măsurătorilor este de 1%, iar domeniul temperaturii de lucru este cuprins între $+10^{\circ}\text{C}$ la $+50^{\circ}\text{C}$. Alimentarea este asigurată de un redresor stabilizat care produce o tensiune dublă, de 9 V, având mijlocul conectat la masă. Schema funcționează pe principiul punții echilibrare, realizată cu tranzistoarele $T_1 - T_4$ alimentată prin intermediul unui generator de curent, realizat cu tranzistorul T_5 . Domeniul de măsură este cuprins între 0 V ... 1 000 V și este împărțit în șapte subgame: I = 0 ... 1 V; II = 0 ... 5 V; III = 0 ... 10 V; IV = 0 ... 50 V; V = 0 ... 100 V; VI = 0 ... 500 V; VII = 0 ... 1 000 V.

Tensiunea U_M ce trebuie măsurată se aplică la bornele de intrare $a - b$, de unde pătrunde în divizorul format din rezistoarele $R_1 - R_8$ inseriate. Aceste rezistoare sunt calculate astă fel încât tensiunea maximă culeasă pentru fiecare subgamă să fie de 0,208333 V.

Astfel, cind comutatorul K se află în poziția de măsură $I = 1 \text{ V}$ și la bornele de intrare $a - b$ se aplică o tensiune de 1 V prin divizorul $R_1 - R_8$ va circula un curent de:

$$i_D = \frac{1 \text{ V}}{9\,600\,000 \Omega} = 0,1041666 \mu\text{A}.$$

Între plotul I al comutatorului K și masă se culege o tensiune egală cu:

$$\begin{aligned} U_I &= i_{D_I} \times (R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_8) = \\ &= 0,1041666 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6 = 0,208333 \text{ V}. \end{aligned}$$

Această tensiune este condusă prin R_6 , în poarta G a tranzistorului T_3 producindu-se dezechilibru care va face ca acul microampermetrului „ μA ” să devieze pînă la capăt, unde se va afla cifra 1 apartinind scalei I.

La trecerea comutatorului K în poziția II și aplicarea la bornele $a - b$ a unei tensiuni de 5 V, prin divizor va circula un curent de:

$$i_{D_{II}} = \frac{5 \text{ V}}{9600\,000 \Omega} = 0,5208333 \mu\text{A}.$$

Între plotul II al comutatorului și masă se va culege tensiunea:

$$\begin{aligned} U_{II} &= i_{D_{II}} \times (R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_7 + R_8) = \\ &= 0,5208333 \times 10^{-6} \times 0,4 \times 10^6 = 0,208333 \text{ V}. \end{aligned}$$

Același lucru îl putem verifica pentru ultima poziție de lucru, poziția VII, cind la bornele $a - b$ se aplică 1 000 V.

Curentul prin divizor pentru acest caz va fi:

$$i_{D_{VII}} = \frac{1\,000 \text{ V}}{9\,600\,000 \Omega} = 104,16666 \mu\text{A}.$$

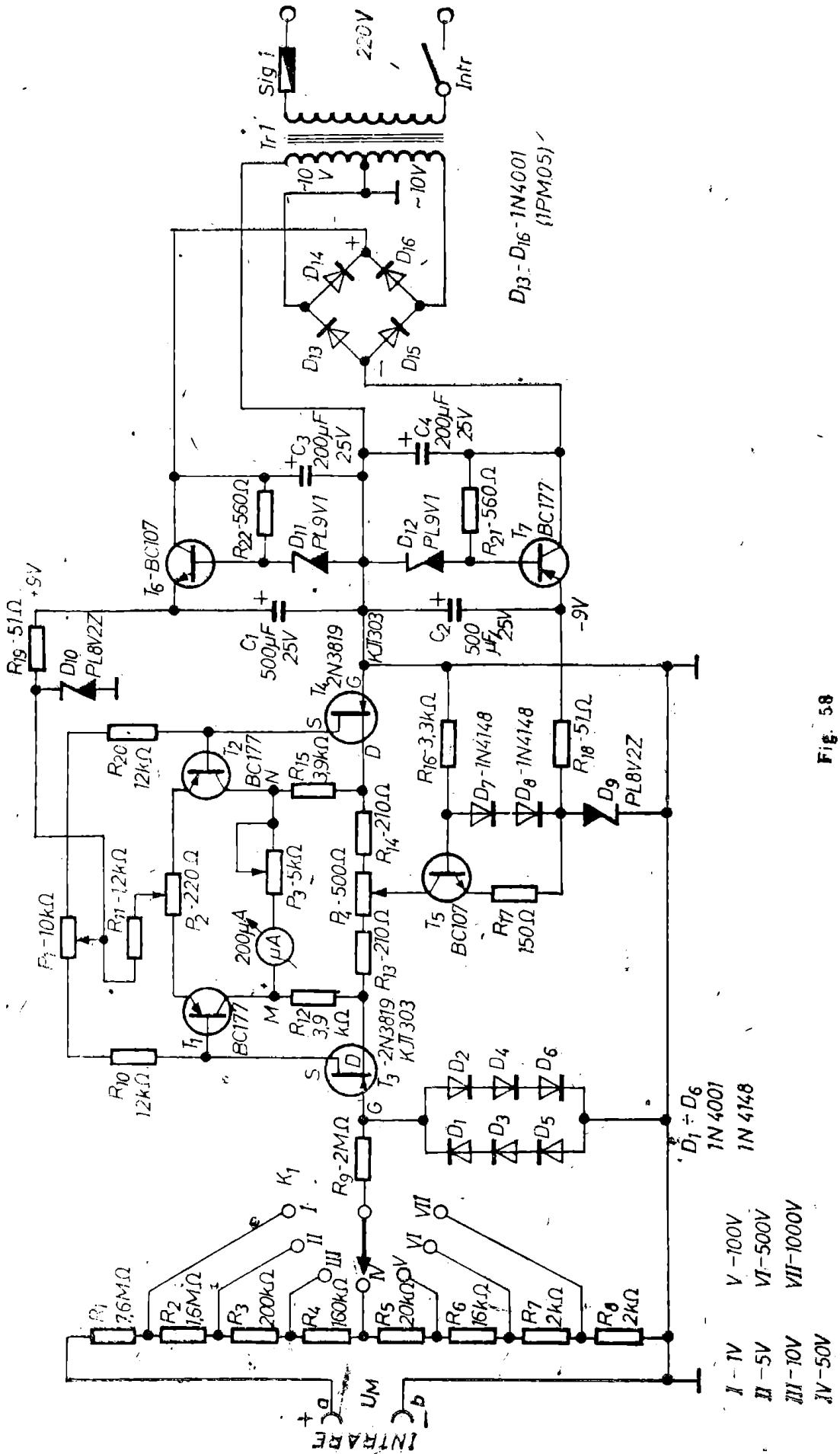


Fig. 58

$I = 1V$ $V = 100V$
 $II = 5V$ $VI = 500V$
 $III = 10V$ $VII = 1000V$
 $IV = 50V$

iar tensiunea între plotul VII și masă va fi:

$$U_{VII} = i_{DVII} \times R_s = 104,16666 \times 10^{-6} \times 0 \times 10^3 = 0,208333 \text{ V.}$$

De reținut că oricare ar fi subgama de lucru, la intrarea în tranzistorul T_3 se aplică aceeași tensiune. Diodele $D_1 - D_6$ cuplate în derivație pe semnalul de intrare asigură protecția întrării tranzistorului T_1 la supratensiuni accidentale mai mari de 3 V. Diodele $D_1 - D_3 - D_5$ inseriate asigură protecția pentru supratensiunile negative, iar $D_2 - D_4 - D_6$ pentru cele pozitive.

Toate aceste șase diode vor trebui să fie bine verificate înainte de a fi conectate în montaj, urmărindu-se ca valoarea curentului invers prin diodă, să fie sub 0,1 nA. În poziția de echilibru a schemei, adică atunci cînd la bornele de intrare nu este aplicată nici o tensiune, curentul prin tranzistorul T_1 este egal cu cel prin perechea sa T_2 , iar cel din T_3 cu cel din T_4 . Avînd în vedere că și rezistoarele din circuitul tranzistoarelor $T_1 - T_2$ care formează brațele punții sunt egale, rezultă că între punctele diagonalei $M - N$ nu va exista nici o cădere de tensiune și ca atare prin aparatul de măsură nu va circula nici un curent.

Pentru obținerea unui echilibru cît mai corect, în schemă se află potențiometrii $P_1 - P_2$ și P_4 . Potențiometrii P_2 și P_4 sunt de tip semireglabil (trimer), iar P_1 este de tip normal cu ax și va fi scos pe panou pentru a se efectua reglarea la zero.

Potențiometrul P_3 folosește pentru încadrarea deviației acului indicator al aparatului de măsură, pentru capătul din dreapta al scalei.

Ca aparat de măsură se poate folosi un indicator de nivel folosit curent la radiocasetofoane și modificat aşa cum este arătat la p. 142 privind construcția AVO-metrului.

Generatorul de curent realizat cu T_5 primește tensiunea de polarizare prin R_{16} inseriată cu diodele $D_7 - D_8$.

Alimentarea punții se face prin intermediul cursoarelor potențiometrelor P_1 și P_4 . Pentru o bună funcționare este necesar ca tranzistoarele pereche să aibă același β , fiind recomandată o valoare cuprinsă între 100 și 130.

Transformatorul $Tr. 1$ va fi realizat pe un pachet de tole avînd o secțiune de minim 4 cm². În locul redresorului pot fi folosite baterii R14 sau R20 sau grupuri de microacumulatoare.

Comutatorul K poate fi de tip rotativ sau poate fi înlocuit cu un sistem de bucșe în care se introduce un fir cu banană. Cu rezultate bune pot fi folosite și comutatoare tip claviatură.

Rezistoarele folosite pentru divizor vor avea o toleranță de 0,5% – 1%.

După realizarea montajului se va trece la etalonarea scalei acestuia. În principiu se va folosi aceeași metodă ca cea prezentată anterior la etalonarea AVO-metrului pentru pozitia de lucru în c.c.

Înainte de etalonarea propriu-zisă se va executa reglajul de zero al aparatului. Pentru aceasta, scurtcircuităm bornele de intrare $a - b$ și cu potențiometrul P_1 aflat cu cursorul la mijlocul cursei se reglează P_2 , iar apoi P_4 pînă cînd acul indicator al aparatului de măsură stă în poziția „0”.

În continuare, se elimină șuntarea și cu K în poziția I se cupleză la bornele de măsură $a - b$ o tensiune de 1 V. Rotind cursorul lui P_3 se va

căuta ca acul instrumentului de măsură să ajungă la deviația maximă din dreapta. Se va repeta aceeași operație pentru tensiunile de 5 V și 10 V. Dacă la măsurarea unei aceleiași tensiuni pe diferite subgame se obțin valori care diferă cu mai mult de 5% din valoarea reală, atunci se va verifica mai întâi precizia rezistorului din circuitul divizorului, iar apoi a rezistoarelor din brațele punții. Pe timpul folosirii aparatului se recomandă ca înainte de efectuarea unei măsurători bornele de intrare să fie scurtcircuite și cu ajutorul potențiometrului P_1 scos pe panou să realizăm aducerea la zero a acului indicator.

Guvint înainte 5**Capitolul 1 — TRADUCTOARE**

| | |
|--------------------------------|----|
| Generalități | 9 |
| Traductoare pentru temperatură | 10 |
| Traductoare de vibrații | 15 |
| Traductoare de lumină | 19 |
| Traductoare de umiditate | 23 |
| Traductoare de proximitate | 27 |

Capitolul 2 — AUTOMATE ELECTRONICE

| | |
|----------------------------------|----|
| Fotobariera | 84 |
| Automat pentru bazine | 87 |
| Senzor—întrerupător | 89 |
| Comandă prin lumină | 41 |
| Perimetru supravegheat | 43 |
| Comandă sonoră | 44 |
| Controlul automat al tensiunilor | 49 |
| Regulatoare automate de tirajie | 52 |

Capitolul 3 — PENTRU LABORATORUL ȘCOLII

| | |
|---------------------------------|----|
| Oscilator cu comandă senzorială | 58 |
| Cinci scheme cu βE 555 | 61 |
| Sursă stabilizată | 71 |
| Impulsuri „crescendo” | 73 |
| Triplor de tensiune | 75 |

Capitolul 4 — AUTOMATE UTILITARE

| | |
|---------------------------|----|
| Trei minute o con vorbire | 77 |
| Supravegherea intrărilor | 80 |
| Avertisor | 83 |
| Stroboscop cu LED | 85 |
| Detector de metale | 89 |

Capitolul 5 — AUDIOELECTRONICĂ

| | |
|----------------------------|-----|
| Automat muzical | 94 |
| Automat de ritm | 102 |
| Amplificator audio de 50 W | 111 |

Capitolul 6 — RADIODESCHI

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Recepția stereofonică | 117 |
| Adaptor stereo cu 3A 758 | 121 |
| Convertor UHF-FHF | 127 |
| Verifier pentru cristale de cuarț | 135 |
| Termostat pentru oscilatorul cu cuarț | 135 |
| Alimentator cu microacumulatoare | 139 |

Capitolul 7 — APARATE DE MĂSURĂ

| | |
|------------------------------|-----|
| AVO-metru | 142 |
| Generator de radiofreqvență | 151 |
| Milivoltmetru de c.a. | 157 |
| Voltmetru electronic de c.c. | 161 |

Lector : G. FOLESCU
Tehnoredactor : GABRIELA ILIOPOLOS

Bun de tipar : 22.II.1989 Apărut în 1989

Comanda nr. 2868

Coli de tipar : 10,5

Tiparul executat sub comanda nr. 80497

Combinatul poligrafic „Casa Scînteii”

Piața Scînteii nr. 1. București

Republie Socială România



Lei 17,50



Volumul prezintă tinerilor electroniști amatori o grupare de montaje din domeniul automatelor electronice precum și din alte compartimente ale electronicii.

Utile și atractive montaje ca: automat pentru bazine, comandă sonoră, barieră foto, telecomandă prin radio, stroboscop cu LED, decodor stereo, generator de ritm, triplor de tensiune, etc. oferă în același timp o bună ocazie de îmbogățire a cunoștințelor teoretice și practice.

CONSTRUCȚII ELECTRONICE PENTRU TINERII AMATORI

ISBN 973-24-0033-1