

TESTER DE TRANZISTORI MOSFET



ELECTROKITS

KIT ELECTRONIC

Proiectul are la baza circuitul integrat CD4049. Poate testa tranzistori mosfet cu canal N si cu canal P.

Cum functioneaza circuitul?

In momentul conectarii unui tranzistor mosfet cu canal N - functional, dupa apasarea SW1 indicatorul vizual LED1 se va aprinde iar pentru tranzistorii mosfet cu canal P – functionali, se va aprinde LED2.

Daca in momentul conectarii tranzistorului, se aprind ambele LED-uri, atunci tranzistorul este defect.

Lista de componente necesare:

1 x Placa de test tip breadboard + fire de legatura

1 x R1 = 2k2

1 x R2 = 10k

1 x R3 = 680 Ohm / 750 Ohm

1 x R4 = 100k

1 x C1 = 4.7uF


2 x LED-uri

1 x Intrerupator (SW1)

1 x CD4049

1 x Contact terminal

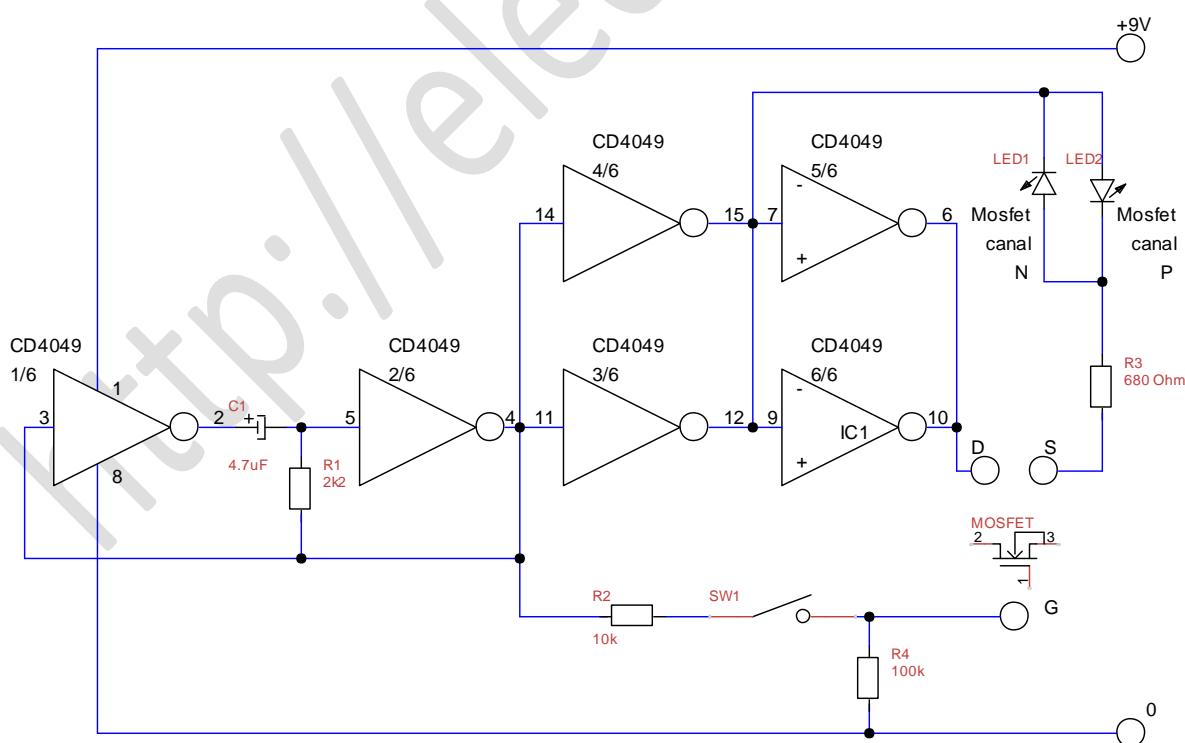Pentru o mai buna intelegerare a functionalitatii circuitului si pentru a realiza acest montaj pe breadboard vom avea nevoie de schema electronica prezentata mai jos:



TESTER DE TRANZISTORI MOSFET



ELECTROKITS

KIT ELECTRONIC



Codul colorilor pentru rezistente se gaseste la adresa de mai jos. De asemenea, pentru identificarea rezistentelor puteti descarca programe similare si de pe alte site-uri.

<http://electrokits.ro/apps/codul-culorilor-pentru-rezistente.zip>

Configuratii pini CD4049:

CD4049

Functional Diagram

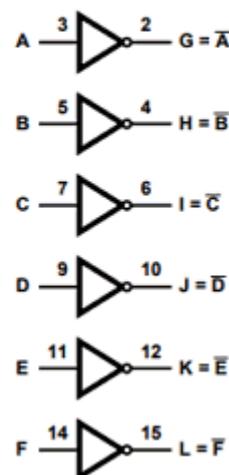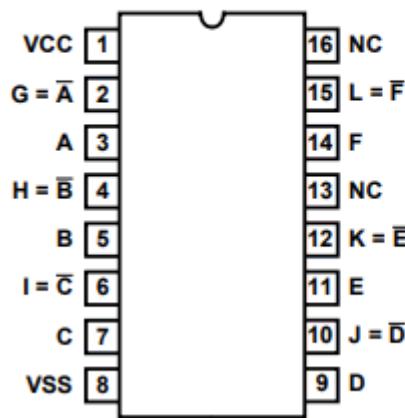

Conexiuni interne breadboard:

