

Tehnium

FONDATĂ ÎN ANUL 1970

ANUL XXXIII, Nr. 347

REVISTĂ PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI

Număr editat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării

4 decembrie
2002

■ ROTOR EOLIAN

■ MONTAJE SIMPLE
CU LED-uri BICOLORE

■ REALIZAREA BOBINELOR
CU MIEZ DE FERITĂ

■ INCINTA ACUSTICĂ
VOIGHT TAPERED PIPE

■ TELECOMANDĂ TV

■ CD-ROM
CD PLAYER

■ INTERFON
FRIGIDER
ECONOMIC

REVISTĂ
TRIMESTRIALĂ




DATE DE CATALOG

C
O
N
V
E
R
T
O
A
R
E

CC/CC

C
U
L
T
R
A
N
D
A
M
E
N
T

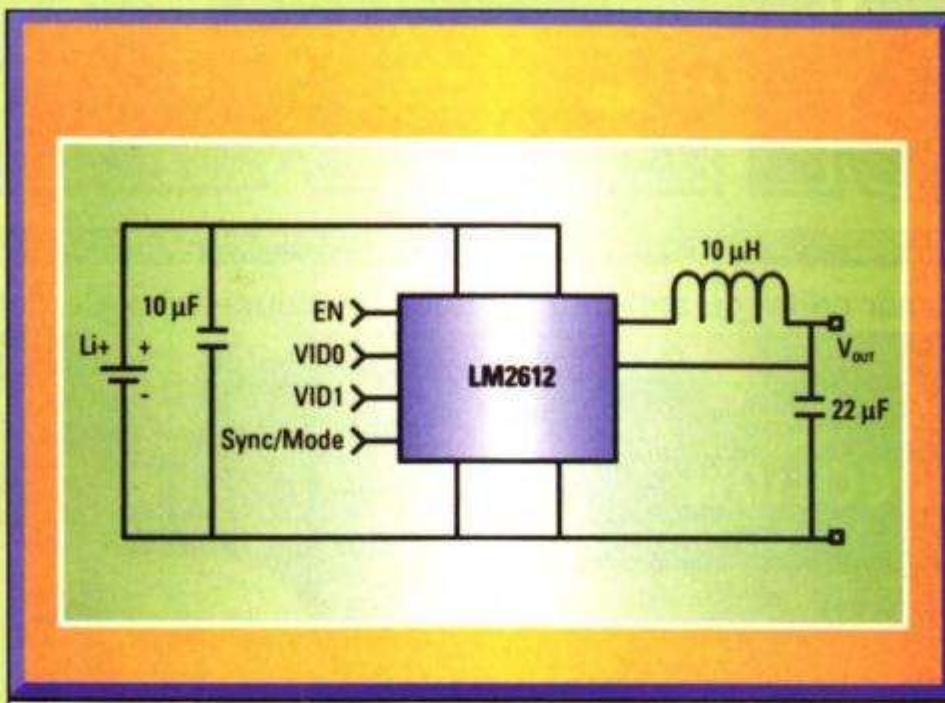

Aparatura electronică portabilă - ca de pildă telefoanele mobile, instrumentele de măsură, aparatele foto digitale, diverse accesorii informatici etc. - necesită surse de alimentare cu tensiuni continue joase, de valori standardizate și preferabil cât mai constante în timp (de regulă micropile sau microacumulatori). Aceste surse, însă, având capacitați reduse, se consumă destul de repede, trebuind înlocuite, respectiv reîncărcate).

O soluție alternativă o constituie alimentarea respectivelor aparate de la baterii sau acumulatori cu capacitați mai mari și cu tensiuni nominale mai mari, însă, firește, nu direct, ci prin intermediul unor convertoare CC/CC care, se subînțelege, trebuie să aibă tensiunea de ieșire corespunzătoare, cu toleranță cât mai mică posibil și cu randamentul de conversie cât mai mare.

Exact unor astfel de aplicații sunt destinate **convertoarele CC/CC cu randament ultrainalt (90% la 150 mA)** din seriile LM 26XX - LM 27XX, produse de **National Semiconductor**, dintre care vă prezentăm alăturat câteva, împreună cu principalele lor caracteristici și cu schema tipică de utilizare, preluate din catalogul firmei producătoare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Curent de repaus (Iq) scăzut, tipic 20 μA (LM2608)

Toleranță tensiunii de ieșire ± 2%

Ondulații - tipic 2 mV

Curent de ieșire - 400 mA

Tensiunea de intrare în plaja 2,8V-5,5V

Tensiunea de ieșire selectabilă:

pentru LM2608 - 1,3V

și 1,5V sau 1,5V și 1,8V

pentru LM2612 - 1,05V,

1,3V, 1,5V și 1,8V

Ultra High-Efficiency DC/DC Converters

Part Number	Switching Frequency (kHz)	Load Current (Amps)	Type	Input Voltage Range	Package
NEW LM2608	600, 500-1000 Adj	0.4	Step-down	2.8V-5.5V	micro SMD-10
NEW LM2612	600, 500-1000 Adj	0.4	Step-down	2.8V-5.5V	micro SMD-10
LM2651	300	1.5	Step-down	4V-14V	TSSOP-16
Part Number	Switching Frequency (kHz)	Peak Switch Current (Amps)	Type	Input Voltage Range	Package
NEW LM2611	1400	3	Inverting	2.7V-14V	SOT-23
LM2621	1000	1	Step-up	1.2V-14V	MSOP-8
LM2622	600/1300	1	Step-up	2V-12V	MSOP-8
LM2700	600/1250	2.55	Step-up	2.2V-12V	TSSOP-14, LLP-14

Stimați cititori,

lată că am reușit, cu ajutorul dumneavoastră, să traversăm un an de nouă experiență pentru revista TEHNIUM – aceea de publicație trimestrială – care după opinia noastră nu i se potrivește tocmai bine din multe puncte de vedere. Totuși, aceasta fiind situația, ne-am străduit, în compenсаție, să alcătuiam sumare cât mai „tiesite” și diversificate tematic, dependente, firește, și de oferă colaboratorilor noștri permanenți sau ocazionali. Care ofertă nu a fost foarte bogată pe la sfârșitul anului 2001, când ati simțit și dumneavoastră, fără îndoială, o oarecare „sărăcie” de conținut. Motiv pentru care am și lansat atunci apelul la relansarea revistei. Acum lucrurile stau mai bine, am primit multe articole interesante, ne-au contactat numeroși cititori fideli ai lui TEHNIUM – unii chiar de la apariția sa, din decembrie 1970! – care ne-au criticat prietenește, ne-au sugerat subiecte de larg interes, sprijinindu-ne moral, dar și cu articole.

Desigur, suntem încă departe de ceea ce ne-am dori – de pildă, ca un articol pe o temă dată să fie selecționat pe criterii competitive din două-trei oferte – mai ales la capitolele construcții/amenajări în locuință/gospodărie, calculatoare/Internet etc.

Un subiect solicitat de mulți cititori în ultima perioadă îl reprezintă combaterea igrasiei. Cu mijloace la îndemâna amatorului, firește, căci pe mil de dolari găsești astăzi firme care s-o rezolvă cât ai clipi! De pildă, domnul Nicolae Banciu din Sibiu, cititor al lui TEHNIUM din 1970, ne roagă să reluăm subiectul (abordat în nr. 3/1976) și chiar să publicăm o bibliografie actualizată în domeniu, pentru a-și perfecționa rezultatele obținute cu instalația realizată după acel articol. Vom da curs acestor solicitații cât mai curând posibil, domnule Banciu. Totodată, vă felicităm pentru rezultatele deosebite pe care le-ați obținut cu cele două captatoare solare realizate de dv., pe care vă invităm să le prezentați în revistă, chiar dacă ele au fost inspirate la vremea respectivă tot din TEHNIUM. În fine, vă mulțumim pentru „adeziunea” dv. la ideea concursului pe tema economiei de energie – energii neconvenționale, din păcate primul ecou de acest gen până în prezent.

Există însă și numeroși cititori care ar dori ca TEHNIUM să contină numai montaje electronice, lucru care n-ar fi deloc imposibil, dar – în baza unei îndelungate experiențe – nu este agreat nici de către editor și nici de redacție. Reviste de electronică mai sunt, dar TEHNIUM, așa cum a fost el conceput inițial și cum se străduiește să rămână, e unul singur!

Printre scrisorile care nu au mai „prins” Poșta redacției se numără și aceea a domnului Vasile Selepciu din Siret, jud. Suceava, care ne mulțumește pentru ajutorul dat întru „recuperarea” unor numere din TEHNIUM neonorate de RODIPET și care ne face niște mărturisiri emotionante: „Deși am lucrat din 1952 în domeniul radiocomunicațiilor și având acum 71 de ani – pensionar – încă mă simt «copilul dormic de distractii electronice»... Deși sunt spre finalul vieții mele, voi urmări cu placere revista Dvs. născută în 1970. Vă mulțumim din inimă, domnule Selepciu, pentru impresionantele cuvinte ce demonstrează tinerețea dv. sufletească, dar ne permitem o rectificare: revista TEHNIUM nu este a noastră, a redacției sau a editorului, ci a dumneavoastră, cititorii pasionați și fideli care ati menținut-o în viață 32 de ani, pentru că – lată – cu acest număr intrăm în anul 33.

La mulți ani tuturor cititorilor și colaboratorilor, la mulți ani TEHNIUM și ... înapoi la datorie!

Alexandru MĂRCULESCU

SUMAR

CONSTRUCTORUL ÎNCEPĂTOR	pag. 4-5
Montaje simple cu LED-uri bicolor	
CONSTRUCȚII ÎN GOSPODĂRIE	pag. 6-22
Să construim un rotor eolian	
Bricolaj în construcții metalice	
Interfon	
Frigider economic	
Variator de turatie pentru motoarele de curent continuu	
TEHNICĂ MODERNĂ	pag. 23-25
CD-ROM CD-PLAYER	
TV	pag. 26-30
Montarea unei telecomenzi cu 8 programe în televizoarele color	
Un defect cu... cântec	
RADIOAMATORISM	pag. 31-34
Radioreceptor simplu pentru RGA pe 3,5 MHz	
Radioaliză și... vulpe	
POSTA REDACȚIEI	pag. 35-38
LABORATOR	pag. 39-47
Pentru letcorul dumneavoastră	
Convertor DC/DC pentru auto	
Scală de frecvență analogică	
Sursă de tensiune reglabilă 0V-27V	
Realizarea bobinelor cu miez magnetic de tip ferită	
ATELIER	pag. 48-56
Mașină electrică de găurit de mână	
O mică inovație	
Telescop susținut de trepied	
Construcția incintei VOIGHT Tapered Pipe	
AUTO-MOTO	pag. 57-66
Conducere economică (VI)	
Pornirea motoarelor la temperaturi scăzute	
Releu de temperatură pentru aparatelor de vulcanizare și de lipit la cald cu rășini epoxidice	
Alarmă auto	
Adaptare temporizator ștergător auto	
REVISTA REVISTELOR	pag. 67

TEHNIUM

Revistă pentru constructori amatori
Fondată în anul 1970

Anul XXXIII, nr. 347, decembrie 2002

Editor

SC Presa Națională SA
Piața Presei Libere nr. 1, București

Redactor-șef: fiz. Alexandru Mărculescu
Secretariat - macheta artistică: Ion Ivașcu

Redacția: Piața Presei Libere nr. 1,
Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 303
Telefon: 223.26.83 Fax: 224.36.31
E-mail: presanationala @ yahoo.com

Corespondență
Revista TEHNIUM
Piața Presei Libere nr. 1
Căsuța Poștală 68, București – 33

Abonamente

La orice oficiu poștal (Nr. 4120 din Catalogul Presei Române)

DTP: Clementina Geambașu

Editorul și redacția își declină orice responsabilitate în privința opinilor, recomandărilor și soluțiilor formulate în revistă, aceasta revenind integral autorilor.

ISSN 1224-5925

© Toate drepturile rezervate.

Reproducerea integrală sau parțială este cu desăvârsire interzisă în absența aprobării scrise prealabile a editorului.

Tiparul Romprint SA

Abonamente la revista „Tehnium” se pot face și la sediul SC PRESA NAȚIONALĂ SA, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1, București, oficiul poștal nr. 33. Relații suplimentare la telefoanele: 224.21.02; 223.26.83 sau la FAX 224.36.31


Conform art. 205-206 C.P. întreaga răspundere juridică pentru continutul articolelor revine exclusiv autorilor acestora.

MONTAJE SIMPLE LED-uri cu BICOLORE

Iulian NICOLAE, Bordeni – jud. PRAHOVA

Sunt unul dintre vechii cititori ai revistei și vă trimit spre publicare câteva aplicații cu LED-uri bicolore, montaje simple care vor face, sper eu, deliciul începătorilor și nu numai.

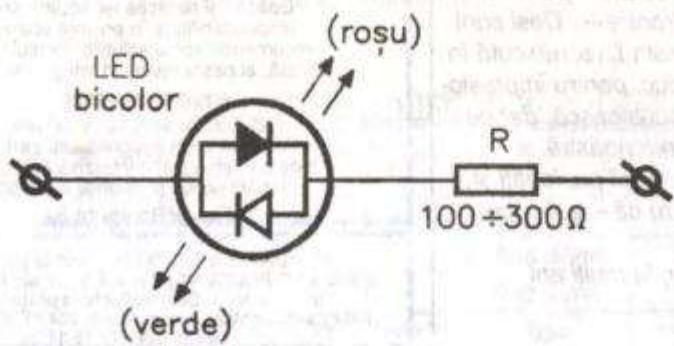Înainte de toate aş dori să vă felicit pentru noua grafică și noul format în care se prezintă acum revista TEHNIUM și care, chiar dacă apare trimestrial, sper să poată satisface „foamea de electronică” a celor pasionați de acest domeniu, mai ales că revistele cu astfel de conținut pot fi numărate pe degetele de la o mână.



1

Montajele propuse spre publicare ar putea constitui câteva răspunsuri la întrebarea: „Cum s-ar putea folosi LED-urile bicolore?”

Primul montaj este cel mai simplu mod de a folosi astfel de LED-uri.

Cuplând circuitul serie LED-rezistor (fig. 1) la bornele unui difuzor, se obține cea mai simplă mihiorgă de lumini. Efectul obținut este deosebit și este dat de intensitatea luminoasă variind în limite largi, combinată cu variația culorilor în plaja verde-galben-portocaliu-roșu. Cuplând două LED-uri în paralel în opoziție (fig. 2), efectul obținut este și mai pronunțat. Pe o alternanță a semnalului audio se vor aprinde: LED 1, secțiunea roșie, iar LED 2, secțiunea verde și invers pe cea de a doua alternanță.

La montajul din figura 1, mărind valoarea rezistenței către 1 kΩ se obține un simplu și eficient indicator de polaritate pentru tensiuni în plaja 9+15 V.c.

Un alt mod de a folosi aceste LED-uri este exemplificat în figura 3 și reprezintă o semnalizare bicoloră a stărilor „POWER ON – Stand by” la diverse montaje și aparate electronice (radio, casetofoane, amplificatoare audio cu circuite integrate prevăzute cu stand-by etc.). Tensiunea maximă până la care poate fi folosit montajul poate fi mărită până spre 40+50 V cu modificarea corespunzătoare, în sensul măririi, a valorilor tuturor rezistențelor din montaj, astfel încât prin LED-ul bicolor curentul să nu depășească 20 mA pe fiecare sens.

Schema este simplă, iar funcționarea este următoarea: la introducerea ștecherului în priză apare tensiunea U, care prin R2 și R3 se aplică în baza tranzistorului T2; acesta se deschide și LED-ul luminează roșu, corespunzător stării „Stand-by”. La închiderea întrerupătorului I, aparatul electronic este alimentat. Concomitent, prin rezistența R1 tranzistorul T1 este adus la saturatie, iar tranzistorul T2 se blochează, nemaiînd polarizat. Currentul prin LED în acest caz este cel corespunzător stării „ON”, luminând verde.

În figura 4 este prezentat montajul precedent la care s-a înlocuit rezistorul R1 cu circuitul serie rezis-

tor $4,7\text{ k}\Omega$ + diodă Zenner PL 11 Z, obținându-se astfel un montaj util în supravegherea tensiunii acumulatorului auto.

Și acesta poate fi adaptat pentru orice tensiune între $15\text{--}50\text{ V c.c.}$. Tensiunea de supraveghet trebuie să fie: $U = U_{\text{Zenner}} + U_{\text{BE}}$.





În figura 5 este prezentat un montaj „antisulfatare acumulator auto” prin curentul de circa 15 mA pe care îl menține în circuit în permanență. Acest montaj este de fapt o adaptare a „programatorului cu dublă temporizare” apărut în nr. 8/1999 al revistei TEHNIUM. Temporizarea se va regla în funcție de valorile condensatorului elec-

trolitic C1 și ale rezistențelor R3 și R4. Cu valorile din schemă s-a obținut 1 secundă pe fiecare sens.

În încheiere, aş dori să vă rog, dacă se poate, să publicați schema

osciloscopului tranzistorizat (românesc) „OT-01”. Vă mulțumesc anticipat.

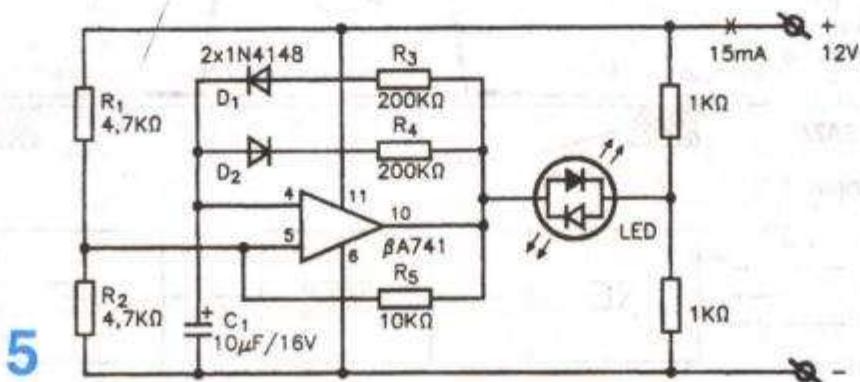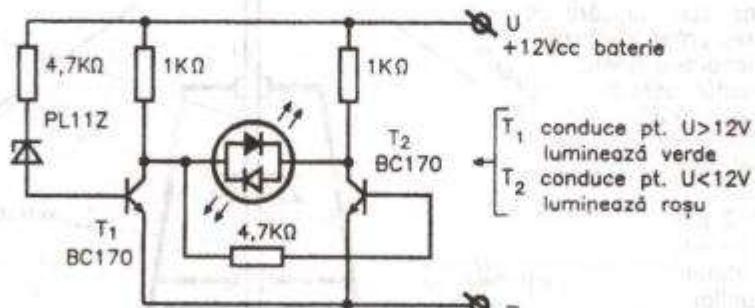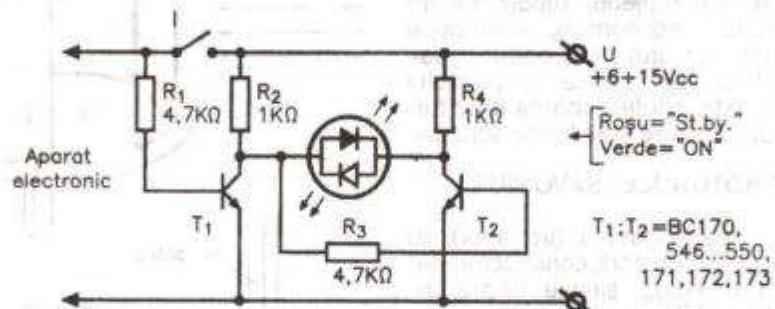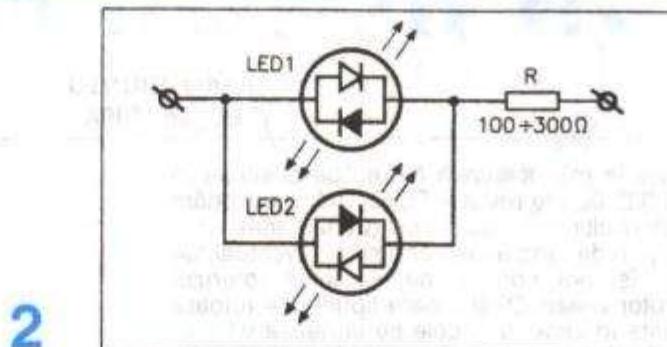Vă urez succes și la cât mai multe apariții!



Să construim UN ROTOR EOLIAN

Andrei CIONTU
Eugen TRIPA

Referindu-ne la microcentrala hidraulică descrisă în numerele 2 și 3/2002 ale revistei TEHNIUM, menționăm că în cazul când cititorii, amatori de o asemenea construcție, nu dispun de forța apei, dar dispun, eventual, de forța vântului, își pot confectiona, în locul rotorului hidraulic, un rotor eolian. Dintre toate tipurile de rotoare eoliene existente în lume, prin cele ce urmează vă propunem să realizați un rotor cu ax vertical de tip SAVONIUS optimizat (fig.1). Rotorul se compune dintr-o turbină, eventual două, axul antrenat (având pe el fulla de cuplaj cu alternatorul) și tetrapiedul suport. Pentru realizarea unei soluții simple și economice, se propune ca acest rotor să fie amplasat parțial în podul casei, scoțând afară numai turbina, pe cornișa acoperișului (fig.2). Se evită, în felul acesta, confectionarea unor turnuri piramidale din colier de fier, care sunt foarte scumpe.

CARACTERISTICILE ROTORULUI SAVONIUS

Rotorul Savonius este foarte simplu (în raport cu altele), fiind realizabil de către amatorii constructori din materiale la îndemână, cu tehnologii simple. El are un număr redus de elemente mobile și nu necesită un dispozitiv de orientare după vânt (răspunde la vânt din orice direcție).




Aspectul aerodinamic este simplu (doi semicilindri), la fel ca și transmisia mișcăril de rotație. Are un bun demaraj, chiar la viteze mici ale vântului și o funcționare destul de silentioasă. Randamentul aerodinamic (η_r) este destul de bun (0,27-0,65), având gama de valori mediană, comparativ cu celelalte tipuri de rotoare.


Dar, rotorul SAVONIUS are și un neajuns: el prezintă o neuniformitate a cuplului de rotație, cu alte cuvinte o rotire neuniformă (sacadată). Pentru evitarea acestui lucru, rotorul SAVONIUS se realizează cu două turbine identice, decalate cu 90° (de aici necesitatea ca axul turbinelor să fie de secțiune pătrată).

CÂTEVA RELAȚII DE BAZĂ


În figura 3 se prezintă schema bloc a instalației de încărcare a unui acumulator electric, folosind un rotor eolian. În această schemă:

v = viteza vântului
în m/s

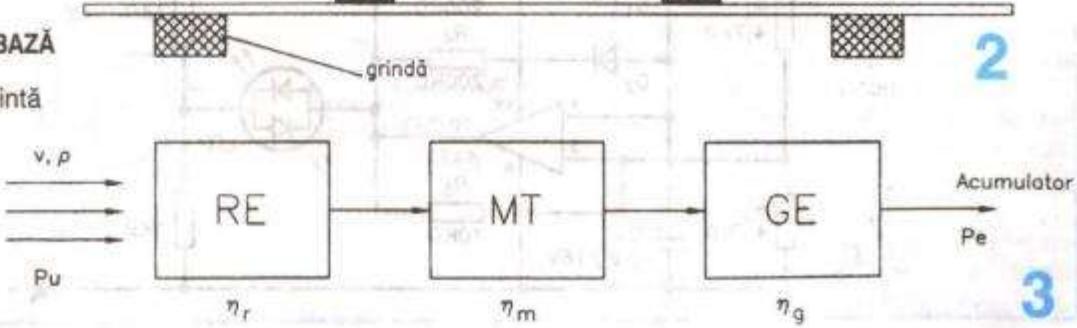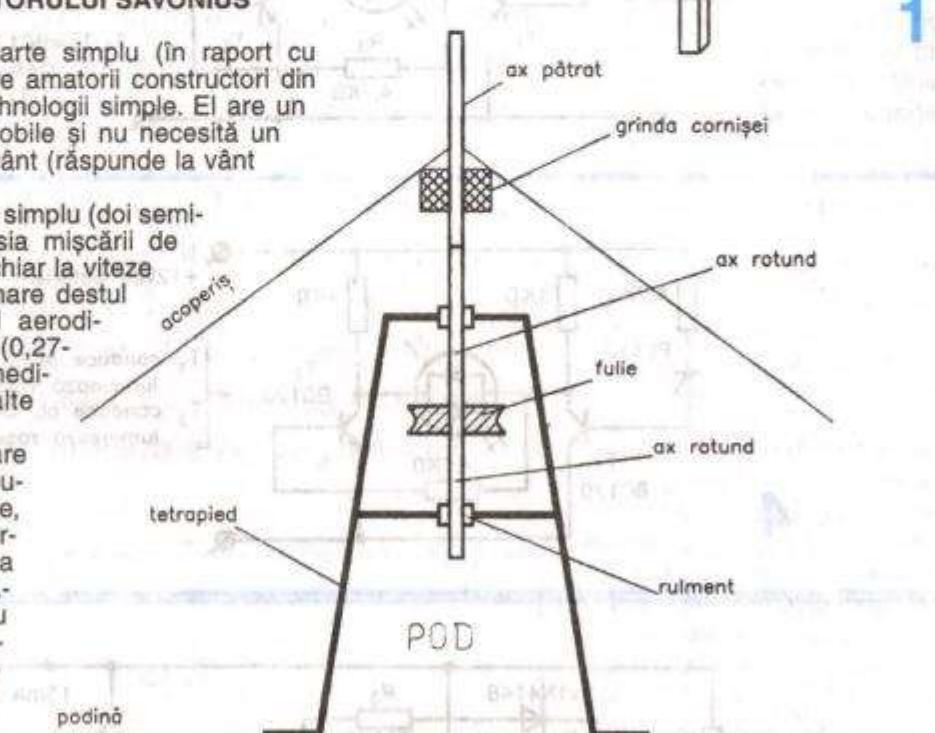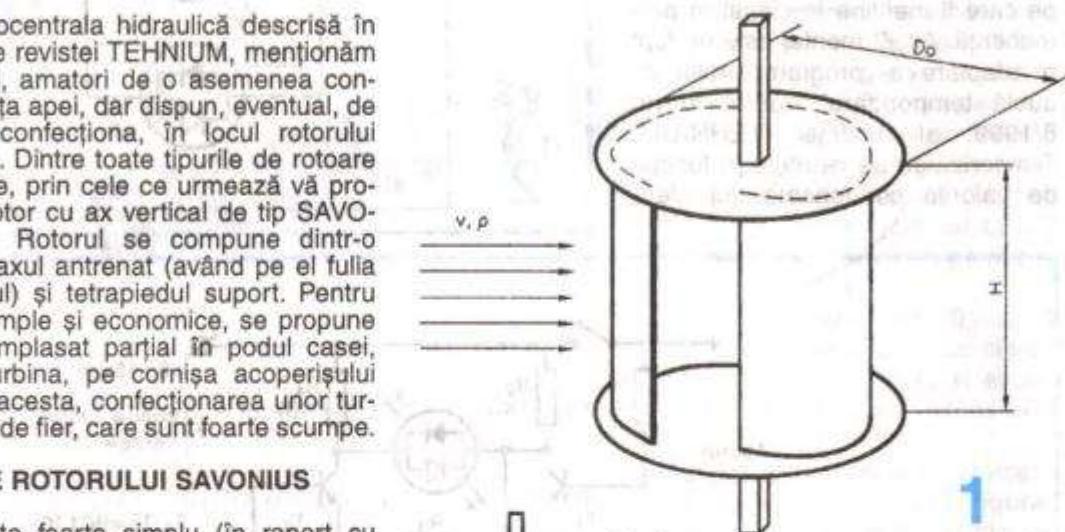


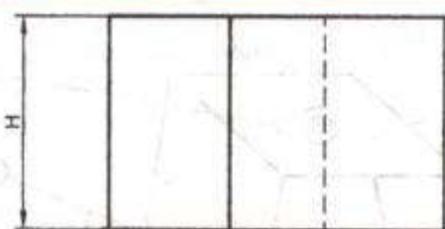


4

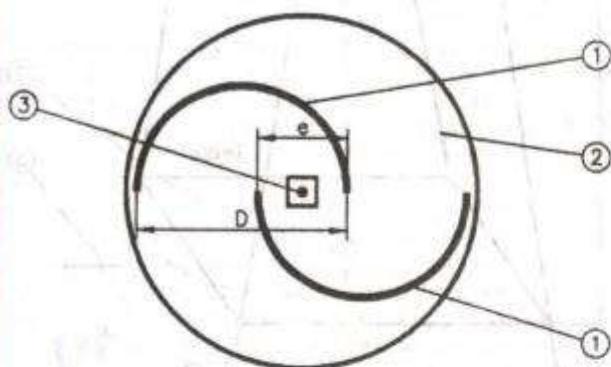


5

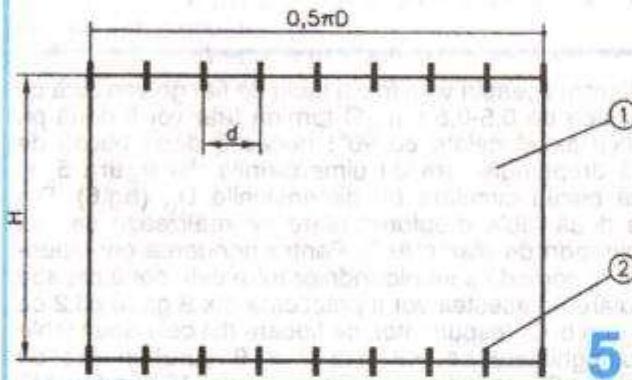


8

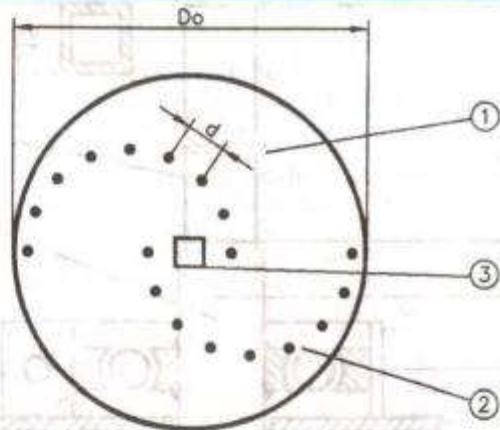

6

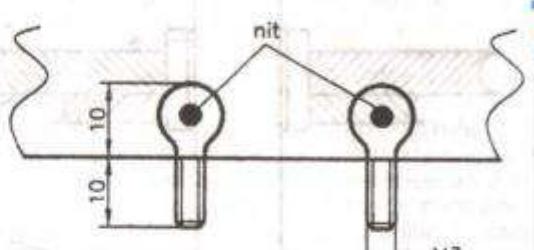

7

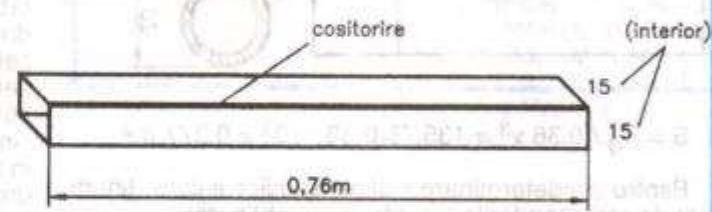

(interior)

 15
15

$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ – densitatea aerului, socotit un fluid incompresibil

P_u = puterea utilizabilă (teoretic)

RE = rotor eolian

η_r = randamentul aerodinamic

$\eta_r = 0,18 \div 0,75$ (pentru SAVONIUS $0,27 \div 0,65$)

MT = multiplicator de turăție (două fulii și o curea de transmisie)

$\eta_m = 0,8 \div 0,9$ – randament mecanic

GE = generator electric (alternator)

$\eta_g = 0,85 \div 0,95$ – randamentul generatorului

P_e = puterea electrică de încărcare a acumulatorului, în W

Evident că: $P_e = \eta_r \eta_m \eta_g P_u$ (1)

Puterea utilizabilă maximă (P_u) este dată de relația:

$$P_u = 0,36 S v^3 \dots \quad (2)$$

În care S este suprafața expusă la vânt, normală pe direcția orizontală a acestuia.

De exemplu, pentru o briză de putere mijlocie $v = 5,5 \div 8 \text{ m/s}$, un rotor cu $S = 1 \text{ m}^2$ asigură o gamă de puteri utilizabile de:

$$P_u = 0,36 \cdot 1 \cdot (5,5 \div 8)^3 = 59,89 \div 184,32 \text{ W}$$

Pentru un rotor Savonius optim, de randament maxim (65%), literatura de specialitate mai recomandă pentru turbină (fig.4):

$$H = 1,5 D \text{ raportul de formă} \quad (3)$$

$$e = 0,3 D \text{ decalajul palelor} \quad (4)$$

$$D_o = 1,2 (2D - e) \text{ diametru plăci prindere} \quad (5)$$

Semnificația reperelor din figura 4 este:

1. semicilindri (2 buc.)

2. placă de bază (2 buc.)

3. gaură pătrată ($I = 15,5 \text{ mm}$)

PREDETERMINAREA DIMENSIUNILOR ROTORULUI

Nu este vorba de o proiectare riguroasă, ci numai de unele calcule estimative ale dimensiunilor rotorului SAVONIUS pe care dorim să-l construim.

Pentru aceasta ne referim la relația (1) de unde:

$$P_u = P_e / \eta_r \eta_m \eta_g$$

Puterea electrică necesară (P_e) de încărcare a acumulatorului (de 24 V și 140 Ah) este estimată la: $P_e = 60 \text{ W}$.

Într-un timp de încărcare (t_i), de exemplu, 10 ore, în acumulator se înmagazinează energia electrică:

$$We = P_e t_i = 60 \cdot 10 = 600 \text{ Wh} = 0,6 \text{ kWh}$$


Aceasta înseamnă că pentru un timp de descărcare (t_d), adică de utilizare a acumulatorului prin intermediul unui convector DC / AC (24V / 220V), de 3 ore, puterea disponibilă (P_{ies}) la ieșirea de 220V este circa

$$P_{ies} = We / t_d = 600 / 3 = 200 \text{ VA}$$

Cu estimările făcute pentru randamente, rezultă că:

$$P_u = 60 / 0,65 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 135,75 \text{ W}$$

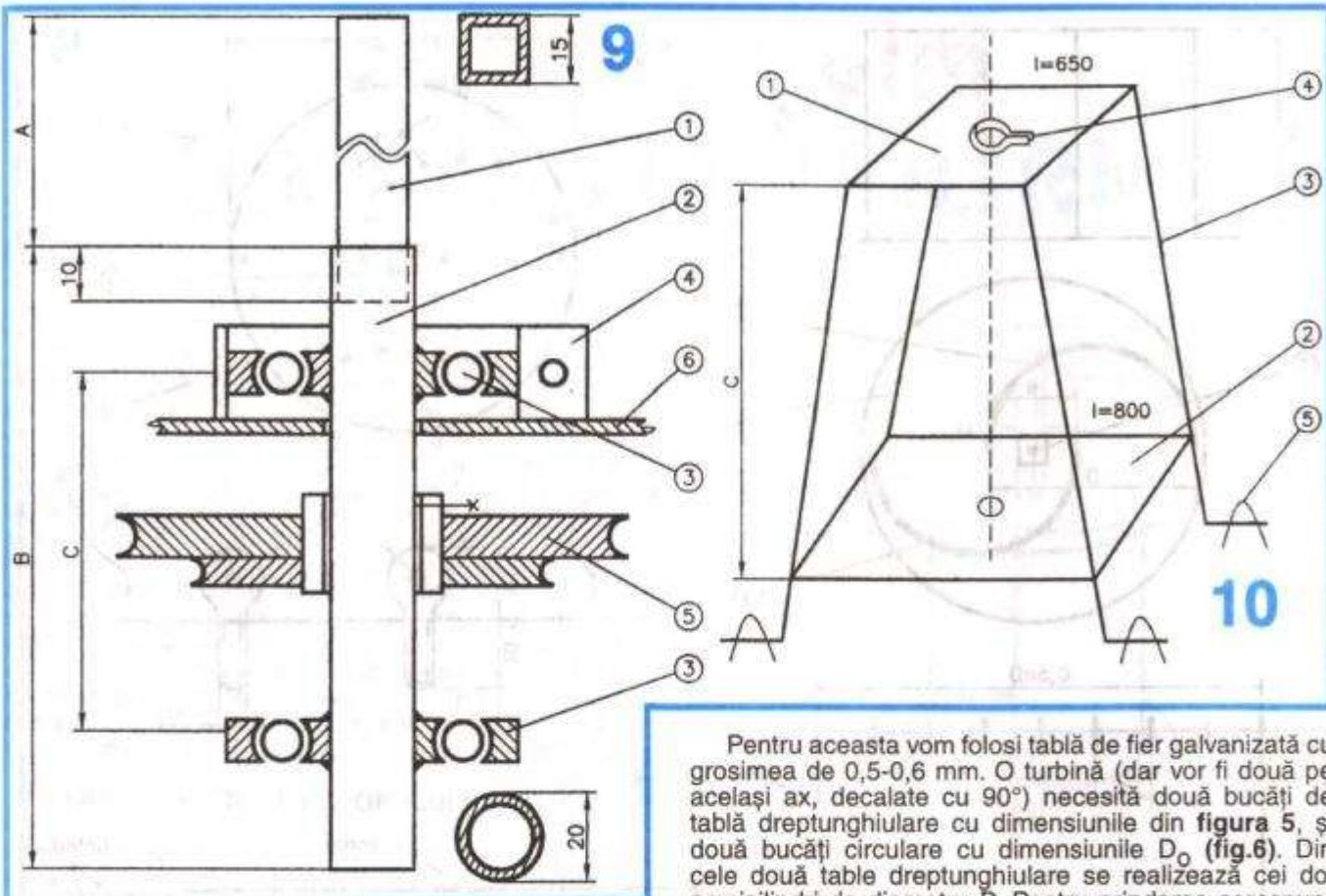Din relația (2) deducem, pentru un vânt $v = 10 \text{ m/s}$ (36km/h):



$$S = P_u / 0,36 v^3 = 135,75 / 0,36 \cdot 10^3 = 0,377 \text{ m}^2$$

Pentru predeterminarea dimensiunilor liniare, ținem cont de recomandările (3), (4), (5) și obținem:

$$S = 1,5 D^2 = 0,377 \text{ m}^2$$



$$D = \sqrt{0,377 / 1,5} = 0,5 \text{ m}; H = 0,75 \text{ m}; e = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15 \text{ m}; D_0 = 1,2(2 \cdot 0,5 - 0,15) = 1 \text{ m}$$

CONSTRUCȚIA PRACTICĂ A ROTORULUI

Rețeta stabilită, pe care o expunem în continuare, pleacă de la premisa că rotorul eolian SAVONIUS pe care-l realizăm trebuie să fie cât mai ușor, lipsit de inertie.

Pentru aceasta vom folosi tablă de fier galvanizată cu grosimea de 0,5-0,6 mm. O turbină (dar vor fi două pe același ax, decalate cu 90°) necesită două bucăți de tablă dreptunghiulare cu dimensiunile din figura 5, și două bucăți circulare cu dimensiunile D_0 (fig.6). Din cele două table dreptunghiulare se realizează cel două semicilindri de diametru D . Pentru prinderea corespunzătoare comodă a semicilindrilor între cele două capace circulare, în acestea vor fi practicate 2×9 găuri $\phi 3,2$ ca în figura 6. Corespunzător, pe fiecare din cele două table dreptunghiulare se vor fixa 2×9 șuruburi M3 cu lungimea 20, ca în figura 5. Fixarea celor 18 șuruburi M3 pe marginile tablei ar putea fi o mică problemă. Recomandăm turtirea (cu un ciocan pe o nicovală) a capetelor șuruburilor, găurile și nituirea (plus cositorirea) pe tablă (fig.7). Asamblarea rotoarelor necesită evident, piulițe și șârbe M3. Teava de secțiune pătrată (fig.8) de calare pe axul de rotire este confectionată tot din tablă de 0,5 și va fi fixată în centrele celor două capace (având practicate la centru câte un orificiu dreptunghiular corespunzător), prin lipire cu cositor.

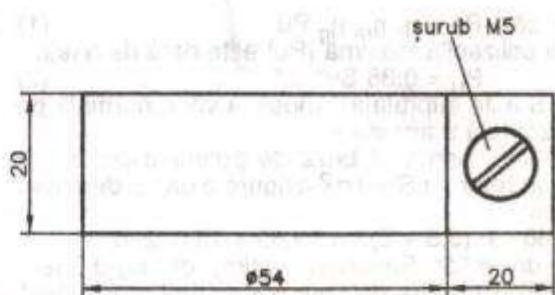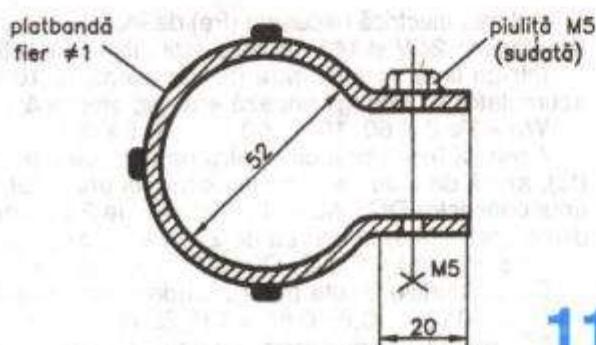Deși necesită puțină îndemânare și atenție, confectionarea rotorului eolian SAVONIUS de tablă, după tehnologia descrisă, este pe deplin posibilă. Menționăm



11

că ar fi posibil ca semicilindrii să fie realizati din pânză vopsită, având ca osatură căte 9 tije (sârme φ5) fixate la capete în plăcile circulare. Oare primele avioane nu erau realizate cam aşa?

AXELE ROTORULUI

Pentru a fi ușor, axul se realizează din țeavă de fier subțire. Axul se compune din două părți (fig. 9). Partea superioară (fig. 9-1) care trece prin centrul turbinelor, este o țeavă pătrată 15x15x0,75. Ea asigură cuplarea și calarea comodă a turbinelor, astfel ca acestea să asigure rotirea (fără patinare) a axului. Partea inferioară (fig. 9-2) a axului care trece prin orificiile celor doi rulmenți (fig. 9-3) este, evident, rotundă, fiind realizată din țeavă de fier φ20 x 0,75. Cele două bucăți se îmbină prin întrepătrundere cu strângere pe cel puțin 10 cm. Evident că, pe toată lungimea axului compus, trebuie asigurată coliniaritatea axei centrale. Acest lucru este, într-adevăr, ceva mai complicat și ar trebui cerut concursul unui atelier de tinchigerie. Rulmenii (fig. 9-3) pot fi de tipul 6304 cu φ = 20mm și trebuie bine fixați pe ax. Cămașa exteroară a celor doi rulmenți va fi blocată de către o brătară (fig. 9-4) fixată în partea centrală a celor două polițe (fig. 9-6) ale tetrapiedului suport.

Fulia (cu o treaptă sau două) se prinde pe ax cu șuruburi de strângere (fig. 9-5). În privința dimensiunilor axului situația se prezintă astfel:

$$A = 0,76 + 0,1 = 0,86 \text{ m pentru o singură turbină}$$

$$A = 2 \cdot 0,76 + 0,1 = 1,62 \text{ m pentru două turbine}$$

B = 0,9 m sau B = 1,7 (podul casei va trebui să aibă cornișă înaltă de cel puțin 2 m).

C = B - 0,3 m (distanța între rulmenți, adică între polițele tetrapiedului)

TETRAPIEDUL. MONTAREA ROTORULUI

Așa cum se arată în schița din figura 10, tetrapiedul este realizat din tablă de fier de 1,5 mm grosime și cornier de fier 20 x 20 x 2. Poate fi realizat fix prin sudură, sau demontabil, sau combinat.

Tetrapiedul seamănă cu un uriaș scaun de fier. Cele două polițe (1 și 2) au practicate în centru căte o gaură rotundă, cu φ22mm, pentru trecerea axului rotund. Pe marginea acestor găuri (perfect coaxial) se sudează în trei puncte colierele de strângere ale rulmenților (fig. 11). Tetrapiedul se aşază în pod perfect orizontal (se folosește un poloboc) și se ancorează de podium cu patru agrafe, 5. Prin grinda centrală a casei, exact la mijloc, se va da o gaură de φ22mm, care va străpunge și olanul pus pe acoperiș. Prin această gaură se va introduce axul cu partea rotundă, care va trebui să treacă în continuare prin cele două găuri centrale ale polițelor, situate la distanța C dintre ele. Axul trebuie să fie perfect vertical (se va verifica cu firul cu plumb). Rulmenți, odată strânși de către brătări, vor fi blocați (într-un fel oarecare) în ce privește cămașa interioară pe axul rotund și vor fi gresăti cu vaselină.

Turbinile se introduc pe axul dreptunghiular fiind fixate de trei simple splinuri (se dau găuri în țeava pătrată).

În încheiere, menționăm că, spre deosebire de rotorul hidraulic care funcționează, să spunem, permanent atât timp cât există cădere de apă, rotorul eolian funcționează cu intermitență, așa cum bate și vântul. Sunt zone în țară, în special în apropierea muntilor, în care zilele cu vânt sunt numeroase putând atinge 100-120 zile/an.

Fluctuațiile vântului fac ca o microcentrală electrică eoliană să nu poată funcționa în permanentă, ci numai suplimentar sistemului energetic instalat, realizând economii. Rotorul Savonius poate fi adaptat însă la o pompă pentru scoaterea apei din fântână, care poate fi o altă întrebunțare utilă într-o gospodărie țărănească.

BRICOLAJ ÎN CONFECȚII METALICE

Ing. Dan GHELASE

În cele ce urmează vă propunem o serie de idei pentru inițierea/ perfecționarea dumneavoastră în prelucrări simple ale metalului prin realizări utile, ce pot fi dezvoltate inventiv și estetic. Acest material este foarte răspândit astăzi, mai ales sub formă de deșeuri sau construcții metalice dezafectate, posibil și fi revalorificate.

Sunt multe căi de recuperat bucăți simple de tablă, țevi sau alte lamine, inadecvate recuperării industriale, dar utile celor cu timp liber sau micilor ateliere mecanice. Se pot crea obiecte funcțional-estetice în gospodărie sau cu perspective de valorificare economică, diversificabile prin adaosul fantăziei proprii.

Se are în vedere o dotare minimală de care mulți dispunem și care poate fi completată relativ simplu din comerț, de la talcioc sau... depozitele de fier vechi. Menghină, ciocane, dâlti, bomfalier, pile, mașină de găurit electrică și suport, platou metalic, pânză abrazivă, acces eventual la un transformator de sudură.

Dacă veți fi interesati, va fi util să vă dotați cu un dispozitiv simplu de îndoit țevi, cu un dorn cu „cutjet zburător” excentric - accesoriu la mașina de găurit pentru decupat discuri în tablă și cu un utilaj de îndoire prin

presare, tip ABKANT sau improvizat cu șurub-piuliță sau verin hidraulic universal. Să va trebui să vă găsiți un vecin strungar care să vă execute unele piese specifice.

Gradual vă propunem să încercați executarea agerabilă a unor obiecte de tablă bătută (feronerie la rece), să încercați să vă executați singuri lămpile din apartament, apoi o etajeră-modul pentru căștigat spațiu de expunere în casă, elemente modulare pentru compus biblioteci, rafturi, măsuțe originale, în final explicându-vă cum puteți dezvolta o gamă de cărucioare comerciale cu funcții speciale.

Inițindu-vă în mici lucrări de feronerie, veți descoperi o activitate relaxantă, un „hobby” care vă va deschide apetența și pentru domeniul artistic. Lucrările propuse comportă variante adaptabile gustului dumneavoastră.

I. APLICĂ PENTRU LUMÂNARE (fig. 1)


Este un obiect de feronerie destinat atârnării pe perete. Este executabil cu mijloace minime: ciocan de mărime medie (0,3-0,5kg), foarfece de tablă, pilă mijlocie, pânză abrazivă.

Materialul poate fi orice tablă din fier, aramă, alamă (cea mai indicată), groasă de 0,3...0,7 mm, cu suprafață oricăr de depreciată (oxizi, rizuri, urme de îndoie). Singura condiție este ca toate piesele componente să fie din material de aceeași natură.


tru batere este indicată o placă de fontă sau spatele unei menghine mari. Zonele bombate se obțin prin batere repetată spre centrul bombardamentului, tabla fiind așezată deasupra unor adâncituri; marginile se adună prin baterea pe rezeme bombate, sferice, eventual calapod

1

APLICĂ PENTRU LUMÂNARE

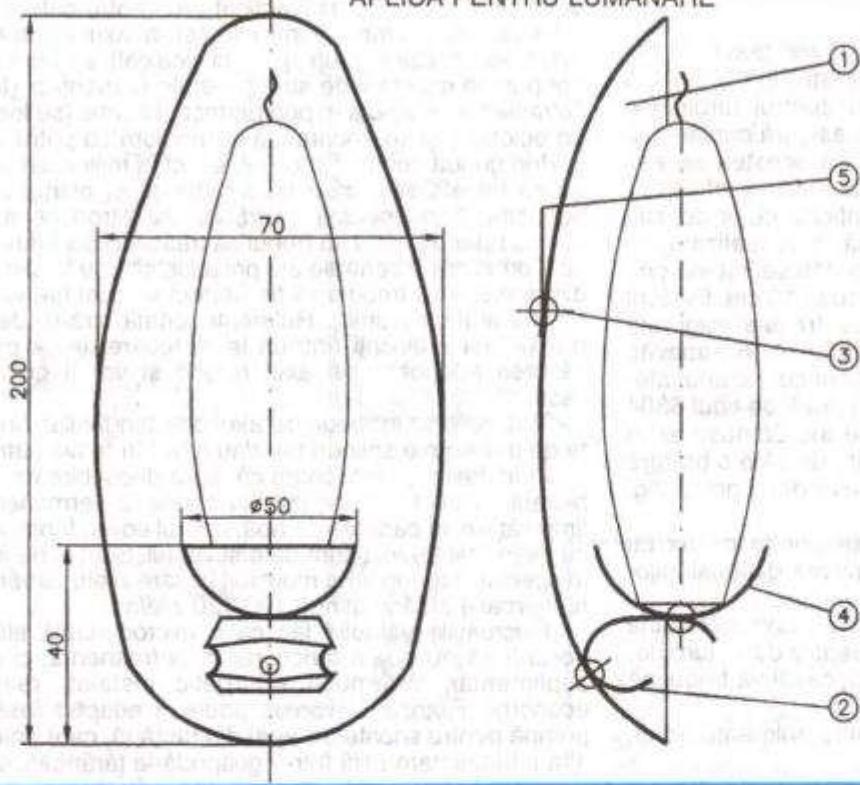

Detaliu suport
-poz.2-
(desfășurata)

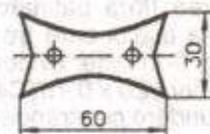

Detaliu ureche
-poz.5-

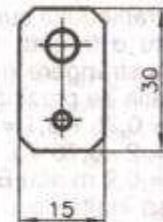



Tabla se planează preliminar prin batere, se trasează și debitează cu foarfeca conturul pieselor componente și se ajustează muchiile ascuțite cu pila. Apoi toate plăcile debitate se vor bate metodic cu ciocanul (cu un colț) pentru a căpăta o amprentare uniformă. Ca suport pen-

de cizmărie. Se aplică lovitură uniforme, cu densitate descrescătoare de la centru spre periferie.


Spre final se recomandă un sir de amprentări cu ciocanul, uniform pe contur (de mărime diferită de restul suprafeței), după care se ajustează ușor conturul cu

2


SFEȘNIC

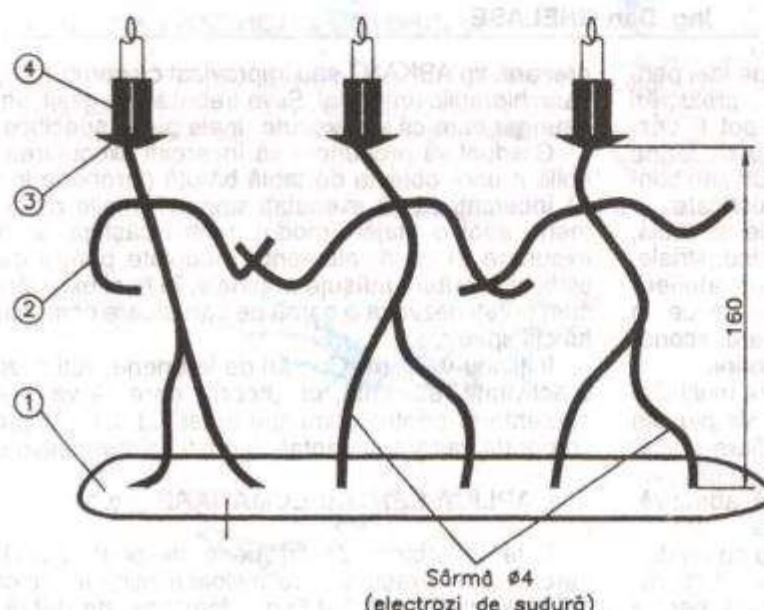


Postament
-poz.1-

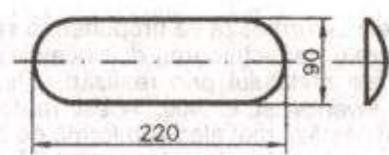

Cupa
-poz.3-

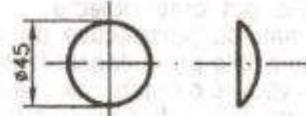

Cilindru
-poz.4-

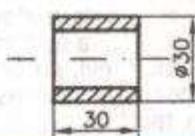

șmirghel - cât să fie anulate bavurile ascuțite.

Pentru asamblare se execută găuri pe o mașină de găurit sau chiar prin poanțonare cu un cui pentru împușcat în beton. Niturile trebuie să fie din același material cu tabla, poate fi utilizată sărmă sau chiar cilindri formați prin batere din fâșii de tablă. Se recomandă ca tija nitului care se va turbi să depășească suprafața tablei cu o lungime echivalentă cu cca 2-2,5 diametre.

După prinderea prin nituri se face o ajustare, o redresare de corectare a formei și finisarea suprafețelor cu șmirghel de granulație mică.

În cazul fierului se recomandă în final o acoperire decorativă prin brunare chimică, brunare „fărăreasă” prin înroșire în cupor și ardere în uleiul de răcire sau pensulare cu vopsea neagră „lac de sobe”.


Arama, alama sau aluminiul prin încingere în cuptor devin mai maleabile, înmindu-se temporar și facilitând deformarea plastică. Se pot patina prin pensulare cu otet sau diversi acizi.

Un mijloc modern de realizare a bombării tablelor sunt utilajele tip ECKOLD mecanice sau chiar manuale, care prin mișcări pulsatorii produc restrângerea marginilor contururilor de tablă între bacuri speciale și prin aceasta curbarea.

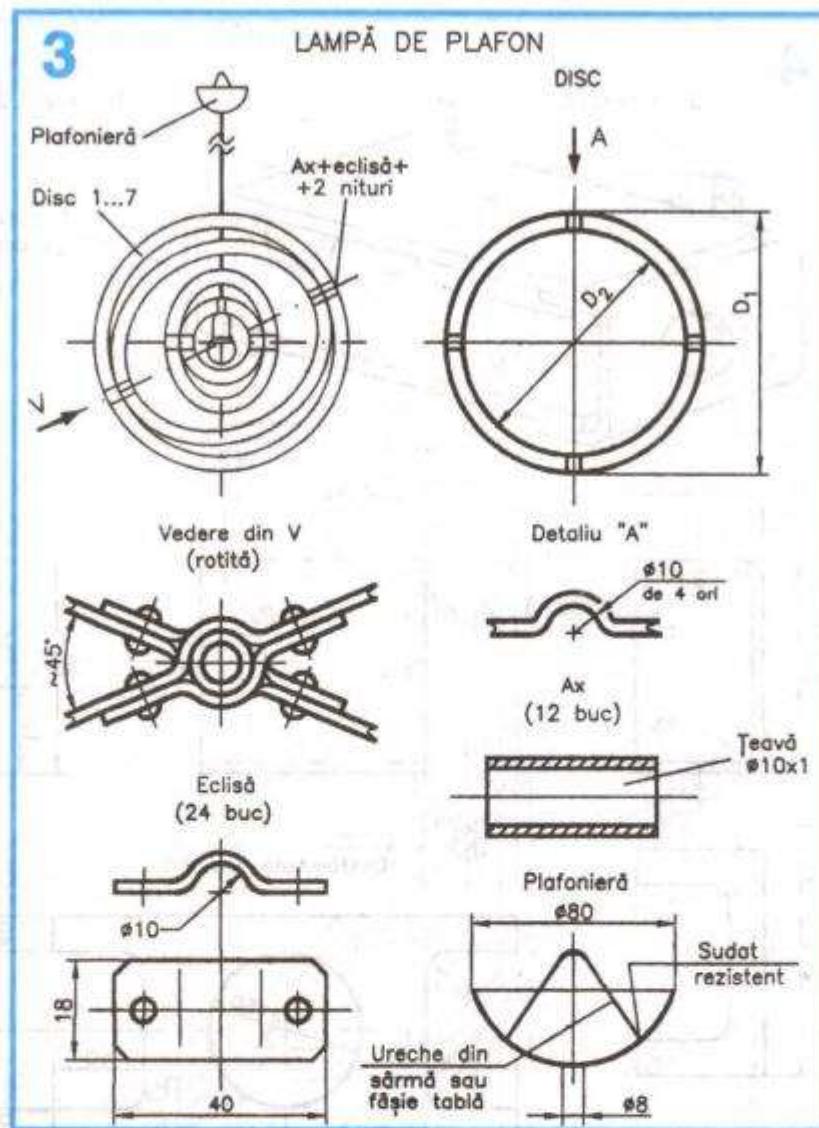II. SFEȘNIC CU 3 LUMÂNĂRI (fig. 2)

Propunem execuția unui alt obiect de feronerie, deosebit de decorativ, sugerând trei siluete cu joben, dansând.

Se poate realiza cu aceleși mijloace simple, din tablă groasă de 0,3...0,6mm și sărmă ⌀ 4 din fier moale, tot fără pretenții de calitate a suprafețelor.



Disc	D ₁	D ₂
1	Φ420	Φ380
2	Φ378	Φ338
3	Φ336	Φ296
4	Φ294	Φ254
5	Φ252	Φ212
6	Φ170	Φ130
7	Φ128	Φ88

Se va proceda similar ca la aplică. Sârma cea mai indicată este cea de electrozi de sudură depreciați, care după îndepărțarea învelișului prin izbirea de muchii metalice se va bate cu ciocanul pentru amprentare decorativă.

Siluetele înalte de cca 160 mm se vor forma liber, prin tatonări de îndoire și debitarea segmentelor. Asamblarea se face cu puncte de sudură, iar apoi acoperirea decorativă se recomandă a fi brunarea.

În lipsa mijloacelor, sudura se poate înlocui prin lipirea cu adeziv "POXIPOL" din comert, caz în care acoperirea se va face cu vopsea neagră "lac de sobe".

III. LAMPĂ-CANDELABRU DE PLAFON (fig. 3)

Ridicând stașeta, vă oferim posibilitatea alegerii execuției unei spectaculoase lămpi-candelabru evocând

ca formă un atom, printr-o gamă de prelucrări diferite. Lampa se compune din 7 inele-disc articulate două căte două cu axe la 90 de grade, pentru obținerea unui decalaj față de precedentul disc de cca 45 de grade. Obținem astfel o spațiere într-un cadru sferic.

Materialul folosit este mai pretențios: tablă de aluminiu groasă de 1...1,5 mm, sau alamă/aramă de 0,5...1 mm cu suprafețe fără urme de îndoituri.

Principala prelucrare este debitarea inelelor pe o mașină de găurit verticală cu coloană, dotată cu dispozitiv "cuțit zburător" (cuțit de debitare excentric) sau pe strung cu planșaibă.

În cazul tablelor, la limita inferioară de grosime se poate încerca și cu foarfece de tablă bine ascuțit, lucrând cu mare atenție pentru evitarea deformării inelelor - relativ zvelte.

Din cauza grosimii cutitului de debitare vor fi necesare două pătrate de tablă 450x450 și 400x400 mm pentru decuparea alternativă a inelelor.

Inelelor li se vor ajusta muchile cu pilă, după care se vor redresa (îndrepta) perfect cu un ciocan de plastic sau de lemn.

Apoi inelelor li se vor executa căte 4 canale semirotonde (cu excepția primului și ultimului, cu căte 2 canale) prin presarea cu batere a unei bare ⌀ 10, inelul fiind sprijinit pe bacurile unei menghine.

Similar se execută 24 eclice, debitate cu foarfeca și apoi găurite $\phi 3$ pentru nituri.

În fine, se formează plafoniera, dintr-un disc 80/100 prin batere cu ciocanul pe un calapod sau formare la strung (druhbank) ca o cupă cu o gaură $\phi 8$, la care se atașează o ureche de sărmă prin sudare sau cu adeziv "POXIPOL".

În cazul în care aveți un prieten electrician, se recomandă să îl solicitați o garnitură IPE din cauciuc pentru traversarea unui cablu electric printr-un perete de tablă (cablu coaxial bifilar), caz în care gaura se majorează la $\phi 12$.

Se începe asamblarea prin poziționarea axelor în adânciturile discurilor, care se acoperă apoi cu eclicele, se execută contragăurirea discurilor după eclice, se introduc niturile $\phi 3$ din același material (mai lungi cu 2...2,5 diametre ca pachetul fixat) și se bat cu ciocanul.

În cazul utilizării aluminiului, se recomandă protecția ansamblului prin eloxare sau alodinare; în lipsa posibilităților, prin aplicarea unei pelicule de nitrolac, după o degresare atentă cu tricloretilenă.


Discurile se vor rota între ele pentru obținerea unei sfere aproximative.

Se face o ajustare finală cu șlefuirea îngrijită a rizilor.

Se asamblează în final cu partea electrică, fasung cu biecentrate în interiorul discului 6, cu conductor bifilar coaxial petrecut printr-un ax convenabil al discului, apoi prin gaura plafonierei protejată eventual cu garnitură IPE, în lipsă, cu un manșon de bandă adezivă.

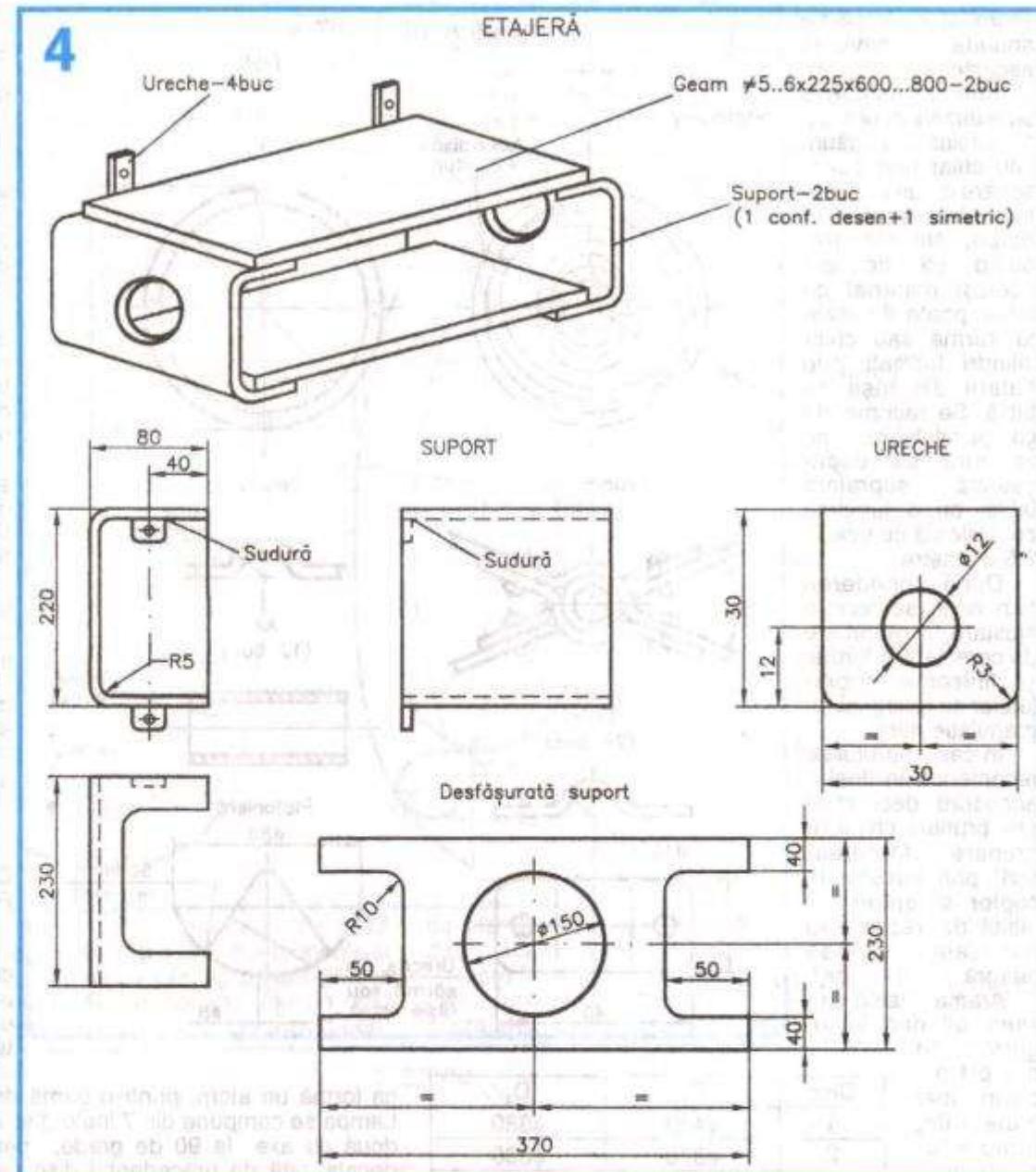III. ETAJERĂ MODULARĂ (fig. 4)

În locuințe este o nevoie acută de spații de etalare a cărților și a altor obiecte mărunte, a accesoriilor din baie. Vă propunem evitarea multor rafturi de bibliotecă și dulăpioare prin execuția relativ simplă a unor etajere metalice cu blat de sticlă, de lungimi facultative (620...



820 mm). Acestea se fixează pe pereti prin cuie de beton împușcate sau respectiv șuruburi și dibiuri (câte 4 pentru fiecare etajeră).

Sase-opt etajere amplasate pe pereti unei camere echivalează cu un dulap - bibliotecă, prin alegerea celor de vopsire rezultând și o decorare estetică (eventual multicoloră). Se propune standard culoarea neagră "lac de sobe".

O etajeră se compune din două module din tablă ordinată de fier groasă de 3 mm și două blaturi de geam gros de 5...8 mm. Calitatea suprafeței tablei este neglijabilă, urmările de rugină trebuind să fie îndepărtate cu peria de sărmă.

Modulele pot fi diferențiate stânga - dreapta prin schimbarea poziției urechilor sudate, dar nici modulul unic nu prezintă inconveniente estetice majore.

Tabla poate fi debitată la ghilotină sau foarfecă - ghilotină, iar decupările pot fi făcute prin găurire, tăiere cu bombarier și pilire, sau cu un dispozitiv "cuțit zburător" pe mașina de găurit cu coloană.


Calitate acceptabilă se poate obține și prin debitare cu becul oxiacetilinic, în pachet.

Urechile se execută la fel și se găuresc $\phi 12$, compensând imprecizia găuririi peretelui.

Îndoarea se poate realiza pe ABKANT, dar și prin trasare și ciocănire pe marginea unui platou de fontă sau într-o menhirină mare.

Se sudează electric urechile, după care se face o redresare, urmărind în special ca peretele de ari-

BIBLIOTECĂ MODULARĂ

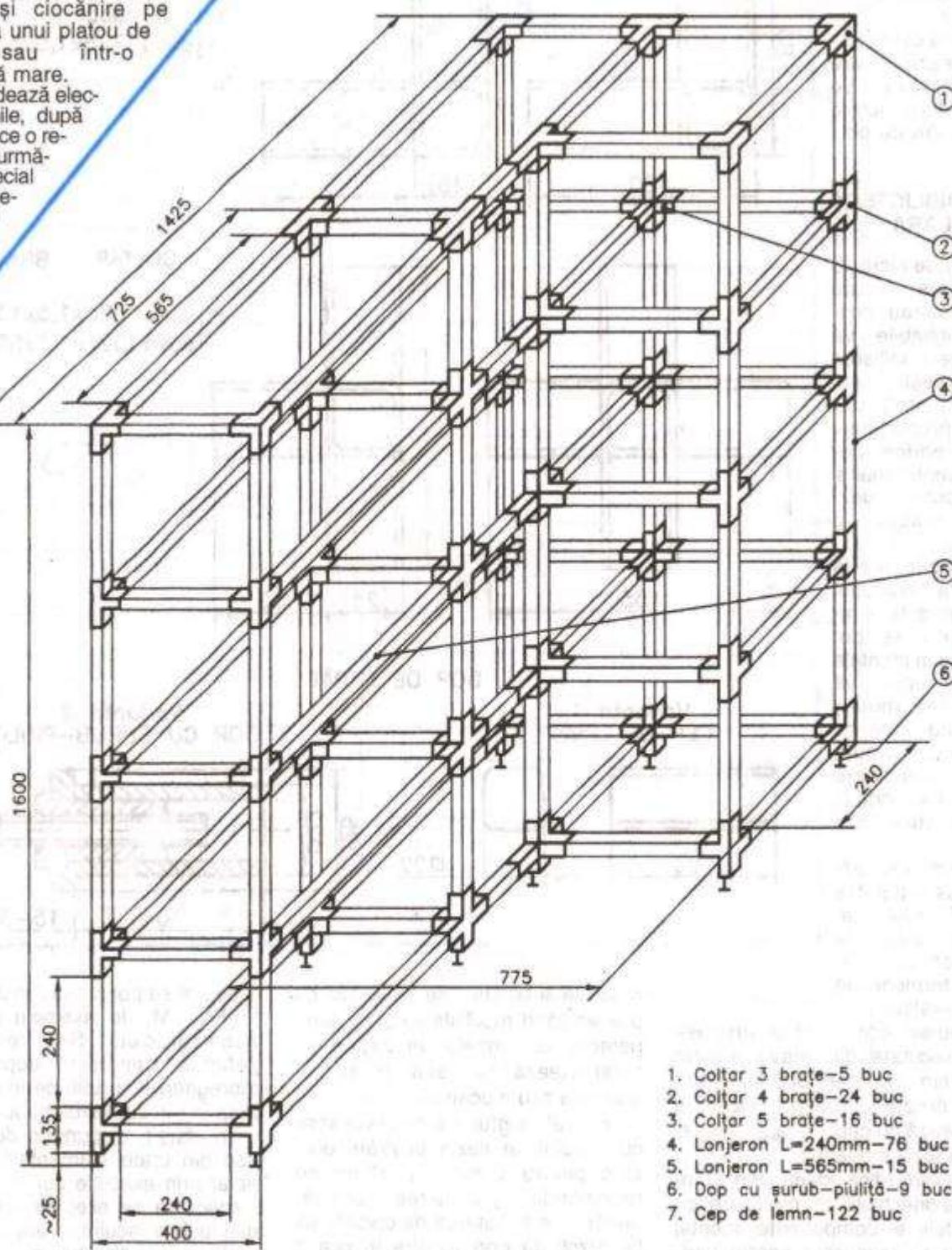

1. Colțar 3 brațe-5 buc
2. Colțar 4 brațe-24 buc
3. Colțar 5 brațe-16 buc
4. Lonjeron L=240mm-76 buc
5. Lonjeron L=565mm-15 buc
6. Dop cu șurub-piuliță-9 buc
7. Cep de lemn-122 buc

pioare să fie coplanare - perpendicular pe planul de așezare a urechilor, astfel încât blatul să se așeze aproximativ pe

cele patru colțuri.

Se face apoi o ajustare cu pila sau la polizor, se freacă sudurile și urmele de oxidări cu perla de sărmă

și se aplică o protecție de suprafață decorativă prin grunduire și vopsire (neagră în principiu) cu pistolul sau numai prin pensulare cu vopsea

neagră "lac de sobe".

Blaturile de sticlă se comandă la un magazin de geamuri, cu lungimea care vi se încadrează, între 600...800mm. Le veți șlefui muchiile cu o piatră de polizor.

V. BIBLIOTECĂ MODULARĂ (fig.5)

Față de lucrările anterioare, care presupuneau costuri neglijabile, vă propunem inițierea unei investiții mai "consistente", dar care proporțional poate aduce beneficii importante și chiar putând dezvolta practic o afacere.

Prin punerea la punct a execuției unor module simple, care se pot combina în montaje diverse, rapide, vă veți putea mobila casa sau firma cu biblioteci, rafturi, mese, cărucioare sau orice suporti, în forme și culori variate.


Cu un stoc judicios ales veți putea oferi și altora aceleși produse, la comandă și livrabile în termene de ordinul orelor.

Modulele componente propuse sunt executate din țeavă patrată 25x1,5mm din oțel ordinari, tronsoane drepte și colțare care se asamblează cu cepi de lemn, blocabili cu adeziv prenadez.

Se exemplifică ideea prin compunerea unei biblioteci modulare, cu elementele ei componente, montaj sugestiv și acoperitor pentru variantele posibile.


Elementele componente se realizează prin decupare cu bomfaierul sau mecanic, cu ferăstrau sau piatră de cauciuc, apoi se sudează colțarele și se redresează. Toate

6

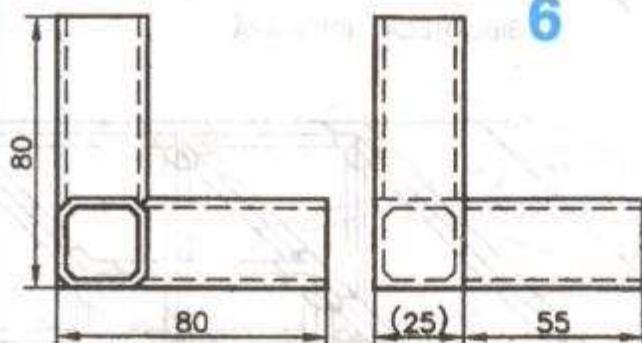

COLȚAR 3 BRAȚE

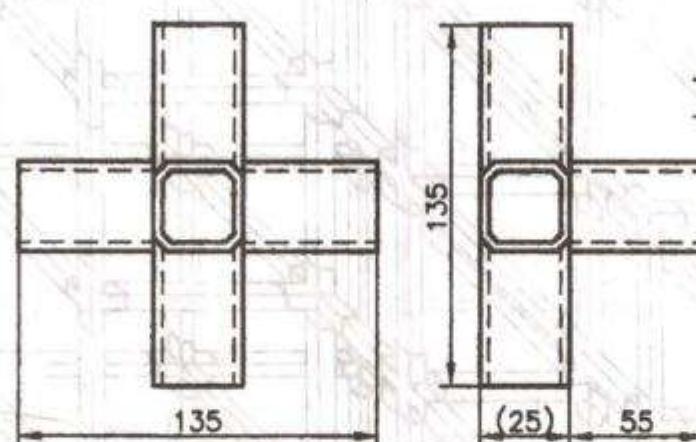- Țeavă □25x1,5x80 cu un capăt la 45° - 2 buc
- Țeavă □25x1,5x55 - 1 buc




COLȚAR 5 BRAȚE


- Țeavă □25x1,5x135 - 1 buc
- Țeavă □25x1,5x55 - 3 buc

DOP DE CAPĂT

Varianta 1
CEP DE LEMN

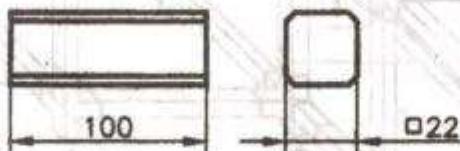

Varianta 2
DOP CU ȘURUB-PIULITĂ

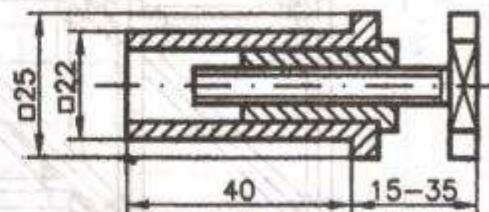

muchile și sudurile se ajustează cu pila anulând muchile și proeminențele, iar urmele de rugină se îndepărtează cu peria de sărmă manuală sau mecanică.

În final se grunduiesc și vopsesc cu pistolul. În cazul păstrării unui stoc pentru comenziile altora se recomandă grunduirea simplă, urmând ca solicitarea de culoare să fie rezolvată prin vopsire în cca 3 ore.

Capetele libere (picioarele) se completează cu dopuri de lemn compact sau găurite pentru elemente de compensare a denivelărilor podelei, șurub-piuliță, executate la strung. De asemenea,

în dopuri se pot presa roți de mobilă tip FANEM, de exemplu pentru o masă-cărucior. Se recomandă șlefuirea capetelor dopurilor și impregnarea cu ulei de in sau vopsirea în ton cu restul modulelor.

În sfârșit, dispunând de un mic stoc din toate elementele (recompletat prin execuție centralizată), la o solicitare se execută schița situației la fața locului, o analiză structurală a tipodimensiunilor și cantităților modulelor, vopsirea eventuală, se transportă totul într-un portbagaj auto, urmează asamblarea provizorie a elementelor prin cepi, eventuale modificări și adaptări și în final blocarea cu adeziv prenadez.

Montajul propus este un aparat util, ușor de instalat atât acasă cât și la o instituție, făcând legătura între birouri, secții sau intrarea de acces. Numărul de posturi distante care se pot conecta la unitatea centrală este practic nelimitat.


Avantajul acestui interfon este utilizarea, la posturile conectate, a aparatelor telefonice obișnuite (fără modificări în interior), atât a celor moderne electronice, cât și a celor vechi cu disc.

INTERFON

Cornel ȘTEFĂNESCU

scăzut în magazinele de specialitate). Se pot imagina și alte

Fiecare post distant corespunzându-i un comutator (cu revenire și două poziții) și două fire, un fir individual și un fir comun cu celelalte posturi, rezultă că pentru 10 poziții sunt necesare 11 fire de legătură. Această conexiune pe două fire permite transmiterea simultană în ambele sensuri (duplex) a semnalelor electrice de convorbire precum și a semnalului de comandă care acționează yala electromagnetică. Semnalul de

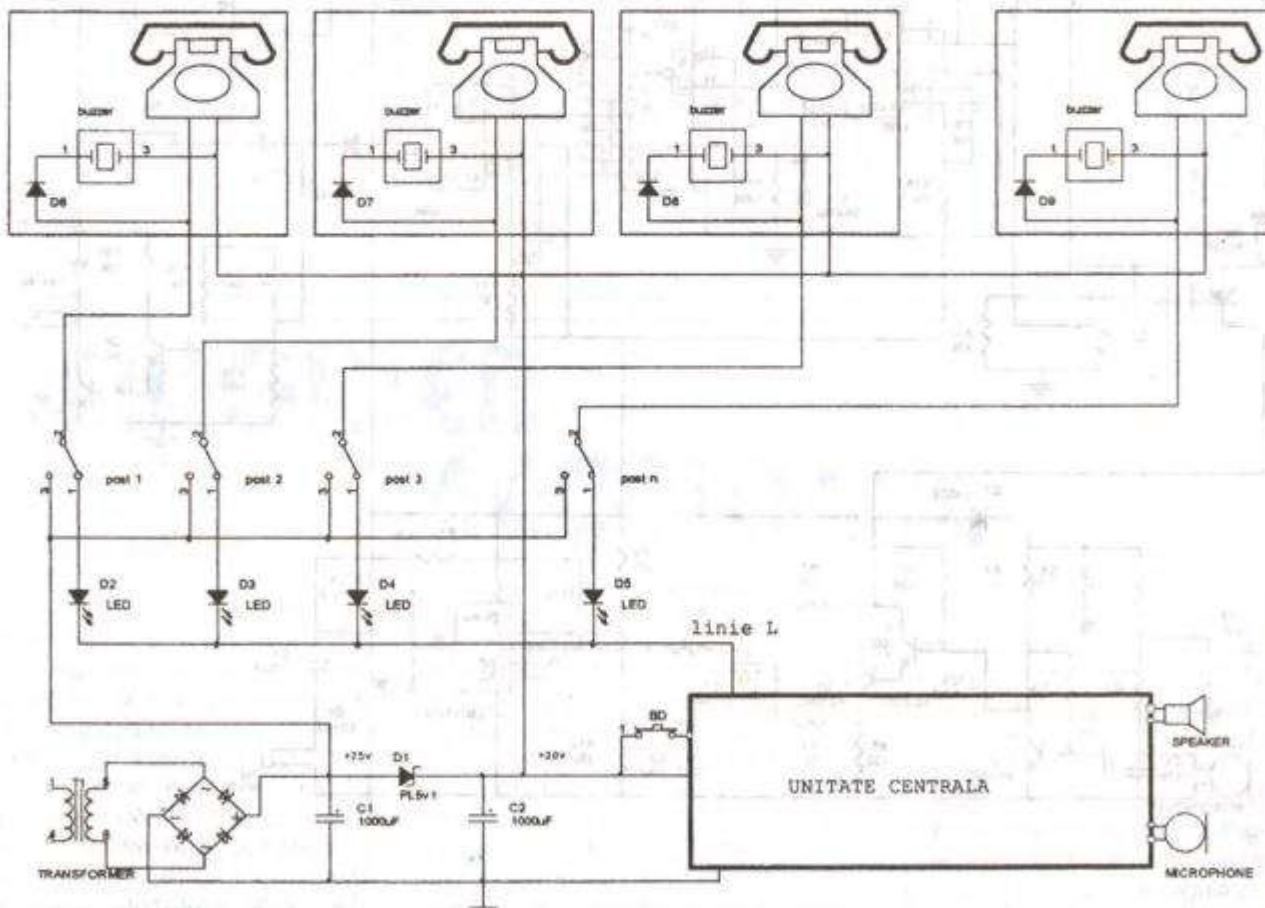

1

Pentru a nu complica inutil schema, la apelarea unui post s-a utilizat un buzer piezoelectric suplimentar, alimentat în curent continuu (maximum 6V, cu un preț

metode de semnalizare sonoră, oscilatoare locale, comanda unui releu prin contactele căruia să se conecteze o sonerie la tensiune alternativă etc.

deschidere este un tren de impulși provenit de la telefonul apelat prin apăsarea tastei 9 sau 0.

Montajul (figurile 1 și 2) este alimentat cu energie electrică cu


tensiuni nepericuloase, maximum +30V, ledul (verde) aprins semnalizând că instalația este sub tensiune și funcționează. Difuzorul și microfonul fiind montate pe același panou, există posibilitatea să apară oscilații; de aceea trebuie ca microfonul să fie bine izolat fonic.

Amplificatorul de microfon este realizat cu un tranzistor Q1

plementare. Amplificarea se reglează din rezistorul R12. Tranzistoarele Q2 și Q3 (BC109C), în montaj darlington cu sarcină postul distant, preiau semnalul din linie și transmit semnalul de la microfon postului apelat.

Pentru acționarea electromagnetului de deschidere, trenul de impulsuri (minimum 7) de la un

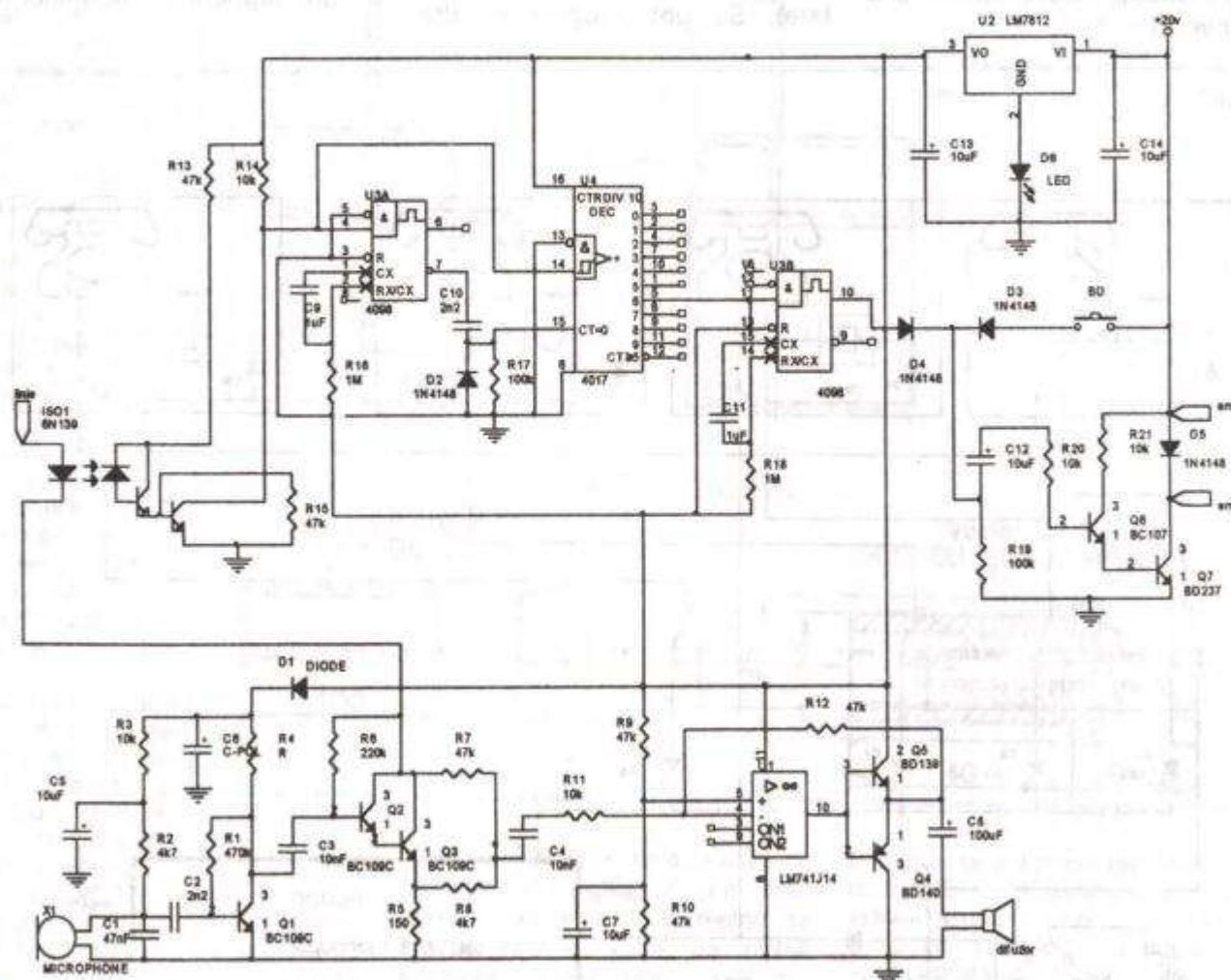impulsuri este corect, la ieșirea numărătorului apare un salt pozitiv de tensiune care declanșează monostabilul de acționare a electromagnetului (em). Comanda locală de deschidere prin butonul BD, cât și cea provenită de la monostabil sunt date prin diodele D3, D4 și C12. Condensatorul C12 a fost introdus în circuit pen-



2

(BC109C) în montaj emitor comun, cu punct de funcționare foarte stabil. Montajul poate alimenta și microfoane polarizate (R2, R3, C5).


Ca amplificator audio s-au utilizat un amplificator operațional μA741 și două tranzistoare com-

post distant este preluat prin dioda optocuplorului montată în serie cu linia L. Aceste impulsuri sunt integrate, cu un monostabil de tip MMC 4098 care asigură resetul numărătorului și numărate cu un numărător în inel de tip MMC 4017. Dacă numărul de


tru a preveni distrugerea electromagnetului în cazul că butonul BD se blochează.

În figurile 3 a și b sunt prezentate cablajul imprimat (sc. 1:1, vedere prin transparentă dinspre componente) și planul de implantare.

3a

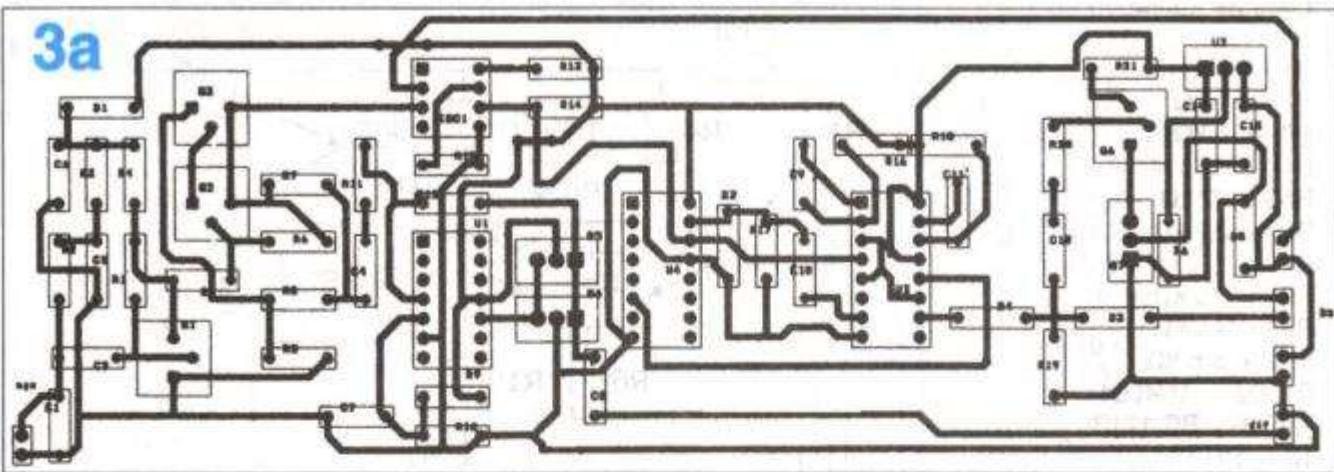

3b

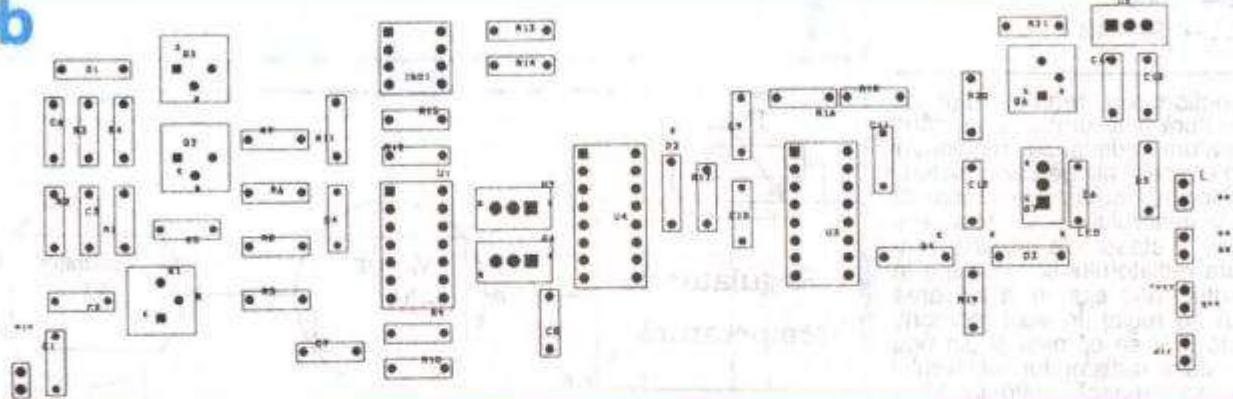

FRIGIDER ECONOMIC

Student Ion PISCATI

Pornind de la o recomandare dintr-un număr mai vechi al revistei „Tehnium”, am realizat o automatizare care îmbunătățește semnificativ randamentul oricărui tip de frigider.

Autorul recomandării afirmă că randamentul unui frigider se îmbunătățește dacă se leagă în paralel cu motorul electric al compresorului acestuia un mic ventilator. Acest ventilator exterior are rolul de a răci radiatorul frigidierului, prin vehicularea mai intensă a aerului din jurul acestuia.

În vara anului 2000 am realizat un astfel de montaj, utilizând motoventilatorul electric al unui calculator dezafectat.

Motorul electric al ventilatorului respectiv este asincron, monofazat și lucrează la tensiunea de rețea de 220 Vc.a.

Deși acest montaj simplu a îmbunătățit condițiile de funcționare a frigidierului („Arctic”), a trebuit totuși să îl perfecționez, datorită faptului că prezenta două deficiențe, și anume:

- supraîncarcă contactele releului termic al frigidierului, contacte care și-așa sunt destul de sensibile și scumpe; dacă în motorul ventilatorului exterior apare un scurtcircuit, aceste contacte se defectează și de regulă, întregul releu termic trebuie înlocuit. O asemenea lucrare implică cheituieli destul de mari și ieșirea din funcție a frigidierului pe o perioadă ce poate dura câteva zile;


- ventilatorul exterior funcționa toată perioada cât motocompresorul frigidierului era pus sub tensiune. Acest lucru nu este necesar, deoarece electroventilatorul exterior

răcește radiatorul frigidierului într-un timp mult mai scurt decât perioada de funcționare a compresorului acestuia; în tot acest timp, ventilatorul funcționează și consumă inutil.

Pentru a înălțătura aceste două deficiențe, am realizat un montaj (figura 1) care se bazează pe un alt principiu, și anume utilizarea unui regulator de temperatură. Senzorul acestui regulator de temperatură (TH din figura 1) este un termistor de $500\ \Omega$ la 25°C . Acest termistor se lipște cu răsină adezivă (de exemplu, Poxipol) de partea superioară a radiatorului frigidierului, având grijă ca terminalele acestuia și fierile de legătură să fie bine izolate între ele și față de orice masă metalică. Fierele de legătură pot avea lungimi de până la 1,5 m.


Lista de piese

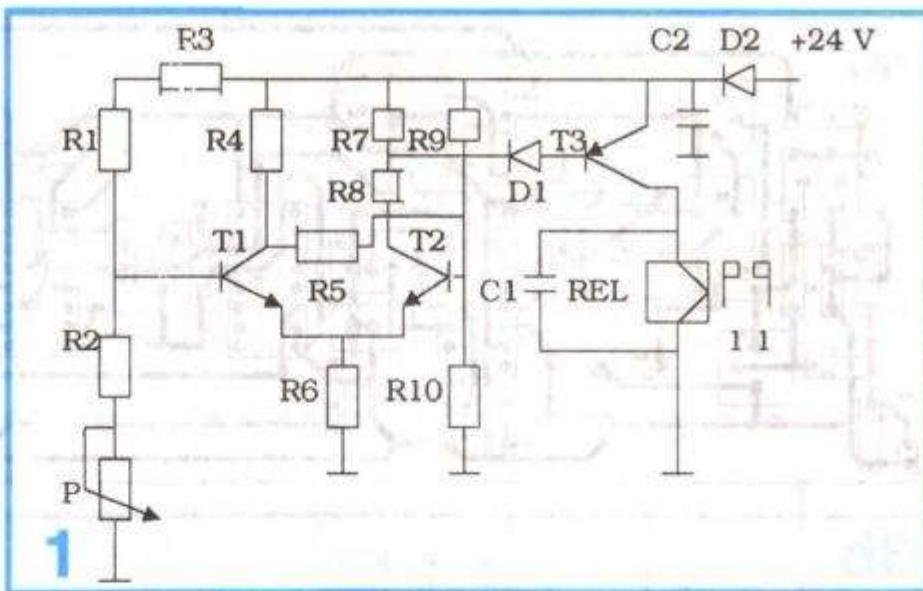R1 → 510 Ω
 R2 → 1 kΩ
 R3 → 1 kΩ
 R4 → 4,7 kΩ
 R5 → 47 kΩ
 R6 → 2,2 kΩ
 R7 → 1 kΩ
 R8 → 3,5 kΩ
 R9 → 5,6 kΩ
 R10 → 5,6 kΩ
 D1; D2 → 1N4004
 T1; T2 → BC 171B
 T3 → BD 140
 C1 → 470 μF
 C2 → 1000 μF
 REL → RI - 13




Funcționarea regulatorului de temperatură este următoarea: când temperatura radiatorului frigiderului (fig. 2) crește și atinge valoarea limită prescrisă, termistorul comandă pornirea motorului electric M al ventilatorului V atașat. Ca urmare, temperatura radiatorului scade până în momentul când ajunge la valoarea minimă de reglaj. În acel moment, ventilatorul V se oprește și din nou temperatura radiatorului frigiderului începe să crească, datorită funcționării electrocompresorului acestuia. Se atinge iar limita superioară, ventilatorul V intră în funcțiune și ciclul se repetă.

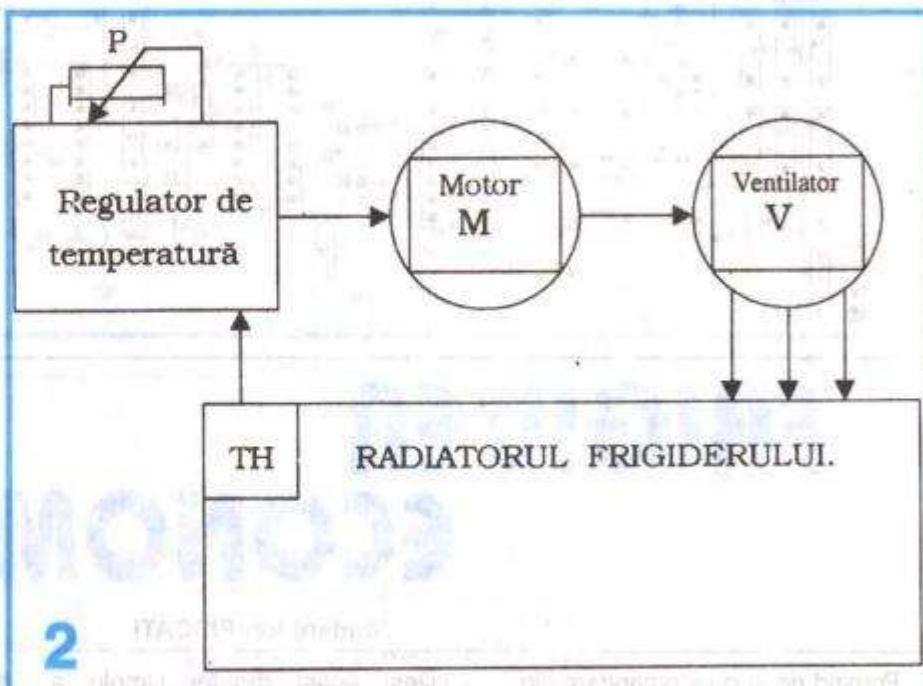
Eu am reglat montajul astfel încât temperatura medie a radiatorului frigiderului să fie de cca 35°C. Am ales un releu regulator de temperatură și senzorul acestuia (TH) astfel încât histeresisul să fie de $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ (poate fi chiar mai mare), astfel încât ventilatorul să nu fie cuplat și decuplat prea des de la rețea. Pentru cei care doresc un his-



Lista de piese

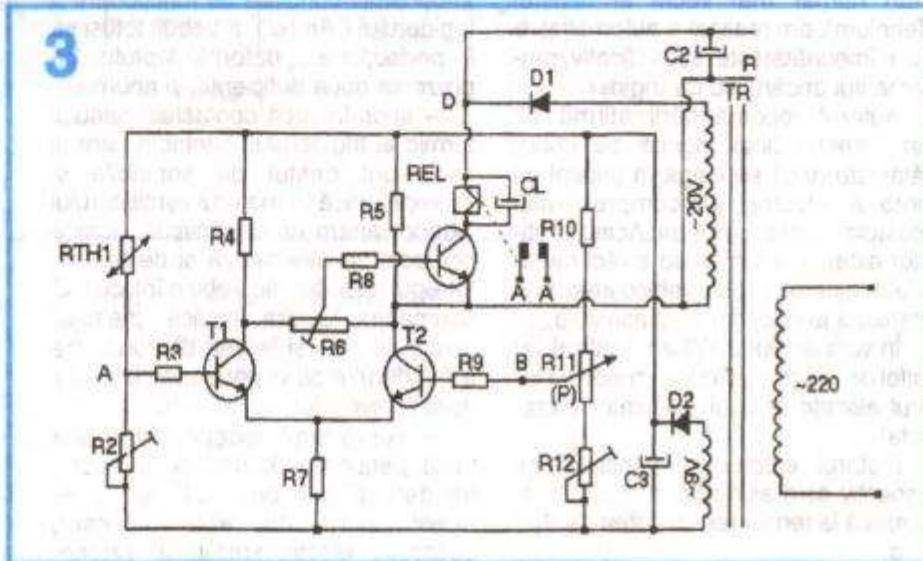T1; T2 → BC 173 C; BC 109C sau echiv.
 T3 → BC 171B; BC 107B sau echiv.
 D1; D2 → 1N 4001 – 1N 4007
 RTH1 → 510Ω/ 25°C
 R2; R6; R12; → 2,5 kΩ (semireglabili liniari)
 C1; C2; C3 → 470 – 1000 μF/40V
 R3; R9 → 120 Ω
 R4; R5 → 510 Ω
 R7; R16 → 1 kΩ
 R8 → 220 – 330 Ω
 R10 → 20 - 27Ω
 R11 → 510 Ω (potențiometru liniar)
 REL → RI-13/24 Vc.c.



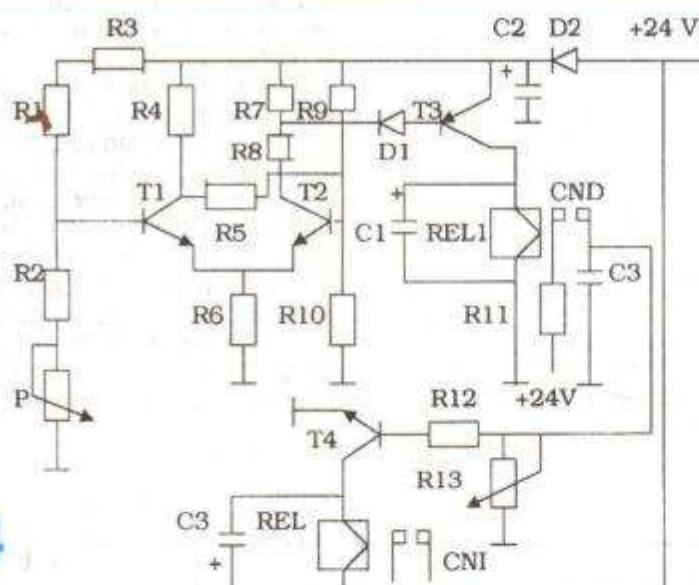


4

Lista de piese

- R1 → 510 Ω
- R2 → 1 k Ω
- R3 → 1 k Ω
- R4 → 4,7 k Ω
- R5 → 47 k Ω
- R6 → 2,2 k Ω
- R7 → 1 k Ω
- R8 → 3,5 k Ω
- R9 → 5,6 k Ω
- R10 → 5,6 k Ω
- R11 → 220 Ω
- R12 → 10 k Ω
- R13 → 100 k Ω
- D1; D2 → 1N4004
- T1; T2 → BC 171B
- T3 → BD140
- C1; C3 → 470 μ F
- C2 → 1000 μ F
- REL → RI - 13
- REL1 → REED 24V
- CND → Contract normal deschis
- CNI → Contact normal inchis

5

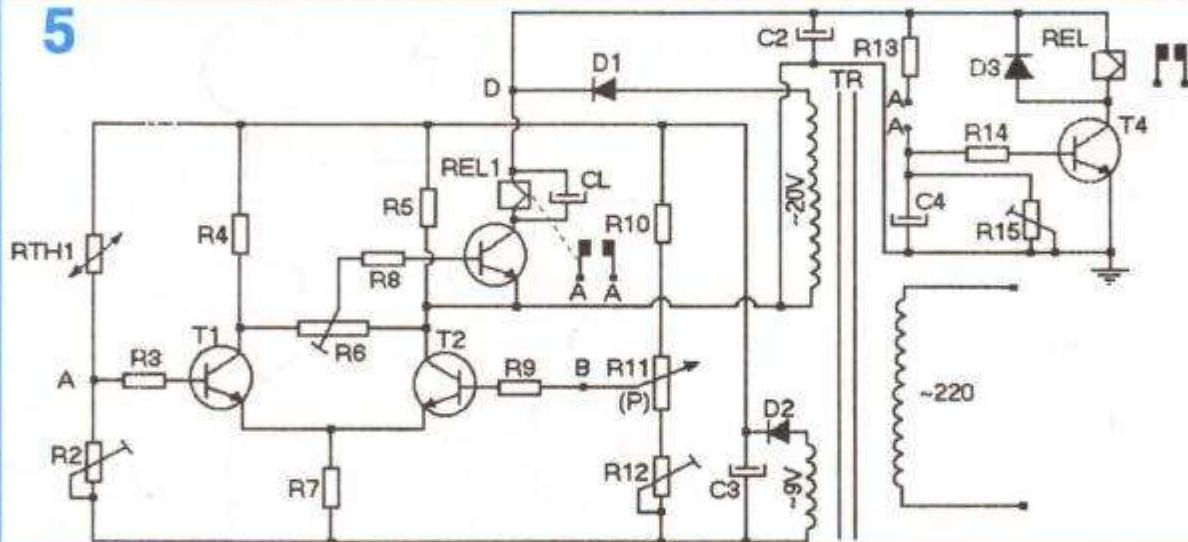

Lista de piese

- T1; T2 → BC173C; BC 109C sau echiv.
- T3 → BC 171B; BC 107B sau echiv.
- T4 → 2N 1613; 2N 1711; BD 139 etc.
- D1; D2; D3 → 1N 4001 – 1N 4007
- RTH1 → 510 $\Omega/25^\circ\text{C}$
- R2; R6; R12 → 2,5 k Ω (semireglabili liniari)
- C1; C2; C3 → 470 – 1000 μ F/40V
- C4 → 470 μ F/40V
- R3; R9 → 120 Ω
- R4; R5 → 510 Ω
- R7; R16 → 1k Ω
- R8 → 220 – 330 Ω
- R10 → 20 – 27 Ω
- R11 → 510 Ω (potențiometru liniar)
- R13 → 330 – 390 Ω
- R14 → 10 – 15 k Ω
- R15 → 100 k Ω (semireglabil liniar)

terezis mai mic, dar în acest caz ventilatorul atașat va fi conectat și deconectat mai des de la rețea, printr-un montaj din figura 3. În acest caz, cu două termistoare inserate, abaterea de la temperatura prescrisă va fi de maximum $\pm 0,3^\circ\text{C}$. Atât la montajul din figura 1, cât și la cel din figura 3, releul Rel este de tipul RI-13/24 Vc.c. Acestui releu i-am slabit (în limite rezonabile) arcul de readucere a armăturii mobile, astfel încât anclansarea și declansarea acesteia să se facă ferm. Cu acest tip de releu, ani de zile nu vor apărea probleme, sigur că se poate folosi orice alt releu asemănător.

Pentru a se elimina vibrațiile contracelor releului REL (în timpul regimurilor tranzitorii), schemele din figurile 1 și 3 pot fi perfecționate. Un exemplu este dat în figurile 4 și 5. Electroventilatorul poate fi realizat și în regie proprie, dintr-un motor asincron de pickup și o elice de jucărie, sau

dintr-un miniventilator de masă. Nu sunt necesare ventilații puternice; este suficient un ventilator cu motor de cățăvă wață, de la un pickup sau magnetofon. Important este ca acesta să facă zgomot cât mai mic.

Realizând un astfel de montaj, utilizatorul va rămâne surprins de bunele rezultate obținute, în condițiile unei funcționări normale a frigidерului. Nu se vor utiliza pentru ventilatorul atașat motoare cu colector (universale), deoarece acestea se uzează repede. Este bine ca elicea să fie înconjurate cu un inel metalic sau unul din plastic, pentru ca jetul de aer să fie dirijat.

De două ori pe an se vor unge corespunzător lagărele motorului electric al ventilatorului atașat.

De precizat că aparatul termoregulator va trebui reglat astfel încât temperatura radiatorului frigidерului să fie cu 2-5°C mai mare decât temperatura mediului ambient; altfel, ventilatorul va funcționa continuu.

În multe aplicații practice este nevoie ca motoarelor electrice să li se regleze turația în limite largi. Dacă și momentul motor este cât mai constant, indiferent de turație, va fi cât mai bine.

Schema electrică (fig. 1) realizată cu ajutorul unui circuit integrat βE555 sau echivalent permite reglarea continuă a turației unui motor electric cu colector și magneti permanenți în circuitul de excitație, între zero și valoarea maximă suportată de motor.


Puterea maximă a motorului comandat cu această schemă este

VARIATOR de TURAȚIE pentru motoarele de curent continuu

Prof. dr. ing. Sorin PISCATI

prin rezistența R2. Dacă prin condensatorul C1 se extrage (constant) un curent I1, încărcarea lui va fi întârziată, iar descărcarea accelerată. În acest mod, factorul de umplere devine reglabil, frecvența de oscilație rămânând constantă.

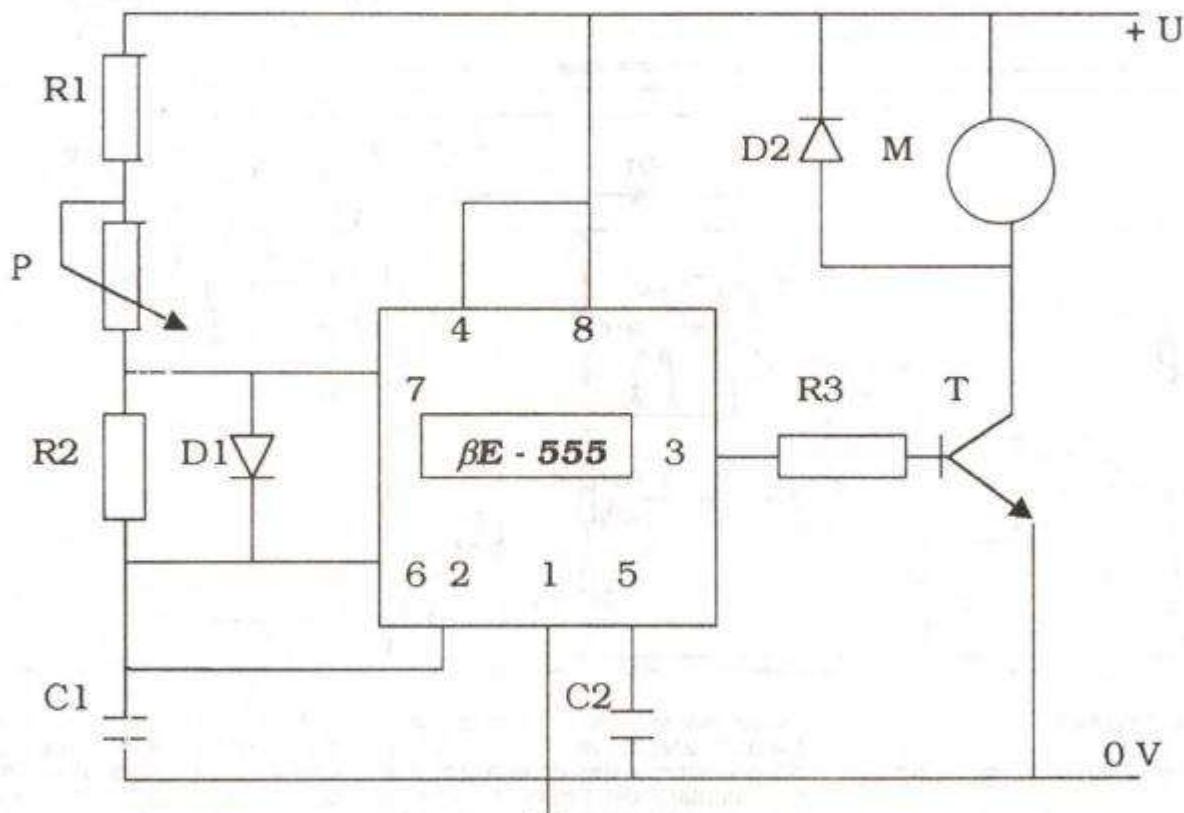Curentul mediu prin tranzistorul T, și în consecință prin motorul M, va avea și el o variație a intensității de la o valoare minimă (când practic rotorul motorului M nu se învârtește) și o valoare maximă. Pentru valorile din schema electronică prezentată în figura 1, atunci când factorul de



1 U → 5 - 15 Vcc.

de cca 50 W, dacă se utilizează pentru T1 un tranzistor 2N3055 cu radiator adecvat.

Reglajul turației se face prin variația factorului de umplere, frecvența semnalului rămânând practic constantă. Oscillatorul din figura 1, în componența căruia intră circuitul integrat βE555, este realizat după schema clasică în care condensatorul C1 se încarcă prin rezistența R1, P și dioda D1 și se descarcă

Lista de piese

- R1 – 4,7 kΩ
- R2 – 47 kΩ
- R3 – 47...200Ω
- P – 100 kΩ (liniar)
- T – 2N3055
- D1 – 1N4148
- D2 – 1N4004
- C1 – 1000 nF
- C2 – 10 nF

umplere are valoarea minimă, durata impulsului la ieșirea 3 a integratorului βE555 este de 5,5 ori mai scurtă decât durata pauzei. Pentru o anumită valoare a rezistenței potențiometrului P, factorul de umplere atinge valoarea maximă. Depășind această valoare, oscilația se întrerupe deoarece tensiunea pe condensatorul C1 nu mai poate atinge pragul de sus al comparatorului din circuitul integrat βE555.

Tensiunea de ieșire la pinul 3 al integratului rămâne tot timpul în 1 (valoarea pozitivă maximă). În acest caz, curentul care trece prin tranzistorul T, și în consecință prin motorul M, are valoarea maximă; turația și momentul (deci puterea) au și ele valoarea maximă.

Tranzistorul T va fi montat pe un radiator termic adecvat. Dacă este necesar să se comande motoare cu puteri mai mari, se vor utiliza tranzistoare finale mai puternice, dar curentul prin ieșirea 3 a circuitului integrat $\beta E-555$ nu trebuie să depășească valoarea maximă de 200 mA.

Montajul electronic prezentat în figura 1 permite numai reglarea turației motorului electric. În multe cazuri, este suficient, dar sunt situații când trebuie menținut constant momentul dezvoltat de motor, indiferent de valoarea turației regulate; este cazul unui ministrung antrenat de un motor cu colector și magneti permanenți. Pentru o astfel de aplicație se poate prezenta instalația electronică prezentată în figura 2. Schema a fost dezvoltată din precedentă, căreia îi s-au adus următoarele îmbunătățiri:


– alimentarea integratului $\beta E-555$ se face cu o tensiune stabilizată de către montajul realizat în jurul tranzistorului T1;

– între ieșirea circuitului integrat $\beta E-555$ și tranzistorul final T3 se intercală etajul preamplificator T2, echipat cu tranzistorul de putere BD139 sau BD237.

În funcție de tranzistorul final T3, puterea motorului electric M poate ajunge la 1,5 kW, iar tensiunea de alimentare la 80-100 Vc.c. În acest caz, dioda Zenner se va alege la o valoare potrivită, astfel încât tensiunea la bornele 4 și 8 ale integratului $\beta E-555$ să nu depășească 18 Vc.c.;

– etajul oscillator a fost echipat cu grupul TG, P și C3.

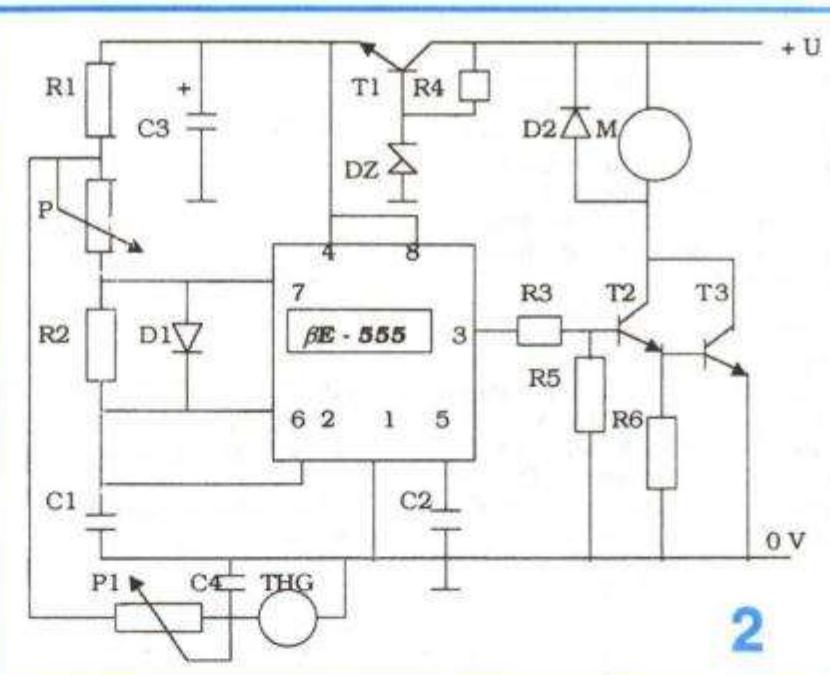Tahogeneratorul TG este un motor de jucărie (Mabuchi, Johnston etc.) antrenat direct sau prinț-o curvelușă de casetofon de către motorul electric principal M. Având statorul cu magneti permanenti, acest tahogenerator va debita la bornele sale o tensiune continuă direct proporțională cu turația rotorului său.



2


Listă de piese

R1 – 4,7 k Ω
R2 – 47 k Ω
R3 – 180...680 Ω
P – 100 k Ω (liniar)
P1 – 10 k Ω
T2 – BD 139
T3 – 2N3055

D1 – 1N4148
D2 – 1N4004
C1; C4 – 100 nF
C2 – 10 nF
C3 – 1000 μ F/40V
R4 – 150 Ω
R5 – 1k Ω
R6 – 560 Ω
DZ – PL16V (10...16V)

Se va vedea în prealabil care este turația maximă a acestui motor; dacă turația sa maximă este inferioară celei a motorului M, atunci între acestea se va introduce un

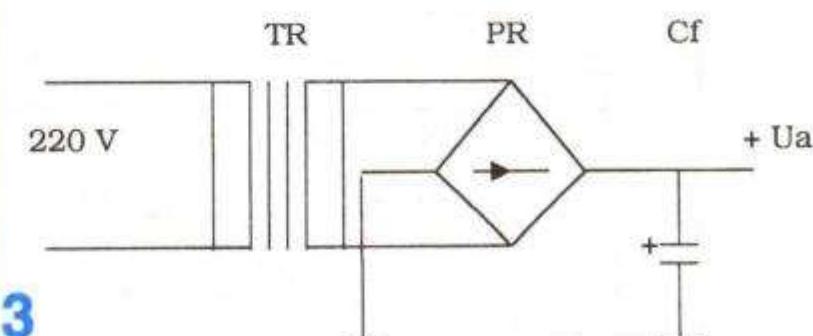generator este indicat un motor de casetofon (motor în perfectă stare) care funcționează la 6 V sau 12 Vc.c. Cu potențiometrul P se regleză turația.



3

TR – transformator de rețea; se dimensionează după puterea motorului M

Puterea transf. TR trebuie să fie cu minimum 50% mai mare

decât cea maximă absorbită de motorul M

PR – puncte redresoare – aceeași condiție ca pentru TR

Cf – minimum 1000 μ F

reductor de turație cu roți și curea de magnetofon sau casetofon. Ca taho-

Ambele scheme electronice (din fig.1 și fig. 2) se alimentează din

acumulatori sau prin intermediul unui alimentator adecvat. Schema electrică a unui astfel de alimentator este prezentată în figura 3. Puterea transformatorului de rețea TR, tensiunea U_s din secundarul acestuia și puterea punții redresoare PR se aleg în funcție de puterea maximă pe care trebuie să o debiteze motorul electric M.

Condensatorul electrolitic de filtraj Cf va avea și el valorile ale capacitatii cuprinse între $1000 \mu F$ și $10000 \mu F$, în funcție de puterea motorului M. Cu cât puterea motorului este mai mare, cu atât și capacitatea lui Cf va fi mai mare. Pentru o putere a motorului M de $50-60W$, acest condensator va fi de 1000

Lista de piese


R1	- 4,7 kΩ
R3	- 180 ... 680 Ω
R4	- 39 ... 330 Ω
R5	- 1kΩ
R6	- 560 Ω
R7	- 1kΩ
R8	- 27 kΩ
R9	- 10 kΩ
T	- 2N3055
T1	- BD 139
P1; P2; P3	- 10 kΩ
P	- 100 kΩ
C1; C4; C5	- 100 nF
C2	- 10 nF
C3	- 1000 μF
DZ	- PL16V (10...16V)

Toate potențiometrele vor fi liniare.

$\mu F/40Vc.c$ sau mai mare.

Pentru aplicații mai pretențioase, de mare precizie, în ceea ce privește turăția și cuplul motor, se poate utiliza schema din figura 4. După cum se vede, între intrarea circuitului integrat $\beta E 555$ și tachogeneratorul TG a fost intercalat un circuit PID, realizat cu integratul $\beta A 741$. Prescrierea turăției se realizează cu potențiometrul liniar P. Circuitul RC intercalat între pinii 2 și 6 ai amplificatorului operațional $\beta A 741$ permite o funcționare nezgomoasă a motorului M.

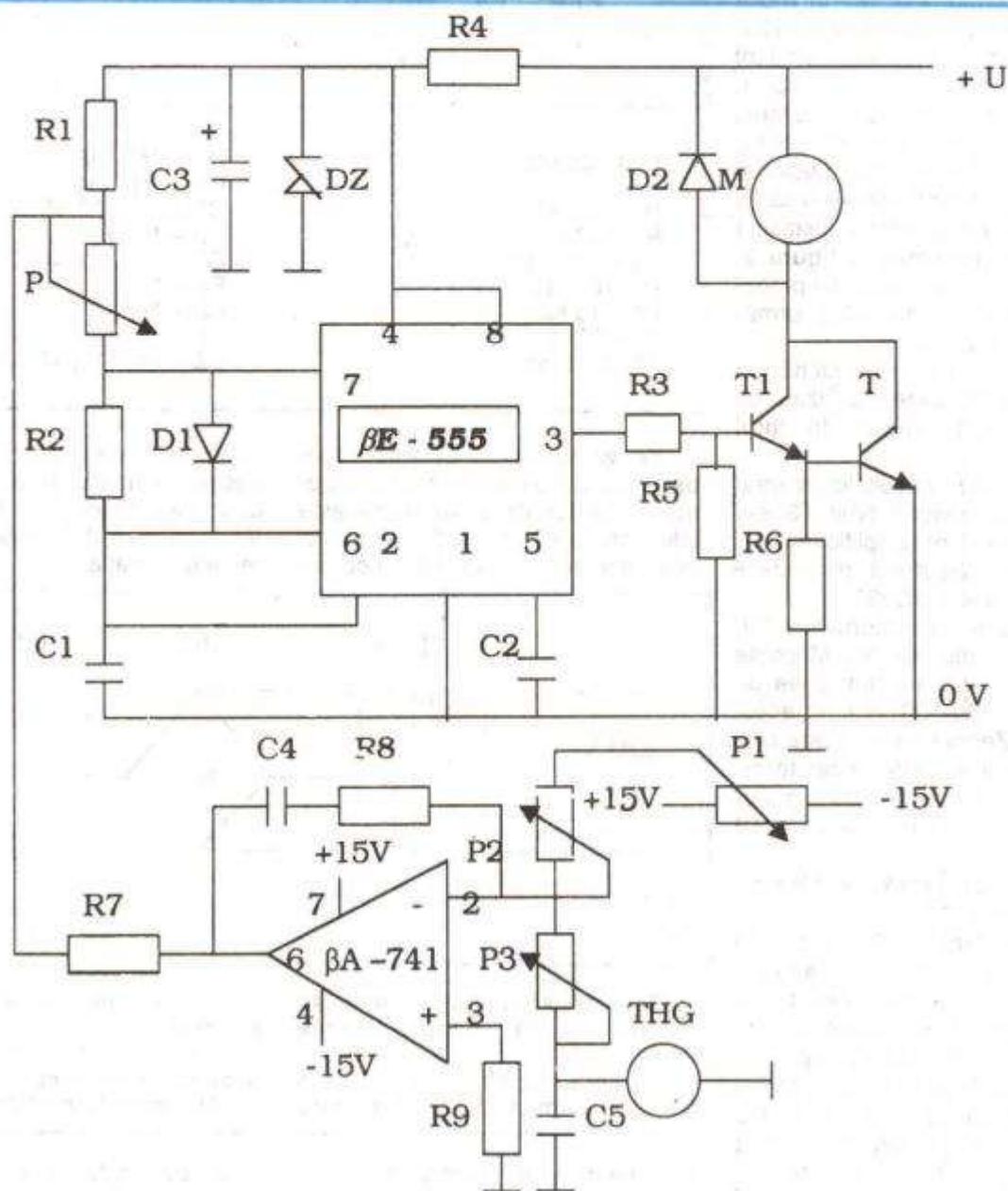Valoarea tensiunii de alimentare a etajului final și a motorului M se alege în funcție de caracteristicile electrice ale acestuia din urmă.



Cornel ȘTEFĂNESCU

CD-ROM

În articolul de față vă propun utilizarea unei unități CDROM disponibilă (reparată, primită de la un prieten, schimbată în calculator cu o unitate performantă din noua generație etc.) pentru redarea discurilor digitale audio în afara calculatorului, deci fără a utiliza interfața acestuia.


Pentru funcționare este necesară o sursă de alimentare cu două tensiuni, +5V/0,6A și +12V/0,12A, care printr-un conector mamă cu patru pini se couplează la mufa tată din spatele unității CDROM. Conectorul de legătură cu sursa este recuperat dintr-un calculator și are firul de culoare roșie conectat la +5V, două fire de culoare neagră (pe mijloc) conectate la masă și un fir galben conectat la +12V.

Semnalul audio de ieșire se poate prelua atât din partea frontală, printr-un jack stereo, cât și din spate, prin conectorul cu patru pini și cablul de legătură cu placa audio. Nivelul de semnal din partea frontală se reglează din potențiometrul aflat lângă jack (figura 1). Tot pe panoul frontal există un LED care indică funcționarea unității CDROM și două butoane pentru comanda de play/schimbare pistă și eject/retract.

CD-PLAYER

Este introdus în interiorul unității CDROM, se apasă butonul play și se regleză volumul dorit din potențiometrul de pe panoul frontal. Pentru a trece manual la altă melodie se apasă pe butonul play, la fiecare apăsare se trece automat la melodia următoare.

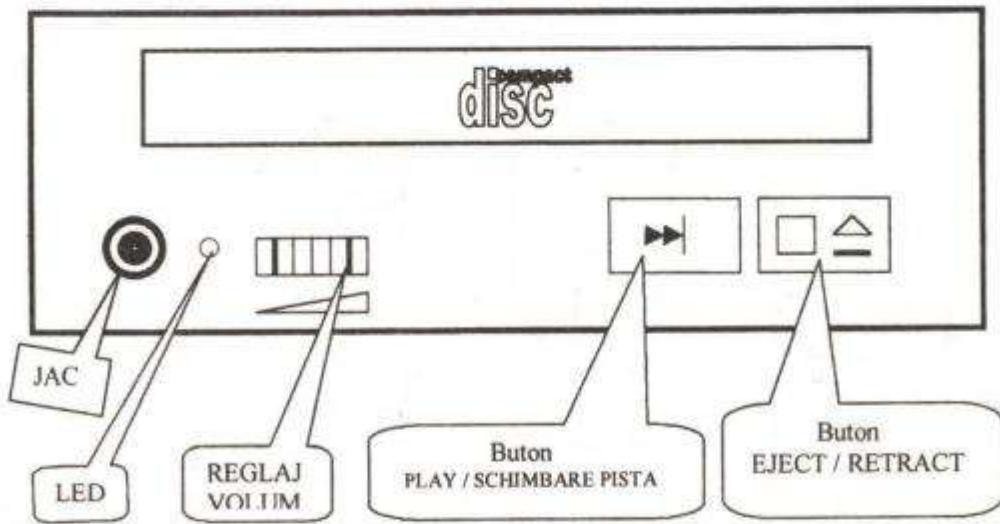
În figura 2 sunt prezentate conectorul tată de alimentare din spatele unității CDROM și semnificația pinilor circuitului integrat TDA 2009. Acest circuit este un amplificator audio de putere cu performanțe ridicate, necesitând un număr redus de componente externe, tensiunea maximă de alimentare este +28V și curentul în sarcină de maximum 3,5A.



Semnalul audio stereo poate fi cuplat la intrarea unei combine audio sau la un amplificator audio de putere.


În continuare se prezintă o schemă de amplificator audio realizat cu circuitul integrat TDA 2009. Montajul propus poate fi utilizat staționar sau pe un autoturism. După cuplarea tensiunilor de alimentare a difuzoarelor și a jackului se apasă butonul eject, se aşază discul audio digital, se apasă din nou butonul eject și discul

sursa de alimentare este realizată cu două circuite integrate cunoscute, LM 7812 și LM 7805 (în capsulă TO3), stabilizatoare de tensiune pozitivă, alimentate dintr-o singură tensiune. Pentru a micșora puterea dissipată de regulatorul de +5V s-a introdus o rezistență cu valoarea de 10-12 ohmi/5-7W în serie cu acesta. Sunt necesare radiatoare adecvate atât pentru stabilizatoare, cât și pentru amplificatorul audio.

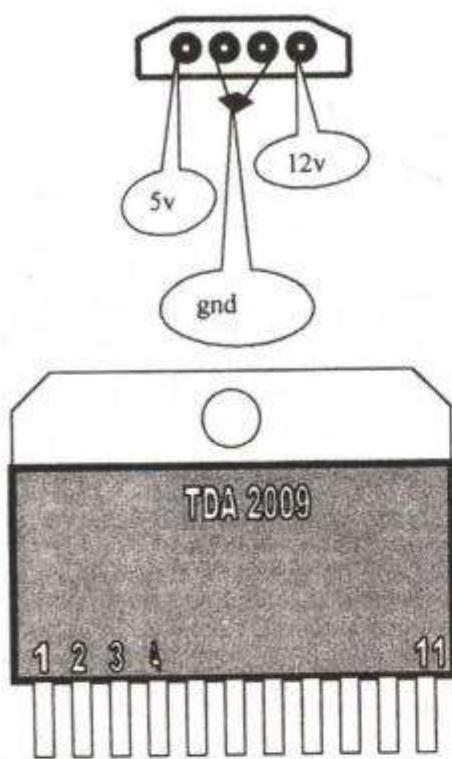


2

Nr. pin	TDA 2009	
1	Intrare amplificatorul 1	neinversoare
2	Intrare amplificatorul 1	inversoare
3	SVRR eliminare riplu	
4	Intrare amplificatorul 2	inversoare
5	Intrare amplificatorul 2	neinversoare
6	GND masă alimentare	
7	N.C. (neconectat)	
8	Ieșire amplificator 2	
9	+V (alimentare tensiune)	
10	Ieșire amplificator 1	
11	N.C. (neconectat)	

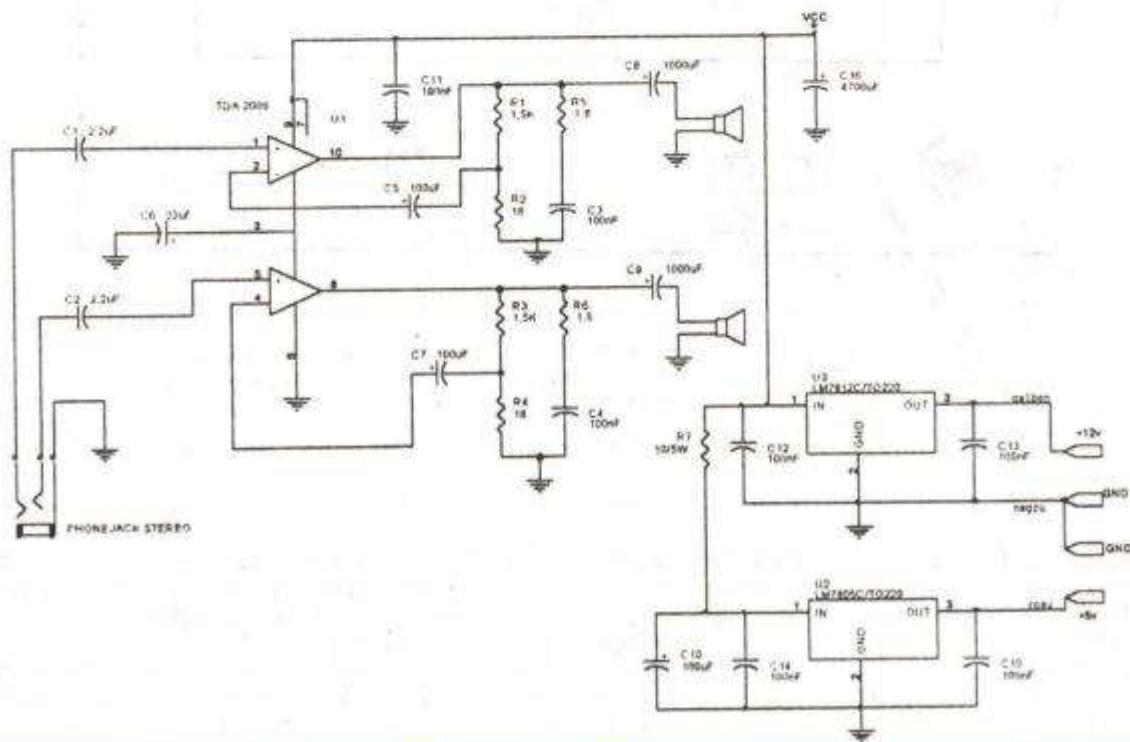


3

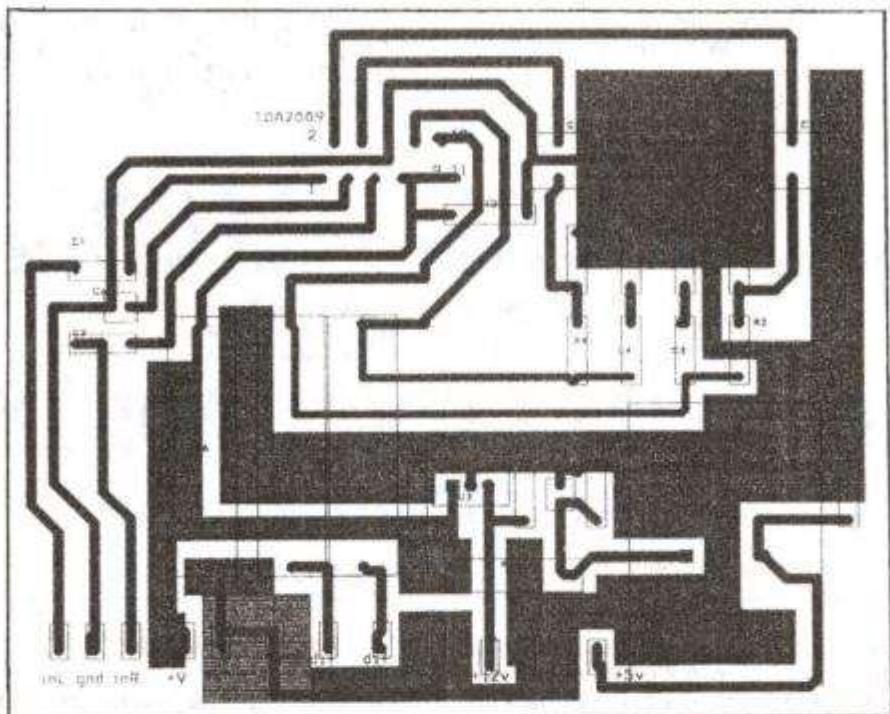În figura 3 este prezentată schema electronică a montajului, iar în figurile 4a și b se prezintă cablajul imprimat și planul de implantare a componentelor electronice.



4a

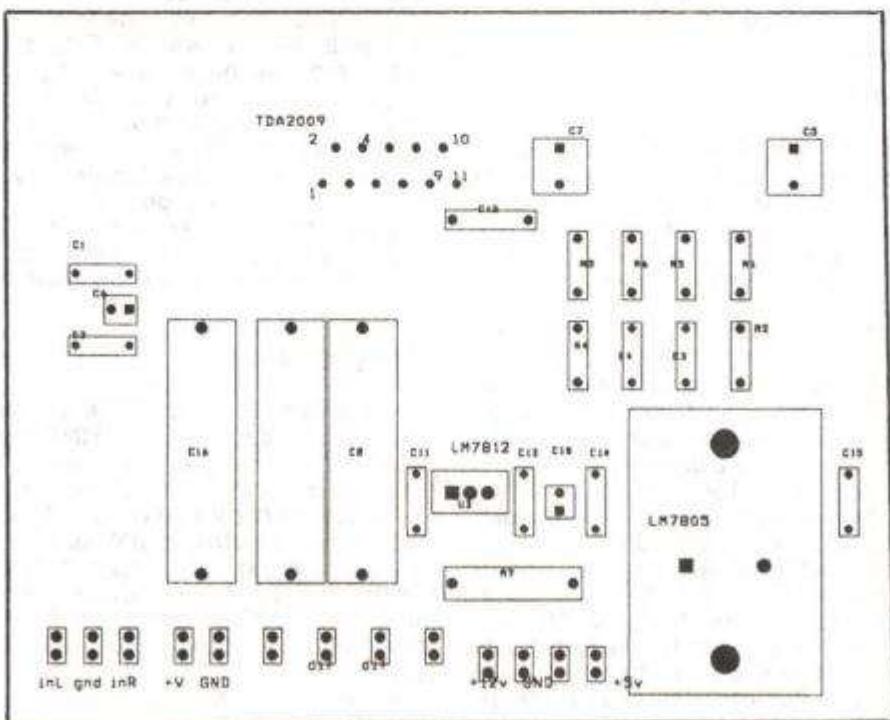

4b

Deși fenomenul televiziunii prin cablu -CATV- a atins proporții de masă, există încă mulți telespectatori care, din diferite motive, nu doresc să se "cableze". Pentru acestia, programele emise de Televiziunea Română (TVR 1, respectiv TVR 2) și de alte televiziuni cu acoperire (cvasi) națională, ca Antena 1, Tele 7 abc, PRO TV sau mai restrânsă (locală) și recepționabile prin antena individuală sau colectivă sunt suficiente. Rezultă că o Telecomandă (prescurtată în rândurile următoare prin inițialele Tc) cu 8 programe este ideală pentru aceste persoane. În plus, prețul modernizării Televizorului Color (TVC) este redus la mai puțin de o treime față de una cu 55 sau 90 de pro-

această soluție deoarece :

- a) la fiecare pornire se alimentează și circuitul de demagnetizare a tubului cinescop;
- b) se evită funcționarea inutilă și fără sarcină principală a chopperului TVC - cazul întreruperii alimentării cu tensiune a etajului final de linii.

DIN MOTIVE EVIDENTE NU RECOMAND
"ÎNCHIDEREA TVC DIN Tc SI LÂSAREA LUI ÎN
STAND-BY" PENTRU PERIOADE MARI DE TIMP-
INCLUSIV PESTE NOAPTE.

MONTAREA UNEI TELECOMENZI CU 8 PROGRAME ÎN TELEVIZOARELE COLOR ROMÂNEȘTI SAU STRĂINE

Ing. Florentin Octavian STĂNESCU

grame. Evident, Tc se poate instala și pentru mai puține programe, dacă în zonă nu sunt recepționate 8 posturi.

Această Tc se găsește în magazinele de specialitate sub formă unui kit compus din 3 blocuri funcționale, Emițătorul (E), Receptorul (R) și Unitatea de Comandă (UC), a căror adaptare se realizează relativ ușor de către oricine a studiat și înțeles schema și funcționarea TVC-ului în care se va monta, cât și a Tc.

FUNCTIONAREA Tc

După cum se vede din figura 1, la apăsarea oricărui dintre butoanele E, circuitul integrat specializat KP 1506 XII 1 generează la pinul 5 un tren de impulsuri care corespund butonului selectat. Frevența acestora este stabilită de rețea RC (33 kΩ+10 kΩ, respectiv 200 pF), aflată între pinii 2, 3 și respectiv 4. Aceste impulsuri sunt amplificate de tranzistoarele KT 315, respectiv KT 972, care au ca sarcină o diodă emițătoare în infraroșu, A Л 156.

Receptorul (R) Tc captează semnalul emis cu ajutorul fotodiodei ФД 101. După amplificarea cu 4 tranzistoare KT 315 B, prin pinul 5 al conectorului și grupul RC (10 kΩ și 0,1 μF), semnalul ajunge în pinul 16 al microprocesorului (μP) KP 1506 XII 2. Acesta funcționează având ca bază de timp internă un oscilator cu cuaț de 4 MHz conectat între pinul 23 și +Vcc.

Confirmarea recepționării și executării comenzi transmise se face de către LED-ul АЛ 307 cu emisie în spectrul vizibil (culoarea roșie), montat în aceeași carcăsu cu R, care pălpăie în ritmul semnalului furnizat de μP la pinul 17 și amplificat de două tranzistoare KT 315 B. Acest LED este montat între pinii 3 și respectiv 6 ai R.

Tot μP generează la pinul 14 semnalul de STAND-BY, care este amplificat de tranzistorul KT 315 B ce actionează releul de alimentare a TVC-ului. Am ales

REGLAJELE AUDIO-VIDEO

Firele de reglaj se conectează în paralel pe cursorele potențiometrelor respective. Această soluție - deși aparent ilogică - s-a impus în practică deoarece unii din beneficiarii montării acestui tip de Tc - cu o vîrstă respectabilă - rătăcesc în mod repetat E și doresc să poată efectua reglajele și de la panoul aparatului, la fel ca înainte de montarea ei. Este evident că tensiunile furnizate de UC nu vor putea depăși nivelurile impuse de poziția cursorului potențiometrului respectiv. Cum nimici nu solicită în mod normal TVC-ul la maxim, soluția unui reglaj în sensul micșorării și revenirii la o valoare - considerată de fiecare utilizator în parte - optimă s-a dovedit extrem de practică.


Este evident că cei nemulțumiți pot întrerupe firele respective cuplând în locul lor cele corespunzătoare din UC. Astfel reglajele se vor face numai din Tc.


Reglajul audio

Semnalele de comandă pentru reglajul volumului și /sau blocarea sunetului - MUTING-ul folosit atunci când sună telefonul în mijlocul unui film - este generat la pinul 5 al μP și transmis prin rezistență serie de 39 kΩ grupului RC paralel (22 kΩ cu 0,1 μF). Apoi este aplicat etajului de Reglaj Electronic al Volumului (REV) din TVC, în care se montează conectorul 6025, pinul pentru TVC Cromatic și respectiv modulul A 1.3, conectorul X 1, pinul 2, în cazul TVC tip Elcrom. Pentru TVC tip Elcrom, eventualele ajustări se fac din semireglabilul R7 (6,8 kΩ).

Pentru TVC de generație mai veche - Telecolor 3006(7), fără REV, este necesară instalarea acestei facilități conform celor enumerate mai jos -vezi [1].

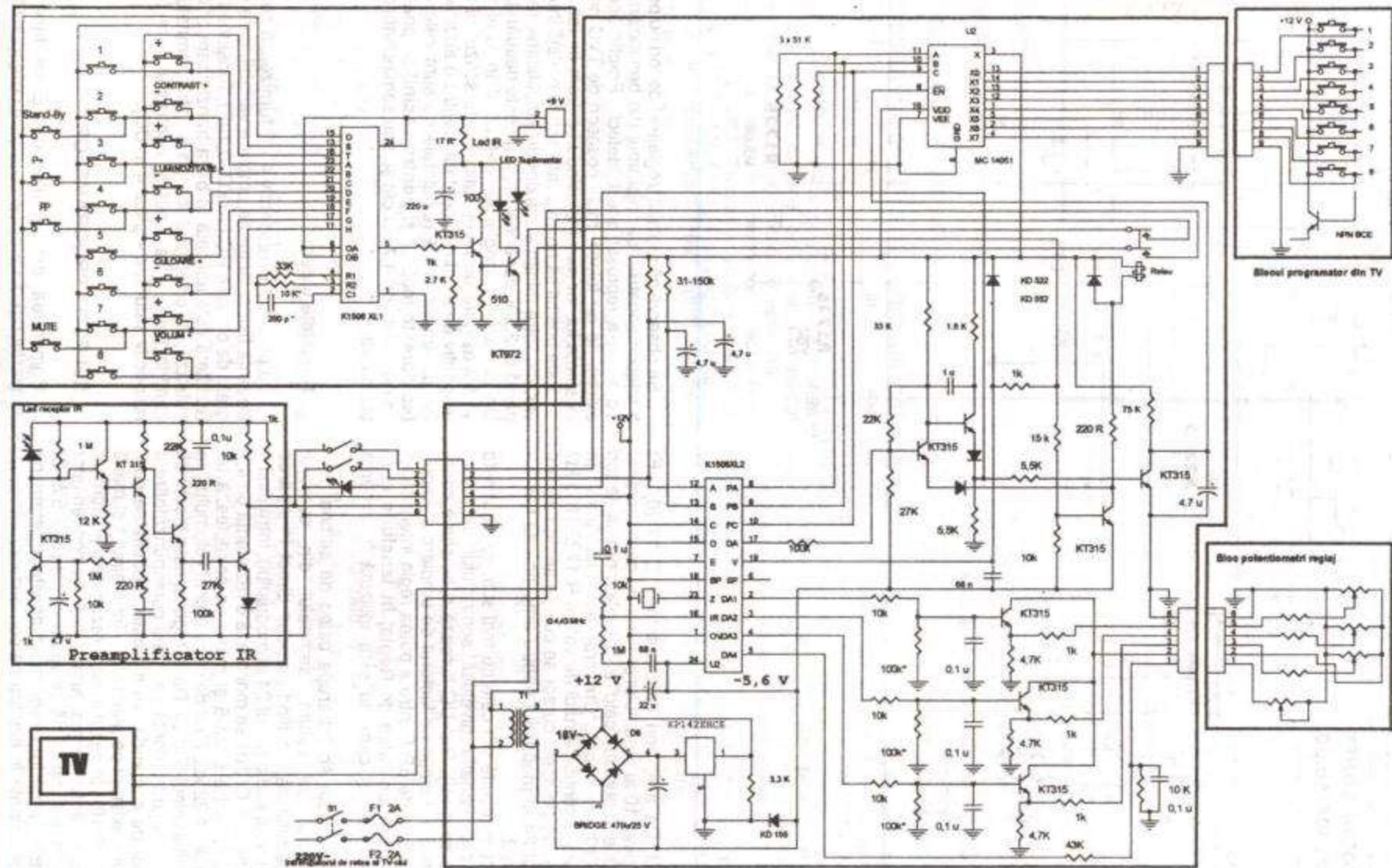Semnalul AF demodulat în circuitul CI 101 A 220 D [echivalentul lui TDA 120] este disponibil la pinul 8 al



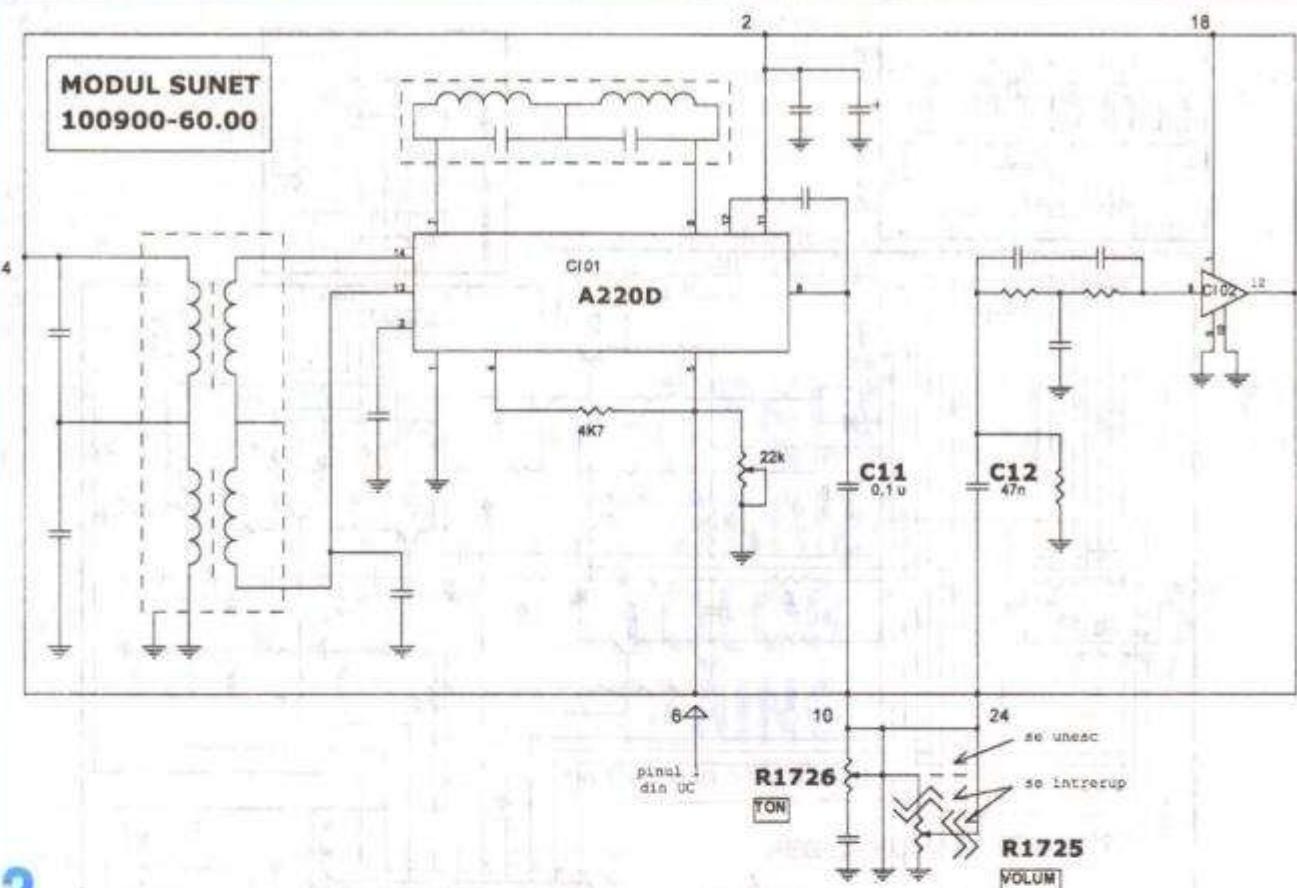

integratului. De aici, prin condensatorul C 11 ($0,1\mu F$) ajunge la pinul 10 al modulului și printr-un cablu ecranat este introdus în punctul "cald" al potențiometrului de ton R 1726 ($10 k\Omega$ liniar). Cursorul acestuia "intră" în extremitatea potențiometrului de volum R 1725 ($100 k\Omega$ logaritmic). De pe acest cursor se culege semnalul care atacă pinul 24 al modulului pentru amplificarea finală - vezi figura 2.

După cum rezultă din cele de mai sus, volumul este controlat prin variația nivelului semnalului de audio (**Reglaj în semnal**). Dar UC livră o tensiune continuu variabilă în funcție de factorul de umplere al impulsurilor furnizate de μP . Pentru a putea regla intensitatea audieri folosim facilitatea de **Reglaj în tensiune** existentă în CI 101 și care nu este utilizată în schema inițială.

Pentru aceasta se întrerupe calea de semnal prin potențiometrul de volum, semnalul din cursorul potențiometrului de ton fiind introdus direct în intrarea amplificatorului audio (pinul 24 al modulului). Între pinii 4 și, respectiv, 5 ai CI 101 se montează o rezistență de $4,7 k\Omega/0,25W$, iar între pinul 5 și masă se conectează un semireglabil de $22 k\Omega$. Firul de comandă al volumului din UC este lipit la pinul 5 al CI. Dacă reglajul este însotit de un brum deranjant datorită nefiltrării corespunzătoare a impulsurilor de comandă, se mărește capacitatea condensatorului existent pe placă UC – între pinul 1 și masă - cu $0,1 \div 1 \mu F/16V$. În cazul în care rezultatele nu sunt pe măsură așteptărilor se mai adaugă un alt condensator de filtraj – în aceeași gamă de valori - între pinul 5 al CI 101 și masă. O mărire exagerată a acestora determină o inerție deranjantă în efectuarea comenziilor.

Se observă că reglajul (reglaje) de ton nu poate (pot) fi telecomandat(e), dar nici unul din beneficiarii montării Tc nu mi-a reproșat acest "defect". Practic acesta este extrem de rar folosit, mulți posesori de TVC neștiind de existența lui, iar restul folosindu-l extrem de rar.

Este posibil să nu se poată obține o plajă integrală de variație între minim + maxim de amplificare, respectiv o gamă $0 \div 2,5 V$, dar acest lucru nu este neapărat necesar. Un domeniu de reglaj de $+/-0,25 V$ în jurul valorii de $+1,5 V$ asigură un nivel suficient de scăzut al sunetului respectiv un maxim acceptabil pentru o audiere normală într-o cameră. Dacă rezultatele nu sunt cele așteptate (**se dorește muzică și pentru vecini**) se poate modifica rezistența de $4,7 k\Omega$ cât și /sau semireglabilul și relua tatonarea.

Reglaje video

La pinii 2, 3 și respectiv 4 μP furnizează semnale cu frecvență fixă și factor de umplere variabil, care sunt integrate de celulele RC ($10 k\Omega$, $0,1\mu F$). Tensiunea continuu rezultată este aplicată în baza tranzistoarelor care controlează, în colectorul lor, parametrii semnalului video (luminositatea – la pinul 5, contrastul – la pinul 3 și respectiv saturarea – pinul 4 al UC).

SELECTIA PROGRAMELOR

Comutarea programelor din E se face fie prin apăsarea directă a tastei numerice corespunzătoare, fie

PINUL ADRESAT				PROGRAM SELECTAT
RESET	C	B	A	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
0	0	1	0	3
0	0	1	1	4
0	1	0	0	5
0	1	0	1	6
0	1	1	0	7
0	1	1	1	8
1	X	X	X	NICI UNUL

CONVENTII LOGICE :

"1" = NIVEL LOGIC "SUS" (HIGH)

"0" = NIVEL LOGIC "JOS" (LOW)

"X" = INDIFERENT DE NIVELUL LOGIC APLICAT
(DON'T CARE)

prin tastă P+ - funcția ZAPP - care determină avansul cu câte un program (de ex: 6, 7, 8, 1, 2 etc.) în scopul unei baleieri mai rapide a programelor recepționate.

μP generează la pinii 8, 9 și respectiv 10 echivalentul BCD al tastei apăsatate. Decodarea se face cu ajutorul circuitului 561 K17 2 - MUX/DMUX analogic (echivalentul românesc este cunoscutul MMC 4051), conform tabelului de adevarălăturat.

Firele de comandă se conectează în bazele tranzistorilor din programator. Pentru TVC tip АЛФА care au în placă programatorului CI tip K 174 КН 2, firele se legă în paralel pe butoanele respective - evident firul programului 1 la tastă 1, 2 la 2 s.a.m.d.

In cazul TVC Cromatic care folosesc în programator CI tip MMP 710 și respectiv MMP 711 este necesară conectarea în paralel cu fiecare buton de comandă a către unui tranzistor NPN (orice BC 107+109, 171+174 etc.) care va fi comandat de semnalul din UC. Această adaptare a fost realizată prima dată (și funcționează și în prezent în Cromaticul personal) de colegul meu, ing. Burcea Gabriel, în aprilie 1998.

La ieșirea din STAND-BY, μP forțează plecarea din programul 1, la fel ca înainte de instalarea Tc.

Dacă televizorul respectiv nu este prevăzut cu programator electronic - TVC tip Telecolor 3006(7) - este necesară instalarea unuia de Cromatic sau oricare alt tip disponibil - care se găsește ca piesă de schimb în magazinele de specialitate. Conectarea acestuia în locul celui existent este o operație extrem de simplă. Practic se înlocuiesc firele și se fixează mecanic noul selector respectând corespondențele funcționale, după studiul comparativ al celor două montaje și al posibilităților de adaptare mecanică.

OBSERVATII FINALE

Pentru a evita comenzi false provocate de paraziți electrici induși de motoarele fönurilor sau

al aspiratoarelor de praf este obligatorie păstrarea R în ecranul metalic în care a fost livrat.

La acționări repetate ale butonului de STAND-BY la intervale de timp scurte, ca o protecție la joaca copiilor, datorită soft-ului implementat în μP UC, televizorul se blochează în stare nealimentată și nu mai lese din această stare mai repede de 2 minute indiferent de acționările -disperate- ale E. LED-ul roșu din R rămâne aprins în permanență semnalizând regimul de protecție.

Unii beneficiari ai instalării Tc au dorit o confirmare a apăsării butoanelor E. Aceasta se realizează extrem de simplu montând în paralel cu LED-ul emițător în infraroșu un LED cu radiație în spectrul vizibil - de orice culoare - care va clipi semnalizând emisia. Eventual se va micșora și rezistența de limitare corespunzătoare.

Dacă apar fenomene de acționare necomandată a E se verifică și înlocuiește condensatorul de filtraj de pe placă (220μF / 16V), a cărui capacitatea a scăzut sensibil.

Recomand amplasarea unei folii de plastic transparente de culoare roșie în fața găuril practicate în masca TVC unde a fost montat R.

UC se fixează cu holzsuruburi de carcasa de lemn cât mai departe de tubul cinescop, pentru minimizarea radiatiilor parazite ale transformatorului de alimentare propriu.

Primul exemplar al Tc cu 8 programe a fost montat într-un TVC Elcrom în august 1994 și funcționează impecabil și în prezent. Singurele intervenții necesare în tot acest interval au constat în:

-schimbarea bateriilor E (la aproximativ 2 ani, în funcție de "gradul de butonare" și de calitatea lor);

-spălarea E - după ce o ceașcă de ceai a fost vărsată peste el.

Tranzistoarele KT 315 Б (KT 972) pot fi înlocuite cu uzualele BC-uri NPN (107+109, 171+174 etc.) respectiv BD-uri NPN din orice serie (135, 235 etc.) respectând evident polaritatea și dispoziția pinilor -vezi figura 1. Diodele KD 522 sunt echivalente cu orice diodă cu siliciu de uz general (1N 4001, 4148, BA 159, 243 etc.). Circuitele integrate KP 1506 ХЛ 1 și KP 1506 ХЛ 2 pot fi înlocuite cu SAA 1250, respectiv SAA 1251.

O altă aplicație interesantă a prezentului kit este cea în care tensiunile de reglaj sunt aplicate unui montaj cu circuit integrat dedicat - de ex. TDA 1524 - pentru reglajele audio (volumul rămâne neschimbă, reglajul de balans este comandat de reglajul de saturatie, cu reglajul de contrast acționăm reglajul de joase etc.).

Tastele numerice vor comanda intrările surselor audio - CAS, CD, TUNER etc. - prin comutatoarele electronice specializate (de ex. TDA 1029 sau TDA 1029). Autorul acestor rânduri lucrează la un asemenea proiect. După definitivarea lui rezultatele vor fi accesibile celor interesați prin intermediul aceleiași publicații.

Doresc tuturor ce vor experimenta prezentul montaj SUCCES și aștept observațiile și sugestiile lor pe adresa redacției.

Mulțumesc și pe această cale lui Bugner Horia Alexandru pentru ajutorul acordat în tehnoredactarea acestui material.

Bibliografie

"Telecomanda TV" de Ing. Stănescu Florentin Octavian în "Tehnium international" nr. 5-6/1997

"Circuite integrate liniare. Manual de utilizare", vol. al II-lea, de Ing. A. Vătășescu și colectivul, Editura Tehnică, 1980

UN DEFECT CU... CÂNTEC

Y03FGL

Un vecin din mediul rural mi-a prezentat într-o zi „oful” său cu televizorul color „TELECOLOR 3006” pe care-l are. De vreo câteva luni începând, îmi spuse el, la un moment dat, după punerea în funcție, după un timp ecranul se întunecă, dar sunetul persistă. Durata de funcționare corectă până la apariția defectului era absolut aleatoare, de la ordinul minutelor la cel al orelor sau al câtorva zile. A dus bietul vecin televizorul la un depanator de profesie (cale de 25 km), i-a explicat acestuia defectul, acesta a tinut televizorul conectat la rețea timp de 45 de minute, timp în care a funcționat ireproșabil!

Depanatorul i-a spus că probabil a fost vorba de un contact imperfect, care în urma zdruncinăturilor de pe timpu transportului s-a remediat singur. Aduce vecinul televizorul acasă, îl conectează la rețea, este fericit circa 10 minute, după care... iar apare defectul! După o „răcire” a televizorului de cca 20 de minute, la o nouă pornire, televizorul funcționa bine un timp numai de el știut, după care... iar dandanaua. Bietul vecin, înnebunit, mi-a smuls promisiunea să-l „vizitez”. M-am „înarmat” cu un MAVO-metru, un letcon cu accesoriile și trusa de surubelnițe.

Am desfăcut capacul televizorului, am pornit aparatul și m-am așezat în spatele lui și am așteptat. După exact 9 minute de funcționare corectă, ecranul s-a stins brusc. Imediat am observat că filamentul tubului cinescop este stins și că tensiunea continuă de filament de 6,3 V este lipsă.


Evident, simptomul conducea către blocul de alimentare al televizorului cu sursa sa de comutare, a cărui schemă o reproduc alăturat. Demontând sursa, am inspectat-o organoleptic, dar la prima vedere nu am constat nimic evident. Cu ajutorul ohmmetrului m-am convins că nici o componentă activă (tranzistoare, diode) nu este defectă, după cum nici o componentă pasivă (condensatoare, rezistoare). Deodată, evrika! În zona de plantare a transformatorului Tr. 20 cu miez de ferită EE42, observ o tendință de carbonizare a substratului circuitului imprimat, în zona pinilor de implantare a transformatorului de impulsuri pe circuit. Aici este vorba de rezistență de contact, de temperaturi mari, de carbonizare și... oxidare, mi-am zis! Curățând cu o pensulă și niște acetona zona contactelor, am observat că în loc ca toate lipiturile să arate corect, parte din ele arătau „suspect”. Folosind un decapant puternic (o picătură de acid ortofosforic pentru fiecare pin), am refăcut cu ajutorul ciocanului de lipit toate conexiunile dubioase. Am curățat cu o pensulă și acetona resturile de acid de pe montaj, am montat blocul de alimentare la loc și... l-am făcut pe vecin fericit!

Două ore, cât am stat la el, televizorul a funcționat continuu și sper să facă în continuare mult timp.

Totuși, niște concluzii:

– depistarea contactelor imperfecte este dificilă practic, iar cea a contactelor imperfecte care apar și dispar aleatoriu este încă și mai dificilă, ea cere multă răbdare și experiență practică;

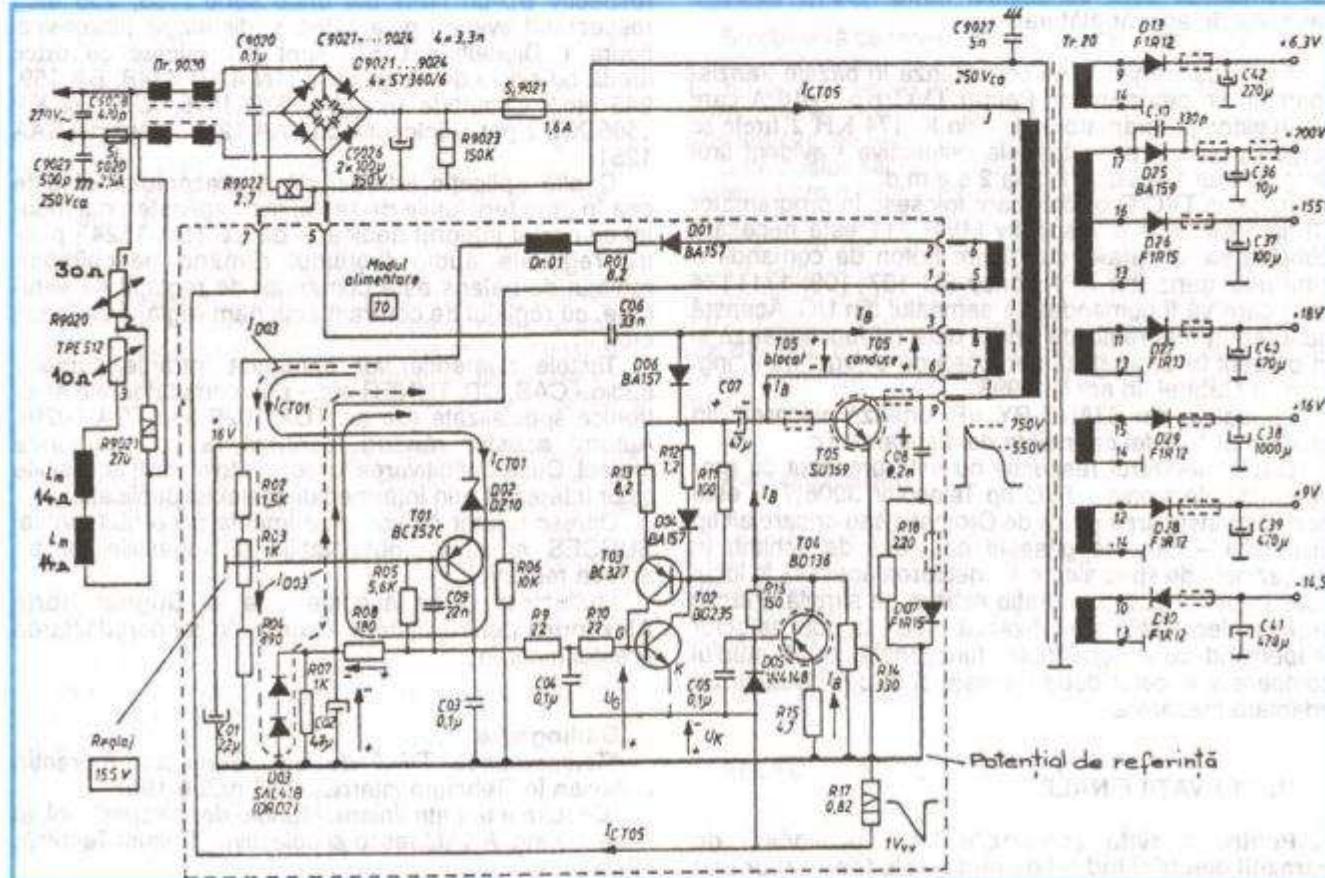– defectiunea se datorează muncitorului electronist care a plantat transformatorul și care nu a prea știut cea ce lipitură cu rezistență de contact ZERO (adică o lipitură „perfectă”). El n-a decapat bine pinii și componentele ce trebuiau lipite, n-a avut materiale suficient de bune, s-a grăbit (de, normal!), pregătirea sa profesională nu era prea grozavă etc.



Pagini realizate în colaborare cu Federația Română de Radioamatorism

RADIORECEPTOR SUMPLU

Pentru RGA pe 3,5 MHz



În figura 1 este prezentată schema de principiu a unui radioreceptor portabil (vezi foto) pentru concursurile de "vânătoare de vulpi" pe 3,5 MHz. Schema se bazează pe circuitele integrate TBA 570A (radioreceptor MA-MF) și βA741N (amplificator operațional).

Receptorul este o superheterodină cu frecvență intermediară de 455 kHz, filtrul de ieșirea mixerului fiind piezo-ceramic (FP) de tipul LT 455 G (se poate folosi oricare alt tip).

Circuitul de intrare, montat pe o bară de antenă din ferită de RF ($\varnothing = 11$, $l = 190$), se poate acorda în jurul frecvenței de 3500 kHz cu ajutorul condensatorului trimer C1 (10-40 pF). În mod corespunzător, frecvența oscillatorului local se poate ajusta în jurul valorii $3500 - 455 = 3045$ kHz cu ajutorul condensatorului trimer C5, precum și al miezului de ferită al bobinei de inductanță L3.


RO-71 100 București, C.P. 22-50
Tel./Fax: 01-315.55.75
E-mail:
yo3kaa@pcnet.pcnet.ro
yo3kaa@allnet.ro
WEB: www.qsl.net/yo3kaa

Nivelul semnalului detectat se reglează cu R4 (axul scos pe panou). După o amplificare în AF cu ajutorul etajului realizat cu βA741N, semnalul de ieșire este ascultat într-o pereche de căști miniaturale (de Walkman) cu rezistență de $4 \text{ k}\Omega$. Alimentarea se face de la un acumulator Cd-Ni cu 6 elemente ($6 \times 1,2 \text{ V} = 7,2 \text{ V}$), care nu se încorporează în radioreceptor.


Pentru realizare s-a folosit o cutie de plastic, pentru buretele de uns pantofii cu cremă (fig. 3). Pentru comoditatea montării s-au realizat două plăci de circuit imprimat (fig. 2). Placa din figura 2a (45 x 55) este destinată circuitului electronic aferent lui TBA570A, iar placa din figura 2b (30 x 30) pentru βA741N.

Antena de ferită are pentru $L_1 = 17$ spire pe suport izolator (ex. hostafan, celofan etc.), din conductor CuEm 0,8 (de preferat izolat și cu mătase). Bobina de inductanță L_2 are 2 spire, tot de 0,8 mm diametru, și se plasează peste L_1 .



1

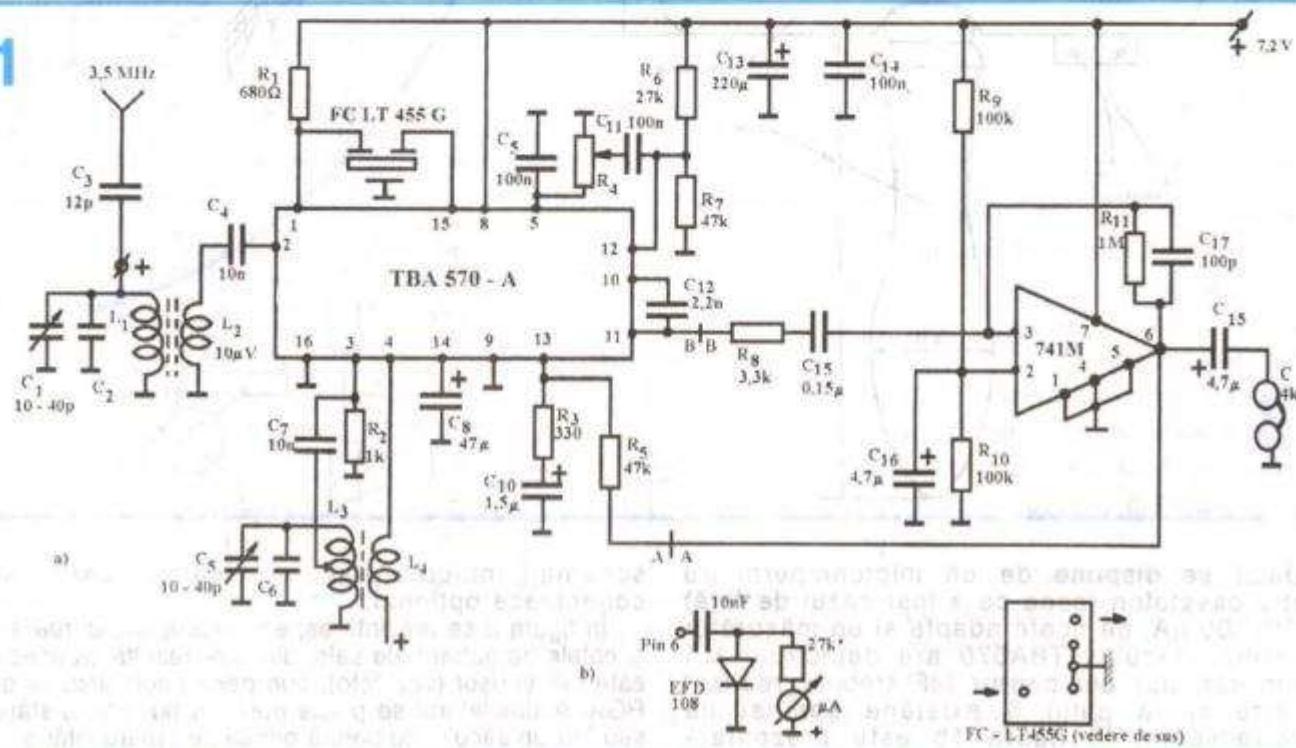

2a

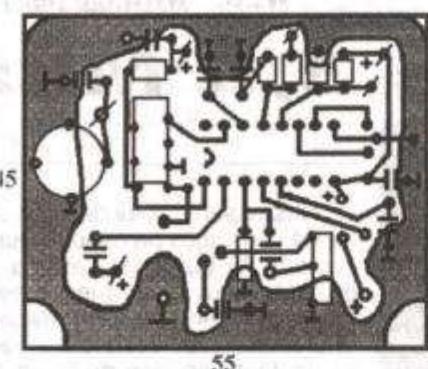

2b

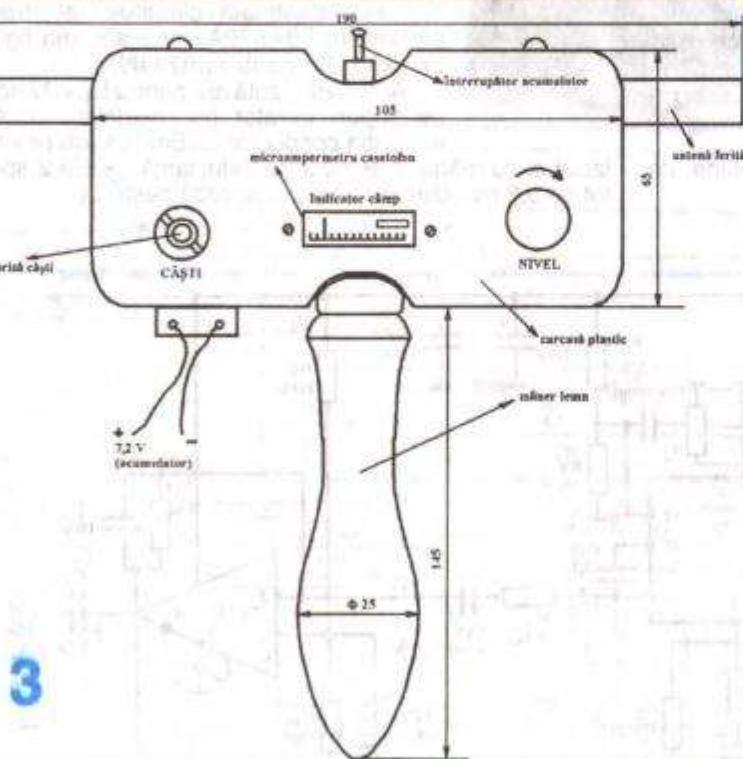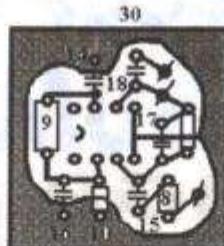

3


Dacă se dispune de un microampermetru pentru casetofon (ceea ce a fost cazul de față) de $30+100 \mu\text{A}$, se poate adapta și un măsurător de câmp. Circuitul TBA570 are detectorul MA incorporat, dar cel pentru MF trebuie realizat în exterior la pinul 6 existând semnal de radiofreqvență. În figura 1b este prezentată

schema indicatorului de câmp care se conectează optional.


În figura 3 se prezintă aspectul receptorului realizat și cotele de gabarit ale sale, din care rezultă că acesta este mic și ușor (vezi foto), bun pentru concursurile de RGA. Acumulatorul se poate purta în buzunarul stâng sau într-un săculeț cu baieră prință pe umărul stâng.

RADIOBALIZĂ ȘI... VULPE

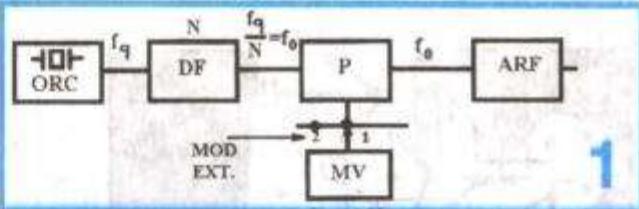
Precum se știe, radiobalizele (radiofarurile) sunt niște emițătoare radio de unde modulate într-un anumit cod și care au frecvență foarte bine stabilizată, care poate fi folosită pentru control sau etalonări. Asemenea radiobalize, de puteri mici (3-5 W), se folo-




1

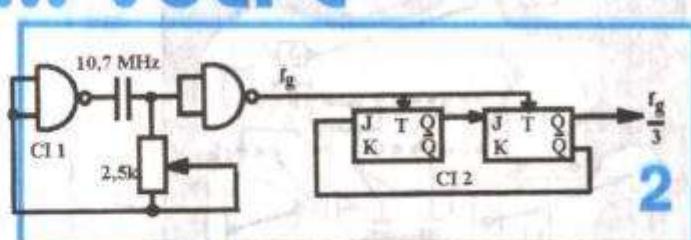

2

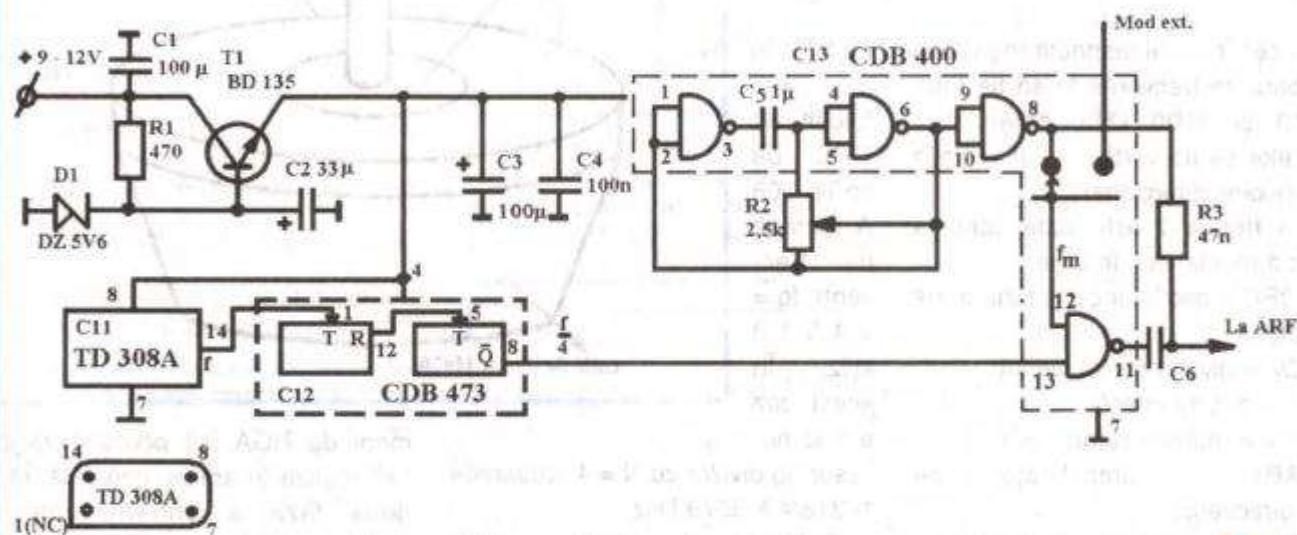

3

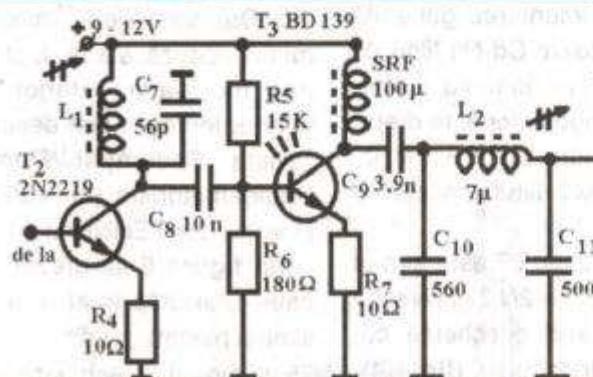


4

sesc și în radiogoniometria de amator (RGA) pe post de... „vulpi”. Ramura cea mai sportivă a sportului radioamatorism este aşa-numita


„vânătoare de vulpi”. În cadrul unor concursuri organizate de radio cluburi, având la bază criterii diverse ca vârstă participanților,

lungimea de undă de lucru etc., concurenții înscriși, dispunând de radioreceptoare portabile preacordate pe frecvența „vulpilor”, încearcă să descopere („vâneze”) radiobalizele („vulpile”) care emit pe aceeași frecvență, dar în coduri diferite și care sunt ascunse în teren în păduri, crânguri, tufoare etc.

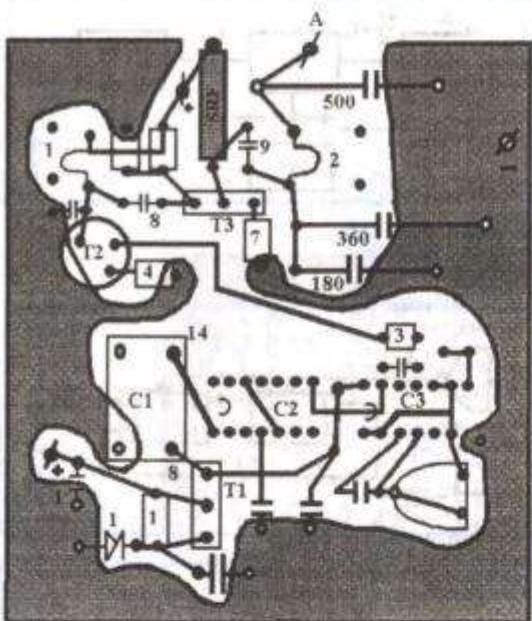Pentru antrenamentul participanților la un concurs de „vânătoare de vulpi” în banda de 3,5 MHz, se propune în articolul de față un montaj de radiobaliză simplu și ușor de realizat.



6

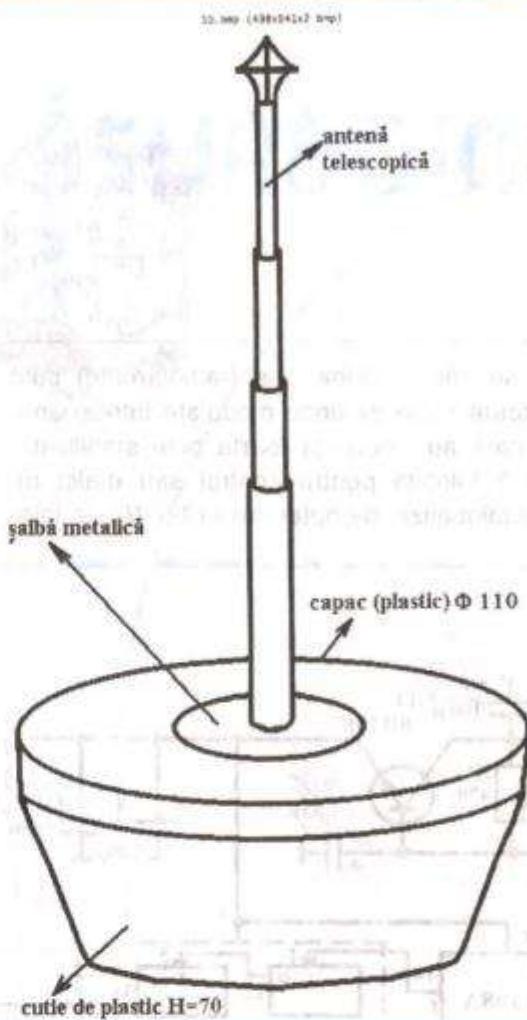

Acest montaj respectă regulile în vigoare ca frecvența să fie între 3510 și 3600 kHz, polarizarea undelor să fie verticală, iar radiatia să fie omnidirecțională.

În figura 1 este dată schema bloc a montajului, în care:

ORC = oscilator cu rezonator de quart;

DF = divizor de frecvență;

P = poartă logică;

MV = multivibrator;

ARF = amplificator de radiofrecvență.

Dacă se dispune de un rezonator de quart pe frecvență 10,7 MHz, oscilatorul respectiv (ORC) trebuie asociat cu un divizor de frecvență având $N = 3$, deoarece $10700/3 = 3566$ kHz.

Schema de principiu corespunzătoare acestei soluții este prezentată în figura 2. Este vorba de un oscilator simplu realizat cu 1/2CDB 400 (sau 1/2MMC 4011) și de un divizor cu $N = 3$ realizat cu ajutorul a două trincheră MS, de tipul CDB 473 (sau MMC 4027). Există însă situații când radioamatorii construcțori disponă de alte rezonatoare cu quart, sau chiar de ORC integrate (din diverse dezmembrări ale placilor de calculatoare). Este și cazul

de față, în care s-a folosit un ORC de tip TD 308 A lucrând pe frecvență $f_q = 14318$ kHz. În acest caz a fost necesar un divizor cu $N = 4$, deoarece $14318/4 = 3579$ kHz.

Schema de principiu este prezentată în figura 3. Deoarece s-au folosit circuite integrate TTL, a fost nevoie de un stabilizator de tensiune de 5V, alimentarea generală (de la acumulator Cd-Ni) fiind de 9-12 V. Pentru funcționarea ca bârlidă, semnalul modulator este drept-unghiular (meandre) cu $f_m = 1$ MHz, multivibratorul MV fiind realizat cu CDB 400.

Amplificatorul de RF este format din două etaje ($T_2 = 2N\ 2219A$ și $T_3 = BD\ 139$), având o schemă comună, binecunoscută (fig. 4). Antena, adaptată la BD 139 cu un filtru în π este de tipul baston telescopic.

Pentru prima fază de antrena-

ment de RGA, se poate lucra cu radiobaliza în emisie continuă. În a doua fază a antrenamentelor, înainte de concurs trebuie folosit un modulator exterior special pentru RGA, care să lucreze în codurile stabilite (MOE - MOI - MOS - MOH - MO5) timp de 1 minut, apoi 4 minute pauză și.a.m.d. Un asemenea modulator exterior (manipulator automat) a fost descris atât în revista Federatiei Române de Radioamatorism (nr. 10/2000), cât și în revista TEHNİUM (nr. 6/2001).

În figura 5 se prezintă desenul cablajului imprimat (pe substrat simplu placat), cu dimensiunile 75×75 , și modul de echipare cu componente.

În sfârșit, în figura 6 se prezintă aspectul fizic al „vulpiei” realizate practic.

Dumitru LUPARU - Galați

Specialistul și colaboratorul revistei TEHNIUM în probleme de incinte acustice este dl ing. Aurelian MATEESCU (București, Sect. 2, B-dul Lacul Tei 60). Ii puteți scrie și solicita informațiile dorite, eventual îl puteți ruga să vă ajute și în proiectarea boxei pentru difuzorul de calitate pe care l-ați procurat.

Ion MARTIN - Cărbunesti

Dacă ați trimis articolul la adresa Redacția TEHNIUM, Piața Presei Libere, nr. 1, București și nu la altă adresă, ei bine, ne pare foarte rău, dar nu l-am primit.

Vă rugăm să reveniți cu o copie a articolului, al cărui titlu este interesant.

Silviu POPA - București**Constantin VOICU - București****Gabriel BONEA - Brăila****Victor CONSTANTIN - Buzău****Gheorghe NISTOR - Zărnești****Ioan NISTOR - Cluj-Napoca**


Dumneavoastră solicitați scheme de principiu și documentație referi-



pentru diverse circuite integrate etc. Cu regret vă comunicăm că redacția revistei TEHNIUM nu dispune de o bibliotecă tehnică cu astfel de documentații și nici de personal de deservire. Redacția poate pune la dispoziție cititorului numai scheme publicate în TEHNIUM.

Sebastian BONDAR - Holod (Bihor)

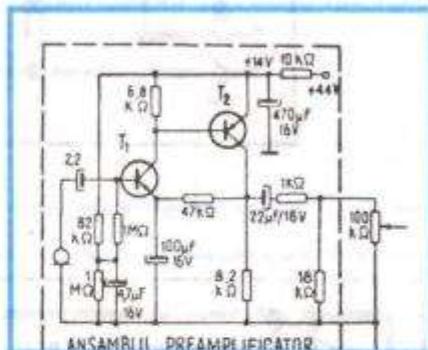Informațiile solicitate v-au fost trimise printr-o scrisoare.









toare la diverse aparate de măsură electronice, radiocasetofonoane, televizoare color, radioreceptoare TV SAT, date de catalog și echivalențe

Stefan HOMOCIANU - Focșani

Am găsit schema de amplificator audio solicitată, cu performanțe: sensibilitate 0,5 mV, putere de ieșire 50-100 W pe o sarcină de 8-4 Ω, alimentare 44-62 V.

Publ. cām alăturat schemele soliciitate.

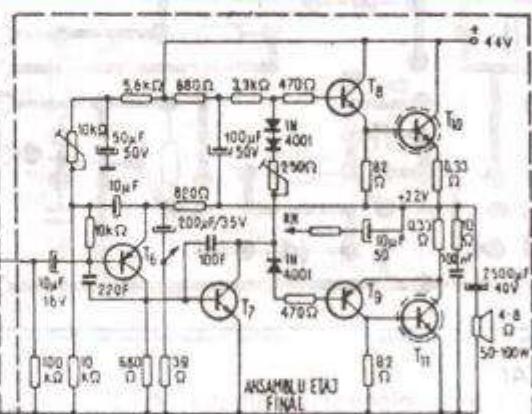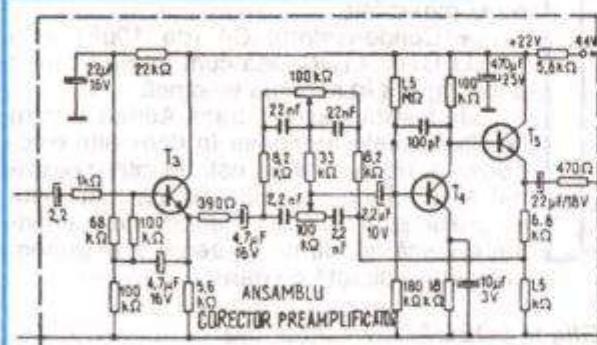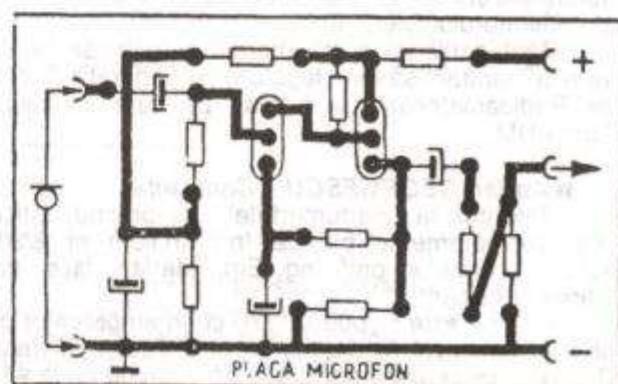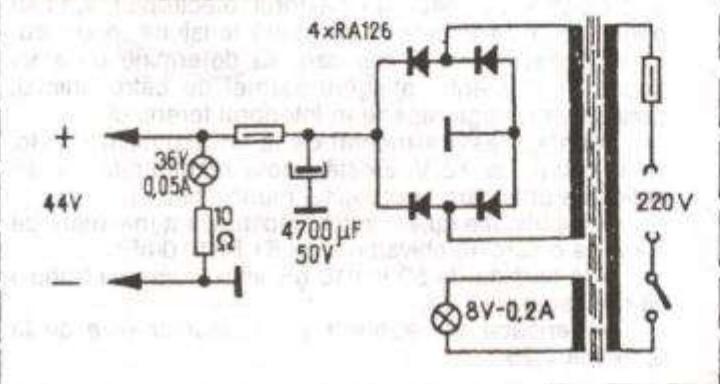**ANSAMBLU ALIMENTATOR**

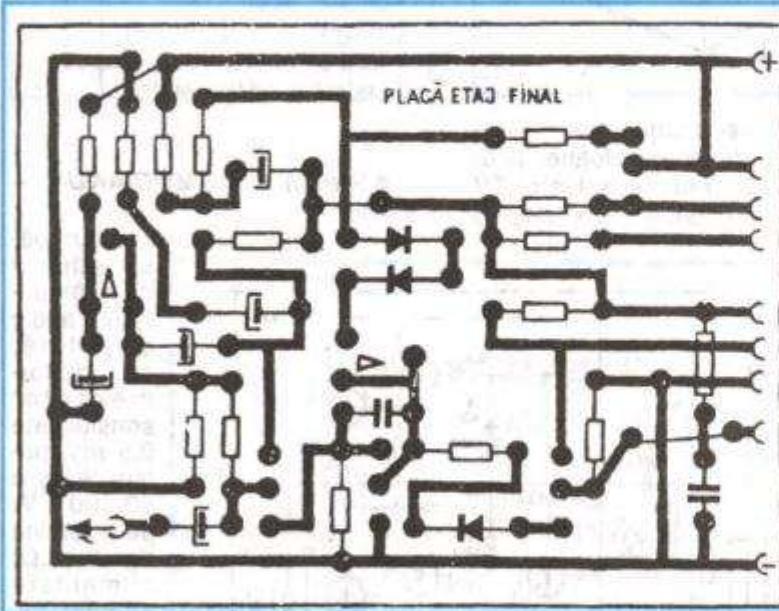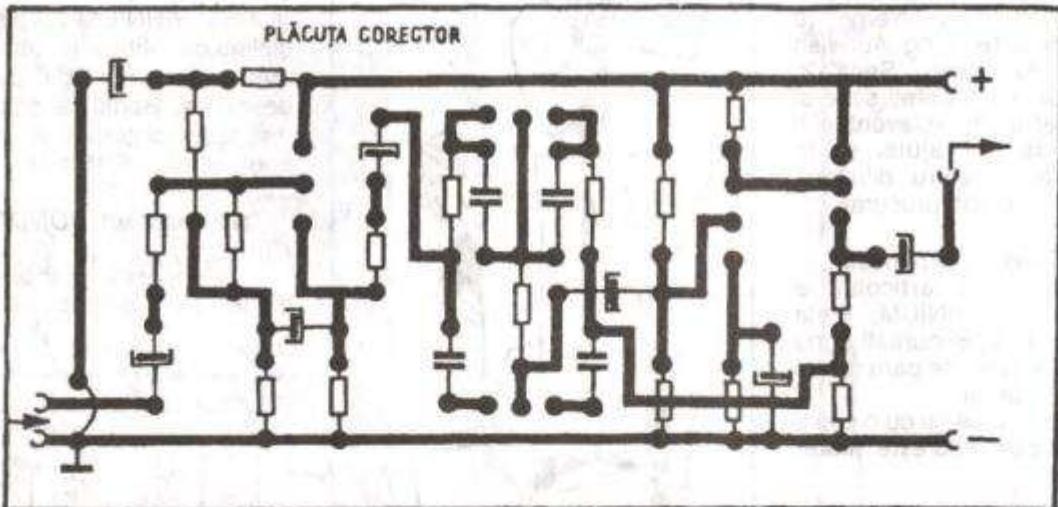

■ Petrică BOSTAN

Dacă erați nu numai electronist amator, ci și radioamator, ati fi știut, desigur, că „BUGUL” este un manipulator MORSE perfectionat (cu ceva... electrică) în care duratele liniilor și punctelor (de fapt ale sunetelor lungi și scurte) sunt „standardizate” la două durate fixe și nu depind de imperfecțiunile de manipulare ale operatorului telegrafic.

Dacă dorîți, totuși, să abordați și astfel de montaje, vă recomandăm să luați legătura cu Federația Română de Radioamatorism, la adresa pe care o găsiți în TEHNİUM.

■ Adrian GEORGESCU – Constanța

Referitor la „nedumeririle” dv. privind articolul „Egalizor parametric” publicat în „Tehnium” nr. 2/2002, autorul articolului, prof. ing. Emil Marian, face următoarele precizări:

- A2 nu este o „poartă” (?) ci un amplificator operațional amplasat în montaj ca amplificator diferențial. Deci, el inversează ca fază semnalul primit de la A1 pe

intrarea inversoare și menține ca fază semnalele furnizate de A3 și A4, însumate prin intermediul rezistențelor R6 și R7 pe intrarea neinversoare.

- Amplificatoarele operaționale A3 și A4 sunt etaje tampon, de tip repetor pe emitor (au amplificare unitară). Ca urmare, corecțiile „pe joase” sunt complet separate de corecțiile „pe înalte”. Ulterior semnalele corectate se însumează și aplică la intrarea neinversoare a lui A2.

- Dacă C3 ar fi cuplat la intrarea neinversoare a lui A4, separația susmentionată nu ar exista.

- Condensatorul C4 (de $10\mu F$) este NEELECTROLITIC, aşa cum în mod corect a fost figurat în schema electrică.

Te felicităm și noi, dragă Adrian, pentru rezultatele tale frumoase în domeniul electronic și ne bucură că ești un cititor pasionat al lui „Tehnium”. Sperăm că răspunsul autorului să-ți înălțure nedumeririle exprimate. Dacă nu, dă-ne un semn și te punem în legătură directă cu dânsul.

■ Gligor BOBOȚEAN – Alba Iulia


Pentru a împiedica ieșirea animalelor (oi, vaci etc.) dintr-un teren determinat, se împrejmuește terenul respectiv cu o sârmă (de preferat lită din cupru, neizolată), deschisă la capete, care se racordează la o instalație electronică specială („păstorul” electronic), aptă să genereze niște impulsuri de înaltă tensiune, nepericuloase pentru animale, dar care să determine un electroșoc în momentul atingerii sârmei de către animal, care se va retrage repede în interiorul terenului.

Montajul este alimentat de la un acumulator auto, chiar vechi, de 12 V. Există unele recomandări internaționale privitoare la protecția muncii, lață-le:

- impulsurile nu vor avea amplitudinea mai mare de 5 kV, pe o sarcină echivalentă de $51 M\Omega/10 nF$;
- la sarcina de $50 k\Omega/10 nF$, impulsurile nu trebuie să depășească 2 kV;
- perioada de repetare a impulsurilor este de la 0,75 s la 1,25 s;

• durata impulsurilor este de cca 2 ms.

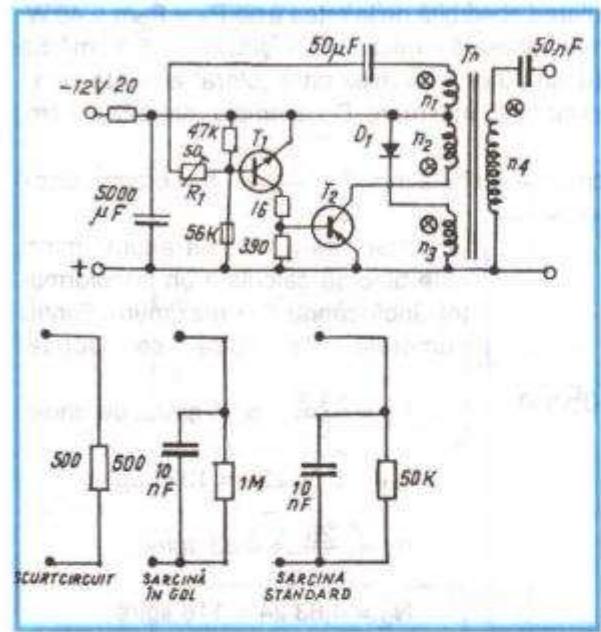
Vă prezentăm alăturaț o schemă de principiu relativ simplă. Transformatorul Tr va fi realizat cu tole E + I cu secțiunea de minimum 4cm² și va avea: n₁ = 9 sp/0,6 mm; n₂ = 14 sp/1,2 mm; n₃ = 6,8 sp 0,7 mm; n₄ = 3500 sp/0,15 mm. Transformatorul va fi bine impregnat și protejat la ploaie, împreună cu montajul electronic, într-o booxă ermetică. Vă urăm succes în realizarea practică!



■ Vasile-Ion DIACONESCU

Ideea alungării femelelor de tânără (singurele care înțeapă omul) cu ajutorul unor ultrasunete (sau sunete), este că acestea din urmă imită (ar trebui să imite) semnalele emise de tânără masculi. Din păcate nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește frecvența acestor sunete și ultrasunete. După unii, gama de frecvențe ar fi 5 la 15 kHz, după alții chiar până la 50-60 kHz. În ceea ce privește puterea, aceasta poate fi de la câțiva wați până la 20 W, în care caz eficiența (raza de alungare a femelelor de tânără) ar fi mai mare.

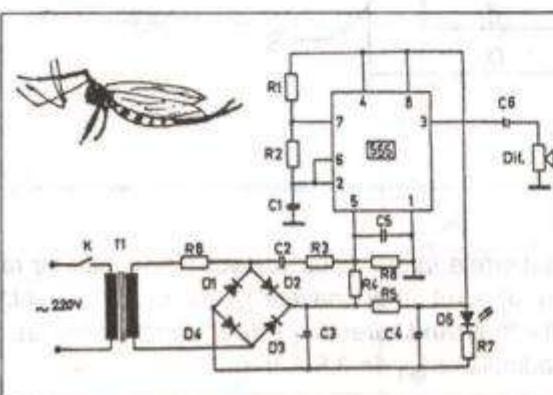Sunt cunoscute (s-au publicat și în TEHNIUM) multe scheme de generatoare electronice de impulsuri, echipate cu difuzeoare de înalță (tweeter) clasice sau piezoceramice. Schema la care vă referi și pe care o reproducem alăturaț a fost publicată în TEHNIUM nr. 3/1995 (și nu în nr. 1/1991) și aparține ing. Viorel Chirăscu. Este o schemă de generator de impulsuri




ceva mai elaborată (cu CI-555), care folosește o modulație în frecvență a impulsurilor între 25-65 kHz (frecvență centrală 45 kHz), cu ajutorul unei părți din tensiunea rețelei de 50 Hz care se aplică pe pinul 5 (tensiune de control). Această tensiune trebuie să fie în jur de 1-2 V. Rezistorul R8 trebuie să aibă rezistență astfel încât pe pinul 5 să se asigure o anumită tensiune de polarizare. Presupunând, de exemplu, că tensiunea continuă la ieșirea din puntea redresoare este 15 V, pe pinul 5 este necesară o tensiune de 10 V.

Cum R4 și R8 formează un divizor, se obține:

$$\frac{10}{15} = \frac{R8}{R4 + R8}$$


de unde R8 = 20 kΩ.

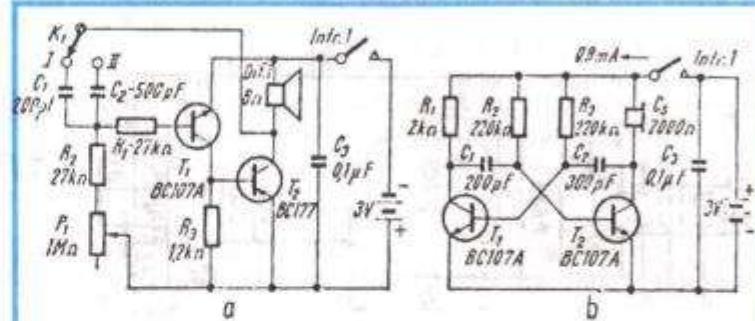Am dori să ne scrieți despre succesele dumneavoastră în lupta electronică cu... tânără! Vă mai punem la dispoziție încă două variante de scheme.



■ Ionel-Maxim IȘTOC – Cluj-Napoca

Un tester eficace al circuitelor integrate (digitale sau liniare) se poate realiza executând practic montajul aplicației în care este folosit „incriminatul” CI, dar având grijă ca montajul să fie prevăzut cu soclu pentru CI pentru a putea verifica toată „zestrea” de astfel de circuite. Circuitul – aplicație care se realizează practic (de regulă este indicat în catalog) trebuie să solicite în totalitatea funcțiunilor sale circuitul integrat. De exemplu, pentru verificarea simultană a tuturor celor 4 porți NAND ale CI-CDB 400 (și echivalentele sale) este suficient să se realizeze montajul din schema prezentată alăturaț.

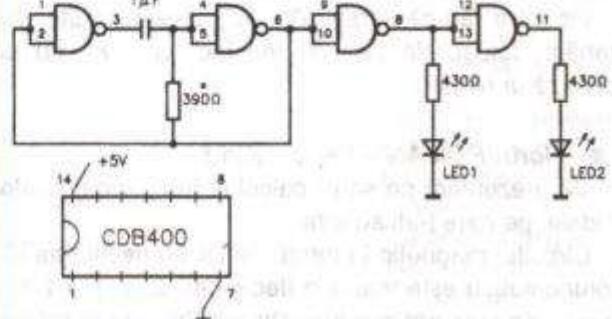

Cu primele două porți s-a realizat un generator de impulsuri cu perioada de cca 1s. Dacă cele două diode LED pălpăie în contratimp în ritmul de o secundă, toate porțile CI CDB 400 sunt bune.

■ Ing. T. Dumitrescu – Cluj-Napoca

Scrisoarea dvs. mi-a parvenit, lucru regretabil, destul de târziu. În speranță că vă mai sunt, totuși, de folos informațiile noastre, vi le punem la dispoziție. Tubul catodic rusesc 7A055И este cam „uriaș” pentru o construcție de osciloscop de amator.

Ei necesită următoarele tensiuni de alimentare:

- anod 1: 80-180 V
- anod 2 : 1400 V
- anod 3 : 2000 V
- grila : - 38- -114 V

Sensibilitățile deviației spotului pe ecran sunt:

- pe orizontală: 0,1-0,15 mm/V
- pe verticală: 0,12-0,18 mm/V

P (W)	n_1 (sp/V)	n_2 (sp/V)	S (cm ²)	j_{ad} (A/mm ²)	η (%)
< 10	41/S	38/S	$\sqrt{P_2}$	4,5	80
10-30	36/S	32/S	$\sqrt{P_2}/1,1$	4	90
30-50	33,3/S	29/S	$\sqrt{P_2}/1,2$	3,5	92
50-120	32/S	28/S	$\sqrt{P_2}/1,25$	3	95

Puterea absorbită de la rețea este $P_1 = P_2/\eta = 48$ W. Secțiunea necesară a miezului $S = \sqrt{P_2}/1,2 = 5,8$ cm². Se alege (dacă putem) un miez care „oferează” această secțiune sau cu puțin mai mare. De exemplu, dacă $D = 5$ cm,

$$d = 5 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm}, \text{avem } S = \frac{D-d}{2} \cdot h = 6 \text{ cm}^2. \text{ Dacă}$$


dispunem de numai un anumit miez, este bine să calculăm un transformator „încărcându-l” la maximum. Pentru numerele de spire se obține:

$$n_1 = \frac{33,3}{6} = 5,55 \text{ spire, de unde}$$

$$N_1 = 5,55 \cdot 220 = 1221 \text{ spire}$$

$$n_2 = \frac{29}{6} = 4,83 \text{ spire,}$$
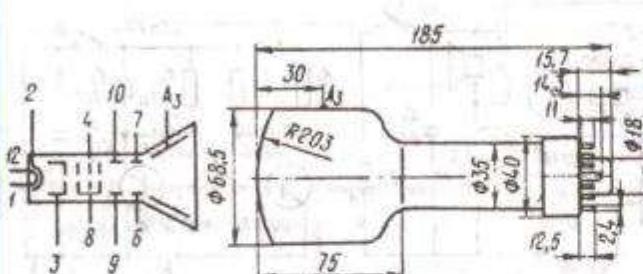
$$N_2 = 4,83 \cdot 24 = 116 \text{ spire}$$



7A055И

Vă reamintesc că pentru tubul 3A01И cu diametrul ecranului de 32 mm și o sensibilitate a deviației de 0,15 mm/V, tensiunea triunghiulară bază de timp putea să albă o amplitudine de $32/0,15 = 213$ V. În cazul tubului dvs., ea trebuie să albă amplitudinea de $68,5/0,15 \approx 457$ V (mai mult de dublu). Din această cauză cel puțin schema amplificatorului final al canalului de balaj trebuie reconsiderată.

■ Cristinel SPULBER – Albești, Botoșani


Pentru „problema” dumneavoastră vi se potrivește exact răspunsul dat în TEHNIUM nr. 3/2002, la pagina 28, domnului Eugen LAZĂR – Ploiești.

Ne pare rău că intrați greu în posesia revistei. Ne întrebăm, totuși, de ce un „maniac” ca dvs. nu se abonează la revistă.

■ Florin ROMAN – Peica, Arad

Vă prezentăm pe scurt calculul transformatoarelor toroidale, pe care l-ați solicitat.

Circuitul magnetic în formă de tor cu secțiunea (S) dreptunghulară este mai bun decât cel clasic E + I, dar mai greu de procurat și mai costisitor. Pentru proiectare, presupunem că se dă: tensiunea primară $U_1 = 220$ V, tensiunea secundară $U_2 = 24$ V, frecvența rețelei $f = 50$ Hz și curentul în sarcină $I_2 = 1,8$ A. Puterea debitată la secundar este $P_2 = U_2 I_2 = 43,2$ W. Randamentul transformării acestei puteri, potrivit tabelului, este $\eta = 0,92$.

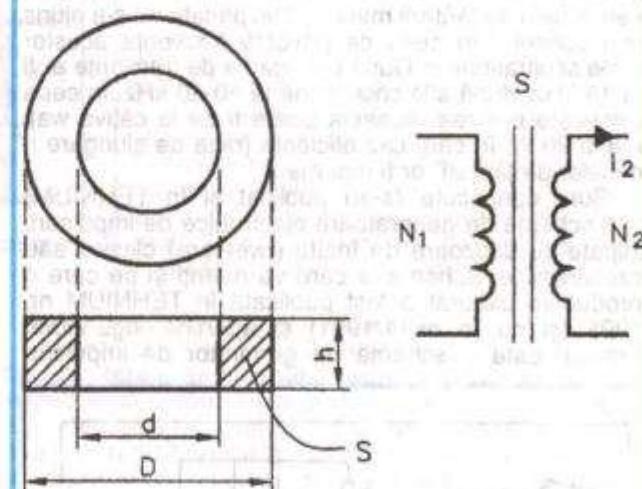

Diametrele înfășurărilor (ce vor fi bobinate cu răbdare cu ajutorul unei „navete”), \varnothing_1 și \varnothing_2 , se obțin obișnuit cunoscând curentii I_1 și I_2 și luând densitatea de curent admisibilă j_{ad} de 3,5 A/mm².

Rubrică realizată de dr. ing. Andrei Ciontu

PENTRU LETCONUL DUMNEAVOASTRĂ

Tony E. KARUNDY

Încălzire excesivă, urmată de acoperirea vârfului de alamă cu oxizi negri, pe care fludorul nu mai aderă și deci....necazuri.

Am ajuns repede la concluzia că letconul trebuie alimentat de la o tensiune optimă, sub valoarea de 220 V, deci că trebuie să realizez practic una din schemele (multe) de reglare a tensiunii alternative cu ajutorul unui tiristor, care au fost publicate în revista TEHNİUM.

Regulatorul manual de tensiune l-am realizat într-o cutie de material plastic folosită pentru buretele de făcut pantofii cu lac. Se poate, însă, foarte bine, folosi și o săpunieră adevarată. Aspectul este prezentat în figura 1, în care:

- 1 – cutie (boxă)
- 2 – orificii pentru corpul de priză bipolară montat în interiorul boxei (pentru letcon)
- 3 – butonul potențiometrului de reglaj al tensiunii
- 4 – scara gradată în valori de tensiune (pe o hârtie albă, acoperită cu o folie transparentă de protecție)
- 5 – cordonul spre priza de 220 V
- 6 – capac cutie

Dacă acesta este exteriorul cutiei regulatorului, ce există în interior? În cutie se plasează un corp de priză bipolară fără capacul de protecție (rolul acestuia urmând să-l preia capacul cutiei). Lângă corpul de siguranță se plasează montajul regulatorului de tensiune realizat pe o plăcuță de sticlotextolit simplu placat.

Schema de principiu a variatorului realizat este cea din figura 2, în care:

S – corp de siguranță (0,25 A)
D1...D5 – diode 1N 4007

T - tiristor T6N2P (sau similar)


C – condensator cu $C = 0,12 \mu F$

R2 – potențiometru liniar $22 k\Omega$ și $0,5 W$

R1 – rezistor $56 k\Omega$ și $0,5 W$

Etolanarea scalei se va face practic funcție de letconul folosit. Letconul meu „se simte bine” pentru $U = 160 - 170V$.

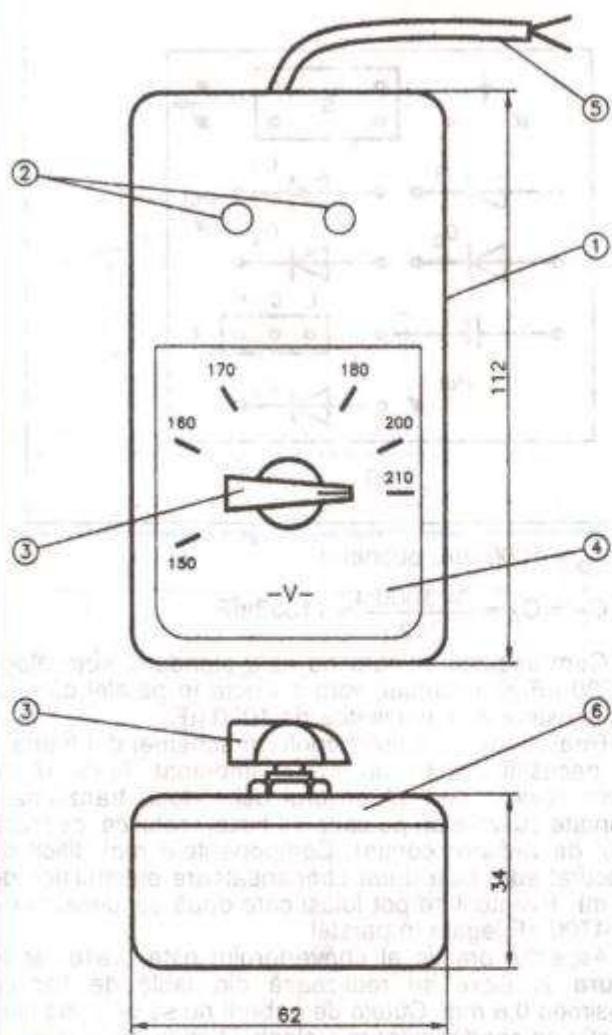
În figura 3a se dă, la scara 1:1, desenul cablajului, iar în figura 3b modul de echipare a plăcii.




1

Mi-am cumpărat dintr-un târg un mic letcon electric cu puterea absorbită de 35 W, tensiunea de alimentare 220 V și lungimea totală 200 mm.

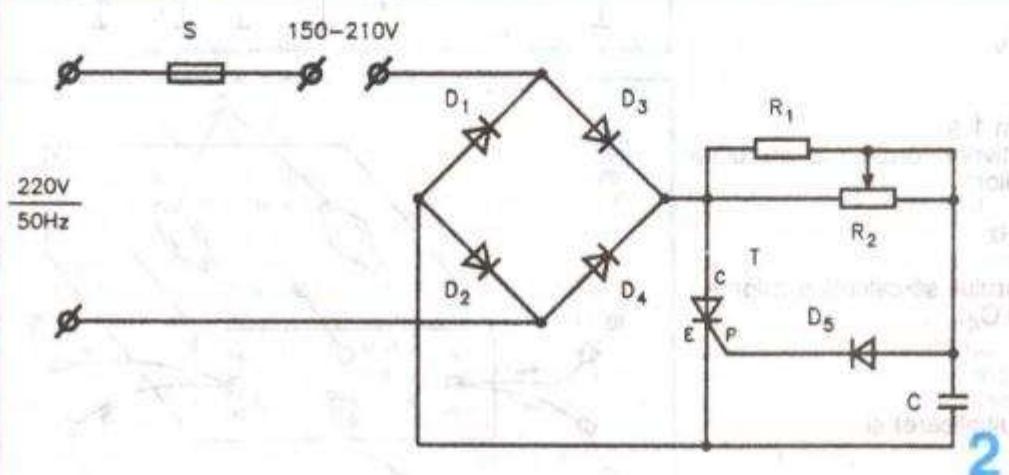Încă de la începutul folosirii lui, prin introducerea fișei cordonului direct în priza de 220 V, am constatat o




2

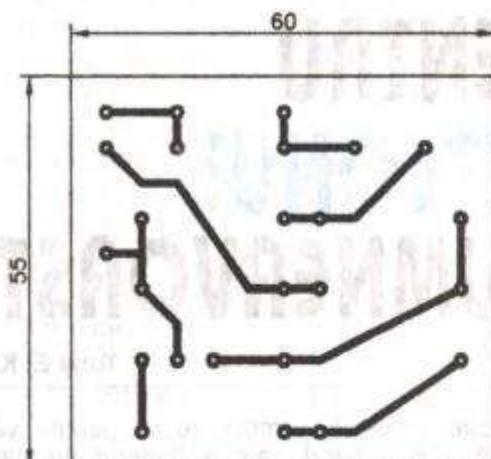

3

a)

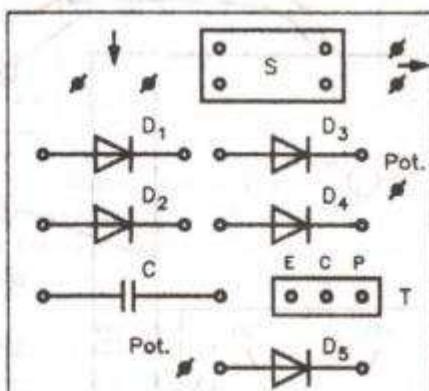

b)

$$I_0 = 1000 \text{ mA, obținem:}$$


$$C_3 = C_4 = \frac{34 \cdot 1000 \cdot 4}{12} = 11333 \mu\text{F}$$

Cum această valoare nu este standard, vom alege $10000 \mu\text{F}$ și, eventual, vom conecta în paralel câte un condensator cu capacitatea de $1000 \mu\text{F}$.


Realizarea montajului conform schemei din figura 1 nu necesită practic un circuit imprimat. Montajul se poate realiza „aerian” în jurul celor două tranzistoare montate cu izolatori pe capacul boxei metalice, ce joacă rolul de radiator comun. Componentele mai dificil de procurat sunt cele două condensatoare electrolitice de 10 mF . Eventual se pot folosi câte două condensatoare de $4700 \mu\text{F}$ legate în paralel.

Aspectul practic al convertorului este prezentat în figura 2. Boala se realizează din tablă de fier cu grosimea $0,8 \text{ mm}$. Cotele de gabarit nu se dau, ele fiind funcție de condensatoarele electrolitice la dispoziție.

1

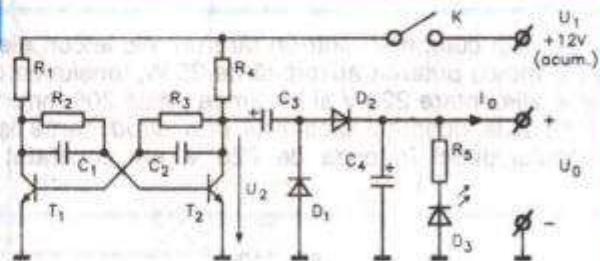

2

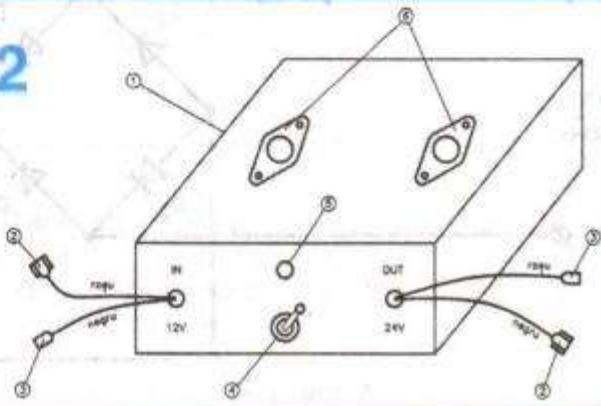

CONVERTOR DC/DC pentru auto

Tony E. KARUNDY

Câteodată se pune problema alimentării unor amplificatoare de AF, pentru a obține puterea necesară, cu tensiuni mai mari de 12 V . Dacă alimentarea trebuie realizată în habitacul unui autoturism, singura posibilitate este ridicarea tensiunii de 12 V cu ajutorul unui convertor DC/DC. Există, desigur, multe soluții și scheme, dar una simplă, care nu necesită transformatoare, este cea a unui multivibrator de putere. Dată fiind întrebuirea, convertorul trebuie să aibă frecvența de comutare situată în domeniul ultraacustic (peste 20 kHz).

În figura 1 se prezintă schema de principiu a convertorului, care este clasic, simetric și cu pornirea sigură.

În această schemă:

$T_1 = T_2 = 2N 3055$ sau echivalente;

$D_1 = D_2 = F 107$ sau echivalente;

$R_1 = R_4 = 10 \Omega / 10 \text{ W}$;

$R_2 = R_3 = 180 \Omega / 1 \text{ W}$;

$C_1 = C_2 = 0,2 \mu\text{F}$;

$C_3 = C_4 = 10000 \mu\text{F} / 25 \text{ V}$;

$R_5 = 2\text{k}\Omega / 0,5 \text{ W}$;

D_3 = diodă LED;

K = întrerupător (minimum 1 A).

Referitor la schema multivibratorului, să calculăm valoarea frecvenței impulsurilor:

$$f = \frac{1}{1,38R_2C_1} = 20,128 \text{ kHz}$$

Referitor la schema dublorului, să calculăm valoarea comună a capacităților C_3 și C_4 :


$$C_3 = C_4 = \frac{34I_0(K+2)}{U_2}$$

Cum $K = 2$ (ordinul de multiplicare) și


SCALĂ DE FRECVENȚĂ ANALOGICĂ

YO3FGL

2

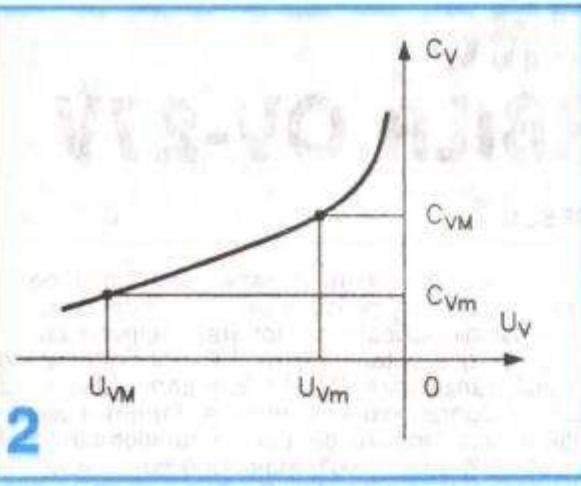

1

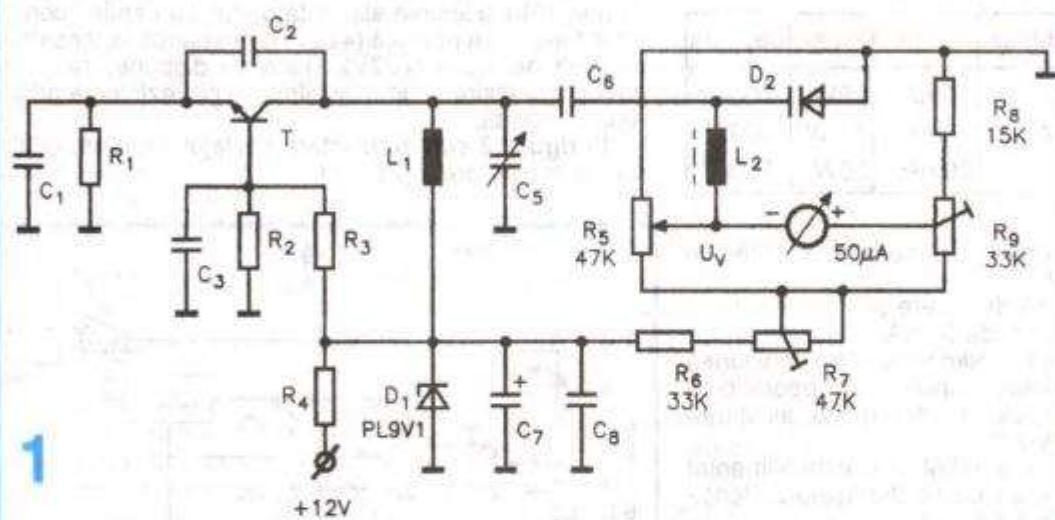

Schema de principiu din figura 1 este a unui oscilator RF cu tranzistor, de tip Colpitts cu baza la masă, schemă recomandată pentru frecvențe mari. Pentru că nu oscilatorul este subiectul articolului, ci scara gradată a frecvențelor generate, nu dăm valorile componentelor schemei, care pot fi găsite de către cititorii cu ușurință, funcție de gama de frecvențe de lucru.

Frecvența oscilațiilor generate este dată de relația:

$$f_0 = 1/2\pi\sqrt{L_1 C_0}$$

în care C_0 reprezintă capacitatea echivalentă de acord.

$$C_0 = C_5 + C_V + C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$$

S-a presupus că valoarea capacității C_6 este mare și condensatorul respectiv este practic un scurtcircuit. Cu trimerul de capacitate C_5 și cu inductanța L_1 se stabilisează gama frecvențelor de lucru.

Frecvența se reglează fin, într-o gamă limitată, cu ajutorul diodei varicap, a cărei capacitate C_V variază cu polarizarea inversă U_V , ca în figura 2.

Ceea ce este specific schemei din figura 1 este circuitul, relativ complicat, prin care se asigură transmisia și reglajul tensiunii U_V . Spre deosebire de circuitul obișnuit, care s-ar fi limitat la L_2 , R_5 , R_6 și R_7 , aici mai


apar R_8 și R_9 care formează cu R_5 o punte de circuit continuu (Wheatstone).

Pe diagonala de ieșire (indicare) a punții se conectează un microampmetru cu scara liniară, de curent continuu, având $50 \pm 100 \mu\text{A}$ la cap de scara. Menționăm că cele folosite la magnetofoane nu sunt bune pentru scopul ce ni-l-am propus, acela de a folosi gradițile microampmetrului ca indicatoare de... frecvență.

Astfel, când R_5 este pe poziția maximă (dreapta), U_V este maximă

este pe poziția maximă (dreapta), U_V este maximă

3

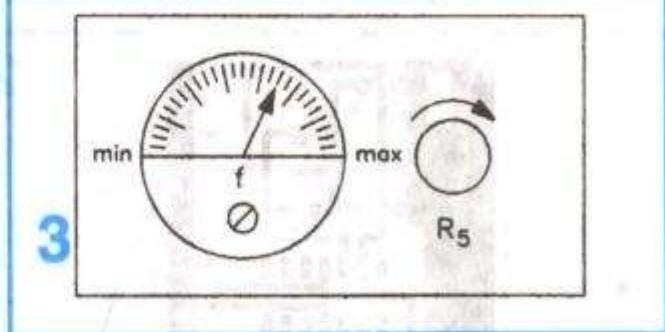

(U_{VM}), capacitatea C_V este minimă (C_{Vm}) și frecvența f_0 este maximă (f_{0M}). Pentru ca f_{0M} să fie la cap de scara (dreapta), se face o ajustare cu potențiometru trimer R_7 .

Când R_5 este pe poziția minimă (stânga), U_V este minim (U_{Vm}), C_V este maxim (C_{VM}) și f_0 este minimă (f_{0m}). Pentru coincidența cu gradiția limită stânga a microampmetrului, se reglează R_6 . Bobina de inductanță L_2 este o bobină de soc, la frecvențele de lucru ale oscilatorului, a cărui scara de frecvență va putea arăta ca în figura 3.

SURSA de Tensiune Reglabilă OV-27V

Cornel ȘTEFĂNESCU

Sursa propusă are la bază un stabilizator integrat de tensiune fixă (+5V) și un amplificator operațional LM 741 (figura 1). S-a optat pentru utilizarea circuitului integrat LM 309K cu tranzistor extern de reglaj. Necesitatea tranzistorului extern este evidentă pentru cazul când trebuie realizat un curent de sarcină mai mare (1A-4A) sau când puterea dissipată de circuitul integrat depășește puterea admisă.

Prezentăm în continuare câteva date de catalog ale C.I. stabilizatoare de tensiune pozitivă:

Tip	Uin.max	Iout.max	I.Q.max	Pmax	Capsula
LM 309K	35V	1A	10mA	20W	TO3
LM 7805	35V	0,5A	10mA	7,5W	TO220
LM 323	20V	3A	20mA	30W	TO3

Tensiunile de alimentare necesare montajului (redresate și filtrate) sunt:

- +30V, care este și sursa de putere și
- 10V, cu un curent maxim de 30mA.

Elementul regulator este alimentat între tensiunea V+ și ieșirea operaționalului; amplificatorul operațional controlând polarizarea acestuia, determină ajustarea tensiunii de ieșire între 0V-27V.



Amplificatorul de uz general (LM 741) este alimentat între V+ și V-, dar trebuie să nu se depășească tensiunea de alimentare maximă de 44V.

Dacă după redresare și filtrare se obțin tensiuni de intrare mai mari, este necesară reducerea lor utilizând de exemplu un stabilizator parametric cu diodă Zener și tranzistor (nu au fost prezentate în schemă).

Amplificatorul operațional este conectat în montaj

repetor de curent continuu; astfel potențialul de pe intrarea inversoare (implicit ieșirea) se deplasează la nivelul tensiunii aplicate pe intrarea neinversoare în funcție de poziția potențiometrului P. Prin introducerea celor două tranzistoare Q1 și Q2, puterea dissipată de amplificatorul operațional este minimă. Pentru a avea o indicație asupra tensiunii de ieșire, potențiometrul P de reglaj trebuie gradat în volți măsurând cu un voltmetru digital ieșirea alimentatorului. Capătul potențiometrului conectat la tensiunea negativă (-5V) corespunde tensiunii nule (0V) la ieșirea alimentatorului, iar capătul conectat la tensiunea pozitivă (+22V) corespunde la tensiunea maximă de ieșire (+27V). Dacă se dispune, se poate conecta la ieșire și un milivoltmetru cu rezistență adițională adecvată.

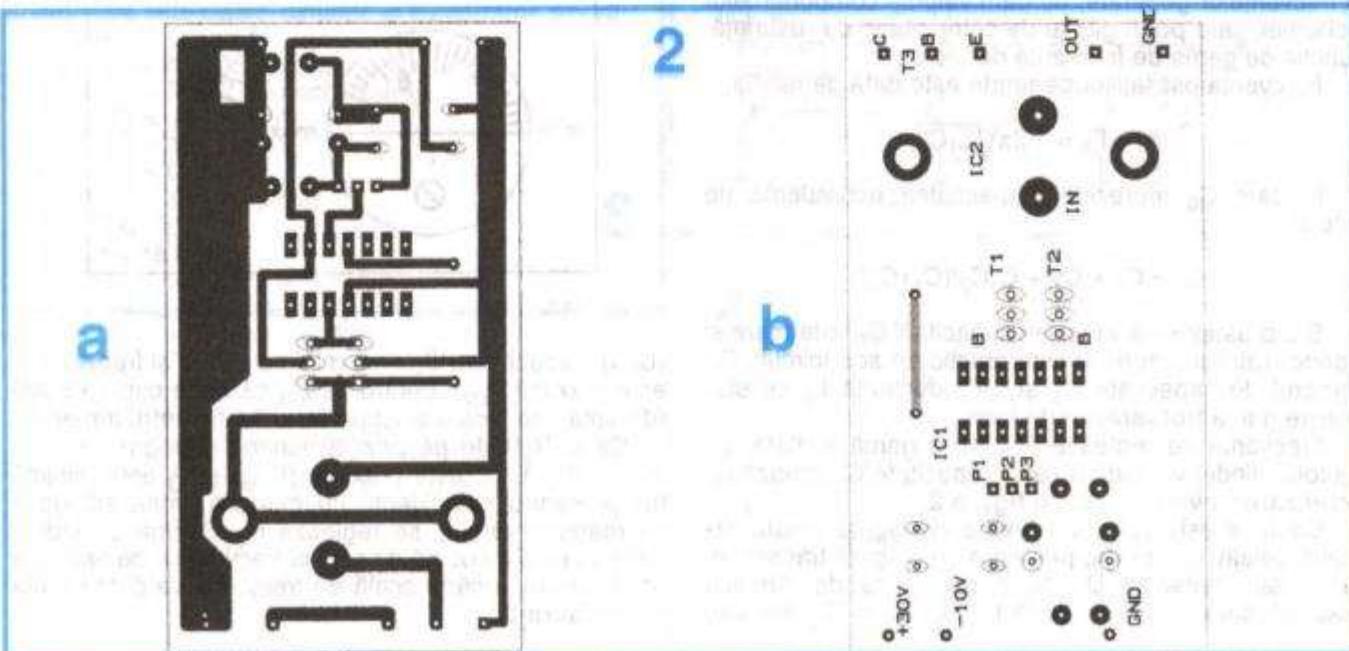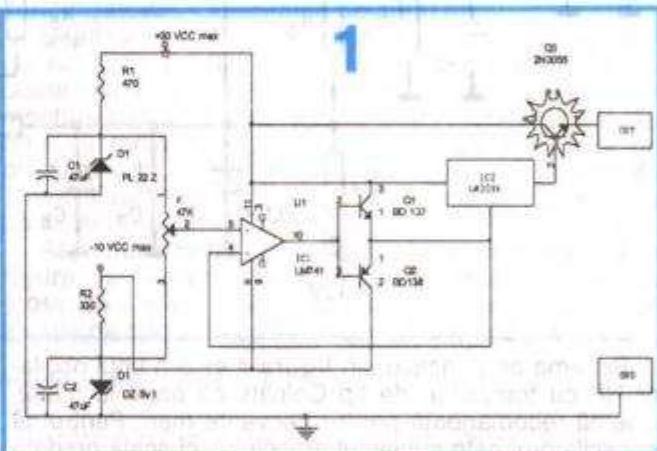În figura 2 sunt prezentate cablajul imprimat și planul de implantare a pieselor.



REALIZAREA CU MIEZ MAGNETIC BOBINELOR DE TIP FERITĂ

Prof. ing. Emil Aurelian MARIAN

Constructorii amatori au ridicat problema modului de confectionare practică a bobinelor, atunci când în schema electrică este dată doar inductanța acestora.

Pentru a obține niște bobine cu gabarit mic și performanțe superioare, este indicat să se utilizeze în circuitul magnetic feritele. Feritele reprezintă materiale magnetice constituite din oxizi metalici, formate la temperaturi înalte prin sinterizare. Formele și dimensiunile lor sunt diferite în funcție de domeniul de utilizare și performanțele magnetice cerute. Față de celelalte materiale destinate realizării circuitelor magnetice, feritele prezintă următoarele avantaje:

- permeabilitatea magnetică ridicată;
- pierderi specifice de remagnetizare foarte reduse;
- rezistivitate deosebit de mare, care implică automat curenti turbionari foarte mici, deci comportare bună la frecvențele înalte;
- stabilitatea parametrilor electriși mecanici la variații de la temperatură.

Rezultă că pentru confectionarea unor bobine prin care circulă curenti mici (de ordinul zecilor de miliamperi), aflate în diverse montajele electrice, realizarea practică a unor circuite magnetice din ferite este optimă.

Desigur că pentru a înțelege pe deplin proprietățile miezurilor magnetice din ferite, trebuie făcute o serie de considerații teoretice. Miezul magnetic din ferită propriu unei bobine poate fi de două tipuri, și anume miez magnetic din ferită „moale” și, respectiv, miez magnetic din ferită „dură”. Diferența între ele constă în „suprafața” ariei ciclului de histerezis, și anume diagrama ciclică ce reprezintă dependența inducției magnetice B , proprie fiecărei ferite, de câmpul magnetic H aplicat din exterior, deci produs de către bobină. Modul de evoluție a

unui ciclu de histerezis este prezentat în figura alăturată. Se remarcă principalele porțiuni ale diagramei, și anume:

- curba de primă magnetizare, respectiv porțiunea unde miezul magnetic (presupus demagnetizat) primește energia magnetică de la bobină – (a). La capătul de sus al diagramei se observă că inducția magnetică B rămâne constantă, oricăr am mări transferul de energie magnetică, prin mărirea câmpului magnetic H , similară cu mărirea curentului electric prin bobină. Această valoare a inducției magnetice se numește inducție magnetică de saturatie, B_S ;


- schimbând sensul transferului de energie magnetică, deci sensul câmpului magnetic H , deci automat și polaritatea curentului electric prin bobină, se observă că diagrama (b) are cu totul alt traseu decât diagrama (a). În momentul lipsei transferului de energie magnetică ($H = 0$,

deci $I_{bobină} = 0$), se observă că miezul magnetic rămâne totuși magnetizat. Valoarea inducției în acest caz poartă denumirea de inducție magnetică remanentă, B_R :

- pentru aducerea la zero a valorii inducției magnetice este necesar să mărim în continuare transferul de energie magnetică. Valoarea câmpului magnetic la care inducția magnetică remanentă dispare ($B_R = 0$) se numește câmp magnetic coercitiv, H_C ;

- mărand în continuare transferul de energie magnetică, deci valoarea lui H inversat ca polaritate față de cea inițială, se obține diagrama (c). Se observă că și în acest caz ajungem la o valoare a inducției magnetice de saturatie, B_S , similară cu cea inițială, dar cu semn schimbat;

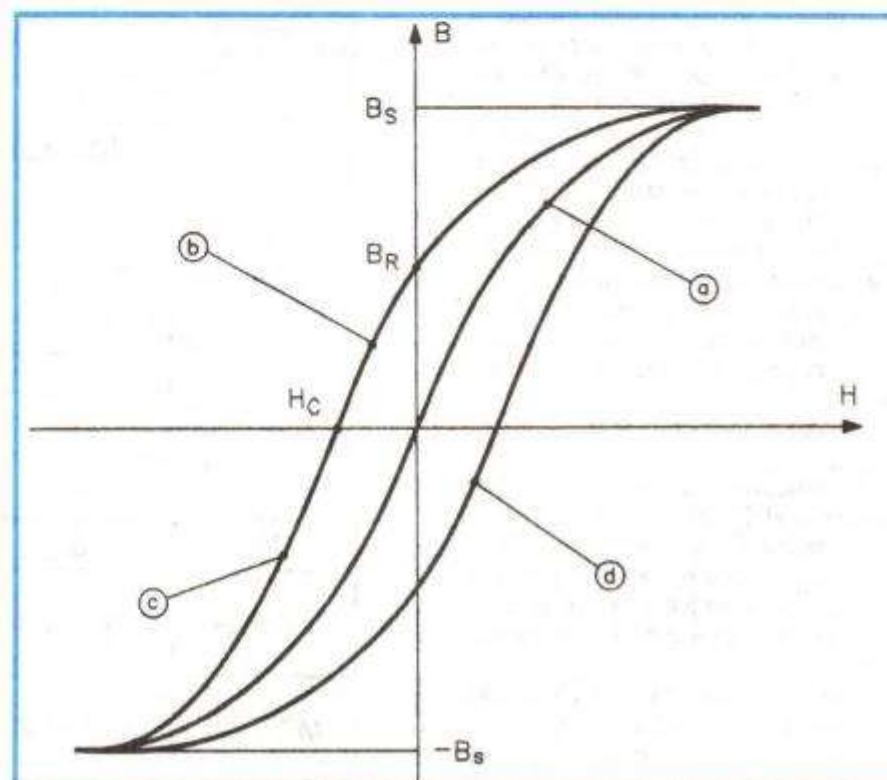- inversând polaritatea curentului electric prin bobină, deci sensul câmpului magnetic H , deci practic sensul transferului de energie mag-



netică, se obține diagrama (d), perfect simetrică față de diagramele (b) și (c).

Se observă că între diagramele (b), (c) și (d) rămâne un spațiu. El reprezintă practic aria ciclului de histeresis, și anume o mărime proporțională cu energia magnetică pierdută în miezul magnetic la efectuarea unui ciclu complet de histeresis. În funcție de ea, feritele se clasifică în două grupe:

- feritele „moi”, la care aria ciclului de histeresis este foarte redusă, deci pierderi mici, deci materiale optime pentru miezurile magnetice ale bobinelor;

- ferite „dure”, la care aria ciclului de histeresis este mare, deci energia magnetică înmagazinată este mare, materiale optime pentru magneti permanenti sau alte aplicații (polii magnetici pentru motoarele de c.c. etc.).

Energia magnetică „consumată” pe parcursul unui ciclu complet de histeresis, deci practic pierdută în miezul magnetic al bobinei, este proporțională cu o constantă k ce ține cont de materialul din care este confectionat miezul magnetic, de valoarea inducției magnetice B și mai ales de valoarea frecvenței f a curentului electric ce traversează bobina:

$$P_n = k \times f$$

Explicația ciclului de histeresis s-a realizat inițial folosind transferul de energie magnetică bazat pe utilizarea curentului continuu (la care am schimbat polaritatea de două ori), dar ea este perfect valabilă și pentru curentul alternativ. Singura diferență este de fapt schimbarea polarității curentului cu frecvența specifică sursei de tensiune alternativă aplicată la bornele bobinei.

În cataloagele cu miezuri de ferită sunt menționăți o serie de parametri ai acestora, cei mai importanți fiind:

- valoarea inducției remanente, $B_r [T]$;

- valoarea câmpului magnetic coercitiv, $H_c [A/m]$;

- factorul de calitate Q ($Q = \omega L / R_{PM}$, unde ω [rad/s] = pulsația tensiunii alternative aplicate la bornele bobinei ($\omega = 2\pi f$), f = frecvența [Hz]).

R_{PM} = rezistența echivalentă de pierderi a miezului magnetic (fără rezistența conductorului din care este realizată bobina);

- inductanța specifică $A_L = L/N^2$, și anume inductanța pe care ar avea-o o bobină cu forma și dimensiunile fizice ale miezului magnetic, având o singură spiră [nH];

- dimensiunile fizice ale miezului magnetic din ferită.

În tabelele alăturate sunt prezentate tipuri de circuite magnetice pentru bobine.

Aceste măsurări se realizează în România la Întreprinderea de Ferite Urziceni.

Constructorul amator poate utiliza cu aceleași performanțe măsurări similare produse de alte firme.

Pentru fiecare miez de ferită este notat un parametru deosebit de important din punct de vedere al utilizării acestuia, și anume inductanța specifică (A_L).

Inductanța specifică reprezintă inductanța pe care ar avea-o o bobină de forma și dimensiunile date, situată pe un miez într-o anumită poziție, dacă ar fi formată dintr-o singură spiră:

$$A_L = L/N^2$$

unde A_L = inductanța specifică, L = inductanță și N = numărul de spire.

Spre exemplu, pentru determinarea numărului de spire N al unei bobine cu miez tip oală de ferită, în scopul obținerii unei inductanțe date, L , vom folosi relația:

$$N = \sqrt{10^9 \cdot L/A_L}$$

unde L este exprimată în henry (H).

Exemplu de calcul. Se cere dimensionarea unei bobine care să prezinte o inductanță $L = 0,1$ H. Se utilizează un miez oală de ferită cu $A_L = 400$

$$N = \sqrt{10^9 \cdot L/A_L} = \sqrt{10^9 \cdot 0,1/400} = 500 \text{ spire.}$$

Se verifică ulterior dacă numărul de spire începe pe carcasa bobinei care va intra în oala de ferită.

În cazul în care numărul total de spire dintr-un conductor de secțiune dată nu începe, există următoarele posibilități:

- alegerea unui miez de ferită cu un A_L mai mare;

- alegerea unui miez de ferită cu un spațiu destinat bobinei mai mare;

- alegerea unei secțiuni mai reduse a conductorului de bobinaj.

Dacă numărul care reprezintă A_L -ul oalei de ferită s-a șters sau nu se cunoaște, se procedează în felul următor:

- se bobinează 100 de spire pe carcasa ce va intra în oala de ferită;

- se introduce bobina în oala de ferită și se măsoară inductanța ei, L ;


- se determină A_L utilizând relația $A_L = L/N^2 = L/10\ 000$ (în nH/sp^2).

Uterior se dimensionează bobina ca în exemplul de calcul precedent.

Modul de realizare practică


Se alege miezul de tip oală de ferită, utilizându-se un A_L mare pentru inductanțe de valori mari.

Miezuri tip "C"

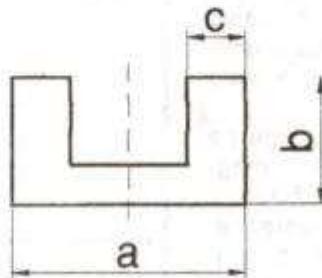


Cod	a	b	c
MZ-6-24	19,9±0,4	13,9±0,3	6,8±0,3
MZ-7-29	33,7±0,7	21±0,2	9,4±0,3

Miezuri cilindrice

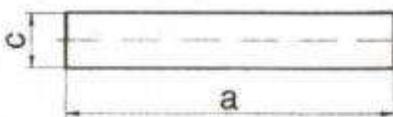


Cod	a	$\varnothing e$	g/buc
MZ-1-02 ($\varnothing 4 \times 12$)	$12 \pm 3,3$	$4 \pm 0,1$	0.9
MZ-1-05 (53782)	$16 \pm 0,2$	$2,9^{+0,05}_{-0,15}$	0.21
MZ-1-06 (53857)	$15 \pm 0,5$	$2,9^{+0,05}_{-0,15}$	0.43
MZ-1-08(56494A)	$37 \pm 0,5$	$2,9^{+0,05}_{-0,15}$	0.93
MZ-1-09(55237)	$15 \pm 0,2$	$1.85 \pm 0,1$	0.2
MZ-1-13 (46494B)	$40 \pm 0,5$	$2,9 \pm 0,2$	1.2
MZ-4-05 (56961)	$15 \pm 0,2$	$1.85 \pm 0,1$	0.19
MZ-4-07 (48157)	$20 \pm 0,2$	$2,9^{+0,05}_{-0,15}$	0.7
MZ-4-14 ($\varnothing 4,9 \times 50$)	$50 \pm 0,3$	$4,9 \pm 0,1$	0.18
MZ-4-30 ($\varnothing 2,2 \times 16$)	$16 \pm 0,3$	$2,2 \pm 0,1$	0.23
MZ-4-38 ($\varnothing 2,5 \times 15$)	$15 \pm 0,3$	$2,5 \pm 0,1$	0.19
MZ-4-39 ($\varnothing 6 \times 30$)	$30 \pm 0,3$	$6 \pm 0,1$	5.1
MZ-4-43 ($\varnothing 1,6 \times 12$)	$12 \pm 0,3$	$1,6 \pm 0,1$	0.1
MZ-4-44 ($\varnothing 1,65 \times 14$)	$14 \pm 0,3$	$1.65 \pm 0,1$	0.13
MZ-4-45 ($\varnothing 1,6 \times 18$)	$18 \pm 0,3$	$1,6 \pm 0,1$	0.21
MZ-4-46 ($\varnothing 1,85 \times 19$)	$14 \pm 0,3$	$1.85 \pm 0,1$	0.14
MZ-4-47 ($\varnothing 1,85 \times 18$)	$18 \pm 0,3$	$1.85 \pm 0,1$	0.24
MZ-4-48 ($\varnothing 2,2 \times 1,4$)	$14 \pm 0,3$	$2,2 \pm 0,1$	0.14
MZ-4-49 ($\varnothing 4,1 \times 25$)	$25 \pm 0,3$	$4,1 \pm 0,1$	1.93
MZ-4-50 ($\varnothing 4,9 \times 36$)	$36 \pm 0,3$	$4,9 \pm 0,1$	3.7
NC-4-03 (400631)	$10 \pm 0,2$	$4,4^{+0,05}_{-0,15}$	0.7
NC-4-04 (400410)	$15 \pm 0,3$	$4,4^{+0,05}_{-0,1}$	1.05
NC-4-05(56848)	$15 \pm 0,3$	$2 \pm 0,2$	0.19
NC-4-09(57635)	$8,5 \pm 0,3$	$2,5 \pm 0,2$	0.17
NC-4-10(57546)	$12 \pm 0,2$	$1.85 \pm 0,05$	0.18
NC-4-11 (57545)	$6,8 \pm 0,15$	$1.85 \pm 0,05$	0.09
NC-4-12 (48870)	$10^{+0,4}_{-0,2}$	$2,9^{+0,1}_{-0,15}$	0.27
NC-4-14	$8 \pm 0,1$	$1,6 \pm 0,05$	0.14
NC-5-01 (45048)	$10 \pm 0,3$	$2,9^{+0,05}_{-0,15}$	0.25
NC-5-03 (47909)	$16 \pm 0,5$	$3-0,2$	0.54
MZ-4-10	35^{+2}_{-1}	$6^{+0,2}_{-0,3}$	
MZ-4-11	$40 \pm 0,5$	$3,8 \pm 0,2$	
MZ-1-14	$12 \pm 0,2$	$1,8 \pm 0,05$	
NC-4-16	30^{+2}_{-1}	$6^{+0,2}_{-0,3}$	4.2

Miezuri tip „E”

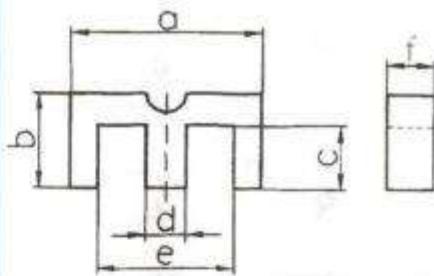


Cod	a	b	c	d	e	f	R	$A_L (\text{nH}/\text{sp}^2)$
E 20	$20^{+0,7}_{-0,4}$	$10,2-0,4$	$6,3+0,5$	$5,2-0,4$	$12,8+0,8$	$5,3-0,4$	$1,6+0,3$	$1250^{+30\%}_{-20\%}$
MZ-6-06								
E 30	$30^{+0,8}_{-0,6}$	$15,2-0,4$	$9,7-0,6$	$7,2-0,5$	$19,5+0,8$	$7,3-0,5$	$1,8+0,3$	$1800^{+30\%}_{-20\%}$
MZ-6-07								
E42	$42^{+1}_{-0,7}$	$21,2-0,4$	$14,8+0,7$	$12,2-0,5$	$29,5+1,2$	$15,5-0,5$	$2+0,2$	$3900^{+30\%}_{-20\%}$
MZ-6-02								
E55	$55^{+1,2}_{-0,9}$	$27,7-0,6$	$18,5+0,7$	$17,2-0,5$	$37,5+1,2$	$21-0,6$	-	$5500^{+30\%}_{-20\%}$
MZ-6-01								


Miezuri tip tor

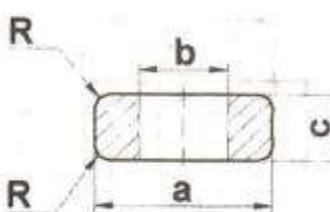

Cod	cote(mm)			
	a(Ø)	b(Ø)	c	R
Tor I.O.R.				
Ø23	23±1	11±0,5	12±1	1
MZ-6-08				
MZ-5-09	51,5±0,5	30,2±0,5	18±0,3	5,3±0,3
MZ-6-26	55±1,5	13,5±1	10±0,3	0
MZ-6-20	34±0,7	20±0,7	25±1	0

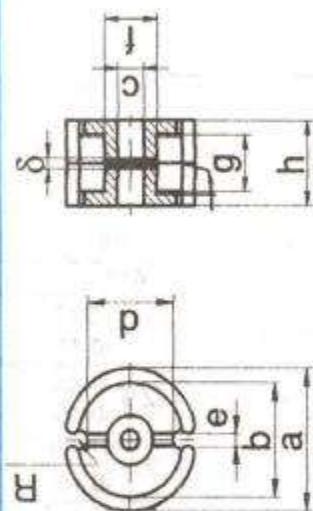

Miezuri de ferite tip "U"

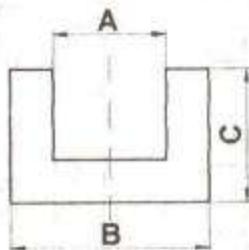

Cod	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Ae(cm ²)
MZ-2-01	28 ⁺² _{-1,5}	58 ⁺² _{-1,5}	44,6±0,4	1,77
MZ-2-03	24,4±1,2	40,7±1,3	33±0,2	0,97
MZ-7-01	28±1	58±0,85	44,6±0,4	1,77
MZ-7-03	24,4±1,2	39,6±0,4	33±0,2	0,97
MZ-7-11	27,8±0,9	57,5±1	28,4±0,3	1,71
MZ-7-26	min.17,5	38 ⁺² _{-1,5}	25±0,2	0,78
MZ-6-30	4±0,1	10-0,1	12±0,1	0,246
MZ-6-33	9,9±0,3	24,5±0,7	18,4±0,5	0,65

Se calculează numărul de spire.

Se verifică dacă numărul de spire încape pe carcasa bobinei ce va intra în oala de ferită.

Se bobinează caracasa, adăugându-se câteva spire în plus față de numărul total calculat.

Se măsoară inductanța bobinei cu miez (oală de ferită), și prin scoaterea spirelor (căteva încercări) se obține valoarea necesară.

Se impregnează bobina, prin pensulare cu o soluție de nitrolac (lacul de impregnare nu trebuie să atace izolația conductorului).

Se introduce bobina în oala de ferită și ulterior se rigidizează și aceasta cu nitrolac sau vopsea.

Cod	a(Ø)	b(Ø)	c(Ø)	d	e	f	g	h	A _L (nH/sp ²)	h
Ø14 x 8 MZ-5-10	14,2-0,4	11,6+0,4	3+0,3	9,8-0,5	2,5+1	-	2,7+0,6	11,2	+0,2	11,3+0,6
Ø23 x 17 MZ-6-28	23 ^{+0,2} _{-0,6}	18+0,7	5,5+0,2	27,2+1,1	-	-	-	-	-0,4	17,2-0,6
Ø34 x 28 MZ-5-06	34 ⁻¹ _{+0,5}	10,2-0,4	5,5+0,2	24+1,2	3,8+1,2	14-0,5	20,1+0,6	28,2-0,8	280±8,4	475±3%

Date cu privire la conductorii de CuEm folosiți la realizarea bobinajelor

DIMENSIUNEA \varnothing [mm]	SECȚIUNEA [mm ²]	CURENT MAXIM ADMISIBIL [mA]	REZISTENȚA [Ω/m]	[NR. SPIRE/cm ²]	
				CU IZOLA- TIE ÎNTRU- STRATURI	FĂRĂ IZOLA- TIE ÎNTRU- STRATURI
0.05	0.00196	7	8.85	12 250	16 150
0.06	0.00283	10	6.15	10 250	11 630
0.07	0.00385	12	4.52	9 320	9 700
0.08	0.00503	17	3.46	7 170	8 260
0.09	0.00636	22	2.73	6 970	6 800
0.1	0.00785	24	2.21	4 460	6 100
0.12	0.01131	34	1.537	3 190	4 210
0.15	0.01767	53	0.983	2 260	2 880
0.18	0.02545	76	0.682	1 730	2 050
0.2	0.03142	94	0.552	1 465	1 715
0.22	0.03801	115	0.457	1 210	1 460
0.25	0.04909	147	0.354	978	1 140
0.28	0.06158	188	0.282	813	925
0.3	0.07069	216	0.246	722	807
0.35	0.08621	293	0.1806	530	594
0.4	0.1257	315	0.1383	350	470
0.45	0.1690	400	0.1092	277	371
0.5	0.1964	490	0.0885	224	300
0.55	0.2376	590	0.0731	190	254
0.6	0.2827	650	0.0615	162	209
0.65	0.3318	760	0.0524	140	186
0.7	0.3848	880	0.0452	125	153
0.8	0.5027	1 150	0.0346	95.5	117
0.9	0.6362	1 450	0.0274	78	93
1.0	0.7864	1 800	0.0221	65	75
1.1	0.9503	2 200	0.01829	48.5	62
1.2	1.131	2 600	0.01536	40.5	52
1.3	1.327	2 750	0.01310	34.5	44.5
1.4	1.539	3 200	0.01129	31	40
1.5	1.767	3 500	0.00984	26.5	33.5
1.6	2.011	4 000	0.00863	22	28
1.8	2.545	5 100	0.00633	19	23
2	3.142	6 300	0.00556	15.5	19
2.2	3.801	7 600	0.00456	14.5	15.5
2.5	4.906	9 900	0.00354	12	12.2
2.8	6.158	12 300	0.00283	11.5	12
3	7.439	14 000	0.00216	8.5	9

Deoarece conductorul de bobinaj are de regulă un diametru destul de redus, se recomandă ca terminalele bobinei să fie realizate dintr-un conductor mai gros. Astfel se evită ruperea accidentală a terminalelor în timpul măsurătorilor sau montării bobinei cu miez de ferită în ansamblul electronic.

Oala de ferită se fixează mecanic în locul destinat funcționării și apoi

se rigidizează mecanic folosind câteva picături de vopsea. Se recomandă o manipulare îngrijită a miezului tip oală de ferită, deoarece orice lovire cauzează îndepărteri de material, modificarea A_L , deci a inductanței.

În cazul lucrului cu frecvențe mari, ca și în cazul în care același montaj electronic deține un grup de bobine cu carcăsă de tip oală de fe-

rită, se impune ecranarea fiecărei bobine, pentru evitarea influențelor nedorite (inductanțe mutuale).

Realizate și montate corespunzător, bobinele cu circuit magnetic de ferită vor confirma pe deplin calitățile estimate inițial.


BIBLIOGRAFIE

Revista TEHNİUM, colecția 1980-2000

Catalogul întreprinderii de Ferite Urziceni

MASINĂ ELECTRICĂ de GĂURIT de mână

Tony E. KARUNDY

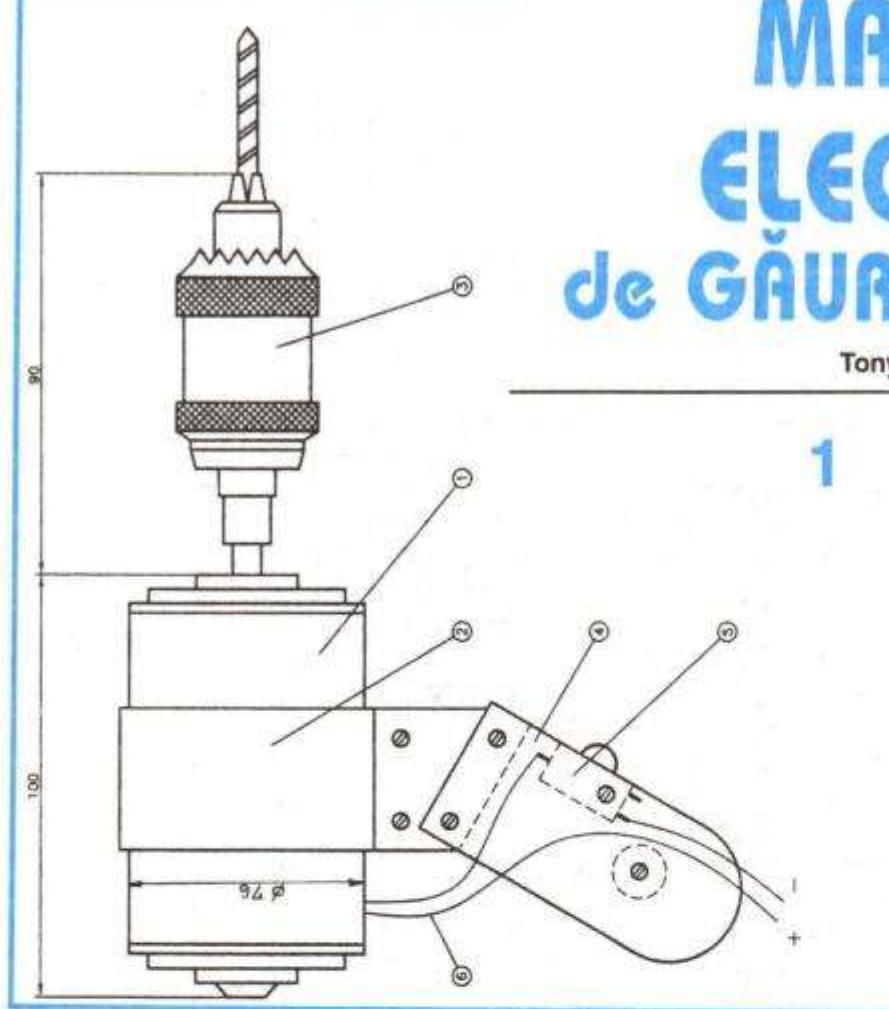

Mașinile de găurit de mână industriale sunt foarte scumpe. Articolul de față dă explicații cum se poate realiza „HOME MADE” o astfel de mașină cu performanțe mai modeste, evident, dar utilă în gospodărie și în construcțiile de amator.

Aspectul ei este prezentat în figura 1, în care:

- 1 – motor de c.c. 24 V/1 A, de stergător de parbriz (camioane);
 - 2 – colier de prindere;
 - 3 – mandrină pentru burghie spirale 1-5 mm;
 - 4 – mâner;
 - 5 – microîntrerupător;
 - 6 – conductoare de alimentare.
- După cum se observă, cotele de gabarit ale mașinii realizate, tip

„PISTOL”, sunt rezonabile. Reperele 1, 3 și 5 trebuie procurate (târgurile vă așteaptă!), iar reperele 2 și 4 se confectionează. În figura 2 și figura 3 se dau cotele principale pentru colier și cele două piese ale mânerului. Toate se confectionează din platbandă de fier cu grosimea de 2,5-3 mm. Nu s-a dat poziționarea găurilor (7 x 2), aceasta rămânând la latitudinea constructorului. Mânerul se acoperă cu o bandă adezivă.

Tensiunea continuă de 24 V se obține prin redresarea, cu ajutorul unei punți, a unei părți (U_2) din tensiunea rețelei ($U_1 = 220 \text{ V}/50 \text{ Hz}$).

Pentru figura 4 se pot scrie relațiile:

$$I_1 = 1,41 I_0 = 1,41 \text{ A}$$



$$U_2 = 0,75 U_0 = 18 \text{ V}$$


Condensatorul nepolarizat de capacitate C trebuie să reducă tensiunea alternativă de la 220 V la 18 V.

Se poate scrie:


$$U_2^2 = \left(\frac{I_1}{\omega C} \right)^2 + U_2^2; \quad \omega = 2\pi f$$

Se deduce:

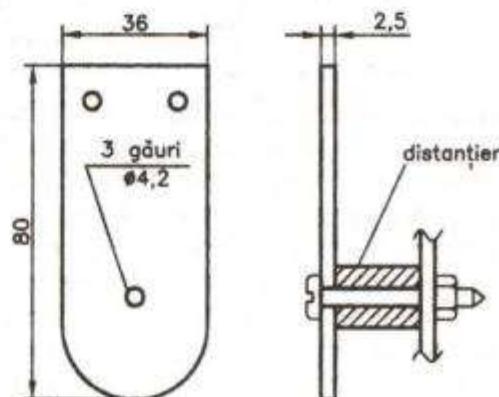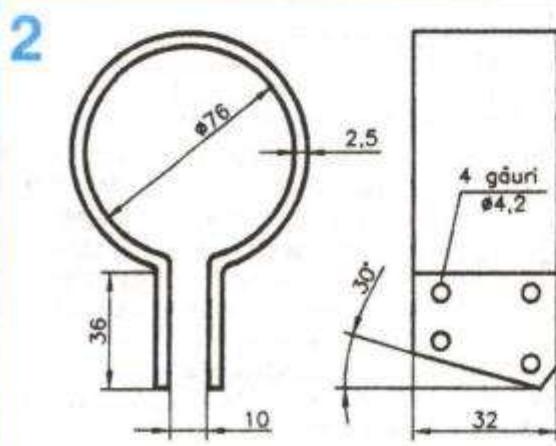

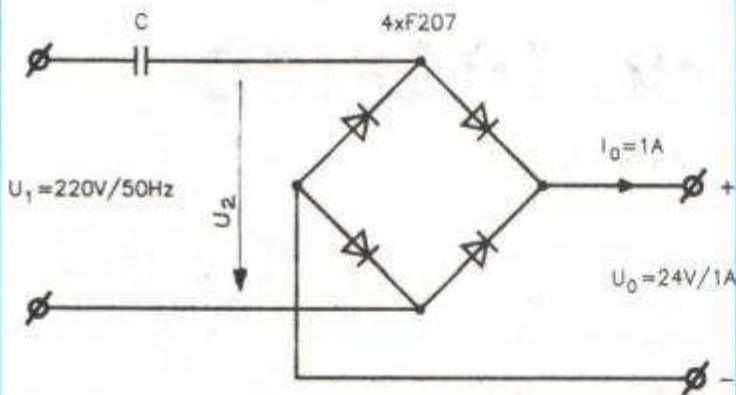

4

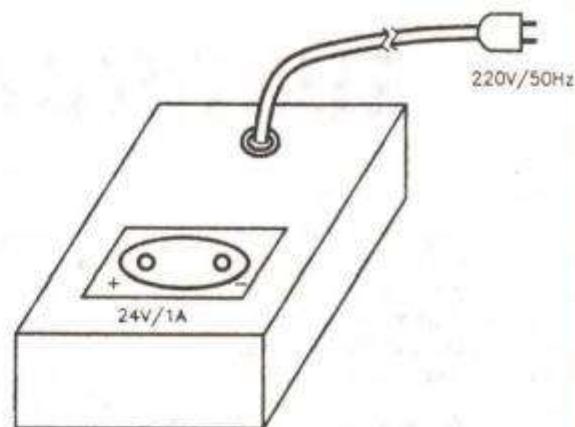

5

$$C = \frac{I_1}{2\pi f \sqrt{U_1^2 - U_2^2}} = \frac{1,41}{2,314 \cdot 50 \sqrt{220^2 - 18^2}} = 20,48 \mu F$$

Practic s-au folosit 5 condensatoare bloc de câte 4 μF legate în

paralel. Tensiunea de lucru a lor este de peste 220 V.

In figura 5 se dă aspectul constructiv al redresorului de alimentare a motorului mașinii. Acesta din urmă fiind prevăzut cu un cordon (întrerupt de microcontactor) și un ștecher obișnuit, necesită o priză ce se va monta pe panoul redresorului. Priza fiind pentru o tensiune conti-

nuă, trebuie să însemnăm borna + atât pe ea, cât și pe pinul ștecherului. La o conectare greșită nu se deteriorează nimic, doar că motorul se va rota invers sensului necesar pentru avansul burghiului.

Cu acestea spuse, nu ne mai rămâne decât să ne procurăm o colecție de burghie spirale cu \varnothing de la 1 la 5 mm.

În vara anului 1989 mi-am cumpărat un radioceptor modern cu tranzistoare tip RX 2001, produs al Uzinelor „Electronica”. De la început am fost foarte mulțumită de calitățile lui funcționale și de fiabilitatea lui (nu a avut până acum nici o defecțiune).

Singurul „necaz” pentru mine l-a constituit faptul că radioceptorul nu este prevăzut cu difuzoare proprii. Rezolvarea găsită de mine a fost să folosesc cele două difuzoare ale precedentului meu aparat de radio cu tuburi electronice, de tip TOMIS, produs de „Electronica”.

Cățiva ani, cele două radioreceptoare au stat în garsoniera mea, unul peste altul. Antena exterioară și rețeaua electrică erau conectate la RX 2001, iar de la TOMIS foloseam doar... difuzoarele. Până când, într-o zi, am avut... revelația: nu se poate și altfel, mai frumos și tot atât de funcțional?

Gândindu-mă că radioceptorul cu tuburi, vechi și depășit, nu-l voi

O MICĂ INOVATIE

Vasilica CONSTANTIN



mai alimenta niciodată de la priză (azi, când energia electrică este atât de scumpă), datorită randamentului său mic, l-am dezafectat. L-am demontat din casetă și sasiul cu scala și am păstrat doar difuzoarele. Măsurând cât mai exact lățimea lui RX 2001, am decupat (cu o pânză de ferăstrău) partea de jos a casetei de lemn a fostului radio receptor TOMIS, astfel încât caseta să vină peste radio receptorul cu tranzistoare ca un fel de mantie înglobându-l (vezi fotografie).

Sunt foarte mulțumită de noul aspect al radio receptorului meu, care și-a micșorat gabaritul, este estetic și funcțional (cele două difuzoare permit, oarecum, recepționarea emisiunilor STEREO în UUS).

Gândindu-mă că și alți cititori ai revistei TEHNIUM își pot valorifica în acest mod vechile radioreceptoare cu tuburi electronice, am scris aceste rânduri prezentând experiența mea.

TELESCOP

SUȘȚINUT de TREPIED

Ing. Nicolae RUSU

Având o oglindă cu diametrul de 140 mm, am realizat un telescop suștinut de trepied. Întregul telescop – inclusiv furca – nu căntărește decât 3,2 kg, iar instalat pentru a putea face observații măsoară 107 cm.

Trepiedul, cu o înălțime de 77 cm, căntărește 2,7 kg.

Componete:

- oglindă telescopică cu montură ei;
- tub telescop din tablă subțire tronson 1;

- ocular.
- furcă de susținere telescop;
- trepied.

1. Oglinda cu montura ei (fig. 1)

Peste spatele oglinzelui se pune un strat protector din:

- chit moale folosit la îmbinările peretilor din beton, ori
- pâslă, în mai multe straturi, lipite între ele ori
- burete.

Cu ajutorul ghearelor, oglinda se solidarizează cu discul de prindere, care la mijloc are sudat (cositorit)

Discul de montare pe tub are patru brațe de prindere pe tub, iar pe partea interioară, trei piulițe M3 lipite cu cositor, la distanțe egale, prin care trec șuruburile de corectare a orientării oglinzelui în tub.

Arcul tronconic facilitează orientarea oglinzelui când se umblă la șuruburile de reglaj.

După cum se vede, brațele de prindere pe tub, cu șuruburi M4 x 10 mm, trec peste cercul de rigidizare exterior al tubului, care este nituit pe tub.

2. Tubul – tronson 1 și 2 (fig. 2)

Pentru facilitarea la transport s-a conceput ascunderea tronsonului 2 în tronsonul 1.

La utilizarea telescopului, tronsonul 2 se scoate din tronsonul 1, iar asamblarea se face cu o brătară, ca în figura 2a, din tablă de oțel galvanizată, de 10 cm lățime, cu două șuruburi M5 x 15 mm cu cap fluture.

Fiind necesară mărirea diametrului tronsonului 2 la cel al cercului de rigidizare a tronsonului 1, cît mai ales pentru linearitate, se adaugă pe acesta două fâșii de cauciuc, suprapuse. Tuburile se vopsesc cu negru mat pe ambele suprafete.

Filet vor avea găurile ce trec prin cercul de rigidizare a capătului din spate oglindă al tubului 2.

Se vede clar că tubul 2 trebuie să culiseze în interiorul tubului 1.


3. Suștinător oglindă rabatare spot luminos (fig. 3)

Razele concentrate ce vin de la oglinda telescopului se rabat la 90° spre ocular.

Suștinătorul oglinzelui se compune din:

- lamela din fier balot, cu un capăt întors, ca să strângă șurubul oglinzelui plane;
- șurub de prindere pe tubul telescopului, de capul căruia se cositorește lamela (șurub M5 x 30);
- piuliță șurubului, dintr-o valvă auto prelucrată;
- șurubul oglinzelui plane, cu cap rotunjit, M3 x 30;
- șurubul de strângere a capului șurubului oglinzelui;
- montura oglinzelui, de care este cositorită o piuliță de la un întrerupător sau de la o priză dezafectată;

Tub telescop tronson 1

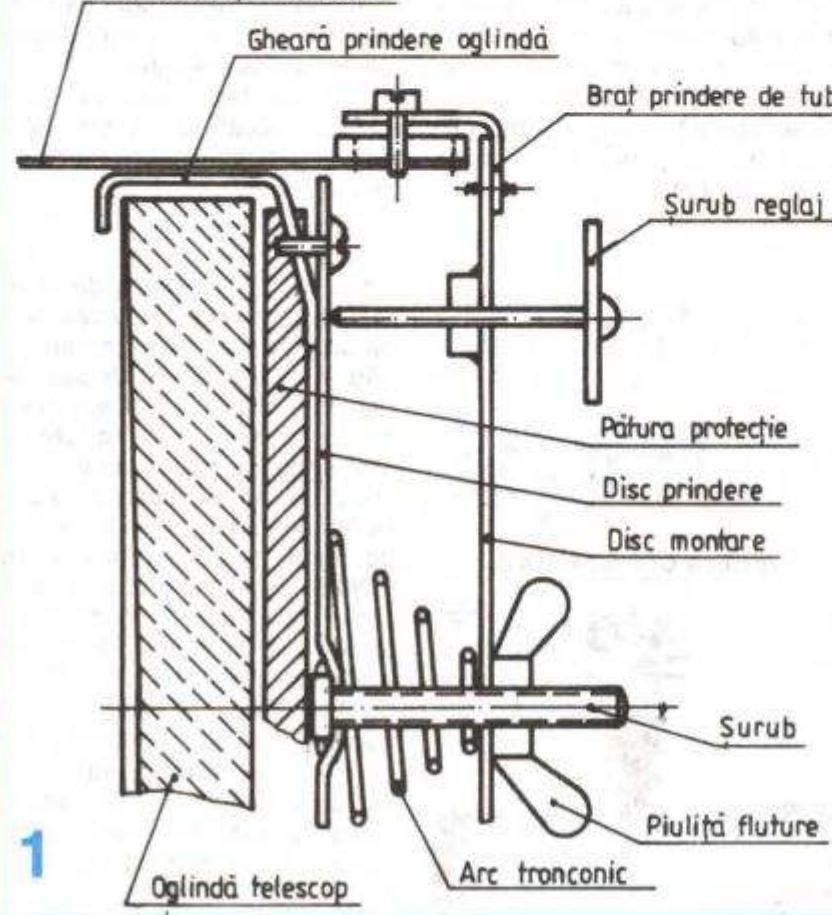

- Idem – tronson 2;
- suștinător oglindă rabatere spot;
- suport tub ocular;

capul șurubului de prindere pe discul de susținere a ansamblului oglinzelui, care disc se prinde apoi de tubul telescopic tronson 1.

• oglinda, de o formă puțin eliptică, trebuie să aibă sticla cât mai subțire când argintarea e pe spate, ori să fie confectionată din cioburi de la un far auto, care are argintarea pe față și este din ceramică, ușor modelabilă cu pila.

Pentru punerea la centru a oglinzelor se construiește o grilă ca în figura 3, dintr-o placă pătrată de 15 mm, cu gaură, la care se lipesc patru picioare cu ciocuri. Acestea trebuie să întreacă prin exterior capătul tubului telescop 2.

Două sârme de liță se vor întrețăia la centru.


4. Suport tub ocular (fig. 4)

lată, orientativ, cum trebuie executat suportul.

Tubul, din metal, se poate construi din bandă de fier lată de cca 8 mm, care se înfășoară pe tubul ocularului (\varnothing 32 mm), lipindu-se marginile.

Placa de care se lipesc tubul – placă din exterior – poate fi de 1 mm grosime și i se dă curbura tubului.

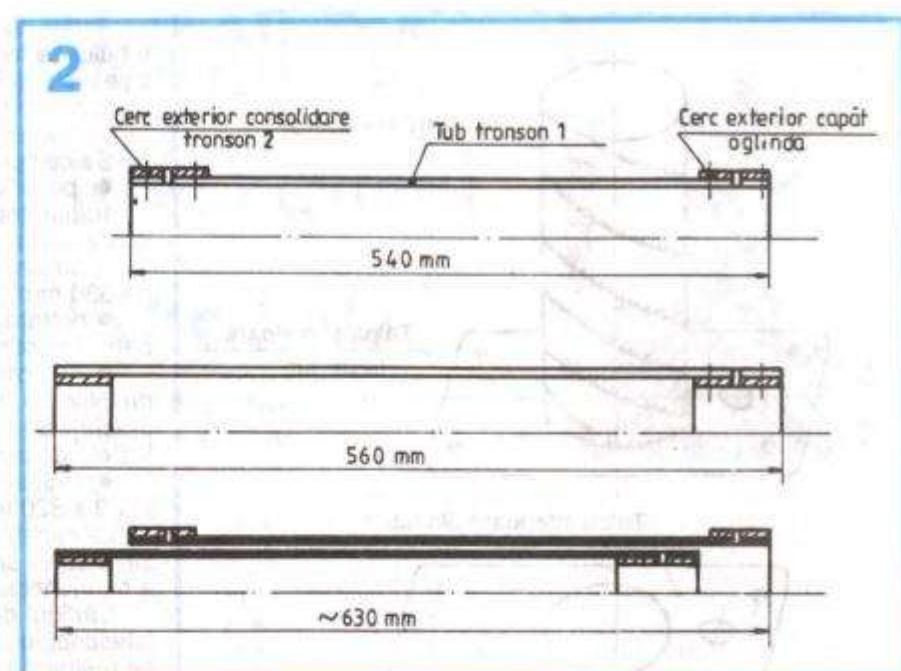Placa inferioară – din interior – va fi de cca 2 mm grosime, pentru că în ea se vor însuruba cele patru



suruburi de montaj, cum se vede în figurile 3 și 4.

Atât gaura de trecere a spotului luminos prin tubul telescopului, cât și găurile prin suport vor avea

diametru de până la 20 mm.

Distanța de la axul găurii suportului pentru spot la gaura șurubului susținătorului oglinzelor de rabatere se determină practic după execuția susținătorului.

Șuruburile de prindere sunt M3 x 8 mm.

5. Tubul ocular (fig. 5)

Sunt necesare două tuburi. În primul – în tubul mare – se montează două lentile de mărimea interiorului tubului, susținute de segmenti, fie din același tub, fie din tub ceva mai mic, dar care să asigure poziția fixă a lentilelor.

Distanța D1 se deduce practic astfel: după ce s-a montat oglinda de rabatere – a două lentile introdusă prin celălalt capăt al tubului – se impinge ușor, cu un tub mai mic, până apare spotul reflectat și cuprinde întreaga lentilă. Aceste două lentile servesc la inversarea imaginii.


Apoi, cu al doilea tub se caută poziția, distanța D2, care poate varia în funcție de distanța până la obiectul vizat. Este importantă apoi găsirea poziției corecte a ochiului.

Pentru orientare, menționez câteva date din lucrarea realizată de mine:


\varnothing tubul mare – exterior – 31 mm, L = 220 mm;

\varnothing tub mic 28 mm, L = 106 mm.

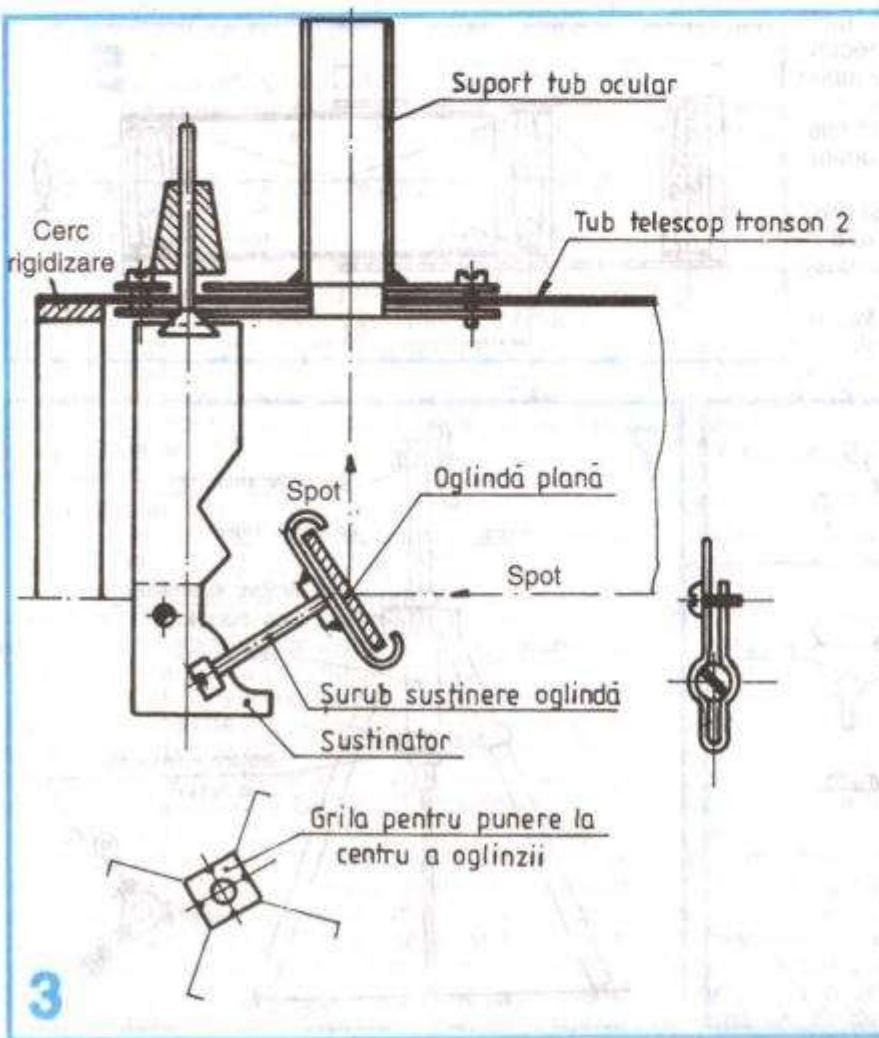Negăsind un tub potrivit din plastic, am folosit o bucătă de la tuburile de alamă care susțineau draperiile, pe care am spintecat-o longitudinal până a corespuns scopului, după care, de la jumătate, am lipit-o și la capăt am întărit-o cu un cerc din sărmă de cupru.



4

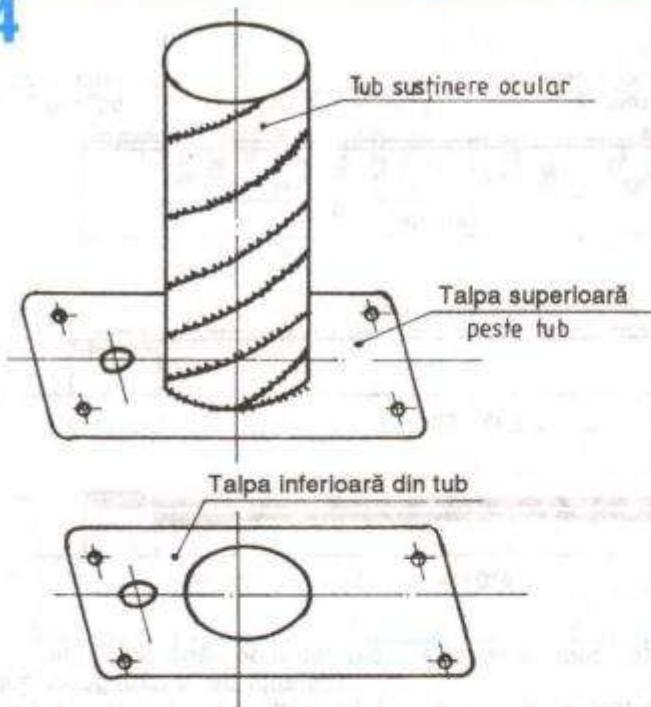

Distanța D₁ = 140 mm, iar D variabil, ≈ 120 mm.
6. Furca de susținere (fig. 6)

Se compune din:

- semibrătară de susținere, din tablă căpușită cu un strat de burete, contra luncării;
- bandă de cauciuc, care asigură presiunea pe tub;
- axele semibrătarii, cu care se sprijină telescopul pe furca propriu-zisă. Sunt din aluminiu ori alamă, de Ø 8 mm x 12 mm;
- furca, având locașuri pentru axe și pivot pentru trepted, se poate confectiona dintr-o consolă de igheab de la un acoperiș de casă dezafectat;
- pivotul, în lungime de cca 70 mm, va trebui să intre în pilonul central al treptedului.

Astfel, cu banda de cauciuc scoasă, deplasarea tubului se face ușor, stabilindu-se telescopul în poziție de echilibru, iar banda de cauciuc menține poziția semibrătarii când telescopul este înclinat.

7. Trepiedul (fig. 7)

Se compune din:

- pilon înzestrat cu colier de frână și cărlig de siguranță (țeavă Ø 28 mm x 680 mm de la un cazan de baie dezafectat);
 - bucșă, în care culisează pilonul, cu o lungime de 330 mm;
 - brățara superioară, din trei sectoare, cu urechi pentru prinderea picioarelor;
 - brățara inferioară, pentru asigurarea deschiderii picioarelor, tot cu trei sectoare cu urechi, care țin barele de distanțare, prinse de inelele de picioare;
 - picioare, din țeavă de aluminiu sau alamă de Ø 29 x 820 mm.


La capetele picioarelor (dacă nu se adaugă prelungitoare) se pune căte un dop de cauciuc pentru a nu aluneca.

Cărligul de siguranță vine peste marginea furcii telescopului, pentru cazul în care întregul ansamblu se răstoarnă.


Se înțelege că pentru transportarea telescopului și a treptedului se confectionează huse separate.

Depunerile de praf pe oglindă nu se îndepărtează cu nici un fel de cărpă sau piele, deoarece orice urmă, cât de mică, depreciază oglinda. Se va folosi o pensulă cât se poate de fină și moale.


5

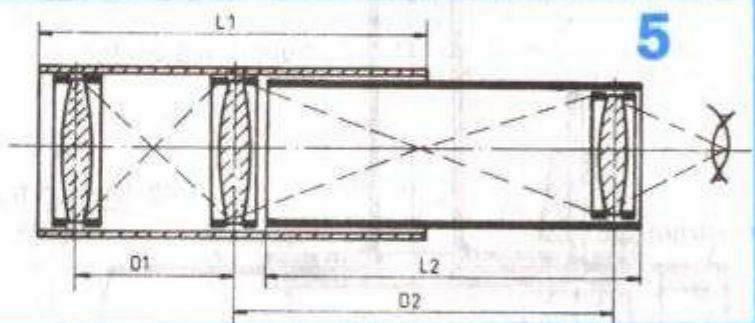

6

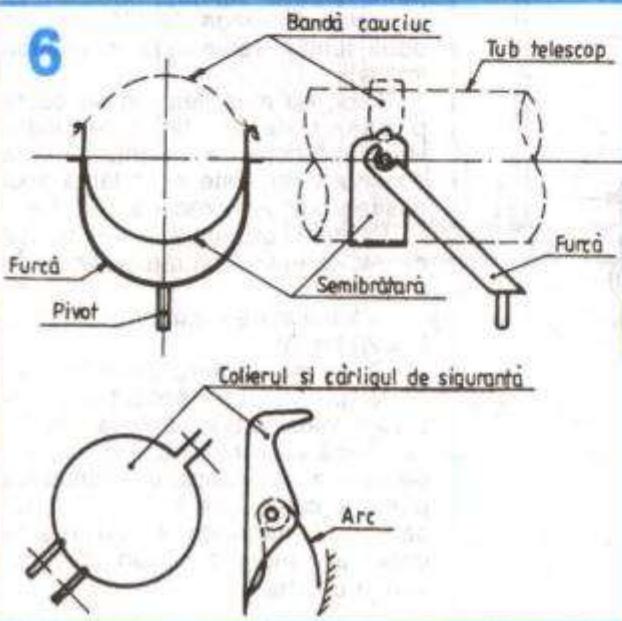


7

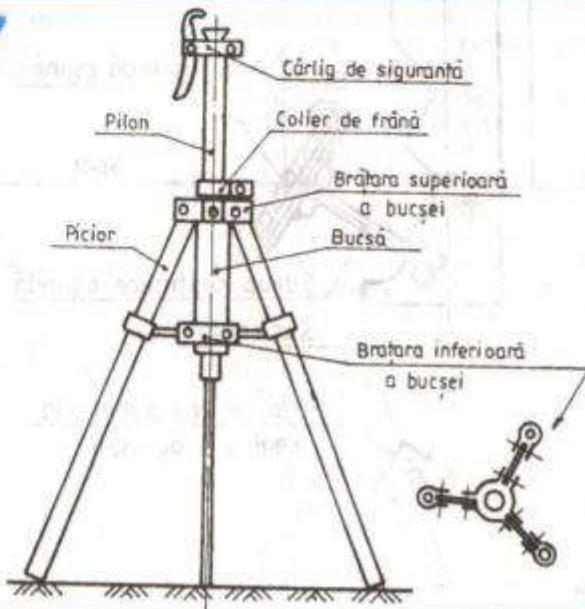

CONSTRUCȚIA INCINTEI VOIGHT TAPERED PIPE

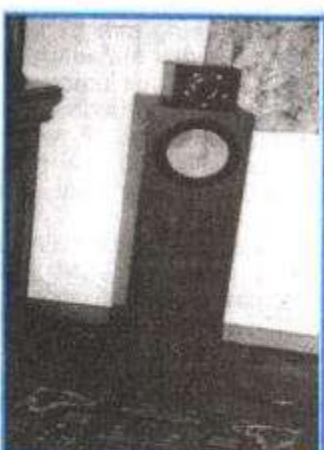Ing. Aurelian MATEESCU
Prof. Gheorghe ALEXANDRESCU



Introducere. Această parte va încerca să lămu-rească de ce am optat pentru construcția acestui tip de incintă.

In aproape patru decenii de lucru în domeniul electronic și construcțiilor dedicate reproducării de calitate a muzicii, am urmărit câteva principii:

- obținerea de rezultate de calitate cu cheltuieli minime;
- utilizarea de componente și materiale accesibile, pentru a putea fi reproduse de un număr mare de constructori amatori;
- utilizarea unei aparaturi de măsură și control accesibile.

Am sperat ca după 1989, accesul la componente și materiale de bună calitate să fie cu totul altul față de ce a oferit comerțul socialist. Din păcate, acest deziderat s-a realizat numai în parte.

Procurarea unui difuzor de calitate rămâne încă o mare problemă, deși piața este inundată de astfel de produse. Argumentarea acestei afirmații este foarte simplă:

- difuzoarele au fost importate pe criteriul „preț minim” (profit maxim);
- cu una-două excepții, nici un importator nu livrează o dată cu produsul și parametrii necesari pentru proiectarea și construcția unei incinte acustice pentru audiții de calitate (ne referim la parametrii Thiele-Small, nu la puterea și impedanța notate pe unele etichete de produs);
- cu mici excepții, wooferele sunt de tipul CAR AUDIO, pentru montare pe mașini și nu se pretează la confectionarea de incinte acustice „de casă”;

Principiul de funcționare. Fără să reluăm articolul deja apărut în revistă, vom reaminti câteva elemente indispensabile înțelegerii funcționării incintei. De la început reamintim că discutăm numai de incinta în care lucrează wooferul, pentru reproducerea frecvențelor joase. Redarea întregului spectru sonor va fi abordată, mai târziu, în mai multe variante.

Incinta VTP este o incintă deschisă, construită la începutul anilor '30 de Paul Voight. Este cunoscută și utilizată și în prezent de constructorii amatori sub numele „Basset” și „Monolith” (livrabilă în kit) și realizată industrial sub numele „Howard Castle”. Se prezintă ca o incintă deschisă cu secțiune variabilă linear (un tub cu secțiune pătrată, cu lungime de circa 1,8 metri, care este divizat de un perete în diagonală). Considerăm numai o jumătate pe lungime: un tub închis la un cap și a căru secțiune crește la arie maximă la capătul celălalt. Desigur că lungimea tubului de 1,8 metri nu este ușor de manevrat, din care cauză s-a preferat plierea sa. La 1/3 din lungimea sa, față de capătul închis, este montat

- tweeterele și difuzoarele de medie frecvență sunt de calitate îndoialnică și cu performanțe acustice slabe;

- utilizarea difuzoarelor de uz profesional, importate de firme serioase (care pot furniza toate informațiile necesare pentru proiectare) este prohibitivă din cauza prețului ridicat, iar tweeterele pentru echipamente de scenă nu sunt adecvate incintelor domestice. În plus, nu toate se pretează la incinte de casă.

Dacă mai avem în vedere faptul că un audiofil trebuie să facă o investiție de minimum 20-30 milioane lei pentru achiziționarea unei perechi de incinte decente, fără pretenții de high-end hi-fi, ajungem la concluzia că abordarea unei construcții care să satisfacă exigentele la limita sumei citate devine foarte interesantă dacă prețul de cost este de 5-6 ori mai mic, deci în jur de 5 milioane lei.

De ce am abordat această construcție? Pentru că:

- am citit articolul publicat într-un număr mai vechi al revistei de prof. ing. Emil Marian și am găsit elemente interesante comparativ cu tipurile clasice de incinte: bass-reflex (devenite complet banale prin repetiție), linie de transmisie (performanțe neconvincătoare) sau pâlnie acustică (construcție mult mai dificilă ca abordare);

- nu se impune nici un parametru dificil wooferului, calitatea rezultatului fiind dependentă, normal, de calitatea componentelor utilizate;

- posibilități de up-gradeare ușoară, cu costuri relativ mici și cu rezultate spectaculoase.

Trebue să spun de la început că rezultatele au fost peste orice așteptări și, deși construcția pare dificilă la început, cea de a doua incintă a fost asamblată în circa 3,5 ore de două persoane.

wooferul. La deplasarea membranei în spațiul închis, presiunea acustică are valori importante și se propagă către deschiderea tubului. Randamentul acustic în domeniul frecvențelor grave, într-o plajă importantă, crește mult – incinta lucrează ca un convertitor acustic.


Frecvența de oscilație a aerului în tubul acustic considerat atunci când membrana difuzorului se deplasează este funcție de lungimea tubului. Frecvența de rezonanță F_s este dată de formula:

$$F_s = c/4l \quad \text{unde:}$$

$$c = 344 \text{ m/s} - \text{viteza sunetului în aer}$$

$$l = \text{lungimea tubului în metri.}$$

Astfel, pentru un tub acustic cu lungimea de 2 metri obținem o frecvență de rezonanță de 43 Hz, iar pentru un tub cu lungimea de 1,8 metri, frecvența de rezonanță este de aproape 48 de Hz (47,77 Hz). Pentru a obține o frecvență mult mai joasă este nevoie de o lungime mult mai mare, dar și așa, un tub de circa 2 metri reprezintă o problemă în utilizarea curentă, de aceea s-a preferat plierea sa. Frecvența de rezonanță în intervalul 40-50

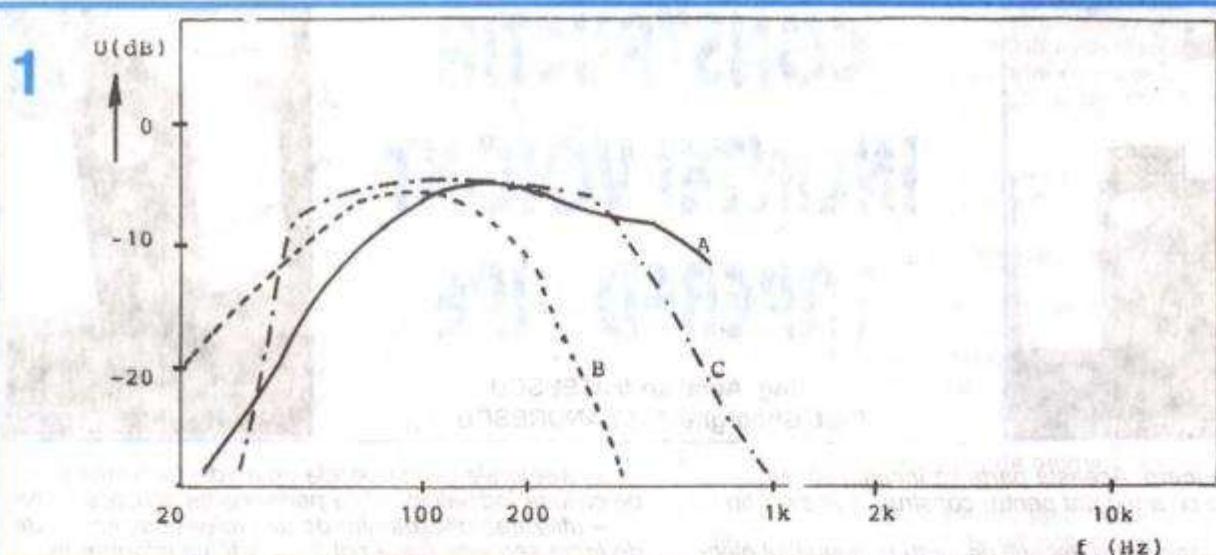


Hz este chiar foarte convenabilă, iar reprodusea frecvențelor joase depășește media incintelor din gama de preț de până la 20-30 de milioane lei (1000 Euro).

În plus, caracteristica de frecvență în acest domeniu este plată, mai plată decât în cazul liniel de transmisie și cu mult superioară față de incintă bass-reflex (figura 1). Forma conică împiedică formarea undelor staționare. Un rol important în funcționare îl are materialul de amortizare, dar asupra acestui element vom reveni în cele ce urmează.

În figura 2 este prezentată curba de impedanță a unui woofer montat într-o incintă închisă de 14 litri și modificarea curbei de impedanță în sensul aplatizării caracteristicii în cazul funcționării în VTP.

Determinările prezentate în figurile 1 și 2 sunt efectuate pe un woofer SEAS WP 171 NP, un difuzor de calitate bună și preț mediu. Determinările asemănătoare efectuate pe woofere Davis și Focal au dus la aceeași concluzii, iar auditiile efectuate în laboratoarele Elektor au dat rezultate excelente. Observați că nu am amintit nimic de parametrii difuzorului utilizat, ca elemente restrictive. Determinările și măsurările efectuate în laboratorul Elektor au avut în vedere două tipuri de woofere, cu diametrul standard de 200 mm și cu diametrul de 170 mm. (în prezent diametrele difuzoarelor sunt, cu mici excepții, standardizate internațional, ceea ce permite posibilitatea înlocuirii unui difuzor cu altul de aceeași mărime, cu păstrarea, între anumite limite, a performanțelor inițiale la aparatul audio fără pretenții).

Construcția incintei acustice. Am plecat de la început pe utilizarea unui woofer de 200 mm, având în vedere că ascultăm muzică din genuri diverse, de la muzică simfonică, operă, la jazz, rock de toate genurile și până la muzica actuală. Necesitatea unor presiuni acustice mari la muzica rock, să spunem, ne-a împins către această alegere de la bun început, chiar dacă ea complică, în final, opțiunea către o incintă cu două căi. Am eliminat, de asemenea, utilizarea panoului de

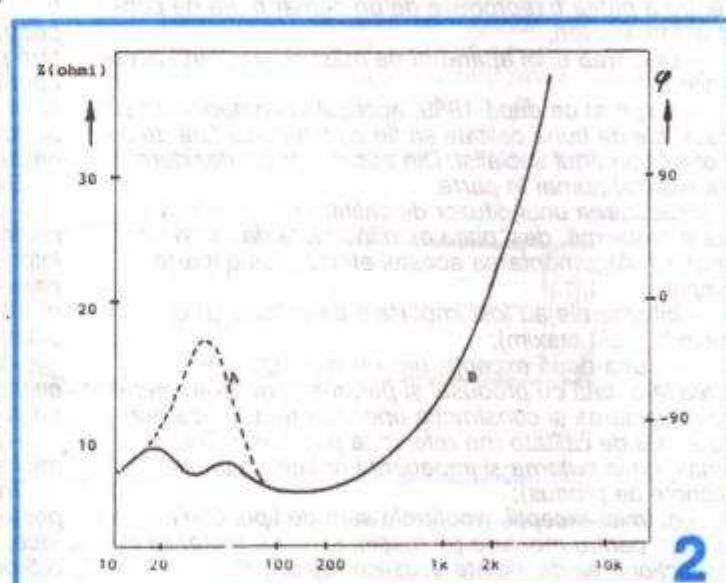

amortizare optional, care prevedea utilizarea unei rezistențe acustice Scanspeak ce nu se poate procura ușor.

Pentru construcție se utilizează placă de PAL cu grosimea de 18 mm, utilizată la producția de mobilă. Se recunoaște privind cantul: particulele componente sunt mai dense către cele două fețe și mai puțin dense la mijloc. Placa având densitatea relativ uniformă se prelucră mai greu, se rupe ușor la margini și este mult mai poroasă. Evitați această calitate de material. Placa recomandată se înscrie în cerințele producătorilor de incinte, purtând denumirea de MDF (medium density fibreboard = placă de fibră lemoasă de densitate medie). Pentru realizarea unei perechi de incinte sunt necesare plăcile indicate în tabelul alăturat.

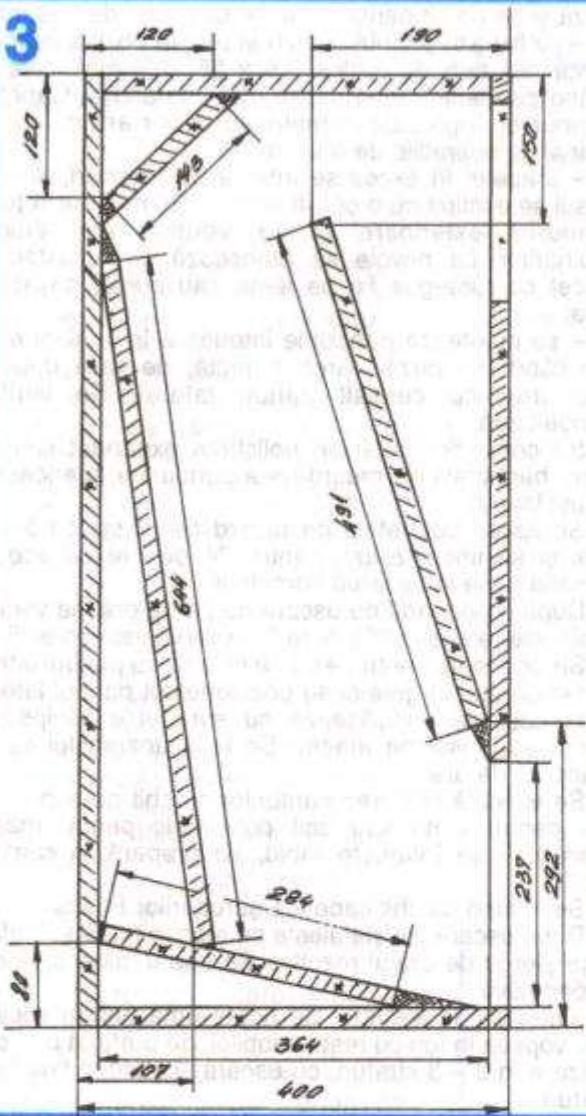


Fig. 3. Incinta VTP – secțiune

Dimensiuni (mm)	Buc.	Destinație
900 x 400	4	panou lateral
900 x 209	2	panou spate
645 x 209	2	panou frontal
383 x 209	2	panou de bază (soclu)
364 x 209	2	panou superior
644 x 209	2	panou interior
491 x 209	2	panou interior
284 x 209	2	panou interior
143 x 209	2	panou interior
Toate panourile din PAL cu grosimea de 18 mm pentru mobilă		
400 x 400 x 25 mm	2	placă soclu din PAL cu grosimea de 25 mm (optional) sau executate din suprafața de PAL rămasă, îmbinate prin lipire cu aracet câte două, rezultând două plăci cu grosimea de 36 mm
400 x 400 x 18 mm	4	

Toate panourile necesare pentru două incinte se pot

tăia din două plăci de PAL de 18 mm grosime procurabile de la magazinele de materiale de construcție (rămâne aproape $\frac{1}{2}$ din placă), costul fiind de aproximativ 600 mil lei. Tăierea nu se recomandă a fi executată cu scule de mână, ci la un atelier de specialitate, pe un ferăstrău circular cu masă și vernier. De calitatea tăierii depind ușurința montajului și calitatea îmbinărilor și etanșărilor.

Se identifică panourile tăiate conform desenelor 3 și 4 și se execută următoarele operații de montaj, pentru fiecare incintă acustică: preliminar, în panoul frontal se va executa decupajul circular necesar montării wooferului ales. Centrul cercului de decupat se găsește pe axa de simetrie a panoului frontal (645 x 209 mm), la 124 mm de marginea superioară. Diametrul decupării se va trasa după măsurarea precisă a diametrului de așezare al difuzorului utilizat. Tăierea se execută cu traforajul, chiar dacă este o operațiune obosită și necesită mai multe pânze de traforaj. Cei care dispun de o freză electrică, pot realiza decuparea cu precizie și fără efort și mai pot executa o operație: execuția unui lamaj care permite „îngroparea” difuzorului la fața panoului frontal. Îngroparea are atât un rol estetic, cât și unul practic. Se evită astfel difracțiile sunetului ce apar pe marginile săsului, pe muchile sale. Desigur, această operație nu justifică procurarea unei astfel de scule. Adâncimea și diametrul lamajului se stabilesc după dimensiunile wooferului și se execută pe toată suprafața. Apoi, se trasează decupajul propriu-zis și se execută. Pentru a nu

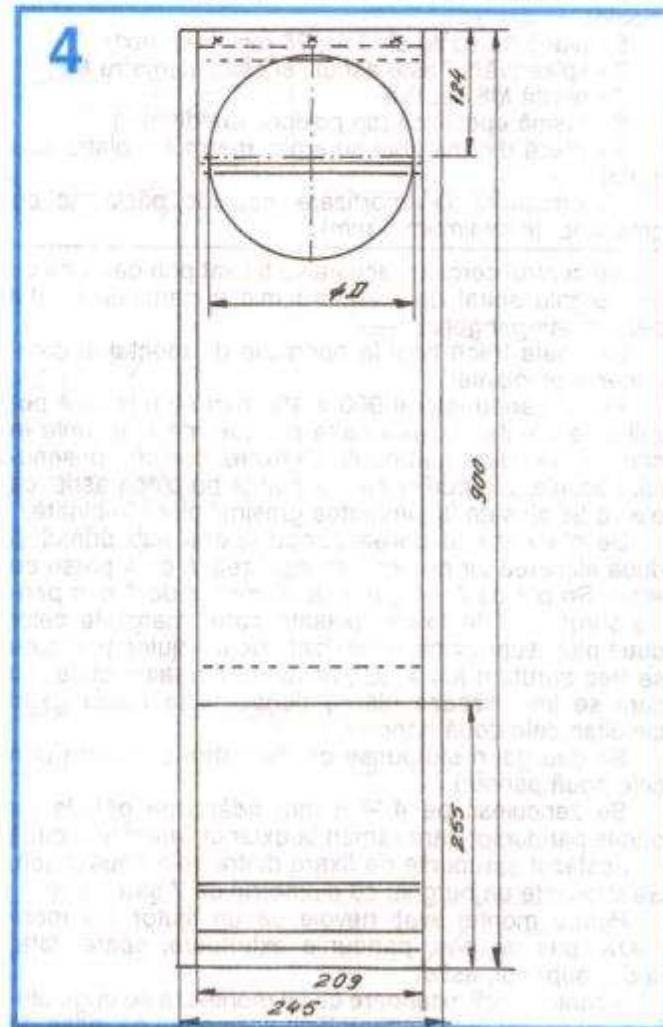


Fig. 4. Incinta VTP – vedere frontală

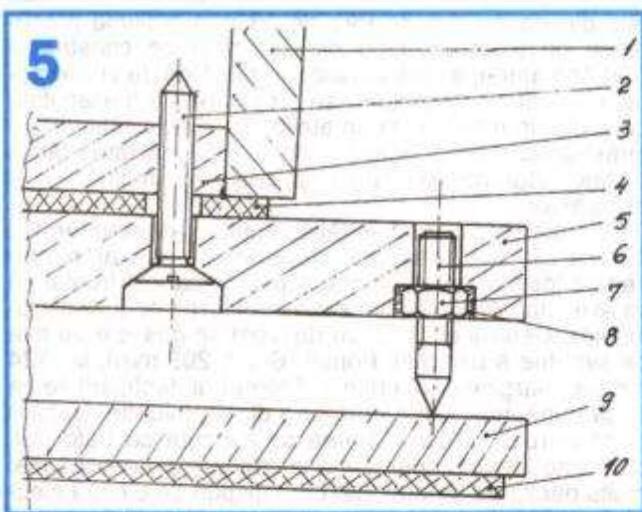


Fig. 5. DETALIU DE MONTAJ AL PLĂCII DE BAZĂ, A VÂRFURILOR DE SPRIJIN (SPIKES) ȘI A MODULUI DE SPRIJIN PE SOL PENTRU AMORTIZAREA VIBRAȚIILOR

- 1 - perete lateral incintă
- 2 - șurub pentru lemn, l = 50 mm, diam. 5mm, pas mare (se vor utiliza 6 buc.)
- 3 - placă bază incintă
- 4 - material de amortizare (burete sau cauciuc moale)
- 5 - placă de soclu din PAL 25 mm (vezi text)
- 6 - spike (vârful este ascuțit și călit, diametru M6)
- 7 - piuliță M6 captivă
- 8 - răsină epoxidică (tip poxipol, araldit etc.)
- 9 - placă din material ceramic, marmură, piatră sau metal
- 10 - material de amortizare (cauciuc, pâslă etc. cu grosimea de minimum 5 mm)

pierde centrul cercului, acesta va fi fixat prin găurile cu un burghiu spiral de diametru mic a panoului frontal până la străpungere.

Se poate trece apoi la operațiile de montaj al componentelor incintei.

Pe un panou lateral 900 x 400 mm se trasează pozițiile de montaj ale celorlalte panouri, ca și locurile în care se vor utiliza șuruburile de fixare, conform desenului. Locurile șuruburilor se vor marca pe placă astfel ca ele să fie plasate la jumătatea grosimii plăcii îmbinate.

Se plasează al doilea panou lateral sub primul și după alinierea lor perfectă se rigidizează cu 4 prese de lemn. Se pot da 2 - 4 găuri cu diametrul de 4 mm pentru șuruburile de fixare, plasate către marginile celor două plăci suprapuse, imobilizate de un ajutor, prin care se trec șuruburi M4 x 50 prevăzute cu șaibe plate, cu care se imobilizează plăcile pentru a se putea găuri simultan cele două panouri.

Se dau găuri străpunsse cu diametrul de 4 mm prin cele două panouri.

Se zencuiesc pe 4 - 5 mm adâncime găurile pe părțile panourilor care rămân la exterior (atenție! - dacă ați desfăcut șuruburile de fixare dintre cele două plăci). Se folosește un burghiu cu diametrul de 7 sau 8 mm.

Pentru montaj aveți nevoie de un ajutor. Se montează, pas cu pas, panourile exterioare: spate, față, soclu, superior, astfel:

- cantul plăcii exterioare ce se montează se unge uniform cu aracet gros de tâmplărie și se pune pe masa de lucru cu cantul uns în sus. Ajutorul va aduce panoul lateral în poziția de montaj, sprijinit de panoul ce se mon-

tează și de un alt panou cu aceeași lățime de 209 mm; - se fixează panoul uns cu aracet în poziția de montaj cu șuruburi de Rigips 3,5 x 35 (40) mm, care se strâng cu atenție pentru a nu rupe materialul. Capetele șuruburilor, îngropate în material, se vor astupă cu chit în final, la operațiile de finisare;

- aracetul în exces se întinde pe îmbinări, iar surplusul se elimină cu o cârpă umedă. Se montează toate panourile exterioare și se verifică etanșeitatea îmbinărilor. La nevoie se etanșează cu amestec de aracet cu rumeguș fin de lemn sau numai cu aracet gros;

- se montează panourile interioare în același mod, verificându-se poziționarea corectă, de care depinde îmbinarea cu celălalt panou lateral. Se verifică etanșeitatea.

Se confectionează din polistiren expandat sau din lemn, baghetele de racordare a panourilor interioare la peretii laterală.

Se lipesc baghetele de racord pe poziții cu aracet gros și se imobilizează pentru 24 de ore cu ace de gămălie până la uscarea completă.

După o perioadă de uscare de 24 de ore, se verifică îmbinările, etanșeitățile și se fac eventualele corecții.

Se ung toate canturile ce se îmbină cu panoul lateral rămas cu aracet gros și se poziționează panoul lateral, după care se imobilizează cu șuruburile Rigips. Se sterge surplusul de aracet. Se lasă ansamblul să se usuce 24 de ore.

Se execută chituirea canturilor cu chit de bună calitate pentru lemn sau chit poliesteric pentru mașini (atenție! - se întărește rapid, se prepară în cantități mici).

Se astupă cu chit capetele șuruburilor Rigips.

După uscare, se șlefuieste cu atenție toată suprafața și se sterge de praful rezultat. Se poate folosi și o folie autoadezivă.

Finisarea: la alegere. Se poate opta pentru vopsire cu o vopsea în ton cu restul mobilei, de preferat prin pulverizare în 2 - 3 straturi, cu uscare și șlefuire fină între straturi.

(Continuare în nr. viitor)

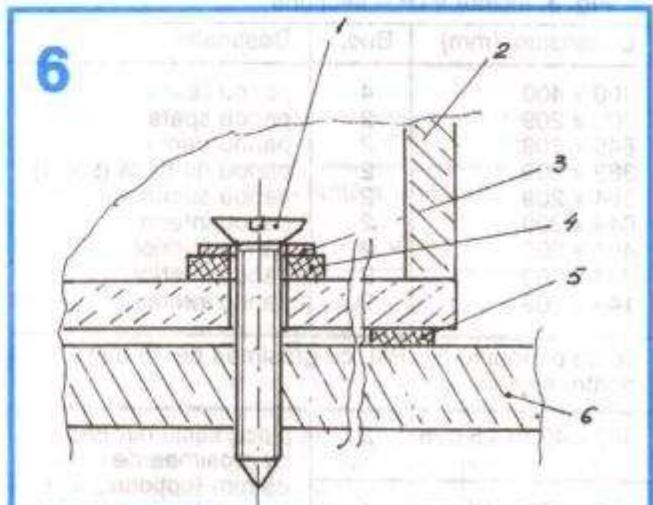


Fig. 6. Detaliu de montaj al incintei tweeterului

- 1 - șurub Rigips
- 2 - perete incintă tweeter (PAL 10 mm gros.)
- 3 - șaibă plată
- 4 - garnitură cauciuc sau pâslă densă
- 5 - garnitură cauciuc sau pâslă
- 6 - placă superioară VTP

CONDUCEREA ECONOMICĂ (VI)

Pagini realizate de prof. ing. Mihai Stratulat

Alături de neconvenientele și uriașele eforturi de a mai smulge din motor căiva cai putere, specialiștii au fost și sunt permanent preoccupați de a reduce energia pe care aerul o "fură" de la motor în timpul deplasării automobilului.

Efectul pe care rezistența aerodinamică îl are asupra nivelului de consum este bine cunoscut, puterea Pa irosită în lupta automobilului cu atmosfera fiind proporțională cu cubul vitezei de deplasare V, conform relației:

$$Pa = Ac_x \left(\frac{\rho}{2} \right) V^3$$

În care A este aria gabaritică frontală a mașinii iar ρ densitatea aerului. Enorme străduințe științifice și sume immense au fost cheltuite în peste un secol de existență a trăsurilor motorizate pentru a mai diminua măcar cu câteva sutimi valoarea coeficientului aerodinamic (sau de formă, cum i se mai spune) c_x . Studiile românenilor Aurel Persu, primul om de știință care a fundamentat teoretic și practic raportul între arhitectura caroseriei și pierderile aerodinamice, au arătat că valoarea acestui mic dar încăpătănat coeficient depinde de forma generală a caroseriei, de modul de plasare a elementelor agabaritice (faruri, roți, oglinzi, roată de rezervă, lămpi, portbagaj și.a.) și de atunci forma automobilelor a fost subordonată acestui comandament – singura posibilitate de reducere a consumului de combustibil fără a afecta structura ansamblului mașinii.


Lucrurile par să fie rezolvate în cazul autoturismelor unde extrem de riguroasele încercări efectuate în tunelurile aerodinamice au condus la cele mai elaborate profiluri ale caroseriei sub aspectul rezistenței aerului. Aici însă intervine de multe ori în sens păgubitor inițiativa proprietarului automobilului. Din dorința de a epata, de foarte multe ori pe automobilul îngrijit arhitecturat de uzină se văd instalate faruri suplimentare, diferite lămpi de semnalizare, oglinzi peste ceea ce este necesar, antene dispuse în cele mai ciudate amplasamente și poziționări, portbagaje montate pe plafon sau capota din spate fără a fi folosite, toate acestea făcând con-

sumul de carburant să sporească cu 2-3%, risipă care ar putea fi evitată dacă s-ar renunța la ele. Numai păstrarea portbagajului și neacoperirea bagajelor depozitate aici cu o husă corespunzătoare, care să nu creeze mari rezistențe aerodinamice, majorează consumul cu 1-1,5%.

Rămânând în domeniul autoturismelor, consumul lor de combustibil se arată afectat sensibil de tractarea unei rulote sau a unei remorci oarecare. Sporul de consum se explică prin spațiul creat între partea din spate a mașinii și cea frontală a rulotei (zonă unde se produc puternice turbioane care frânează înaintarea ansamblului) și devine important atunci când înălțimea rulotei (remorci) întrece

cu mai mult de 60 cm pe cea a autoturismului tractor.

Din figura 1, determinată experimental, reiese modul în care iau naștere curentii perturbatori dintre autoturism și rulotă. Si tot de aici se vede că situația poate fi ameliorată dacă pe plafonul autoturismului se plasează un ecran, numit spoiler, care regularizează esențial curgerea aerului. Cercetările menționate au arătat o apreciabilă reducere a coeficientului aerodinamic, eficiența procedeului depinzând de locul de plasare a spoilerului. Poziția sa este precizată de distanța l_s , de înălțimea l precum și de distanța dintre autoturism și rulotă – care pentru experimentele prezentate în figura 2 a fost de 2100 mm.


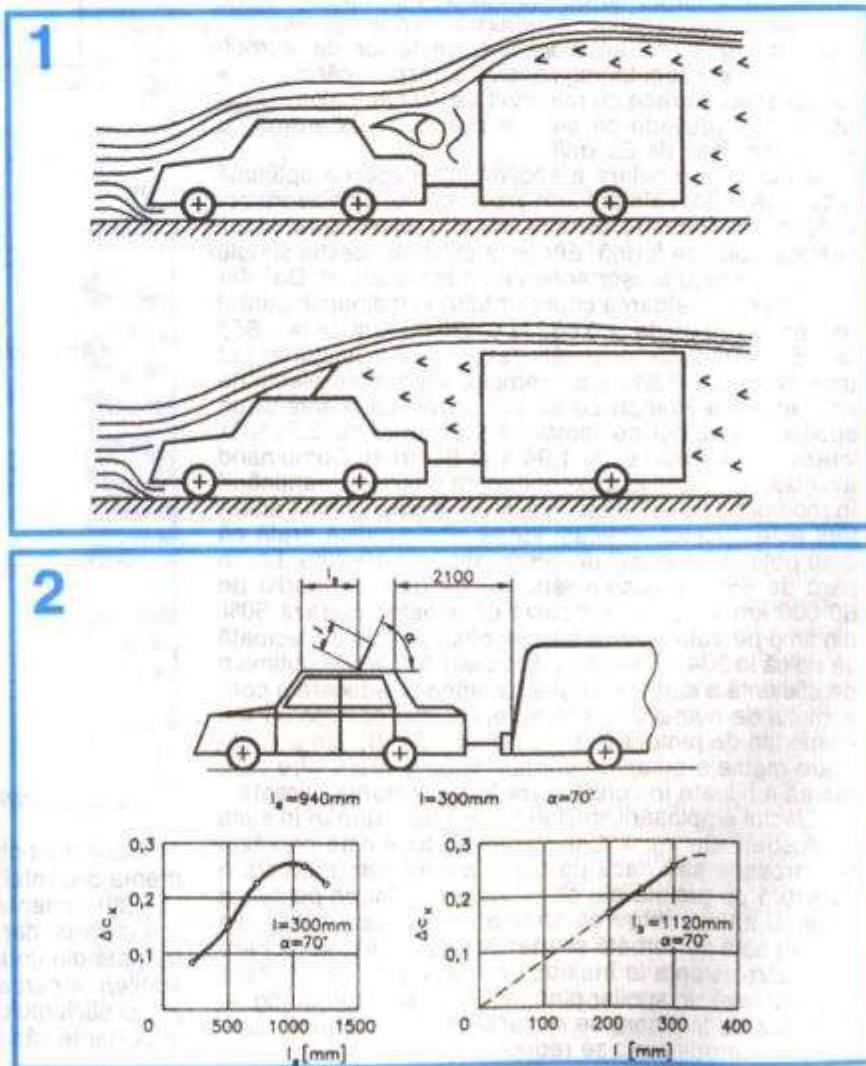


Se vede că există anumite valori optimale pentru δc_x și pentru δl la care reducerea valorii coeficientului de formă Δc_x este cea mai mare, deci pentru care se presupune că se obțin cele mai importante economii de combustibil. Că este așa, o certifică măsurările comparative de consum în funcție de viteza de deplasare care arată că atașarea unei rulote mărește consumul cu 2-7 litri la sută de kilometri, în funcție de viteza, iar aplicarea corectă a spoilerului reduce acest consum cu 2,5 l/100 km. Tot de aici rezultă că viteza economică în cazul tractării unei remorci este mai mică decât cea a autoturismului solo (fig. 3).

Mai complexă este discuția în cazul autovehiculelor grele la care rezistențele aerodinamice sunt mult mai mari. În primul rând suprafața frontală a autocamioanelor este mai amplă iar cabină are o conformație cu colțuri, muchii și proeminențe nerotonjite, la fel ca și caroseria, remorca sau semiremorca. Partea din spatele cabinăi este mult mai înaltă decât aceasta iar între ele există un spațiu mai larg, în care, de cele mai multe ori, sunt dispuse unele componente tehnice (motor, transmisie, filtru de aer, traseu de eșapament, rezervoare de combustibil și.a.) care reprezintă tot atâtea surse de turbionare a aerului. În sfârșit, spre deosebire de autoturisme unde podeaua este aproape perfect lisă, camioanele și elementele tractate au sub podea o mulțime de componente tehnice care minează simțitor caracteristicile aerodinamice ale autovehiculului. Toate acestea fac ca valorile coeficientului aerodinamic al autotrenurilor să fie de 1,5-2,5 ori mai ridicate decât cele ale autoturismelor și îndrumă atenția specialiștilor către măsurile de ameliorare a calităților de aerodinamicitate ale acestor mijloace de transport când partea lor din spate întrece cu mai mult de 70 cm înălțimea cabinăi și se prevede că ele vor circula multă vreme cu viteze mai mari de 60 km/h.

Judicioasa profilare a spoilerului, alegerea optimală a dimensiunilor sale precum și corecta lui amplasare pot reduce consumul de combustibil prin micșorarea valorii coeficientului de formă. Eficiența utilizării acestui simplu dispozitiv poate fi ușor apreciată cunoscând că Daimler Benz a redus valoarea coeficientului aerodinamic pentru un camion cu să de la 0,852 la 0,582 iar Fiat de la 0,863 la 0,555. Traduse în unități de consum căstigurile pot urca până la 7-7,5%. De exemplu, experiențe efectuate pe camioane Roman cu să au relevat că montând un spoiler, consumul de motorină s-a redus cu 2,85% la viteza de 70 km/h și cu 1,94% la 80 km/h. Combinând avantajul spoilerului cu o conducere grijulie și menținând în mod preferențial viteza la nivelul la care efectul adaptării este optim, aceeași sursă bibliografică arată că s-au obținut economii de combustibil de 10-20%. La un parc de 6500 autocamioane cu un parcurs mediu de 60 000 km anual și în ipoteza că acestea rulează 60% din timp pe autostrăzi și șosele, distanța totală efectuată se ridică la 234 milioane de kilometri. În condiții optimale de eficiență a spoilerelor și acceptând o reducere a consumului de numai 5%, efectul economic este de 35 milioane litri de motorină la o cotă de 30 l/100 km și o utilizare medie a puterii motorului de 60%. Sunt cifre care merită și fi luate în considerare în exploatarea curentă.

Efectul amplasării spoilerului se poate urmări în suita de ilustrații din fig. 4. Când autovehiculul este prevăzut cu caroserie sau dacă pe platforma lui este montată o structură cu prelată ale căror înălțimi întrec pe cea a cabinăi, atunci curgerea laminară a aerului în spatele cabinăi este perturbată și apar vârtejuri (turbioane) care măresc rezistența la înaintare a mașinii (fig. 4, a); dacă se montează un spoiler plan (fig. 4, b) sau curbat (fig. 4, c), mișcarea laminară se restabilește iar valoarea coeficientului aerodinamic se reduce.

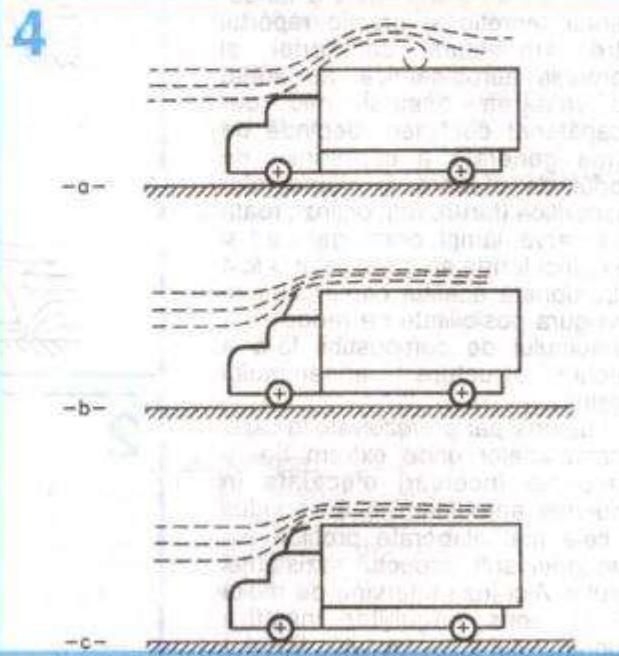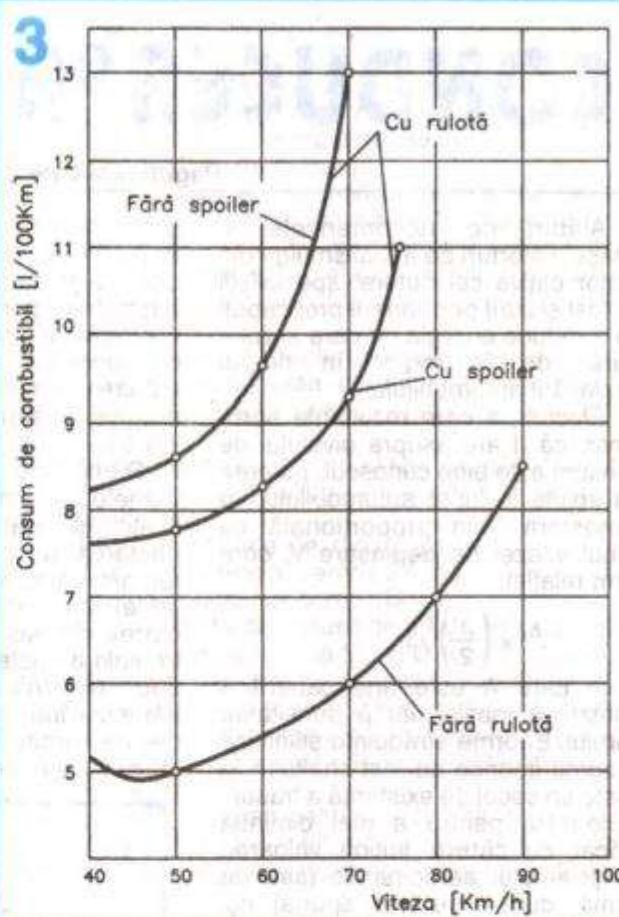

Spoilerul poate fi plan, plan format din mai multe segmente orizontale, curbat sau de formă elipsoidală.

Randamentele cele mai mici le au construcțiile monoplane, dar ele sunt și cele mai ieftine. Vîn apoi cele formate din două sau trei planuri cu unghiuri reglabile și spoilerurile curbată. La cabinile cu lățimi mari, reduceri ale coeficientului de formă se obțin procentual la niveluri importante când se folosesc spoileruri elipsoidale.

(Continuare în nr. viitor)

Practica demonstrează că un motor cu benzină pornește fără dificultate și fără a se lăsa măsuri speciale, chiar la temperaturi de până la -20°C , iar unul diesel până la -8°C , dacă starea lor tehnică este bună iar rezervorul conține combustibilul prescris de fabricant. La acestea se mai adaugă și condiția ca în carter să se fi introdus uleul corespunzător tipului respectiv de motor.

Înainte de declanșarea operațiunilor de pornire este bine să ne convingem că în rezervor există combustibil, în sistemul de răcire agentul refrigerent nu este gelificat (observând starea lui în vasul de expansiune), că nivelul lubrifiantului în baia de ulei se află între limitele admisibile și că clapeta de dirijare a aerului spre filtrul de aer este poziționată pentru regimul de iarnă – la motoarele prevăzute cu o astfel de clapetă, așa cum sunt cele din seria « Dacia 1300 ». O ultimă grijă privește starea tehnică a bateriei de acumulatoare și cea a conexiunilor circuitului demarorului.

Motoarele cu aprindere prin scânteie

Dacă vehiculul a staționat mai multă vreme, se umple mai întâi camera de nivel constant cu combustibil, fie prin acționarea manuală a pompei de benzină, fie prin acționarea demarorului. Următoarea etapă, manevrarea clapetei de aer (șocul) intervine în funcție de temperatura motorului și de cea ambientă. Când motorul este deja cald, această clapetă nu trebuie acționată, chiar dacă afară este ceva mai frig. Dacă motorul este rece, dar temperatura aerului este moderată, se închide parțial clapeta de aer și se apasă foarte puțin cea de accelerare, acționând demarorul. Nu se recomandă apăsarea repetată excesiv a pedalei de accelerare înainte de antrenarea arborelui motor cu demarorul, deoarece concomitent este pusă în funcțiune și pompa de accelerare a carburatorului, procesul putând duce la înecarea motorului.

La construcțiile la care acționarea clapetei de aer este semiautomată, mecanismul acestora trebuie să fie armat înainte de pornire prin apăsarea lentă a pedalei de accelerare.

Atunci când temperatura ambientă este foarte coborâtă (sub

-15°C), iar mașina a staționat afară multă vreme (pe timpul noptii, de exemplu), înainte de tentativa de pornire este recomandabilă învărtirea arborelui motor cu manivelă pe parcursul a 3-4 rotații. Apoi, pentru a activa bateria de acumulatoare, se couplează la rețea timp de 20-30 secunde un consumator de joasă putere, cum ar fi lămpile de poziție, de pildă ; în acest fel sunt inițiate reacțiile chimice la nivelul plăcilor bateriei și în masa electroliitului, capacitatea bateriei fiind parțial refăcută.

După ce s-a umplut cu benzină camera de nivel constant, se șprâncește combustibil în carburator apăsând de câteva ori pedala de accelerare și se trage până la refuz maneta de comandă a clapetei de aer. Această operațiune nu este necesară la motoarele echipate cu instalații de injecție a benzinei, deoarece acestea sunt prevăzute fie cu injectare specială care asigură pornirea, fie cu procesoare care suplimentează debitul de combustibil necesar în acest scop.

Se apasă apoi pedala de ambreiaj (pentru a decupla cutia de viteze și a reduce astfel complet sarcina aplicată demarorului). Se acționează cheia de contact, ținând apăsată pedala de accelerare cam o treime din cursa inițială. Menținerea sub tensiune a demarorului nu trebuie prelungită mai mult de 8-10 secunde ; în caz de nereușită, o nouă tentativă de pornire se reia numai după un răgaz de 30-60 secunde, timp necesar pentru refacerea capacitații bateriei. Din păcate, foarte mulți conducători auto neglijăază această cerință, neștiind, probabil, că în momentul acționării demarorului, sediul proceselor electrochimice generatoare de curent electric se află în stratul de electrolit din imediata vecinătate a plăcilor și în masa din stratul superficial al acestora. În urma încercării de a porni, electrolitul din zona menționată își pierde concentrația, ca și cum bateria ar avea un grad de descărcare avansat. În timpul de repaus acordat bateriei, concentrația acidului din preajma plăcilor se refac prin difuzie, ajungând aproape de valoarea nominală, fapt care duce la restabilirea tensiunii și permite o nouă solicitare a bateriei.

Dacă motorul nu pornește niciodată după 3-4 încercări, nu trebuie să se mai insiste, deoarece el se poate

PORNIREA MOTORELOR SCHĂZUTE

Prof. dr. ing. Mihai Stratulat

îneca. Încercarea motorului se constată prin absența scânteii la bujii, umezirea acestora și un miros accentuat de benzina la eșapament. În astfel de situații cilindrii trebuie să fie aerisiti ; pentru aceasta se deschide total clapeta de aer și se apasă foarte lin până la refuz pedala de accelerare ; deschiderea foarte încreată a clapetei de accelerare (șprinț), cu care prima este conectată mecanic. Se acționează apoi demarorul până când motorul pornește, dar nu mai mult de 15-20 secunde. Dacă tentativele de pornire eşuează, cel mai cuminte este să se caute defecțiunea care în mod cert este ascunsă în structura sau reglajele motorului și să se remedieze operativ.

În toate cazurile investigarea se face în ordinea următoare :


- se verifică prezența benzinei în carburator, începând cu existența ei în rezervor; se controlează conductele și raccordurile lor; se verifică starea pompei de benzina și a filtrelor de combustibil (de la pompă și de la intrarea în carburator) ; se va scoate raccordul care leagă filtrul de aer de carburator și, acționând clapeta de accelerare, se va observa dacă pulverizatorul pompei de accelerare sprânuiește benzina în camera de carburare ;

- se verifică starea elementelor carburatorului care asigură pornirea : corecta funcționare a clapetei de aer (dacă aceasta se închide și se deschide complet) și reglajul circuitului de mers în gol ;

- se scot bujile, se curăță, se verifică paralelismul suprafețelor dintre electrozi și se regleză distanța dintre aceștia (0,5-0,7 mm la sistemele de aprindere clasice și 0,9-1,1 mm la cele electronice) ; se curăță contactele ruptorului (platinele) și se regleză jocul dintre ele la 0,3-0,5 mm, în funcție de prescripțiile fabricantului ; se verifică punerea la punct a avansului ; se verifică starea condensatorului și a bobinei de inducție, după aspectul și intensitatea scânteii pe care o produce bujia în aer (aceasta trebuie să fie robustă, de culoare bleu, nu roșiatică).

În afară de cele arătate, trebuie să se mai rețină că la motoarele cu aprindere prin scânteie pornirea mai poate fi îngreunată sau chiar deveni imposibilă, după o mai lungă staționare a automobilului sub cerul liber pe vreme umedă. În astfel de

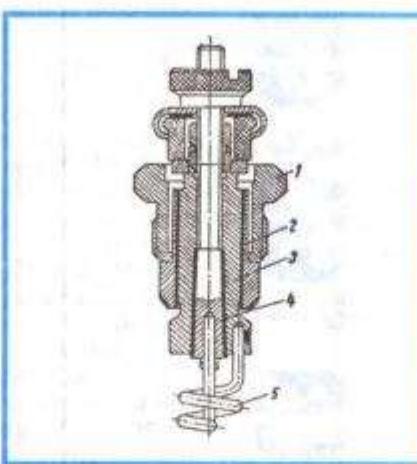situatii, contactele ruptorului și capacul distribuitorului (delcul) se umezesc, iar intensitatea scânteii electrice se reduce considerabil. La același efect nedorit duce și expunerea motorului cu capota ridicată în bătaia ploii sau a ninsorii, atunci când se încercă remedierea unei defecțiuni ; umezirea fișelor de



înaltă tensiune poate provoca scurgerea curentului secundar la masă, în loc de a fi distribuit bujilor.

Motorul diesel

Ca și în cazul precedent, prima și absolut necesara condiție a unei porniri corecte este și de această dată existența combustibilului în rezervor. Operațiunea imediat următoare și obligatorie este eliminarea aerului din instalație. Pentru aceasta se aduce maneta pentru reglarea debitului de combustibil în poziția de pornire, iar schimbătorul de viteze în poziția neutră ; se acționează apoi demarorul. Pe timp foarte rece se apasă și pedala de ambreiaj, din motivul arătat la motorul cu benzina. Dacă motorul nu a pornit după o primă încercare – care nu trebuie să depășească 10-15 secunde – o nouă tentativă se va relua numai după 1-2 minute. Trei nereușite, când instalația de alimentare este în stare tehnică bună, arată că temperatura ambientă este prea mică (în general, sub -5°C) și că trebuie să se folosească mijloace auxiliare pentru ușurarea pornirii. Unele motoare sunt prevăzute din fabricație cu astfel de utilități sub forma așa-numitelor bujii cu încandescență (vezi figura alăturată). Ele au rolul de a încălzi în prealabil aerul aspirat în cilindri și com-

bustibilul injectat în camera de ardere. Rezistența electrică a dispozitivului, 5, este raccordată la bateria de acumulatoare printr-un izolator ceramic 3. Cu 15-20 secunde înainte de a se acționa demarorul, bujia se pune sub tensiune iar rezistența sa, care ajunge până la roșu, încălzește amestecul de aer-motorină, mijlocind pornirea. Bujia trebuie însă deconectată imediat după pornirea motorului pentru a preveni arderea sa.

Același efect de reducere a întârzierii la aprindere în vederea ușurării pornirii îl are folosirea substanțelor ușor inflamabile, care se găsesc în comerț, dar care nu trebuie să fie folosite decât în cazul în care există certitudinea că starea tehnică a instalației de alimentare este bună. La motorul diesel aceasta este mai greu de testat fără mijloace adecvate. Singurul lucru care se poate face este controlul debitării motorinei, care se efectuează prin desfacerea surubului de aerisire a instalației (sau apăsarea supapei) și acționarea manuală a pompei de motorină, observând curgerea continuă a combustibilului, fără întreruperi sau bule de aer.

Pentru folosirea substanțelor speciale de pornire la temperaturi foarte scăzute, după efectuarea operațiunilor amintite mai înainte, se aduce pedala (maneta) de accelerare în poziția de debit maxim, se introduce capsula care conține amestecul inflamabil în dispozitivul de pornire și apoi se perforează și se acționează energetic maneta acestui dispozitiv de cca 2-6 ori, în funcție de temperatura ambientă. Se pune în funcțiune demarorul și, concomitent, se acționează maneta pompei de pornire, cu o frecvență de 60-80 acțiuni pe minut, timp de maximum 15 secunde. După ce motorul a pornit, se întrerupe acționarea demarorului și se continuă pomparea într-un ritm care să asigure cea mai mică turărie stabilă de mers în gol. Debitarea substanței inflamabile se întrerupe din momentul în care se constată că motorul funcționează stabil la ralanti, cu pedala (maneta) de accelerare adusă în poziția de debit minim. În această situație se lasă motorul să funcționeze până la atingerea temperaturii de regim termic normal, după care se efectuează demarajul.

RELEU de TEMPERATURĂ

**pentru aparatele de vulcanizare
și de lipit la cald cu rășini epoxidice**

Prof. dr. ing. Sorin PISCATI

Pentru astfel de echipamente, temperatura platanelor (superior și inferior) trebuie menținută constantă, la o valoare cuprinsă în intervalul 180-250°C. Puterea ambelor rezistențe de încălzire din cele două platane ale presei nu depășește de regulă 2-3 kW. Pentru fiecare din aceste două rezistențe este necesar câte un releu regulator de temperatură. Schema electrică a unui astfel de releu este prezentată în figura 1.

Nu va fi în nici un caz utilizat un singur montaj care să comande simultan rezistențele (legate în paralel) din ambele platane; rezultatele operațiunilor de vulcanizare sau lipire la cald vor fi nesatisfăcătoare.


Releele electromagnetice finale (REL 2) vor fi de tipul RI-13, contactele acestora suportând ani de zile curenții de sarcină, coroborat și cu faptul că montajul electronic prezentat în figura 1 nu permite vibrația contactelor releului final la comanda de închidere și, respectiv, deschidere a contactului normal deschis CND.

Circuitul de comandă prezentat în figura 1 se compune în principal dintr-un comparator, realizat cu circuitul integrat amplificator operational, μA 741. Între intrările - și + (2 și 3) ale integratului se conectează puntea formată din rezistențele R2, R3, R4 și dioda D2. Această diodă îndeplinește rolul de senzor de temperatură. Ea se amplasează în incinta încălzită a telerului, într-un orificiu special practicat în acest scop și nu va fi în contact cu rezistența de încălzire. Dioda trebuie să preia temperatura de la partea activă a telerului, adică de la suprafața acestuia care intră în contact cu materialul ce trebuie vulcanizat, sau lipit la cald, cu rășina epoxidică. Cei doi pini ai diodei D2 se izolează atent cu tub siliconic. La fel se procedează și cu conductoarele electrice care intră în platan, plus încă 20-30 cm în afara acestuia. Conductoarele de

legătură (fir lițat) dintre dioda sesizoare de temperatură D2 și montaj pot avea o lungime maximă de 3 metri. Tensiunea la bornele de alimentare a punții este stabilizată prin dioda Zenner D1 și rezistența R2.

Tranzistorul T1 este închis sau deschis de potențialul ieșirii (6) a circuitului integrat μA 741.

datorită variației rezistenței interne a diodeli D2, ieșirea 6 a circuitului integrat cade în zero și, prin intermediul rezistenței R5, deschide tranzistorul T1. Releul REL 1 din colectorul acestuia intră în funcție și închide contactul normal deschis 11. Din acest moment, condensatorul electrolytic C2 începe să se încarce prin rezistența R7. La un moment dat și tranzistorul T2 se deschide acționând releul REL. Aceasta închide contactul normal deschis 22, punând rezistența de încălzire a platoului respectiv sub tensiunea retelei. Tensiunea în punctul S continuă să crească, până ajunge aproape de 12 V. Ca urmare a punerii sub tensiune a rezistenței de încălzire, temperatura platoului începe să crească și modifică rezistența internă a diodei D2. La un moment dat, când temperatura pla-

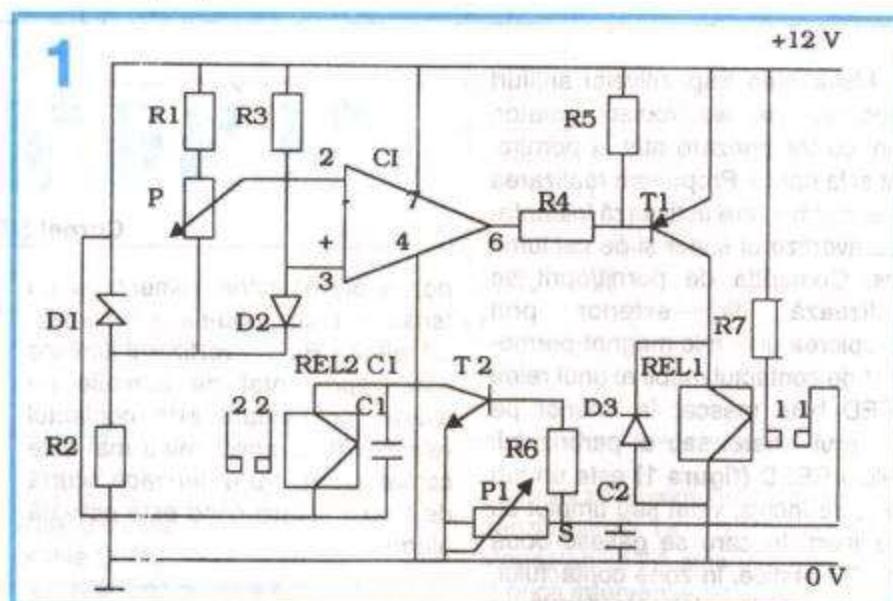

LISTA DE PIESE

- CI - βA 741
- T1 - BC 177 sau BC 251
- T2 - BD 139
- D1 - PL 5V6Z
- D2 - βA 170
- D3 - 1 N 4003
- P - 10 kΩ (lin.)
- P1 - 100 kΩ (lin.)

REL1 - Reed/12V - 1A

REL2 - RI 13/12V

R1; R3 - 4,7 kΩ

R2 - 1,2 kΩ

R4; R5 - 1,5 kΩ

R6 - 10 kΩ

R7 - 330 Ω

C1 - 470 µF/24 V

C2 - 47 µF/24 V

Pentru D2 se va utiliza numai dioda (în sticlă) βA 170, deoarece aceasta rezistă fără probleme la temperaturi de 260-280°C.

Funcționare


Dacă temperatura platoului scade sub valoarea prescrisă,

tanului atinge valoarea prescrisă, valoarea rezistenței interne a diodei D2 determină o diferență de potențial la pinul 3 al integratului (intrarea neinvărsătoare a operationalului) care forțează ieșirea 6 a acestuia să basculeze în 1 (cca 12 V). Aceasta are ca urmare blocarea tranzistorului T1 și desfacerea contactului normal deschis 11.

Tranzistorul T2 mai rămâne deschis (menținând astfel contactul 22 deschis) încă 2–3 secunde, până la descărcarea condensatorului C2 prin rezistența P1, jonctiunea bază-emitor a tranzistorului T2 și mai ales prin semireglabilul legat în paralel, P1. Cu acesta din urmă se reglează și durata întârzierii la deschiderea contactelor 22. În felul acesta se evită procesul tranzistorului în care contactele 22 se închid și se deschid succesiv de câteva ori la fiecare comandă a automatului de temperatură. În lipsa releului de temporizare la deschidere, realizat în jurul tranzistorului T2, contactele 22 se perlează într-un timp de câteva luni, la o exploatare intensivă de 10–12 ore pe zi. Cu releul de întârziere, aceleași contacte rezistă ani de zile. Releul REL2 va fi de tipul RI 13/12 Vc.c sau RI 13 / 24

Vc.c. Dacă se utilizează RI 13/24 Vc.c., se va slăbi arcul spiral al armăturii mobile astfel încât

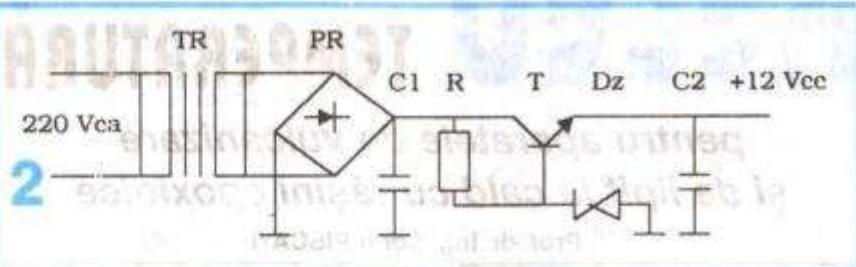schemă de principiu este prezentată în figura 2. Puterea transformatorului TR va fi de 10–12 W.



închiderea și deschiderea contactelor 22 să se facă ferm pentru o tensiune de alimentare a montajului de 12 V.

Releul regulator de temperatură se alimentează de la rețea de curent alternativ (220 Vc.a.) prin intermediul unui etaj a căruia

Lista de piese

TR – Transformator 220V/11 V
(P = 10 – 15 W)
PR – 1PM1
C1 = C2 = 1000 μ F
R – 120 Ω
T – BD 139 (cu radiator termic)
Dz – PL 13 Z

Majoritatea dispozitivelor antifurt executate de electroniștii amatori sunt cu temporizare atât la pornire, cât și la oprire. Propunem realizarea unei alarme care activează instantaneu avertizorul sonor și pe cel luminos. Comanda de pornit/oprit se realizează din exterior prin apropierea unui mic magnet permanent de contactul mobil al unui releu REED bine mascat în interior pe chederul lunetei sau al parbrizului. Releul REED (figura 1) este un tub de sticlă închis, vidat sau umplut cu gaz inert, în care se găsesc două lamele elastice. În zona contactului, pe suprafața lamelor este depus un strat de platină, iridiu sau aliaje speciale. Actionarea contactului se face cu ajutorul unui câmp magnetic creat de un magnet permanent sau de o bobină parcursă de curent electric.

Schema propusă (figura 2) permite conectarea unui număr nelimitat de dispozitive sesizoare aflate pe autoturism, cum sunt întrerupătoarele ușilor și capotelor, ieșirea montajului detector de vibrații, a celui de proximitate etc. (ieșirea acestor montaje trebuie să furnizeze un „0” logic, adică o masă când sunt activate).

Avertizorul sonor poate să fie claxonul autoturismului sau un dis-


ALARMĂ AUTO

Cornel ȘTEFĂNESCU

pozitiv piezoelectric, alimentarea cu tensiune realizându-se prin contactul releului RL 1. Avertizorul luminos este reprezentat de luminile de avarie, comandate prin contactul releului RL 2; acest releu mai este comandat pentru o perioadă scurtă de timp și atunci când este activată alarma.

lui K de alimentare (poate să lipsească – nu este trecut în schemă) se realizează resetarea; ledul LED de culoare verde trebuie să lumineze.

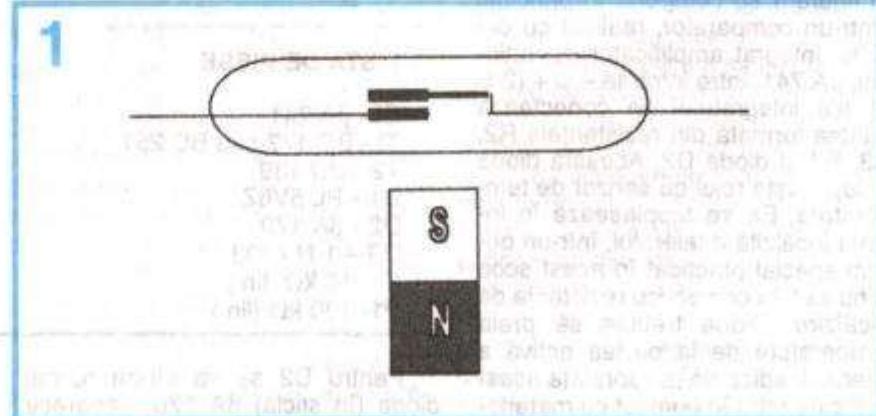
Condensatorul C1 (100nF) resetează bistabilul format din două porti SI-NU de tip MMC4011, ieșirea acestuia comandând (prin poarta



La alarmare, durata de funcționare este stabilită de constanta de timp R5C2=40...50s.

Montajul funcționează în felul următor: la închiderea întrerupătoru-

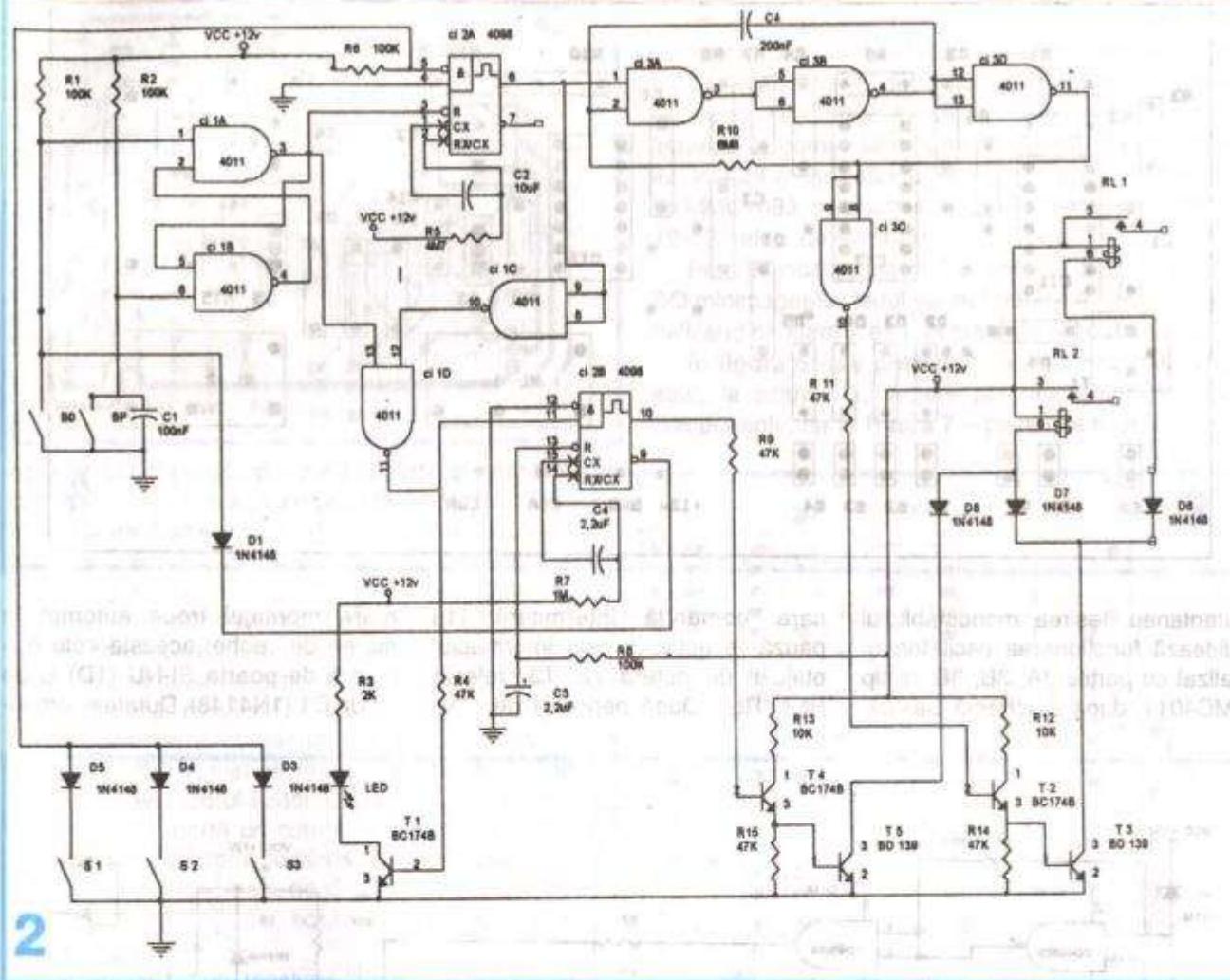1D) aprinderea ledului și blocând monostabilul 2A de tip MMC4098 („0” pe intrarea de reset), care la rândul său blochează oscilatorul de comandă pentru avertizoarele luminoase și sonore.




2

Condensatorul C3 ($2,2\mu F$) și R8 ($100k\Omega$) resetează monostabilul 2B de tip MMC4098, monostabil care semnalizează punerea în stare de veghe a alarmei și asigură reactivarea după perioada de alarmare.


Din exterior, prin apropierea

magnetului de minicontactul BP este basculat bistabilul realizat cu porțile SI-NU, ledul se stinge, frontul descrescător de la ieșirea porții 1D comandă monostabilul 2B pentru o perioadă scurtă de timp, 1..2s (determinată de R7C4), care

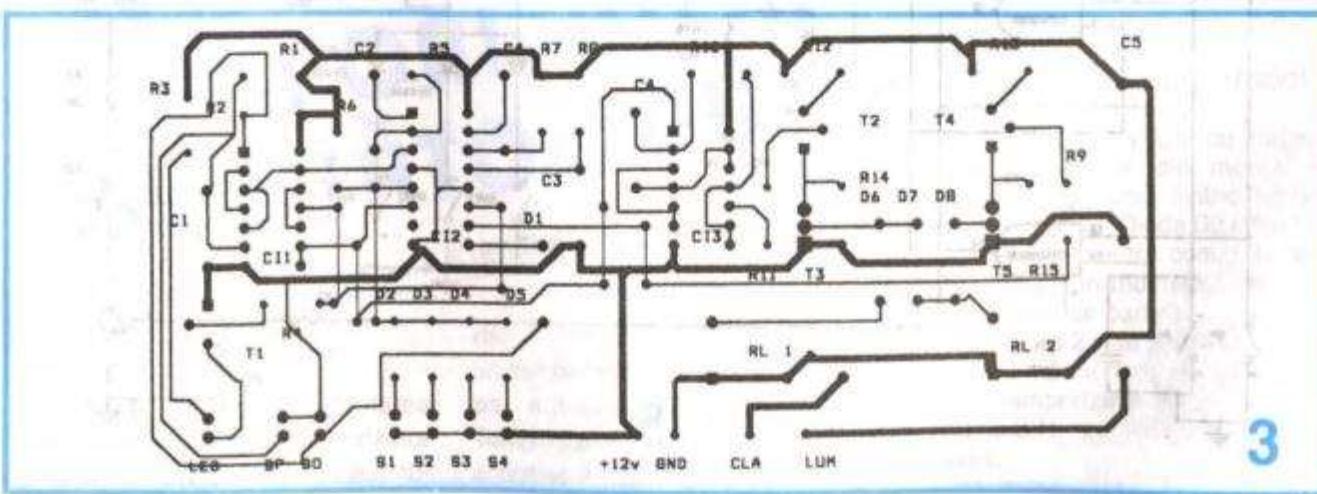actionează avertizorul sonor prin tranzistoarele T4, T5 și releul RL2. Monostabilul 2A este în stare activă și orice intervenție asupra ușilor sau dispozitivelor aflate pe autoturism (un „0” logic pe oricare intrare S1, S2, S3...) declanșează alarmă



3

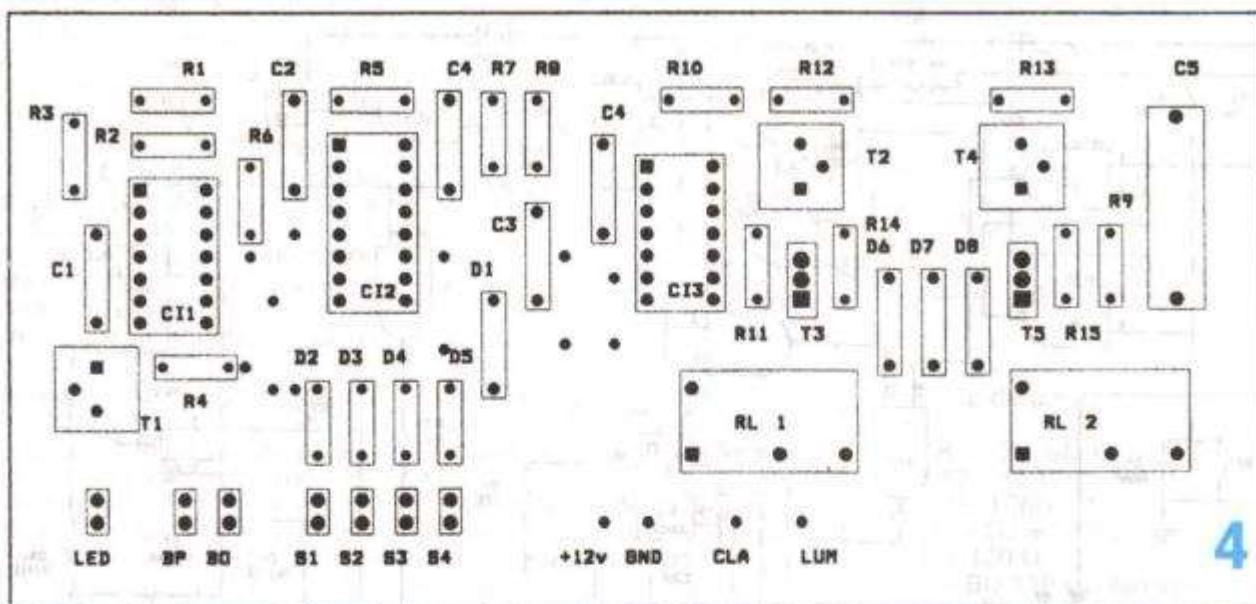


4


instantaneu. Ieșirea monostabilului validează funcționarea oscilatorului realizat cu porțile 3A, 3B, 3D de tip MMC4011, după o schemă clasică,

care comandă intermitent (1s pauză-1s activ...), prin intermediul etajului de putere T2, T3, releele RL1, RL2. După perioada de alar-

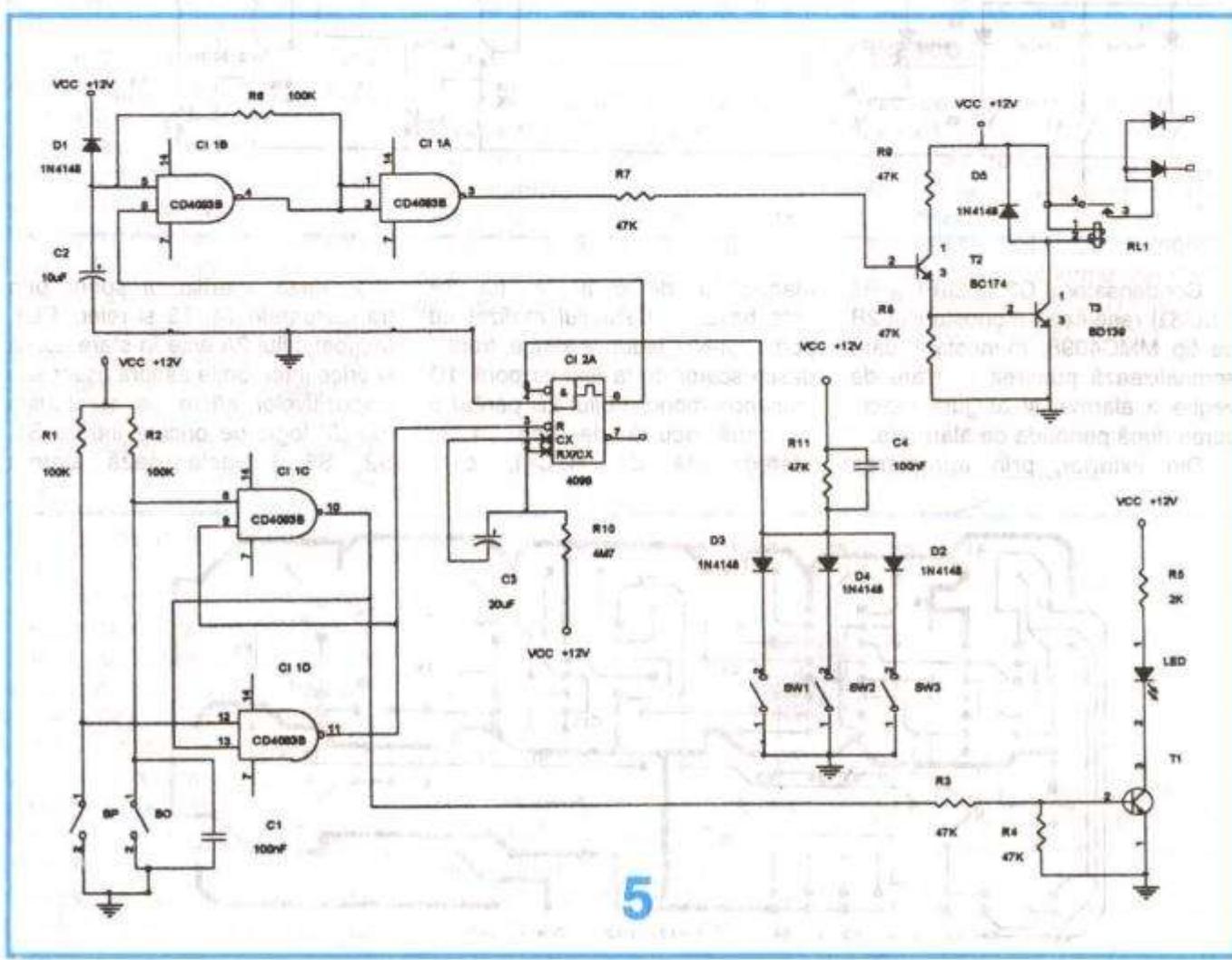mare montajul trece automat în starea de veghe; aceasta este asigurată de poarta ȘI-NU (1D) și de dioda D1 (1N4148). Duratele tempo-



5

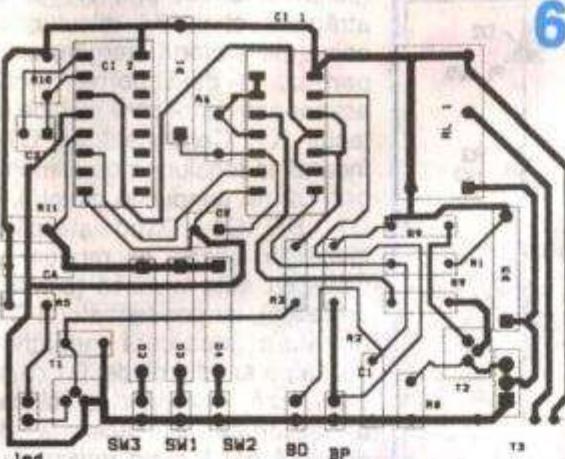

rizărilor pot fi modificate după dorința și cerințele constructorilor, operând asupra componentelor RC.

În figura 3 este prezentat cablajul imprimat, simplu strat, vedere prin transparentă dinspre componente, la scara 1:1, iar în figura 4 planul de implantare a componentelor electronice.

În continuare prezentăm o schemă care funcționează după același principiu, dar simplificată și cu un număr redus de componente.


Montajul este comandat tot prin acționarea releeelor REED. A fost eliminat un releu, rămânând cel pentru avertizorul sonor. Dacă contactul acestui releu (RL1) suportă un curent mai mare, se poate conecta și avertizorul luminos; în acest caz este necesară introducerea a două diode de putere (D6 și D7, de tip 10SI20...) în schemă (pe cablaj nu sunt prevăzute).

La punerea sub tensiune, montajul (figura 5) este în stare de repaus, cu ledul verde aprins. După

ieșirea din mașină, alarma se pornește prin apropierea minimagnetului de contactul reed (BP), ledul se stinge iar ieșirea bistabilului alcătuit din cele două porti SI-NU de tip MMC4093 validează funcționarea monostabilului 2A de tip MMC4098. Orice „0” logic (masă) aplicat pe intrarea de comandă determină activarea monostabilului, implicit a oscilatorului realizat cu o poartă SI-NU de tip MMC4093, care acționează, prin tranzistorul compus T2-T3, releul de avertizare.

Pentru blocarea alarmei se apropie de contactul reed BO minimagnetul; ledul verde trebuie să lumineze, semnalizând că alarma este în stare de repaus.

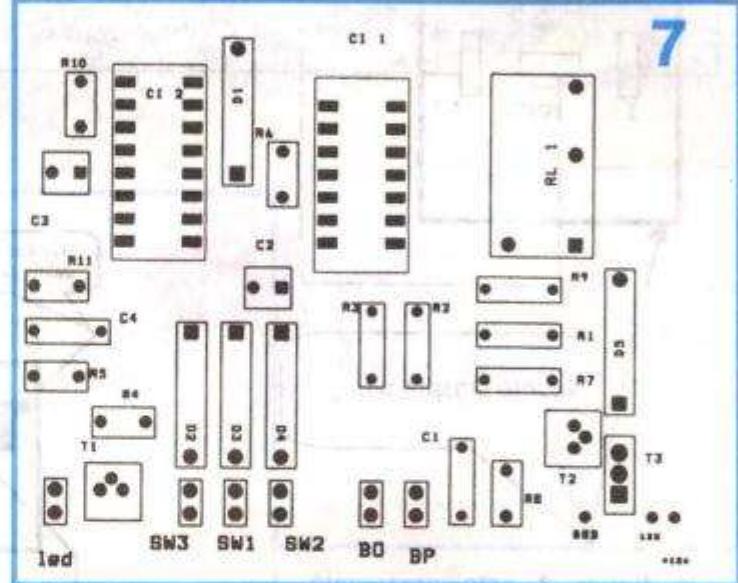În figura 6 este prezentat cablajul imprimat, simplu strat, la scara 1:1, vedere prin transparentă dinspre componente, iar în figura 7 – planul de implantare.



ADAPTARE TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR AUTO

Cornel ȘTEFĂNESCU

Alăturat vă propun adaptarea sau realizarea unui temporizator auto care să funcționeze pe autotu-


rismul „Dacia Super Nova”, folosind un temporizator destinat a funcționa pe autoturismul „Dacia 1300”. TempORIZATORUL este fără reglarea continuă a duratei pauzei.

S-a ales cel mai simplu montaj fabricat, cel cu un tranzistor (figura 1), la care se modifică conectarea la pinii de ieșire și se mai adaugă:

- un pin tată tip auto;
- un pin cu secțiunea rotundă (pătrată) cu diametrul de 0,6-0,8 mm;
- dioda redresoare 1N4001... 1N4007.

Condensatorul C1 cu capacitatea de $22 \mu F$ din montaj se înlocuiește cu unul având capacitatea de $100 \mu F$. Dioda D3 (1N4001) se introduce pentru comanda temporizatorului în momentul acționării spălătorului de parbriz.

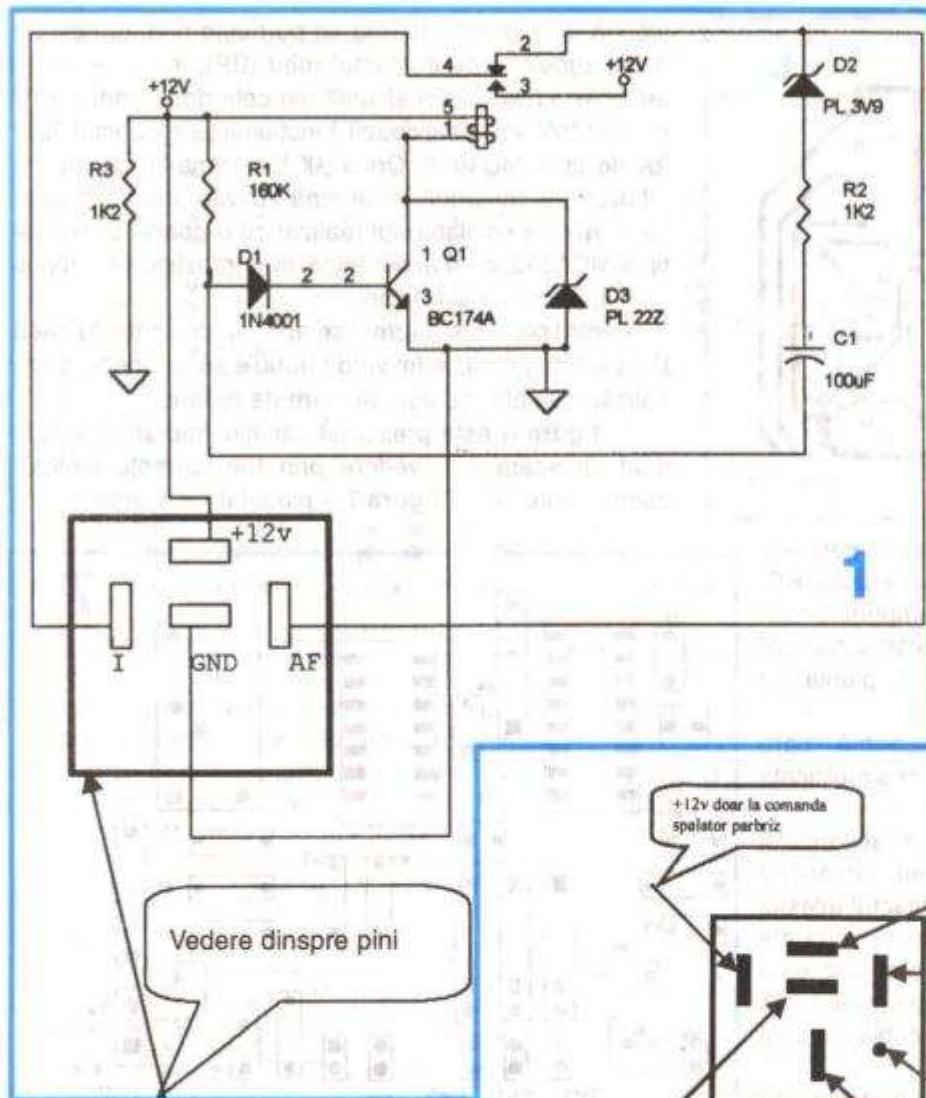În figura 2 este prezentat conectorul mamă (vedere de sus) pentru releul temporizator de pe autoturismul D.S.N. cu indicarea funcției pinilor.



În figura 3 este prezentată schema montajului după modificări și se poate observa că la pinul notat +12V rămâne conectat doar contactul normal deschis al releului; alimentarea montajului se va realiza de la pinul (rotund) nou introdus. Contactul mobil al releului se deconectează de la pinul notat I și se conectează la pinul tată nou introdus. La pinul I se conectează dioda suplimentară D4. De asemenea, legăturile la pini GND și AF se inversează între ele.



Comutatorul stergătorului de parbriz de la autoturismul D.S.N. are 4 poziții:

- 1 – oprit;
- 2 – temporizat;
- 3 – viteză normală;
- 4 – viteză mare.

Funcționarea montajului este simplă: la alimentarea cu energie electrică (poziția temporizator sau acționarea stropitorii de parbriz), tranzistorul Q1 intră în saturare

(polarizat direct prin R1 și D1), atrăgând contactul releului, care comandă motorul stergătorului de parbriz. O dată pornit, motorul acționează cama care închide contactul K1. Condensatorul C1 se încarcă la tensiunea de alimentare prin D2 (în conducție directă), R2, D1, BE Q1. Când stergătorul ajunge în poziția de repaus, contactul K1 este la masă (comandat de camă), iar condensatorul C1 cu armătura încărcată negativ se aplică pe anodul diodei D1 care se blochează, rezultând și blocarea tranzistorului Q1. Această stare durează până când tensiunea pe anodul diodei D1 ajunge la aproximativ +1,4V, când tranzistorul Q1 se deschide și ciclul se repetă.

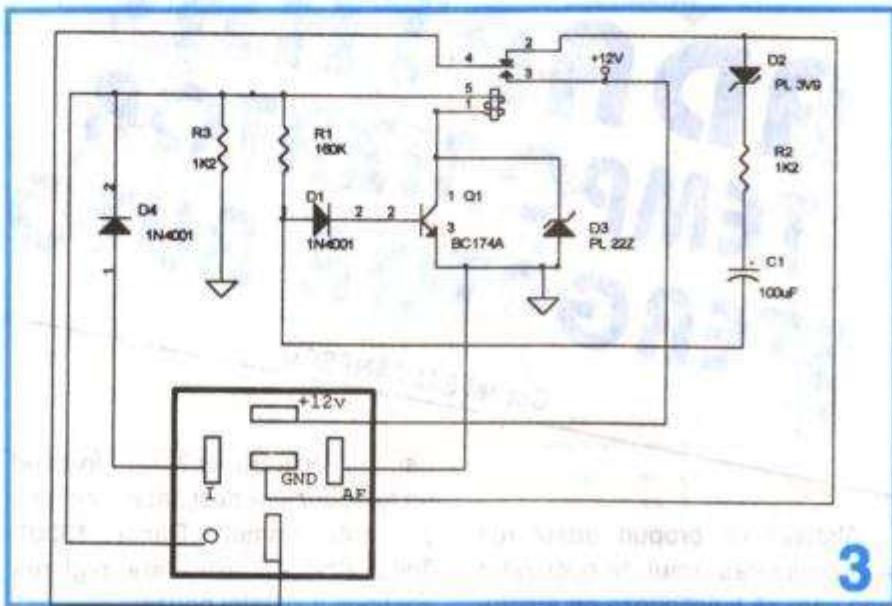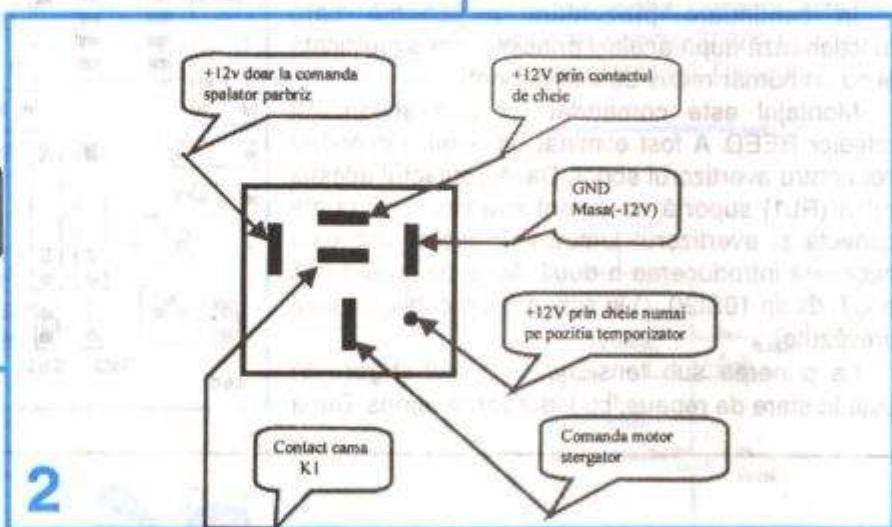La acest montaj, la o simplă apăsare pentru comanda de stropire a parbrizului, stergătoarele vor face o singură tură completă.



Mai mulți cititori ne-au rugat să re-publicăm (sau chiar să le trimitem personal) documentație referitoare la principiul de funcționare și realizarea practică a surselor în comutare, care prezintă - după cum se știe - avantaje majore în comparație cu alimentatoarele „liniare”, îndeosebi la curentii mari de sarcină, când dissipatia termică ridică probleme serioase.

Desigur, revista TEHNIUM a publicat mai multe articole pe această temă și avem în vedere reluarea subiectului, mai ales că acum sunt disponibile circuitele integrate specializate care se pretează la construcția surselor în comutare.

Deocamdată dorim să le aducem la cunoștință constructorilor interesați că revista **Electronique Pratique**, în numărul 269/octombrie 2002 (adresă de Internet www.electroniquepratique.com) consacră un spațiu amplu unui Dosar al surselor în comutare, în care sunt prezentate practic toate elementele necesare abordării unor astfel de construcții performante. Mai mult, într-unul din articolele grupajului se arată cum poate fi modernizat un regulator clasic de tensiune (cu circuit liniar cu trei pini), folosind în locul acestuia din urmă un circuit în comutare.

Revista EDN - The Design Magazine for Electronics Industry prezintă în numărul său din 24 ianuarie 2002, la rubrica Design Ideas, pag. 86, sub semnatul lui Mike Mitchel, o interfață pentru tastatură (ca de exemplu aceea a telefoanelor mobile) care are un curent extrem de redus: de numai 100 nA în starea de „așteptare”, când nici o tastă nu este apăsată, și de maximum 2 µA atunci când toate tastele sunt apăsate (ipotetic) simultan.


Schema aplicației propuse, reproducă alăturat, utilizează circuitul integrat specializat MSP430 (IC1 în schemă).

Avantajul acestei soluții este prețios îndeosebi în cazul aparatelor portabile (cu alimentare autonomă), ale căror baterii/acumulatori se descarcă inutil atunci când, din greșeală - „aglomeratie” mare în servietă, neatenție, defectiune etc., una sau mai multe taste rămân apăsate un timp mai îndelungat.


SURSE ÎN COMUTAȚIE

REVISTA

REVISTELOR

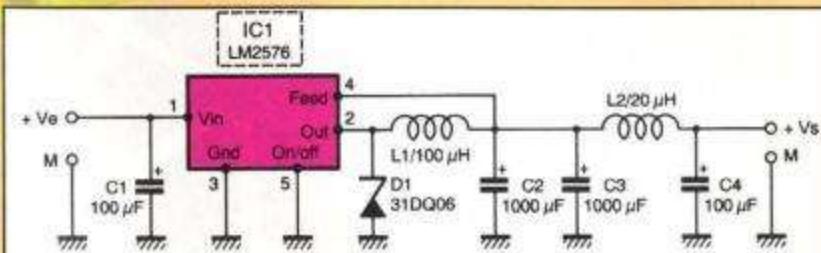

TASTATURĂ CU CONSUM REDUS

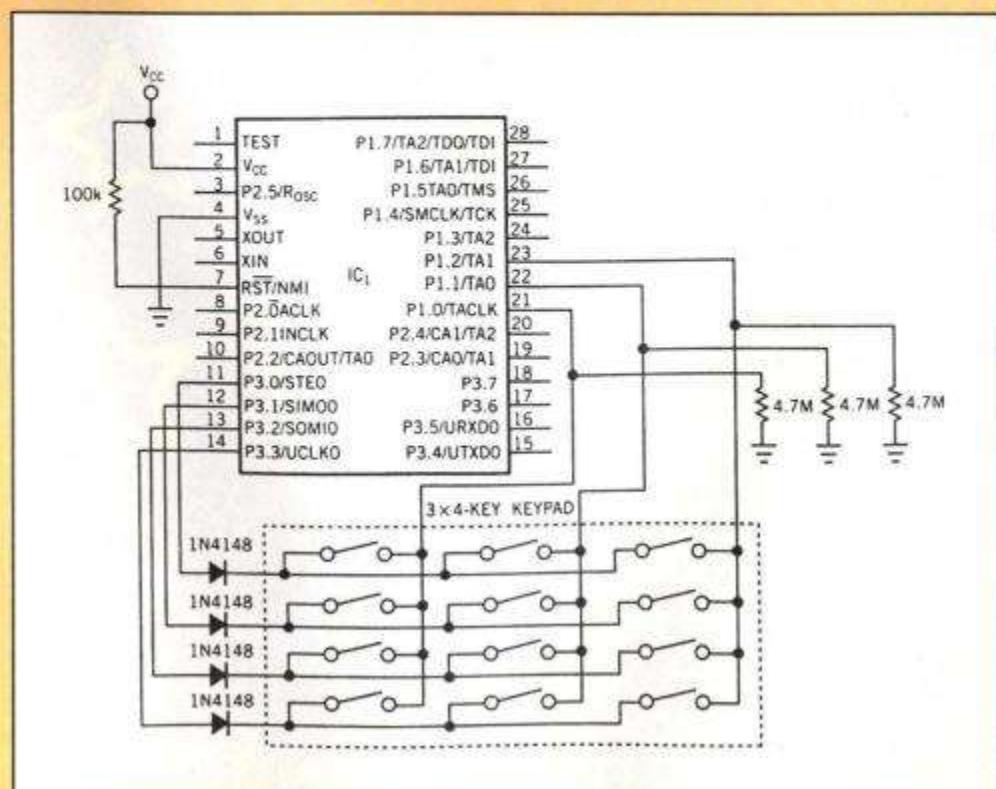

Editorul și colectivul redațional
vă urează un călduros „La mulți ani,
2003!“

Pret: 29 500 lei