


SURSA CU STK 5422

O primă utilizare ar fi ca sursă de laborator, dar datorită valorilor deosebite ale tensiunii de ieșire poate fi utilizată pentru alimentarea unor circuite sau aparatelor care necesită asemenea valori de tensiune pentru alimentare.

Schema este în general aplicația tipică a sursei integrate STK 5422.

Tensiuni de ieșire:

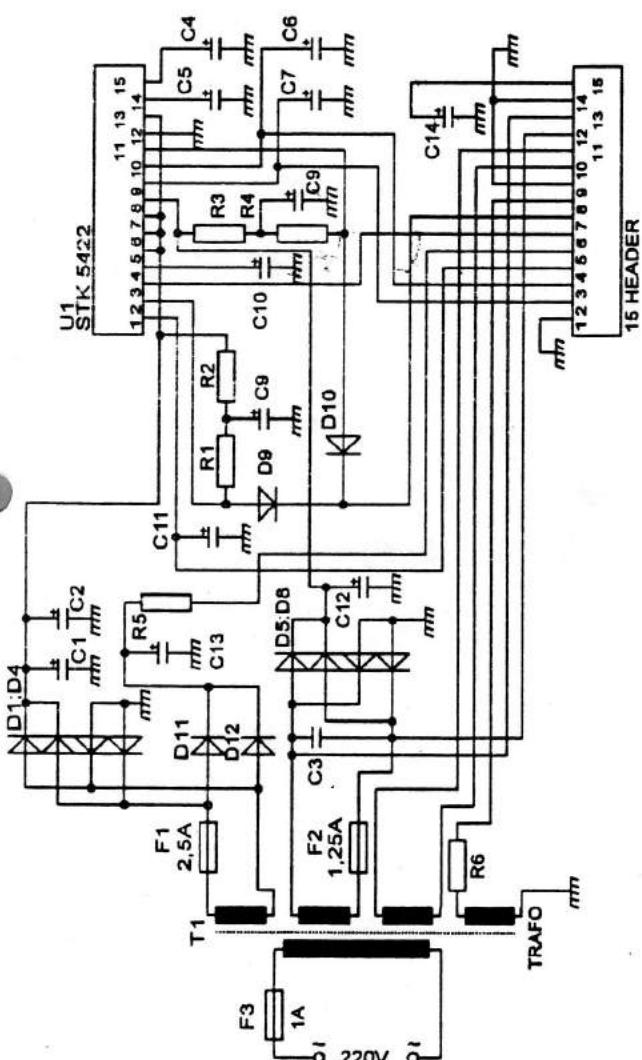- pinul 2: + 13 V / 1 A
- pinul 3: + 9,5 V / 1 A
- pinul 4: + 12 V / 1 A
- pinul 6: + 12 V / 0,5 A
- pinul 1, 9, 14: masa
- pinul 5: 20 V / 0,1 A nestabilizată
- pinul 7: 13 V / 0,1 A



AMPLIFICATOR STEREO

2x15 W

Amplificatorul stereo cu TDA 2030 este un aparat destinat sonorizării unor încăperi mici, unde o putere de 2 x 15 W este considerată suficientă. Pentru a da satisfacții deplină în utilizare, se recomandă ca sursa de alimentare a amplificatorului să fie stabilizată și foarte bine filtrată, pentru a putea debita (+/-) 15V / 1,5A pe ramură.


Circuitul integrat TDA 2030 este un amplificator (monolithic) audio de putere, echivalent din punct de vedere funcțional cu un operational plus driver de ieșire de curent mare. Capsula este de tip PENTAWATT cu aripioare de răcire și este conectată la pinul 3. Rezistorul R101 asigură impedanța de intrare a circuitului (valoarea recomandată este între 22 kΩ și 27 kΩ pentru o funcționare optimă a etajului de intrare). R102 și C102 stabilesc limita inferioară a benzii de frecvență între 16 Hz și 30 Hz. Amplificarea se stabilește astfel:

$$A = 1 + R104 / R102 = 1 + 27000\Omega / 750\Omega = 37 = 31,36 \text{ dB}$$

CARACTERISTICI TEHNICE

Puterea de ieșire maximă pe canal: 15 W;
Impedanța de sarcină: 4Ω;
Banda de frecvență la -3dB: 14 Hz + 60Hz;
Coeficient de distorsiuni: 1,15%;
Consum maxim la alimentare diferențială: 1,5 A / ramură;

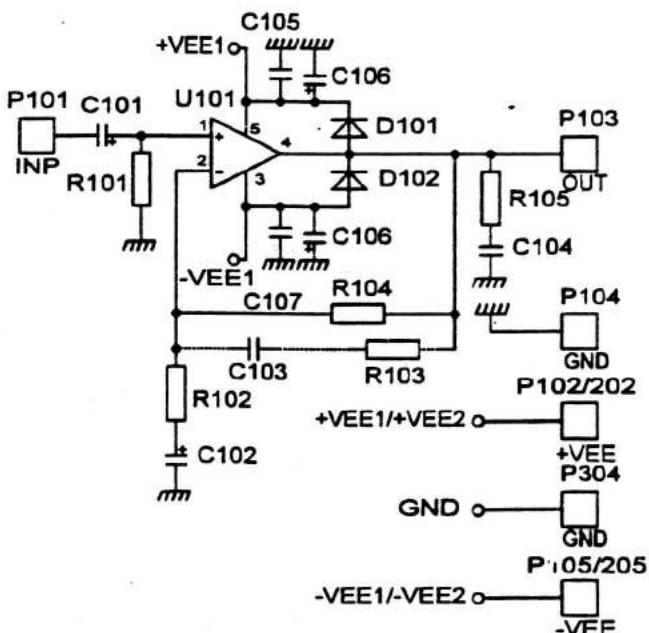Curent absorbit în gol pe ramură: 50 mA;
Tensiunea continuă de alimentare (bine filtrată și stabilizată): (+/-) 15 V.



Cod produs

02-0026

Pret

85.500lei

Cod produs

02-0007

Pret

20.000lei

TRIPLEȚI PENTRU ETAJE FINALE

De multe ori constructorul amator întâmpină dificultăți datorită imposibilității realizării etajului final cu tranzistoare PNP de putere. Această dificultate se poate elimina folosind un montaj adecvat, conform căruia funcționarea unui tranzistor de putere de o anumită structură să poată fi echivalentă de funcționarea altui tranzistor de putere de structură opusă.

În fig. 1 se poate urmări un triplet de tip PNP iar în fig. 2 schema electrică a unui triplet de tip NPN. Rezistența R_E se amplasează obligatoriu, în scopul realizării unei reacții negative de curent, care, deși reduce din puterea totală a triplețului, prezintă următoarele avantaje:

- previne ambalarea termică a tranzistorului final de putere;
- reduce factorul de distorsiuni THD și TID;
- reduce posibilitatea de apariție a unor oscilații nedorite în etajul final;
- reduce diferențele în ceea ce privește timpii de comutație ai celor două structuri echivalente NPN și PNP, îmbunătățind funcționarea etajului final la frecvențe ridicate.

Valoarea rezistorului R_E se calculează în funcție de puterea etajului final, avându-se în vedere considerentul debitării puterii nominale de către acesta. Tensiunea la bornele rezistorului R_E trebuie să fie de cca $0,6 \div 0,7V$, iar în funcție de curentul nominal al etajului final se obține imediat valoarea nominală.


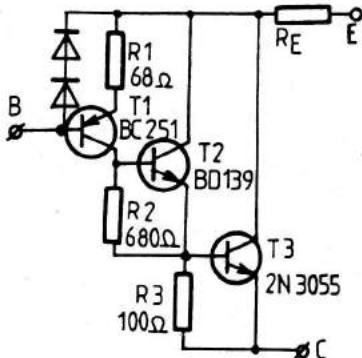



Fig. 1
Fig. 2

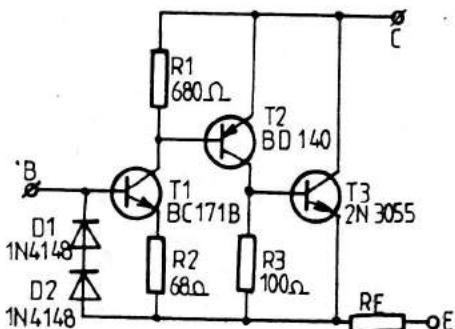

FILTRU SSB PE 10,7MHz

Un element important în obținerea unor performanțe mulțumitoare este filtrul cu cristale formator de semnal cu BLU. Acesta a fost realizat în felul următor: s-a măsurat frecvența de rezonanță a cristalelor și au fost selecționate două perechi de cristale după următorul criteriu: frecvența de rezonanță a cristalelor fiecărei perechi să difere cu maximum 50 Hz, iar diferența de frecvență dintre cristalele din perechi diferite să fie de ordinul a 1,4 - 1,6 kHz. Dacă diferența este de 1,5 kHz, se obține un filtru cu banda de trecere (la nivelul 6 dB) de ordinul a 2,7 kHz. În figura 1 se arată modul de conectare a cristalelor: Q5 și Q6 formează una din perechile selectate (indiferent care), iar Q7 și Q8 cealaltă pereche.

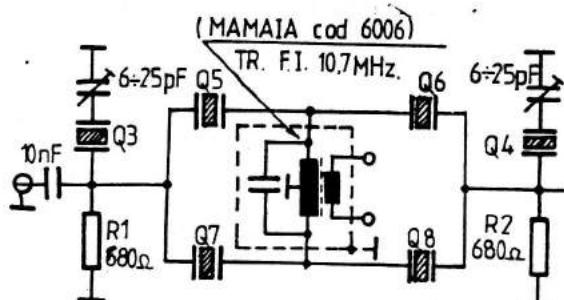
Pentru a îmbunătăji forma fronturilor benzii de trecere au fost conectate și cristalele rejectoare Q3 și Q4, unul pentru frontul anterior, iar celălalt pentru cel posterior. Caracteristica filtrului este cea din fig. 2.



$$\begin{aligned} f_{Q5} &= f_{Q6} \pm 50\text{Hz} \\ f_{Q5} &= f_{Q6} \pm 50\text{Hz} \\ f_{Q5}(f_{Q6}) &= f_{Q7}(f_{Q8}) \pm (1,4 \dots 1,6)\text{kHz} \end{aligned}$$

Fig. 1

Fig. 2

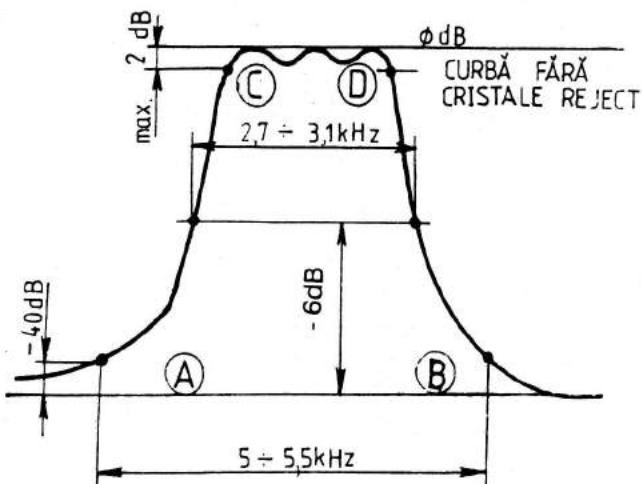

PREAMPLIFICATOR PENTRU MICROFON - mono - (stereo)

Montajul este un lanț de 3 etaje de amplificare, fiecare având factor de zgomot foarte mic (factor de zgomot total mai mic de 4 dB) și un factor de amplificare de 100. Ca sursă de semnal pentru preamplificator se poate folosi un microfon cu electret (cu tranzistor J-FET incorporat), caz în care se conectează rezistorul R101, sau un microfon dinamic, caz în care R101 se scoate din montaj. Toate legăturile electrice (de la microfon la preamplificator și de la preamplificator la mixer sau la etajul final) se realizează cu cablu ecranat. Sursa de alimentare se va conecta la montaj printr-o pereche de fire torsadate. Impedanța de ieșire fiind de ordinul a 2,5 kΩ, acest preamplificator se poate conecta, în principiu, la orice intrare de LINE sau AUX a unui mixer, corector de ton sau amplificator final.


R105 și R106 stabilesc curentul de colector al lui T101 la cca. 100 µA, deci la curba de izozgomot de 1,75 dB. Rețea de polarizare a lui T102 stabilăște curentul de colector la cca. 400 µA, deci respectă curba de izozgomot de 1,75 dB. În acest mod zgomotul total pe T101 și T102 (care asigură amplificarea) este: $F = F1 + F2 = 1,75 \text{ dB} + 1,75 \text{ dB} = 3,5 \text{ dB}$

Etajul cu T103 este repetor pe emitor asigurând impedanța de ieșire redusă, fixată practic de $R114 = 2,4 \text{ k}\Omega$. Amplificarea se stabilăște din raportul: $A = R110 / R106 = 100 = 40 \text{ dB}$

Acest montaj a fost foarte riguros calculat și experimentat, corespunzând cerințelor constructorilor de montaje de înaltă fidelitate.

CARACTERISTICI TEHNICE

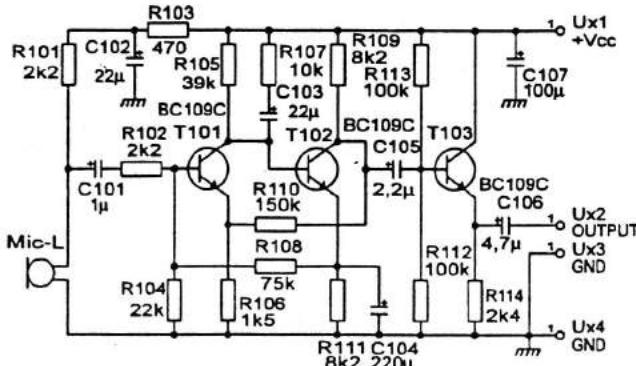Tensiunea de alimentare: 6 + 12 V (nominal 8 V);
 Curent de alimentare maxim: 5 mA;
 Amplificarea: 100 (40 dB);
 Impedanță de intrare: 2,2 kΩ;
 Impedanță de ieșire: 2,4 kΩ;
 Sensibilitatea (tensiunea de intrare): 2 + 5 mV;
 Banda de frecvență redată: 10 Hz + 20 kHz.



| Cod produs | Pret |
|-----------------|----------|
| mono 02-0024m | 5.000lei |
| stereo 02-0024s | 9.000lei |

VU-METRU CU 12 TREPTE

VU-metru este cu indicație optică, LED-uri, și are caracteristica de transfer liniară (numărul de LED-uri aprinse este proporțional cu nivelul semnalului de la intrare). Folosind două astfel de kit-uri se poate realiza un VU-metru dublu pentru aparatul audio stereofonică.

Circuitul principal ce realizează conversia semnalului de intrare și comanda LED-urilor este un driver specializat, de tipul A277D (echivalent cu UAA 180). Acesta are o intrare de referință la care tensiunea este stabilită din exterior cu ajutorul lui P01. Componentele T03, DZ și R05 realizează un stabilizator simplu de tensiune a cărei valoare este UZ-UBE. Dacă se înlocuiește dioda DZ cu alta de tensiune mai mare, atunci este necesar să se interveni și asupra rezistorului R06, deoarece tensiunea maximă de referință (la pinul 3 al circuitului) nu trebuie să depășească 6V.

CARACTERISTICI TEHNICE

Nivelul semnalului la intrare (inclusiv gama de reglaj a referinței și nivelului): 0,65 + 4Vef;

Banda de frecvență a semnalului la intrare:

20 Hz + 20 kHz;

Consum maxim de curent: 50 mA;

Caracteristica de transfer: liniară;

Afișaj cu 12 LED-uri x 3 mm;


Tensiunea continuă de alimentare (bine filtrată):

13 + 20V (pentru DZ de 12V)

10 + 18V (pentru DZ de altă valoare);

Tensiunea continuă de referință (pinul 3 al C.I.):

0,6 + 6V;

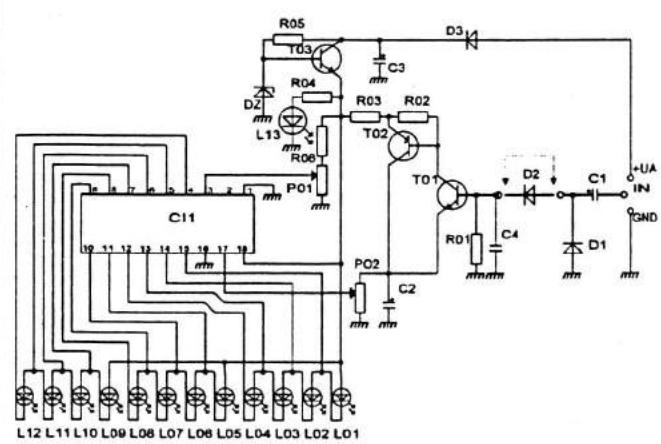

| Cod produs | Pret |
|------------|-----------|
| 02-0002 | 15.500lei |

PREAMPLIFICATOR COMANDAT ELECTRONIC

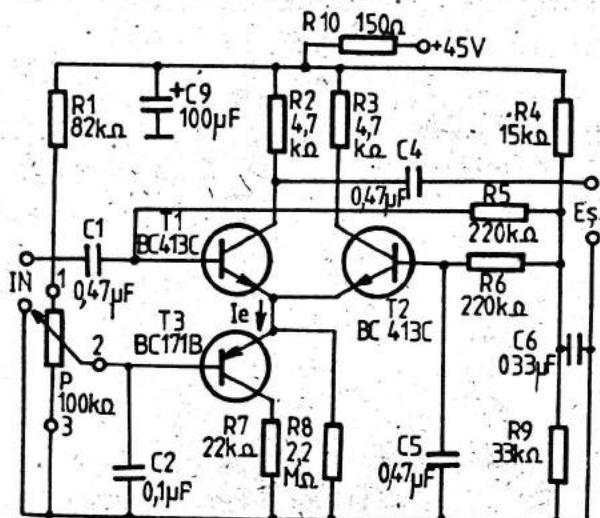


Fig. 1

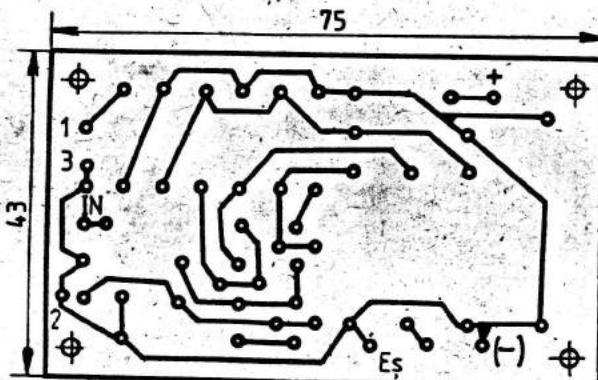


Fig. 2

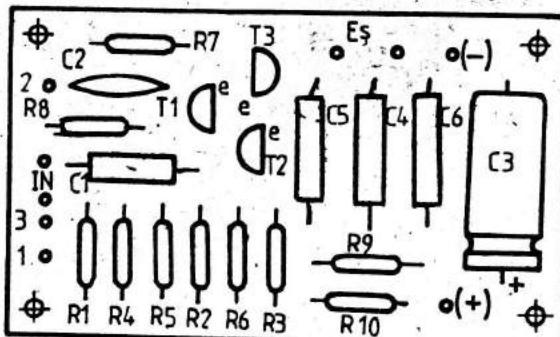


Fig. 3

Comanda electronică prezintă un avantaj net față de reglajul clasic de volum prin aceea că potențiometrul poate fi plasat oriunde și practic la orice distanță față de amplificator fără a exista pericolul culegerii unor semnale parazitare. Montajul prezentat în fig. 1 nu ridică probleme deosebite.

VU

Un instrument deosebit de util care echipăază amplificatoarele HI-FI este cunoscut sub denumirea de VU-metru. Cu ajutorul acestuia pot fi sesizate pragurile de intrare în saturare, egalizate puterile pe cele două canale stereo, măsurate nivelurile semnalului, etc.

Montajul (fig. 1) permite adaptarea la orice amplificator audio. Pragul de nivel maxim se prestabilește prin intermediul potențiometrului P1. Tranzistorul T are rolul de amplificare a semnalului, dacă sursa de semnal este insuficientă pentru a provoca deviația acului instrumentului până la nivelul maxim. Din colectorul acestuia, semnalul audio se aplică unei punji redresoare. Filtrarea se realizează prin intermediul capacității C4. Instrumentul poate fi unul obișnuit, utilizat curent la magnetofoane.

În fig. 2 se poate urmări un exemplu de realizare a scalei VU-metrului, dacă se utilizează un microampermetru logaritmic.

Montajul poate fi alimentat de la o sursă ce poate furniza o tensiune stabilizată cuprinsă în domeniul 12...24V.

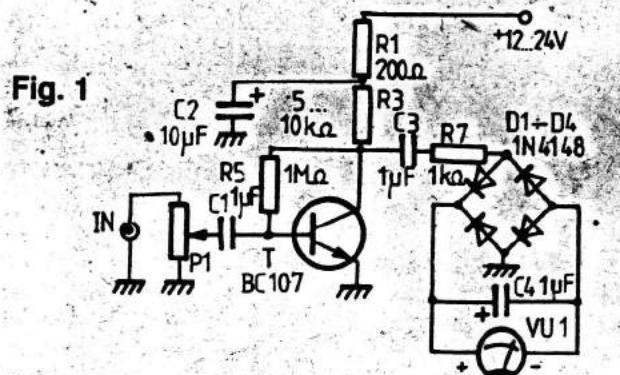


Fig. 1

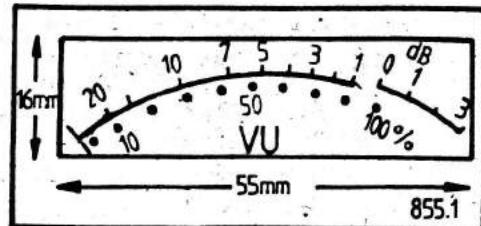


Fig. 2

În fig. 2 este ilustrat cablajul imprimat, iar în fig. 3 modul de implantare a componentelor.

În cazul în care potențiometrul P se plasează la o distanță mai mare de 10cm de placă montajului se recomandă conectarea unui condensator electrolitic în paralel cu C2 sau utilizarea unor conexiuni ecranate.

CORECTOR RIAA

Pentru o audiere de înaltă fidelitate, chiar dacă se utilizează discuri de foarte bună calitate sunt necesare corecții ale benzii audio redată.

Un montaj care aproximează destul de bine o caracteristică de corecție tip RIAA se dă în fig. 1, iar curba de răspuns în fig. 2. În compunerea schemei intră un amplificator operațional tip 741, în a cărui buclă de reacție negativă sunt conectate două celule RC (R_4C_3 și R_5C_4) inseriate.

Impedanța de intrare a preamplificatorului este de $500\text{ k}\Omega$ fiind determinată în principal de R_1 în paralel cu R_2 . Deasemenea, divizorul R_1-R_2 polarizează alimentarea circuitului integrat de la o sursă simplă de 12Vcc.

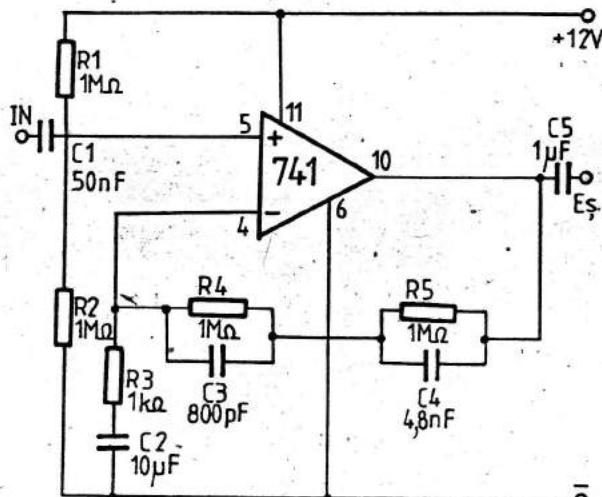


Fig. 1

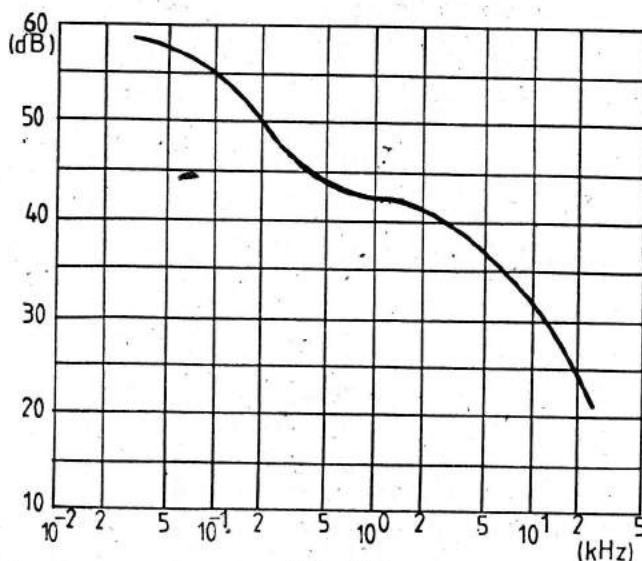


Fig. 2

CORECTOR DE TON

În fig. 1 este prezentat un corector tip Baxandall cu o bună eficacitate în gama 10Hz-20KHz. După cum se poate vedea în fig. 2 caracteristica de corecție prezintă un punct de zero la frecvența de 1KHz. La frecvențele mai joase preaccentuarea și dezaccentuarea ating 17dB, respectiv 13dB. Similar la frecvențele înalte valoarea maximă este de +12dB iar cea minimă de cca. -13dB față de referință.

Montajul conține un amplificator operațional tip 741 în a cărui buclă de reacție sunt introduse circuitele de corecție tip RC. Pentru o comandă comodă, potențiometrele sunt cu variație liniară a rezistenței. În vederea păstrării purității semnalului se recomandă introducerea întregii rețele de corecție într-o cutie metalică.

Divizorul R_1-R_2 asigură polarizarea intrării neinvărsătoare, ceea ce duce la utilizarea unei surse de alimentare simple de 12Vcc.

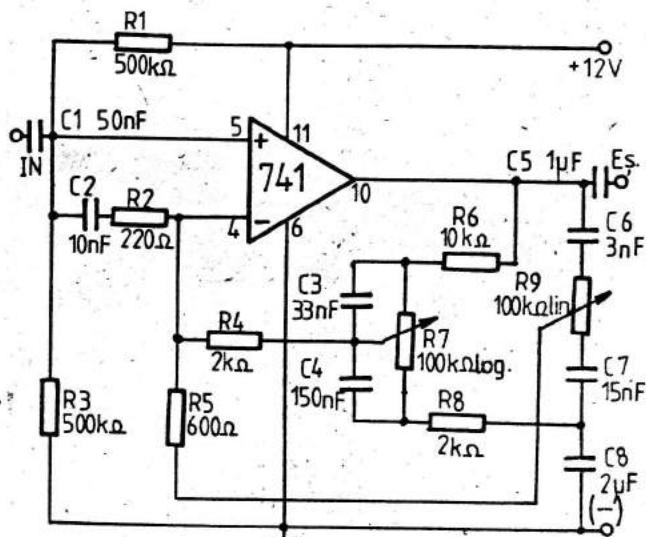


Fig. 1

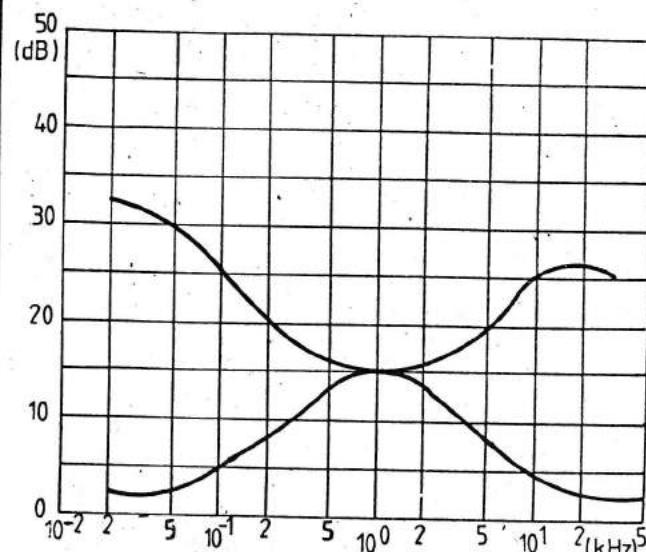


Fig. 2

VU-METRU CU LED-URI

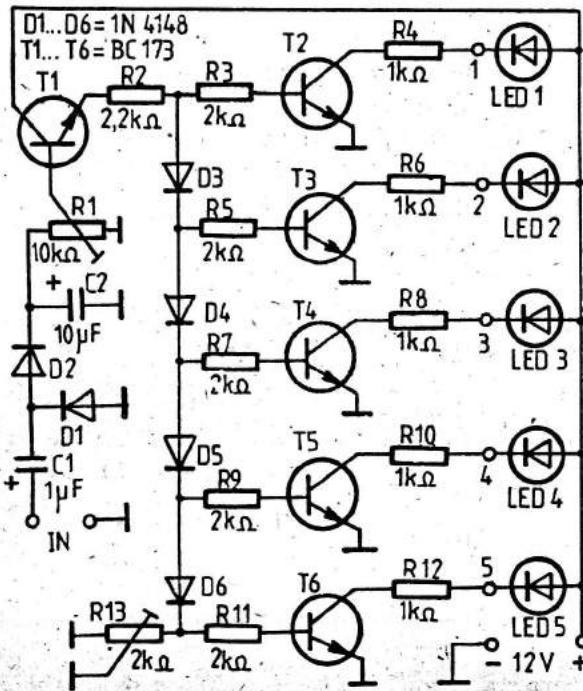


Fig. 1

Fig. 2


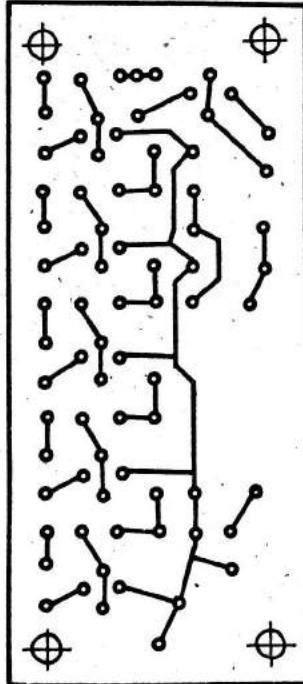


Fig. 3

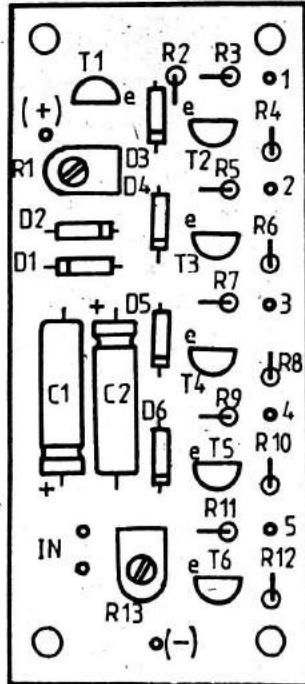

AMPLIFICATOR DE 25W

Un amplificator de putere interesant se va descrie în cele ce urmează. Poate furniza o putere de 25W pe o sarcină de 8Ω dacă alimentarea se realizează de la o sursă dublă de $\pm 25V_{c.c.}$


La intrare s-a prevăzut un amplificator operațional tip 741 prin intermediu căruia se comandă dubileii finali. Alimentarea circuitului integrat se realizează prin intermediu a două tranzistoare (T1 și T2) montate ca repetoare pe emitor. În acest fel se limitează tensiunea la valoarea de $\pm 15V$ datorită stabilizatoarelor parametrice realizate cu R5D1 și R7D8.

Schema prezintă două căi de reacție negativă, prin intermediu rezistoarelor R10 și R3.

Amplificarea globală a montajului este de 20dB, fiind dată în principal de raportul R3/R1.

Pentru îmbunătățirea răspunsului la salturile tranzistorii și a măririi stabilității s-a prevăzut celula R16C3 în paralel cu difuzorul.

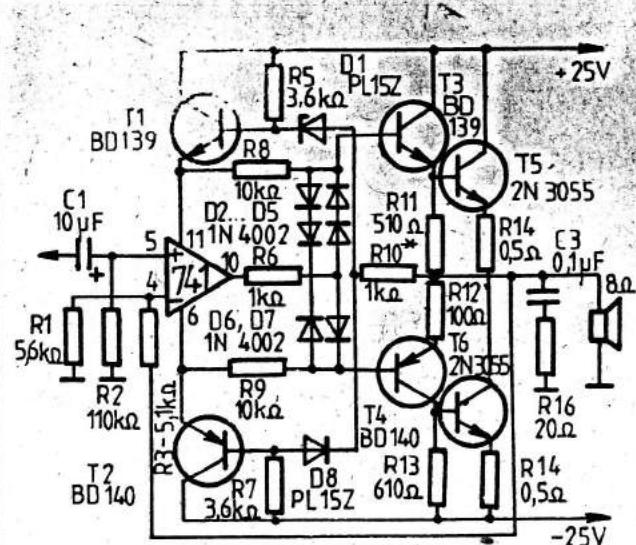La punerea în funcțiune se va avea grijă de polarizarea în repaus a tranzistoarelor finale. Dacă curentul de repaus depășește 30mA se va schimba către un grup antiparalel din diodele D2 ... D5 prin sortare, astfel încât cădere de tensiune să devină mai mică.



Montajul prezentat în fig. 1 poate fi atașat oricărui amplificator de audiofrecvență. Realizarea practică nu ridică probleme, deoarece nu sunt utilizate componente deosebite.

Din rezistența semireglabilă R1 se realizează adaptarea la nivelul semnalului audio, iar din R13 se realizează pragul de indicare a limitei de intrare în saturare. Ca urmare dioda luminiscentă LED5 poate avea o culoare deosebită de celelalte.

Realizarea cablajului se face conform figurii 2, iar asamblarea componentelor ca în desenul din fig. 3.

VOLTMETRU DIGITAL

Circuitul ICL 7107 este conceput pentru a măsura direct, fără rețea de divizoare de la intrare, tensiunea de $\pm 200,0\text{mV}$ sau $\pm 2,000\text{V}$, aceasta prin simpla modificare a rezistențelor R_6 , R_9 și a condensatorului C_4 . S-a ales varianta cu $\pm 200,0\text{mV}$ deoarece, prin utilizarea unei rețele de divizare, putem mări domeniul de măsură la $\pm 2\text{V}$, $\pm 20\text{V}$, $\pm 200\text{V}$ sau chiar $\pm 2000\text{V}$.


Protejarea intrării împotriva tensiunilor accidentale mai mari care pot apărea la intrare se face prin conectarea a două diode în antiparalel, de tipul BA 244, 1N4148 etc.

Sursele de alimentare de $+5\text{V}$ și -5V vor fi bine filtrate și eventual stabilizate.

Cu alimentarea conectată și intrările scurtcircuite afişajul va indica 0. Semnul negativ va fi afişat 50% din timp.

Din semireglabilul R_8 se corectează valoarea afişată în cazul obținerii unei alte indicații decât 0 pe elementele de afişaj.

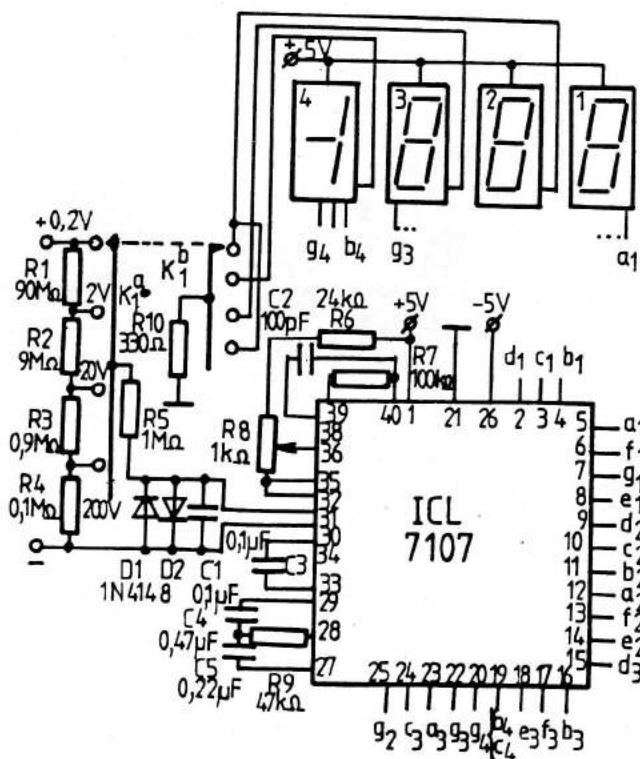Tensiunile mai mari decât valoarea maximă măsurată pentru scala respectivă vor cauza stingerea ultimilor trei digiti. Numai 1 sau -1 va apărea afişat. Absența polarității semnalului indică un număr pozitiv iar pentru unul negativ va apărea semnul de minus.



GENERATOR DE BARE TV

În cele ce urmează este descrisă schema și modalitatea de realizare a unui generator de bare, extrem de simplu, pentru depanarea televizoarelor.

Primul oscilator lucrează într-o gamă de frecvențe variabilă (condensatorul C_v) limita fiind cuprinsă între 30MHz și cca. 70-80MHz. Pentru gama de frecvențe până la 200MHz se folosesc armonicile, atât cât este necesar de a se acoperi cele 12 canale Tv.

Modularea undei purtătoare se face cu ajutorul unui montaj de J.F. (joasă frecvență) echipat cu T_2 . În funcție de frecvență acestui etaj se obțin bare verticale sau orizontale.

Bobinele L_1 , L_2 se vor bobina cu sărmă din cupru argintiat și având un diametru de cca. 18-20mm.

$L_1=4$ spire $\phi 1\text{mm CuAg}$

$L_2=2$ spire $\phi 1\text{mm CuAg}$

Pentru alimentare se folosește o baterie de 9V.


Transformatorul Tr_1 se realizează pe o oală de ferită cu diametrul de 14-16mm sau pe o tolă de mici dimensiuni.

Primar = 75 spire $\phi 0,07\text{mm CuEm}$

Secundar = 750 spire $\phi 0,07\text{mm CuEm}$

Dacă generatorul realizat cu T_2 nu funcționează, se va inversa una din legăturile transformatorului Tr_1 .

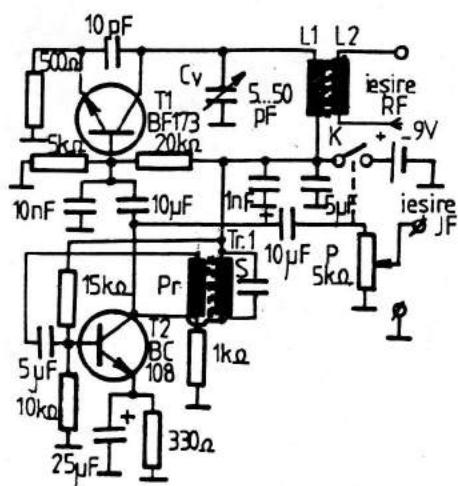Întrerupătorul K este cel al potențiometrului. La capetele potențiometrului se culege semnalul necesar depanării circuitelor de J.F. din radioreceptoare și televizoare. Cu acest montaj se pot face depanări și la schimbătoarele de canale (rotatoare), etajelor de frecvență intermedie, cale comună și detecție video etc.



AMPLIFICATOR DE 5 W

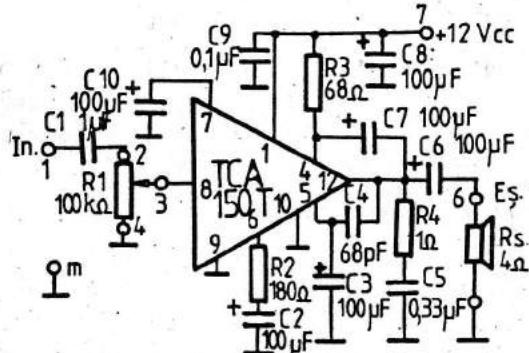


Fig. 1

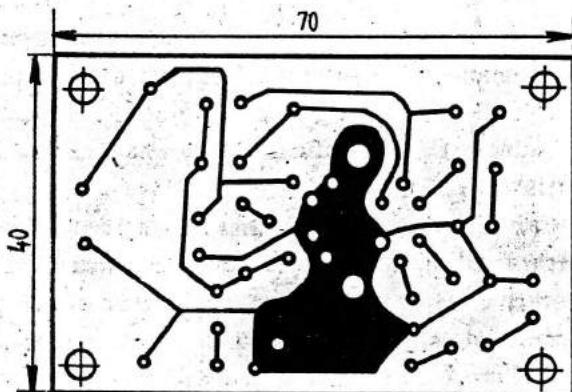


Fig. 2

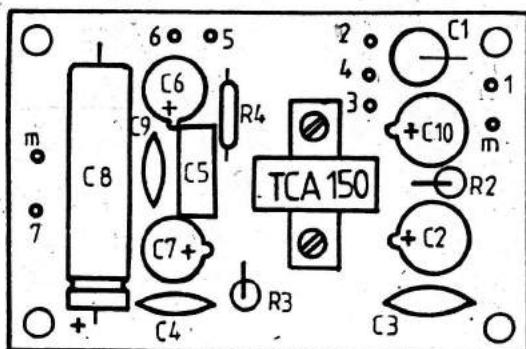



Fig. 3

În cele ce urmează este prezentat un amplificator de putere de joasă frecvență destinat a fi utilizat în radioreceptoare, televizoare, magnetofoane și în multe alte aplicații în care puterea utilă nu depășește 5W. Circuitul prezintă o protecție termică internă.

AMPLIFICATOR DE 22W


Utilizând o pereche complementară de tranzistoare de putere (Q₃-Q₄) se poate realiza un amplificator de putere având o configurație deosebită de cele uzuale. Elementul de comandă îl constituie un operațional de tip 741. Pe o sarcină de 40Ω montajul poate debita o putere de 22W în condițiile alimentării de la o sursă dublă de $\pm 30Vcc$. Deoarece cuplajul este galvanic pot fi amplificate semnale din gama c.c. - 50KHz. Amplificarea globală este de 20dB dacă impedanța generatorului este mult mai mică decât R₂.

Alimentarea circuitului integrat se realizează prin intermediul a două tranzistoare cu rol de repetoare a tensiunilor stabilite în baze, prin divizoarele R₄-R₅ și R₆-R₇. Rezultă o tensiune de $\pm 15V$. Sarcina operaționalului o formează rezistența R₁. Variațiile de curent prin circuitul integrat sunt preluate de pe rezistențele R₉ și R₁₀ și transmise sub forma unor tensiuni variabile în bazele tranzistoarelor finale.

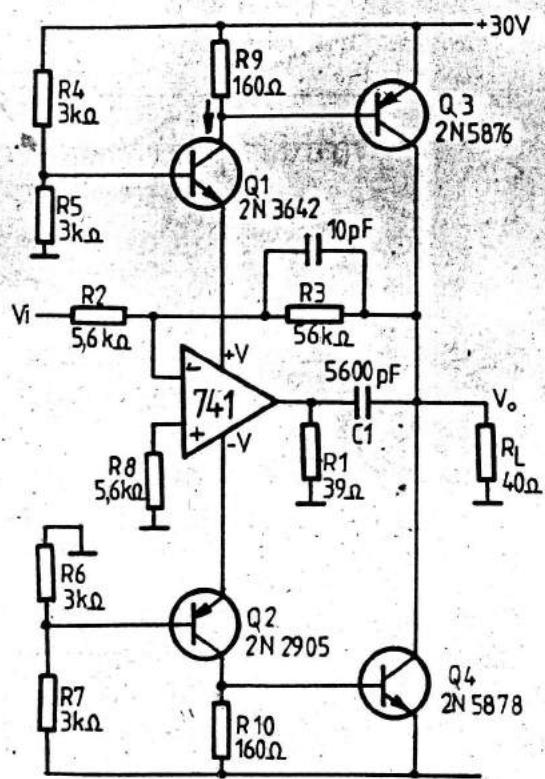

Montajul se poate realiza pe o placă de cablaj cu dimensiunile de 70×40 mm, conform figurii de mai sus. Pentru puteri mai mari de 1W se va prevedea un radiator fixat de circuitul integrat și cablaj prin intermediul a două șuruburi M2,5 sau 3.

PREAMPLIFICATOR COMANDAT DIGITAL

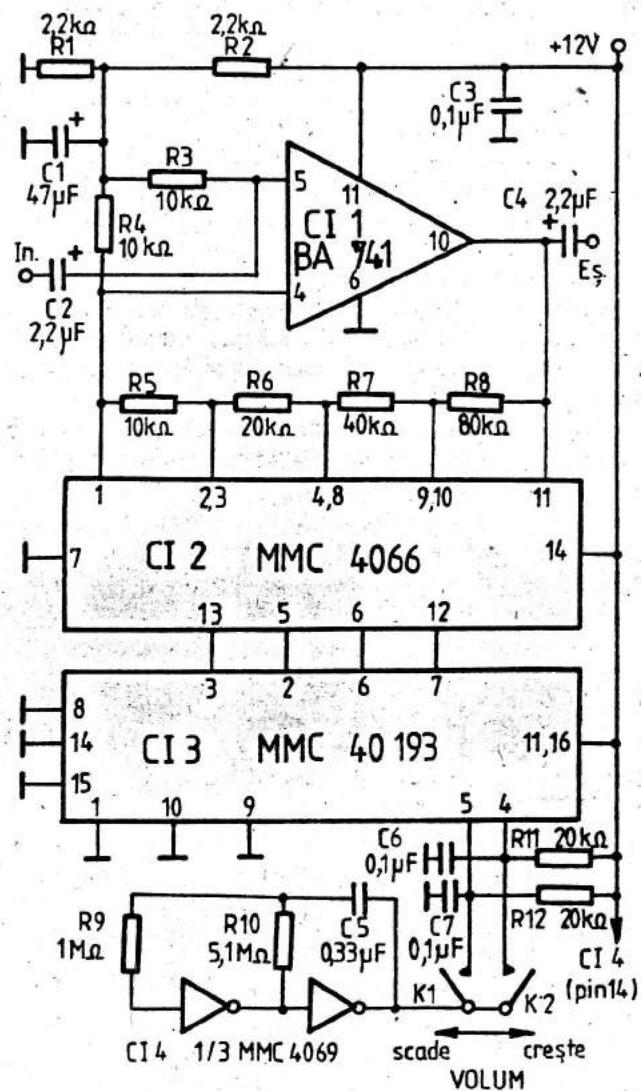

În cazul reglajului clasic de volum apare un dezavantaj major ca urmare a uzurii potențiometrului și decalibrării în timp.

Apariția circuitelor integrate în tehnologie CMOS a făcut posibilă adoptarea unei soluții intermediare având la bază comutatorul cu rezistențe calibrate. Astfel, modificarea valorii rezistenței se face cu ajutorul unui comutator electronic comandat digital prin intermediu a două taste (crește-descrește sau up-down). Poate lua orice valoare între R și $16R$, în funcție de starea contactelor electronice conținute în circuitul integrat CI-2. Se obțin astfel 16 valori discrete ale amplificării.


REGLAJ FIZIOLOGIC DE VOLUM

Ca urmare a caracteristicii de sensibilitate acustică a urechii umane reglajul de volum clasic, cu un simplu potențiometru, devine nesatisfăcător.

Efectul devine pregnant la nivele mici ale volumului când atenuarea frecvențelor joase devine supărătoare.

S-au căutat diverse metode compensatorii printre care se menționează și soluția prevederii unor prize pe potențiometrul de volum. Între acestea și masă sunt conectate o serie de capacitați. Rezultatul este mulțumitor dar prezintă două dezavantaje majore: numărul de prize nu poate fi mai mare de 2-3 din cauza unor complicații tehnologice, deci preț de cost ridicat și corecția se realizează în trepte.

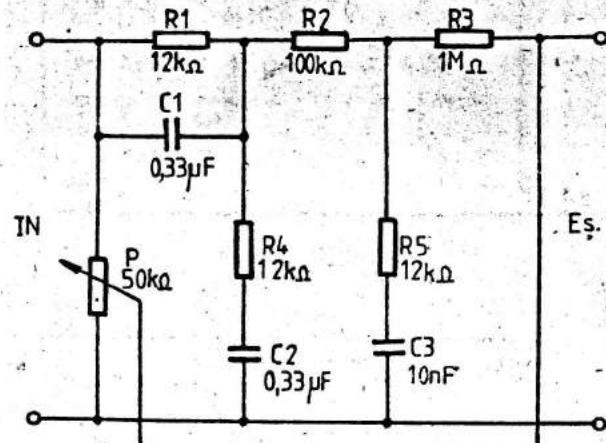O soluție de compromis se poate urmări în figura de mai jos. Între potențiometre și intrarea amplificatorului se cuplază o rețea RC care influențează semnalul audio în funcție de poziția cursorului lui P . Pentru un volum mare rețeaua este practic eliminată din circuit, iar pentru nivele mici influența acesteia devine preponderentă.



Pentru comanda contactelor electronice se utilizează un numărător stânga-dreapta tip MMC40193 (CI-3). Reglajul se efectuează prin închiderea comutatorului K1, pentru micșorare și K2 pentru mărire. Trecerea de la o valoare la alta se face la fiecare secundă ca urmare a impulsurilor furnizate de generatorul de tact realizat cu două negatoare (1/5 și 1/6) din capsula MMC4069 (CI-1). La închiderea apăsării tastei (K1) sau (K2), schimbarile amplificării încep și se memorează valoarea respectivă până la aplicarea unei noi comenzi.

Fig. 1


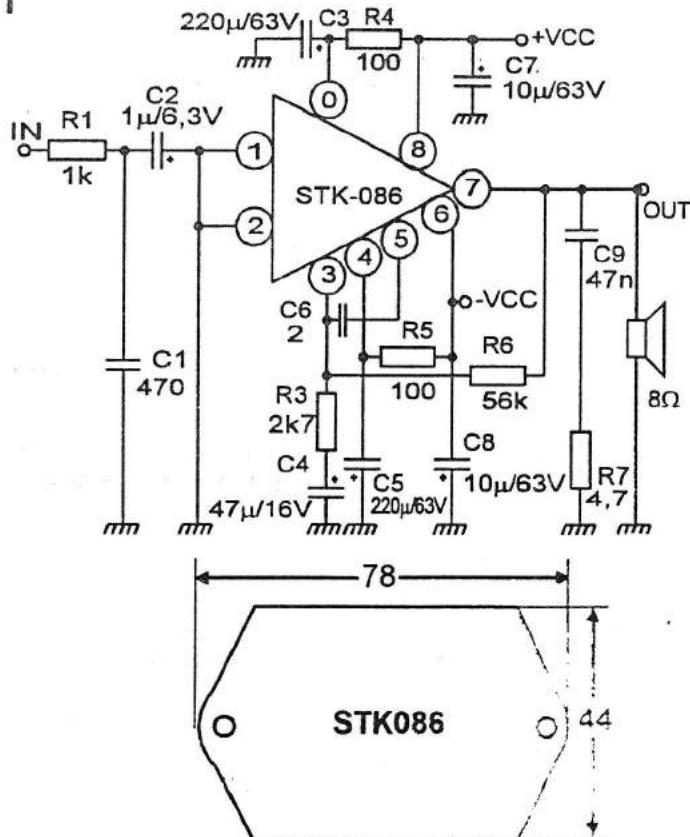


Fig. 2

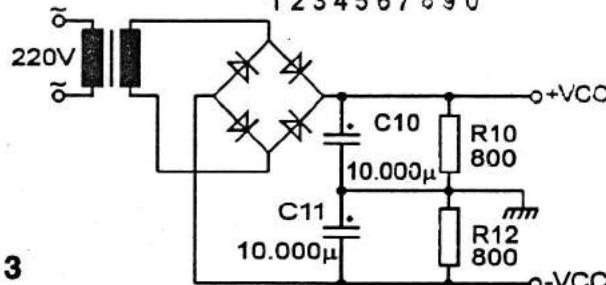

Fig. 3



și pe electronografe obișnuite, iar emisiunile stereofonice să poată fi recepționate și pe radioreceptoare normale monofonice. Deși compatibilitatea este numai o situație de tranziție de la niște principii tehnice în curs de părăsire la altele noi, mai bune, ea a dat naștere la multe dificultăți tehnice. Astfel, deși capul artificial este utilizat efectiv (fiind mai

aproape de ideal), prezintă inconvenientul incompatibilității cu redarea monofonică. Modulația monofonică se obține în general prin însumarea modulațiilor stânga și dreapta și deci multe componente spectrale vor fi întărite (până la 6dB), iar altele reduse sau chiar suprimate prin interferență. De aceea se utilizează alte configurații. S-au stabilit două

Schema amplificatorului este dată în fig. 1. Acesta utilizează, în principal un circuit integrat hibrid de tip STK-086. Capsula și configurația pinilor acestuia sunt date în fig. 2.

Tensiunea de alimentare este $V_{cc}=42V$. Se poate utiliza o schemă de alimentator diferențial simplu, ca cel din fig. 3. Puterea totală de ieșire este de 70W pe o sarcină (difuzor) de 8Ω .

Cu o execuție îngrijită cablajul va avea dimensiuni foarte reduse (50 x 45mm), fiind prezentat în fig. 4a - partea plantată.


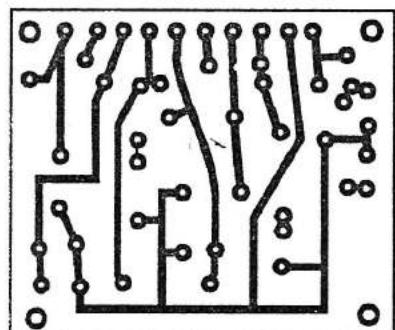


Fig. 4a

Fig. 4b

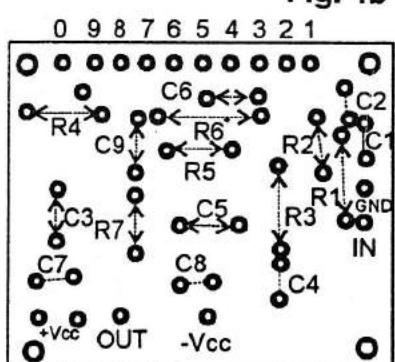

variante, respectiv procedeul care are la bază diferența de timp (de fază), cu microfoane decalate, AB, cu variantele AB apropiat și AB îndepărtat, și procedeul de intensitate, cu microfoane suprapuse, cu variantele simetric XY (cu varianta particulară XY stereosonic) și asimetric MS.

(continuare în numărul viitor)

Circuite integrate audio

Marelui public, din ce în ce mai pretențios în redarea unor programe audio, firmele specializate în producția de componente, piese și accesorii caută să îi satisfacă dorința într-un ritm destul de alert.

Desigur, aceste solicitări se manifestă cu precădere în rândul constructorilor amatori ce doresc a realiza lanțuri HI-FI care să le satisfacă pasiunea de constructor și, în același timp, să nu le solicite foarte mult bugetul.

Printre firmele producătoare de circuite integrate audio, atât preamplificatoare, cât și amplificatoare de putere, la un loc de frunte se află prestigioasa firmă olandeză PHILIPS. O parte dintre produsele acestei firme ne propunem să le prezintăm fidelilor noștri cititori, în sensul că vor găsi datele tehnice, schema electrică de aplicație și cablajul imprimat pentru realizarea practică.

Aceste circuite integrate audio vor fi prezentate în continuare, grupate pe trei categorii, și anume circuite integrate destinate echipamentelor audio portabile; circuite integrate audio montate pe autovehicule; circuite integrate pentru aparatură staționară de înaltă fidelitate.

Ca o nouitate absolută, cititorul va găsi în cadrul acestei publicații circuite integrate audio HI-FI de putere ce pot debita de la cîțiva wați pînă la 100 W, pe sarcini diferite.



Sîntem convinși că prin conținutul acestui supliment al revistei TEHNIUM venim în întîmpinarea numeroșilor constructori amatori interesați și iubitori de montaje audio de înaltă fidelitate.

Circuite integrate pentru echipamente radio/audio portable

TDA1011/TDA1015 sunt amplificatoare compatibile pin cu pin cîe dispun de următoarele facilități:

- domeniu mare al tensiunii de alimentare;
- preamplificator și amplificator de putere separate, accesibile din exterior;
- protecție termică;
- impedanță de intrare mai mare de $100\text{ k}\Omega$;
- curent de repaus scăzut, tipic 14 mA la $U_a = 12$ V.c.c.;
- imunitate la semnale RF;
- puterea de ieșire pentru distorsiuni totale de maximum 10% este:

| POUT (W) | Ua (V) | Rs (Ω) |
|--|--------|-----------------|
| ● cu conexiune bootstrap (ambele CI) | | |
| 1 | 6 | 4 |
| 2,3 | 9 | 4 |
| 4,2 | 12 | 4 |
| ● TDA1011 cu conexiune bootstrap | | |
| 6,5 | 16 | 4 |
| ● fără conexiune bootstrap (ambele circuite) | | |
| 3 | 12 | 4 |

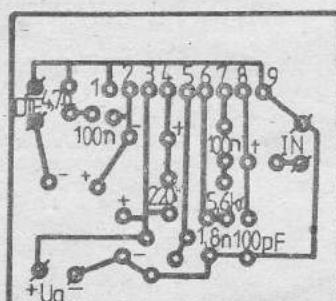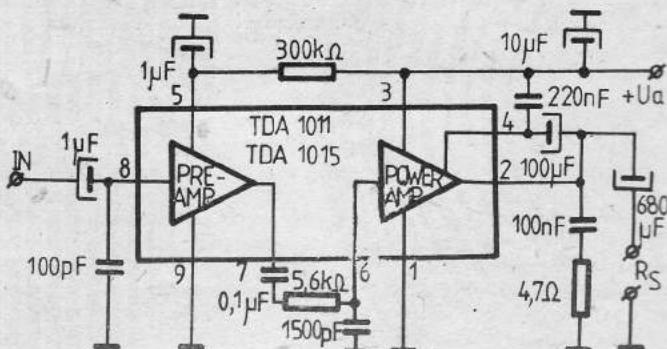


TDA 1011 / TDA 1015
CABLAJ (FATA PLANTATĂ)

Circuitul integrat TDA1015T este destinat echipamentelor portabile, încapsulat pentru tehnologie SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE).

Puterea de ieșire pentru $d_{tot} \leq 10\%$ este:



| POUT (mW) | Ua (V) | Rs (Ω) |
|-----------|--------|-----------------|
| 300 | 6 | 8 |
| 500 | 9 | 16 |
| 500 | 12 | 32 |

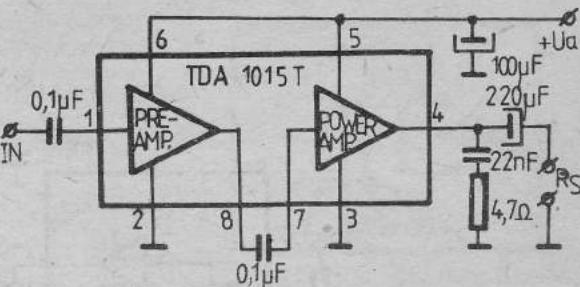Potibilitățile circuitului sunt aceleași cu ale celor două circuite prezentate mai sus.



Circuitul integrat TDA1016 este un preamplificator de înregistrare-redare ce dispune de control automat al amplificării (ALC = automatic level control). De asemenea, circuitul încorporează și un amplificator de putere de circa 2 W pe o sarcină de 4Ω la $Ua = 9\text{ V}$. Circuitul este destinat casetofoanelor și radiocasetofoanelor și dispune de:

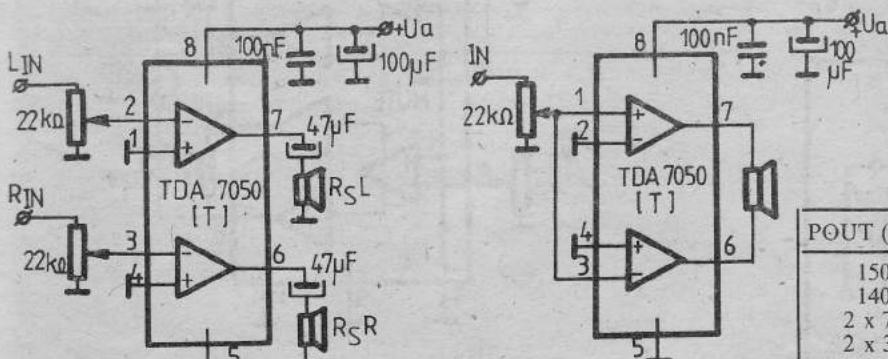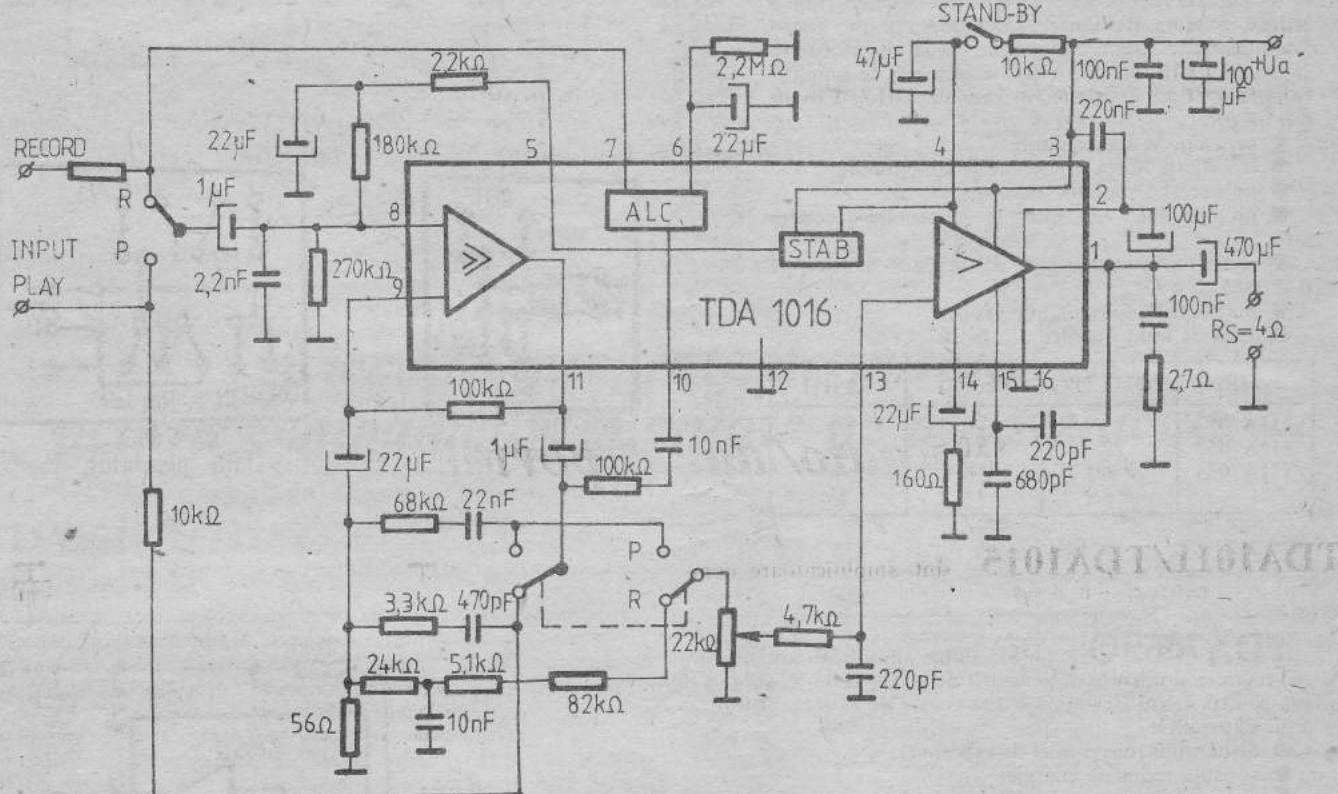- stabilizator de tensiune (2,6 V);
- protecție termică și la scurtcircuit;
- intrerupător pentru poziția stand-by;
- capsulă DIL16 cu radiator intern;
- poate lucra în regim stereo utilizând două C.I.;
- control automat al nivelului la înregistrare.





TDA7050 (T) este un amplificator utilizând tensiuni de alimentare reduse și putind funcționa în regim stereo sau mono (în puncte). TDA7050 este în capsulă DIL8, iar TDA7050T în capsulă SO-8 pentru tehnologie SMD.

Puterea de ieșire (pentru $d_{tot} \leq 10\%$) este:

| POUT (mW) | Ua (V) | Rs (Ω) | Observații |
|-----------|--------|-----------------|------------------|
| 150 | 4,5 | 64 | montaj în puncte |
| 140 | 3 | 32 | montaj în puncte |
| 2 x 75 | 4,5 | 32 | stereo |
| 2 x 35 | 3 | 32 | stereo |

Circuitul nu necesită componente externe la funcționarea în puncte și asigură:

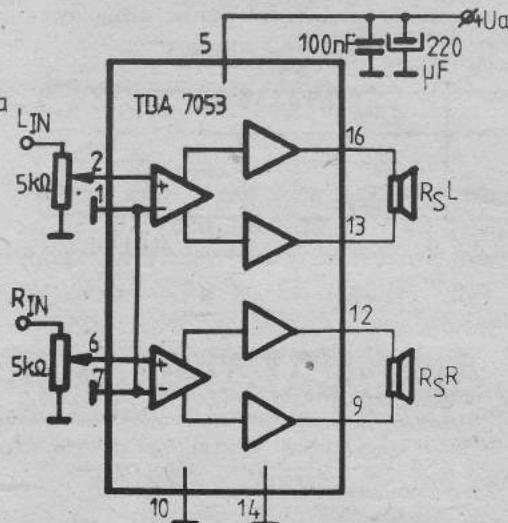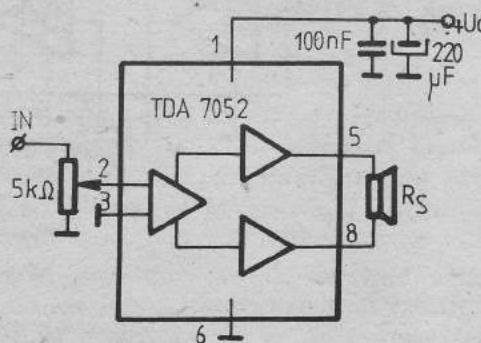- funcționarea la tensiuni scăzute (pînă la 1,6 V);
- curent de repaus scăzut (3,2 mA la $Ua = 3\text{ V}$);
- cîstig fix în tensiune (26 dB în configurație stereo și 32 dB în configurație mono, la $Ua = 3\text{ V}$ și $Rs = 32\Omega$).




TDA7052/TDA7053 sunt circuite ce asigură o funcționare la tensiune scăzută fără a reduce puterea de ieșire. TDA7053 conține patru amplificatoare lucrând în punte, două cîte două, în capsulă DIL16, iar TDA7052 o perche de amplificatoare lucrând în punte, în capsulă DIL8. Circuitele asigură:


- protecție la scurtcircuit;
- stabilitate în tot domeniul de funcționare;
- nu necesită radiator extern;
- nu produc zgomote la conectare-deconectare;
- cîstig fix în tensiune: 39 dB la $U_a = 6$ V.c.c., pe o sarcină de 8Ω ;
- nu necesită componente externe.

Puterea de ieșire (pentru $d_{tot} \leq 10\%$) este:

| TIP | POUT (W) | Ua (V) | Rs (Ω) |
|---------|----------|--------|-----------------|
| TDA7052 | 1 | 6 | 8 |
| TDA7052 | 2 | 11 | 25 |
| TDA7053 | 2 x 1 | 6 | 8 |
| | 2 x 2 | 11 | 25 |

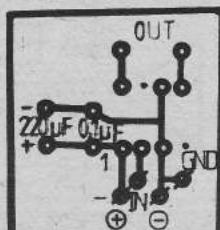


TDA 7052
(față plantată)

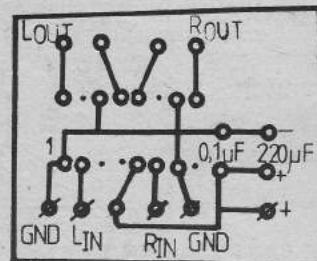


TDA 7053
(față plantată)

TDA7055Q conține două amplificatoare în punte ce pot lucra în domeniul de tensiune de la 3 V la 18 V, ceea ce îl face apt pentru lucrul în montaje alimentate de la rețea sau de la baterii. El asigură:

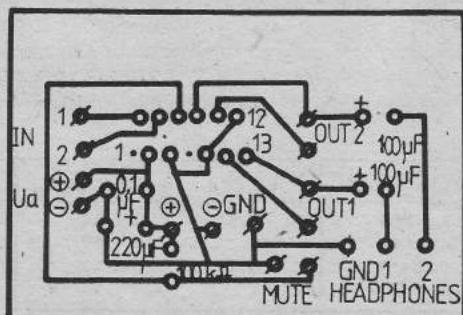- distorsiuni foarte mici de crossover;
- consum redus de energie;
- cîstig în tensiune de 40 dB (la $U_a = 12$ V, $Rs = 8 \Omega$);
- MUTE;
- putere 2×6 W la $U_a = 12$ V.c.c. pe $Rs = 8 \Omega$.






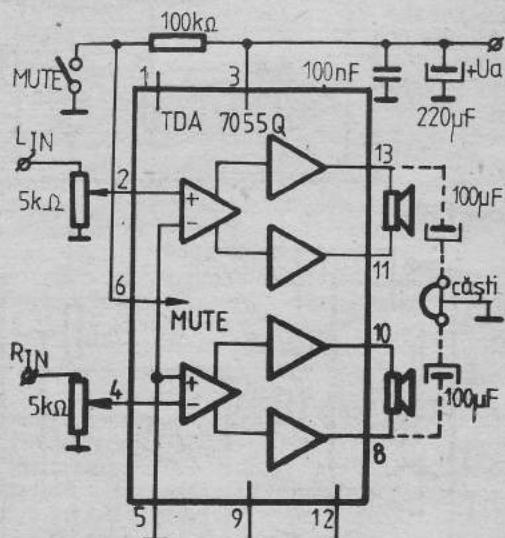CIRCUITUL IMPRIMAT PENTRU
TDA 7055Q (față plantată)




TDA7056/TDA7057Q

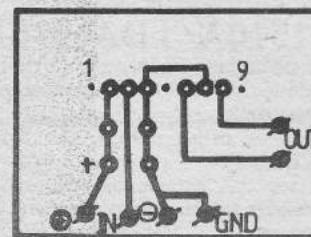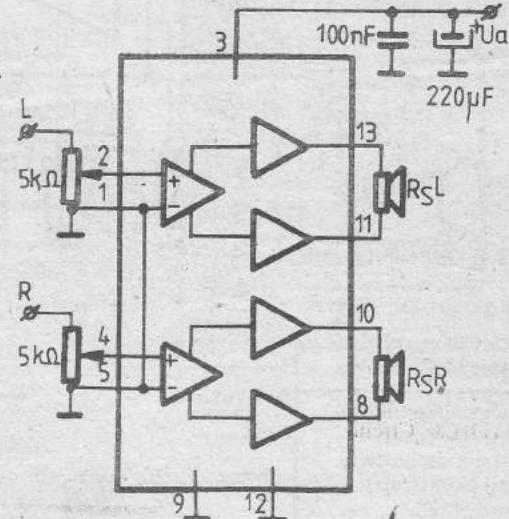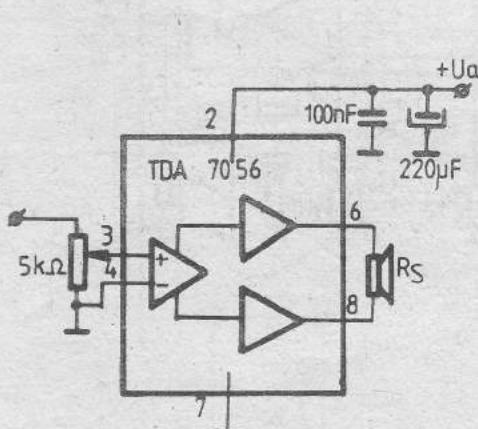TDA7056/TDA7057Q sunt circuite integrate cu caracteristică asemănătoare cu TDA7055Q, fără MUTE-control, dar cu protecția ieșirilor la scurtcircuit. TDA7056 asigură o putere de ieșire de 3 W la $U_a = 11$ V.c.c. și $R_s = 16 \Omega$. TDA7057Q asigură 2×3 W la $U_a = 11$ V.c.c. și $R_s = 16 \Omega$.



TDA 7056 (fata placată)

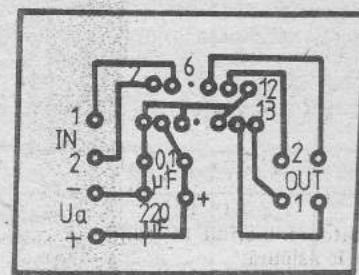

TDA 7057Q în configurație stereo (față plantată a circuitului imprimat)

Circuite integrate de putere pentru echipamente montate pe autovehicule

TDA1010A/TDA1020

TDA1010A/TDA1020 sint circuite compatibile pin cu pin si dispun de urmatoarele facilitati:

- protecție termică;
 - protecția ieșirii la scurtcircuit în c.a.;
 - stand-by pentru curent de repaus minim;
 - separare între preamplificator și amplificatorul de putere.



Circuitul TDA1020 dispune suplimentar de:

 - consum de curent sub 1 mA în poziția stand-by;
 - limitare a benzii transmise la capătul superior;
 - reducerea zgâmotului de joasă frecvență pe linia de alimentare;
 - protecția sarcinii și protecție la supratensiune (≈ 45 V).

Puterea de ieșire pentru $f = 100\text{ Hz}$

• protecția sarcinii și protecție la supratensiune (≈ 45 V). Puterea de ieșire pentru $d_{tot} \leq 10\%$ este:

| POUT (W) | Ua (V) | Rs (Ω) | Observații |
|----------|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 3,4/3,5 | 14,4 | 8 | cu condensator de bootstrap |
| 6,2/7 | 14,4 | 4 | " |
| 6,4/12 | 14,4 | 2 | " |
| 9 | 14,4 | 2 | numai TDA1010A cu rezistență |
| 10,5 | 18 | 2 | de 220 Ω între pinii 3 și 4. |

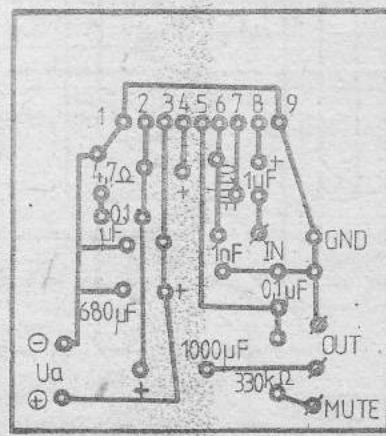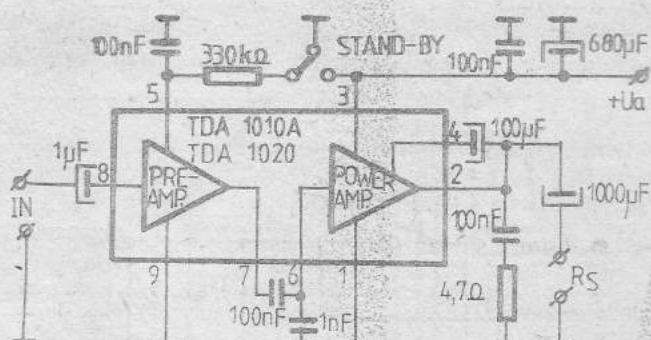

TDA 1010 A / TDA 1020




TDA1510A/TDA1515B sunt C.I. capabile să debiteze pe sarcini cu impedanță de pînă la $1,6\ \Omega$ și avînd posibilitatea de a se fixa ciștigul în tensiune din divizor extern. Circuitele dispun de:

- tensiune de offset redusă, sub 50 mV , ce facilitează funcționarea în punte;
- ciștig reglabil extern: $32-56\text{ dB}$ la funcționare în regim punte și $26-50\text{ dB}$ în regim stereo ($U_a = 14,4\text{ V}$, $R_s = 4\ \Omega$);
- protecție la scurtcircuit în c.c., protecție termică, protecția SOAR și a sarcinii;
- limitarea superioară a benzii de frecvență;
- curent $\leq 2\text{ mA}$ în regim de stand-by;
- componente externe reduse.

TDA1515B dispune suplimentar de:

- curent mai mic de $100\ \mu\text{A}$ în stand-by, ce permite comanda via circuit TTL;
- protecția sarcinii în configurație punte;
- protecția ieșirilor la scurtcircuit la masă în configurație punte, în c.c. și c.a.;
- protecția circuitului la alimentare cu polaritate inversă.



| POUT (W) | Ua (V) | Rs (Ω) | Observații |
|----------|--------|-----------------|---|
| 24 | 14,4 | 4 | punte, cu condensatoare pentru bootstrap |
| 2 x 7 | 14,4 | 4 | stereo, cu condensatoare pentru bootstrap |
| 2 x 12 | 14,4 | 2 | " |
| 2 x 6 | 14,4 | 4 | stereo, fără condensatoare pentru bootstrap |

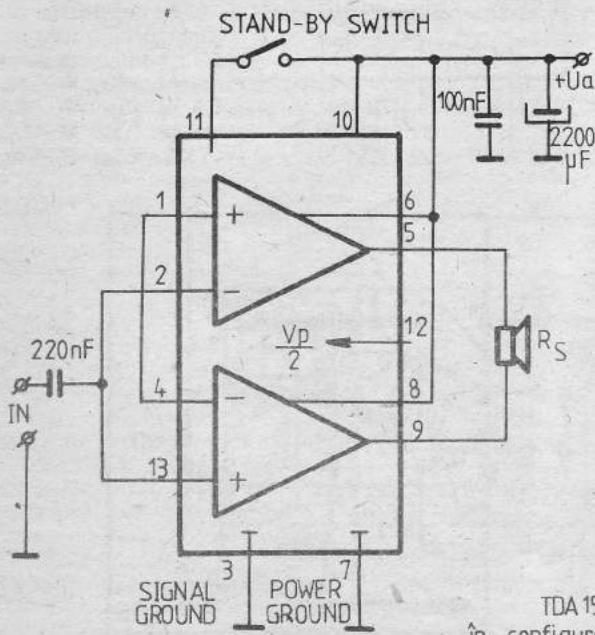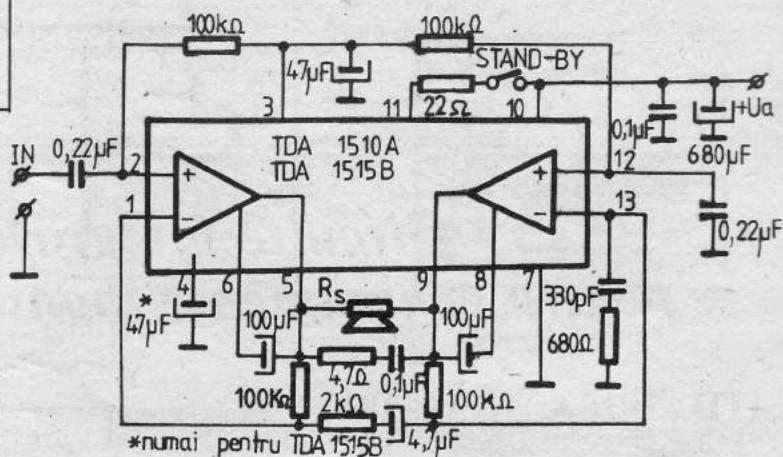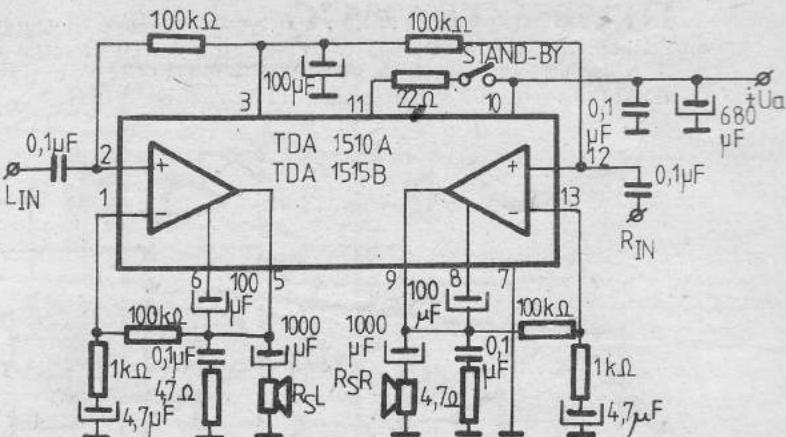


TDA 1510A/TDA 1515B
în configurație punte(mono)

TDA1516Q/TDA1518Q sunt amplificatoare în clasă B cu ciștig în tensiune fixat intern, avînd următoarele facilități:

- nu necesită componente externe în configurație punte;
- tensiune de offset sub 100 mV ;
- ciștig în tensiune fixat intern la 26 dB în configurație punte (TDA1516Q); 20 dB în configurație stereo (TDA1516Q); 46 dB în configurație punte (TDA1518Q); 40 dB în configurație stereo (TDA1518Q);
- reacție bună a sursei de alimentare;
- ieșirile protejate în c.c. și c.a. către masă sau sursa de alimentare;
- protecție termică și la inversarea polarității sursei;
- curent consumat $< 100\ \mu\text{A}$ în poziția stand-by, la o tensiune $> 8,5\text{ V}$ la pinul 11;
- facilitate de MUTE cu tensiunea de $3-6,4\text{ V}$ la pinul 11, pentru eliminarea zgomotului la conectarea și deconectarea sursei. Curent consumat în stare MUTE este de 40 mA ;
- intrări inversoare și neinversoare identice;
- număr minim de componente.

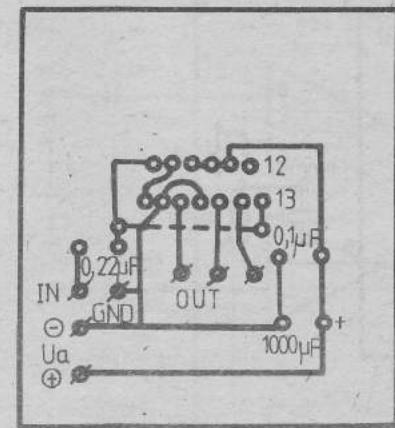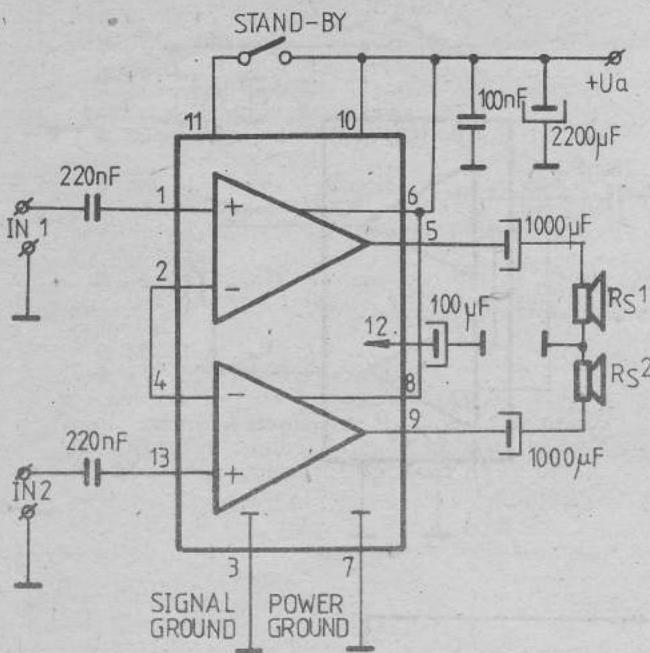

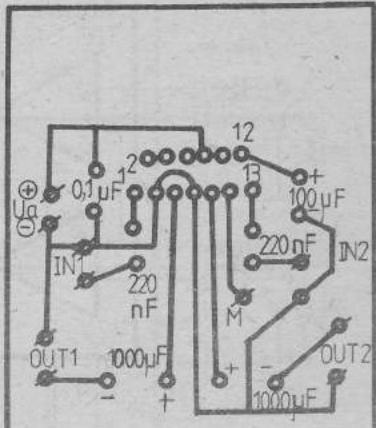TDA 1516Q / TDA 1518Q
montaj mono în punte (față plantată)





TDA 1516Q / TDA 1518Q
configurație stereo față plantată

TDA 1516 Q, TDA 1518Q,
în configurație stereo

TDA1517/TDA1519 sunt circuite integrate identice pin cu pin, ca și parametrii electrici, cu excepția ciștigului în tensiune în buclă închisă (20 dB pentru TDA1517 și 40 dB pentru TDA1519 la $U_a = 14,4$ V și sarcină de 4Ω). Diferența între canale este sub 1 dB, iar rejetarea sursei de mi-

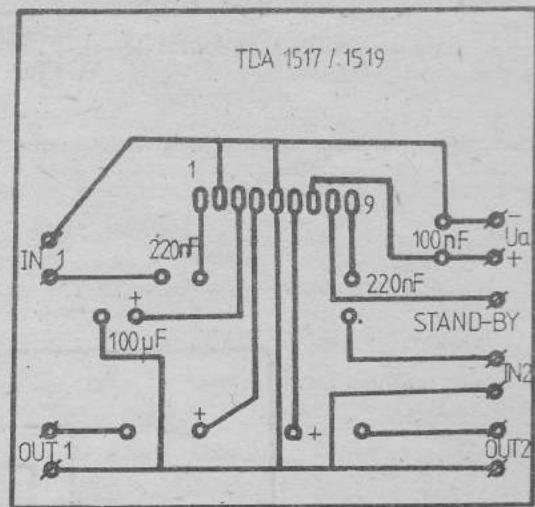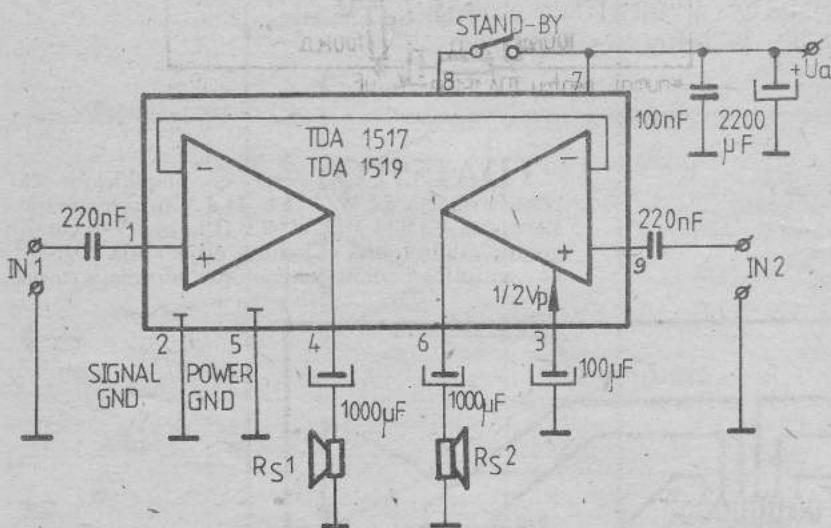nimum 48 dB în intervalul 100 Hz la 10 kHz. Circuitul este prevăzut cu toată gama de protecții, inclusiv protecția la descărăcări electrostatiche. Restul facilităților sunt identice cu ale circuitelor TDA1516Q/TDA1518Q. Puterea livrată sarcinii este de 2×6 W la 14,4 V și sarcină de 4Ω .



TDA 1517 / TDA 1519
SCHEMA CABLAJULUI IMPRIMAT (față plantată)

TDA1519A (B) sunt circuite de putere medie, cu etaje finale în clasă B, identice pin cu pin, cu excepția puterii de ieșire.

Puterea livrată sarcinii este:

- 22 (12) W pe o sarcină de 4Ω la $U_a = 14,5$ V în regim de funcționare în punte (monofonie);
- 2×11 (6) W, în aceleși condiții, în regim stereofonic. Circuitele asigură protecție termică, la scurtcircuit în c.c. și




c.a., protecție la inversarea polarității sursei, protecția sarcinii.

De asemenea, necesită un număr mic de componente externe, iar trecerea în stand-by conduce la un consum sub $100 \mu A$. Prin stabilirea potențialului la pinul 8 se obțin următoarele stări de funcționare:

$$U_8 = 0 - 2 \text{ V} (I_8 \approx 12 \mu A) \rightarrow \text{STAND-BY};$$


$U_8 = 3,3 - 6,4 \text{ V} \rightarrow \text{MUTE}$. Curentul absorbit de la sursă în această stare este de circa 40 mA;
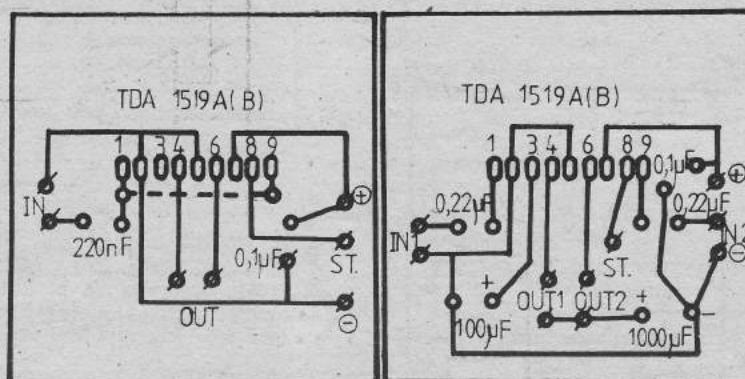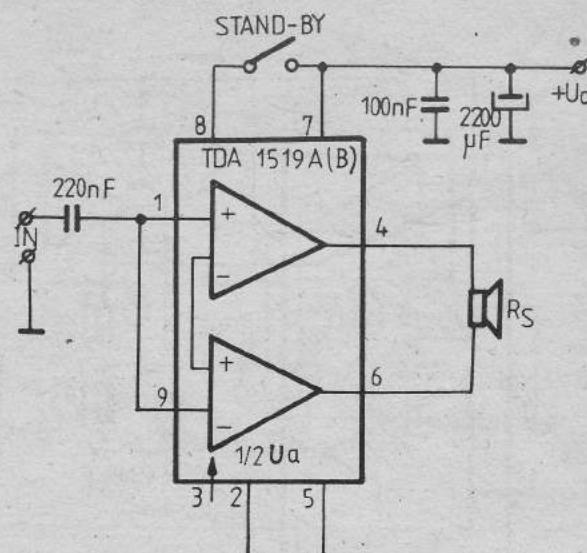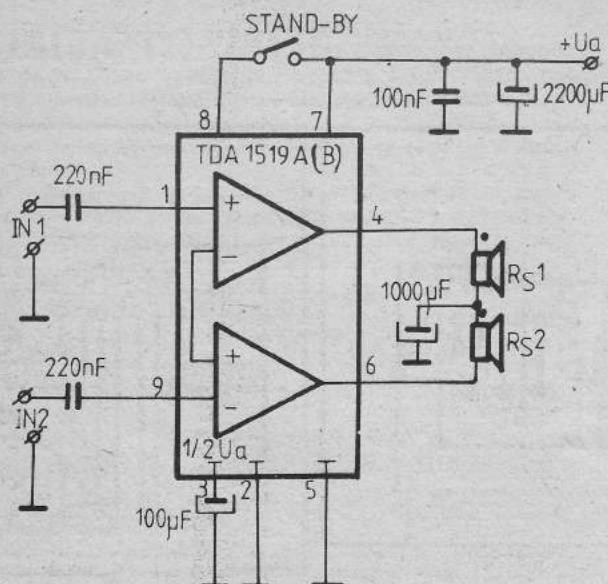
$$U_8 = 8,5 - U_a \rightarrow \text{funcționare normală}.$$



TDA 1519A(B) CIRCUITUL IMPRIMAT față plantată
PENTRU MONTAJUL ÎN PUNTE și STEREO

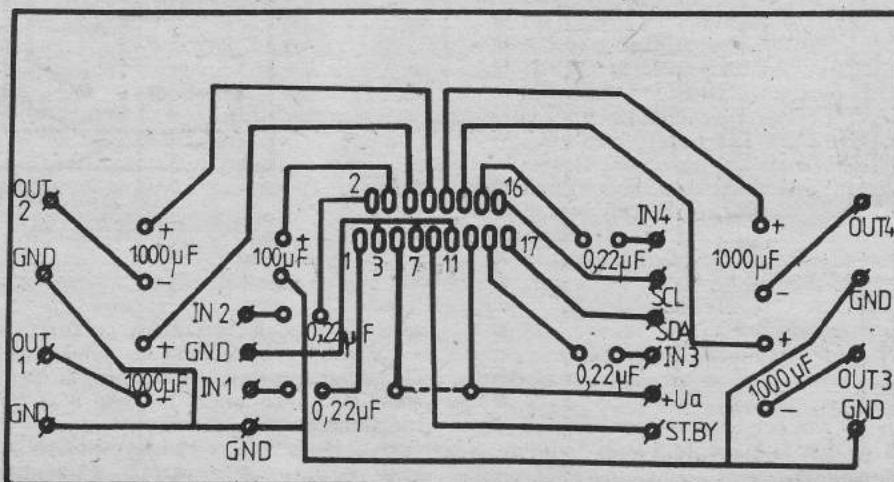TDA1551Q este un amplificator ce poate livra $2 \times 22 \text{ W}/4 \Omega$ la $14,4 \text{ V}$ în configurație stereo sau $4 \times 6 \text{ (4} \times 11\text{)} \text{ W}/4(2) \Omega$ la $14,4 \text{ V}$ în configurație evadrofonică. Circuitul dispune de un bloc de control ce permite schimbul de informații cu un




TDA 1551Q CIRCUITUL IMPRIMAT PENTRU CONFIGURAȚIE
DUBLU STEREO (CUADRO)


microcontroler al sistemului din care face parte (bus I²C). Blocul de control logic furnizează următoarele informații:

- care canal a ajuns la pragul de distorsiune (detector dinamic de distorsiune);
- informație individuală privind canalul sau canalele aflate în scurtcircuit;
- indicație privind atingerea de către cristal a temperaturii limită (150°C). Totodată, din exterior se poate comanda trecerea în următoarele stări de lucru:
- SLEEP MODE, în care curentul de alimentare este de 600 µA (numai BUS-ul de date operațional);
- MUTE MODE;
- FUNCȚIONARE NORMALĂ.

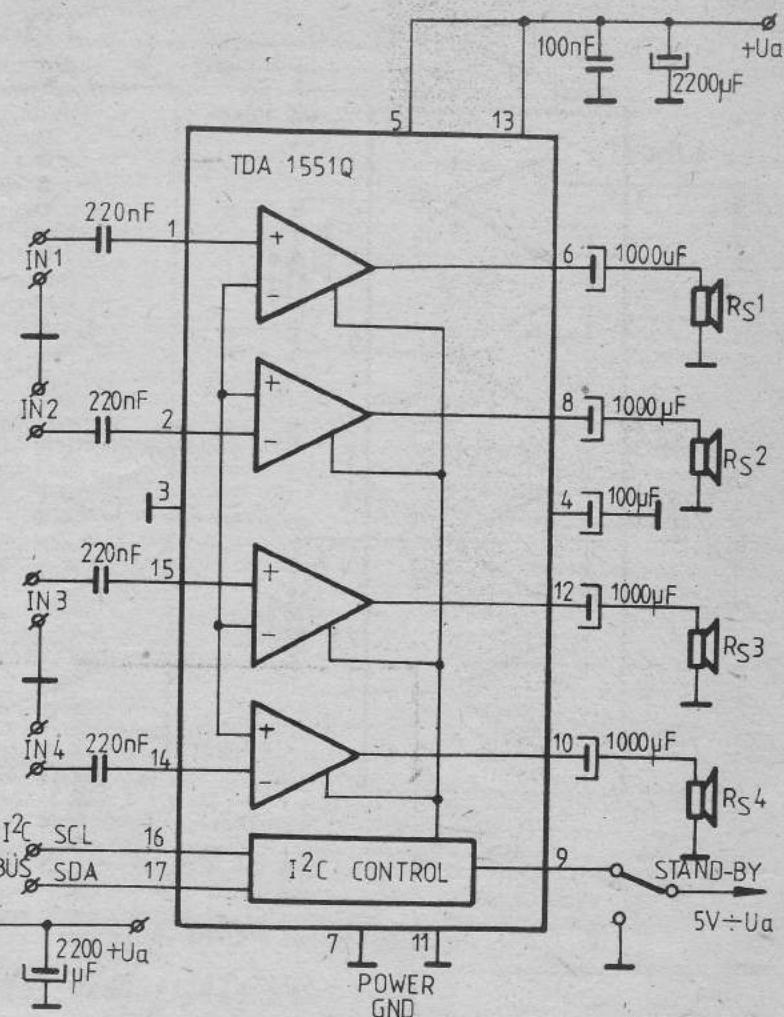
Circuitul necesită un număr redus de componente externe și dispune de toată gama de protecții. Ciștigul în tensiune în buclă închisă este de 26 dB în montaj puncte și 20 dB în regim cadrat.




TDA 1551Q CONFIGURAȚIE DUBLU STEREO

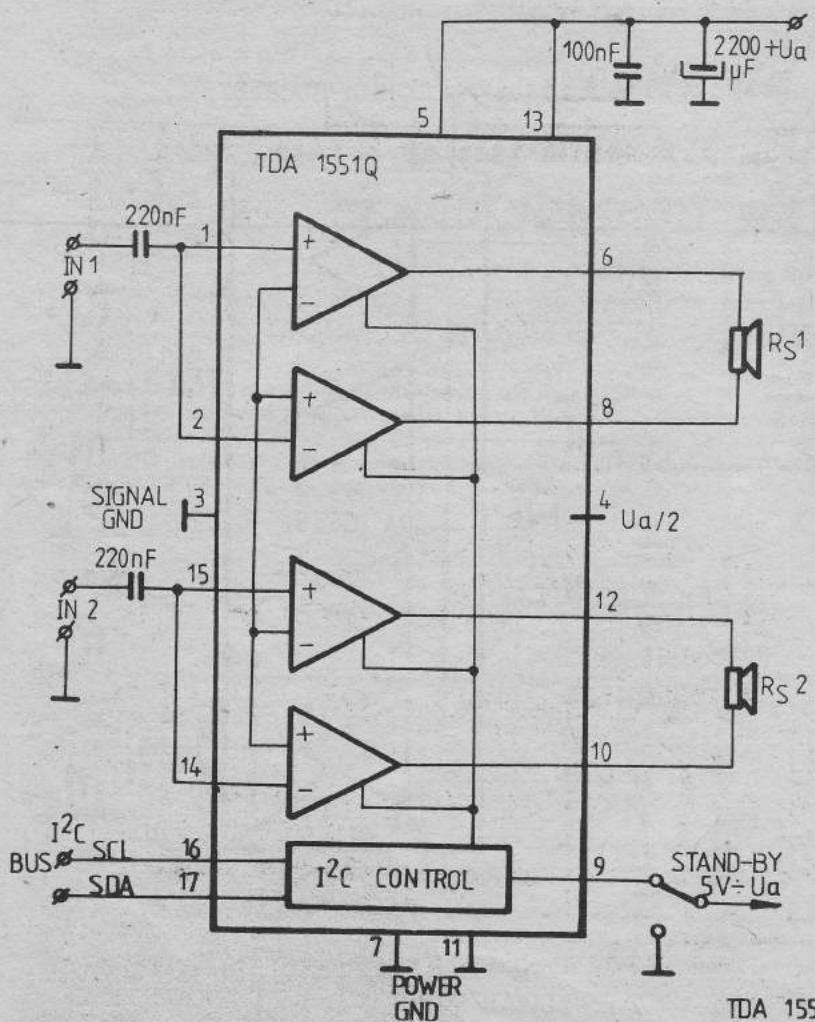

TDA 1551Q CONFIGURAȚIE STEREO

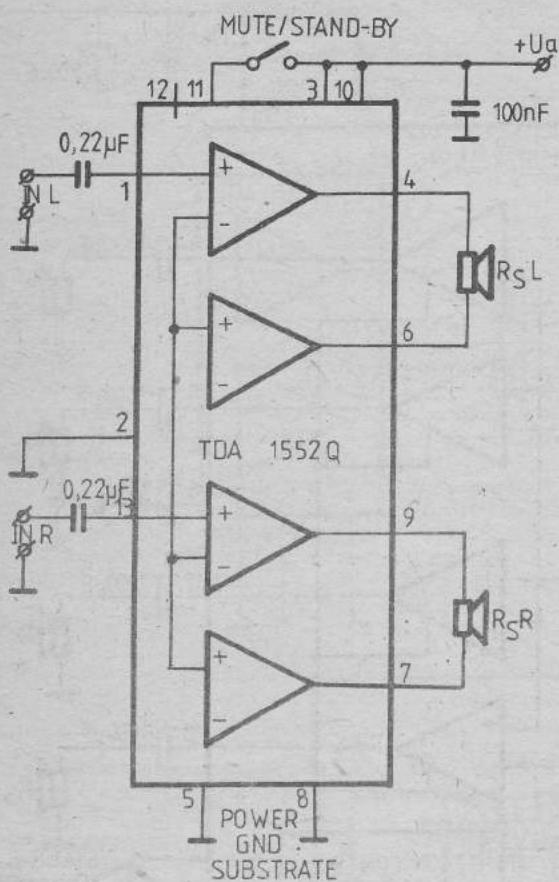

TDA 1552Q ÎN CONFIGURAȚIE STEREO

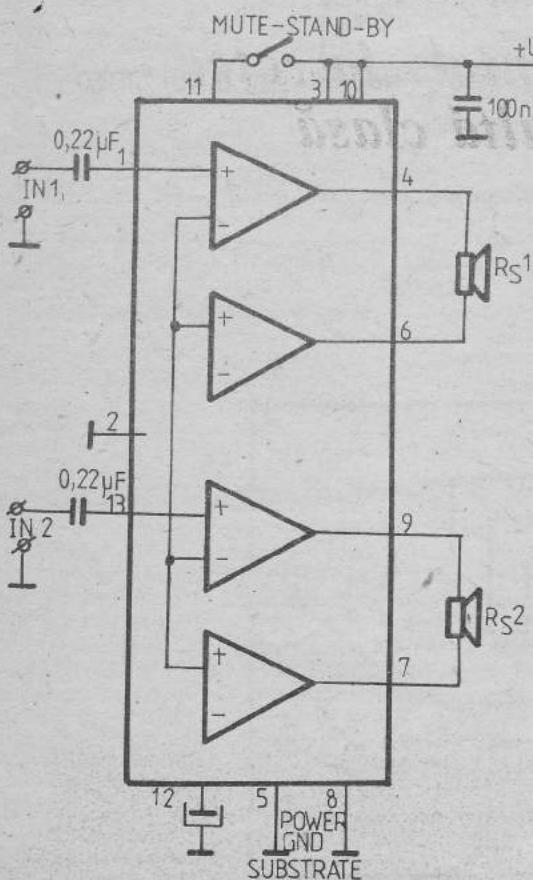

TDA 1553Q(AQ) ÎN CONFIGURAȚIE STEREO

TDA1552Q/TDA1553Q/TDA1553AQ

sint amplificatoare de putere stereo, furnizind 2 x 22 W pe o sarcină de 4 Ω la 14,4 V. Cele două tipuri sint identice, cu excepția faptului că TDA1553Q dispune și de protecția difuzoarelor.

Circuitele disponă de următoarele facilități:

- număr redus de componente externe;
- cîstig în tensiune fix (26 dB la 14,4 V și 4 Ω);
- protecția sarcinii, protecție termică, protecție la inversarea polarității sursei, protecție la scurtcircuit în c.c. sau c.a.;
- TDA1553AQ încorporează selectarea modului de operare (mute, stand-by, normal) la niveluri compatibile cu ale circuitelor logice CMOS.

● în funcție de tensiunea de la pin 11 se obține funcționarea în următoarele regimuri de lucru:

A — U₁₁ = 0—2 V → STAND-BY — curentul de alimentare este < 100 µA. U₁₁ ≈ 12 µA — permite utilizarea unui microîntrerupător ieftin.

B — U₁₁ = 3,3—6,4 V → MUTE — permite eliminarea zgomotelor la conectare-deconectare.


C — U₁₁ > 8,5 V → funcționare normală;

● protecția difuzoarelor limitează tensiunea pe sarcină la maximum 1 V în eventualitatea că oricare dintre ieșiri este scurtcircuitată la masă (valabil pentru TDA1553Q/1553AQ).


TDA1554Q/TDA1555Q

sint circuite virtuale identice. TDA1555Q dispune de detecția distorsiunilor cu ajutorul unui bloc suplimentar. La atingerea unui coeficient de distorsiuni de 3,5%, acest bloc livrează la pinul 15 un curent tipic de 50 µA pentru reducerea semnalului injectat prin comanda unui procesor de sunet sau al controlului volumului în curent continuu. Circuitele mai dispun de gama de protecții uzuale, ca și de posibilitatea de funcționare în trei regimuri (STAND-BY, MUTE, NORMAL).

DETECȚIE DISTORSIUNI

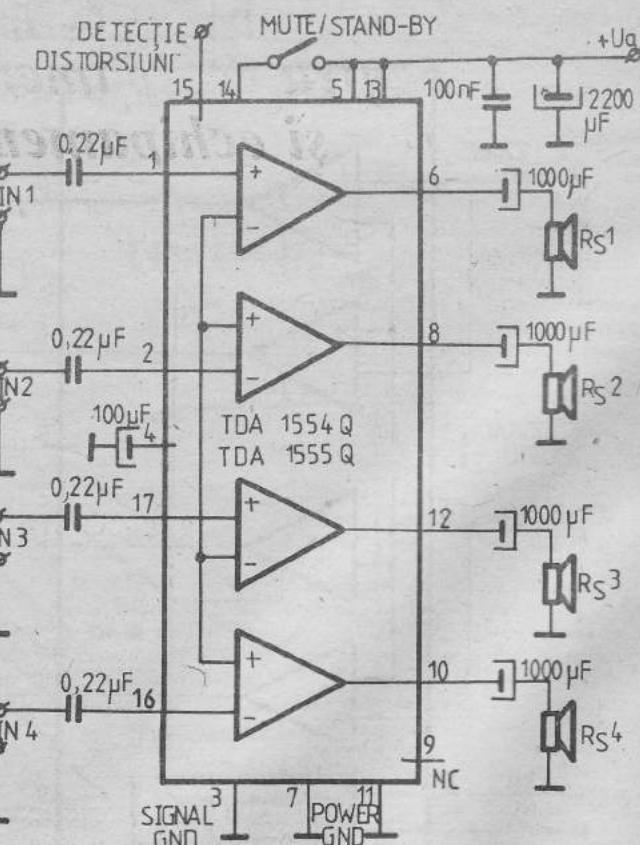

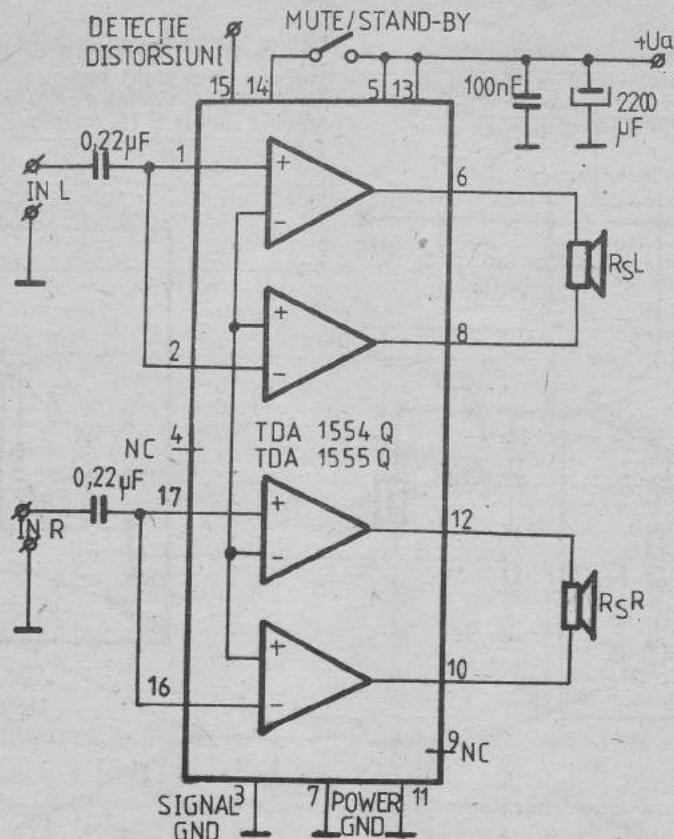TDA 1554Q / TDA 1555Q ÎN CONFIGURAȚIE DUBLU STEREO



TDA 1554 Q / TDA 1555 Q ÎN CONFIGURAȚIE STEREO

Circuite de putere pentru echipamente alimentate la rețea și echipamente de înaltă clasă

*Circuitele integrate care sunt cuprinse în această grupă
au parametri tehnici superiori,
majoritatea depășind cerințele impuse de normele de înaltă fidelitate.*

TDA1013B este un amplificator ce poate livra o putere cuprinsă între 4 și 10 W și dispune de:

- preamplificator și amplificator separat;
- controlul volumului în curent continuu într-un domeniu mai mare de 80 dB pentru o tensiune de comandă cuprinsă între 2 V și 7 V;



● ciștig în tensiune în buclă închisă de 38 dB ($U_a = 18$ V, $R_s = 8 \Omega$);

● număr redus de componente externe.

Circuitul livrează:

$P_{OUT} = 4,2$ W pe $R_s = 8 \Omega$, la $U_a = 18$ V;

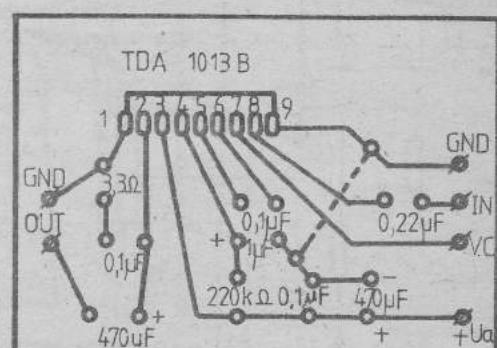
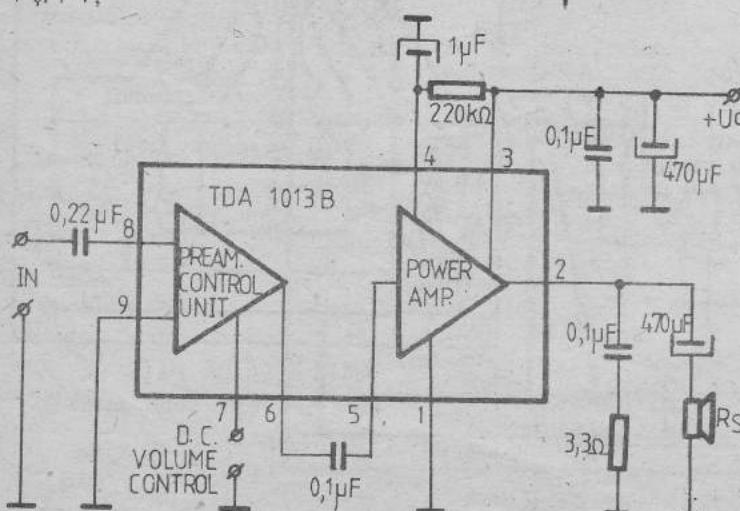
$P_{OUT} = 10$ W pe $R_s = 16 \Omega$, la $U_a = 35$ V.



TDA 1013 B CIRCUITUL IMPRIMAT
(față plantată)

TDA1512A satisface cerințele normelor Hi-Fi și este compatibil pin cu pin cu TDA1520B. Circuitul se alimentează de la o sursă asimetrică cu valoarea $U_a = 15-35$ V. Circuitul asigură distorsiuni de intermodulație sub 0,1% la puterea de ie-

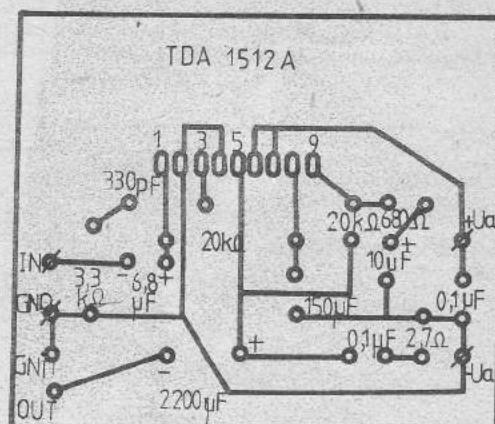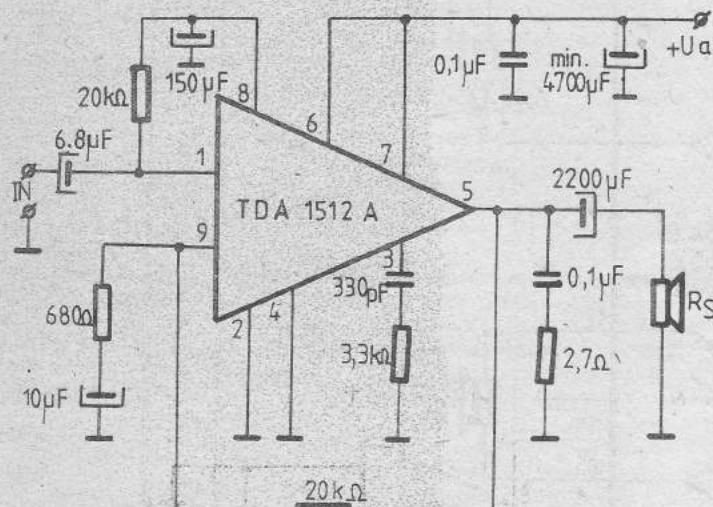șire de 10 W, distorsiuni de intermodulație tranzistorii reduse și dispune de o gamă completă de protecții. Puterea de ieșire este de 20 W pe o sarcină de 4Ω , la $U_a = 33$ V, respectiv de 7 W pe o sarcină de 8Ω la $U_a = 25$ V.



TDA 1512 A CIRCUITUL IMPRIMAT
(fata plantată)

TDA1514A este un amplificator de mare putere și înaltă performanță destinat utilizării în sisteme audio de înaltă calitate, receptoare radio și TV și sisteme audio digitale. Etajul final dispune de protecție termică și protecție prin funcționarea în domeniu de siguranță. De asemenea, circuitul integrat dispune de un circuit ce elimină zgomotul de la pornirea/oprirea amplificatorului prin inhibarea funcționării etajului final o scurtă perioadă de timp stabilită extern, prin alegerea valorii componentelor exterioare circuitului.



Circuitul are trei stări de funcționare obținute prin potențialul aplicat la pinul 3:

$U_3 < 1$ V → STAND-BY. Pentru a obține această condiție de funcționare, tensiunea de alimentare este cuprinsă între $\pm 4,5$ V și ± 7 V. Curentul consumat în această stare este de aproximativ 20 mA;

$U_3 = 2-4,5$ V → MUTE;
 $U_3 > 5$ V → funcționare normală.

Circuitul asigură:

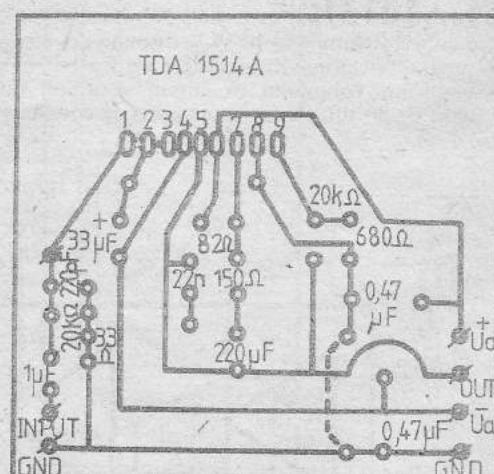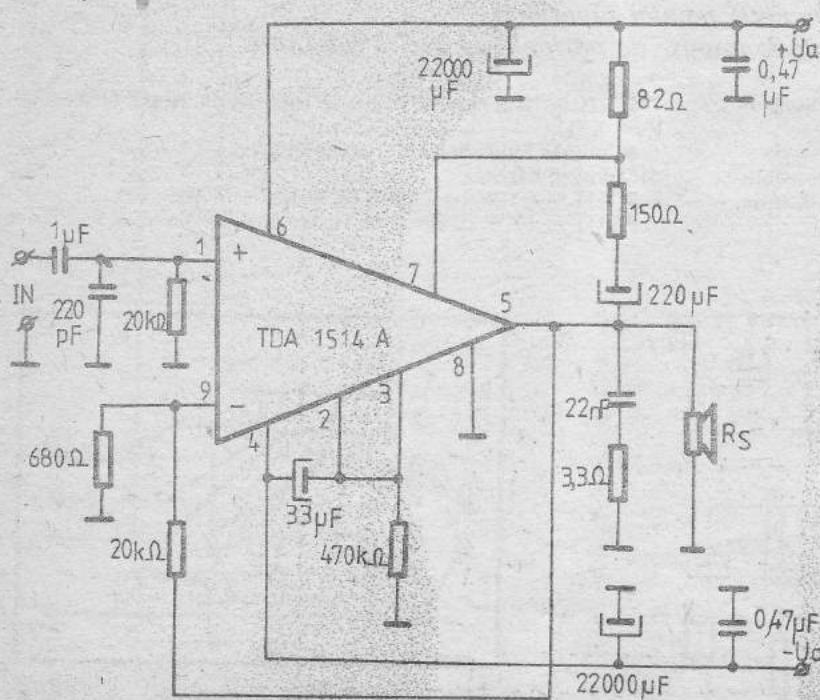- un raport semnal-zgomot de minimum 82 dB la $P_{OUT} = 50$ mW;
- o viteză de creștere ridicată, $S > 10$ V/ μ s;
- cîstig în tensiune în buclă închisă în valoare de 20 la 46 dB;
- tensiune reziduală la ieșire redusă (circa 2 mV), ceea ce



AMPLIFICATOR HI FI DE 50W
CU TDA 1514A (fata plantată)

permite funcționarea a două circuite integrate în montaj punte;

- gamă completă de protecții;
- alimentarea de la surse monopolare sau bipolare.

Puterea de ieșire (pentru $U_a = \pm 27,5$ V, $R_s = 8 \Omega$) este:


| POUT (W) | d _{tot} (%) | d _{tot} (dB) |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 32 | 0,003 | -90 |
| 40 | 0,1 | -60 |
| 51 | 10 | -20 |

Puterea de ieșire pentru $U_a = \pm 24$ V, $R_s = 4 \Omega$ este:

| POUT (W) | d _{tot} (%) | d _{tot} (dB) |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 40 | 0,03 | -90 |
| 50 | 0,1 | -60 |
| 65 | 10 | -20 |


Prin funcționarea în punte a două circuite TDA1514A se poate obține o putere superioară:

| POUT (W) | Ua (V) | R _s (Ω) | d _{tot} |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| 100 | ± 24 | 8 | 0,1% (-60 dB) |
| 70 | $\pm 27,5$ | 16 | 0,1% (-60 dB) |
| 65 | ± 20 | 8 | 0,1% (-60 dB) |
| 55 | ± 15 | 4 | 0,1% (-60 dB) |

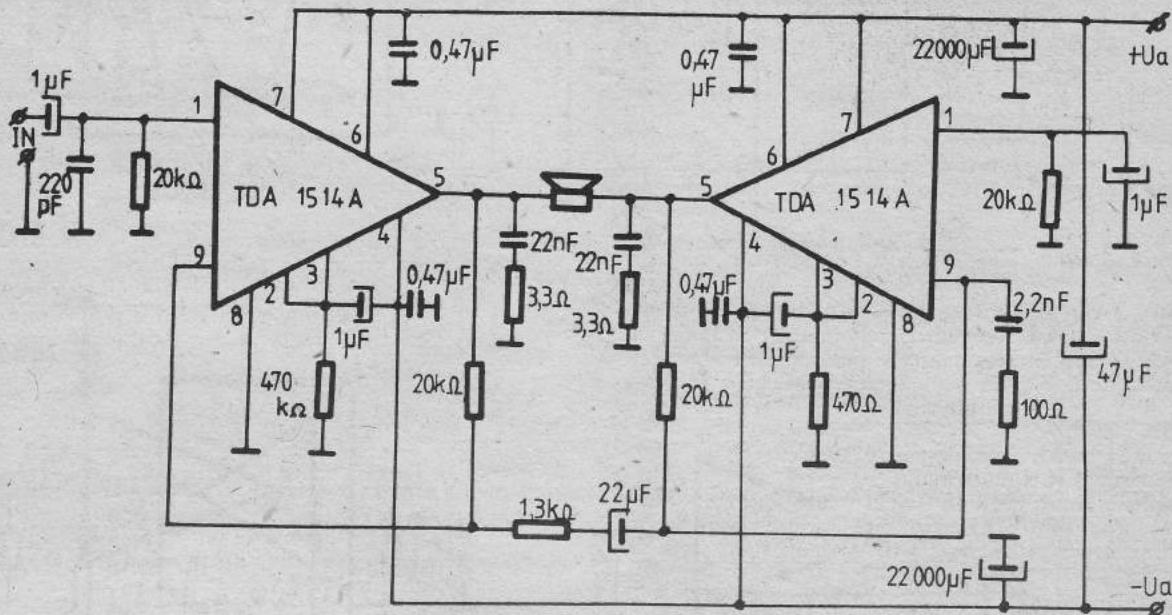

AMPLIFICATOR HI-FI DE 100W CU 2xTDA 1514A

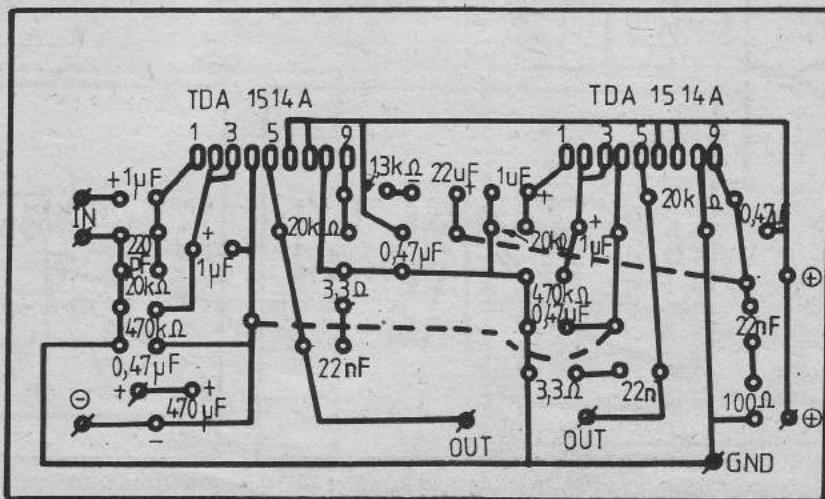AMPLIFICATOR AUDIO HI-FI DE 100W CU 2xTDA 1514A
(fără plantătă)





TDA1520B este un amplificator de înaltă clasă de putere medie, compatibil pin cu pin cu TDA1512A. Circuitul asigură:

- distorsiuni de intermodulație reduse (de 0,02% la $P_{OUT} = 10$ W), ca și distorsiuni armonice reduse;
- protecție termică;

- viteză de creștere ridicată ($6\text{ V}/\mu\text{s}$);
 - tensiune reziduală la ieșire minimă (< 100 mV).
- Puterea de ieșire este:


| P_{OUT} (W) | U_a (V) | R_s (Ω) | d_{tot} (%) |
|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 25 | ± 18 | 4 | 0,5% |
| 20 | ± 20 | 8 | 0,5% |

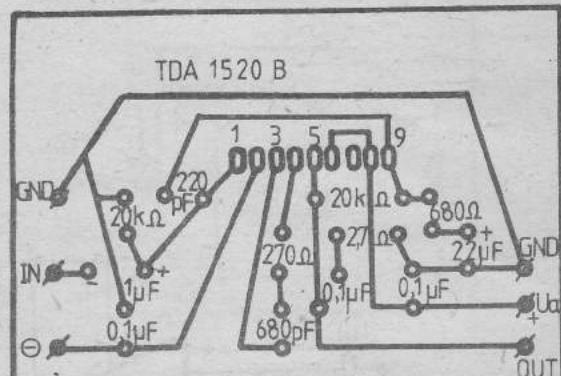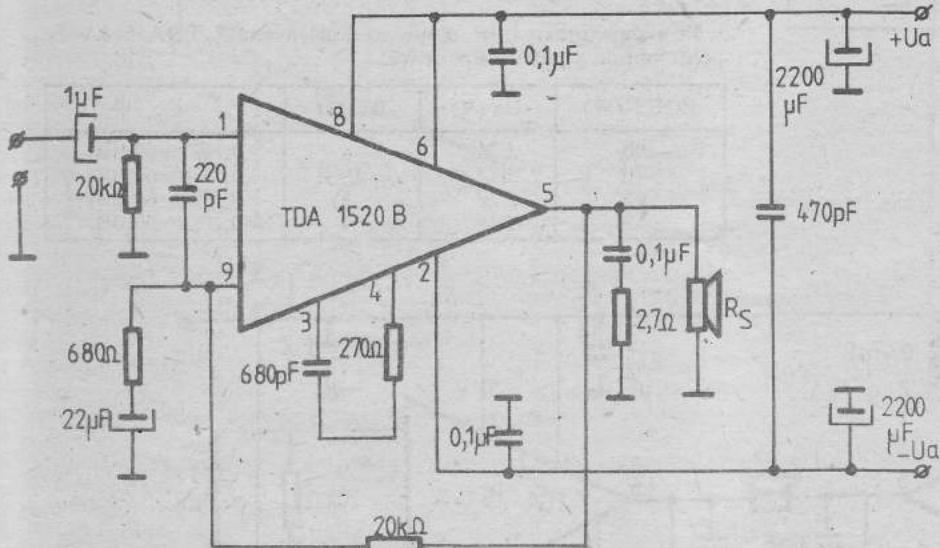



AMPLIFICATOR HI-FI DE 25W CU TDA 1520 B

TDA1521 (A) este un circuit integrat în două variante, destinațat în special receptoarelor radio și TV. Circuitul poate fi alimentat de la o sursă monopolară cu tensiune cuprinsă între 15 V și 40 V sau o sursă bipolară de $\pm 7,5$ V la ± 20 V. Circuitul asigură:

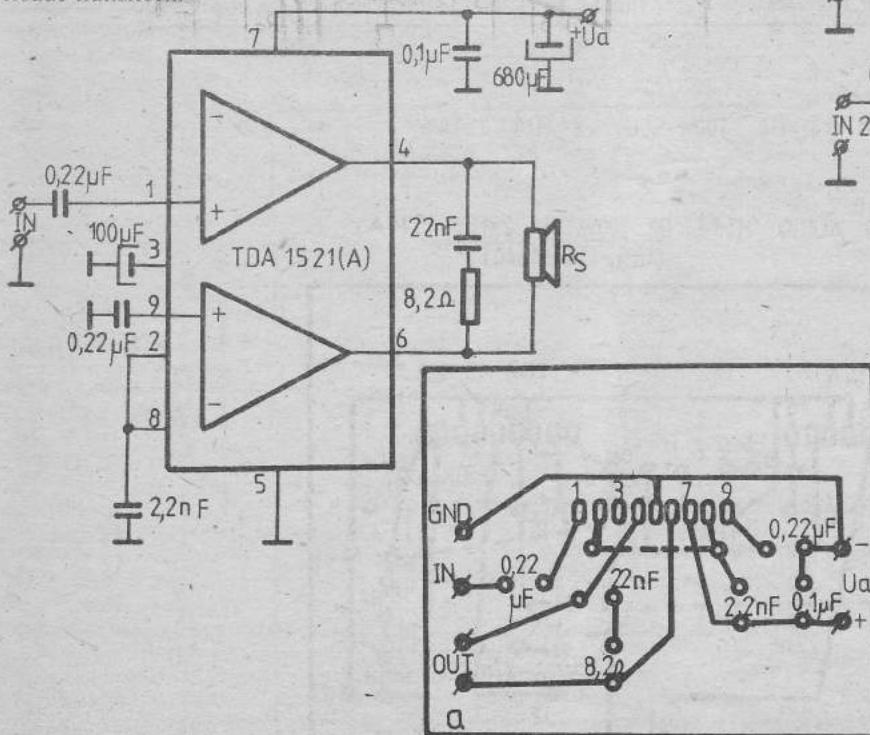- separare între canale de minimum 70 dB;
- protecție termică și la scurtcircuit;
- ciștig fix în tensiune de 30 dB (la $U_a = \pm 16$ V și $R_s = 8\Omega$);
- blocarea intrării (MUTE) în timpul pornirii/opririi sursei de alimentare pentru a evita apariția de zgomeți din aceste perioade tranzitorii.




TDA 1521(A) CABLAJ CIRCUIT

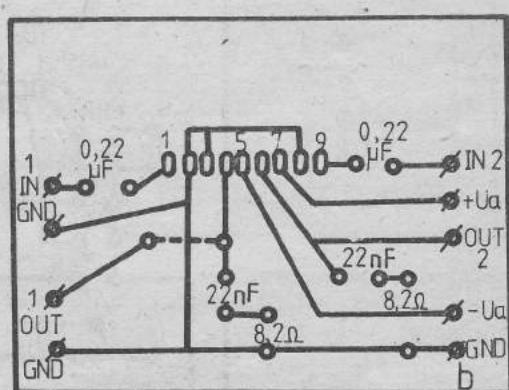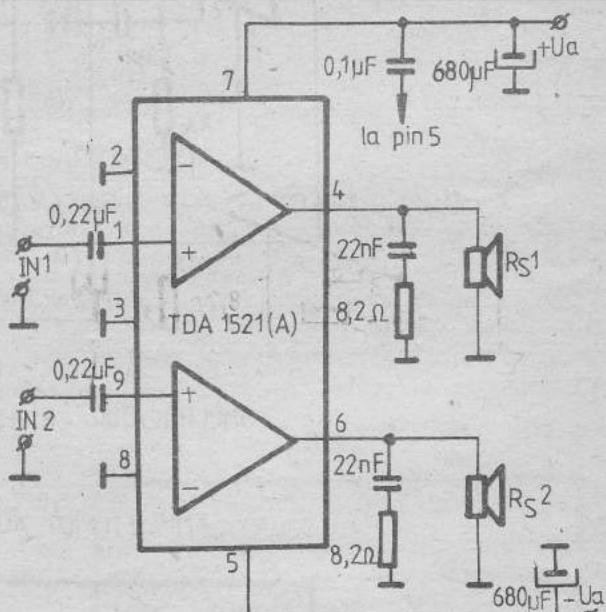


IMPRIMAT a. CONFIGURAȚIE MONO
b. CONFIGURAȚIE STEREO

TDA2611A este destinat cu precădere receptoarelor TV pentru blocul de sunet, avind un domeniu larg al tensiunii de alimentare și necesitând un număr redus de componente

externe. Circuitul are un ciștig în tensiune în buclă închisă de 38 dB ($U_a = 18 \text{ V}$, $R_s = 8 \Omega$) și dispune de protecție termică.

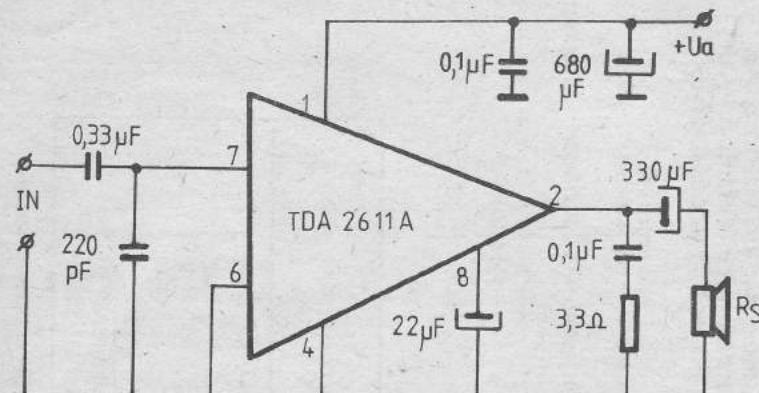

AMPLIFICATOR 4-10W CU TDA 2611A


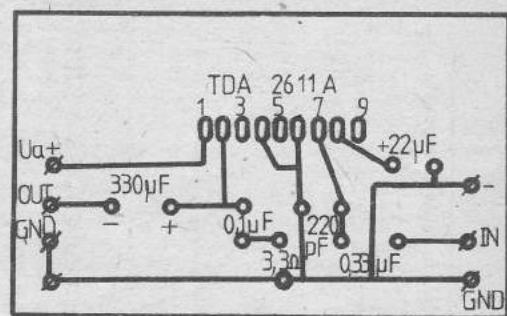


TDA 2611A FAȚĂ PLANTATĂ A CIRCUITULUI IMPRIMAT



TDA2613 este o versiune mono a circuitului TDA1521A și este compatibil pin cu pin cu un canal al acestui circuit. Circuitul asigură:

- blocarea intrării la conectarea-deconectarea sursei;

- protecție termică și la scurtcircuit;
- ciștig în tensiune în buclă închisă de 30 dB la $U_a = 24 \text{ V}$ și $R_s = 8\Omega$;
- corespunde specificațiilor Hi-Fi prevăzute de IEC268.

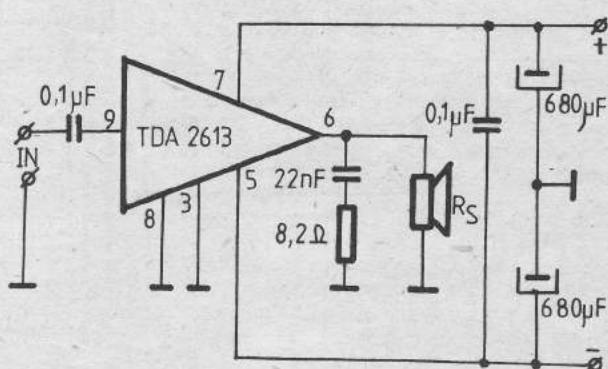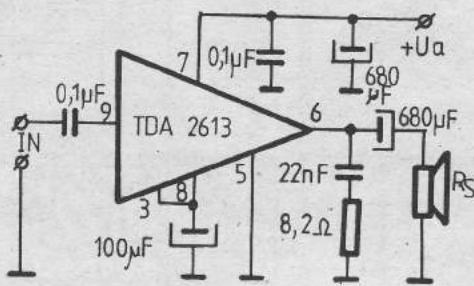

TDA 2613. SCHEMA DE UTILIZARE PENTRU ALIMENTARE DE LA SURSE ASIMETRICĂ ȘI SIMETRICĂ

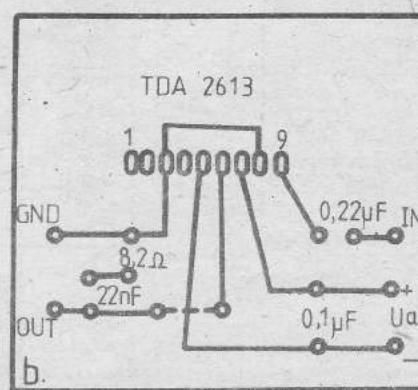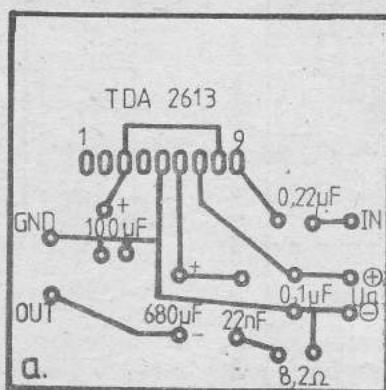

TDA 2613. TABLAJUL IMPRIMAT, FAȚĂ PLANTATĂ, ALIMENTARE ASIMETRICĂ(a) ȘI SIMETRICĂ(b)

MILIVOLTMETRU

Utilizind un montaj în punte, acest instrument măsoară tensiuni cuprinse între 50 mV și 500 V pe 9 scale. De la divizorul rezistiv semnalul este aplicat unui tranzistor FET, T1. În bratul opus, tranzistorul

FET, T4, are polarizare fixă. Dezechilibrul punții, comandat de tensiunea de intrare, este citit pe instrumentul indicator gradat în unități de măsură.

Potențiometrul R15 reglează capul de scală, iar


potențiometrul R18 reglează zeroul.

Rezistențele divizorului se aleg prin măsurare și inseriere sau se utilizează potențiometre semireglabile adecvate.

T1-T4 = BF245; T2-T3

= BC177; D1-D4 =
1N4148; D5 = DZ12;
D6-D9 = 1N4001

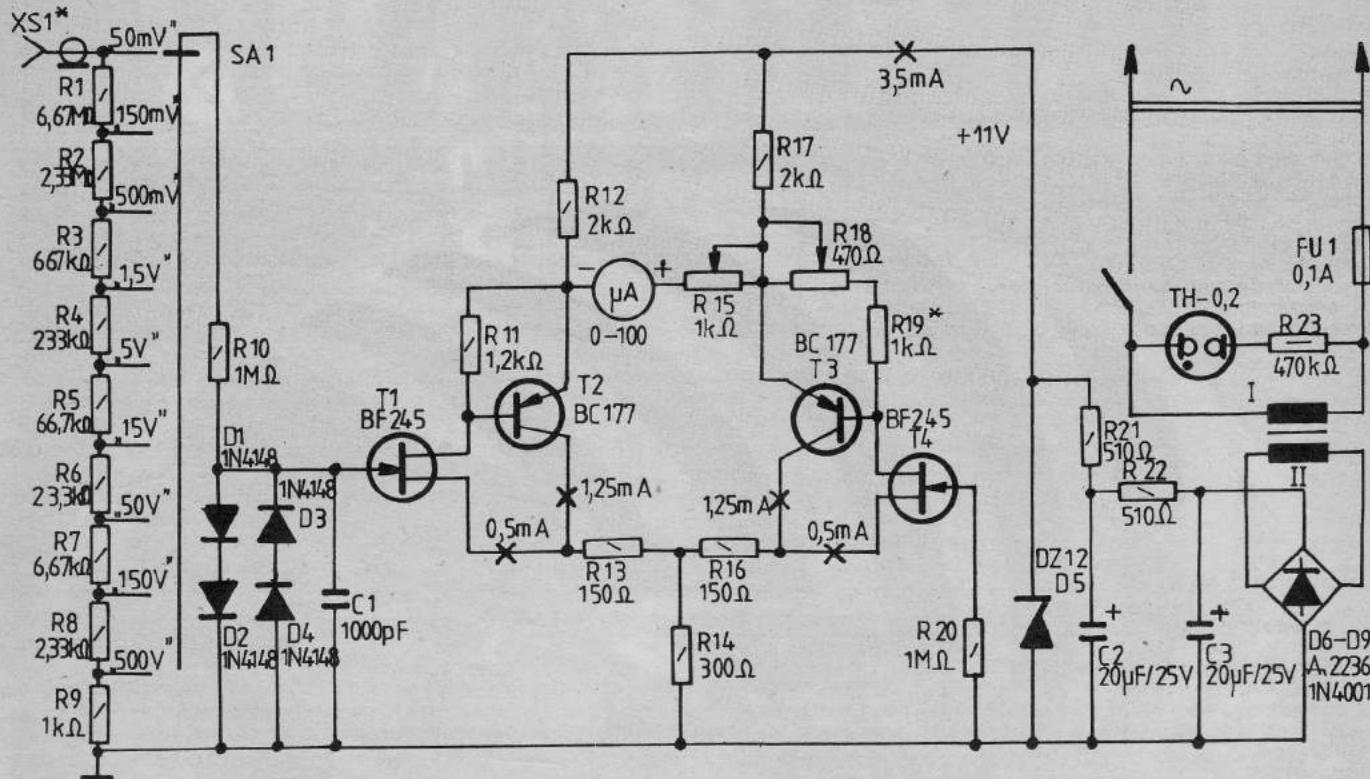Tensiunea în secundarul transformatorului este de 15 V. Becul cu neon TH 0,2 se poate înlocui cu MN8.



ADAPTOR

Montajul electronic cuplat cu un voltmetru de $20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ realizează un milivoltmetru cu impedanță de intrare de $10 \text{ M}\Omega$, pentru tensiuni alternative.


Condensatorul C1 permite trezarea numai a componentelor alternative. Din C2 se face ajustarea compensării în frecvență la 100 kHz.

În sursa tranzistorului T1 este cuplat un atenuator 1-1/10-1/50.

Gamele de măsură: 10 mV,
100 mV, 1 V, 10 V, 50 V.

Măsurarea începe de la 10 Hz și atinge valoarea de 110 kHz (1 dB stepuare).

| | |
|---|-------|
| 1 | 10 mV |
| 2 | 100mV |
| 3 | 1 V |
| 4 | 10 V |
| 5 | 50 V |

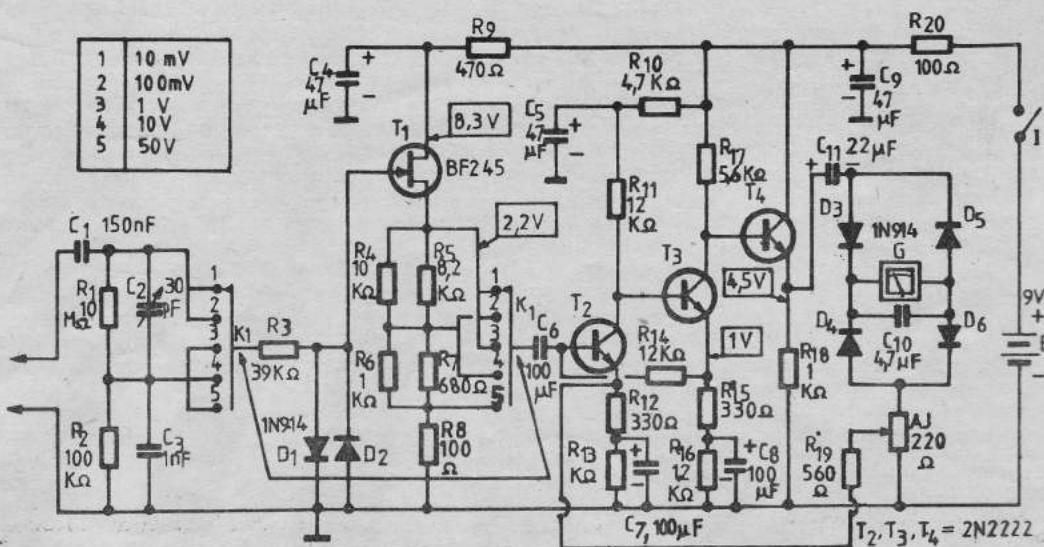


PUNTE R

Simplitatea schemei, sensibilitatea mare a indicatorului de nul și precizia bună a măsurătorilor recomandă acest montaj constructorilor începători, precum și laboratoarelor școlare.

Se remarcă introducerea rezistențelor de polarizare a intrărilor AO (R6 și R7), a condensatoarelor de decuplare pentru cele două surse (C1 și C2) și pentru intrările AO (C3 și C4), precum și a potențiometrului P1 (offset), cu ajutorul căruia se face reglajul de zero (se scurtcircuitează bornele C și D la masă și se reglează P1 astfel încât ambele LED-uri să fie stinse complet).

Atunci cind punctea este dezechilibrată, între C și D apare o diferență de potențial. Această diferență de potențial este amplificată de AO și, în consecință, unul din LED-urile este aprins. La echilibru, punctele C și D au același potențial și tensiunea de ieșire a integratorului este zero (în raport cu masa), deci ambele LED-uri sunt stinse. Sensibilitatea acestui detector de zero fiind foarte mare, precizia echilibrării este practic limitată de finetea potențiometrului.

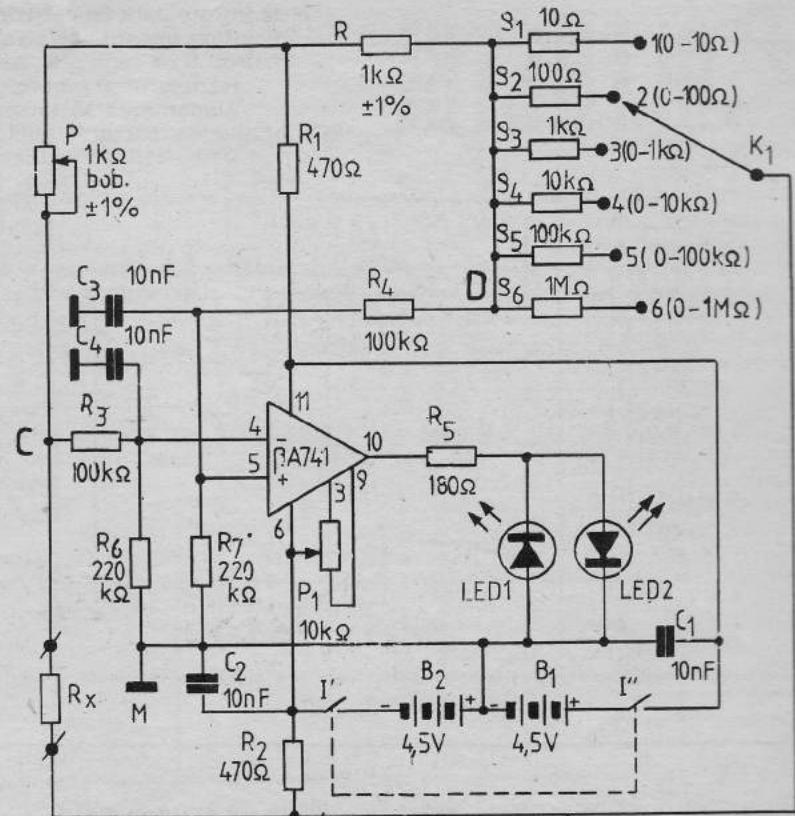Potențiometrul este prevăzut cu un cadran gradat.



La măsurarea tensiunilor alternative se folosesc pentru redresare patru diode montate în punte, avându-se grija ca fiecare diodă să admite o tensiune inversă mai mare decât cea mai mare tensiune alternativă de pe scara aparatului (1N4007, F407, BA159).

Rezistorul R, montat în paralel pe instrument și care are rolul unui șunt, este necesar pentru a permite trecerea prin diode a unui curent suficient (de 5 mA).

Funcționarea ca ohm-metru este posibilă în trei game de măsură, reglajul de zero făcându-se cu un potențiometru P = 10 kΩ. Alimentarea se face de la o baterie de 3 V. Pentru un reglaj cît mai fin pe gamele mici de măsură, s-au introdus în paralel cu P rezistențele R4 = 20 Ω și R5 = 200 Ω.

Schema a fost proiectată și realizată practic pentru un instrument de 50 μA și RA = 3 kΩ.


Pentru comutarea pe scara dorită se folosesc comutatoarele K, K1, K2, K3 cu două poziții și mai multe perechi de contacte. Schema este prezentată pentru situația cu comutatoarele neapăsatate (vezi tabelul alăturat).

Cind comutatorul K este neapăsat, instrumentul măsoară tensiuni alternative, iar cu K apăsat mă-

soară curenți, tensiuni continue și rezistențe. Din comutatoarele Ki (i = 1, 2, 3) se alege scara pentru curenți sau rezistențe.

Etalonarea se face cu ajutorul unui instrument cît mai precis, verificîndu-

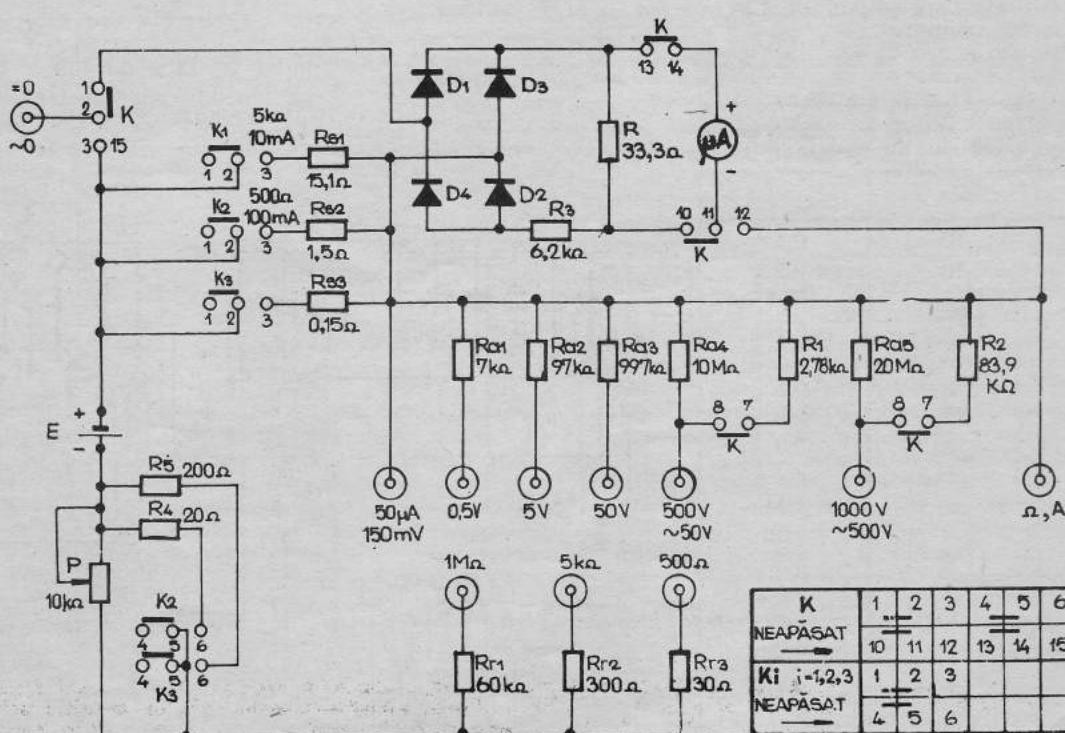se fiecare scală în parte. Se recomandă ca în serie cu valorile standard ale rezistențelor ce vor fi folosite să se pună niște potențiometre (semireglabile) adecvate, care vor ușura mult etalonarea.




VOLTMETRU

Acest instrument poate măsura pe șase scale tensiuni pînă la 300 V. Impedanța de intrare este de aproximativ 10 M Ω . Tranzistorul FET poate fi și de tipul 2N3819. Re-glajul pe fiecare scală se face din potențiometrele R10–R15, toate de 5 k Ω . Potențiometrul R19 reglează zero.

Rezistorul R1 care se montează are valoarea de 2,2 M Ω .

Alimentarea se face cu o sursă stabilizată. Transformatorul se realizează prin re-bobinarea secundarului unui transformator de sonerie.

R10–R15 au valoarea maximă de 5 k Ω .

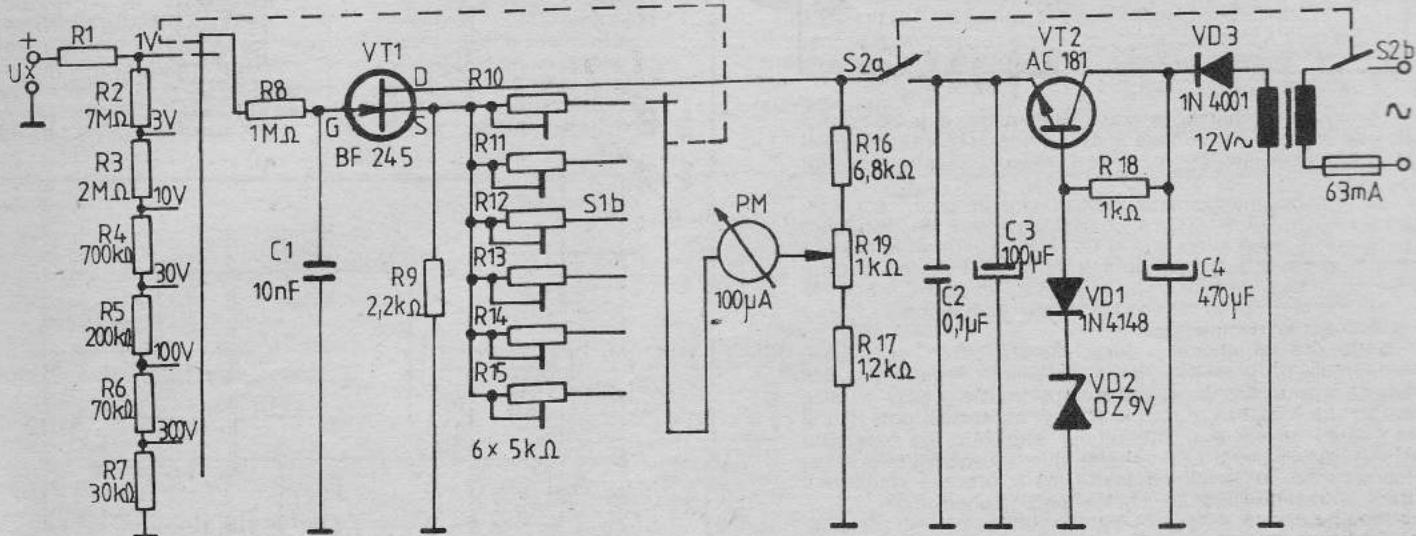

Cu numai două tuburi electronice, recuperate de la un aparat de radio se poate realiza o punte RC foarte simplă și precisă.


Se poate vedea că elementul de control al echilibrului este asigurat de un ochi magic cu două sensibilități (EM4, EM11), precedat de un amplificator realizat cu un tub pentodă-diodă (dublă diodă) tip EBF11, EBF21, 6Г 7C sau o pentodă și o diodă cu germaniu.

Potențiometrul de reglaj de 5 k Ω trebuie să fie bobinat și de foarte bună calitate.

Rezistențele și condensatoarele etalon trebuie să fie cu toleranță de maximum 1% și de calitate (RPM, МЛТ și, respectiv, multistrat).

Inainte de montarea rezistențelor și condensatoarelor etalon se face etalonarea potențiometrului (cadranului acestuia), după cum urmează: se aleg patru rezistențe etalon de 1 k Ω , 2 k Ω , 8 k Ω și 10 k Ω , care se montează la bornele Cx și Rx ca în tabel (precizia recomandată 0,5%).

| Valoarea rezistenței (k Ω) | Gradul cadranelui |
|------------------------------------|-------------------|
| Rx | Cx |
| 1 | 10 |
| 2 | 10 |
| 2 | 8 |
| 1+2 | 10 |
| 1+2 | 8 |
| 1 | 2 |
| 8 | 10 |
| 8+1 | 10 |
| 10 | 8+2 |
| 10 | 8+1 |
| 10 | 8 |
| 10+2 | 8 |
| 2 | 1 |
| 8 | 1+2 |
| 8 | 2 |
| 10 | 2 |
| 10+1 | 2 |
| 8 | 1 |
| 10 | 1 |

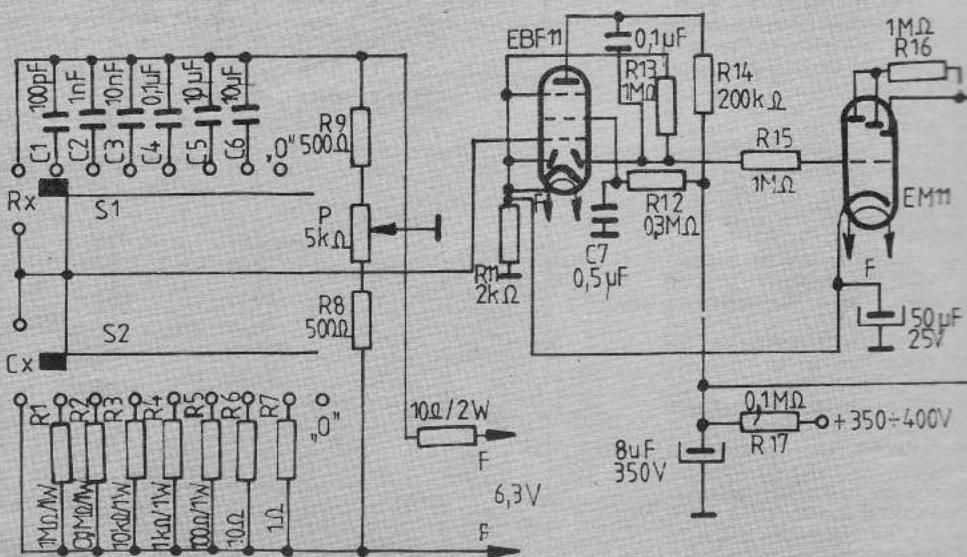

PUNTE RC

Măsurarea Rx se face prin trecerea comutatorului S1 în poziția 0 și alegerea la S2 a unei poziții la care influența asupra ochiului magic este maximă, iar apoi cu potențiometrul P se determină poziția pentru care umbra este maximă.

$$R_x = R_{\text{etalon}} \times I_{\text{indicele cadranelui}}$$

Pentru Cx se trece S2 în poziția 0 și se face similar determinarea cu S1 și P.

$$C_x = C_{\text{etalon}} \times I_{\text{indicele cadranelui}}$$


Alimentarea se face cu 6,3 V alternativ la filamente și cu 300–350 V tensiune anodică, putind fi utilizate transformatorul și redresorul aceluiași aparat de radio de la care provin tuburile electronice.

MĂSURAREA INDUCTANȚELOR MICI

În practica radioamatatorilor, foarte des se pune problema realizării și măsurării unor inductanțe (bobine pentru US) cu valoarea cuprinsă între 1,5–16 μ H. Un aparat simplu, ușor de realizat, destinat măsurării inductanței bobinelor realizate este prezentat în figura alăturată. După cum se observă, schema cuprinde un oscillator pilotat cu un rezonator quart, care va debita la ieșire un maxim de tensiune atunci cînd bobina cu inductanță necunoscută, în serie cu condensatorul variabil Cv, va rezona pe frecvența cristalului Q1. Acest maxim de tensiune este redresat prin D1 și filtrat prin C5; C6; R7 și indicat prin instrumentul analogic cu maximum 100 μ A la cap de scală.

Valoarea lui Q1 nu este critică. Recomand utilizarea unui quart cu frecvență cuprinsă între 6,5 și 8 MHz. O oarecare atenție se va acorda condensatorului variabil Cv. Se va urmări ca exemplul utilizat să aibă capacitatea reziduală (valoarea la „complet deschis”) cît mai mică. Valoarea maximă („complet închis”) va fi de 180–220 pF. Practic aceste valori Cv minim și Cv maxim vor determina gama valorii de inductanță ce se poate măsura cu aparatul.

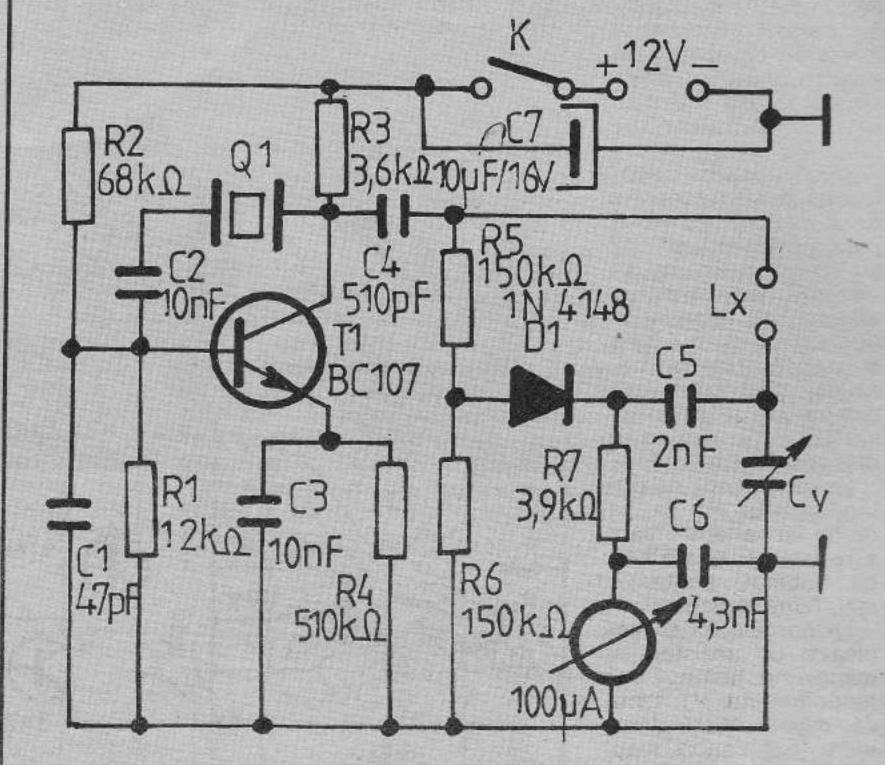Calibrarea aparatului se va face introducind între bornele Lx bobine cu inductanță cunoscută (etalon) de 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 și 15 μ H; se manevrează butonul Cv pînă la indicație maximă a μ A-metrului, marcind în jurul axului



condensatorului variabil pozițiile corespunzătoare fiecarui etalon în parte. Aparatul realizat cu valoarea componentelor din schemă acoperă domeniul de interes al radioamatatorilor. Pentru cei ce doresc să măsoare inductanțe mai mari de 15 μ H se va schimba Q1 cu un cristal

de 1–3 MHz, iar Cv va fi de 500–1 000 pF și invers, pentru bobine cu inductanță mai mică de 2 μ H. Q1 va fi de 10–13 MHz, iar Cv de maximum 80 pF. Desigur, amatorul interesat poate monta Q1 în soclu, iar cu un Cv de 100 pF și un set de condensatoare fixe de 100 pF

în paralel printr-un comutator va acoperi o plajă mult mai largă de inductanțe măsurabile. În acest caz, pentru fiecare Q1 și poziție a comutatorului (condensator paralel cu Cv), axul Cv-ului trebuie recalibrat cu bobine etalon corespunzătoare.

Cuplată cu un frecvențmetru numeric care măsoară numai pînă la 40 MHz, sonda descriă alăturată permite extinderea domeniului pînă la 150 MHz.

Adaptorul este, de fapt, un numărător-divizor prin 4. Pentru o funcționare corectă sunt necesare tranzistoare cu frecvență limită f_T în jur de 1 000 MHz (ZT245, BFT95, BFY90 sau BF183, sortate).

Schemă este formată din două bistabile divizoare prin doi, plus două amplificatoare separate.


Prințul bistabil conține tranzistoarele T1–T4. Urmează un etaj amplificator-separător realizat cu tranzistoarele T5–T7. Al doilea circuit basculant bistabil folosește tranzistoarele T8–T11. Semnalul de ieșire se culege printr-un repetor (T12).

Dacă semnalul de ieșire este insuficient pentru a activa frecvențmetrul, se intercalează un etaj amplificator similar celui realizat.

zat cu tranzistoarele T5–T7. Pe afișajul frecvențmetrului se va putea citi o frecvență de patru ori mai mică decit cea de la intrarea adaptorului. Deci, pentru a afla valoarea reală a frecvenței, cifra indicată se înmulțește cu 4.

Tensiunile nu necesită o stabilizare deosebită, dar necesită o filtrare bună, în paralel cu condensatoarele electrolitice, în sursă se vor conecta și condensatoare de 0,1 μ F de tip multistrat.

SONDĂ PENTRU FRECVENȚMETRU

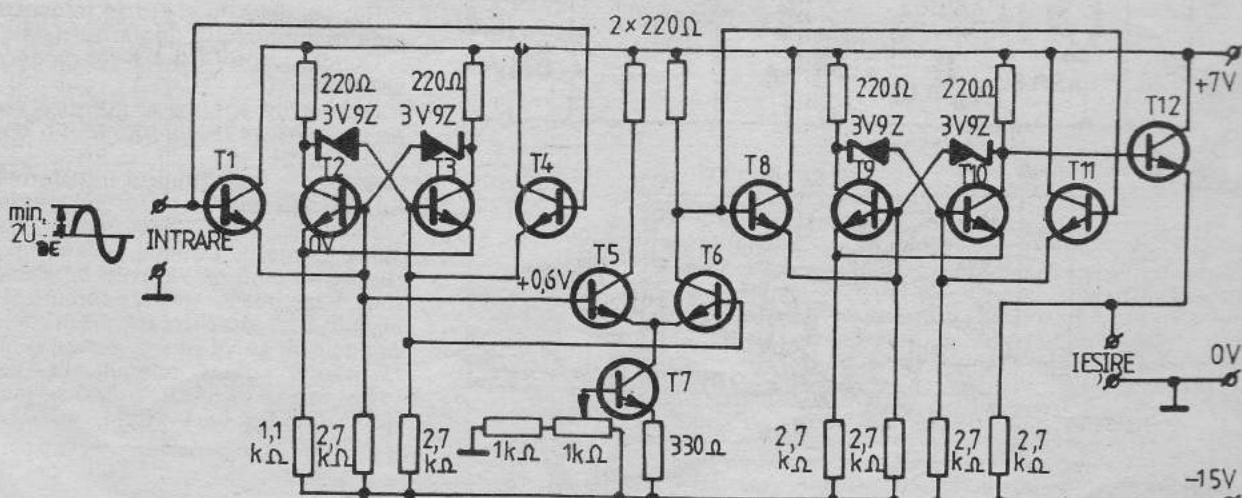

Aparatul de măsură prezentat alături este o punte RC alimentată în curenț alternativ. Acest tip de aparat are avantajul unei construcții simple și a unei precizii suficiente de bune.


Tensiunea de audio-frecvență este generată de multivibratorul echipat cu tranzistoarele T2 și T3. Tranzistorul T1 lucrează ca separator și adaptor de impedanță. Indicatorul de nul este o cască telefonică. Atunci cînd relația de echilibru a punții este satisfăcută, semnalul din cască este nul.

Se recomandă ca potențiometrul P1 să fie de tip cu variație liniară a rezistenței și preferabil bobinat, pentru o mai bună precizie.

La bornele Rx se cuplăză un rezistor și, manevrînd butonul potențiometrului P1, tonul va deveni la un moment dat foarte slab, dovedă că puntea s-a echilibrat.

Avînd în vedere faptul că factorul de multiplicare al fiecarei sub-

PUNTE RC

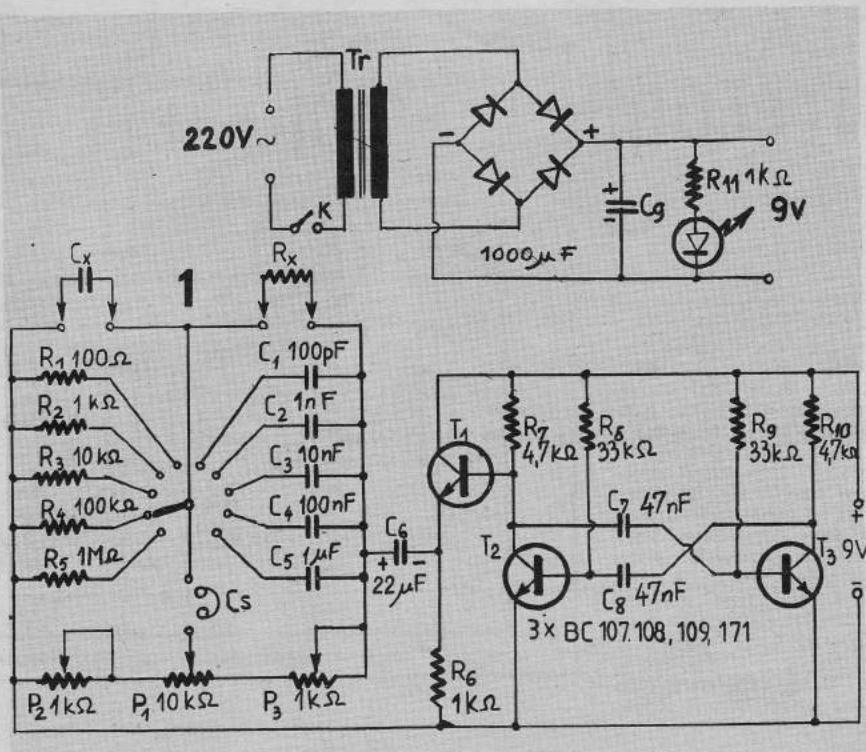


game este 10, iar domeniul de măsură se întinde între 10^2 și 10^6 , se poate trece la etalonarea aparatului.

Mai întîi, pe panoul frontal, în dreptul potențiometrului, se fixează o bucătă de hîrtie albă, mai groasă, de dimensiunile 10x10 cm, care va constitui scala. Pe axul potențiometrului se va fixa, solidar cu butonul, un ac indicator. Se pune acum comutatorul pe poziția 10^3 , iar la bornele Rx se conectează o rezistență de $10\text{ k}\Omega$, precizie 1%, și se reglează potențiometrul pentru tonul nul. În acest moment pe scală se fixează un reper. Se schimbă apoi valoarea rezistenței Rx în toată subgama, la fiecare nouă valoare marcîndu-se pe scală reperul respectiv. Din P2 și P3 se fixează capetele de scală.

Pentru celelalte subgame controlul etalonării se face prin sondaj. La etalonarea aparatului pentru condensatoare se procedează la fel.

SURSA PENTRU OHMMETRU

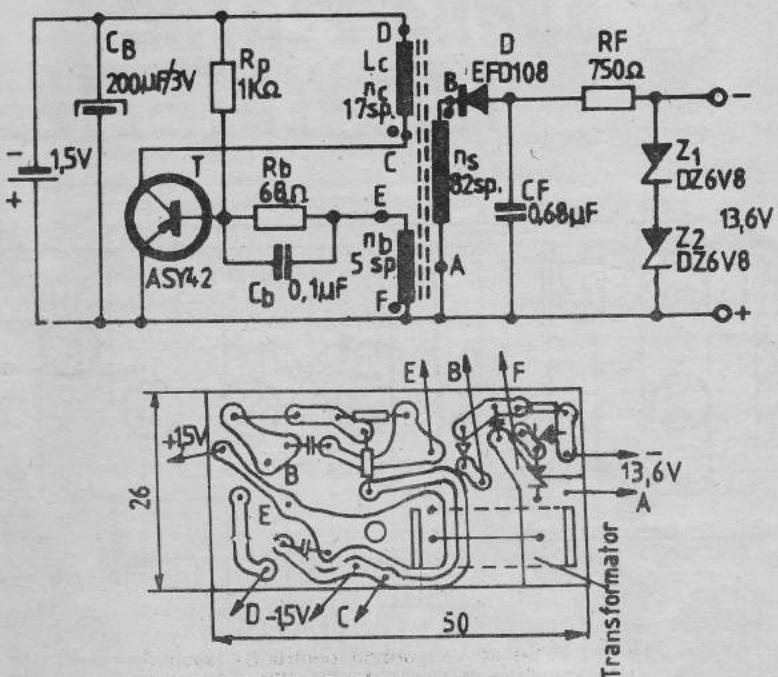

Tranzistorul va fi de tipul AC180, AC184, AC188. Pentru redresare se va folosi o diodă detectoare cu germaniu, cu tensiune inversă admisă de 50 V.

Diodele Zener vor fi de tip DZ6V8 (0,3 W).

Rezistențele sunt de 0,25 W.

Condensatorul CB are rolul de a șunta rezistența internă a elementului galvanic, care crește în timp.

Condensatoarele Cb și CF vor fi de tip mylar, la 100 V.

Rezistențele Rp și Rb se folosesc pentru pornirea mai rapidă a montajului (polarizare inițială).

Condensatorul Cb are rol de accelerare a comutării tranzistorului.

Bobina de soc nc și infășurările nb, ns vor fi executate pe un miez de ferită, format din două jumătăți E20 cu AL = 630 nH/sp².

Se poate folosi miezul transformatorului de atac al etajului de linii din televizorul portabil „Sport”.



Infășurarea de colector are 17 spire, iar cea de bază 5 spire. Sîrma de bobinaj va fi de tip CuEm 0,5 mm. Infășurarea de sarcină ns va avea 82 de spire din sîrma CuEm 0,1 mm. Între infășurarea de sarcină și celelalte două infășurări se pune un strat izolant din hîrtie de condensator. În mod obligatoriu se va păstra sensul de bobinare pentru toate infășurările, notînd incepiturile.

În lipsa unui miez tip E20 se mai poate folosi și un miez din ferită tip oală 18x11, cu AL = 630 nH/sp².

Montajul din figură este un convertor continuu-continuu 6 V–12 V și se adresează în special posesorilor de autoturisme „Trabant”. Principalul avantaj îl constituie faptul că se evită folosirea transformatoarelor, care sunt greu de procurat sau de construit, au un gabarit și greutate importante. Tranzistoarele utilizate sunt dintre tipurile uzuale.

Analizînd schema, se poate constata că acest convertor este constituit din următoarele blocuri distincte: un multivibrator format din tranzistoarele T1 și T2, un etaj de putere constituit cu T3 și T4, un triplor de tensiune (diodele D1, D2, D3, D4 plus condensatoarele aferente) și în final un stabilizator de tip serie cu tranzistoarele T5, T6, T7. Într-un convertor ca acesta este obligatoriu să se prevadă pe ieșire un stabilizator de tensiune. Din acest motiv nu a fost suficient doar un dublor, ci a fost necesar un triplor de tensiune; în acest caz, tensiunea la intrarea stabilizatorului este suficient de ridicată pentru ca stabilizarea să fie într-adevăr eficientă.

De asemenea este important ca C1, C2, C3, C4 ale triplorului de tensiune să aibă o capacitate importantă, cel puțin $2\ 200\ \mu F$, mai ales dacă se are în vedere un consum mare. Din potențiometrul $P2 = 470\ \Omega$, liniar, se reglează valoarea tensiunii pe ieșire; aceasta nu este obligatoriu să fie 12 V, important este ca diferența de potențial între colecto- rul și emitorul lui T5 să fie de minimum 2,5 V, altfel nu mai avem practic efect de stabilizare. Din potențiometrul $P1 = 10\ k\Omega$, liniar, se reglează pragul de curent la care intră în funcțiune protecția electronică, aceasta fiind foarte utilă în special în cazul unui scurtcircuit accidental. Se recomandă determinarea experimentală a diverselor praguri de acționare și apoi reglarea potențiometrului la nivelul de curent maxim dorit. De îndată ce consumul va depăși această valoare, tranzistorul T5 va fi blocat. Bineînțeles, tranzistoarele T3, T4 și T5 se vor monta pe radiator, toate trei fiind de tip 2N3055.

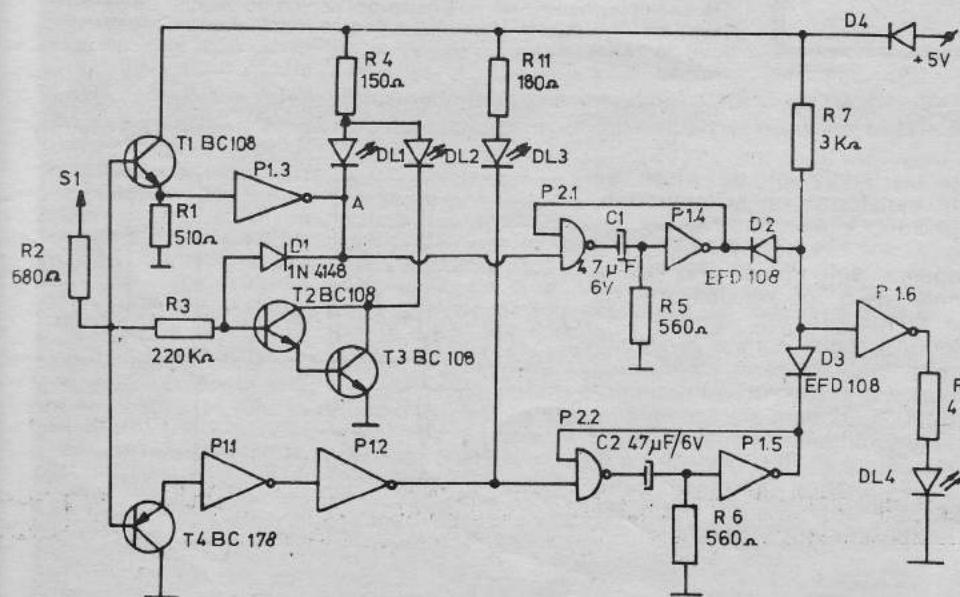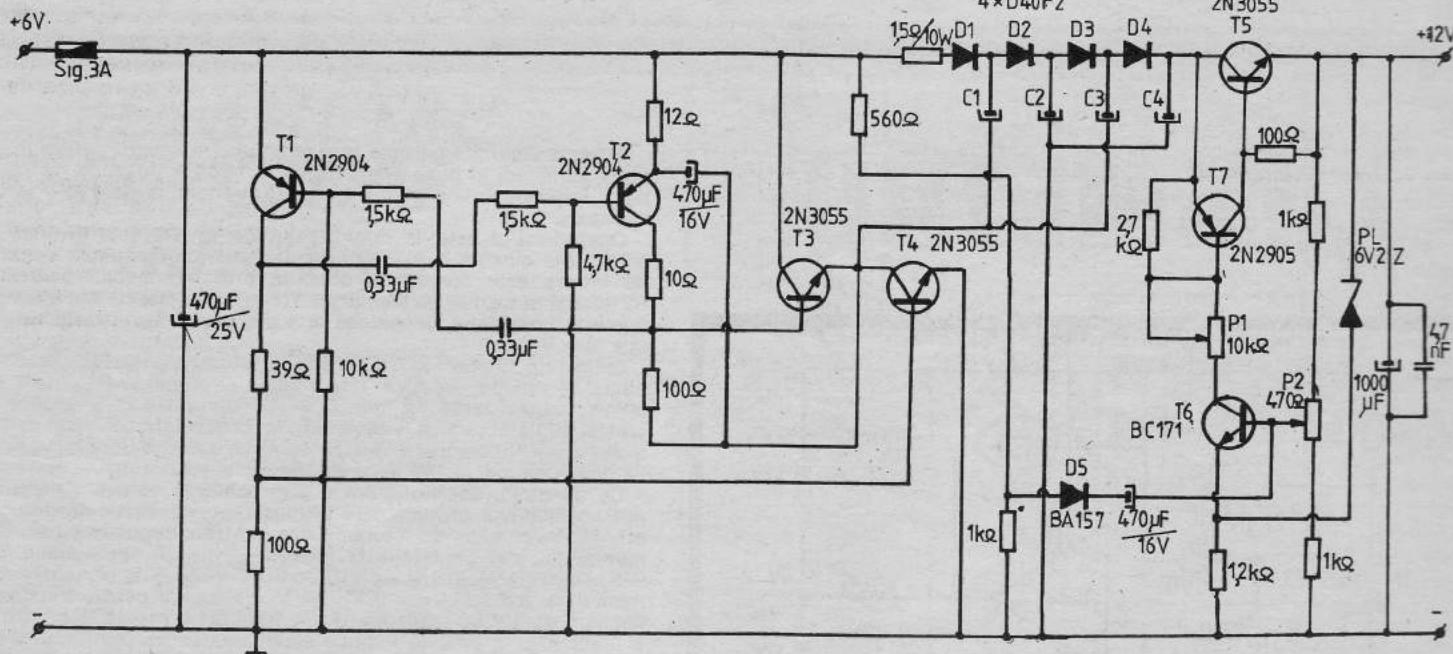

Circuitul permite determinarea stării logice „0” sau „1” a intrărilor (în „aer”), cît și vizualizarea impulsurilor de scurtă durată ($t \geq 40$ ns).

În funcție de nivelul de tensiune pe vîrful (sonda) S1, se deschid tranzistoarele T1, T4, aprinzând LED-urile corespunzătoare. Astfel, pentru starea logică „1” se deschide T1, iar prin P11 LED-ul DL1 se aprinde. Pentru „0” lucrează T4, P12, P13 și DL3. Pentru starea nedeterminată „X” se deschid T2, T3, aprinzând LED-ul DL2. Peste 2,2 V pe S1 se aprinde DL1 (starea „1”), potențialul în punctul 1 scade și prin dioda D1 tranzistoarele T2, T3 se blochează și DL2 se stinge.

Impulsurile de scurtă durată sunt detectate de cele două monostabile care prin P14 comandă dioda DL4 care se va aprinde pentru 0,1 secunde.


D4 este de tip 1N4001. P21 și P22 sunt o parte dintr-un CDB400, iar P11—P16 reprezintă inversoarele unui CDB404E.

TESTER TTL


Acest dispozitiv este foarte util pentru vizualizarea stăriilor logice la circuitele TTL. Nu poate fi utilizat pentru vizualizarea stăriilor circuitelor CMOS, deoarece curentul relativ mare de intrare duce în mod cert la deteriorarea acestora.

Funcționarea dispozitivului este foarte simplă și nu mai necesită explicații. LED-ul „L” indică starea logică LOW la intrare, iar LED-ul „H” starea HIGH. Ultimul LED indică un semnal alternativ la intrare și este foarte util pentru detectarea impulsurilor scurte. Circuitul sesizează impulsuri de cîteva zeci de nanoseconde sau chiar mai scurte.

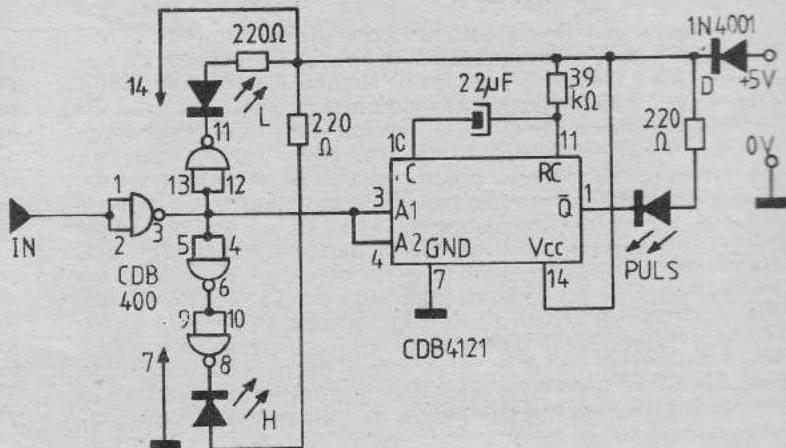Montajul se realizează pe o placă de circuit imprimat și se încorporează într-un stilou sau un pix, de unde se conectează, cu ajutorul unor fire prevăzute cu cleme, la alimentarea circuitului verificat.



LUXMETRU

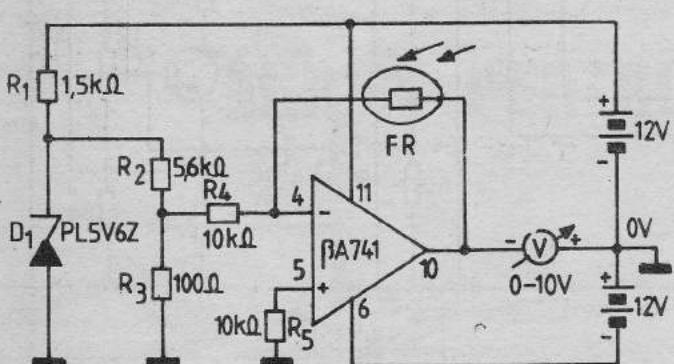

Schema alăturată permite realizarea unui luxmetru pentru măsurarea iluminării în plaja orientativă $0 \div 1\,000$ lx, folosind ca instrument indicator un voltmetru de tensiune continuă cu 10 V la cap de scală.

Operaționalul este în configurație de amplificator inversor cu alimentare simetrică, avind particularitatea că tensiunea continuă de intrare este constantă, obținută prin intermediul divizorului R_2-R_3 și al celulei de stabilizare R_1-D_1 ; cu piesele din exemplul numeric considerat, tensiunea aplicată intrării inversoare este de cca. 0,1 V.

Elementul fotosensibil îl constituie fotrezistența FR, plasată în bucla de reacție negativă. Prin variația nivelului de iluminare ambient, fotrezistența își modifică rezistența electrică (scade cu creșterea iluminării și viceversa); în consecință, cîstigul în tensiune al amplificatorului variază corespunzător, determinind variația tensiunii de ieșire, indicată de voltmetru.

De exemplu, dacă utilizăm o fotrezistență care are pentru limita domeniului de iluminare propus (10^3 lx), rezistență de cca 1 kΩ, iar în condiții de întuneric cca 1 MΩ, cîstigul în tensiune al montajului, dat de relația $G_V = -FR/R_4$, variază aproximativ între $-1\text{ k}\Omega/10\text{ k}\Omega = -0,1$ și $-1\text{ M}\Omega/10\text{ k}\Omega = -100$. Prin urmare, instrumentul va indica $U = -0,1 \cdot 0,1\text{ V} = -0,01\text{ V}$ pentru iluminarea maximă de 10^3 lx, respectiv $U = -100 \cdot 0,1\text{ V} = -10\text{ V}$, pentru FR în întuneric. În final se impune etalonarea scalei prin comparație.

Dacă se utilizează un voltmetru cu altă indicație la cap de scală sau dacă se dorește un alt domeniu de iluminare, fotrezistența și tensiunea diferențială de alimentare se aleg în mod corespunzător. De exemplu, pentru un voltmetru de 12 Vcc, tensiunea de alimentare se va lua de ± 15 V, pentru a ține cont de saturația operaționalului la ieșire.


ADAPTOR PENTRU APARATE DE MĂSURĂ

Cu un minimum de piese se poate transforma un miliampmetru obișnuit într-un microampmetru.

Schema din figură prezintă la bornele a-b o sensibilitate de circa $90\text{ }\mu\text{A}$.

Singurul reglaj constă în stabilirea punctului de zero, cu intrarea în scurtcircuit, cu ajutorul potențiometrului P. Schema are un consum redus și funcționează cu o tensiune de alimentare de 9 V pînă la 7,5 V.

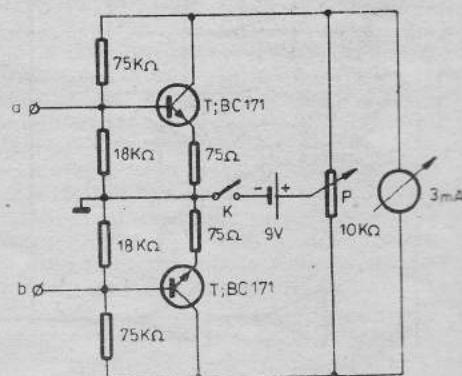Se recomandă sortarea celor două tranzistoare pentru parametri pe cît posibil egali (I_{bo} și β).



Montajul din figură transpune curentul slab de la intrare într-un curent mai puternic, I_o , măsurat de instrumentul μA .

Dacă instrumentul indică la cap de scală $I_o = 50 \mu A$, atunci se pot obține domeniile:

$$I_1 = \frac{R}{P_1 + R_1} \quad I_o = \frac{10}{100} 50 = 5 \mu A;$$


$$I_2 = \frac{R}{P_2 + R_2} \quad I_o = \frac{10}{1000} 50 = 500 nA;$$

$$I_3 = \frac{R}{P_3 + R_3} \quad I_o = \frac{10}{10000} 50 = 50 nA.$$

Potențiometrul P_4 este accesibil din exterior pentru reglajul de zero al aparatului, care este diferit pe fiecare dintre scale.


Este recomandabil ca instrumentul μA să aibă o rezistență internă R_i cît mai coborâtă deoarece altfel (în special în cazul domeniului de 50 nA), tensiunea diferențială de intrare se reflectă puternic asupra instrumentului, producând dificultăți la aducerea la zero.

NANOAMPERMETRU

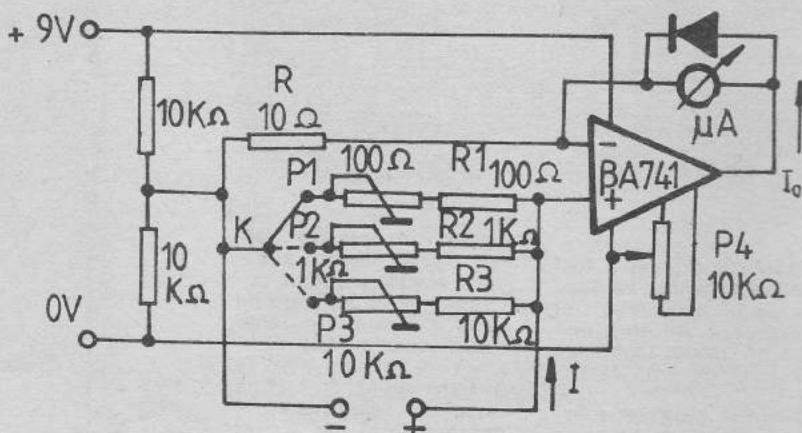

BETAMETRU CU CITIRE DIRECTĂ

Montajul alăturat este destinat măsurării factorului de amplificare în curent, β (beta) și a curentului rezidual ICBO pentru tranzistoarele npn și pnp de mică putere. Prințipalul avantaj al său îl constituie citarea directă și lineară a valorilor beta pe scara unui miliampmetru ușor (0,05–5 mA, respectiv 0,06–6 mA), care poate fi eventual cel existent în AVO-metru de care dispune amatorul. În acest caz, montajul se poate realiza sub formă de adaptor, incluzând și sursa diferențială de alimentare.

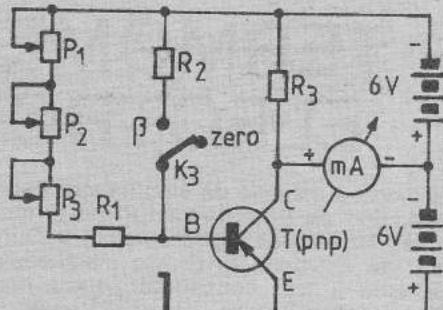

„zero”), prin manevrarea potențiometrelor P_1+P_3 și — măsurarea propriu-zisă, prin trecerea lui K_3 în poziția „ β ” și citirea pe instrument.


Aranjamentele au fost astfel făcute încât valoarea reală a factorului beta să se obțină prin simpla multiplicare cu 100 a intensității I măsurate (și exprimată în miliamperi).

Schela de principiu este greu de urmărit din cauza celor trei comutatoare. Astfel, tipul de structură (pnp sau npn) a tranzistorului de măsurat se selectează inițial din comutatorul K_1 . Pentru măsurarea lui ICBO, se trece K_2 în poziția „ICBO”, comutatorul K_3 fiind pe „zero”.

Citirea este directă (se va folosi întâi un domeniu mare, de 5–6 mA, al instrumentului, pentru orice eventualitate, după care sensibilitatea se poate mări pînă la 50–60 μA).

Măsurarea factorului beta include două etape, și anume:

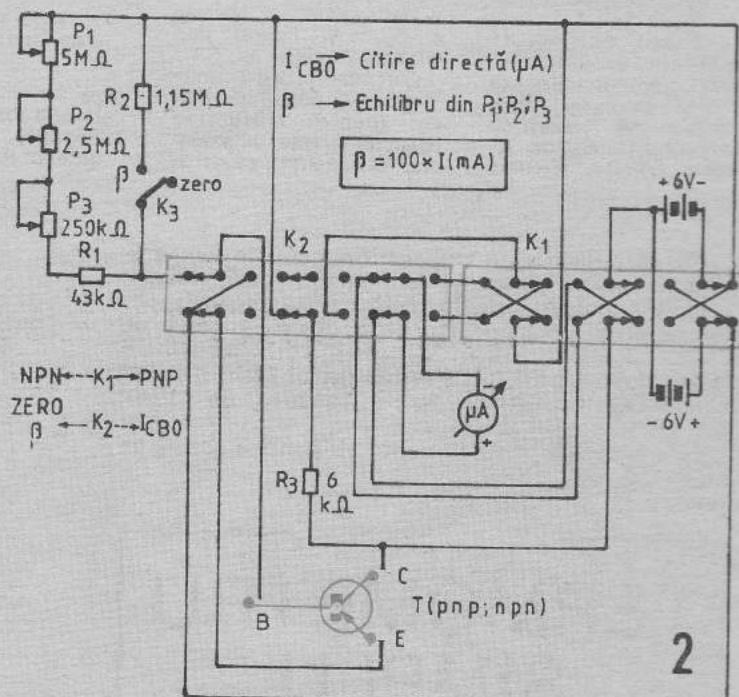
— aducerea la zero a instrumentului (K_1 în poziția corespunzătoare, pnp sau npn, K_2 în poziția „zero/ β ” și K_3 în poziția deco-



nectată) înseamnă deci stabilirea din P_1+P_3 a unui curent de 1 mA prin circuitul emitor-colector al lui T , dată fiind valoarea lui R_3 de 6 k Ω . La măsurarea propriu-zisă, cînd se conectează și R_2 , bazei lui T i se aplică o creștere de curent de cca 10 μA , ce are ca efect creșterea de beta ori mai mare a curentului de colector.

Cu valorile indicate, plaja de măsurare β este orientativ 5–600. Ea poate fi extinsă pînă la 1 000 dacă se folosește un potențiometru P_1 de cca 10 M Ω .

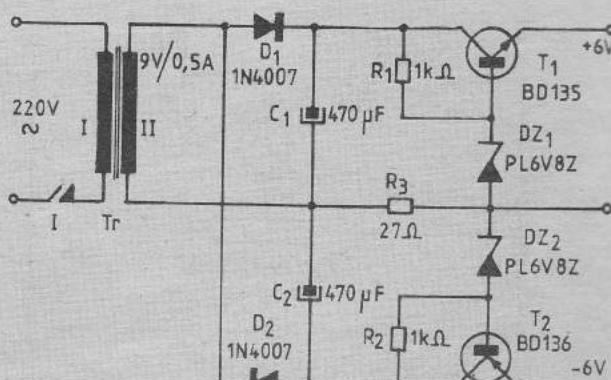Pentru obținerea unor rezultate bune, este obligatoriu să se utilizeze la alimentare o sursă dublă stabilizată, de exemplu ca aceea din figura 3.



3

TESTER PENTRU DIODE ZENER

Montajul alăturat a fost conceput pentru verificarea rapidă a diodelor stabilizatoare de tensiune (Zener) având tensiunea nominală de pînă la cca 24 V.

În acest scop se va utiliza o sursă de tensiune continuă U de cca 30–35 V (nu neapărat stabilizată, dar foarte bine filtrată), dimensionată pentru un curent de ordinul zecilor de miliamperi.

În locul obișnuitelor rezistențe de limitare, montajul propus utilizează o sursă de curent constant $I \approx 10$ mA, realizată cu tranzistorul Darlington T3, diodele D1–D4, circuitul

T1–T2 cu piesele aferente și R3. Pentru a asigura efectiv constant curentul I într-o plajă atît de largă a tensiunilor Zener investigate, diodele D1–D4, care asigură referința în bază lui T3, au fost, la rîndul lor, alimentate tot printr-o sursă de curent constant, realizată cu T1 și T2.

Curentul I se ajustează la valoarea de 10 mA pentru o diodă DZ de cca 12 V (conectată la bornele A–B, ca în figură), prin tatonarea valorii lui R3.

Comutatorul K2 permite inversarea polarității diodei (pentru măsurarea tensiunii directe, de exemplu, sau pentru cazul în


care dioda nu este marcată și a fost conectată la întimplare).

Butonul K1, normal des-

chis, se va apăsa (închide) numai după racordarea diodei la bornele A–B.

Tranzistorul Darlington

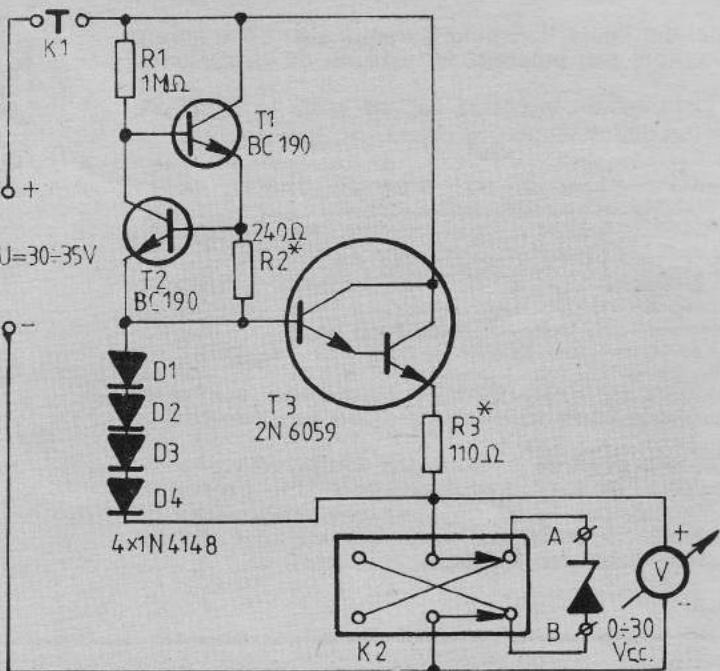T3 poate fi de orice tip (npn), care să suporte o tensiune emitor-colector de pînă la 40–50 V.




Cu un termistor cu coeficient negativ de temperatură se poate realiza un termometru foarte simplu.

Pentru temperatura de etalonare se regleză potențiometrul corespunzător (de obicei punctul de 0°C).

La valoarea de 250 Ω a termistorului avem o sensibilitate de 5,1 μA/°C, iar la valoarea de 130 Ω, 4,1 μA/°C.

Este necesară trasarea punct cu punct a scalei, ea nefiind liniară.

TERMOMETRU SIMPLU

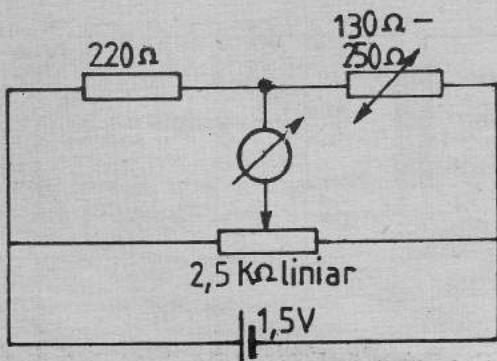


TERMOMETRU ELECTRONIC

Utilizînd o schemă de amplificator diferențial cu tranzistoare și introducînd pe una din ramuri un termistor, obținem o schemă simplă, dar sensibilă, de termometru. După reglarea minimului de scală (de exemplu 20°C), se etalonează scala punct cu punct.

Schemă a fost concepută pentru domeniul 20–45°C.

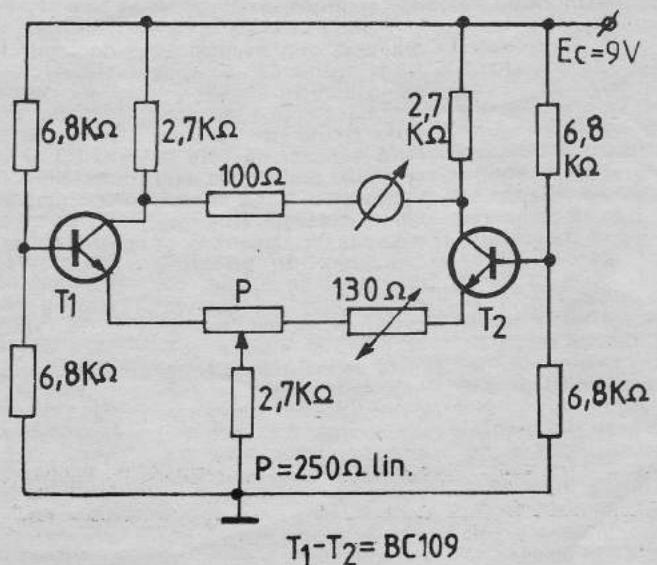Piesește simetrice se selectează egale, iar tranzistoarele se împerechează și se cuplă termic. Instrumentul are scală de 1 mA.




MĂSURAREA TENSIUNII DE STRAPUNGERE

Circuitul descris permite măsurarea tensiunilor de străpungeră V_{CBO} , V_{CEO} și V_{EBO} pentru cele mai multe tipuri de tranzistoare de semnal mic. Se mai pot măsura, de asemenea, diode Zener și diode redresoare de mică putere. Dimensiunile mici ale schemei permit introducerea ei într-un tranzistormetru, lărgind astfel posibilitățile acestuia. Tensiunea de alimentare de 180 V se poate obține comod, prin intermediu unui mic convertor, consumul schemei fiind foarte redus.

Rezistența R1 polarizează transistorul T1, astfel ca acesta să fie în conductie, tensiunea fiind aplicată juncțiunii de controlat. Atunci T2 intră în conductie, ceea ce duce la o cădere de tensiune pe baza lui T1. Potențiometrul R2 permite reglajul optim al curentului Ibr. Voltmetrul indică direct Vbr la care se adună căderea de tensiune pe R2 (aceasta se poate însă neglijă fără probleme).

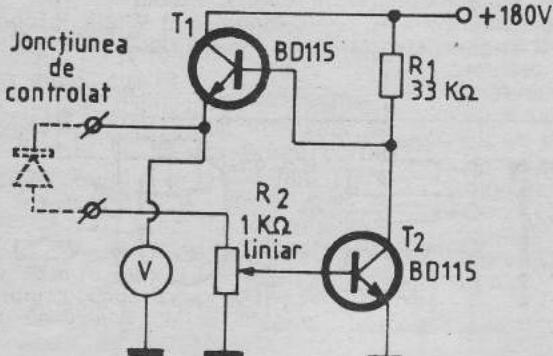Tranzistoarele utilizate sunt de putere, cu tensiune de lucru ridicata (BD115, BE459).




Schema se compune din două blocuri distincte, anume un generator de curent constant (realizat cu tranzistorul T1 și piesele aferente), care debitează pe rezistența necunoscută Rx, și un milivoltmetru c.c. (operationalul cu piesele aferente), care măsoară căderea de tensiune produsă de acest curent la bornele lui Rx.

Operationalul (BA741 sau similar) lucrează în configurație de amplificator neinvorștor de tensiune continuă, cu cîstigul de cca 100 ($1+R9/R10$). Grupul R12 + R13, plasat la ieșire, se calibrează la etalonare la 1 k Ω ; deci pentru ca instrumentul de 1 mA să indice la cap de scală, tensiunea de ieșire trebuie să fie de 1 k Ω . 1 mA = 1 V, respectiv tensiunea de intrare trebuie să fie de cca 1 V : 100 = 10 mV.

Generatorul de curent utilizează tranzistorul T1, potențialul bazei fiind stabilit la cca 5,6 V cu ajutorul diodei Zener DZ. Prin urmare se obține în emitor un potențial constant de cca 5 V. Această tensiune stabilizată alimentează rezistența Rx prin intermediu uneia dintre rezistențele R3–R8, care dictează practic curentul prin Rx (pentru fiecare domeniu în parte, rezistența adițională corespunzătoare este mult mai mare ca Rx). Acest aranjament s-a făcut pentru a obține variații nesemnificative ale curentului prin Rx (mai mici de $\pm 0,2\%$) atunci cind rezistența necunoscută variază de la zero la valoarea corespunzătoare capului de scală, pe fiecare domeniu în parte.

Masa sursei diferențiale de ± 9 V care alimentează milivoltmetrul se va lega direct la generatorul de curent constant, ca o măsură de precauție pentru diminuarea căderilor de tensiuni parazite pe firele milivoltmetrului.

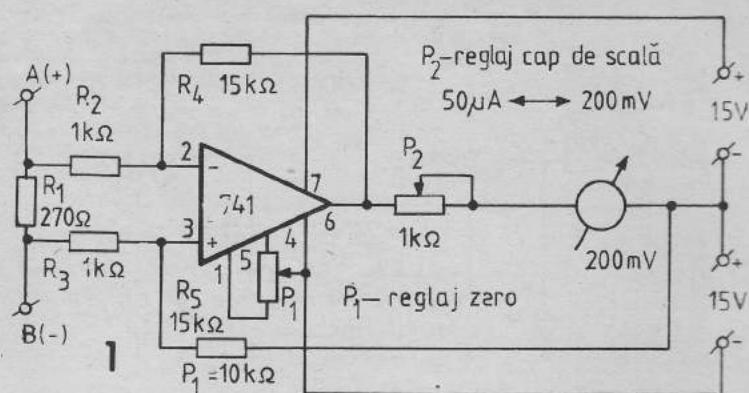Etalonarea aparatului se realizează folosind rezistențe Rx cunoscute și acționând corespunzător asupra elementelor semireglabile R14 și R12. Pentru început se trece comutatorul K pe domeniul de $10\ \Omega$, se scurcircuitază bornele Rx și se aduce acul instrumentului la zero din R14 (regla-



MICROAMPERMETRU


Adaptorul transformă un instrument de 200 mV într-un microampermetru de 50 μ A cu minimum de piese.

Schema nu prezintă particularități, consumul mic permitând o alimentare din orice tip de surse stabilizate.

Reglajul la zero se face cu bornele AB în aer, iar reglajul la cap de scală se face prin introducerea bornelor AB în serie, într-un circuit care conține un aparat etalon și o sursă de curent constant de $50 \mu A$.

La integratul $\beta A741$ cu 2×7 pini avem echivalență: 3 și 9 offset; 4 intrare (-); 5 intrare (+); 6 sursă minus; 10 ieșire; 11 sursă plus.


OHMMETRUM LINDAR

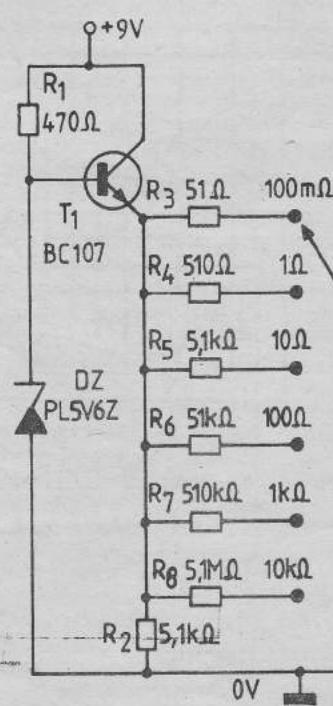


AO = β A741
(2×7 pin)

Jul de offset). Înlăturînd scurtcircuitul la Rx, acul trebuie să devieze peste capul de scală. Operația nu este periculoasă pentru timp scurt, grație limitărilor asigurate de R11, R12 și R13, în serie cu instrumentul. Se scurtcircuitează din nou bornele Rx, se trece comutatorul K pe domeniul de 100 mΩ și se urmărește obținerea unei deviații minime a acului, prin retușarea fină a poziției lui R14. Practic trebuie să obținem o citire mai mică de 2 mΩ. Dacă acest lucru nu este posibil, înseamnă că firul conductor 0 V a fost prost conectat sau avem rezistențe semnificative în bornele scurtcircuitate.

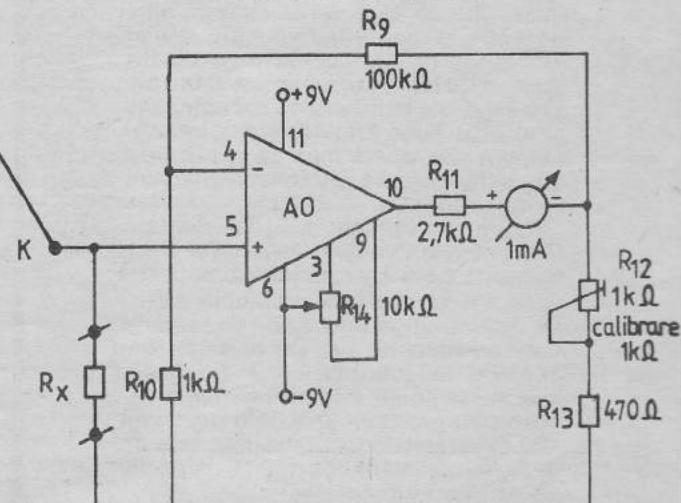Etalonarea propriu-zisă se poate efectua pe un singur domeniu, bineînteleasă s-au folosit rezistoare de precizie în grupul R2–R8. De exemplu, cu comutatorul K pe domeniul 1 k Ω , se montează $R_x = 1\text{ k}\Omega$ ($\pm 1\%$) și se reglează indicația acului la cap de scală din trimerul R12.



MILIVOLTMETRU

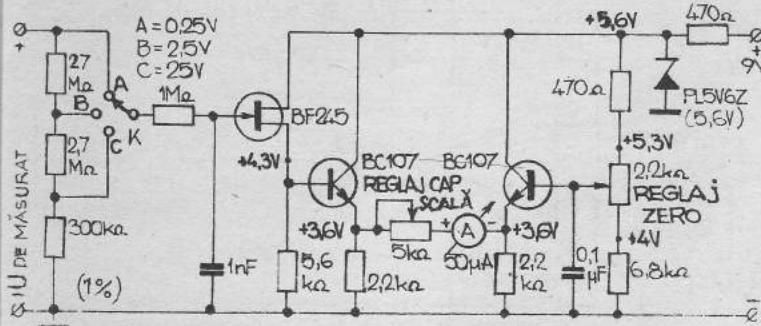

Impedanța de intrare a schemei propuse este de $30\text{ M}\Omega$. Acest lucru este dat de utilizarea divizorului indicat în poarta tranzistorului cu efect de cimp de tip BF245. Currentul absorbit de poartă este extrem de mic — practic neglijabil.

In funcție de poziția comutatorului K, aparatul măsoară tensiunile continue aplicate la intrare în domeniile $0\text{--}0,25\text{ V}$, $0\text{--}2,5\text{ V}$, respectiv $0\text{--}25\text{ V}$.

Alimentarea se poate face de la baterii sau de la orice sursă de 9 V bine filtrată, montajul fiind prevăzut cu o celulă proprie de stabilizare. Tranzistoarele BC107 (BC108, BC109) vor fi sortate, căutându-se exemplare cu factori beta cît mai apropiati.

Din potențiometrul de $2,2\text{ k}\Omega$

se face reglajul de zero (cu bornele de intrare în scurtcircuit), iar din potențiometrul de $5\text{ k}\Omega$ se reglează capul de scală (cu o tensiune etalon aplicată la intrare). Dacă valorile rezistențelor din divizor sunt precise (cu toleranță de cel mult 1%), capul de scală se păstrează pe toate cele trei domenii, cu factorul de multiplicare corespunzător.

Instrumentul indicator (microampermetru de cca $50\text{ }\mu\text{A}$) va avea scara gradată echidistantă de la 0 la 25, cu subdiviziuni. La nevoie se poate folosi și unul cu scara gradată liniar de la 0 la 30, fie efectuând etalonarea cu cap de scală la diviziunea 25, fie recalculând divizoriul pentru domenii $0\text{--}0,3\text{ V}$, $0\text{--}3\text{ V}$, $0\text{--}30\text{ V}$.

VOLTMETRU ELECTRONIC SIMPLU


Cu un singur tub electronic se poate realiza un voltmetreu electronic de curent continuu și alternativ de precizie ridicată, pe un domeniu mare de frecvențe ale semnalului măsurat.

Particularitatea schemei constă în utilizarea unui element de $1,5\text{ V}$ ca sursă de negativare (durata de viață în funcționare fiind egală cu durata de viață în depozitare).

Se poate utiliza orice tub triodă-diodă (dublă diodă) sau chiar pentodă-diodă (cu pentoda conectată ca triodă).

Schma se alimentează la 250 V stabilizat.

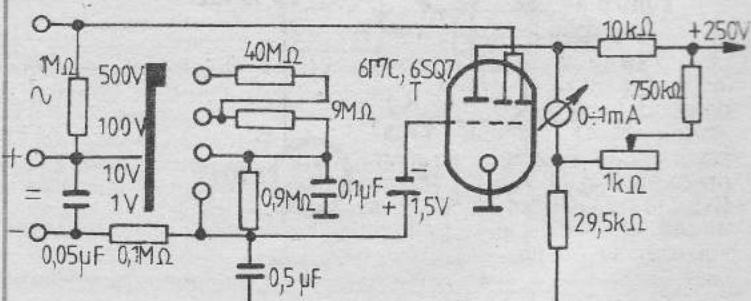Gamblele măsurate sunt 1 , 10 , 100 și 500 V , atât în continuu, cît și în alternativ. Montajul nu are decât un reglaj de zero.




OHMMETRU DE PRECIZIE

Un ohmmetru de precizie se poate realiza cu schema din figură. Poziția normală a lui K1 este 1. Poziția 2 a fost introdusă pentru măsurarea rezistențelor mai mici. Pentru $100\text{ }\Omega$ cap de scală, se comută K1 pe poziția 2. Pentru mărirea impedanței de intrare se folosesc două tranzistoare ca repezoare. Ele se aleg astfel încit să aibă un cîstig static de curent h21E minim 100 la $I_c=10\text{ }\mu\text{A}$, de exemplu LM394 (sau KC810). Varianta aceasta are avantajul cuplării termice excepționale și al unei bune imperecheri a tranzistoarelor. Se poate încerca cuplarea a două tranzistoare BC109 pe un sunț termic comun.

Toate rezistențele sunt cu peliculă metalică. Rezistențele etalon vor fi cu toleranță $0,5\%$, iar rezistențele de $1\text{ M}\Omega$ vor fi 1% . Decuplarea circuitului BA723 se face cu un condensator cu tantal și unul ceramic, care se vor plasa cît mai aproape de capsulă.

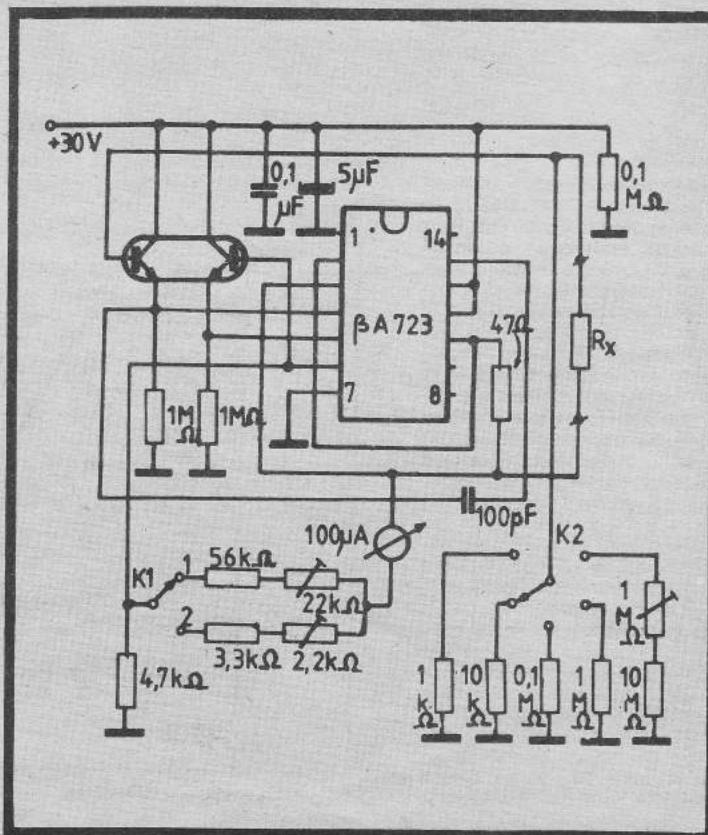Schma poate măsura rezistențe cuprinse între $5\text{ }\Omega$ și $10\text{ M}\Omega$. În domeniul $100\text{ }\Omega\text{--}1\text{ M}\Omega$ eroarea maximă este de $0,5\%$, iar pe scările de $100\text{ }\Omega$, respectiv $10\text{ M}\Omega$, maximum 2% .



Adaptorul descris este destinat vizualizării simultane a două semnale cu un osciloscop monospot și prezintă caracteristici foarte bune. Principiul de funcționare este următorul: în timpul unui cadru (timpul în care fasciculul electronic al tubului catodic baliează ecranul de la stînga la dreapta), se vizualizează unul dintre semnale, iar în timpul corespunzător cadrului următor se vizualizează celălalt semnal s.a.m.d. Vizualizarea alternativă a celor două semnale aplicate la intrări se obține folosind impulsuri dreptunghiuale cu o frecvență destul de mică (zece de hertz), totuși suficient de mare pentru a depăși limita de discriminare a ochiului. Acest principiu corespunde scopului vizualizării unor semnale de frecvență ridicate (cu adaptorul descris aici s-a ajuns la o frecvență a semnalelor de aproximativ 6 MHz).

Caracteristicile celor două intrări sunt următoarele: sensibilitatea 50 mV, impedanța de intrare 50 kΩ și amplificarea egală cu 18.

La intrarea osciloscopului se aplică un semnal, astfel că în intervalul de timp T este vizualizată prima curbă, iar în următorul interval de timp T cea de-a doua. Pentru a înțelege cum se obține acest semnal, să analizăm schema de principiu a adaptorului, prezentată în figură. Circuitul integrat C11 (de tip CDB400) produce semnale dreptunghiuale cu o frecvență de aproximativ 80 Hz. Această frecvență este divizată cu doi de circuituri bistabil C12 (de tip CDB473) astfel încât, la ieșirile lui, directă și negată (pinii 12 și 13), apar două semnale dreptunghiuale defazate cu 180° și cu un factor de umplere de 1/2. Aceste impulsuri,

VIZUALIZAREA SIMULTANĂ A DOUĂ SEMNALE


cu frecvență de aproximativ 40 Hz, sunt aplicate la intrările tranzistoarelor T6 și T7, care le transformă din nivel TTL (0–3,5 V) în semnale cu amplitudinea de 5 V, cu care se comandă comutatorul cu diode.

Tensiunea între punctul X și masă va fi următoarea: a) pentru $U_A = 0$ și $U_B = 5$ V, diodele D1 și D2 sunt în stare de conducție, iar D3 și D4 în stare blocată; rezultă $U_X = U_1 + U_{D1} - U_{D2}$. Deoarece diodele sunt identice ($U_{D1} = U_{D2}$), se obține $U_X = U_1$; b) pentru $U_A = 5$ V și $U_B = 0$, diodele D1 și D2 sunt în

stare blocată, iar D3 și D4 în stare de conducție; rezultă $U_X = U_2 + U_{D4} - U_{D3}$. Deoarece $U_{D3} = U_{D4}$ (diodele sunt identice), se obține $U_X = U_2$.

În acest mod tensiunea U_X va repeta alternativ semnalele U_1 și U_2 . Acest semnal va fi obținut și la ieșirea tranzistorului T5, montat ca repetor pe emitor. În emitorul acestui tranzistor se aplică, prin P2 și R10, două tensiuni din colectoarele tranzistoarelor T6 și T7, folosite pentru axarea semnalelor U_1 și U_2 .

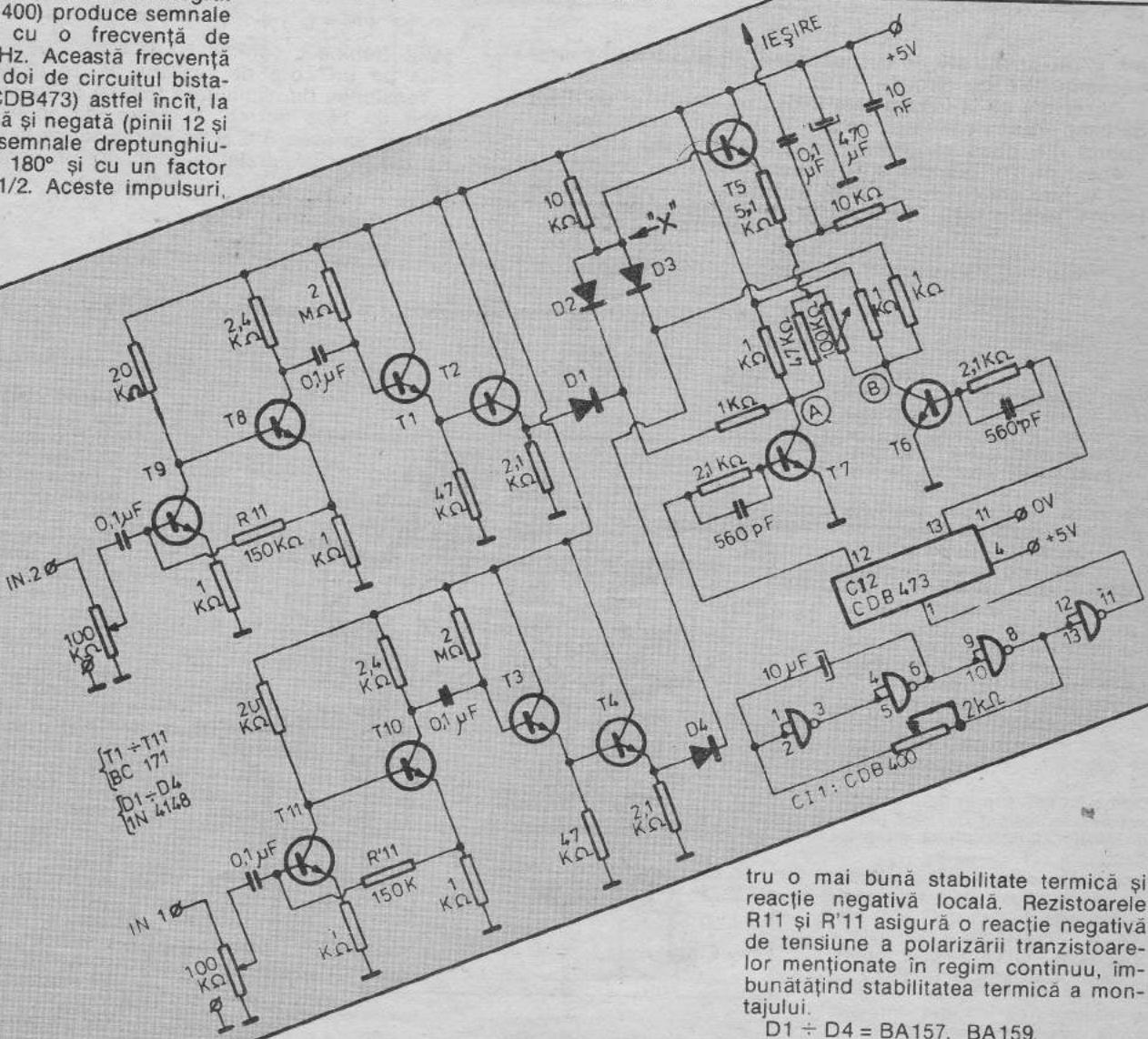Tranzistoarele T8, T9 și T10, T11 prezintă cîte un rezistor în emitor pen-




tru o mai bună stabilitate termică și reacție negativă locală. Rezistoarele R11 și R'11 asigură o reacție negativă de tensiune a polarizării tranzistoarelor menționate în regim continuu, imbunătățind stabilitatea termică a montajului.

$D1 \div D4 = BA157, BA159$.

SONDĂ CU IMPEDANȚĂ RIDICATĂ.

Există unele circuite care nu pot fi testate decât cu elemente de înaltă impedanță, fiindcă în alt mod buna lor funcționare este perturbată. Aceste sonde, în special la frecvențe ridicate, trebuie să prezinte aceeași amplificare ca la frecvențe mai joase.

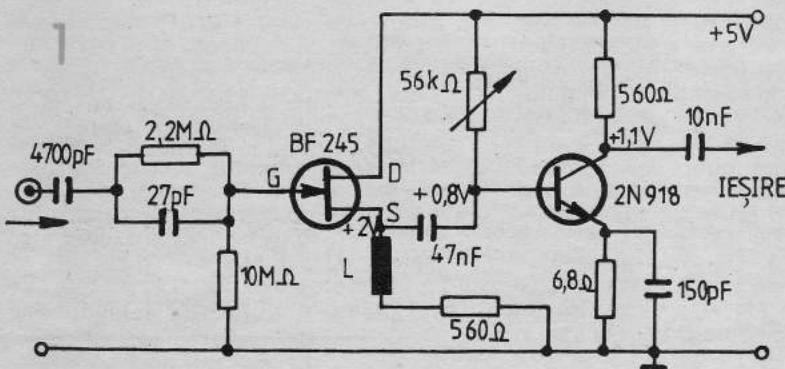Schema prezentată în figura 1 utilizează două tranzistori și este alimentată la numai 5 V, ceea ce o recomandă




a fi întrebuițată atât de osciloscoape, cât și la intrarea unor frecvențmetre cu circuite TTL.

Observăm că la intrare este folosit un tranzistor cu efect de cîmp (drenă comună), ce are în grilă un divizor rezistiv format din două rezistoare, de $2,2\text{ M}\Omega$ și $10\text{ M}\Omega$.

Acest divizor permite aplicarea unei tensiuni de pină la 250 V, fără pericol pentru etaj. Bobina L din sursa tranzistorului ameliorează funcționarea la frecvențe ridicate.

Semnalul este amplificat apoi cu un tranzistor 2N918, avind ca sarcină o rezistență de valoare mică, pentru a ne asigura o bandă de trecere largă. La acest etaj, polarizarea bazei este destul de critică, de aceea este montat un semireglabil cu ajutorul căruia se obține amplificarea maximă a etajului.

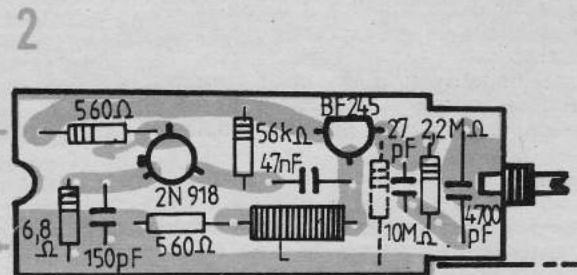Banda de trecere sigură este cuprinsă între 50 Hz și 25



MHz. Bobina L conține 50 de spire CuEm 0,15 mm, bobinată pe un corp de rezistor de $1-10 \text{ M}\Omega/1-2 \text{ W}$.

Tensiunea de alimentare trebuie să fie stabilizată și deosebit de bine filtrată. În cazul alimentării de la baterie, aceasta va avea 6 V și se va introduce în serie un rezistor de $150\ \Omega$ și în paralel cu montajul un condensator de 100 μF .

SONDA ACUSTICA

Pentru determinarea rapidă a nivelurilor logice „0” ($L = LOW$) sau „1” ($H=HIGH$), în montajele ce utilizează circuite integrate TTL se folosesc adesea sonde (testere) de măsură.


Cele două niveluri de tensiune sunt puse în evidență prin aprinderea unor diode electroluminescente (LED-uri) sau prin afișare directă.

Schimbația propusă constituie un generator audio, a cărui frecvență de oscilație se modifică în funcție de nivelul tensiunii de intrare. Astfel, pentru tensiuni având valori între 0–1,4 V (tensiuni ce reprezintă nivelul logic „0”), se generează o frecvență de cca 950 Hz, în timp ce pentru niveluri mai mari de 2,25 V, frecvența generată crește la cca 1 980 Hz.

După cum se vede în figură, oscilatorul este constituit din cele patru porti NAND ale circuitului integrat CDB400.

În starea de aşteptare, cînd sonda nu este folosită, oscilaţiile încetează, intrucît poarta de comandă (P4) are ieşirea „0”. Această stare este determinată de faptul că ambele intrări ale portii P4 se află la nivelul „1”. Tranzistorul T este blocat.

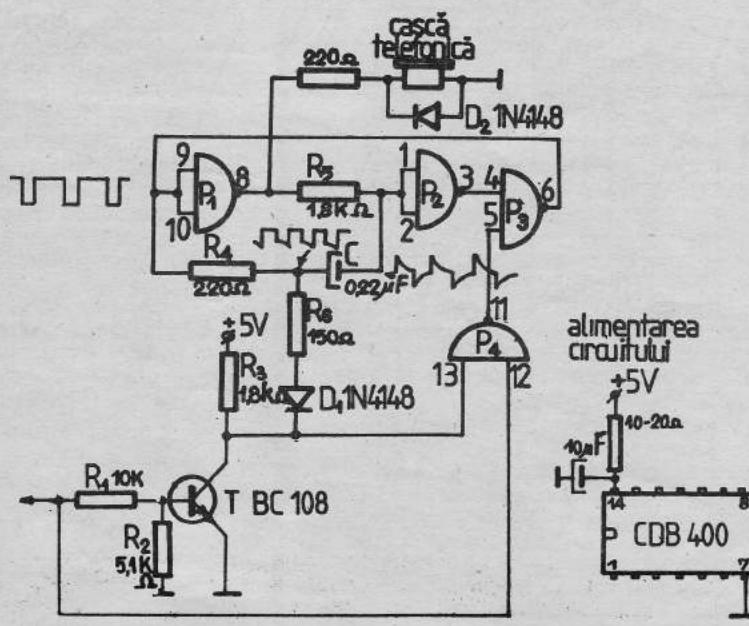La conectarea sondei într-un punct în care nivelul este „0”, tran-



zistorul rămine în continuare blocat, dar ieșirea portii P4 devine „1”, întrucât una din intrări este acum „0”. Oscilatorul începe să funcționeze cu o frecvență determinată de R1, R5 și condensatorul C. Dioda D este blocată de tensiunea pozitivă din colectorul tranzistorului.

Dacă tensiunea de intrare (din punctul de măsură) depășește un anumit prag, tranzistorul se deschide; tensiunea în colectorul său scade, dar ieșirea portii P4 rămâne în continuare „1”. Oscilatorul funcționează pe o nouă frecvență, întrucât dioda D1 se deschide, conectând în circuit și rezistența R6.

Pragul de deschidere a tranzistorului depinde de divizorul R1, R2. Dacă se doresc alte frecvențe, se pot modifica rezistențele R4, R5 sau valoarea condensatorului C.

Ca indicator acustic se poate utiliza o cască miniatură sau, în lipsa acesteia, o cască telefonică, racordată la sondă prin două fire. Alimentarea se face cu ± 5 V, consumul măsurat fiind cca 11 mA. Cind se măsoară niveluri mari (2,5–5 V), consumul crește la cca 18 mA. Pentru tensiuni cuprinse între 1,4 și 2,25 V, oscilatorul nu funcționează întrucât ieșirea portii P4 devine „0”.

Se pot măsura tensiuni continue și alternative pe scalele: 1; 10; 50; 250; 1 000 Vef.

Ver. Impedanță de intrare > 1 MΩ



Abaterea maximă a tensiunii memorate după un timp de 10 minute este de ± 20 mV.

Tensiunea alternativă (continuă) de măsurat, divizată în mod corespunzător, după trecerea prin redresor este filtrată, astfel că pe condensatoarele C1 și C2 se obține o tensiune ce determină în circuitul de memorie un decalaj între tensiunile drenelor tranzistorului dublu T2, care

Este transmis la ieșirea amplificatorului CI2. Datorită reacției negative prin rezistorul R19, la ieșirea lui CI2 tensiunea este menținută aproxi-

U MEMORIE

R1 = R2 = 390 k Ω ; R3 =
= R7 = 24 k Ω ; R4 = 9,1 k Ω ;
R5 = 1 k Ω ; R6 = R10 = R11 =
= R14 = 10 k Ω ; R8 = R20 =
= 6,8 k Ω ; R9 = R12 = R13 =
= 2 k Ω ; R15 = R16 = R17 =
= R18 = R19 = 200 Ω ; P1 =
= 5 k Ω ; P2 = 10 k Ω ; P3 =
= 100 k Ω ; P4 = 1 M Ω ; P5 =
= P6 = 10 k Ω ; P7 = 5 k Ω ;
C1 = 1 000 μ F/25 V; C2 =
= 1 μ F/250 V; C3 = 1 μ F/250
V, D1 = D2 = D3 = 1N4148;
C11 = C12 = β A741; T1 =
= BC251; T2 = ROSOB5
(I.C.C.E.); RL = 12 V/220 Ω ,
miniatură; I — instrument cu
sensibilitatea 100 μ A/3 k Ω .

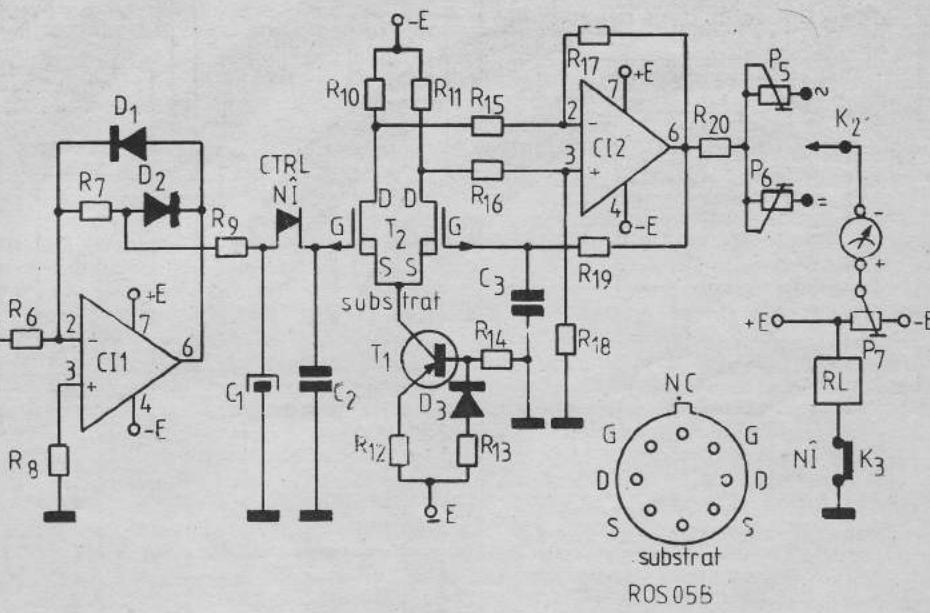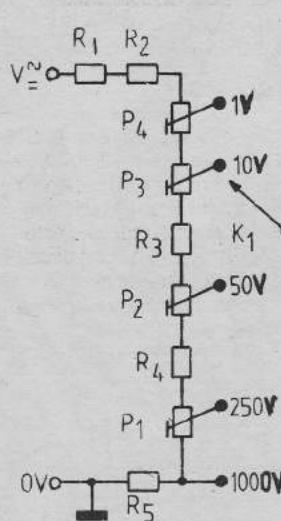

mativ egală cu tensiunea pe condensatoarele C1 și C2. Cu această tensiune se acționează instrumentul I (0÷100 μ A).

Cu K1 pe scara de 1 Vef se scurcuiteaza borna „=“ la masă și se regleză potențiometrul P7 astfel ca instrumentul să fie pe diviziunea zero.

Se conectează între borna „ ∞ ” și masă o tensiune cunoscută, măsurată cu un instrument cât mai precis, corespunzătoare fiecărei scale, în ordine, de la scala mare spre cea mai mică (de exemplu 220 Vef pe scala 1 000 Vef și pe scala 250 Vef; 10 Vef pe scala 50 Vef și pe scala 10 Vef; 1 Vef pe scala 1 Vef).

Etalonarea decurge astfel: cu K2 pe poziția „~” și K1 pe poziția 1 000 se reglează P5 astfel încit acul instrumentului I să indice diviziunea co-

