

COLECTIA "MIINI INDEMINATICE"



GEORGE RACZ

TÎNĂRUL AUDIOAMATOR



EDITURA TINERETULUI

NOȚIUNI DE ELECTROACUSTICĂ

UNDE SONORE

La orice mișcare pe care o facem, aerul înconjurător se mișcă și el, punând în mișcare unele obiecte ușoare.

Făcind să „oscileze“ un corp oarecare, supunem oscilației respective și aerul, întrucât el vine în contact cu toate obiectele și începe deci să se miște împreună cu ele. Aceste oscilații se propagă în aer întocmai ca undele formate la suprafața unui lac cind aruncăm o piatră. Ele se propagă în toate direcțiile, slăbind din intensitate în mod progresiv și stingîndu-se până la urmă.

Aerul poate transmite concomitent oscilații cu caracteristici cu totul diferite și fiecare din ele se comportă independent, ca și cum celelalte oscilații n-ar fi prezente.

Majoritatea ființelor vii posedă un organ foarte sensibil la oscilațiile aerului; acesta este urechea. Dacă omul percepă un sunet, înseamnă că undeva a avut loc o oscilație care a ajuns până la părțile interioare ale urechii și a excitat nervii auditivi. Putem deci spune că sunetul este o vibrație care se propagă într-un anumit mediu — de obicei în aer — și care, percepută de organele auditive, dă naștere în creier senzației sunetului.

Un corp ale cărui vibrații provoacă senzația de sunet se numește o sursă sonoră. De exemplu, membrana unui difuzor punând în mișcare aerul încon-

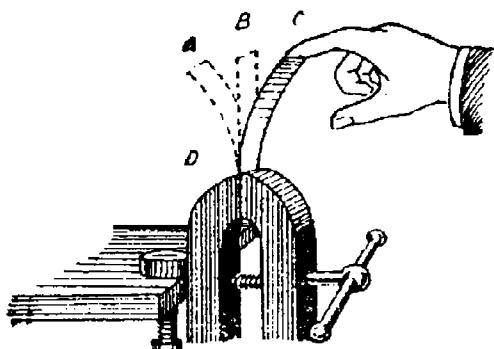


Fig. 1

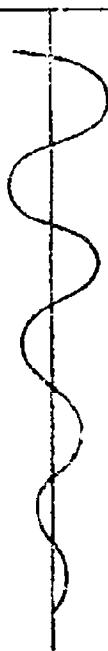


Fig. 2

jurător, crează senzația de sunet și că atare difuzorul poate fi socotit ca o sur să sonoră.

O lămă de oțel fixată într-o menighină ne permite să facem o experiență simplă. Dacă îndoim ușor capătul liber al lamei (fig. 1) și apoi îi dăm drumul, lama începe să vibreze. Aceste vibrații provoacă în mod succesiiv o compresiune și o depresiune a aerului înconjurător. Aceste compresiuni și depresiuni care se propagă în jur, se numesc unde sonore. Ilustrate grafic, ele pot fi reprezentate printr-o sinusoidă (fig. 2), a cărei amplitudine descrește pînă la stingerea totală.

FRECVENTA SUNETULUI

Frecvența sunetului este determinată de numărul de oscilații care au loc într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, frecvența sunetului emis de o mușcă este mai mare decît frecvența sunetului emis de un vultur, deoarece mușca dă mult mai des din aripi decît vulturul.

Urechea percepce frecvența sub formă de „înălțime” a sunetului și anume: frecvențelor joase le corespund sunetele joase, iar frecvențelor înalte sunetele înalte. Omul nu poate percepse sunetele decât în limita unei anumite game de frecvențe. Această gamă, în cazul unui om tânăr cu auzul normal, este cuprinsă între 16—20 000 Hz (1 Hz reprezintă o oscilație pe secundă). Atunci cînd raportul dintre frecvențele a două sunete de înălțime diferită este egal cu 2, spunem că intervalul dintre ele este egal cu o octavă.

Lungimea de undă a unei oscilații sonore este egală cu distanța dintre două crește ale sinusoidei ilustrate în figura 2. Matematic ea poate fi exprimată în funcție de frecvență prin relația:

$$\lambda = \frac{340}{F} \text{ metri}$$

unde λ este lungimea de undă în metri, 340 este viteza de propagare, în metri, pe secundă, a sunetului (în aer) și F este frecvența în Hz.

Gamile de frecvențe acoperite de diferite instrumente muzicale sau voci omenești sunt ilustrate în figura 3.

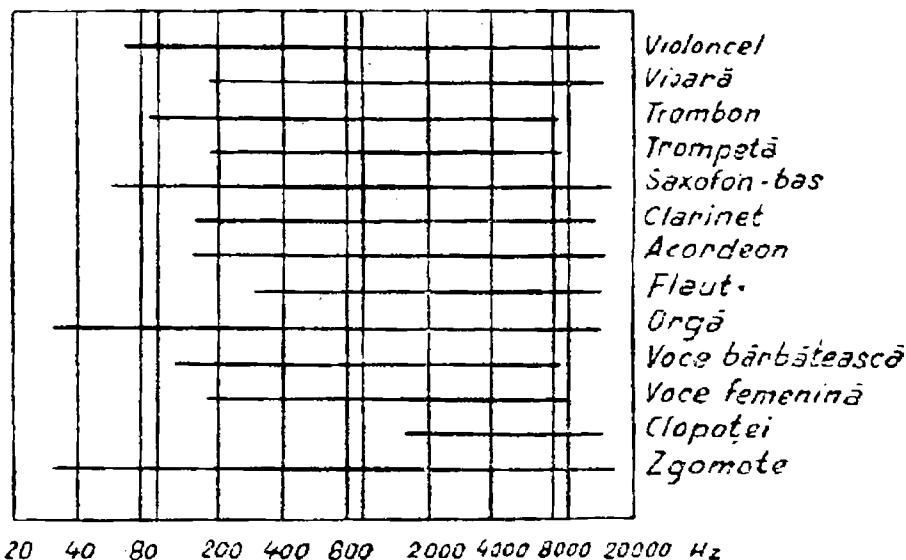


Fig. 3

INTENSITATEA SUNETULUI

Intensitatea sunetului depinde de amplitudinea oscilațiilor sonore (fig. 2). Din punct de vedere fizic, intensitatea poate fi bine definită, dar din punct de vedere fiziologic problema este mult mai complicată. Într-adevăr, intensitatea este percepță de om, în mod subiectiv, sub formă de „tărie“. Or, intensitatea subiectivă (sau tăria) depinde de fiecare individ în parte. Astfel, de exemplu, doi ascultători diferenți, vor putea percepe două sunete de frecvențe și intensități egale, ca două sunete de înălțime egală, dar de tărie diferită.

Pe de altă parte, trebuie arătat aici că urechea omnească prezintă o sensibilitate diferită pentru sunete de înălțime diferită. Astfel, urechea are un maxim de sensibilitate în jur de 3 000 Hz. Pentru frecvențe mai mici sau mai mari, sensibilitatea urechii scade și această scădere — în special la înălțimi mai mari ale sunetului — diferă considerabil de la om la om. Totodată, variația sensibilității urechii în funcție de frecvență mai depinde și de intensitatea fizică a sunetului. Toate acestea pot fi înglobate într-o diagramă (fig. 4). Curbele de pe acastă diagramă se numesc „curbe de egal nivel de tărie“ și au fost determinate experimental plecînd de la premsa că la frecvența de 1 000 Hz intensitatea sonoră fizică este egală cu nivelul de tărie fiziologic (subiectiv). Precum se poate ușor constata, studiind puțin diagrama, pentru frecvențele mai mici de 1 000 Hz și mai mari de 5 000 Hz nivelul subiectiv de tărie este inferior intensității sonore. Din contra, pentru gama restrînsă de la 2 000—5 000 Hz, urechea are o sensibilitate maximă și nivelul de tărie este superior intensității sonore.

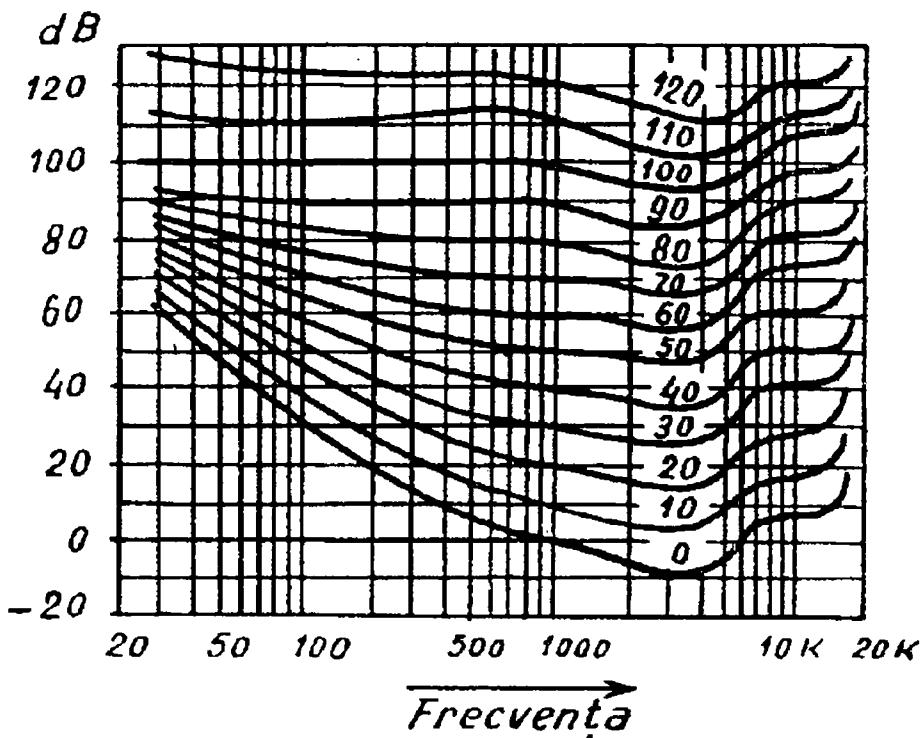


Fig. 4

TIMBRUL SUNETULUI

Majoritatea corpurilor care vibrează, efectuează o mișcare oscilatorie complexă: ele vibrează simultan cu frecvențe diferite. Din această cauză și sunetele pe care aceste corpuși le produc, se compun din oscilații având frecvențe diferite. De obicei sunetul cel mai tare este cel care are înălțimea cea mai mică, cu numărul cel mai mic de oscilații. Acesta se numește „ton fundamental”. Sunetele mai înalte și mai slabe, care însotesc acest ton fundamental, se numesc „armonici superioare” și ele dă sunetului un „colorit” sau un „timbru” specific. Timbrul sunetului depinde deci de frecvența și intensitatea armonicelor superioare care însotesc tonul fundamental. Astfel, de exemplu, omul recunoaște o voce după

timbrul pe care-l are. Tot aşa, diferenţa dintre un pian şi o trompetă este determinată de timbrul specific instrumentului respectiv. *Păstrarea fidelă a timbrului este o condiţie absolut obligatorie a reproducerii nedeformate a sunetului.*

DECIBELUL

Ar putea pare curios că am dedicat un paragraf special acestei unităţi de măsură. Dar ea intervine astăzi la fiecare pas în tehnica audio și adeseori unitatea de decibel — prescurtat dB — este folosită fără a avea o idee clară asupra semnificației pe care o are.

Este foarte probabil ca amatorul care va căuta să se documenteze asupra definiției decibelului să găsească o explicație tehnică de felul: „Numărul de decibeli este de 10 ori logaritmul...“ iar aici se va opri... speriat. O explicație mai simplă, găsită adeseori, este: „Decibelul exprimă diferența dintre două cantități, cum ar fi tensiunea sau puterea“. Dar aceasta este o definiție neclară și nu tocmai corectă.

Este oare decibelul o noțiune care să depășească puterea de înțelegere a unui radioamator? Fără îndoială că nu. Decibelul este pur și simplu un *raport* între două cantități — o comparație a unei cantități cu alta. El poate reprezenta un raport între două cantități de putere, fie electrică fie acustică.

Înțial oamenii de știință au adoptat unitatea de „bel“ pentru a exprima un raport între două puteri. O astfel de unitate era necesară, întrucât cu ajutorul ei devinea posibilă exprimarea prin cifre mici a unor rapoarte mari. Si deoarece reprezintă un raport, exprimă mai bine modul în care urechea umană percepă o diferență de intensitate sonoră. Cu alte cuvinte, ceea ce contează pentru ureche nu este valoarea absolută a diferenței dintre două puteri, ci raportul dintre acestea.

Întrucît belul era o unitate prea mare, s-a adoptat o subunitate a acestuia — decibelul, care este egal cu 1/10 bel.

Un decibel, înseamnă că raportul dintre două puteri este egal cu 1,259. De exemplu, dacă ni se spune că difuzorul A produce cu 1 dB mai multă putere decât difuzorul B, aceasta înseamnă că difuzorul B produce o putere de 1,259 ori mai mare decât difuzorul A. Dacă difuzorul A debitează o putere acustică de 10 wați, difuzorul B va debita o putere de 12,59 wați. Dacă un al treilea difuzor, C, va debita cu 1 dB mai mult decât difuzorul B, sau cu 2 dB mai mult decât A, înseamnă că va produce o putere acustică de $12,59 \times 1,259$ adică 15,85 wați. Un difuzor K, care va debita cu 10 dB mai multă putere decât difuzorul A, va produce o putere de 100 wați, întrucît au loc 10 înmulțiri succesive cu cifra 1,259. Deci unui raport de 100 îi corespunde un număr de 10 dB.

Ceea ce este important de reținut este că *adunarea* de decibeli reprezintă *multiplicarea* raporturilor corespunzătoare.

S-a arătat mai sus că decibelul ilustrează mai bine reacția umană la schimbări de intensitate sonoră. Într-adevăr, o creștere egală în decibeli, pare să corespundă cu o creștere egală a nivelului de tărie percepție de ureche. De exemplu, puterea aplicată unui difuzor este mărită de la 1 la 4 wați — adică o creștere de aproximativ 6 dB. Dacă urechea ar trebui acum să perceapă o nouă creștere, de valoare egală cu cea precedentă, nu este suficient să mărim puterea cu încă 3 wați, ci va trebui să-o mărim cu 6 dB, deci puterea aplicată difuzorului să crească la 16 wați.

In general trebuie știut de către amator, că o creștere de putere mai mică decât de la simplu la dublu, nu este perceptă de ureche decât în mod vag. Din această cauză, s-a adoptat valoarea de 3 dB ca reprezentând cel mai mic raport de amplificare sau atenuare perceptibil de auzul uman.

În cele de mai sus, decibelul a fost considerat ca reprezentând raportul a două puteri. Întrucît puterea

db	Raportul puterilor
1	1,26
2	1,58
3	1,99
4	2,51
5	3,16
6	3,98
7	5,01
8	6,31
9	7,94
10	10,00
15	31,60
20	100
40	31.600

Fig. 5

db	Raportul curentilor sau al tensiunilor
1	1,12
2	1,26
3	1,41
4	1,58
5	1,78
6	1,99
7	2,24
8	2,51
9	2,82
10	3,16
15	5,62
20	10,00
30	31,60
40	100
80	10.000

Fig. 6

este produsul dintre tensiune și intensitate, raportul de tensiuni sau intensități nu poate fi exprimat prin același număr de decibeli. În acest din urmă caz, decibelul reprezintă un raport de tensiuni sau intensități de 1,122 (în loc de 1,259).

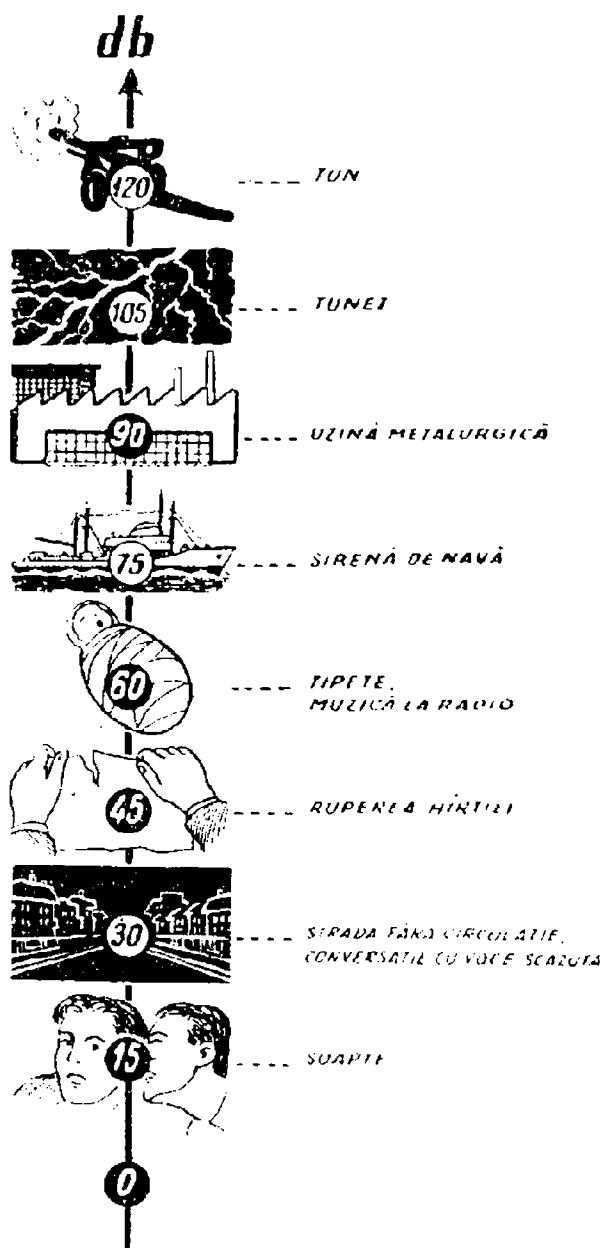


Fig. 7

In figura 5 este dat un tabel care indică numărul de dB corespunzători diferitelor rapoarte de puteri, iar în figura 6 un tabel pentru rapoartele de tensiuni sau curenți.

De multe ori întâlnim afirmația că un anumit sunet are un nivel de atită sau atită decibeli. Aceasta poate crea impresia că decibelul este o unitate de măsură absolută a puterii acustice. Or, realitatea este că și în acest caz decibelul reprezintă o comparație și anume, comparația dintre sunetul cel mai slab ce poate fi percepță de urechea umană, la 1 000 Hz, care se consideră ca având un nivel de 0 dB și sunetul respectiv. Deci, dacă spunem că nivelul sonor este de 50 dB, înseamnă că nivelul sonor este cu 50 dB mai mare decât sunetul cel mai slab pe care l-am putea auzi sau, exprimat în raport de puteri, de 100 000 ori mai mare.

In figura 7 este reprezentat un tabel sugestiv care indică nivelul de decibeli corespunzător unor zgomote sau sunete obișnuite, din viața de toate zilele.

TEHNICA MODERNĂ A REDĂRII SUNETELOR

CE ESTE „INALTA FIDELITATE“?

Răspunsul la întrebarea de mai sus îl dă însăși termenul respectiv. Atunci cînd la urechile ascultătorului aflat în fața difuzoarelor ajunge un ansamblu de sunete ale căror caracteristici corespund întemeinai — sau foarte apropiat — caracteristicilor sunetelor originale, putem spune că are loc o reproducere de „înalta fidelitate“.

Precum am arătat în capitolul precedent, „păstrarea fidelă a timbrului este o condiție absolut obligatorie a reproducерii nedeformate a sunetului“. Or, timbrul rămîne nealterat doar atunci cînd lanțul de audiofrecvență — de la microfon pînă la difuzor — poate asigura o amplificare uniformă tuturor frecvențelor cuprinse în gama sonoră, deci poate asigura amplificarea tuturor armonicilor superioare care caracterizează vocea umană sau un instrument muzical. Strădaniile specialiștilor din acest domeniu s-au îndreptat în ultimii 15 ani tocmai în această direcție. Ceea ce înainte de cel de-al doilea război mondial părea de nerealizat, a devenit în zilele noastre un fapt comun. Totuși, drumul n-a fost ușor. N-a fost ușor deoarece pe lîngă greutățile de ordin pur tehnic, mai trebuiau învinse și cele de ordin pur subiectiv: educația publicului. Într-adevăr, lumea era obișnuită cu auditiile pe care le puteau oferi radiorecepțoarele dinainte de război. Etajele de audiofrecvență ale acestora asigurau, în cel mai bun caz, o redare a frecvențelor audio din gama 80 - 5 000 Hz. S-au făcut experiențe foarte interesante cu un grup de auditori

de diferite vîrste și de ambele sexe. La primele încercări ei s-au dovedit refractari. Majoritatea prefera audiția cu „ton închis”, adică cu atenuarea frecvențelor acute. Bănuind că e vorba doar de obisnuință, specialiștii au hotărât ca timp de cîteva săptămâni să supună grupul de auditori unor audiții de „înaltă fidelitate”. După această perioadă de timp, experiența comparativă a fost reluată. De această dată preferința era net în favoarea unei reproduceri de calitate. Cu aceasta s-a dovedit ceea ce era de dovedit și industria și-a îndreptat toate eforturile în vederea îmbunătățirii sonorității radioreceptoarelor și amplificatoarelor de audiofrecvență.

Pentru ca o reproducere acustică să fie de calitate bună, nu este însă suficient ca timbrul instrumentelor muzicale să fie păstrat neschimbăt, adică armonicele superioare să fie păstrate în proporția originală. Mai este necesar, în afară de aceasta, ca elementele lanțului de audiofrecvență să nu introducă sunete care nu există în execuția inițială. Datorită lipsei de perfecțiune a pieselor radio (tuburi electronice, transformatoare etc.) folosite în amplificatoarele de audiofrecvență, acestea pot genera armonici ale sunetelor pe care le amplifică. Atunci cînd aceste armonici sunt de ordinul 2,4... etc., ele nu provoacă decît o alterare a timbrului, deoarece se află la interval de o octavă. Atunci cînd ele sunt de alt ordin (3,5... etc.), au loc bălăi (interferențe) care la audiție dau impresie de răgușală.

Acestea ar fi, pe scurt, cele două condiții principale pe care trebuie să le îndeplinească un amplificator de audiofrecvență. Cînd prima din ele nu este satisfăcută, se spune că au loc *distorsiuni de frecvență*. Cînd cea de a doua nu este satisfăcută, se spune că au loc *distorsiuni armonice sau de nelinearitate*.

Nu există, în stadiul actual al tehnicii, amplificator care să fie complet lipsit de distorsiuni. La nivelul standardelor actuale, se poate afirma că un amplificator este de „înaltă fidelitate” atunci cînd coeficiențul de distorsiuni armonice este egal sau mai mic

de 2%, la puterea nominală de ieșire și cind amplificatorul poate asigura o redare a frecvențelor din gama 40—15 000 Hz cu o variație mai mică de 3 dB.

O altă însușire a unei instalații de calitate bună este lipsa zgomotului de fond, înțelegând prin acesta atât zgomotul produs de prezența rețelei de curent alternativ (numit „brum“), cît și zgomotul produs de tuburile electronice sau de tranzistoare, care se manifestă printr-un fișit. Un amplificator de înaltă fidelitate nu trebuie să aibă un zgomot de fond mai mare de —80 dB față de puterea nominală. Aceasta înseamnă că tensiunea de zgomot măsurată la ieșirea amplificatorului, în absența semnalului, cu regla-jele de amplificare la maximum și cu intrarea scurt-circuitată, trebuie să fie cu 80 dB mai mică decât tensiunea corespunzătoare puterii nominale obținute, aplicând un semnal de 800 sau 1 000 Hz la intrare.

În zilele noastre, producătorii de amplificatoare de înaltă fidelitate obișnuiesc să caracterizeze instalația respectivă și prin aşa-numitul coeficient de distorsiuni de intermodulație, care arată în ce măsură un semnal audio de frecvență mică și unul de frecvență mare se influențează reciproc. Nu vom insista asupra acestei noțiuni, pentru a nu depăși cadrul lucrării de față, dar este bine ca amatorul să știe că acest coeficient depinde în mod direct de coeficiențul de distorsiuni armonice și cu cât acesta din urmă va fi mai mic, cu atât și distorsiunile de intermodulație vor fi la rîndul lor mai reduse.

AUDIȚIE MONOFONICĂ ȘI STEREOFONICĂ

Incercați să vă imaginați o instalație „perfectă“ de reproducere a sunetului: un ansamblu de preamplificatoare, amplificatoare și difuzoare care se adaptează impeccabil, o gamă de redare a sunetelor peste limitele audibilității, distorsiuni practic inexistente și

un zgomot de fond aşa de mie, încit să nu poată fi perceput nici măcar cu urechea lipită de difuzor.

Montați această instalație într-o cameră cu proprietăți acustice ideale și folosiți drept sursă de sunet cel mai perfect picup sau magnetofon existent la ora actuală.

O astfel de aparatură, folosită în aceste condiții, ar trebui să dea, fără îndoială, o audiție de o calitate incomparabilă și oricine — chiar cel mai pretențios muzician — ar fi desigur mândru că o posedă.

Măsurătorile electrice și acustice obișnuite ar confirma că redarea sonoră obținută nu diferă cu nimic de original. Si totuși, un astfel de sistem nu permite localizarea surselor de sunet dintr-un ansamblu orchestral.

Capacitatea omului de a distinge direcția sunetului, ca urmare a micilor diferențe dintre sunetele captate de cele două urechi, este foarte asemănătoare cu capacitatea noastră de a percepă adîncimea prin combinația mintală a celor două imagini separate, percepute de ochiul stîng și cel drept. Din această cauză, pentru majoritatea auditorilor, a da sunetului direcționalitate este echivalent cu a da sunetului adîncime sau profunzime.

Dacă dorim să reproducem sunetul pe cale electro-acustică, menținînd calitățile reale ale directivității, este evident deci că va trebui să folosim cel puțin *două canale*: unul care poartă sunetele percepute în mod normal de urechea stîngă și unul care poartă pe cele percepute de urechea dreaptă.

Atunci cînd sunetele sunt reproduse prin intermediul unui singur canal — cum este cazul audițiilor obișnuite — se spune că audiția este *monofonică* sau *monaurală*. Cînd pentru reproducere se folosesc două canale, aşa cum s-a arătat mai sus, se spune că audiția este *binaurală*.

Să ne imaginăm un lanț de reproducere sonor, care ar folosi tehnica binaurală. În sala de concerte am putea plasa un „cap artificial” într-o pozi-

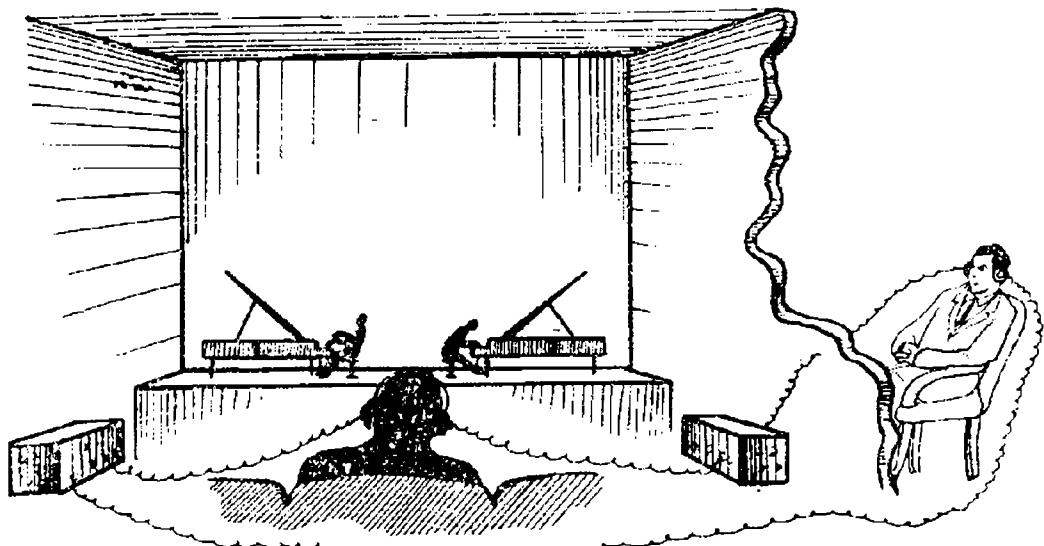


Fig. 8

ție de ascultare ideală: de exemplu în rîndul 10, la mijloc. Acest cap artificial ar putea avea două microfoane, în locul celor două urechi ale omului. Sunetele captate de aceste microfoane s-ar transmite la două amplificatoare separate, dar identice, și de aici la două căști purtate de un ascultător aflat în afara sălii. Sunetele captate de microfonul stîng ar ajunge numai la casca stîngă, iar cele captate de microfonul drept numai la casca din dreapta. Cu condiția ca microfoanele, amplificatoarele și căștile să aibă caracteristici electroacustice perfecte, ascultătorul imaginar nu ar mai putea să percepă nici o diferență dintre sunetele pe care le aud prin intermediul căștilor și cele pe care le-ar aud dacă s-ar afla el însuși în sală, în locul „capului artificial” (fig. 8).

Mai există o altă tehnică care permite redarea direcțională a sunetului. Pentru a înțelege modul de funcționare a acesteia, să ne închipuim acum că ascultătorul se află efectiv în sală, la locul menționat mai înainte, și că pe scenă concertează o orchestră simfonică compusă dintr-un număr mare de instrumentiști. Să presupunem de asemenea că între orchestranții de pe scenă și ascultătorul din sală se

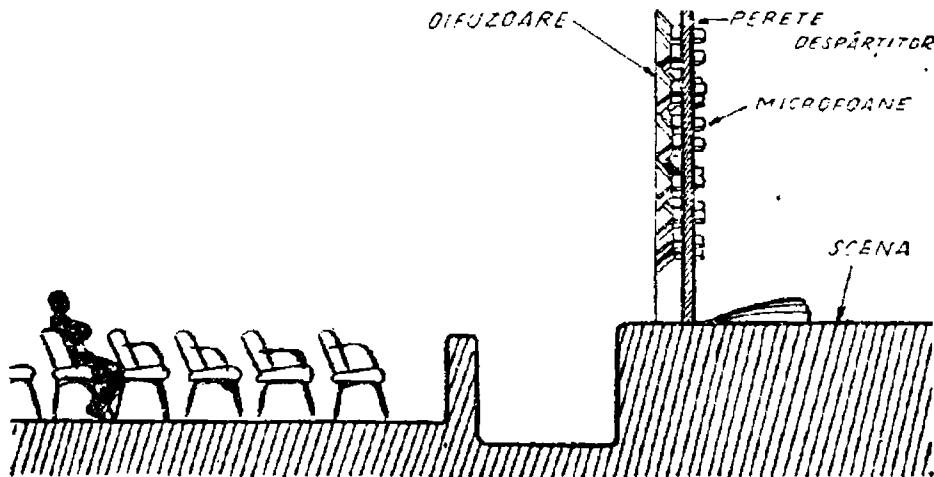


Fig. 9

interpune o cortină invizibilă, aşa încît auditorul nu mai percepce nici un sunet.

Dacă am amplasa un număr foarte mare de microfoane pe partea dinspre orchestră a cortinei și dacă aceste microfoane, prin intermediul unui număr echivalent de amplificatoare, ar alimenta tot atâtea difuzeoare plasate pe partea dinspre sală a cortinei, în aceeași poziție ca și microfoanele, ascultătorul ar primi aceeași imagine sonoră ca și în lipsa cortinei imaginare (fig. 9).

În mod teoretic, o astfel de tehnică ar necesita un număr infinit de microfoane, amplificatoare și difuzeoare. În practică însă rezultate foarte satisfăcătoare se pot obține cu un număr mic de canale, cu condiția ca microfoanele (și difuzeoarele corespunzătoare) să fie amplasate la o distanță suficient de mare unele de altele.

Un astfel de sistem, folosind două sau mai multe canale, se numește un sistem *stereofonic* de reproducere a sunetului.

Un sistem binaural pur, întrucât obligă la folosirea căștilor, nu este accesibil decât unui număr restrîns de auditori. În aplicațiile casnice, utilizarea metodei stereofonice de redare a sunetului cu ajutorul difu-

zoarelor își găsește o răspîndire din ce în ce mai largă și se poate presupune că în viitor audițiile stereofonice vor înlocui în totalitate audițiile monofonice, din zilele noastre.

PSEUDOSTEREOFONIA

Efecte interesante de „iluzie“ stereofonică pot fi obținute folosind un singur canal de amplificare și difuzoare multiple.

Cea mai simplă tehnică constă în conectarea mai multor difuzoare, cu o gamă de frecvență diferită, la ieșirea unui radioreceptor sau amplificator de înaltă fidelitate. Aceste difuzoare, amplasate la o distanță mai mică sau mai mare unele de altele — în funcție de proprietățile acustice ale camerei de locuit — „înundă“ auditorul în sunete și crează un efect direcțional pronunțat, în funcție de frecvența acestora. Astfel, de exemplu, sunetele acute par să vină dintr-o direcție, iar cele grave din alta. Din păcate iluzia nu poate înlocui realitatea și efectul direcțional obținut pe o astfel de cale nu are nimic comun cu execuția originală din sala de concerte.

O altă cale care rezultă în impresia de „adâncime“ este aceea care folosește un sistem de „ecou artificial“. În acest caz este vorba de un sistem mecanic sau electric care introduce o ușoară întârziere semnalelor audio care trec prin el. Semnalele „întârziate“ sunt apoi aplicate unui difuzor separat și se obține în final o audiție însotită de un ecou care crează auditorului impresia că se află într-o sală de concerte (fig. 10).

Acestea nu sunt singurele căi prin care producătorii de radioreceptoare au încercat să îmbunătățească și să apropie de realitate reproducerea sonoră a aparatelor. Stereofonia adevărată nu poate fi însă

Există diferite tipuri de microfoane. Ele au apărut consecutiv, de-a lungul anilor, fie datorită unor necesități crescînd de îmbunătățire a calității reproducerii sunetului, fie pur și simplu datorită unor principii noi, descoperite prin munca cercetătorilor de pretutindeni.

In cele ce urmează vom trece în revistă principalele tipuri de microfoane folosite în zilele noastre.

Microfonul cu cărbune se bazează pe următorul principiu de funcționare: într-o cutie închisă se introduce praf de cărbune, avînd o granulație fină, împreună cu doi electrozi, unul fix și unul mobil. Electrodul mobil acționează o diafragmă care are rolul de a capta energia sonoră și de a o transforma într-o forță capabilă să acționeze asupra sistemului mobil. Din această cauză diafragma poate fi considerată ca opusul membranei unui difuzor. Mișcarea diafragmei imprimă o presiune variabilă asupra particulelor de cărbune și în acest fel variază rezistența electrică dintre cei doi electrozi.

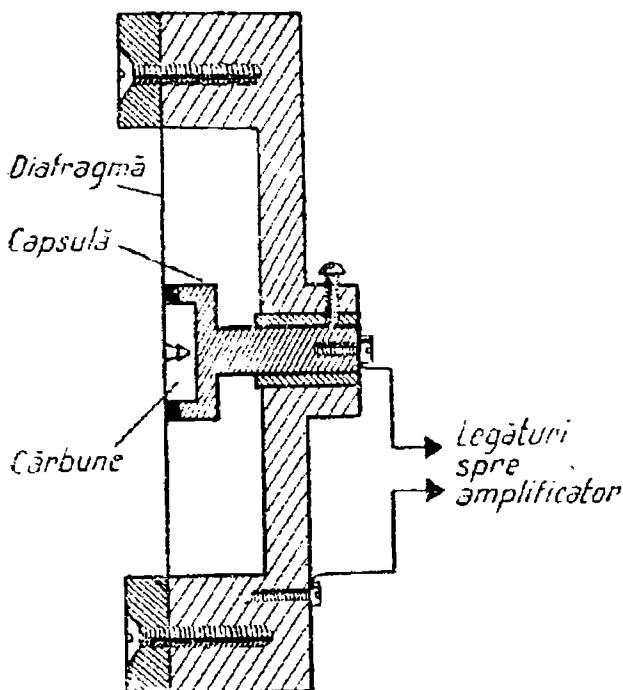


Fig. 11

Pagină lipsă

Pagină lipsă

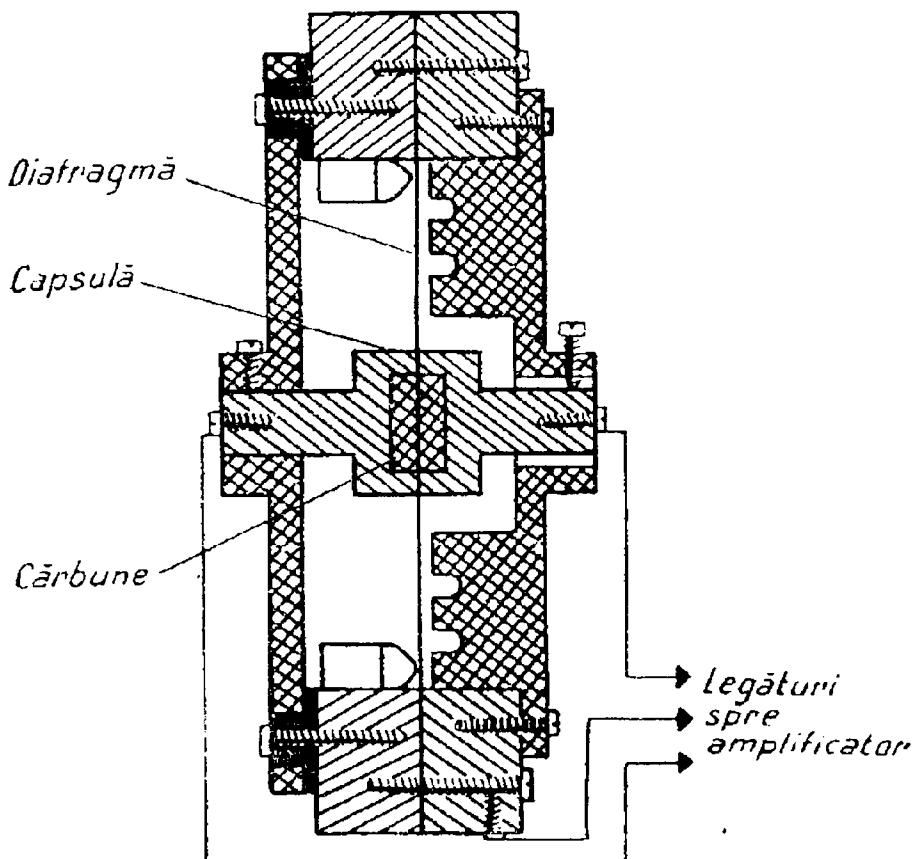


Fig. 12

Microfonul cu cărbune se caracterizează prin simplitatea construcției, lipsa de sensibilitate la șocuri și tensiune mare de ieșire. El se fabrică ușor și prețul său de cost este redus. Totodată el suportă ușor diferențe mari de temperatură și de umiditate.

Dezavantajele lui constau în special în necesitatea unei surse exterioare de curent, distorsiuni relativ mari și zgomot de fond ridicat. Totuși, el își găsește și astăzi multe aplicații în telefonică, instalații mobile și altele.

În figura 11 se arată construcția unui microfon cu cărbune tip obișnuit (cum ar fi capsula microriceptorului telefonic), iar în figura 12 construcția microfonului numit „dublubuton“.

Microfonul piezoelectric se bazează pe proprietatea pe care o au unele materiale de a produce o

tensiune electrică între două din fețele lor, atunci cind sunt comprimate sau îndoite. Acest efect, numit „efect piezoelectric”, are loc la unele cristale de quart, la cristale din sare Seignette și unele materiale ceramice supuse unui tratament adecuat. Tensiunea produsă de-a lungul elementului piezoelectric depinde de factori mecanici.

Avantajele microfonului piezoelectric se datorează gamei largi de frecvențe sonore reproduse, prețului de cost redus, lipsei de sensibilitate la zgâرمări mecanice și posibilității de a fi fabricat în versiune „unidirectională”.

Dezavantajele microfonului piezoelectric constau îndeosebi în impedanța sa foarte mare, care exclude posibilitatea folosirii unui cablu mai lung de cîțiva metri și necesitatea de a fi conectat la un preamplificator cu o impedanță de intrare de asemenea foarte mare.

Microfonul piezoelectric cu element din sare Seignette este folosit în majoritatea cazurilor pentru înregistrări magnetice la domiciliu, în radioamatorism și în instalații de amplificare publică obișnuite.

Microfonul cu element ceramic se folosește mai mult în instalații profesionale, întrucât prețul lui este considerabil mai ridicat.

In figura 13 este ilustrată schematică construcția unui microfon piezoelectric.

Microfonul dinamic se asemănă foarte mult cu construcția unui difuzor „permanent dinamic”, cu care este echipat orice radioreceptor modern. O bobină din sîrmă foară subțire este atașată unei diafragme și se mișcă, solidar cu diafragma, într-un puternic cîmp magnetic. Datorită acestor mișări, în

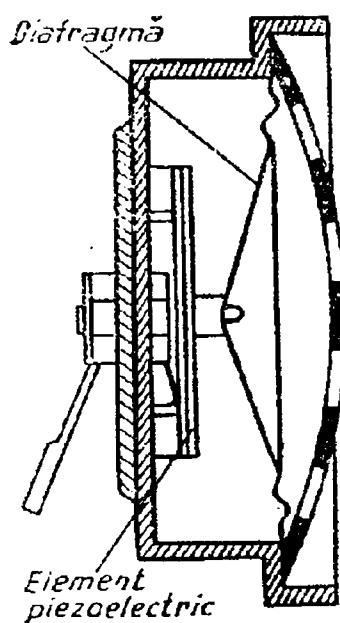


Fig. 13

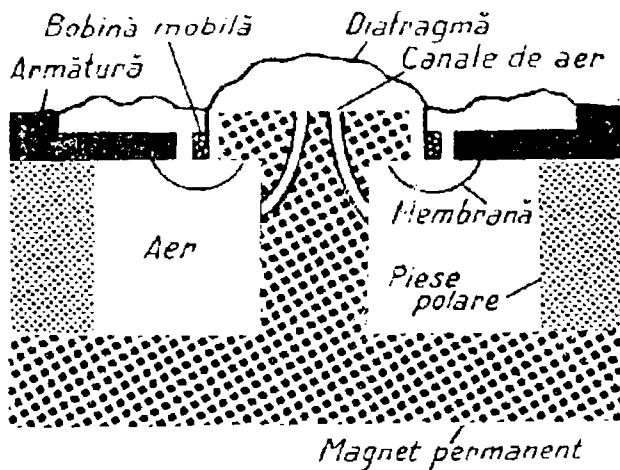


Fig. 14

bobină ia naștere un curent alternativ a cărui amplitudine și frecvență corespunde cu amplitudinea și frecvența undelor sonore care ajung la diafragmă.

Microfonul dinamic își găsește astăzi o largă utilizare în instalațiile cele mai variate, fiind capabil să asigure reproducerea unei game largi de frecvențe audio. În ultima vreme el se execută cu diafragma din material plastic, ceea ce îi asigură o lipsă relativă de sensibilitate la șocuri mecanice și la condiții climaterice mai grele.

Principalul dezavantaj al acestui tip de microfon se datorează necesității folosirii unui transformator ridicător de impedanță, întrucât prin însăși construcția lui microfonul dinamic este un dispozitiv de impedanță mică (ca și difuzorul). Transformatorul de adaptare al microfonului este în cele mai multe cazuri inclus în cutia acestuia.

Aplicațiile microfonului dinamic acoperă atât gama utilizărilor casnice (înregistrări de amator, radioamatorism), cât și a celor profesionale (instalații de amplificare publică de calitate superioară, radiodifuziune etc.).

Construcția unui microfon dinamic este reprezentată în figura 14.

Microfonul condensator este unul din cele mai perfecționate tipuri de microfoane produse în ultimii zeci

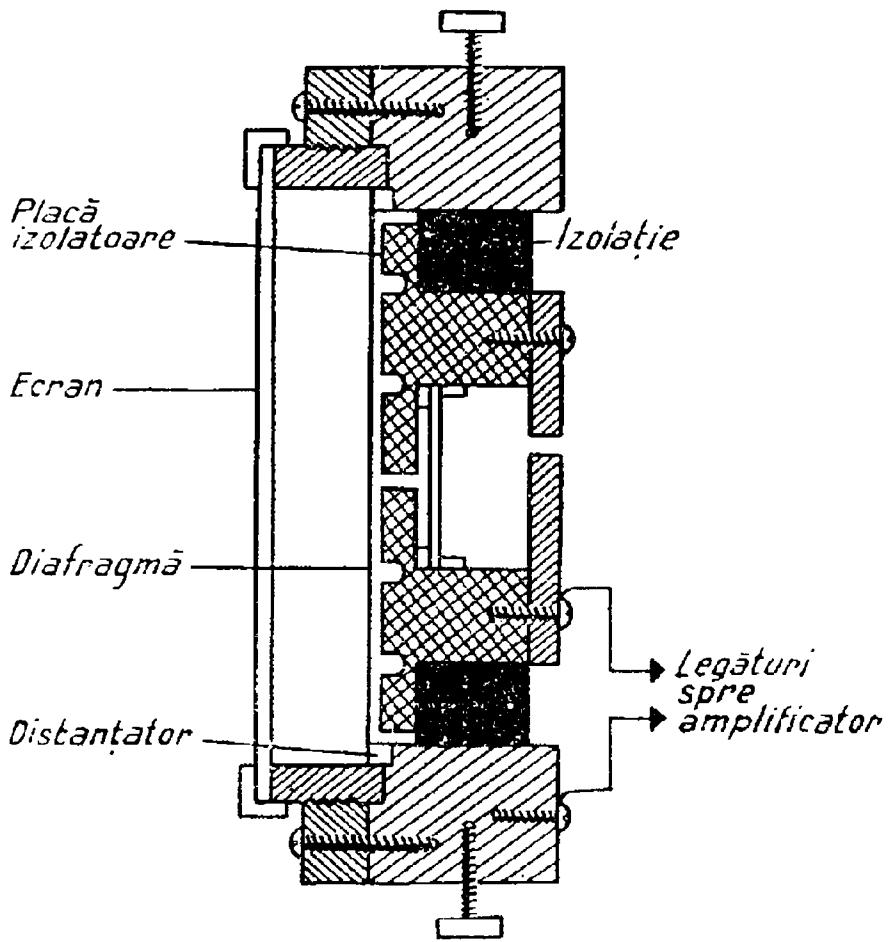


Fig. 15

de ani. El este compus din doi electrozi separați printr-un dielectric foarte subțire, de obicei acril. Unul din electrozi este constituit chiar de diafragmă, iar celălalt de o placă rigidă, având o suprafață comparabilă cu cea a diafragmei. Datorită mișcărilor diafragmei, distanța dintre electrozi se schimbă și o dată cu aceasta se schimbă și capacitatea electrică, de unde și denumirea acestui tip de microfon. Dacă se aplică o tensiune electrică continuă acestor electrozi, variația de capacitate produce o variație de încărcare care este culeasă la bornele microfonului sub formă unei tensiuni alternative de audios frecvență.

Caracteristica de frecvență a microfonului condensator este excelentă și tensiunea de ieșire este

relativ mare. Are dezavantajul că necesită o sursă exterioară de curent și un preamplificator încorporat în microfon.

Acet tip de microfon își găsește utilizări pe linie profesională, în studiouri, săli de concerte și instalații de înregistrare a sunetului.

În figura 15 este schițată construcția unui astfel de microfon.

CONSTRUCȚIA UNUI MICROFON CU CĂRBUNE

Amatorul dornic de construcții va putea să-și pună în valoare talentul prin realizarea unui microfon cu cărbune simplu, care-i va putea oferi rezultate satisfăcătoare pentru multe utilizări curente.

Schița principală a unui astfel de microfon este arătată în figura 16.

Carcasa microfonului se va realiza din suprapunerea unor plăci de polistiren de 5 mm grosime. Pentru aceasta vom începe prin a confeționa 5 plăcuțe conform desenului din figura 17 a, 2 plăcuțe conform cu desenul b, o plăcuță după desenul c (aceasta va avea numai 3 mm grosime) și în sfîrșit 2 plăcuțe avînd dimensiunile din figura 17 d. Ultimile două desene reprezintă de fapt doar niște rame a căror montare va fi arătată mai jos.

O soluție convenabilă de lipit se obține prin dizolvarea unei cantități mici de polistiren în acetonă, pînă ce se capătă un lichid viscos. Cu ajutorul acestei soluții se lipesc plăcuțele tip a și b și rama tip c, conform figurii 18 și se lasă să se usuce timp de 24 ore,

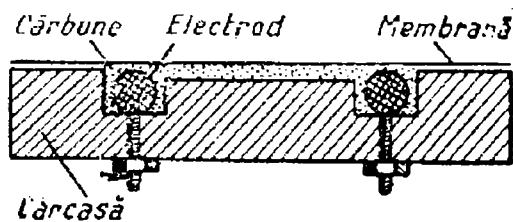


Fig. 16

eventual aplicîndu-le o greutate. După uscare se finisează exteriorul cu o pîlă fină și cu hirtie de șlefuit. Abia după această operație se va îmbrăcia întregul bloc cu ramele tip *d*, care îi vor da un aspect estetic și vor masca straturile.

Electrozii se vor confectiona în modul cel mai simplu din cupru sau aluminiu de 10 mm diametru

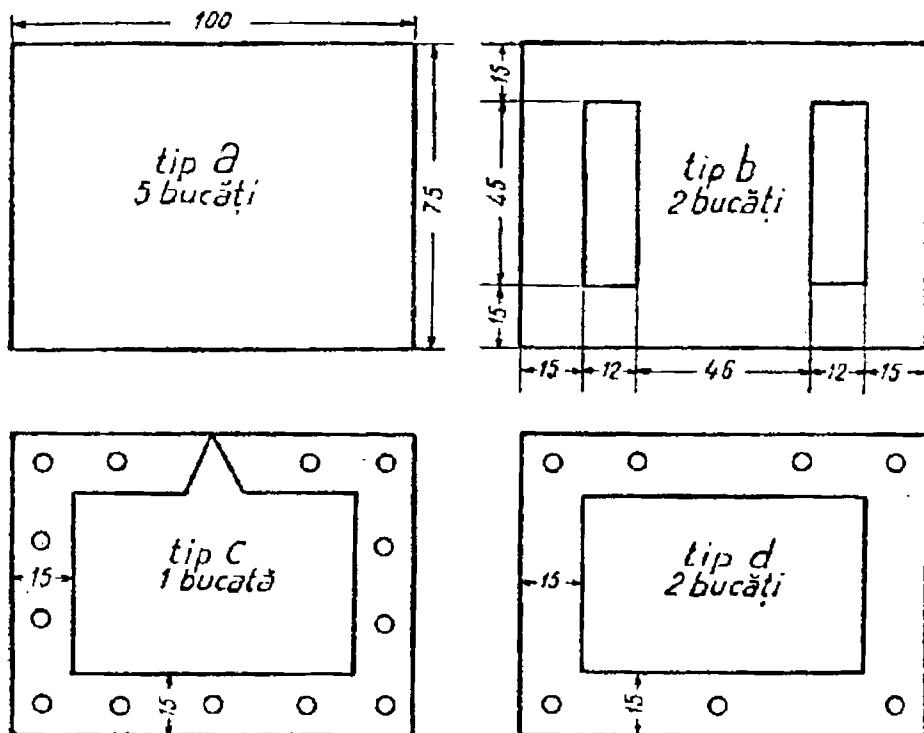


Fig. 17

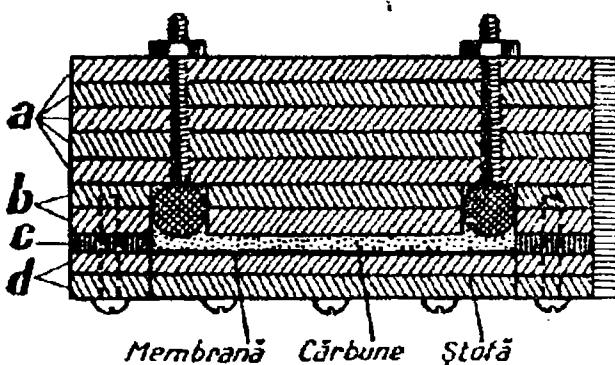


Fig. 18

(fig. 19). Gaura centrală se va pili într-ună din părți, pentru a asigura o poziție stabilă suruburilor de fixare M3. Înainte de montare electrozii vor fi bine curătați cu benzină, pentru a se asigura un contact electric impeccabil cu praful de cărbune.

Membrana se va confectiona din foile de celofan de 0,08 mm grosime. Ea se va monta, bine întinsă, pe una din ramele tip *d* și se va lipi cu „Adezin”. După lipire celofanul se va umezi ușor, astfel că după uscare să rămână bine întins.

Cea de a doua ramă tip *d* va fi acoperită, tot prin lipire, cu o bucată de stofă, menită să protejeze membrana de praf, și ambele rame se montează apoi pe bloc prin strângerea piulișelor M3, aşa cum se vede în figură.

Umplerea microfonului cu praf de cărbune se va face prin gaura cu diametrul de 3 mm aflată pe partea superioară a ramei *c*. Eventual se va folosi cărbunele rezultat din demontarea unei pastile telefonice stricate. După umplere gaura se va astupă cu un șurub șorespunzător sau cu un mic dop de plută.

Pentru menajarea microfonului, curentul continuu care va trece prin el nu trebuie să depășească valoarea de 25-30 mA. Acest curent va putea fi reglat cu ajutorul unui potențiometru de cîteva sute de ohmi.

Microfonul cu cărbune se va lega la amplificator, totdeauna, printr-un transformator ridicător de tensiune, avînd raportul de 1:20, pînă la 1:40. Dacă nu putem procura un astfel de transformator special, fie îl vom bobina singur, fie vom utiliza un transformator de sonerie cu primarul de 120 V, respectiv 220

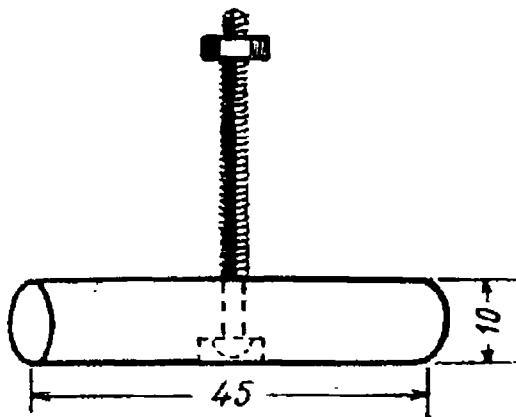


Fig. 19

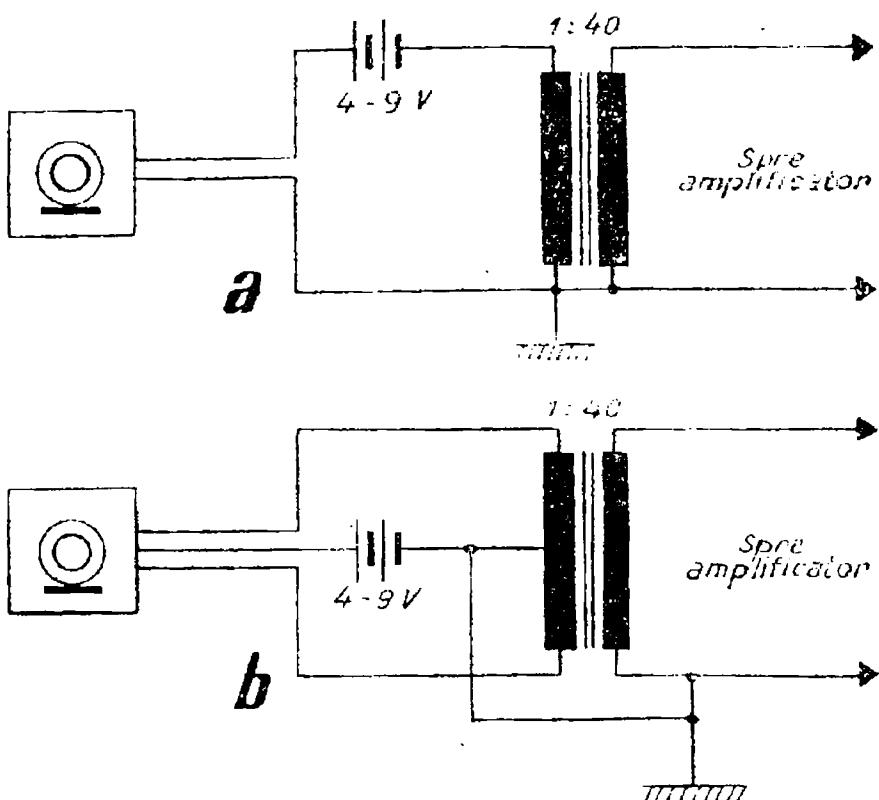


Fig. 20

V, spre amplificator și secundarul de 3 V, respectiv 5 V, spre microfon. Schema electrică a unui astfel de ansamblu este reprezentată în figura 20 a și b.

PICUPUL

Picupul sau doza de redat discuri nu este altceva decât un dispozitiv electromecanic care transformă oscilațiile mecanice în oscilații electrice de frecvență și amplitudine corespunzătoare.

Există în prezent două categorii de doze de redat: monofonice și stereofonice. Dozele monofonice (prescurtat: „mono“) permit numai reproducerea discurilor cu înregistrarea monofonică. Dozele stereofo-

nice (prescurtat „stereo“) permit redarea atât a discursurilor monono cît și a celor stereo. Nu vom intra aici în descrierea amănunțită a funcționării diferitelor picăpuri, ceea ce ar depăși nivelul lucrării de față, vom analiza însă în cele ce urmează caracteristicile principale ale unor tipuri de doze.

Doza electromagnetică este un tip de doză la care tensiunea electrică este generată de o bobină sau un conductor aflat într-un cîmp sau în circuit magnetic.

O doză de construcție mai veche este ilustrată în figura 21. Mișcarea acului este transmisă unei armături. Fluxul constant este asigurat de un magnet permanent. În poziția centrală a armăturii, fluxul magnetic este nul. Cînd armătura este deplasată în dreapta sau în stînga, fluxul care apare induce o tensiune în bobină și această tensiune este apoi culeasă și aplicată amplificatorului.

La dozele electomagneticice moderne, amortizoarele de cauciuc s-au înlocuit cu amortizoare cu lichid viscos. De asemenea, datorită progresului tehnic, s-a reușit să se confectioneze magneti permanenti de dimensiuni mult mai mici, ceea ce a permis fabricarea unor doze ușoare, adecvate reproducării discurilor moderne de țurăție mică.

In general, doza electromagnetică — numită și cu „reluctanță variabilă“ — are o caracteristică de frecvență care favorizează sunetele joase, cîu excepția unei plaje cuprinse între 3 000—5 000 Hz, unde se observă o creștere datorită rezonanței proprii a echipajului mobil (fig. 22).

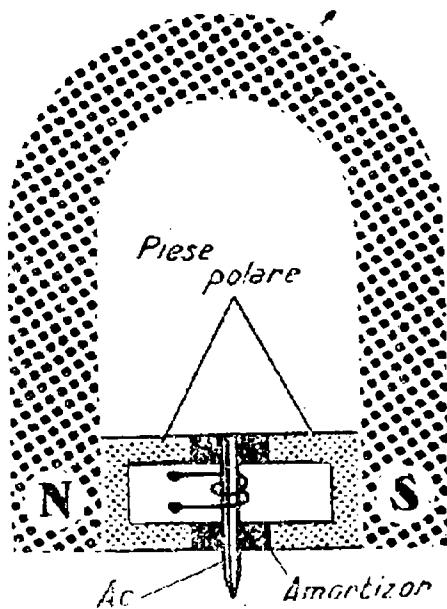


Fig. 21

Doza piezoelectrică cu care sunt echipate brațele de picup curente își bazează funcționarea pe efectul piezoelectric. Cristalul utilizat în zilele noastre este sarea Seignette. În unele construcții se folosește o lamelă din titanat de bariu. În primul caz, această doză se mai denumește și *doză cu cristal*, în al doilea caz *doză ceramică*.

La acest tip de doză (fig. 23), acul este cuplat cu elementul piezoelectric. Tensiunea alternativă generată de element este proporțională cu deplasarea acului.

Caracteristica de frecvență a unei doze piezoelectrice defavorizează suntelele joase (fig. 24). Impedanța electrică a unei astfel de doze este ridicată, din această cauză ea trebuie conectată la un amplificator având o impedanță de intrare de cel puțin 500 Kohmi.

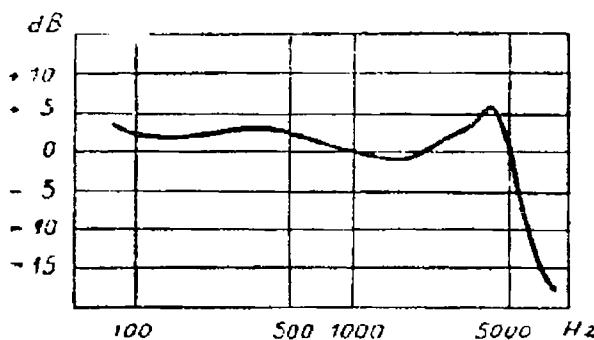


Fig. 22

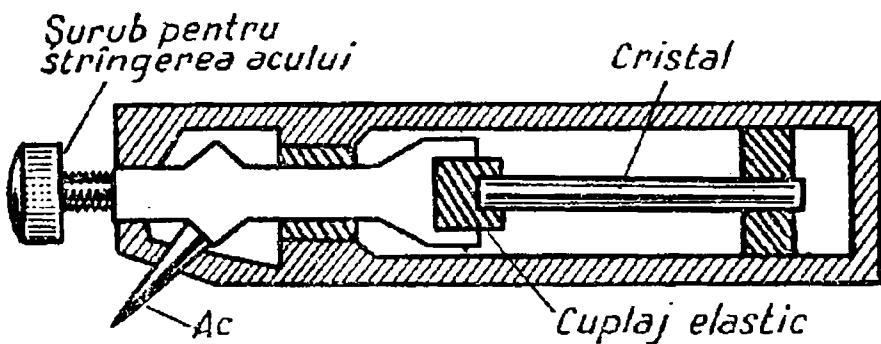


Fig. 23

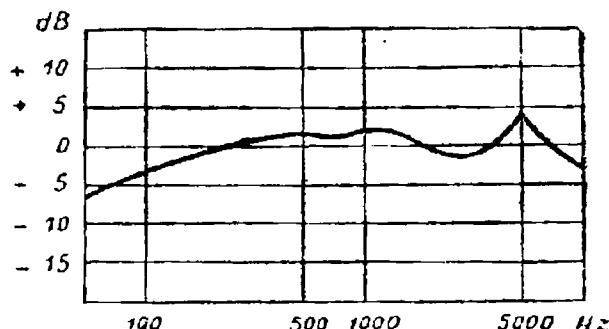


Fig. 24

Acum tip de doză nu poate asigura o redare tot aşa de bună a frecvențelor înalte ca și o doză magnetică modernă, pe de altă parte însă are o greutate proprie redusă și ca atare permite redarea discurilor cu sănțuri fine (micro). Doza piezoelectrică se folosește pe scară largă în instalațiile casnice.

Ne vom opri aici cu descrierea diferitelor sisteme de doze de redare, întrucât celelalte tipuri existente nu sunt în general la îndemâna unui amator. Printre acestea se numără: doza electrodinamică, doza electrostatică, doza electronică etc.

Indiferent de construcție și sistem, o doză de redare va fi cu atât mai bună cu cât va putea reda o gamă mai largă de frecvențe, cu cât va avea distorsiuni mai mici și cu cât va fi mai lipsită de rezonanțe proprii în cuprinsul gamei de audiofrecvență. În afară de aceasta, doza trebuie să uzeze la minimum posibil discurile și acele și să aibă un zgomot propriu cât mai redus (în cazul celor cu cristal).

MAGNETOFONUL

Puțini sunt, desigur, acei „audioamatori“ care nu cunosc principiul de funcționare al înregistrării și redării magnetice a sunetului. Pentru acestia, vom trece pe scurt în revistă funcționarea magnetofonului.

Să presupunem că în fața polilor unui electromagnet se deplasează un fir de oțel. Alimentând electromagnetul cu un curent electric de audiofrecvență, firul de oțel se va magnetiza. Această magnetizare nu este uniformă, întrucât nici curentul electric care alimentează electromagnetul nu are amplitudinea și frecvența uniforme. Un electromagnet de acest fel servește la înregistrarea sunetului și poartă numele de „cap de înregistrare“.

Dacă firul de oțel, magnetizat după procedeul arătat mai sus, se deplasează în fața polilor unui alt electromagnet, în înfășurarea acestuia se va induce o forță electromotoare și la capetele înfășurării va apărea o tensiune de audiofrecvență. Un electromagnet de acest fel servește la redarea sunetelor și se numește „cap de redare“.

Pentru a anula sau „șterge“ o înregistrare de pe bandă, există două cai. Prima cale este aceea de a supune firul acțiunii unui cîmp magnetic continuu. A doua cale, folosită în toate magnetofoanele cu excepția unor modele portabile speciale, este de a supune firul acțiunii unui electromagnet alimentat cu curent alternativ de frecvență ultrasonoră (25—100 KHz). Un astfel de electromagnet se numește „cap de ștergere“.

În zilele noastre, firul de oțel, numit „purtător de sunet“, este înlocuit de banda magnetică. Aceasta este formată dintr-un suport de acetat de celuloză sau clorură de polivinil, pe care se aplică o emulsie de oxid de fier înglobat într-o soluție sintetică.

În cele mai multe din magnetofoanele pentru uz casnic, funcțiile de înregistrare și redare sunt îndeplinite de un singur cap magnetic, numit „cap universal“.

Magnetofoanele pentru uz casnic, de proveniență industrială, se împart în două categorii principale: magnetofoane cu 2 piste și magnetofoane cu 4 piste. Cele cu 2 piste permit înregistrări și redări monoфонice, prin dubla utilizare a benzii. Cele cu 4 piste, permit înregistrări și redări monoфонice prin cuadru-

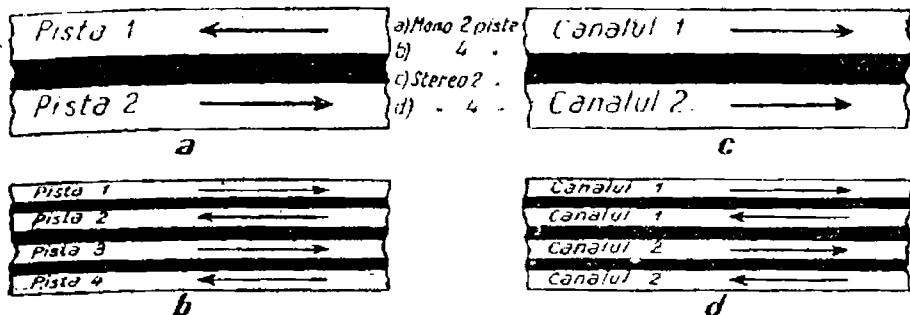


Fig. 25

pla utilizare a purtătorului de sunet sau înregistrări și redări stereofonice prin dubla utilizare a benzii. Unele magnetofoane cu 4 piste dă posibilitatea redării benzilor stereofonice preînregistrate, dar nu permit înregistrarea stereofonică, având o parte electrică mai simplă.

Modul în care se face utilizarea pistelor, în toate cazurile, este arătat în figura 25.

Caracteristicile principale ale unui magnetofon sunt următoarele: viteza de deplasare a benzii; numărul pistelor de înregistrare; viteza de bobinare rapidă; lărgimea gamei de audios frecvență; zgomotul de fond; variația de viteză; puterea de ieșire; greutatea.

Viteza cea mai avantajoasă de deplasare a benzii este cea de 9,5 cm/s. Aceasta permite o îmbinare a considerențelor calitative cu cele de ordin economic. Într-adevăr, la această viteză, cu benzi de bună calitate, se poate obține o redare care satisface cerințele tehnicii de înaltă fidelitate și în același timp consumul de bandă este redus. Unele magnetofoane pot avea două, trei și chiar patru vîțze diferite, prin comutare electrică sau mecanică.

Numărul pistelor de înregistrare este important. Un magnetofon cu 4 pistă, folosit pentru înregistrări monofonice, reduce consumul de bandă la jumătate. Este drept însă că înregistrarea pe 1/4 de bandă are o influență negativă asupra calității sunetului. Totuși, capetele moderne reduc acest neajuns la un minimum neglijabil. Pentru a clarifica lucrurile, vom

alege totdeauna un magnetofon cu 4 piste atunci cînd ne interesează și înregistrările stereofonice și unul cu 2 piste atunci cînd ne interesează doar cele monofonice și dorim să obținem calitate maximă.

Viteza de bobinare rapidă — înainte sau înapoi — este în general de 20 de ori mai mare decît viteza normală de deplasare a benzii. Desigur că un magnetofon care are o viteză mai mare la „repede înainte“ sau „repede înapoi“ este preferabil, cu condiția ca prin aceasta banda să nu fie supusă unor solicitări mecanice nepermise.

Lărgirea gamei de sunete reproduse este una din calitățile cele mai importante ale unui magnetofon. Un aparat bun, folosit la viteza de 9,5 cm/s, va trebui să aibă o gamă de frecvențe de cel puțin 50—12 000 Hz \pm 3 dB, utilizând ca purtător de sunet tipul de bandă recomandat de fabricant.

Zgomotul de fond al unui magnetofon provine în parte de la capul de redare care captează, prin inducție, radiațiile rețelei de distribuție de 50 Hz, precum și ale motorului și transformatorului de alimentare și în parte de la „suflul“ priinului tub preamplificator. Un aparat de calitate bună trebuie să aibă un zgomot de fond mai mic de —45 dB.

Variația de viteză se exprimă în procente față de viteza nominală și ca nu trebuie să depășească valoarea de 0,5%. Magnetofoanele mai bune nu prezintă o variație de viteză mai mare de 0,3%.

Puterea de ieșire este importantă doar în măsura în care auditiile urmează să fie făcute cu difuzeoarele proprii ale magnetofonului sau cu difuzeoare exterioare, conectate direct la acesta. În acest caz, o putere de ieșire de minimum 3 wati este de dorit. Amatori mai pretențioși utilizează, însă, pentru auditi, un amplificator separat de înaltă fidelitate, care este ataçat cu un semnal de audiofrecvență cules la ieșirea ultimului etaj amplificator de tensiune al magnetofonului.

Sunetele înregistrate pe pista sonoră a unui film cinematografic se redau cu ajutorul unei celule fotoelectricice. O astfel de celulă se compune din doi electrozi: un catod și un anod, acesta din urmă fiind alimentat de la o sursă de tensiune pozitivă de cca

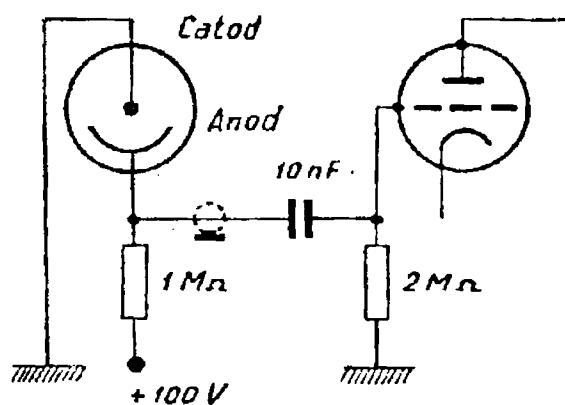


Fig. 26

100 V, în funcție de tipul celulei. Curentul produs de celula fotoelectrică depinde direct de cantitatea de lumină care ajunge la ea, iar aceasta, la rândul ei, este în funcție de transparența pistei sonore a filmului.

În figura 26 este arătată schema electrică a unui dispozitiv de redare optică a sunetului. Tensiunea alternativă de audiofrecvență apare la capetele rezistenței de 1 megohm. Prin condensatorul de cuplaj de 50 nF, această tensiune este aplicată grilei de comandă a tubului preamplificator T, iar aceasta din urmă este legată la masă printr-o rezistență de 4,7 megohmi. Întrucât celula prezintă o impedanță ridicată, cablul de legătură dintre aceasta și grila tubului se ecranează în mod obligatoriu.

Redarea optică a sunetului prezintă o caracteristică de frecvență liniară pînă la cca. 2 000 Hz (fig. 27). Cu ajutorul unor elemente de corecție, ea poate fi extinsă pînă la 7 000—8 000 Hz.

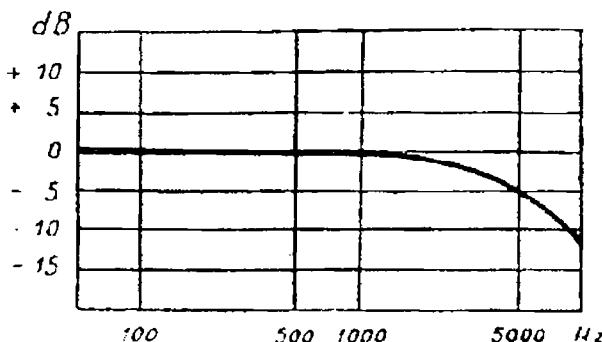


Fig. 27

PREAMPLIFICATORUL ȘI AMPLIFICATORUL

Sursele de semnal examineate pînă în prezent generiază tensiuni mici, de ordinul zecilor sau sutelor de milivolti, iar în unele cazuri chiar mai puțin. Pentru ca aceste semnale să poată acționa unul sau mai multe difuzeoare, este necesar ca amplitudinea lor să fie mărită, cu alte cuvinte ele să fie *amplificate*. Dar aceasta nu este suficient. Într-adevăr, difuzorul este un consumator de putere și ca atare etajul final ce atacă difuzorul va trebui să fie capabil să debiteze și puterea necesară în acest scop.

În general, o instalație de amplificare poate fi împărțită în trei părți distințe: preamplificatorul de tensiune, amplificatorul de tensiune și amplificatorul final de putere.

Preamplificatorul de tensiune poate fi construit pe un șasiu separat sau pe același șasiu cu restul instalației. La instalațiile mai pretențioase, precum și la cele de puteri mai mari, este recomandabilă realizarea unui preamplificator sub forma unei unități independente.

În cele mai multe cazuri, preamplificatorul mai cuprinde și elementele de corecție --- filtre și egalizoare --- necesare unei reproduceri de înaltă calitate și care compensă distorsiunile de frecvență ale diferitelor surse de semnal, aşa cum s-a arătat mai înainte. Din

această cauză, de multe ori preamplificatorul mai poartă și denumirea de „preamplificator-egalizor”.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de aparat sunt următoarele :

a — să permită conectarea la intrare a diferitelor surse de semnal, prezentând pentru fiecare o impedanță adecuată ;

b — să permită mixajul acestor semnale, după necesitate ;

c — să fie prevăzut cu elemente de corecție necesare pentru fiecare intrare în parte, astfel ca la ieșirea din preamplificator semnalul să aibă o caracteristică de frecvență cît mai lineară ;

d — să asigure o amplificare corespunzătoare pentru fiecare sursă de semnal, astfel ca la ieșire să se obțină o tensiune de audiofrecvență de cca. 0,1—1 volt.

Condițiile de mai sus vor trebui satisfăcute doar în măsura cerințelor amatorului și corespunzător cu numărul surselor de semnal disponibile.

Amplificatorul de tensiune cuprinde etajele de amplificare dintre preamplificator și etajul final de putere. În acestea se înglobează — în cazul etajelor finale în contratimp — și etajul de defazare.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească amplificatorul de tensiune sunt următoarele :

a — să asigure o amplificare uniformă a tuturor frecvențelor cuprinse în gama audibilă ;

b — să introducă distorsiuni nelineare cît mai mici ;

c — să asigure o amplificare suficient de mare pentru a obține la ieșire o tensiune alternativă de audiofrecvență corespunzătoare necesităților tubului (tuburilor) finale de putere.

Amplificatorul final de putere poate cuprinde unul, două sau mai multe tuburi triode sau pentode. Amatori folosesc etaje simple cu un tub sau etaje în contratimp cu două tuburi pentode. Cu rare excepții, în tehnica modernă, triodele au fost abandonate din considerente economice, întrucât au un randament mai scăzut și totodată necesită o tensiune de atac mai mare. Ele se mai folosesc uneori în etajele finale în contratimp ale amplificatoarelor de putere mică.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească etajul final sunt aceleasi ca și cele enumerate la punctele *a* și *b* din paragraful precedent. O importanță deosebit de mare în această privință o are transformatorul de ieșire care trebuie să introducă distorsiuni cât mai mici și trebuie să asigure o adaptare corectă a tubului (tuburilor) cu difuzoarele folosite.

DIFUZORUL

Difuzorul nu este altceva decât un emițător acustic care transformă puterea electrică în unde acustice. Orice difuzor este compus dintr-un sistem mobil care transformă oscilațiile electrice în vibrații mecanice și o membrană care, sub acțiunea sistemului mobil, emite unde acustice în aerul înconjurător.

Difuzoarele moderne folosesc principiul electrodynamic pentru transformarea puterii electrice în energie mecanică. Acest principiu permite obținerea unor vibrații de amplitudine mare fără distorsiuni prea mari și are o funcționare stabilă.

Sistemul mobil al unui difuzor de acest tip cuprinde o bobină mobilă (fig. 28) care se mișcă în întreafărul unui magnet permanent.

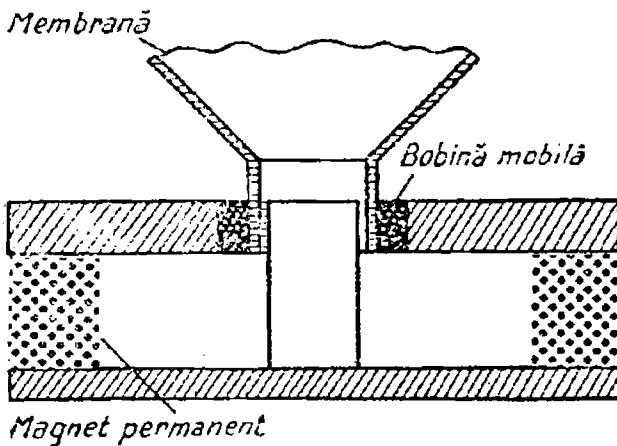


Fig. 28

Difuzoarele mari asigură o mai bună reproducere a frecvențelor joase decât cele mici. Pe de altă parte, difuzoarele mari reproduc mai puțin bine frecvențele acute, din cauza masei sistemului mobil. Din această cauză, pentru a se putea ajunge la o redare completă a întregului spectru de sunete, utilizarea mai multor difuzoare este inevitabilă.

Instalațiile de înaltă fidelitate folosesc filtre care împart gama de audiofrecvență în două sau trei subgame. Fiecare din aceste subgame alimentează un difuzor (sau un ansamblu de difuzoare) adecuat. Avantajele acestei metode sunt următoarele:

a — fiecare difuzor, nefiind destinat decât reproducерii unei benzi de frecvențe audio înguste, poate avea un randament mai ridicat;

b — frecvențele înalte nu mai sunt modulate prin deplasarea sistemului mobil la frecvențe joase, deci distorsiunile de intermodulație sunt suprimate.

In afara de difuzoarele electrodinamice cu magnet permanent sau cu bobină de excitație, în radioreceptoarele moderne se mai pot întîlni difuzoare piezoelectrice și difuzoare electrostatice (condensator). Acestea din urmă se utilizează îndeosebi pentru redarea frecvențelor acute.

Construcția practică a unei cutii tip „bas-reflex”, pentru diferite mărimi de difuzoare, este dată în ultimul capitol al acestui volum.

CONSTRUCȚIA PREAMPLIFICATOARELOR DE AUDIOFRECVENTĂ

In cele ce urmăiază vom descrie funcționarea și modul de realizare practică a unui număr de scheme de preamplificatoare cu tuburi și tranzistoare. Amatorul va studia toate montajele descrise și va trece la construcția celui care se încadrează cel mai bine în cerințele sale. Preamplificatoarele descrise sunt concepute ca unități independente. În general ele vor putea fi însă montate împreună cu amplificatorul. În ceea ce privește alimentarea lor, aceasta se va putea face dintr-un redresor separat sau se va putea lăua de la redresorul amplificatorului sau radioreceptorului cu care respectivul preamplificator va lucra.

UN PREAMPLIFICATOR CU UN TUB

In figura 29 este prezentată schema electrică de principiu a unui preamplificator care folosește tubul pentodă tip EF86. Acest tub are proprietăți deosebite de bune pentru a fi folosit la amplificarea semnalelor mici, el având o construcție antiînciroponică și un zgomot de fond (suflu) redus.

Examinînd schema, observăm că preamplificatorul este prevăzut cu două intrări: o intrare de impedanță mare și o intrare de impedanță mică. Prima va putea servi, de exemplu, la adaptarea unui microfon sau al unui picup piezoelectric, iar cea de a doua la adap-

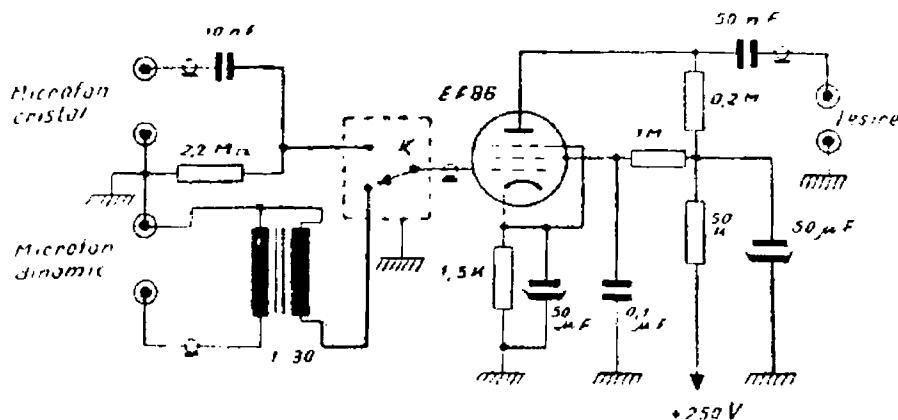


Fig. 29

tarea unui microfon dinamic, care nu are montat în el un transformator special ridicător de impedanță, sau a unei chitare electrice prevăzute cu o doză electromagnetică. Comutarea de la o intrare la alta se va face cu ajutorul unui comutator simplu cu două poziții. Negativarea tubului se face automat prin rezistență de catod de 1 500 ohmi, decuplată la masă prin condensatorul electrolitic de 50 MF.

Pentru a asigura o amplificare lipsită de zgomot de rețea (brum), tensiunea anodică este filtrată suplimentar prin grupul format de rezistență de 50 Kohmi și condensatorul electrolitic de 50 MF.

Un astfel de preamplificator are un factor de amplificare de cca. 150. Aceasta înseamnă că un semnal de 5 mV va fi mărit pînă la valoarea de cca. 0,7—0,8 V, ceea ce este suficient pentru a ataca bornele de P.U. ale unui radioreceptor de tip mai vechi sau cu sensibilitate mică la intrarea în etajele de audiofreqvență.

Caracteristica de frecvență a acestui montaj este lineară între 40—15 000 Hz. Pentru aceasta amatorul va respecta însă în mod obligatoriu valorile condensatoarelor trecute pe schemă. O capacitate mai mică a condensatorului de decuplaj a ecranului sau a catodului va atrage după sine o înrăutățire a amplificării la frecvențe joase.

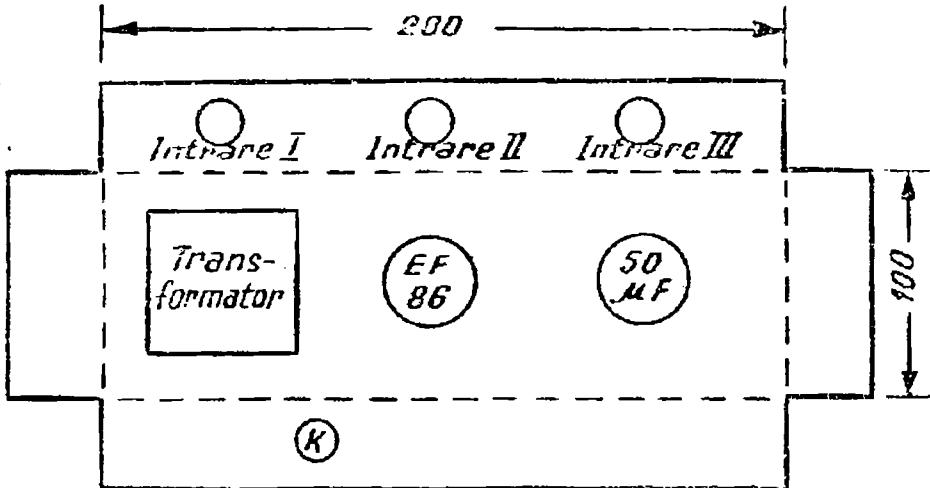


Fig. 30

Toate piesele componente vor fi montate pe un șasiu avînd dimensiunile 100×200 mm. Punctul de legare la masă al condensatorului de 50 MF va fi ales drept punct de masă comun pentru toate celelalte piese.

La intrare s-au utilizat mufe-mamă standardizate, cu 3 conțacete. În lipsă se vor putea folosi bucșe radio obișnuite. Legătura „caldă“ de la mufă sau bucșă la grila tubului, se va executa din cablu de conexiune ecranat și va fi pe cât se poate de scurtă. Aceasta din cauză că astfel de conexiuni au o capacitate proprie de cca. $150 - 200$ pF/mtru și ca atare ele reprezintă o capacitate în paralel cu grila tubului. Această capacitate — cînd devine prea mare — introduce o atenuare apreciabilă a frecvențelor înalte și influențează defavorabil curba de răspuns a preamplificatorului.

Iesirea acestui preamplificator fiind de înaltă impedanță, el va trebui plasat în imediata apropiere a amplificatorului pe care-l precedă, legătura între cele două aparate trebuind să se facă printr-un cablu ecranat.

Tensiunea de încălzire a filamentului, precum și tensiunea anodică de 250 V., se vor lua de la redresorul existent.

În mod obligator tubul EF86 nu se va monta rigid pe șasiu, ci prin intermediul unor rondele elastice de cauciuc sau material plastic, în vederea prevenirii microfoniei.

Șasiul preamplificatorului se va executa ținând seama de cotele indicate în figura 30.

UN PREAMPLIFICATOR MICROFONIC DE ÎNALTA FIDELITATE CU DOUĂ TUBURI

Un microfon de calitate superioară necesită un preamplificator de calitate corespunzătoare. Schema din figura 31 îndeplinește condițiile de înaltă fidelitate, în măsură să satisfacă amatorul pretențios, dotat cu ureche muzicală.

Curba de răspuns a acestui preamplificator este lineară de la 30 — 20 000 Hz, cu o abatere mai mică de 2 dB.

Preamplificatorul cuprinde două etaje: un etaj amplificator echipat cu tubul EF40 și un etaj -- reperitor catodic -- echipat cu tubul EC92. Acesta din urmă va putea fi, la nevoie, înlocuit, cu rezultate similare, prin tubul ECC81 (o triodă).

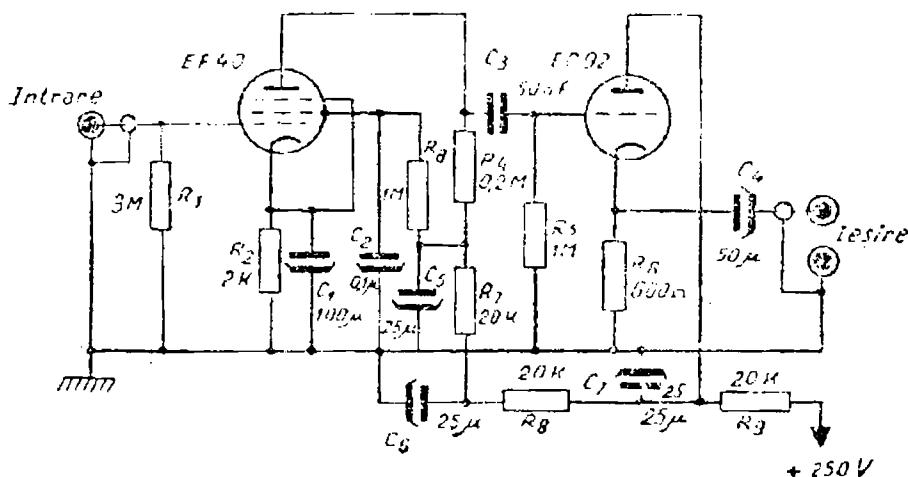


Fig. 31

Aplicînd la intrare o tensiune de 3 mV, vom dispune la ieșire de 0,4 volți, ceea ce este suficient pentru toate cazurile întîlnite în practică. Factorul de amplificare al primului etaj este de cca. 160, iar factorul de amplificare al celui de al doilea etaj este de 0,91. Remarcăm că aceasta din urmă este o valoare subunitară, deci etajul repetor *nu amplifică, ci atenuază* semnalul primit. În schimb, repetorul catodic prezintă o impedanță de ieșire mică, ceea ce permite folosirea unui cablu ecranat lung de mai mulți metri între preamplificator și amplificator, fără a înrăutăți caracteristica de frecvență.

Un filtraj triplu, compus din rezistențele R7, R8, R9 și condensatoarele C5, C6, C7 asigură alimentarea anodică a aparatului cu un curent continuu avînd o componentă alternativă extrem de mică. Pentru a elimina orice posibilitate de zgomot de rețea, filamentul tubului EF40 se încălzește tot cu curent continuu. Acesta se obține prin redresarea cu ajutorul unei punți de semiconductoare, a unei tensiuni alternative de 12,6 V. În multe cazuri această tensiune se poate obține prin legarea în serie a două înfășurări de 6,3 V. Dacă amatorul întîmpină greutăți în procurarea semiconductoarelor sau a condensatoarelor de filtraj de capacitate mare, va renunța la acest sistem de alimentare.

În figura 32 se poate vedea planul șasiului, care se va executa din tablă de aluminiu sau tablă de fier de 1,5 mm grosime.

În figura 33 sunt arătate vederile din față (a) și din spate (b) ale preamplificatorului, iar în figura 34 caracteristica de frecvență a acestuia.

Se recomandă montarea tuturor pieselor mărunte, cum ar fi condensatoare și rezistențe, pe o regletă de pertinax prevăzută cu cose de lipit. Punctele de masă nu se vor lipi întîmplător pe șasiu, ci se va utiliza o sîrmă dezisolată de 1 sau 1,5 mm diametru, care va înconjură șasiul și va avea un capăt lipit la contactul de masă al mufei de intrare (sau la buclea radio respectivă).

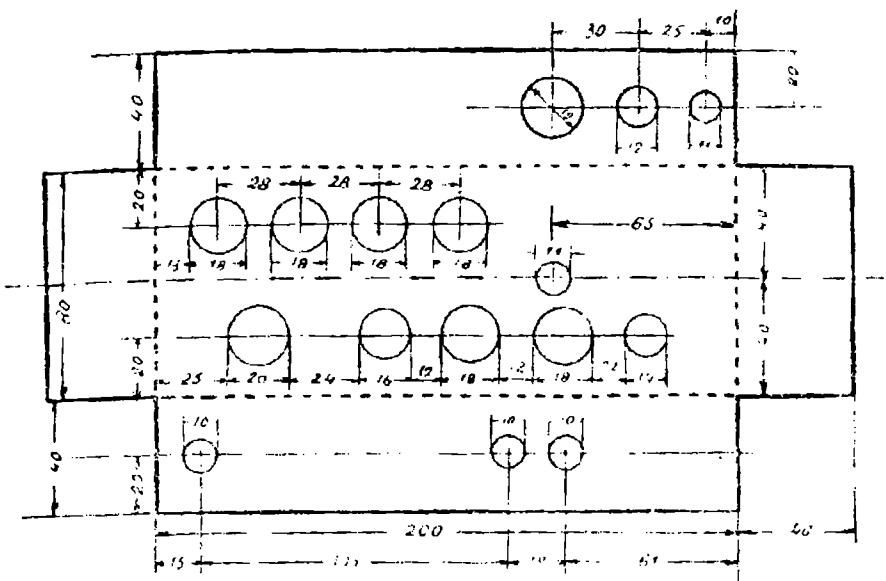


Fig. 32

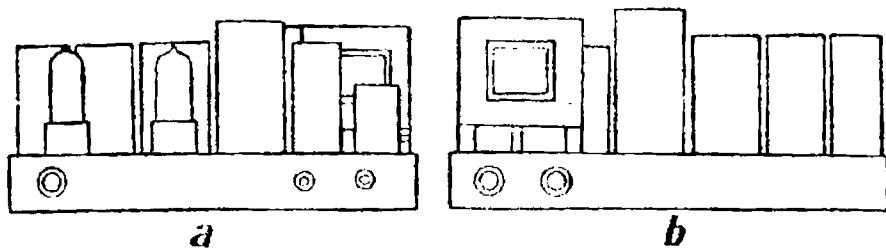


Fig. 33

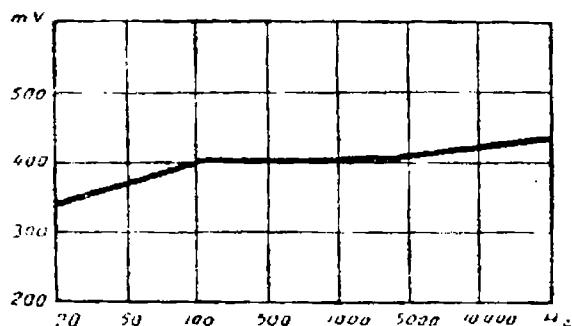


Fig. 34

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 3 Mohm	C 1 — 100MF/6 V
R 2 — 2 Kohm	C 2 — 0,1 MF
R 3 — 1 Mohm	C 3 — 50nF
R 4 — 0,2 Mohm	C 4 — 50 MF/6 V
R 5 — 1 Mohm	C 5 — 25 MF/350 V
R 6 — 600 ohm	C 6 — 25 MF/350 V
R 7 — 20 Kohm	C 7 — 25 MF/350 V
R 8 — 20 Kohm	T 1 — EF 40
R 9 — 20 Kohm	T 2 — EC 92

UN PREAMPLIFICATOR CU DOUA TUBURI

Folosind o dublă triodă, de tipul ECC 85, se poate realiza un etaj preamplificator ca acela prezentat în schema de principiu din figura 35. Acest tip de montaj reunește avantajele triodei cu cele ale pentodei: zgomot mic și amplificare mare. Desigur că pentru aceasta se folosesc două triode, însă ele fiind combinate într-un singur balon, costul rămâne același.

Al doilea tub al preamplificatorului este un transformator electronic de impedanță clasic.

Amplificarea globală a aparatului este de aproximativ 170. La intrare se poate conecta orice tip de microfon. În cazul folosirii unui microfon dinamic, acesta va trebui să fie prevăzut cu transformatorul său de adaptare.

Caracteristica de frecvență a preamplificatorului este foarte bună, fiind cuprinsă între 50 — 20 000 Hz, cu o neuniformitate de maximum 1 dB.

În cazul în care filamentul tubului ECC 85 se încalzește cu curent continuu, raportul semnal-zgomot al acestui preamplificator atinge valoarea de — 60 dB, ceea ce înseamnă că la un nivel al semnalului de ieșire de 1 volt corespunde un nivel de zgomot de 1 mV (raport de tensiuni: 1/1 000).

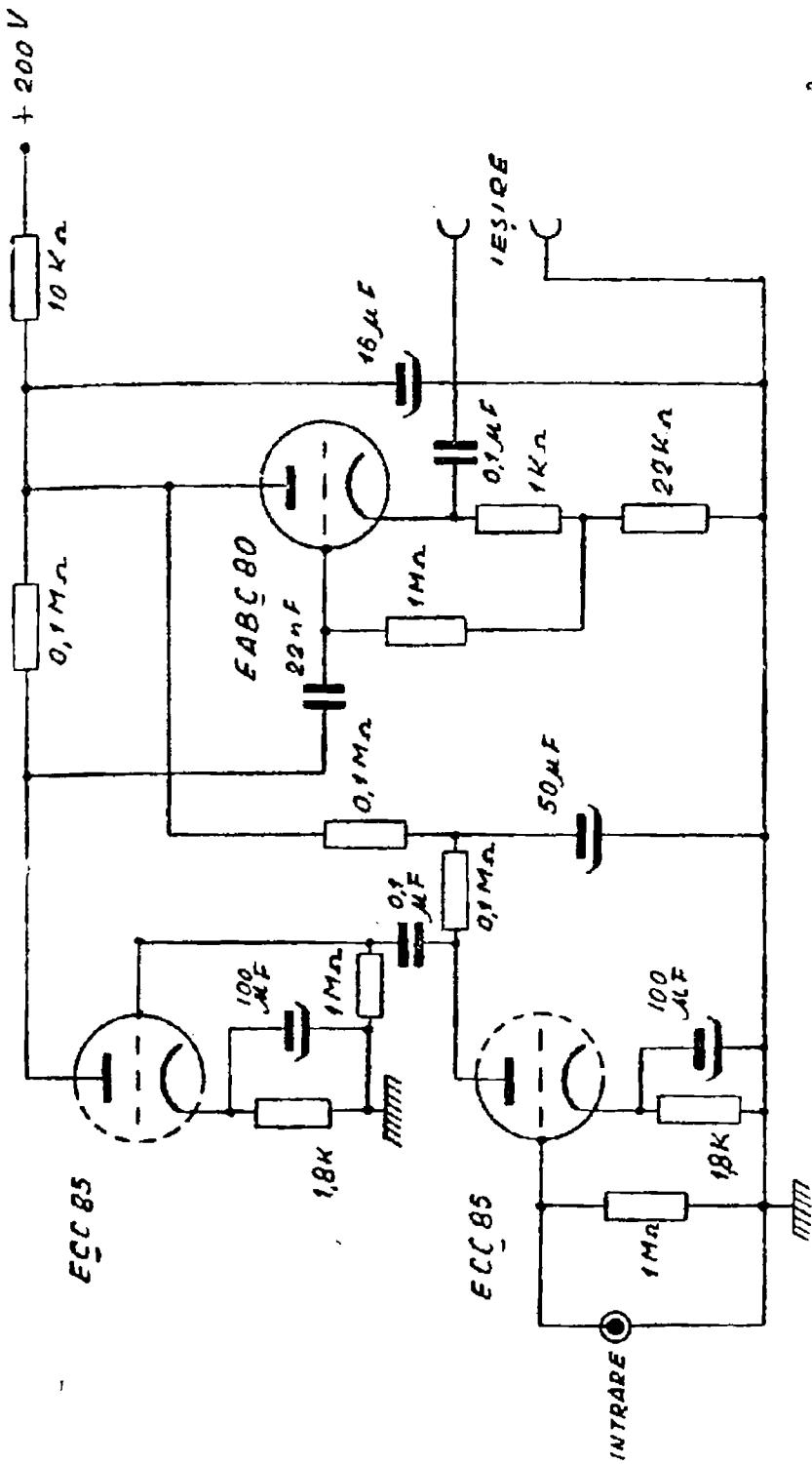


Fig. 35

Impedanța de ieșire este de 200 ohmi și ca atare se poate folosi pentru efectuarea legăturii cu amplificatorul un cablu ecranat de lungime mare sau chiar un cablu bifilar obișnuit.

Alimentarea anodică se va lua de la un redresor existent, consumul de curent fiind de ordinul a cîțiva miliamperi.

Tot ansamblul poate fi montat într-o cutie de aluminiu de dimensiuni reduse. Cele 8 rezistențe și cele 5 condensatoare se vor monta pe o regletă de pertinax. Mușa de microfon va constitui punctul general de masă, la care se va lega și șasiul.

UN PREAMPLIFICATOR-EQUALIZOR CU PATRU TUBURI

Pentru audioamatorii avansați, care doresc să obțină maximum de rezultate, indiferent de cost, precum și pentru cei ce se ocupă de înregistrarea sunetului, prezentăm un preamplificator-equalizor perfecționat.

Urmărind schema electrică (fig 36), vedem că acest aparat se compune dintr-un etaj echipat cu tubul EF 86, pentru amplificarea semnalelor foarte mici. Pentru amplificarea semnalelor date de un pi-pip se utilizează o dublă triodă tip ECC 81. În acest etaj găsim și circuitele de egalizare pentru diferite tipuri de discuri. Urmează un etaj de amplificare cu tubul ECC 83, care cuprinde sistemul de control al tonalității, foarte eficace în acest montaj. În sfîrșit, mai vedem încă un tub EF 86, care de această dată este folosit ca repetor catodic, avînd drept scop obținerea unei impedanțe de ieșire joase, pentru motivele arătate anterior.

Primul etaj este clasic, cu excepția faptului că nu se utilizează negativarea automată, catodul tubului fiind conectat la masă. În loc de negativare prin rezistență catodică se folosește o rezistență de grilă

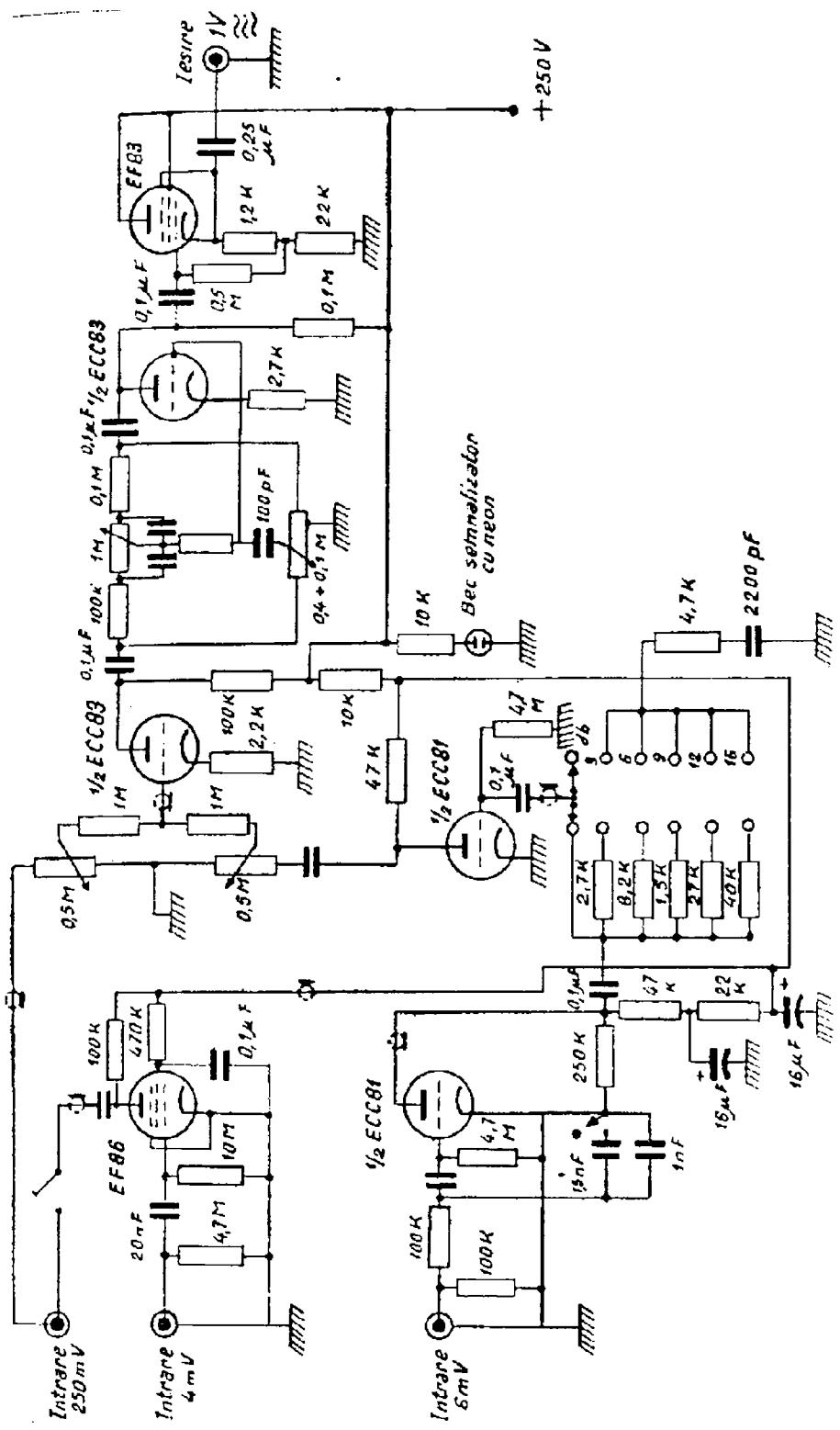


Fig. 36

de valoare foarte mare (10 megohmi), negativarea făcîndu-se în acest caz datorită căderii de tensiune provocate de curentul de grilă. Amplificarea acestui etaj este de aproximativ 90. Un potențiometru separat reglează nivelul semnalului aplicat la intrarea tubului EF 86.

Preamplificatorul „fono“, la care se poate conecta o doză de redare magnetică sau piezoelectrică, utilizează tubul ECC 81, cuprins în două triode. Amplificarea globală a acestui etaj este de aproximativ 70, din cauza atenuării introduse de circuitele de egalizare. Ambele triode sunt negativate prin curenti de grilă, catodele respective fiind legate la masă. Prima triodă are o buclă de reacție negativă (de la placă la grilă) cu ajutorul căreia se obține o corecție a frecvențelor joase. Întrucât corecția necesară diferă pentru discurile standard și micro, s-a prevăzut un comutator cu două poziții în acest scop. În prima poziție ridicarea frecvențelor joase începe la 500 Hz, în cel de-al doilea caz la 1 000 Hz.

Corecția frecvențelor înalte are loc în trepte de cîte 3 dB, la frecvența de 10 000 Hz. În total comutatorul respectiv are 6 poziții și permite o atenuare de maximum 16 dB a frecvențelor acute.

În cele două etaje descrise mai sus, se vor folosi exclusiv rezistențe de 0,5 wați, pentru a micsora pe cît posibil zgomotul introdus de acestea.

Un potențiometru separat reglează nivelul preamplificatorului „fono“ și permite, la nevoie, efectuarea unui mixaj cu semnalele provenite de la intrarea de nivel mic.

Între cele două triode ale tubului ECC 83 se află circuitele de control al tonalității. Aceste circuite cuprind două potențiometre, prin reglarea căror se poate obține o atenuare sau o amplificare a frecvențelor înalte (20 000 Hz) sau joase (20 Hz) de ± 20 dB. Lipsa condensatoarelor de negativare (catode nedecuplate) are drept efect o reacție negativă de curent, care îmbunătățește factorul de distorsiuni nelineare al acestui etaj.

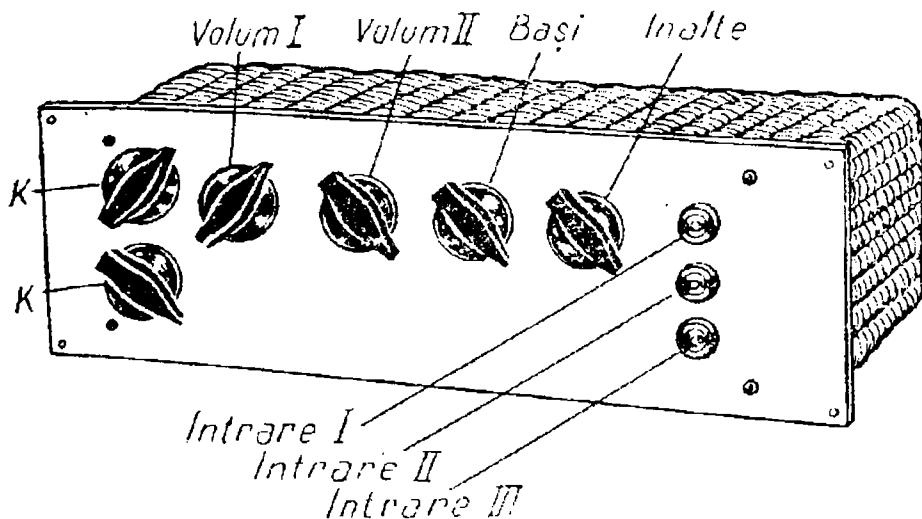


Fig. 37

Ultimul etaj este un repotor catodic clasic și nu necesită comentarii. De menționat că tubul EF 86 este utilizat ca triodă, prin legarea împreună a anodului cu ecranul.

Pentru o tensiune de ieșire de 1 volt, sensibilitatea acestui preamplificator este de 4 mV la bornele „microfon”, de 6 mV la bornele „fono” și de 250 mV la bornele „nivel mare”. Acestea din urmă permit conectarea unui radioreceptor (de la ieșirea diodei).

În figura 37 poate fi văzut aspectul exterior al aparatului.

UN TRANSFORMATOR DE IMPEDANȚĂ ELECTRONIC

Se întâmplă uneori ca amatorul să fie pus în situația de a instala un picup într-o altă încăpere decât aceea în care se află amplificatorul sau radioreceptorul la care urmează să fie conectat. Folosirea unui cablu ecranat prea lung nu este recomandabilă. Într-o astfel de situație, repotorul catodic reprezintă o soluție tehnică corectă.

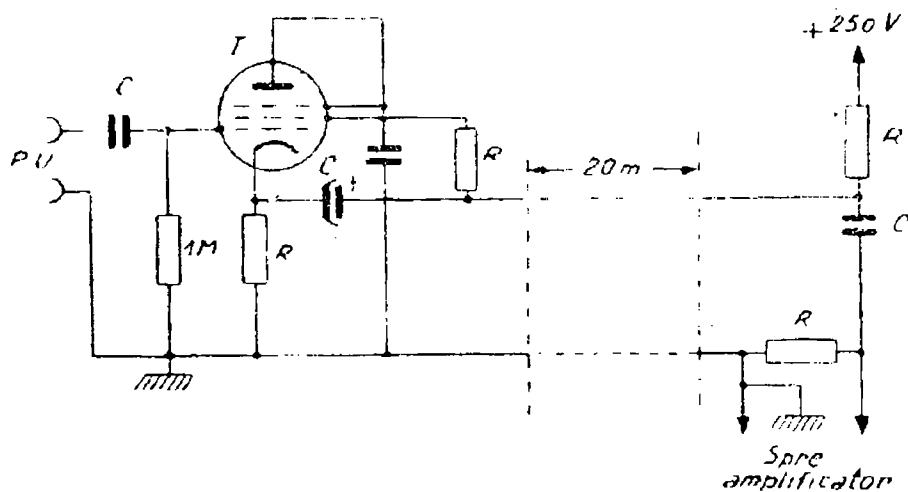


Fig. 38

Schema de principiu a unui astfel de montaj este reprezentată în figura 38. Se poate utiliza orice tub triodă sau pentodă (legată ca triodă). Schema noastră prevede tubul AF 7 și, fără a schimba celelalte valori, în locul lui poate fi folosit tubul EF 6, EF 86 etc. Datorită unui artificiu de montaj, alimentarea anodică a tubului, care se obține de la receptor sau amplificator, este adusă pe aceeași linie ca și tensiunea de audiofreqvență. Cu alte cuvinte este necesară doar folosirea unui conductor bifilar obișnuit. Tensiunea este împiedicată să ajungă la bornele de intrare ale receptorului și la catodul repetorului din cauza prezentei condensatoarelor C_2 și C_4 . Pe de altă parte, tensiunea de audiofreqvență este separată de masă prin rezistențele R_3 și R_4 .

Caracteristica de frecvență a acestui aparat este foarte bună. Folosind un cablu de legătură de maximum 20 metri, se obține o redare aproape uniformă a tuturor frecvențelor cuprinse în gama 40 — 15 000 Hz.

LISTA DE MATERIALE

R_1 — 1 Mohm	C_1 — 20 nF
R_2 — 1 Kohm	C_2 — 8 MF/15 V
R_3 — 50 Kchmi	C_3 — 1 MF
R_4 — 50 Kohmi	C_4 — 20 nF
R_5 — 1 Mohm	

UN PREAMPLIFICATOR DE MICROFON CU UN TRANZISTOR

Cu ajutorul unui singur tranzistor se poate construi un preamplificator microfonic extrem de simplu, al cărui cost reprezintă minimum ce poate fi atins într-un astfel de montaj.

Preamplificatorul, a cărui schemă de principiu poate fi văzută în figura 39, permite amplificarea semnalelor primite de la un microfon dinamic fără transformator incorporat (intrare A) sau de la un microfon cu cristal (intrarea B). Având în vedere dimensiunile sale reduse, întreg ansamblul, compus din cîteva piese, poate fi introdus în cele mai multe cazuri, chiar în carcasa microfonului, de unde va rezulta un zgomot de fond practic inexistent. În cazul în care preamplificatorul va fi montat exterior, cablul de legătură cu microfonul va trebui neapărat să fie ecranat și tresa metalică legată la masă.

Urmărind schema, constatăm că se folosește un montaj cu emiterul la masă. Baza tranzistorului nu este menținută, ca de obicei, la un potențial oarecare (în curent continuu), așa încât lipsesc condensatoarele de decuplaj sau rezistențele necesare în mod obișnuit pentru obținerea unei polarizări sau a unui curent de repaus.

Pentru a asigura preamplificatorului o funcționare lipsită de distorsiuni, va fi necesar să folosim un

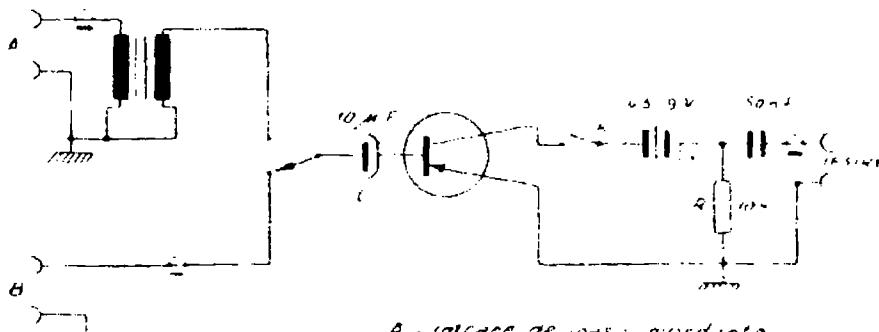


Fig. 39

condensator de cuplaj (C) de calitate foarte bună. Totodată va trebui să experimentăm valoarea rezistenței R. În acest sens, amatorul trebuie să știe că o valoare mai mare a acestei rezistențe va mări amplificarea în dauna stabilității, în funcție de temperatură și invers. Valoarea de 10 Kohmi din schemă reprezintă un compromis acceptabil. Se poate utiliza orice tranzistor de audiofrecvență de tipul „pnp”. Tensiunea de alimentare va fi dată de o baterie și valoarea ei poate fi cuprinsă între 3 — 9 volte.

Se recomandă ca preamplificatorul să nu lucreze la o temperatură ambientă mai mare de 35°C. Pentru a putea compensa distorsiunile care pot apărea ca urmare a uzurii sursei de alimentare sau chiar a tranzistorului, amatorul va putea înlocui rezistența R cu o rezistență de 5 Kohmi legată în serie cu o rezistență variabilă de 10 Kohmi.

UN PREAMPLIFICATOR CU DOUĂ TRANZISTOARE

Scopul acestui preamplificator este în primul rînd acela de a permite adaptarea la intrarea de impedanță mare a unui magnetofon sau a unui microfon dinamic de calitate superioară. De fapt înlocuirea unui transformator microfonic de adaptare cu un preamplificator de acest fel este avantajoasă și din punct de vedere al raportului semnal-zgomot, fără a pune la socoteală faptul că un transformator de impedanță este greu de realizat în condiții de amator și este în orice caz totdeauna susceptibil de a culege zgomote de rețea nedorite.

Amplificarea dată de acest montaj (fig 40) este suficientă pentru a permite instalarea microfonului departe de sursa sonoră, pentru anumite utilizări speciale (înregistrarea pe bandă de magnetofon a cîrpicitului păsărelelor într-o pădure etc.), preamplifi-

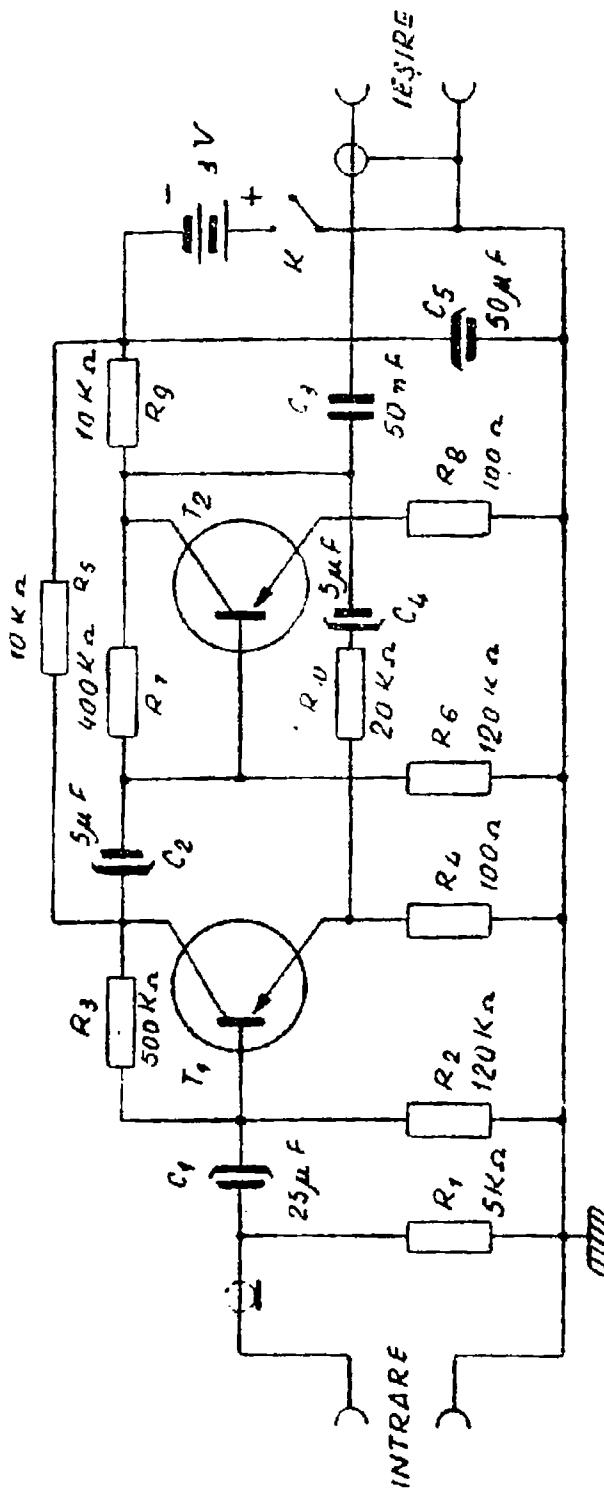


Fig. 40

catorul puțind fi conectat la intrarea „microfon” a oricărui magnetofon portabil alimentat din baterii sau acumulatoare.

În măsura posibilităților, se vor utiliza piese miniatură. Întreg ansamblul poate fi montat într-o cutie de aluminiu având dimensiunile $13 \times 8 \times 4$ cm. Rezistențele, condensatoarele și cele două tranzistoare se vor așeza pe o regletă de pertinex corespunzătoare. Mufele sau buștele pentru intrare și ieșire se vor monta direct pe cutia de aluminiu. În cazul folosirii bușelor, două din acestea vor fi izolate de cutie.

Alimentarea acestui preamplificator va fi asigurată de o baterie având o tensiune de 3 volți.

Pentru T_1 se va utiliza de preferință un tranzistor de radiofreqvență, care are zgomot mai mic. T_2 va putea fi de orice tip, de audiofreqvență.

UN PREAMPLIFICATOR CU TREI TRANZISTOARE

Schema de principiu din figura 41 ilustrează un preamplificator clasic, capabil să atace cu un semnal de amplitudine suficient de mare — cca. 2 volți — orice amplificator de audiofreqvență standard, cu tuburi. Amplificarea de tensiune a acestui aparat este de aproximativ 50, iar nivelul maxim de tensiune admis la bornele de intrare — fără a supraîncărca primul etaj — este de cel mult 50 mV. Reiese de aici că preamplificatorul poate fi atacat de orice tip de microfon de joasă impedanță sau de o doză de redare magnetică.

Fiecare etaj al preamplificatorului este stabilizat prin utilizarea unor rezistențe (R_6 , R_{10} , R_{15}) în circuitul emiterului și al unei reacții în curent continuu de la colector la bază.

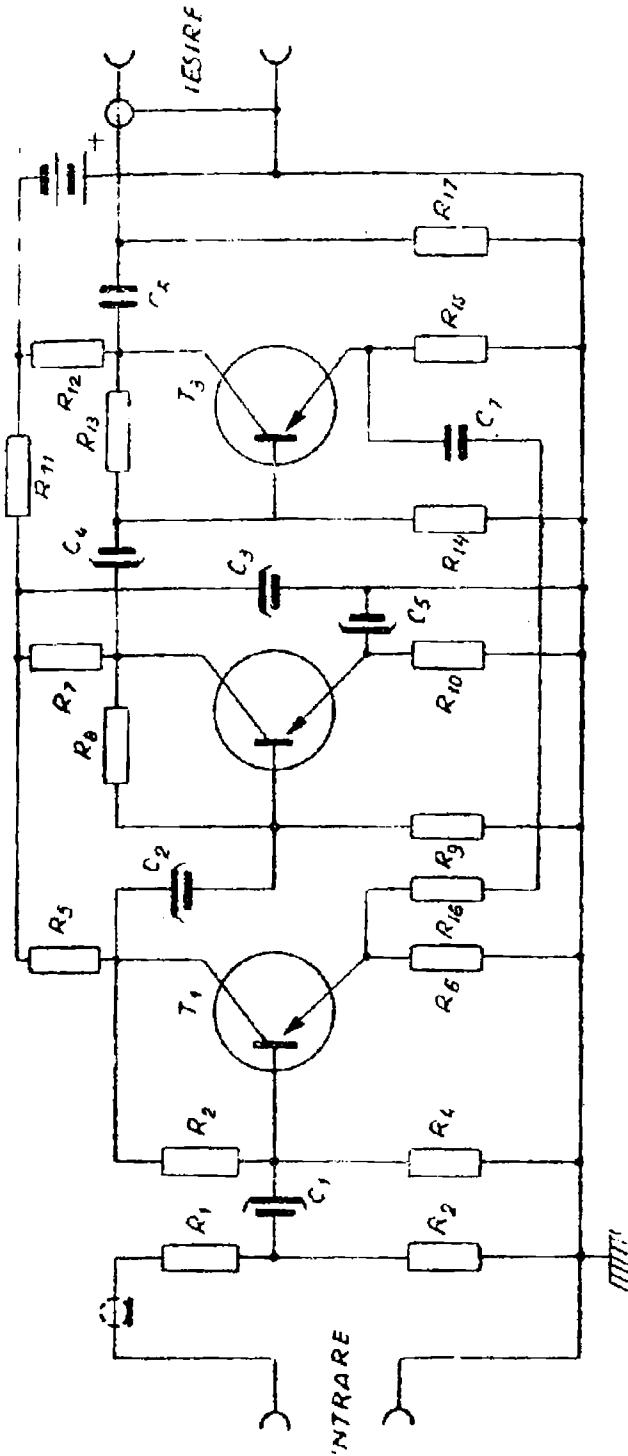


Fig. 41

Primul tranzistor are emiterul nedecuplat. Astfel ia naștere o reacție negativă de curent (întocmai ca în cazul unui catod nedecuplat la un tub electronic), care mărește impedanța de intrare a tranzistorului.

Al doilea tranzistor are emiterul decuplat, pentru a se obține în acest etaj amplificarea maximă posibilă.

Emiterul celui de al treilea tranzistor este tot nedecuplat și de la acest punct pleacă o linie de reacție negativă selectivă (dependentă de frecvență) la emiterul primului tranzistor. Datorită acesteia se obține o corecție a frecvențelor joase de cca. 18 dB la frecvența de 40 Hz (15 dB la 80 Hz), absolut necesară în cazul folosirii dozelor de redare magnetice moderne. În cazul folosirii altor surse de semnal, pentru care o astfel de corecție nu este utilă, se va renunța la condensatorul C7, iar rezistența R16 va avea valoarea de 5 Kohmi.

Impedanța de ieșire a ultimului tranzistor este practic egală cu valoarea rezistenței R12, fiind în consecință de 18 Kohmi. Aceasta este o valoare suficient de mică pentru a permite conectarea la bornele de ieșire a unui cablu ecranat de 4 - 5 metri lungime.

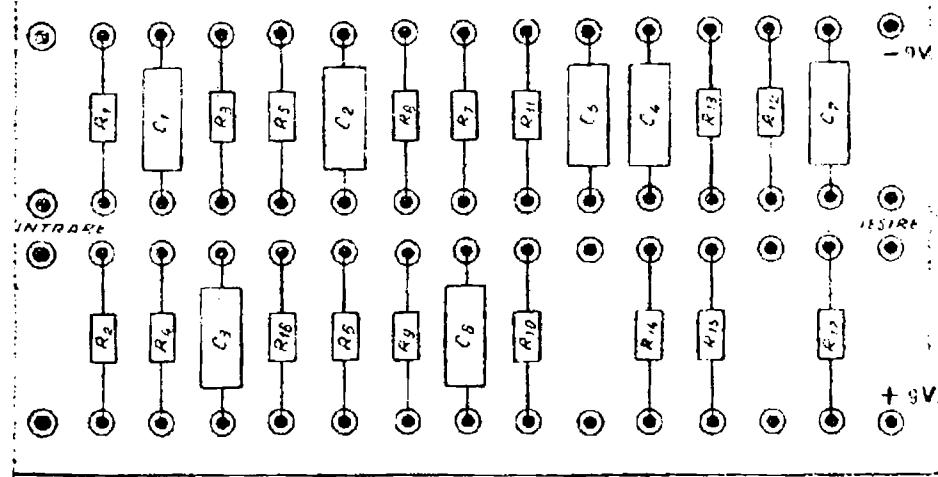


Fig. 42

In cazul în care acest preamplificator urmează să fie folosit cu un amplificator echipat tot cu tranzistoare, capacitatea condensatorului C8 va fi mărită la 3 MF.

Toate piesele componente ale acestui preamplificator se vor monta pe o regletă, conform figurii 42.

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 3300 ohmi	R 13 — 470 Kohmi
R 2 — 3300 ohmi	R 14 — 27 Kohmi
R 3 — 470 Kohmi	R 15 — 1 Kohm
R 4 — 47 Kohmi	R 16 — 1,5 Kohmi
R 5 — 33 Kohmi	R 17 — 1 Megohm
R 6 — 1500 ohmi	C 1 — 10 MF
R 7 — 30 Kohmi	C 2 — 10 MF
R 8 — 270 Kohmi	C 3 — 100 MF
R 9 — 15 Kohmi	C 4 — 10 MF
R 10 — 1 Kohm	C 5 — 50 MF
R 11 — 1,5 Kohmi	C 6 — 0,05 MF
R 12 — 18 Kohmi	C 7 — 0,05 MF
T 1, T 2, T 3 — tranzistoare de A.F.	

PREAMPLIFICATOR-CORECTOR CU TREI TRANZISTOARE

In cele ce urmează vom descrie un preamplificator-corector echipat cu trei tranzistoare, destinat amatorilor cu pretenții mai mari. Curba de răspuns a acestui preamplificator acoperă gama 30—1500 Hz, cu o neuniformitate de maxim 2 dB și cu distorsiuni sub 2%. Pe o sarcină de 2000 ohmi, tensiunea alternativă de ieșire este de aproximativ 1 volt, presupunând că aparatul se alimentează de la o baterie sau acumulator de 9 volți.

La intrarea primului tranzistor poate fi conectat un microfon dinamic sau o doză magnetică, deci dis-

pozitive de impedanță mică. Pentru a putea folosi un microfon piezoelectric, ar trebui folosit un transformator de impedanță electronic, de tipul celui descris anterior (fig. 38). O doză de redare piezoelectrică poate fi însă adaptată direct, cu condiția ca în serie cu borna „caldă“ de intrare, să se conecteze o rezistență de 100 Kohmi. Această rezistență va forma împreună cu cele din circuitele tranzistorului un divizor de tensiune care va reduce considerabil tensiunea dozei piezoelectrice, și va face ca aceasta să debiteze pe o impedanță suficient de mare pentru ca curba de răspuns să nu fie afectată apreciabil.

Schema de principiu a acestui preamplificator este reprezentată în figura 43. În cazul utilizării unei doze magnetice moderne, valorile rezistențelor R1, R2 și R3 se vor determina după următoarele relații :

$$R1 = 22 \times R2 \quad R2 = 100 \times R3 \quad R3 = L : 5$$

unde L este inducția dozei exprimată în mH. Valorile date în schemă corespund unei doze de 0,5 H.

Pentru a extinde gama de utilizare a acestui aparat, s-a prevăzut o intrare suplimentară, care atacă direct cel de al doilea etaj de preamplificare. Comutarea de la intrarea I la intrarea II se face cu ajutorul comutatorului cu două poziții K. La intrarea II se poate conecta un magnetofon, un radioreceptor (după detectie) etc.

Între ultimele două etaje de amplificare se află un dispozitiv de control al tonalității, care permite reglarea independentă a amplificării sunetelor grave sau acute. Curbele de răspuns ale preamplificatorului pentru pozițiile limită ale potențiometrelor respective sunt ilustrate de diagrama din figura 44. La frecvența de 40 Hz amplificarea maximă — față de 1000 Hz — este de cca. 7 dB, iar atenuarea maximă de — 9 dB. La frecvența de 10 000 Hz amplificarea maximă este tot de 7 dB și atenuarea de — 6 dB.

Alimentarea preamplificatorului va putea fi efectuată de la o baterie de 9 V, de la un acumulator sau

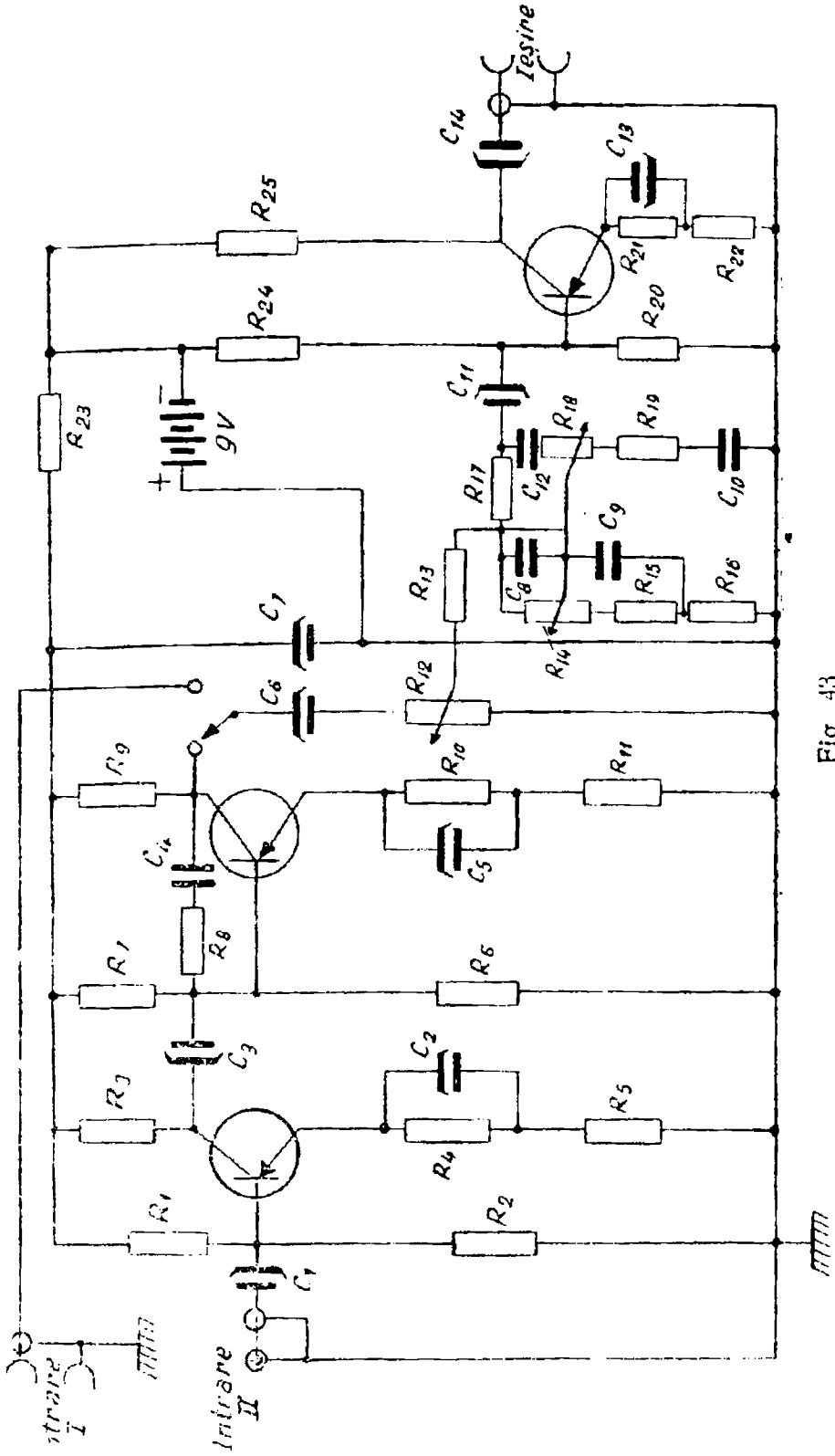


Fig. 43

mm

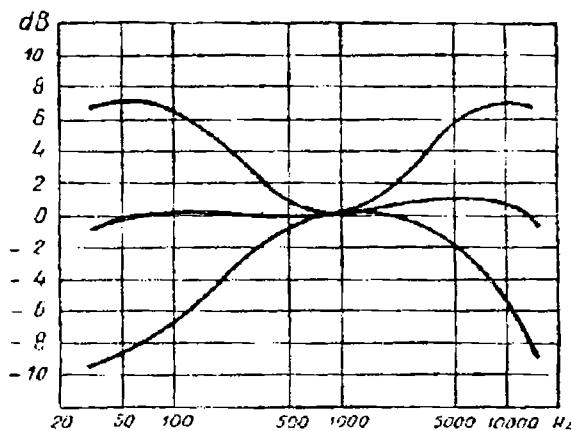


Fig. 44

de la un redresor. Atunci cînd urmează să fie folosit împreună cu un amplificator de putere alimentat din rețea, tensiunea de 9 V se va putea lua chiar de la redresorul amplificatorului.

În schema din figura 45 a este arătat modul de conectare al preamplificatorului la un amplificator cu tuburi, iar în schema din figura 45 b conectarea la un amplificator cu tranzistoare. În cazul cînd amplificatorul este prevăzut cu tuburi, dar preamplificatorul este alimentat din baterie, se va utiliza metoda de conectare din figura 45 b. Rezistența R_s se va dimensiona conform relației:

$$R_s = \frac{U_b}{0,01}$$

unde U_b este tensiunea de alimentare a amplificatorului (la ieșirea din redresor), în volți.

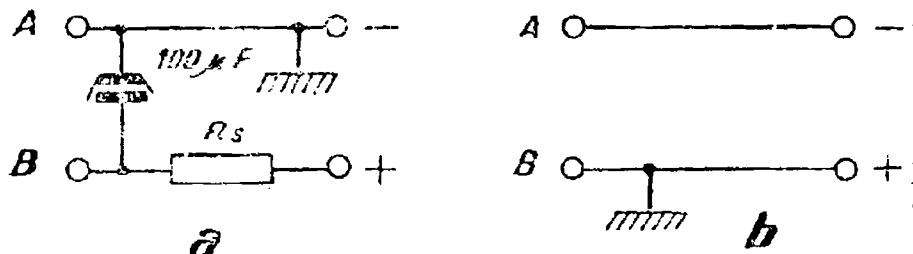


Fig. 45

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 22 Kohm	R 14 — 100 Kohm	C 2 — 200 MF
R 2 — 10 Kohm	R 15 — 10 Kohm	C 3 — 10 MF
R 3 — 100 ohm	R 16 — 4,7 Kohm	C 4 — 20 nF
R 4 — 1 Kohm	R 17 — 22 Kohm	C 5 — 200 MF
R 5 — 100 ohm	R 18 — 10 Kohm	C 6 — 10 MF
R 6 — 10 Kohm	R 19 — 1 Kohm	C 7 — 100 MF
R 7 — 100 Kohm	R 20 — 10 Kohm	C 8 — 10 nF
R 8 — 15 Kohm	R 21 — 1 Kohm	C 9 — 50 MF
R 9 — 6,8 Kohm	R 22 — 47 ohm	C 10 — 15 nF
R 10 — 1 Kohm	R 23 — 1 Kohm	C 11 — 10 MF
R 11 — 101 ohm	R 24 — 47 Kohm	C 12 — 5 nF
R 12 — 50 Kohm	R 25 — 2,7 Kohm	C 13 — 200 MF
R 13 — 33 Kohm	C 1 — 5 MF	C 14 — 10 MF

CONSTRUCȚIA AMPLIFICATOARELOR DE AUDIOFRECVENȚĂ

Amplificatoarele descrise în capitolul de față au o sensibilitate redusă, ce nu depășește 0,5 volți. Aceasta înseamnă că este necesar să se atașeze înaintea lor un preamplificator. Condiția este îndeplinită de oricare din preamplificatoarele din capitolul precedent și ca urmare, se va putea combina, la alegere, oricare preamplificator cu oricare amplificator.

În cazul cînd preamplificatorul este prevăzut cu un sistem de control al tonalității, va fi de preferință cuplat cu un amplificator care nu are un astfel de sistem sau viceversa. O altă alternativă este aceea de a suprima dintr-una din scheme rețeaua respectivă.

Amplificarea semnalelor generate de o doză de redare magnetică de tip vechi sau de o doză piezoelectrică obișnuită, cu cristal, va putea fi efectuată conectînd aceste surse direct la intrarea oricărui amplificator, fără intermediul preamplificatorului. Același procedeu este valabil și în cazul în care sursa de semnal este constituită de un radioreceptor sau un magnetofon. În cazul radioreceptorului, semnalul se va culege de la detecție sau de pe înfășurarea secundară a transformatorului de ieșire (mai puțin recomandabil), iar în cazul magnetofonului de la bornele de ieșire pentru casca de control sau de la mufa standardizată.

UN AMPLIFICATOR SIMPLU CU UN TUB

Cu ajutorul tubului triodă-pentodă finală tip ECL 82, se poate construi un amplificator cu o putere de ieșire de 3 wăți, în măsură să satisfacă, din punct de vedere al volumului sonor, cerințele unei audiții într-o cameră de locuit (de fapt nivelul sonor la care se ascultă de obicei în astfel de cazuri corespunde unei puteri de ordinul 0,5—1 watt).

Aparatul prezentat în figura 46 are două intrări: cea marcată „PU“ servește la adaptarea unei doze de redare cu cristal, rezistențele R1, R2 și condensatorul C1 fiind elemente de corecție pentru frecvențele înalte, iar cea marcată „Radio“ poate fi conectată la ieșirea detectoanelui unui radioreceptor sau la un magnetofon. În cazul utilizării unui preamplificator, acesta se va lega tot la borna „Radio“.

Potențiometrul de volum este prevăzut cu o priză la 300 Kohmi de căpătul „rece“. În cazul în care amatorul nu-și va putea procură un astfel de potențiometru, va face o priză la un potențiometru obișnuit. Acest grup formează un filtru care introduce o corecție a frecvențelor audio înalte și joase la nivele mici de audiție (conform curbelor de egal nivel de tările din figura 4).

Reglajul tonului se face printr-o reacție negativă selectivă (dependentă de frecvență). Cînd cursorul potențiometrului R11 se apropie de anoda pentodei, frecvențele înalte suferă o atenuare datorită efectului de sunlare capacativă între anod și masă (prin C10). Cînd cursorul se apropie de celălalt capăt al cursei sale, circuitul se transformă într-un filtru trece-jos, aşa încît reacția negativă afectează numai frecvențele joase, care sunt astfel atenuate. În poziția centrală a cursorului, timbrul rămîne nealterat.

O rețea suplimentară de reacție negativă selectivă este conectată între secundarul transformatorului

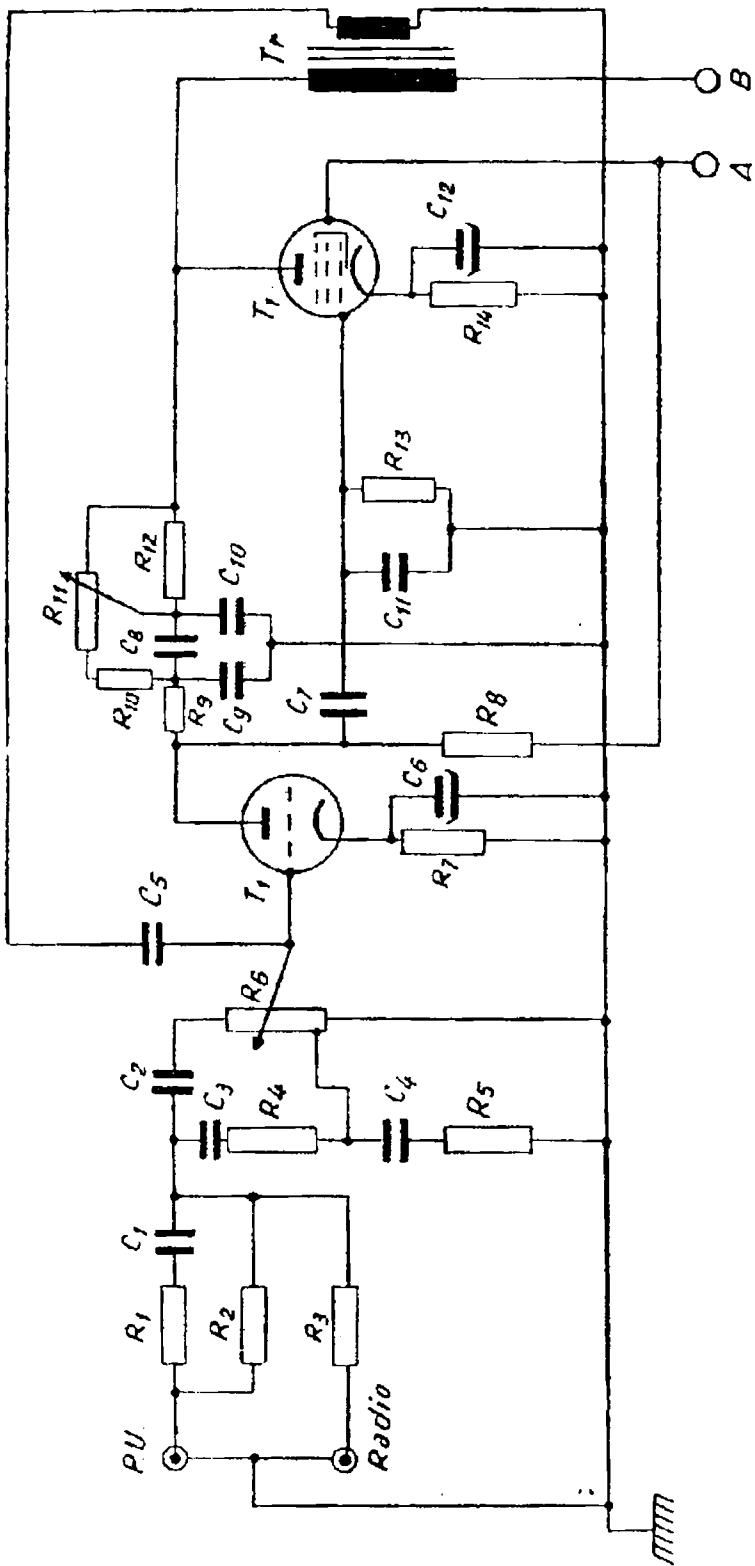


Fig. 46

de ieșire și grila de comandă a triodei, și afectează numai frecvențele audio foarte înalte.

Impedanța de ieșire a pentodei finale este de 4 000 ohmi, deci aceasta va trebui să fie și impedanța primară a transformatorului de ieșire.

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 220 Kohmi	C 1 — 220 pF
R 2 — 270 Kohmi	C 2 — 20 nF
R 3 — 100 Kohmi	C 3 — 100 pF
R 4 — 1 Mohm	C 4 — 5 nF
R 5 — 150 Kohmi	C 5 — 22 pF
R 6 — 1,3 Mohmi	C 6 — 25 MF/15 V
R 7 — 1,5 Kohmi	C 7 — 20 nF
R 8 — 100 Kohmi	C 8 — 1 nF
R 9 — 30 Kohmi	C 9 — 2 nF
R 10 — 220 Kohmi	C 10 — 2 nF
R 11 — 1 Mohm	C 11 — 1 nF
R 12 — 68 Kohmi	C 12 — 50 MF/30 V
R 13 — 470 Kohmi	T — ECL 82
R 14 — 300 ohmi	

UN AMPLIFICATOR ECONOMIC DE 4 WATI

Circuitul unui amplificator, a cărui schemă este mai puțin „clasică”, poate fi văzut în figura 47. Primul tub, tip EF 86, lucrează într-un montaj special, cu tensiunea anodică scăzută și cu tensiunea de ecran luată de la catodul etajului următor. Amplificarea de tensiune a unui astfel de montaj poate atinge o valoare neobișnuit de mare — peste 1 000. Comutatorul K introduce în paralel cu intrarea tubului EF 86 o capacitate de 500 pF, utilă în cazul în care o amplificare prea mare a frecvențelor acute este nedorită. O variație continuă a tonului este asigurată de potențiometrul R 2. Se poate observa că rezistența de grilă a tubului EF 86 are o valoare

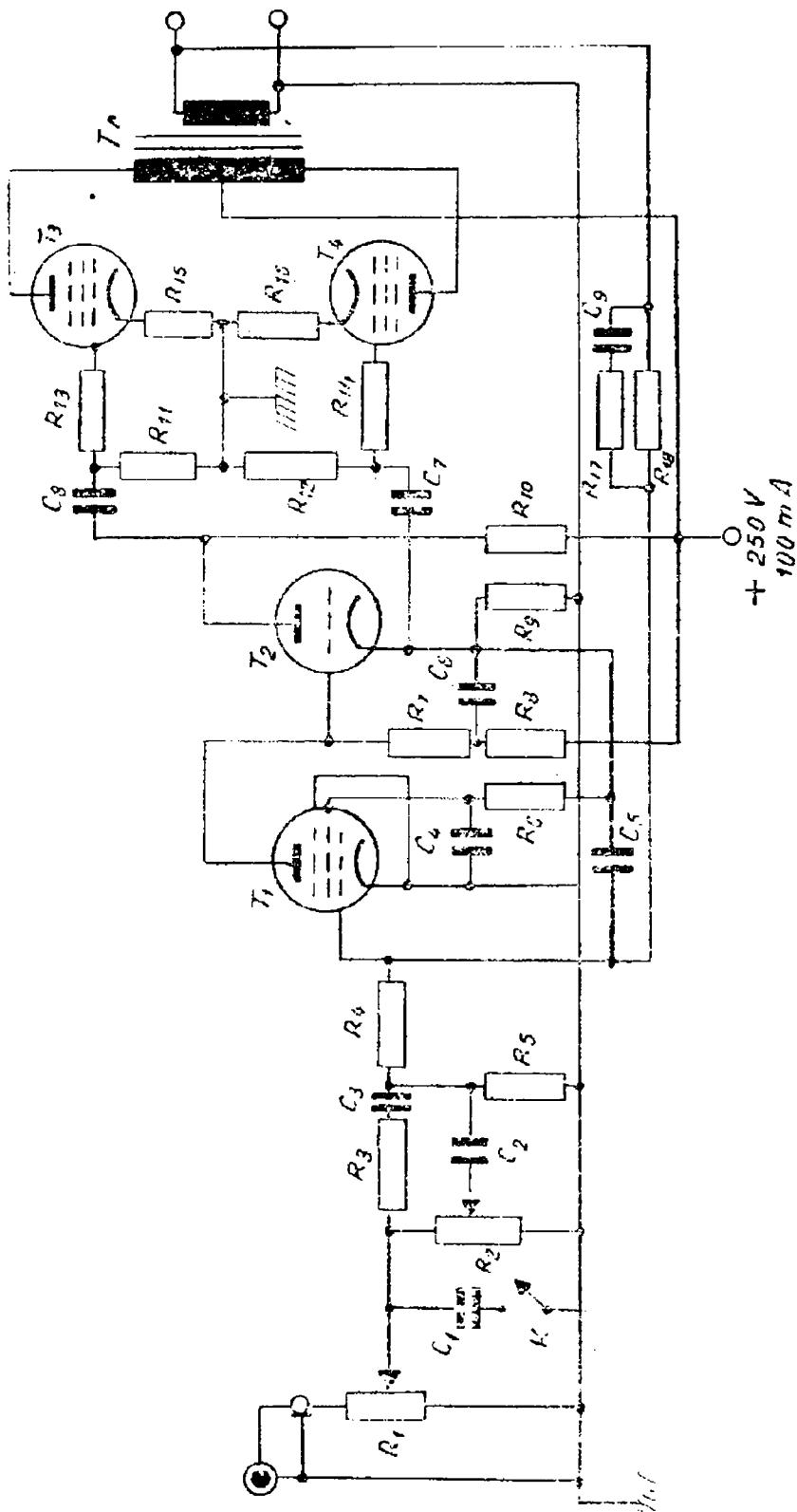


Fig. 47

mare -- 20 Mohmi. La nevoie se vor utiliza două sau trei rezistențe de valoare convenabilă, legate în serie. Rezistențele se vor ecrana.

Datorită alimentării ecranului de la catoda tubului următor, are loc o reacție negativă care stabilește funcționarea pentodei. Capacitatea parazită a tubului EF86 este neutralizată prin condensatorul C5, care are o capacitate de aproximativ 1 pF. Un astfel de condensator se realizează practic prin răscuirea a două fire izolate de 1—2 cm lungime. Condensatorul C5 va fi ajustat în aşa fel încât etajul să nu prezinte tendințe de oscilație.

Partea triodă a tubului EABC80 este montată ca defazoare în vederea atacării celor două tuburi finale tip EL84 care lucrează în contratimp. Semnalul, defazat cu 180° , este cules de la anodul, respectiv catodul tubului EABC80 și aplicat celor două grile finale prin intermediul unor rezistențe de 47 K ohmi. Acestea din urmă au ca scop stabilizarea etajului final și înălțarea posibilității ca acesta să intre în oscilație.

O altă rețea de reacție negativă cuprinde întreg amplificatorul — de la secundarul transformatorului de ieșire la grila tubului de intrare. Datorită condensatorului C9, reacția este selectivă, ea fiind mai puternică la frecvențele audio înalte. În acest fel are loc o corecție a sunetelor joase, care extinde curba de frecvență a amplificatorului.

Un astfel de amplificator prezintă distorsiuni nelineare și de frecvență foarte mici. Puterea nominală de 4 wati poate fi obținută aplicând la intrare un semnal de aproximativ 100 mV. Această sensibilitate este suficientă pentru ca amplificatorul să poată fi atacat direct cu o doză de redare piezoelectrică, sau cu semnalul obținut de la un radioreceptor, după detecție. Pentru alte utilizări se va putea folosi un preamplificator corespunzător.

Redresorul care va alimenta acest amplificator va trebui să debiteze 250 V/100mA pentru alimentarea anodică și 6,3 V/2,2 A pentru încălzirea filamentelor.

Tubul EF86 va fi în mod obligator prevăzut cu blindaj și se vor ecrana toate legăturile care duc la grila acestui tub și la potențiometrul de reglaj al tonului.

LISTA DE MATERIALE

R 1 --	2 Mohmi	R17 —	1 Mohm
R 2 --	2 Mohmi	R18 . .	20 Mohmi
R 3 —	1 Mohm	C 1 —	500 pF
R 4 —	220 Kohmi	C 2 —	500 pF
R 5 —	20 Mohmi	C 3 --	40 nF
R 6 —	500 Kohmi	C 4 —	0,5 MF
R 7 --	1 Mohm	C 5 --	1 pF (vezi textul)
R 8 —	300 Kohmi	C 6 —	0,1 MF
R 9 —	10 Kohmi	C 7 —	0,1 MF
R10 . .	10 Kohmi	C 8 --	0,1 MF
R11 —	800 Kohmi	C 9 —	330 pF
R12 —	800 Kohmi	T 1 —	EF86
R13 —	47 Kohmi	T 2 —	EABC80
R14 —	47 Kohmi	T 3 :—	EL84
R15 —	400 ohmi	T 4 —	EL84
R16 —	400 ohmi		

UN AMPLIFICATOR DE 6 WATI

Schema de principiu din figura 48 înfățează un amplificator cu circuite convenționale, compus dintr-un amplificator de tensiune, un etaj defazor și un etaj final în contratimp, echipat cu 2 tuburi tip EL84.

Spre deosebire de majoritatea montajelor de acest fel, etajul final lucrează în clasa A, fără curenți de grilă. Rareori utilizat, din cauza randamentului său mai scăzut, etajul în contratimp în clasa A prezintă avantajul net al unor distorsiuni mai reduse.

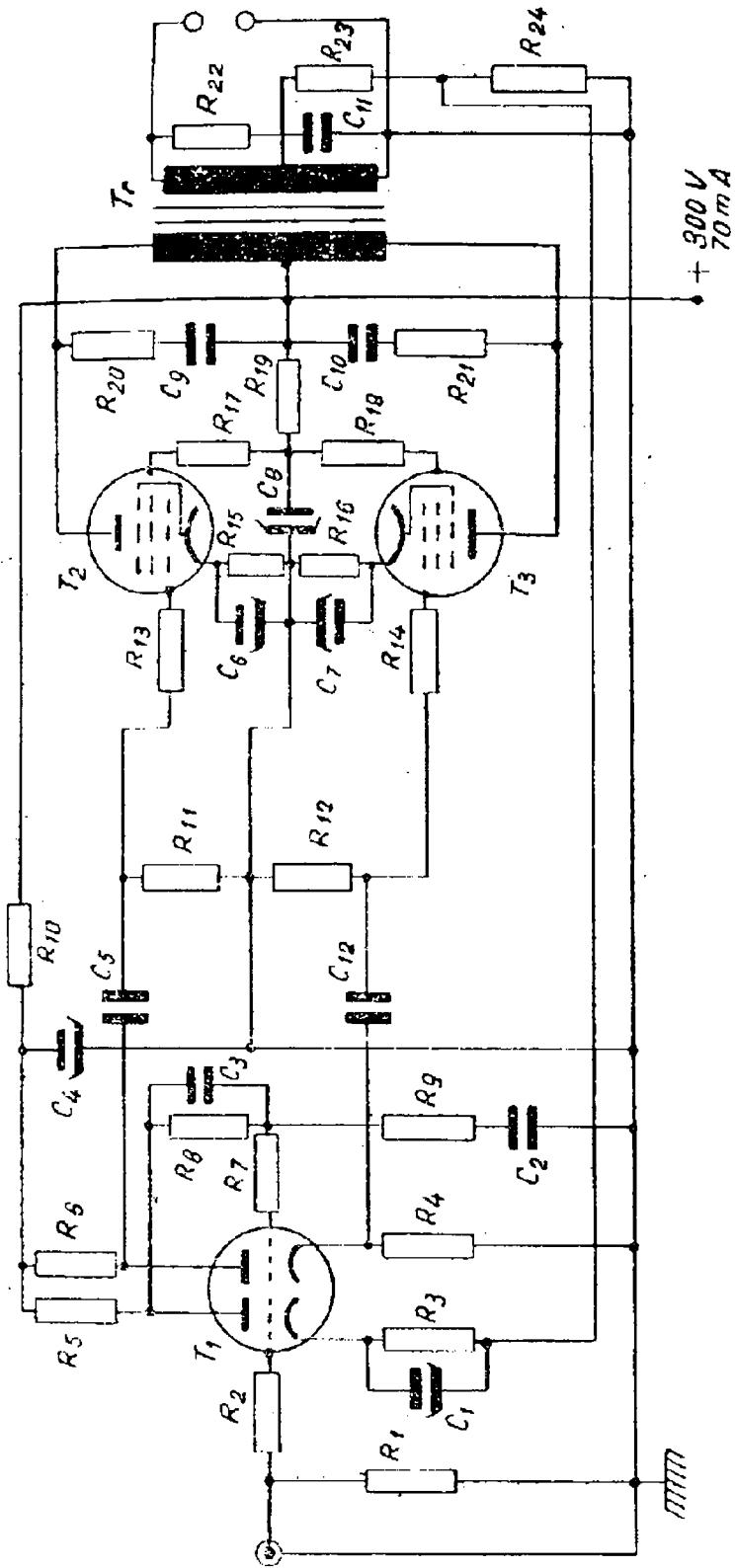


Fig. 48

Schemă prezintă o serie de detalii interesante, care îmbunătățesc performanțele și stabilitatea funcționării. În primul rînd ne referim la rețeaua de reacție negativă care leagă secundarul transformatorului de ieșire la catoda primului tub, asigurînd o reacție de ordinul a 24 dB. În acest fel curba de răspuns a amplificatorului este considerabil îmbunătățită.

Între prima anodă și cea de-a doua grilă a tubului T1 se află un circuit de compensație pentru frecvențele înalte — grupul R8—C3 și R9—C2. Totodată se poate vedea că între acești doi electrozi lipsește condensatorul obișnuit, cuplajul efectuindu-se direct. În acest fel s-a eliminat reactanța capacativă care introduce o atenuare a frecvențelor joase. Desigur că grila triodei defazoare este totuși negativată, întrucît rezistența de catod a acesteia este de 100 Kohmi și catodul este cu cîțiva volți mai pozitiv decît grila.

Trei circuite RC sunt conectate la transformatorul de ieșire: două pe primar și unul pe secundar. Negativarea tuburilor finale este asigurată de două rezistențe separate, nedecuplate. Acestea introduc o reacție negativă suplimentară și îmbunătățesc linearitatea. Rezistențele R13, R14 și R18 au rolul de a preveni oscilațiile parazite.

Caracteristica de frecvență a acestui amplificator este excelentă, ea fiind cuprinsă între 30—20 000 Hz cu o neuniformitate mai mică de 2 dB. Distorsuniile nelineare sunt foarte mici. Puterea nominală de 6 wati poate fi obținută aplicînd la intrare un semnal de 1 V. Pentru majoritatea utilizărilor practice, acest amplificator se va întrebuința împreună cu unul din preamplificatoarele descrise mai înainte, ceea mai recomandabilă schemă fiind cea prezentată în figura 36.

Alimentarea anodică a acestui amplificator va fi asigurată de un redresor capabil să debiteze 300 V/100 mA. Pentru încălzirea filamentelor este necesară o tensiune de 6,3 V/2A.

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 270 Kohmi	R20 — 3 Kohmi
R 2 — 1 Kohm	R21 — 2 Kohmi
R 3 — 4,7 Kohmi	R22 — 15 ohmi
R 4 — 100 Kohmi	R23 — 180 ohmi
R 5 — 680 Kohmi	R24 — 100 ohmi
R 6 — 100 Kohmi	C 1 — 25 MF/15 V
R 7 — 1 Kohm	C 2 — 30 pF
R 8 — 680 Kohmi	C 3 — 5 pF
R 9 — 30 Kohmi	C 4 — 16 MF/450 V
R10 — 15 Kohmi	C 5 — 0,1 MF
R11 — 680 Kohmi	C 6 — 50 MF/25 V
R12 — 680 Kohmi	C 7 — 50 MF/25 V
R13 — 1 Kohm	C 8 — 16 MF/450 V
R14 — 1 Kohm	C 9 — 1 nF
R15 — 220 ohmi	C10 — 1 nF
R16 — 220 ohmi	C11 — 0,1 MF
R17 — 100 ohmi	C12 — 0,1 MF
R18 — 100 ohmi	T 1 — ECL82
R19 — 15 Kohmi/1 W	T 2 — EL84
	T 3 — EL84

UN AMPLIFICATOR SIMPLU DE 8 WAȚI

Tubul triodă-pentodă finală tip ECL82, de uz curent, permite realizarea unui amplificator extrem de simplu, capabil să debiteze o putere utilă de 8 wați. Această putere este mai mult decât suficientă pentru toate utilizările casnice — de fapt ea nici nu va fi utilizată practic, aşa încât un astfel de amplificator va dispune de o rezervă de putere care va asigura, la nivele mai mici, o calitate foarte bună a redării sunetelor.

Schema de principiu din figura 49 ilustrează un amplificator echipat cu două triode, dintre care una amplificatoare de tensiune și una defazoare și două pentode finale montate în contrăimp.

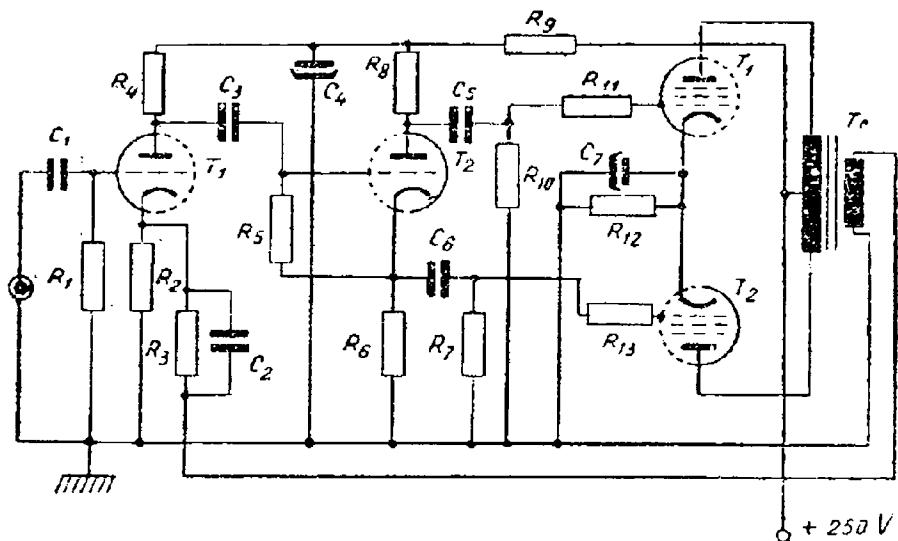


Fig. 49

Puterea de ieșire este de aproximativ 8 wați, pentru un semnal de cca. 700 mV aplicat la intrare. Factorul de distorsiuni de nelinearitate este de 2% la puterea nominală și de 1% la puterea de 5 wați. Caracteristica de frecvență depinde de impedanța sursei de semnal aplicată la intrare. Pentru o impedanță de 1 Kohm, curba de răspuns este cuprinsă între 20—20 000 Hz, iar pentru o impedanță de intrare de 100 Kohmi între 20—10 000 Hz, cu o neuniformitate mai mică de 3 dB. Impedanța primară a transformatorului de ieșire va trebui să fie de 9 000 ohni (de la placă la placă).

O linie de reacție negativă selectivă unește secundarul transformatorului de ieșire cu catoda primei triode și asigură o corecție corespunzătoare a frecvențelor joase și înalte.

Catodele tuburilor finale sunt reunite și negativarea se face printr-o rezistență comună, decuplată prin C7. Restul montajului nu prezintă nici o caracteristică specială. De remarcat numărul mic de piese ale acestui amplificator și deci costul său redus. El poate fi adaptat direct la ieșirea detectoanelui unui radioreceptor sau la alte surse de semnal prin in-

termmediul unui preamplificator, cum ar fi de exemplu cel reprezentat în schema din figura 29.

Amatorul care va realiza construcția acestui amplificator se va preocupă în mod deosebit de ecranarea primului etaj de amplificare (T1), care prezintă în cazul tubului ECL82 o sensibilitate relativ mare la zgomote de rețea (brum). Conexiunile din circuitul de grilă vor fi executate din sîrmă de conexiune prevăzută cu tresă metalică și vor fi menținute la lungimea strict necesară. Se va evita introducerea de capacitate parazite la intrarea tubului, prin efectuarea unui cablaj necorespunzător, întrucât aceasta va influența în mod defavorabil curba de răspuns la frecvențe înalte.

Necesitățile de alimentare ale acestui amplificator sunt: 250 V/80 mA pentru tensiunile anodice și 6,3 V/1,6 A pentru încălzirea filamentelor.

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 20 Mohmi	R12 — 330 ohmi
R 2 — 10 ohmi	R13 — 1 Kohm
R 3 — 150 ohmi	C 1 — 20 nF
R 4 — 220 Kohmi	C 2 — 1,6 nF
R 5 — 20 Mohmi	C 3 — 10 nF
R 6 — 100 Kohmi	C 4 — 8 MF/150 V
R 7 — 680 Kohmi	C 5 — 47 nF
R 8 — 100 Kohmi	C 6 — 47 nF
R 9 — 22 Kohmi	C 7 — 100 MF/25 V
R10 — 680 Kohmi	T 1 — ECL82
R11 — 1 Kohm	T 2 — ECL82

UN AMPLIFICATOR ECONOMIC DE 10 WATI

Amplificatorul prezentat în schema din figura 50 prezintă avantajul unui număr mai redus de piese. Puterea utilă este de 10 W, pentru un coeficient de

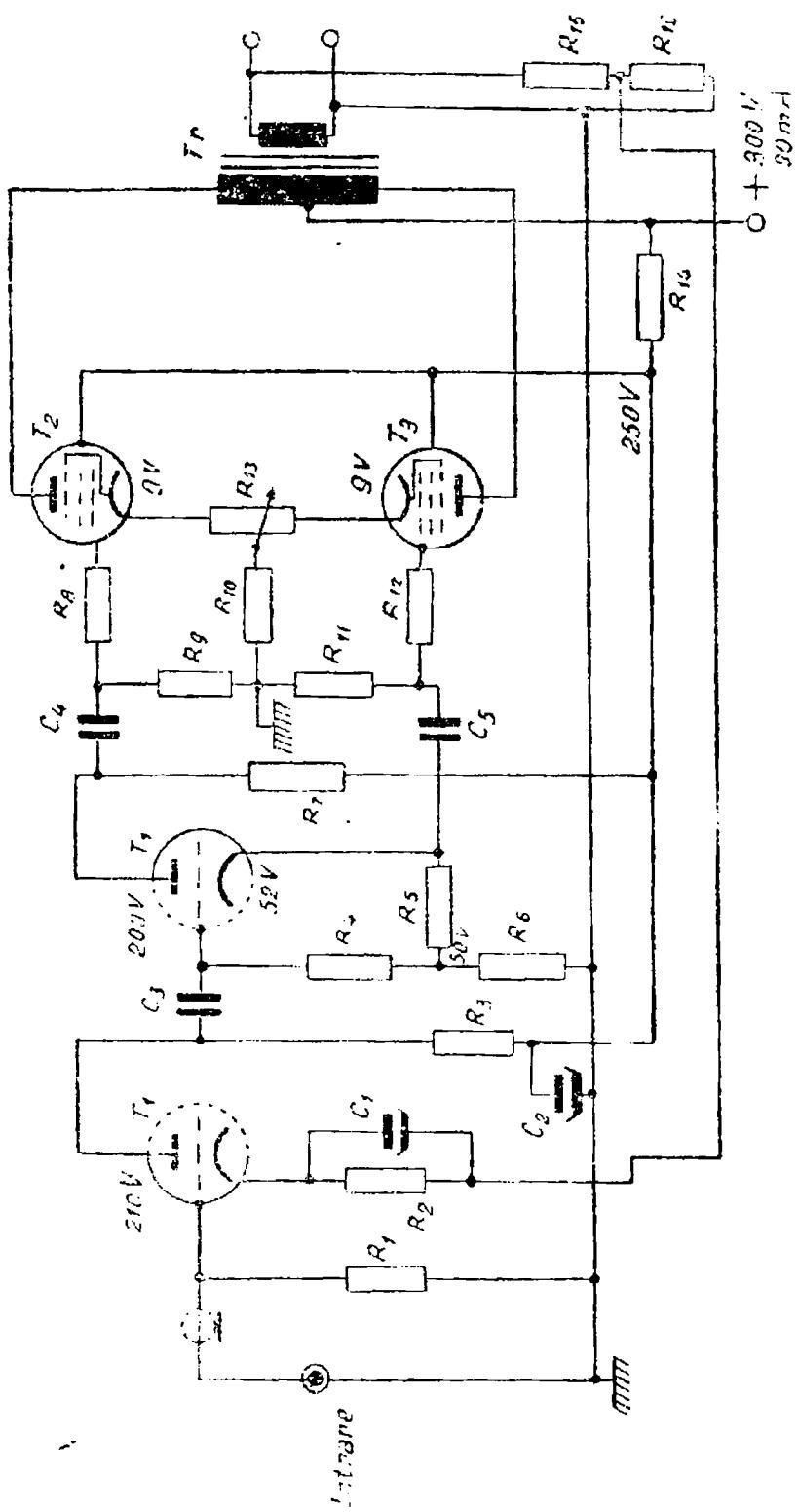


Fig. 50

distorsiuni de 3%. Impedanța primară a transformatorului de ieșire va fi de 8 000 ohmi.

Prima jumătate a tubului ECC82 este utilizată ca amplificatoare de tensiune, iar a doua jumătate ca defazoare. Tensiunea de reacție negativă se culege de la secundarul transformatorului de ieșire, printr-un divizor R15, R16, și se aplică catodului primei triode.

O parte a rezistenței de negativare a tuburilor finale este comună ambelor tuburi, iar o parte este formată de un potențiometru care are rolul de a echilibra cele două etaje de putere, asigurând o funcționare simetrică. Acesta constituie un avantaj în cazul în care cele două tuburi nu sunt egale sau cînd dintr-un motiv oarecare a fost înlocuit numai unul din ele.

Sensibilitatea acestui amplificator este de aproximativ 1 volt pentru o putere de ieșire de 10 wați. Ca atare el va fi folosit împreună cu unul din preamplificatorii descriși mai înainte.

Principalele tensiuni continue, măsurate cu un instrument universal avînd 20 Kohmi/volt, sunt indicate pe schemă.

Amplificatorul se alimentează cu 300 V/120 mA tensiune anodică și 6,3 V/1,8 A pentru încălzirea filamentelor.

L I S T A D E M A T E R I A L E

R 1 — 0,5 Mohm	R 9 — 680 Kohm	C 1 — 50 MF/15 V
R 2 — 1 Kohm	R10 — 125 ohmi	C 2 — 32 MF/450 V
R 3 — 47 Kohm	R11 — 680 Kohm	C 3 — 50 nF
R 4 — 1 Mohm	R12 — 1 Kohm	C 4 — 0,1 MF
R 5 — 330 ohmi	R13 — 50 ohmi	C 5 — 0,1 MF
R 6 — 10 Kohm	R14 — 1 Kohm	T 1 — ECC82
R 7 — 10 Kohm	R15 — 10 Kohm	T 2 — EL84
R 8 — 1 Kohm	R16 — 330 ohmi	T 3 — EL84

UN AMPLIFICATOR DE ÎNALTA FIDELITATE DE 10 WATI

Impreună cu preamplificatorul din figura 31 sau cu cel din figura 41, amplificatorul acesta poate satisface pretențiile cele mai avansate în privința calității reproducerii și exploatarii.

Schema electrică de principiu (fig. 51) ne arată că aparatul este compus din două etaje amplificatoare de tensiune, un etaj defazor și un etaj final în contratimp, lucrând în clasa AB₁. Pe lîngă acestea, e prevăzut un sistem de reglaj independent al amplificării frecvențelor înalte și joase.

Tubul EF86 e utilizat ca amplificator de tensiune, calitățile antimiicrofonice și antibruit ale acestuia fiind cunoscute. Placa acestui tub este cuplată direct cu grila de comandă a primei triode, eliminîndu-se astfel defazarea și atenuarea la frecvențe joase introduse în mod obișnuit de condensatorul de cuplaj. De remarcat valoarea diferită a rezistențelor de sarcină anodice ale celor două triode, pentru a compensa factorul mai mic de amplificare al triodei de jos.

În circuitele de grilă de comandă și grilă ecran a celor două tuburi finale se utilizează rezistențe de prevenire a oscilațiilor parazite. O rețea de reacție negativă leagă secundarul transformatorului de ieșire cu catoda primului tub, prin intermediul unor elemente de corecție care linearizează curba de răspuns a amplificatorului. Două alte circuite de corecție se află unul între anoda tubului EF86 și + IT, iar celălalt între placa și grila de comandă a triodei inferioare din tubul ECC83.

Fiecare etaj al amplificatorului este prevăzut cu un filtraj suplimentar pe înalță tensiune, ceea ce asigură o stabilitate foarte mare și o lipsă totală de zgomot de rețea.

La intrarea acestui amplificator se află dispus un circuit format din R1, R2, R3, R4, R5, și C1, C2, C3, C4, care asigură prin elementele sale variabile atât reglajul de volum, cât și reglajul independent al fre-

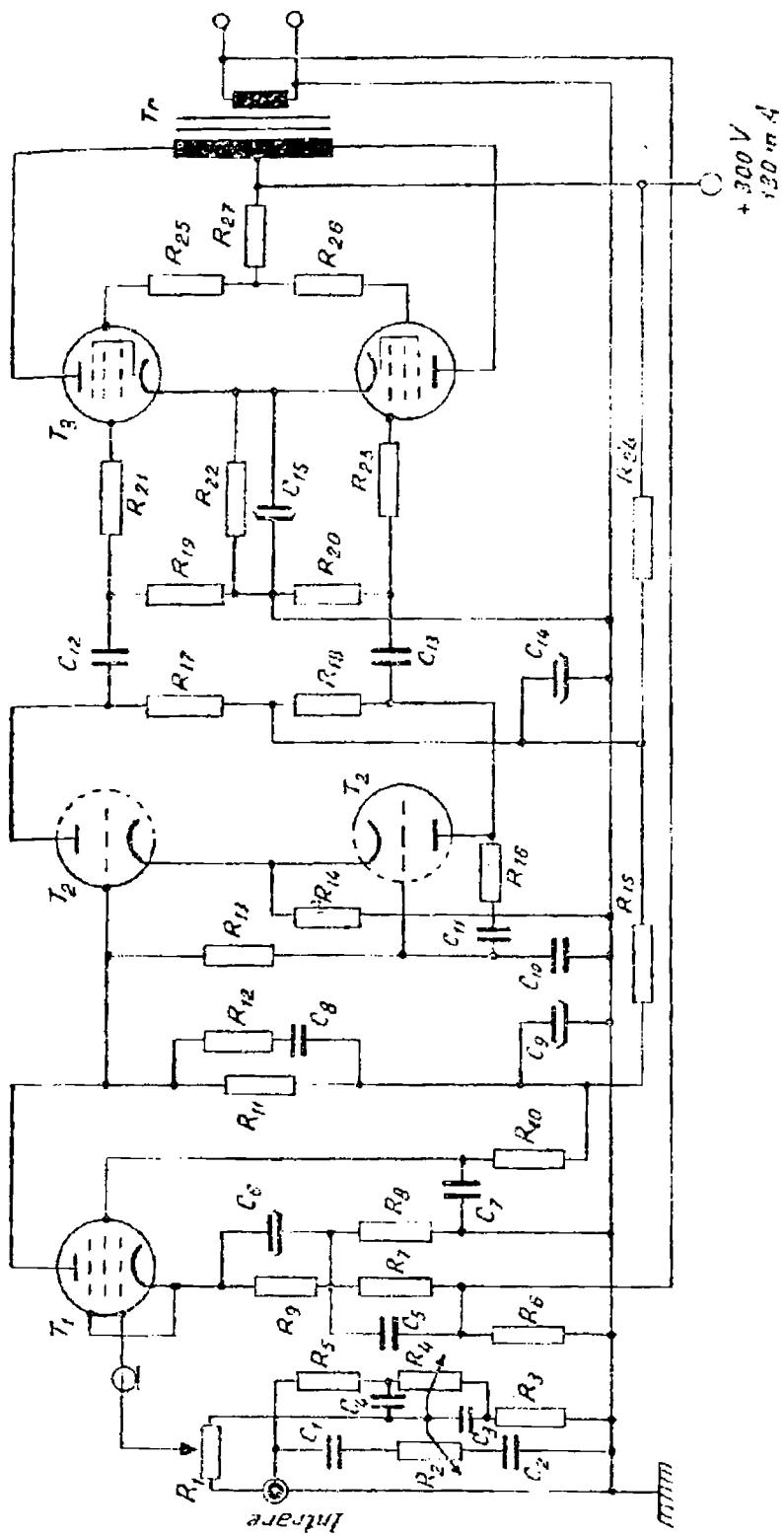


Fig. 51

venitelor acute și grave. În cazul în care preamplificatorul dispune de aceste reglaje, întregul circuit poate fi omis, intrarea urmând să se facă direct pe grila de comandă a tubului EF86, care va fi legată la masă printr-o rezistență de 1 Megohm. Transformatorul de ieșire are o impedanță primară de 8000 ohmi și o impedanță secundară de 2 ohmi, la care se vor putea adapta două difuzoare de 5 wăți/4 ohmi conectate în paralel. Datele acestui transformator vor fi date ulterior.

Redresorul care alimentează acest amplificator va avea o celulă de filtraj compusă dintr-un drosel de 8 Henry, încadrat de două condensatoare electroliitice de 50 MF fiecare. El va trebui să debiteze, în sarcină, 250 V/130 mA și 6,3 V/2 A.

LISTA DE MATERIALE

R 1 —	1 Mohm	R17 — 100 Kohmi	C 5 — 1,5 nF
R 2 —	2 Mohmi	R18 -- 120 Kohmi	C 6 — 100 MF/15 V
R 3 —	150 Kohmi	R19 — 330 Kohmi	C 7 — 47 nF
R 4 —	2 Mohmi	R20 — 330 Kohmi	C 8 — 180 pF
R 5 —	1,5 Mohmi	R21 — 1 Kohm	C 9 — 50 MF/450 V
R 6 —	1 Kohm	R22 — 135 ohmi	C10 — 0,1 MF
R 7 —	2,2 Kohmi	R23 — 1 Kohm	C11 — 47 nF
R 8 —	10 ohmi	R24 — 30 Kohmi	C12 — 0,1 MF
R 9 —	2,2 Kohmi	R25 — 200 ohmi	C13 — 0,1 MF
R10 —	1 Mohm	R26 — 200 ohmi	C14 — 50 MF/450 V
R11 --	180 Kohmi	R27 — 4 Kohmi	C15 -- 100 MF/25 V
R12 --	18 Kohmi	C 1 — 33 pF	T 1 -- EF86
R13 --	1 Mohm	C 2 — 680 pF	T 2 — ECC83
R14 —	68 Kohmi	C 3 — 3 nF	T 3 -- EL84
R15 —	47 Kohmi	C 4 — 270 pF	T 4 -- EL84
R16 —	470 Kohmi		

UN AMPLIFICATOR STEREOFONIC CU DOUA TUBURI


Precum am arătat într-un capitol anterior, reproducerea stereofonică este condiționată de existența a două canale independente de amplificare, fiecare

terminîndu-se cu un difuzor sau un grup de difuzoare, amplasate după anumite reguli.

Montajul ilustrat în figura 52 reprezintă cea mai simplă versiune posibilă a unui amplificator stereofonic, întrucît nu necesită decît două tuburi. Desigur că simplitatea schemei nu a fost împinsă peste limită cerințelor strict necesare unei reproduceri de înaltă fidelitate, din care cauză amatorul poate observa existența unui număr de circuite de corecție și de linearizare a curbei de frecvență, precum și a unei rețele complexe de reacție negativă. În legătură cu acestea, este bine de știut că o reproducere stereofonică, fără caracteristici de înaltă fidelitate, nu este de conceput și nici nu și-ar avea rostul.

Amplificatorul stereofonic de care ne ocupăm se compune de fapt din două amplificatoare absolut identice, echipate, fiecare, cu cîte un tub tip ECL82, care, precum se știe, cuprinde o triodă amplificatoare de tensiune și o pentodă finală de putere. La intrarea lui poate și adaptat un magnetofon stereofonic sau o doză stereofonică de redare a discurilor. Intrările sunt independente și trecerea de la o sursă de program la cealaltă se face prin intermediul unui comutator avînd 2×2 poziții. În loc de comutator — mai elegant — se poate utiliza o claviatură. Întrucît amplificatorul mai cuprinde și un reglaj de ton fix, care va fi examinat mai jos, se recomandă folosirea unei claviaturi cu 4 clape (tip „registru de ton” folosit în receptorul „Modern” produs de uzinele Electronica) care vor servi deci la următoarele operații: a — intrare pentru magnetofon, b — intrare pentru P. U., c — ton deschis, d — ton închis. În cazul în care se va utiliza claviatura mai sus menționată, ultimele două operații vor fi efectuate de o singură clapă (clapa „Bas”) întrucît ea lucrează independent de celelalte. În această situație cea de a patra clapă va rămîne neutilizată.

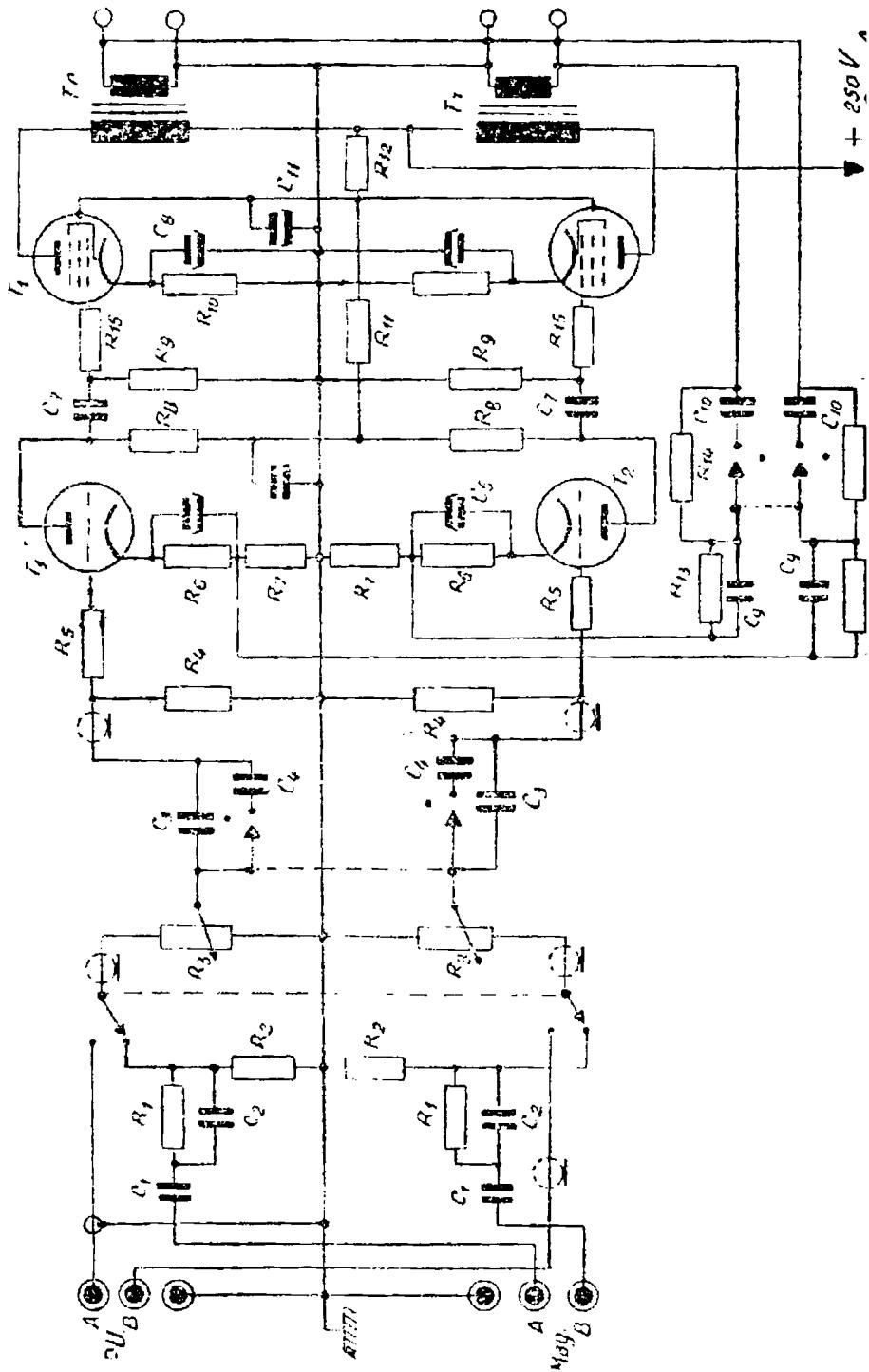Întrucît tensiunea de ieșire a unui magnetofon este mai mare decît cea dată de o doză piezoelectrică



stereo, s-a prevăzut un atenuator care nivelează amplitudinile semnalelor celor două surse.

Fiecare amplificator este prevăzut cu cîte un potențiometru de volum. În mod normal, aceste potențiometre ar trebui să lucreze simultan, și să fie montate pe un ax comun. Întrucît astfel de potențiometre — cu caracteristici electrice absolut identice — nu vor putea fi probabil procurate de amator, urmează că acesta să folosească elemente separate, reglajul audiției urmând să fie efectuat după ureche. Desigur că acesta constituie un oarecare inconvenient în exploatare, întrucît la fiecare modificare a volumului audiției va trebui acționat asupra ambelelor potențiometre.

În circuitul de grilă al fiecărei triode se află comutatorul care introduce, alternativ, fie un condensator de cuplaj de 10 nF , fie unul de 1 nF . Cu această din urmă capacitate în circuit, frecvențele joase sunt atenuate, datorită reactanței mărite a condensatorului.

O rețea selectivă de reacție negativă unește secundarul fiecărui transformator de ieșire cu cateda triodei respective. Gradul de reacție, la frecvențe înalte, se modifică prin introducerea sau scoaterea din rețea a unui condensator de 22 nF . În acest fel are loc o atenuare, după dorință, a frecvențelor înalte. Totuși — pentru obținerea unui efect stereofonic maxim — va trebui să lucrăm cu sunetele acute neatenuate.

Puterea nominală este de $2,5 \text{ wati}$ pentru fiecare canal. Aplicând un semnal monofonic la grilele ambelor triode concomitent (canalele în paralel), puterea de ieșire se dublează.

Folosind transformatoarele de ieșire, care se vor indica ulterior, caracteristica de frecvență a acestui amplificator este lineară de la $60 - 15\,000 \text{ Hz}$, cu o neuniformitate de cel mult $\pm 3 \text{ dB}$.

Redresorul va avea următoarele date: $250 \text{ V}/80 \text{ mA}$ pentru alimentarea anodică și $6,3 \text{ V}/1,6 \text{ A}$ pentru în călzirea filamentelor.


LISTA DE MATERIALE

R 1 — 330 Kohmi	C 1 — 3,3 nF
R 2 — 120 Kohmi	C 2 — 150 pF
R 3 — 2×1 Mohm (vezi textul)	C 3 — 1 nF
R 4 — 680 Kohmi	C 4 — 10 nF
R 5 — 50 Kohmi	C 5 — 10 MF/15 V
R 6 — 2,2 Kohmi	C 6 — 8 MF/450 V
R 7 — 150 ohmi	C 7 — 10 nF
R 8 — 220 Kohmi	C 8 — 50 MF/25 V
R 9 — 1,5 Mohmi	C 9 — 0,5 MF
R10 — 390 ohmi	C10 — 22 nF
R11 — 22 Kohmi	C11 — 8 MF/450 V
R12 — 2,2 Kohmi	T 1 — ECL82
R13 — 5,6 Kohmi	T 2 — ECL82
R14 — 2,2 Kohmi	I ₁ — 2×2 poziții
R15 — 10 Kohmi	I ₂ — 2×2 poziții
	I ₃ — 2×2 poziții

UN AMPLIFICATOR AUXILIAR PENTRU REPRODUCERE STEREOFONICA

O instalație obișnuită de amplificare, pentru reproducerea discurilor, poate fi transformată, fără cheltuieli mari, într-o instalație destinată reproducării discurilor sau benzilor stereofonice.

Simpla adăugare a unui amplificator suplimentar, pentru cel de al doilea canal, ar rezolva, ce-i drept, problema, dar prezintă inconvenientul unei manipulări greoale, prin faptul că nivelul de audiție ar trebui reglat din două potențiometre situate pe aparate diferite. Montajul prezentat în figura 53 evită acest neajuns și dă rezultate foarte bune — în special atunci cînd amatorul își poale procură sau confectionă două potențiometre identice, montate pe un ax comun.

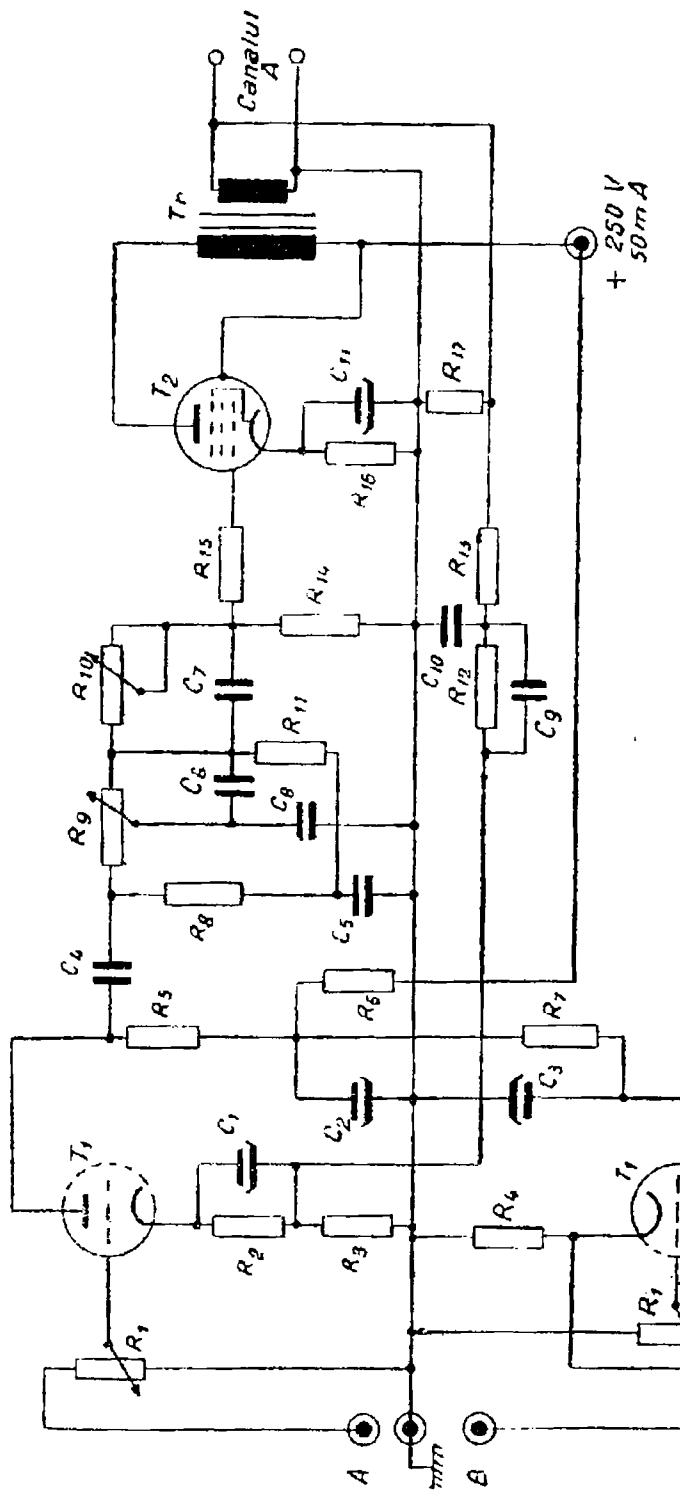

Spre bornele P.U
ale radioceptorului
(Canalul B)

Fig. 53

Urmărind schema, vedem că volumul se reglează prin potențiometrul R1. Semnalele canalului A sunt preamplificate de una din triodele tubului ECC83 și amplificate din nou de tubul EL84 care debitează pe difuzor. Semnalele canalului B sunt aplicate celei de a doua triode a tubului ECC83, care lucrează ca transformator de impedanță (repetor catodic) și sunt apoi aplicate la bornele P U ale radioreceptorului sau amplificatorului existent. În acest fel se poate obține o redare stereofonică foarte convenabilă. Potențiometrul de volum al receptorului se va lăsa într-o poziție fixă — poziție care se va determina în prealabil prin interconectarea ambelor canale (punctele A și B se vor scurcircuita).

Curba de răspuns a amplificatorului auxiliar corespunde cu aproximație celei pe care o are un radioreceptor modern și s-a prevăzut posibilitatea unei variații continue a timbrului, separat pentru frecvențele joase și înalte (R9 și R10).

Datorită filtrajului riguros, raportul semnal/zgomot obținut cu acest amplificator este foarte bun. În mod practic, urechea nu trebuie să percepă absolut nici un zgomot de fond. O condiție necesară pentru obținerea acestui rezultat este ca cele două transformatoare — de rețea și de ieșire — să fie așezate la 90° unul față de celălalt. Redresorul va fi prevăzut cu o celulă de filtraj compusă dintr-o rezistență de 1 Kohm încadrată de două condensatoare electrolitice de cîte 50 MF.

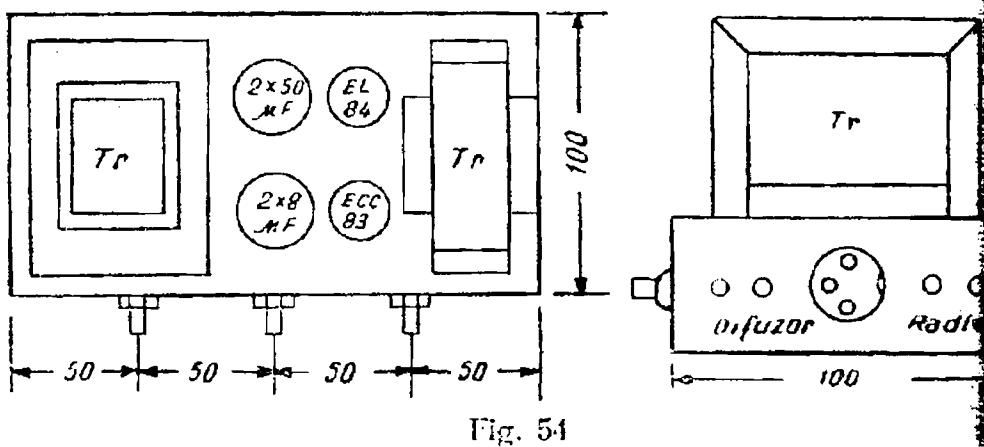


Fig. 54

In figura 54 a se poate vedea desenul sasiului, cu cotele exterioare si asezarea pieselor principale. O vedere laterală a aceluiași sasiu este reprezentată în figura 54 b.

LISTA DE MATERIALE

R 1 — 2×0,5 Mohmi	R16 — 150 ohmi
R 2 — 1 Kohm	R17 — 1 Kohm
R 3 — 50 ohmi	C 1 — 100 MF/15 V
R 4 — 1 Kohm	C 2 — 8 MF/450 V
R 5 — 100 Kohmi	C 3 — 8 MF/450 V
R 6 — 10 Kohmi	C 4 — 50 nF
R 7 — 100 Kohmi	C 5 — 10 nF
R 8 — 100 Kohmi	C 6 — 160 pF
R 9 — 500 Kohmi	C 7 — 300 pF
R10 — 2 Mehmi	C 8 — 50 pF
R11 — 1 Mohm	C 9 — 0,2 MF
R12 — 5 Kohmi	C10 — 20 nF
R13 — 2 Kohmi	C11 — 100 MF/25 V
R14 — 800 Kohmi	T 1 — ECC83
R15 — 1 Kohm	T 2 — EL84

UN AMPLIFICATOR DE 14 WATI

Bazat pe o schemă clasică, amplificatorul reprezentat în schema de principiu din figura 55 oferă amatorului o funcționare stabilă și robustă, puterea nominală de ieșire fiind suficientă pentru mici sonorizări interioare sau utilizări casnice.

Tubul T1 este o pentodă de pantă fixă, de tipul 6Ж8 (6SJ7) care asigură o amplificare de tensiune de aproximativ 100. Negativarea acestui tub are loc datorită căderii de tensiune produse la capetele rezistenței R2, decuplate prin condensatorul electrolic C1.

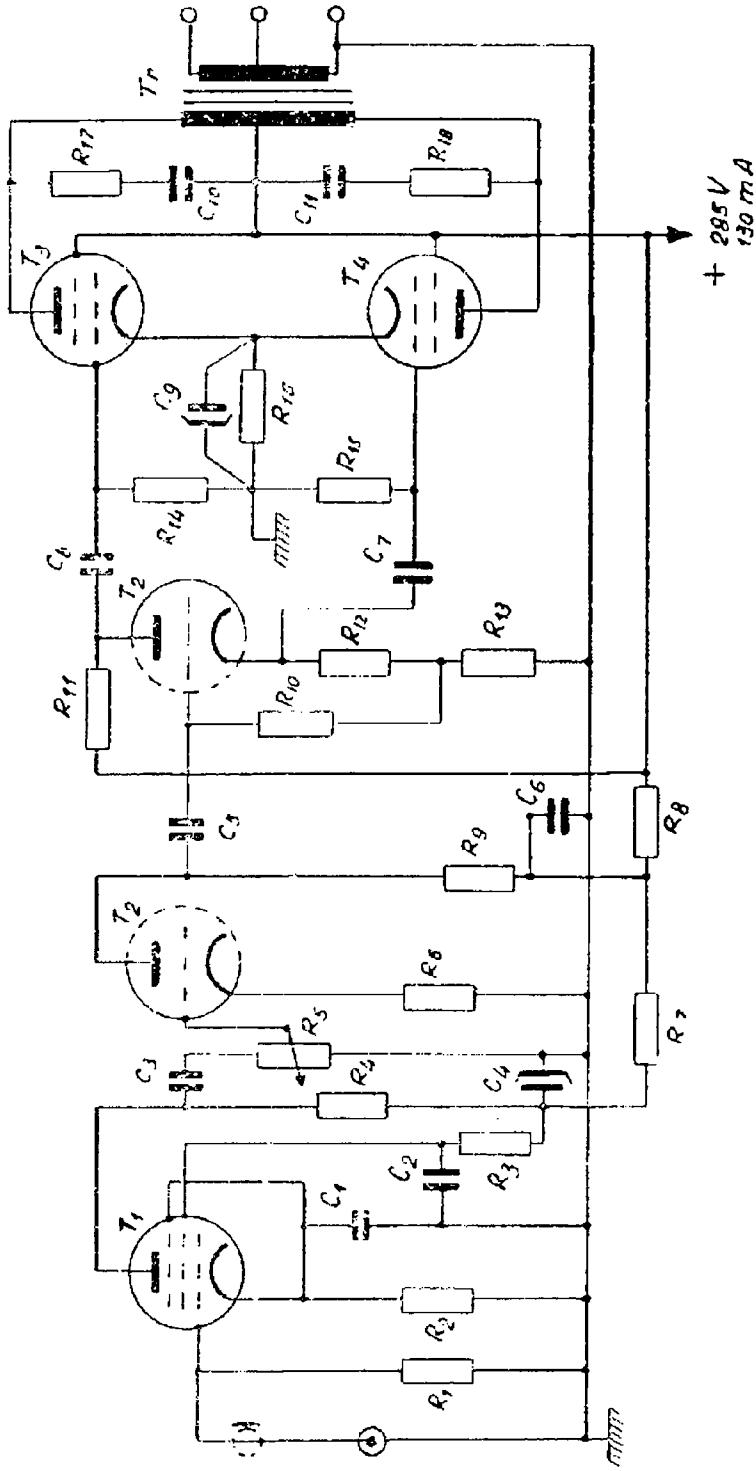


Fig. 55

Semnalele amplificate de primul tub sunt aplicate, prin intermediu unui potențiometru de 1 Mohm, primei triode a tubului 6H8C (6SN7). Catoda acestei triode este neîncăpută, astfel încât se produce o reacție negativă de curent, care îmbunătățește linearitatea etajului și scade factorul său de distorsiuni.

Cea de a doua triodă a tubului T2 este destinată defazării semnalului, astfel încât el să poată ataca un etaj final în contratimp.

Catodele tuburilor finale sunt reunite și negativate prin rezistența comună R16, decuplată prin C9.

Datorită grupurilor suplimentare de filtraj, formate din R7/C4 și R8/C6, amplificatorul lucrează stabil și zgomotul de fond este foarte redus. Transformatorul de ieșire a fost prevăzut cu două impiedanțe secundare — 2 ohmi și 4 ohmi — astfel încât să poată adapta mai multe difuzeoare, legate fie în serie, fie în paralel.

Redresorul destinat să alimenteze acest amplificator va trebui să debiteze o tensiune de 285 V/130 mA pentru alimentarea anodică și o tensiune de 6,3V/1,8A pentru încălzirea filamentelor.

La montarea pieselor pe șasiu se va ține seama de faptul că tubul 6Ж8 trebuie să se afle în imediata apropiere a mușei de intrare, legătura între aceasta din urmă și grila 1 a tubului urmând să fie făcută cu o conexiune ecranată scurtă. Tresa metalică a acestei conexiuni se va lega la punctul de masă a mușei. De la același punct va pleca un fir cositorit sau argintat, de 1 mm diametru, care va înconjură șasiul și la care se vor lipi toate punctele de masă necesare, conform schemei.

Amplificatorul prezintă o sensibilitate suficient de mare pentru amplificarea semnalelor debită de o doză de redare cu cristal. Pentru alte surse de program, se va putea utiliza preamplificatorul prezentat în figura 29.

Tuburile din acest montaj vor putea fi înlocuite precum urmează: 6Ж8 cu EF86, 6H8C cu ECC82 și 6П6С cu 6II14C sau EL84.

LISTA DE MATERIALE

R1 — 0,5 Mohmi	R17 — 10 Kohmi
R2 — 600 ohmi	R18 — 10 Kohmi
R3 — 0,5 Mohmi	C1 — 50 MF/15 V
R4 — 0,1 Mohmi	C2 — 0,1 MF
R5 — 1 Mohm	C3 — 50 nF
R6 — 2700 ohmi	C4 — 8 MF/450 V
R7 — 50 Kohmi	C5 — 50 nF
R8 — 30 Kohmi	C6 — 8 MF/450 V
R9 — 0,1 Mohmi	C7 — 0,1 MF
R10 — 0,5 Mohmi	C8 — 0,1 MF
R11 — 50 Kohmi	C9 — 100 MF/25 V
R12 — 18 Kohmi	C10 — 4,7 nF
R13 — 40 Kohmi	C11 — 4,7 nF
R14 — 0,5 Mohmi	T1 — 6Ж3
R15 — 0,5 Mohmi	T2 — 6Н9С
R16 — 260 ohmi/1W	T3 — 6П6С
	T4 — 6П6С

UN AMPLIFICATOR DE 20 WATI

Combinînd tuburile din seria „noval“ cu tuburile sovietice de putere tip 6П3C (6L6G), se poate realiza schema din figura 56. Sensibilitatea la intrare este de aproximativ 1 volt, de unde reiese că acest amplificator va fi combinat cu unul din preamplificatoarele descrise mai înainte. Alegerea preamplificatorului cel mai convenabil o va face amatorul, în funcție de necesitățile sale.

Dacă parcurgem schema de la un capăt la celălalt, vedem că se utilizează două triode amplificatoare de tensiune, o triodă defazoare și două pentode finale de putere, lucrînd în contratimp, clasa AB₁, cu negativare automată prin rezistență de catod.

O rețea de reacție negativă cuprinde toate etajele, de la secundarul transformatorului de ieșire la catodul primului tub. În afară de aceasta, prima triodă

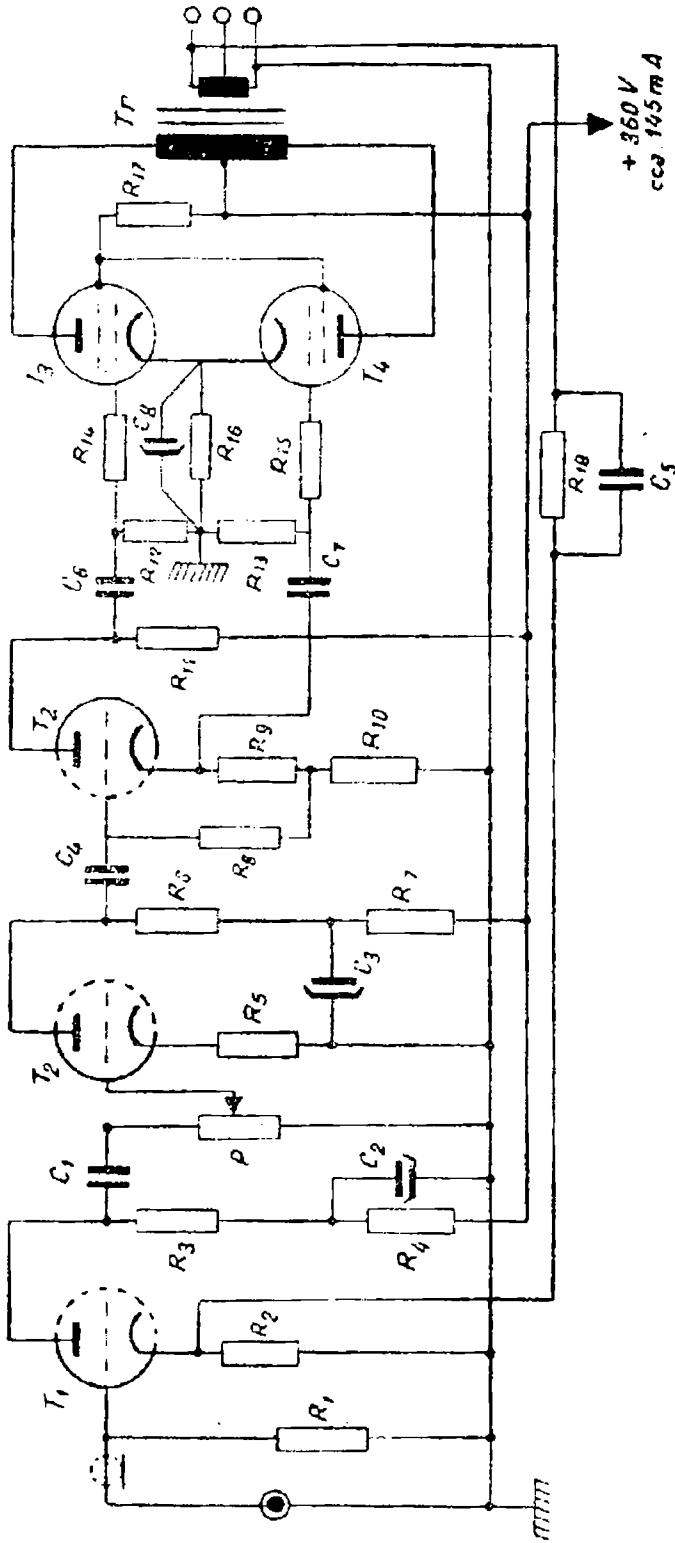


Fig. 56

a tubului T2 are catodul nedecuplat, introducind o reacție negativă de curent suplimentară.

Condensatorul C5 din circuitul principal de reacție reduce gradul de reacție la frecvențele joase, de unde rezultă o creștere a amplificării la aceste frecvențe.

Prin aceasta se compensează capătul inferior al curbei de frecvență și se obține deci o linearitate mai bună.

Cuplajul parazit între claje este evitat datorită grupului de filtraj compus din R4/C2 și R7/C3, care are o reactanță mare la frecvențe joase. Totodată acest grup reduce componenta alternativă a tensiunii anodice aplicate tubului T1.

Pentru a putea obține puterea nominală de 20 wați de la acest amplificator, redresorul care-l va alimenta va trebui să debiteze o tensiune de 360V la un curent de 145 mA. Dacă puterea cerută amplificatorului nu trebuie să fie mai mare de 12-13 wați, se va omite rezistența R17 și se va folosi o tensiune anodică de 270 volți. Pentru încălzirea filamentelor, transformatorul de rețea va fi prevăzut cu o înfășurare capabilă să debiteze 6,3 V la 2,5 A.

Cele două impudențe de ieșire — 2 respectiv 4 ohmi — permit legarea unui număr mai mic sau mai mare de difuzoare, în funcție de puterea și impenedența fiecăruia. Rezistența optimă de sarcină a tuburilor finale este în acest montaj de 8 000 ohmi (placă la placă).

LISTA DE MATERIALE

R1 — 0,5 Kohmi	R11 — 15 Kohmi
R2 — 3,9 Kohmi	R12 — 680 Kohmi
R3 — 220 Kohmi	R13 — 680 Kohmi
R4 — 50 Kohmi	R14 — 1 Kohm
R5 — 3,9 Kohmi	R15 — 1 Kohm
R6 — 220 Kohmi	R16 — 250 ohmi/5 W
R7 — 50 Kohmi	R17 — 2 Kohmi/5 W
R8 — 680 Kohmi	R18 — 4,7 Kohmi
R9 — 1 Kohm	C1 — 50 nF
R10 — 14 Kohmi	C2 — 16 MF/450 V

C3 — 8 MF/450 V	C8 — 100 MF/50 V
C4 — 50 nF	T1 — 1/2 ECC82
C5 — 5 nF	T2 — ECC82
C6 — 22 nF	T3 — 6П3С
C7 — 22 nF	T4 — 6П3С

UN AMPLIFICATOR DE 40 WATI

O pereche de tuburi 6П3С, montate în contratimp, clasa AB₂, pot asigura o putere utilă de peste 40 wati la un factor de distorsiuni nelineare mai mic de 10 %. Cu o astfel de instalație se vor putea efectua și sonorizări în aer liber, puterea fiind suficientă pentru un număr de 15—20 difuzoare de 2,5 W.

Construcția unui astfel de amplificator nu este cîtuși de puțin mai complicată decît cea a unui amplificator de putere mică. Ceea ce diferă de fapt este în special gabaritul transformatorilor de ieșire și de rețea. Etajul final lucrează cu curenti de grilă, din care motiv etajul care îl atacă, numit etaj „driver”, trebuie să debiteze putere. Cuplajul dintre cele două etaje se efectuează cu ajutorul unui transformator, prevăzut cu cîte o priză mediană, atît la primar cît și la secundar. Datele de construcție ale acestui transformator vor fi date ulterior.

Schema de principiu din figura 57 nu prezintă greutăți deosebite de înțelegere. Prima triodă a tubului T1 lucrează ca amplificatoare de tensiune, iar cea de a doua ca defazoare. Urmează un etaj în contralimp, echipat cu dubla triodă T2 care atacă simetric cele două tuburi finale de putere T3 și T4. O rețea simplă de reacție negativă cuprinde toate etajele amplificatorului și interconectează secundarul transformatorului de ieșire cu catoda nedeciuplată a primei triode. În cazul în care amatorul va constata că prin conectarea rețelei de reacție amplificatorul intră într-o oscilație puternică, el va trebui să inverseze legăturile de la secundarul transformatorului.

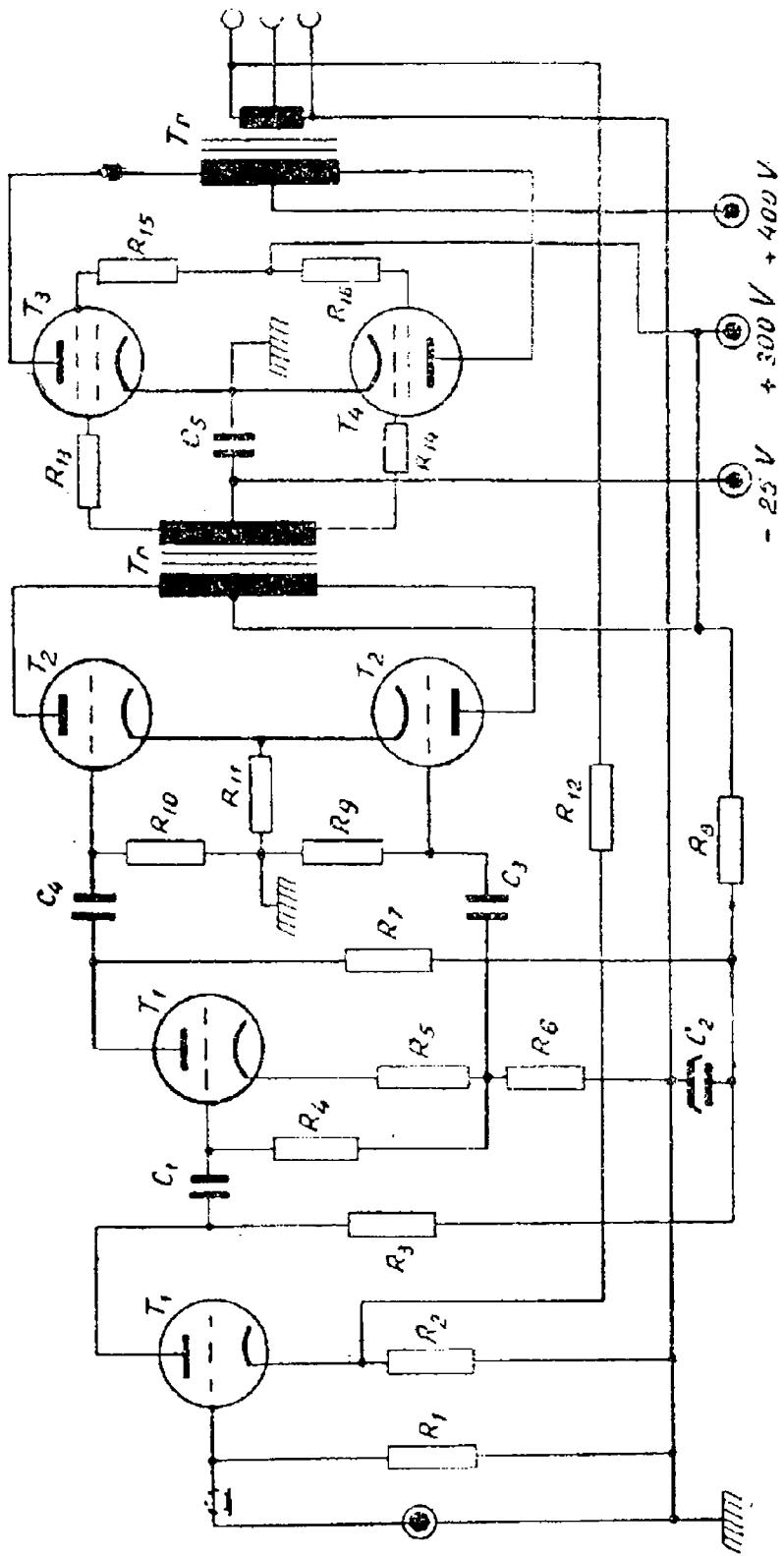


Fig. 57

Aceasta este valabil pentru oricare din amplificatoarele descrise în acest capitol.

Redresorul — mai complex în acest montaj — este reprezentat în schema de principiu din figura 58. Se folosesc două tuburi separate, tubul T_5 asigurând alimentarea independentă a anodelor etajului final. Curentul total de repaos, fără semnal, al celor două tuburi 6П3С este de 88 mA, iar curentul la semnal maxim este de 205 mA. Negativarea acestora trebuie să fie fixă ($-25V$) și se obține din redresor datorită căderii de tensiune pe rezistența R_{19} . Rezistența R_{18} constituie o sarcină fixă și ca reduce la o valoare acceptabilă variația tensiunii de ecran a finalelor ca urmare a variației de consum în funcție de semnal. Curentul de ecran este de 5 mA fără semnal și de 16 mA cu semnal maxim pentru ambele tuburi 6П3С.

Amplificatorul și redresorul vor fi montați pe două sasiu independente, construcția „etajată” fiind preferabilă. Tubul T_1 va fi ecranat și transformatorul de rețea va fi orientat la 90° față de cel de ieșire și cel de atac. Dimensiunile sasiilor vor fi de $500 \times 200 \times 5$ mm și se vor executa din tablă de fier de 1,5 mm grosime.

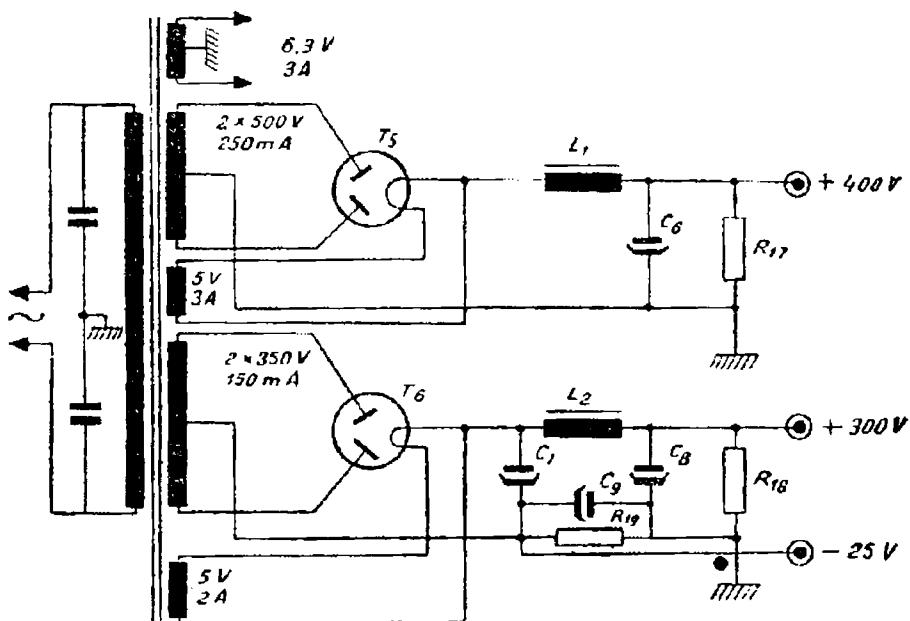


Fig. 58

Sensibilitatea amplificatorului, la puterea nominală de 40 W (maximum 47 wați), este de 1,5 volți și se va folosi cu unul din preamplificatoarele descrise în capitolul precedent.

LISTA DE MATERIALE

R1 — 0,5 Mohmi	R13 — 1 Kohm	C6 — 16 MF/450 V
R2 — 1,5 Kohmi	R14 — 10 Kohmi	C7 — 8 MF/650 V
R3 — 50 Kohmi	R15 — 100 ohmi	C8 — 8 ... ,50 V
R4 — 0,5 Mohmi	R16 — 100 ohmi	C9 — 50 MF/50 V
R5 — 18 Kohmi	R17 — 50 Kohmi/5 W	L1 — 20H/100 ohmi 250 mA
R6 — 39 Kohmi	R18 — 3,5 Kohmi/30 W	L2 — 5H/50 ohmi 150 mA
R7 — 50 Kohmi	R19 — 200 ohmi/5 W	T1 — 6SN7GT
R8 — 30 Kohmi	C1 — 50 nF	T2 — 6SN7GT
R9 — 0,5 Mohmi	C2 — 16 MF/450 V	T3 — 6П3С (6L6G)
R10 — 0,5 Mohmi	C3 — 0,1 MF	T4 — 6П3С (6L6G)
R11 — 470 ohmi	C4 — 0,1 MF	T5 — 5Z3 (5Ц3)
R12 — 1 Kohm	C5 — 0,5 MF	T6 — 5Z4 (5Ц4)

UN AMPLIFICATOR DE 80 WAȚI

Schema de principiu din figura 59 reprezintă un amplificator capabil să debiteze o putere utilă de 80 wați, putere care în anumite condiții de alimentare poate fi mărită pînă la 120 wați. O astfel de instalație este utilă pentru sonorizări în aer liber, folosind un mare număr de difuzoare. Ea poate, de asemenea, fi utilizată de radioamatorii de unde scurte pentru modularea anodică a unui emițător cu o putere de alimentare de cca 200 wați, cu modulație pe anod, în curent constant, luerînd în clasă C. Tuburile finale folosite sunt de tipul 807, foarte populare în rîndul acestei ultime categorii de radioamatori, unde sunt de obicei utilizate cu amplificatoare finale de radiofrecvență.

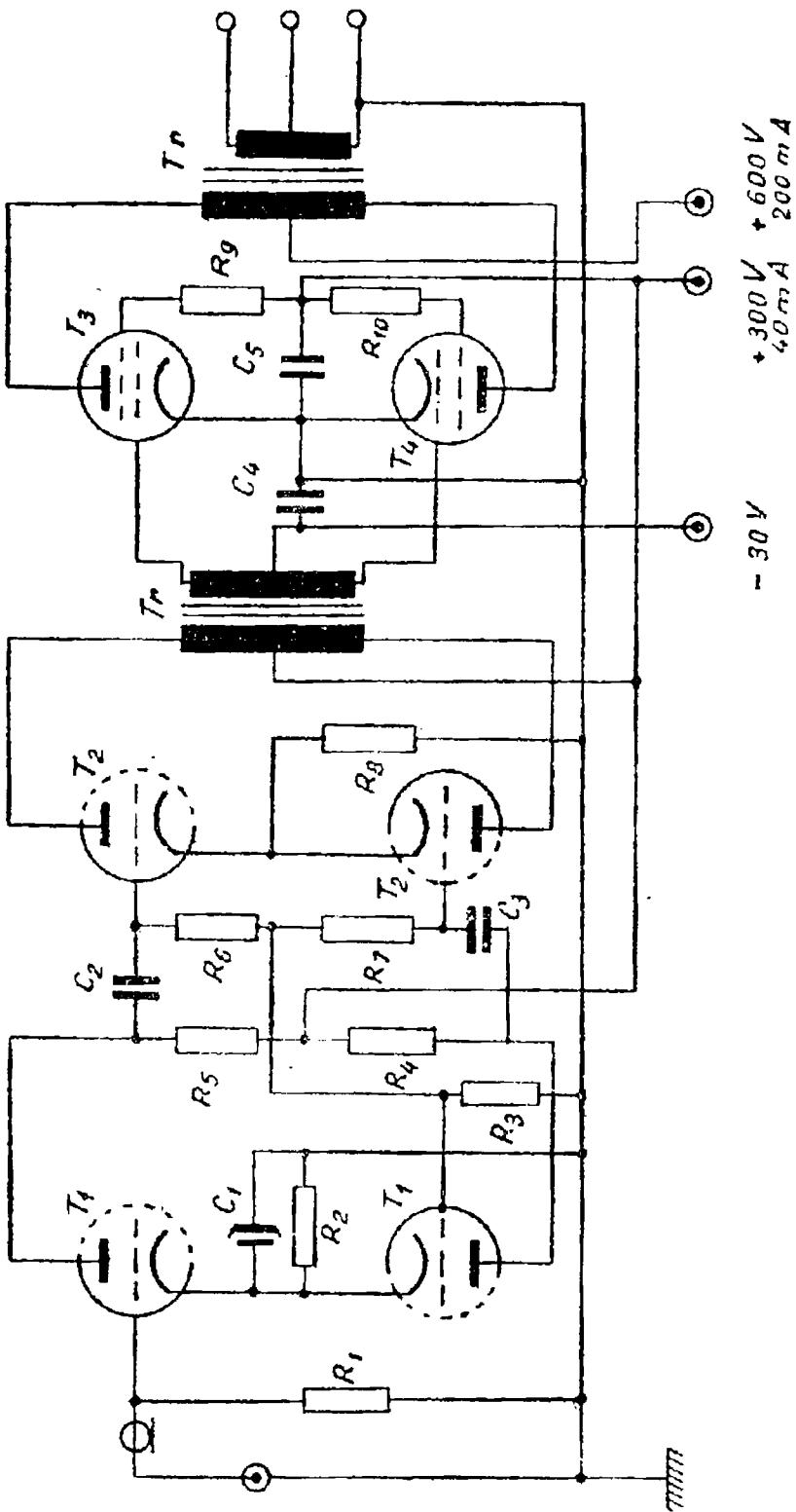


Fig. 59

Tubul T1 este montat ca amplificator de tensiune și ca defazor (trioda inferioară), iar tubul T2 ca amplificator în contratimp pentru atacul etajului final. Pentru cuplajul dintre etajul prefinal și final se folosește un transformator având raportul de transformare 1/1, 5/1, 5, deci ridicător de tensiune. Datele de construcție ale transformatorului de ieșire sunt indicate în capitolul următor și au fost calculate pentru o impedanță secundară de 200 și 600 ohmi. În cazul folosirii acestui amplificator ca modulator pentru un emițător de amator, secundarul va trebui să aibă impedanță cerulă de etajul final de radiofreqvență. Această impedanță este egală cu raportul dintre tensiunea și curentul anodic al etajului de RF modulat.

Puterea amplificatorului poate fi mărită de la 80 la 100 wați alimentând anodele tuburilor 807 cu 750 volți în loc de 600 V, în care caz consumul respectiv va crește de la 200 la 240 mA și negativarea va trebui mărită de la — 30 la — 32 volți. Impedanța de sarcină optimă se schimbă și ea, devenind 6 400 ohmi (de la placă la placă) în loc de 6 950 ohmi. Trebuie însă subliniat că funcționarea în aceste condiții scurtează considerabil longevitatea tuburilor, din care motiv acest regim se recomandă doar pentru uzul radioamatorilor de unde scurte unde instalația lucrează intermitent. Pentru funcționarea continuă, nu se va depăși regimul de 80 wați.

Redresorul se va executa după schema din figura 58, ținând seama de modificările survenite în consumuri și tensiuni. Pentru încălzirea filamentelor va fi necesară o tensiune de 6,3 V la un debit de 3A, deci aceleași date.

În cazul în care transformatorul de ieșire va fi un transformator de modulație, legătura care leagă secundarul la masă se va suprima din schemă.

Sensibilitatea amplificatorului, la puterea nominală, este de aproximativ 800 mV — tensiune care va fi obținută de la unul din preamplificatoarele prezentate în capitolul precedent.

Din punct de vedere constructiv, se va respecta același împărțire etajată ca și la amplificatorul de 40 wați.

LISTA DE MATERIALE

R1 — 0,5 Mohmi	R7 — 220 Kohmi	C4 — 0,5 MF
R2 — 1,5 Kohmi	R8 — 470 ohmi	C5 — 10 nF
R3 — 220 Kohmi	R9 — 100 ohmi	T1 — 6SN7GT
R4 — 100 Kohmi	R10 — 100 ohmi	T2 — 6SN7GT
R5 — 100 Kohmi	C1 — 50 MF/25 V	T3 — 807
R6 — 220 Kohmi	C2 — 22 nF	T4 — 807
	C3 — 22 nF	

MONTAREA ȘI CABLAREA AMPLIFICATOARELOR

Operația este de fapt cu mult mai ușoară decât în cazul radioreceptoarelor. Într-adevăr, audiofrecvența poate fi stăpînită mult mai lăsând decât oscilațiile de ordinul sutelor de mii și milioanelor de Hz — oscilații care prezintă mai întotdeauna o poftă nestăpînată de a părăsi conexiunile prin care sunt trimise să circule pentru a-și face apoi apariția tocmai acolo unde prezența lor este cel mai puțin dorită.

A nu se trage de aici concluzia, pripită, că în matерie de amplificatoare audio asamblarea s-ar putea face la voia întîmplării. Ea trebuie executată după anumite reguli, dar — spre deosebire de domeniul radiofrecvenței — respectarea acestora ferește cu siguranță pe radioamator de neplăceri și cheltuiala inutilă de timp.

O regulă, valabilă și în acest domeniu, spune că „cel mai corect cablaj este acela care cuprinde conexiuni cât mai puține și cât mai scurte“. Idealul ar fi ca să nu avem nici un fel de conexiuni. Desigur că aceasta nu e posibil, dar fără îndoială este posibil ca numărul și lungimea lor să fie reduse la minimul necesar. Pentru aceasta este suficient să urmărim de la bun început o amplasare judicioasă a pieselor principale, cum ar fi: tuburile, transformatoarele, condensatoarele electrolitice etc.

Este inutilă indicarea pentru fiecare construcție în parte a acestui amplasament, dacă amatorul va ține seama de următoarele reguli generale :

1 — Tuburile se montează, în ordinea lor firească, pe lungimea șasiului.

2 — Condensatoarele electrolitice — exceptând tipurile miniaturizate — se aşază între tuburi (exceptând cele finale și redresoare care se încălzesc puternic) ele constituind astfel o ecranare utilă.

3 — Transformatoarele se amplasează între tuburile corespunzătoare. În cazul în care transformatorul de rețea și cel de ieșire (sau cuplaj) se află pe același șasiu, ei vor fi montați la 90° unul față de celălalt, pentru a se elibera orice posibilitate de cuplaj nedorit.

4 — Soclurile tuburilor se vor monta în așa fel încât picioarele corespunzătoare filamentului să fie cîțu mai apropiate de marginea șasiului. Conexiunile care duc la aceste picioare vor fi răsucite și așezate de-a lungul marginii interioare a șasiului. În orice caz, aceste conexiuni vor fi menținute departe de punctele „calde”, care se află la un potențial de audiofreqvență față de masă.

5 — Legăturile însemnate ca atare pe schemă vor fi neapărat executate din cablu de conexiune blindat. Tresa metalică va fi lipită la masă la ambele capete, exceptând cazul cînd e vorba de o conexiune care duce la un tub avînd grila scoasă pe partea superioară.

6 — În cazul preamplificatoarelor, este bine să se evite folosirea mai multor puncte de masă, răspândite pe șasiu. În general se va alege un singur punct de masă care va fi corespondator mușei de intrare. De la acest punct se va trage un fir de 1 mm diametru la care se vor putea apoi lipi toate celelalte puncte de masă.

7 — Condensatoarele care au punctul de masă marcat pe ele, și servesc la efectuarea unui cuplaj între două etaje, vor fi legate în așa fel încât capătul corespondator semnului de masă să fie lipit de locul cu impedanță cea mai mică față de pămînt. În

cazul unui condensator de cuplaj între anoda unui tub și grila tubului următor, acest punct este anoda.

Respectând cele de mai sus, și bineînțeles... schema de principiu, amatorul are toate șansele ca respectivul preamplificator sau amplificator să-i dea de la bun început satisfacție.

În ceea ce privește alte aspecte, legate de punerea la punct și depanarea amplificatorilor, acestea vor fi analizate în continuare.

TRANSFORMATORUL DE IEȘIRE

GENERALITĂȚI

„Nici un amplificator de audiofrecvență nu poate fi mai bun decât transformatorul său de ieșire“ — iată o zicală „radiofonică“ care în practică se adeverește pe deplin.

Transformatorul de ieșire este un element simplu, dar foarte important, al lanțului de audiofrecvență. O greșită dimensionare a acestuia poate constitui sursa a numeroase neplăceri în funcționarea aparatului: distorsiuni de frecvență sau nelineare, lipsă de putere etc.

Un calcul precis al transformatorului, care să țină seama de toți parametrii existenți, cere cunoștințe de specialitate avansate și în afară do aceasta este lung și destul de greoi. Un astfel de calcul nu este cătuși de puțin necesar atunci când e vorba de realizat un singur transformator, aşa cum este situația în cazul radioamatorului. Luând ca punct de plecare o serie de date fixe și admitând o aproximatie de cca 10%, autorul a condensat tot calculul în cîteva relații simple, care vor fi prezentate mai jos. În afară de aceasta, în tabelul din pagina 120, amatorul va găsi datele complete de construcție ale tuturor transformatoarelor de ieșire folosite în amplificatoarele descrise, precum și datele transformatoarelor de cuplaj.

Intrucît în țara noastră nu există la data prezentă un STAS pentru tolele transformatoarelor folosite în aparatajul de radio, toate datele prezentate au la

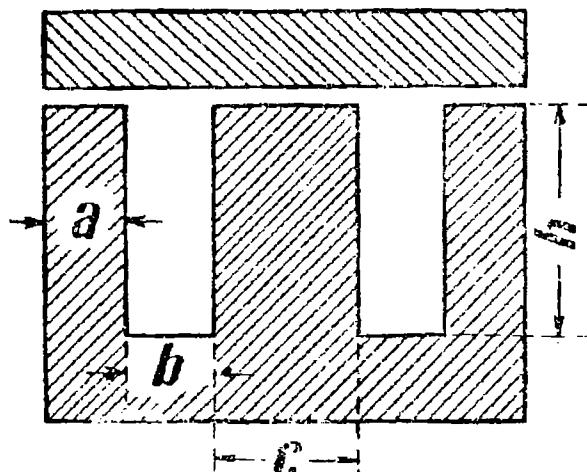


Fig. 60

bază tola E+I utilizată la construcția transformatorelor din radioreceptoarele indigene. Dimensiunile acestor tole sunt date în figura 60. Pentru alte tipuri de tole, amatorul va trebui să stabilească singur dacă spațiul de bobinaj (sereastra) este suficient de încăpător pentru a putea adăposti numărul de spire rezultat din calcul, acesta din urmă rămânind același.

CALCULUL TRANSFORMATORULUI DE IEȘIRE

Vom începe prin a defini notațiile folosite în formulele de calcul. Acestea sunt următoarele:

Q_0 — secțiunea miezului de fier, în cm^2 ;

P — puterea în secundarul transformatorului, în wați;

R_a — impedanța de sarcină a tubului, în ohmi;

R_{aa} — impedanța de sarcină a tuburilor, în ohmi, în cazul amplificatoarelor în contratiimp (de la placă la placă);

R_s — impedanța de sarcină a transformatorului (impedanță difuzoarelor), în ohmi;

N_1 — numărul de spire la primar;
 N_2 — numărul de spire la secundar;
 d_1 — diametrul sîrmei (fără izolație) la primar, în mm;
 d_2 — diametrul sîrmei (fără izolație) la secundar, în mm;
 I_0 — curentul anodic al tubului (tuburilor), fără semnal, în mA;
 D_1 — diametrul sîrmei la primar, cu izolație, în mm;
 D_2 — diametrul sîrmei la secundar, cu izolație, în mm;
 l_i — lățimea eficace a întrefierului în mm;
 K — coeficient în funcție de Q_0 ;
 m_1 — coeficient în funcție de mărimea tolei, pentru transformatoarele obișnuite;
 m_2 — coeficient în funcție de mărimea tolei, pentru transformatoarele de înaltă fidelitate;
 a, b, c, h — dimensiunile tolei, în mm, conform figurii 60;
 g — grosimea pachetului de tole, în mm.

Calculul transformatorului de ieșire pentru un etaj final simplu cu un singur tub se face cu ajutorul următoarelor relații:

$$(1) \quad Q_0 = 3\sqrt{P} \text{ cm}^2$$

$$(2) \quad N_1 = 0,12 \frac{Ra \times I_0}{Q_0} \text{ spire}$$

$$(3) \quad N_2 = N_1 \sqrt{\frac{R_s}{R_a}} \text{ spire}$$

$$(4) \quad d_1 = K \sqrt{\frac{N_1}{R_a}} \text{ mm}$$

$$(5) \quad d_2 = d_1 \sqrt{\frac{N_1}{N_2}} \text{ mm}$$

$$(6) \quad l_i = \frac{N_1 \times I_0}{16} \times 10^{-5} \text{ mm}$$

Pentru etajele în contratimp se vor aplica următoarele relații:

$$(1) \quad Q_0 = 3 \times \sqrt{P} \text{ cm}^2$$

$$(2) \quad N_1 = m \sqrt{\frac{R_{aa}}{Q_0}} \text{ spire}$$

$$(3) \quad N_2 = N_1 \sqrt{\frac{R_a}{R_{aa}}} \text{ spire}$$

$$(4) \quad d_1 = K \sqrt{\frac{N_1}{R_{aa}}} \text{ mm}$$

$$(5) \quad d_2 = d_1 \sqrt{\frac{N_1}{N_2}} \text{ mm}$$

(6) $I_i = 0$ (transformatoarele pentru etajele în contratimp n-au întrefier).

După ce s-a efectuat calculul, este necesar să facem o verificare termică și una constructivă a transformatorului.

Verificarea termică are drept scop alegerea unui conductor de diametru suficient de mare, pentru ca înfășurarea să nu se încălzească nepermis de mult. Verificarea termică se efectuează numai pentru înfășurarea primară, întrucât prin cea secundară nu circulă curentul continuu. Ne folosim de relația:

$$(7) \quad d_1 \geq \frac{\sqrt{I_0}}{40} \text{ mm}$$

Deci d_1 nu trebuie să fie mai mic decât valoarea obținută din formula de mai sus. În cazul în care din calculul precedent a rezultat o valoare mai mică, vom alege pe cea obținută din relația (7). Diametrul conductorului din secundar, d_2 , rămîne cel calculat.

Verificarea constructivă este importantă, întrucât ea ne ferește de surpriza dezagreabilă de a constata că numărul de spire calculat nu are loc pe carcasă. Verificarea se face cu ajutorul următoarei relații:

$$(8) \quad b \geq \frac{N_1 (D_1 + 0,03)}{h - 4} D_1 + \frac{N_2 (D_2 + 0,1)}{h - 4} D_2 + 3$$

Reiese de mai sus că lățimea fereștrei (dimensiunea b) trebuie să fie egală sau mai mare decât spațiul ocupat de sîrma de bobinaj din primar și secundar, la care se adaugă spațiul ocupat de carcăsa, de izolația dintre straturile de bobinaj și de izolația dintre înfășurarea primară și cea secundară.

Relația (8) este valabilă dacă:

a — Între fiecare strat din primar se va pune un strat de hîrtie — preferabil specială, de transformator — de 0,03 mm grosime;

b — Între fiecare strat din secundar se va pune un strat de hîrtie de 0,1 mm grosime;

c — Între înfășurarea primară și secundară se va pune un strat de preșpan de 0,25 mm grosime, iar la transformatoarele care lucrează la o tensiune continuă mai mare de 500 V, două straturi de preșpan (deci 0,5 mm);

d — Carcăsa se va executa dintr-un material izolant avînd o grosime de 1 mm;

e — Între fiecare perete al carcasei și stratul de sîrma se va lăsa o distanță de 1 mm.

În tabelele de mai jos sunt date valorile coeficientului K funcție de secțiunea miezului de fier, și valorile coeficientului și m_2 , în funcție de mărimea tolei.

Tipul tolei	m_1	m_2
E + I		
6,4	60	92
8	63	104
10	75	115
12,5	84	123
14	93	133
16	95	146
20	106	163
25	119	133

Q_0	K
4	0,17
5	0,18
6	0,19
8,5	0,20
11,5	0,21
14,5	0,22
18	0,23
22	0,24
26	0,25

Din păcate mărimea tolei nu poate fi determinată de la bun început. Din această cauză, amatorul va alege o mărime oarecare și va efectua calculul. Dacă rezultă, în final, că tola aleasă este neîncăpătoare, va reface calculul pentru mărimea imediat următoare (vezi fig. 60). Dacă, din contra, se va constata că spațiul de bobinaj este mult prea încăpător, se va recurge la o tolă mai mică.

Alegerea tolei se va mai face însă ținând seama și de următoarea condiție:

$$(9) \quad \frac{c}{g} = 0,5 - 2$$

Cu alte cuvinte, raportul dintre dimensiunea c a tolei (fig. 60) și grosimea pachetului de tole trebuie să fie cuprins între 0,5 și 2. Cel mai avantajos este să alegem pe $c = g$, adică o secțiune pătrată a miezului de fier. Secțiunea miezului se obține efectuind produsul dintre c și g. Totuși nu întotdeauna este posibilă obținerea egalității de mai sus, aşa încât amatorul va căuta să se încadreze în condiția impusă de relația (9).

Transformatoarele obișnuite se vor bobina începând cu primarul și terminând cu secundarul.

Transformatoarele destinate amplificatoarelor de înaltă fidelitate, având etajul final de putere în contratimp, se vor bobina conform schemei electrice din fig. 61 și a schiței din figura 62. Pentru aceasta vom împărți la patru numărul de spire indicat pentru primar ($N_A - N_B - N_C - N_D$) și la doi numărul de spire indicat pentru secundar ($N_E - N_F$). Înfășurările N_A , N_E , N_F și N_D se vor bobina în același sens. Înfășurările N_B și N_C se vor bobina în sens contrar față de restul înfășurărilor, ceea ce practic se realizează inversând bobina pe dorn. Capetele înfășurărilor se conectează precum urmează:

a — Se leagă la un loc începutul lui N_A cu sfîrșitul lui N_B , cu începutul lui N_C , cu sfîrșitul lui N_D . Obținem astfel punctul comun „+ IT“;

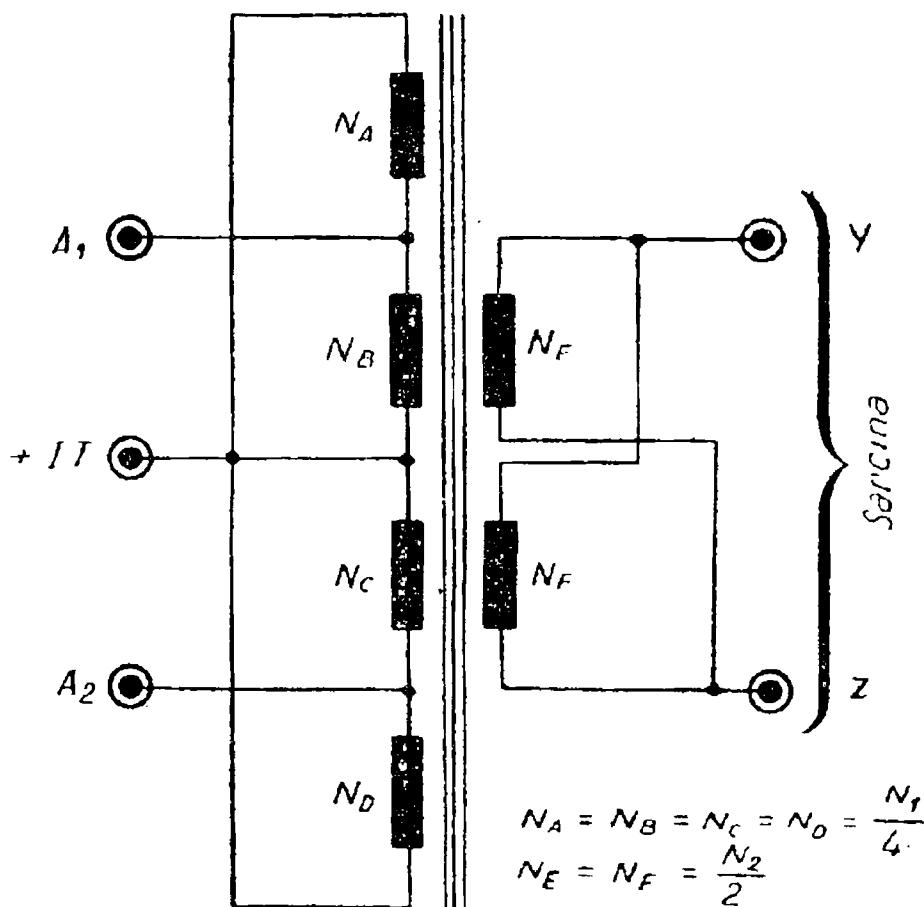


Fig. 61

b — Se leagă la un loc sfîrșitul lui N_A , cu începutul lui N_B . Obținem punctul comun „ A_1 “;

c — Se leagă la un loc sfîrșitul lui N_C cu începutul lui N_D . Obținem punctul comun „ A_2 “;

d — Se leagă la un loc începutul lui N_E cu începutul lui N_F . Obținem punctul comun „ Y “.

e — Se leagă la un loc sfîrșitul lui N_E cu sfîrșitul lui N_F . Obținem punctul comun „ Z “.

Acest mod de a bobina transformatorul de ieșire reduce considerabil pierderile la frecvențele audio înalte, deci distorsiunile de frecvență.

Inainte de a trece la un exemplu de calcul numeric, menționăm că metoda de calcul descrisă se bazează pe următoarele premize:

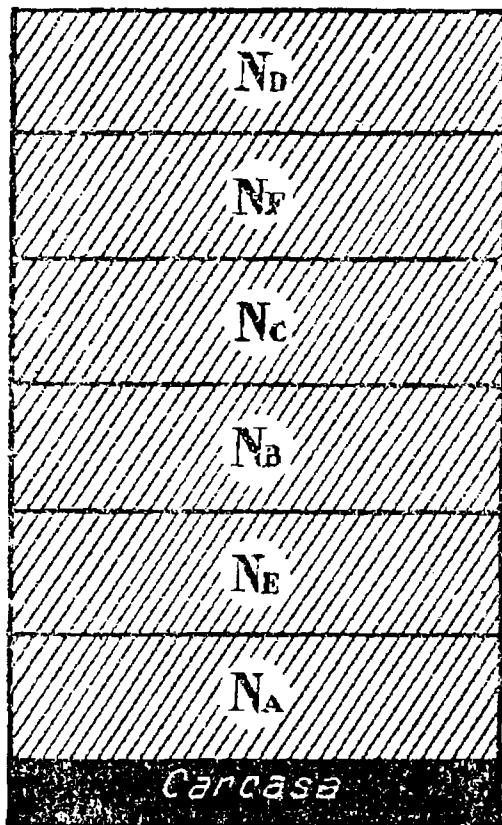


Fig. 62

- inducția în fier : $B = 5\,000$ gauși ;
- frecvența inferioară de tăiere, folosind coeficientul m_1 : 60 Hz (cu — 3dB) ;
- frecvența inferioară de tăiere, folosind coeficientul m_2 : 40 Hz (cu — 2 dB).

Autorul speră că cititorul care a ajuns pînă aici nu și-a luat angajamentul de a... nu calcula vreodată un transformator de ieșire ! În realitate calculul este foarte simplu și rapid. Pentru a demonstra aceasta, să trecem la un exemplu numeric.

Să presupunem că avem de calculat un transformator de ieșire pentru amplificatorul prezentat în figura 55.

În tabelele cu caracteristicile tuburilor electronice găsim :

$R_{aa} = 8\,000$ ohmi (placă la placă) ;

$I_\phi = 70$ mA (pentru ambele tuburi) ;

$P = 14$ wați.

Impedanța difuzorului folosit este :

$R_s = 4$ ohmi sau $R_s = 2$ ohmi

Efectuăm calculul, alegînd o tolă tip E — 14.

$$(1) \quad Q_0 = 3\sqrt{14} = 11 \text{ cm}^2.$$

Secțiunea fiind egală cu produsul $c \times g$, rezultă că grosimea pachetului de tole va fi egală cu 40 mm ($C = 28$ mm).

$$(2) \quad N_1 = 138 \sqrt{\frac{8000}{11}} = 3750 \text{ spire},$$

$$(3) \quad N_2 = 3750 \sqrt{\frac{4}{8000}} = 84 \text{ spire (pentru 4 ohmi).}$$

$$(3) \quad N_2 = 3750 \sqrt{\frac{2}{8000}} = 60 \text{ spire (pentru 2 ohmi).}$$

Practic, vom bobina 84 spire, cu priză la spira 60.

$$(4) \quad d_1 = 0,21 \sqrt{\frac{3750}{8000}} = 0,14 \text{ mm},$$

$$(5) \quad d_2 = 0,14 \sqrt{\frac{3750}{60}} = 1,1 \text{ mm.}$$

Diametrul d_2 s-a calculat pentru secundarul de 2 ohmi, obținindu-se astfel o valoare mai mare, acoperitoare (nu este practic să bobinăm secundarul cu sîrmă de diametru diferit).

$$(6) \quad 1i = 0$$

Întrefierul este nul, aşa cum s-a arătat mai înainte. Miezul de fier se va lamela întrețesul (tola E peste tola I etc.).

Verificarea termică :

$$(7) \quad d_1 = \sqrt{\frac{75}{40}} = 0,16 \text{ mm.}$$

Diametrul conductorului din primar obținut din relația (4) este prea mic. Ca atare se va alege :

$$d_1 = 0,16 \text{ mm.}$$

Verificarea constructivă :

$$(8) \quad 14 \geq \frac{3750 (0,13 + 0,03) 0,18 + 81 (1,15 + 0,1) 1,15}{42 - 4} + 3 \\ 14 \geq 10 \text{ mm.}$$

Condiția este satisfăcută, rămînînd și un spațiu de rezervă de 4 mm.

Figura	Tipul toei	Grosimea rachetului	Q_0	N_1	N_2	d_1	d_2	li	Felul transform.	Observații
	E + 1	mm	cm ²	spire		mm	mm	mm		
46 52	12,5	21	5,2	4 520	120	0,16	0,9	0,1	ieșire	lamelat întrețesut
47	12,5	24	6	4 650	103	0,15	1	0	ieșire	lamelat întrețesut
43	12,5	30	7,5	4 550	72+3)	0,16	1,1	0	ieșire	lamelat întrețesut
49	12,5	34	8,5	4 200	63—27	0,16	1	0	ieșire	lamelat întrețesut
50 51	14	34	9,5	3 750	60+25	0,13	1,2	0	ieșire	lamelat întrețesut
53	12,5	24	6	5 000	120	0,16	1	0,1	ieșire	lamelat întrețesut
55	16	42	13,5	3 300	56+24	0,23	1,1	0	ieșire	lamelat întrețesut
56	14	49	11	3 750	6)+24	0,16	1,1	0	ieșire	lamelat întrețesut
57	20	43	19	2 300	83+35	0,35	0,9	0	ieșire	lamelat întrețesut
59	20	67	27	1 900	320+24)	0,35	0,32	0	ieșire	lamelat întrețesut
59 57	12,5	29	5	5 000	7 500	0,1	0,1	0	cupaj	lamelat întrețesut

Diametrul conductorului cu izolația D1 și D2 din relația (8) poate fi găsit în tabelele existente în acest scop. Transformatoarele de ieșire se realizează cu sîrmă de cupru izolată cu email (Cu-Em).

Cu aceasta calculul a luat sfîrșit. Încercați-l. Veți constata — poate cu surprindere — că el poate fi efectuat în mai puțin de 30 minute.

Acei amatori care nu doresc să efectueze un astfel de calcul, vor găsi în tabelul din pagina 120 toate datele necesare confectionării transformatoarelor cu care sunt prevăzute amplificatoarele prezentate.

VERIFICAREA ȘI DEPANAREA AMPLIFICATOARELOR

VERIFICAREA AMPLIFICATOARELOR

Construcția odată terminată, urmează momentul... emoționant, cînd aparatul va fi conectat pentru prima oară la priza de curent. Procedînd în felul acesta, se pot întîmpla trei lucruri: amplificatorul să funcționeze, amplificatorul să nu funcționeze și în sfîrșit amplificatorul să nu funcționeze și totodată, după puțin timp, să observăm prezența unei... dire subțiri de fum. Desigur că, în acest ultim caz, emoția va fi cea mai mare.

Din această cauză, este bine ca, după ce am efectuat ultima lipitură, să facem o verificare mecanică și electrică minuțioasă.

Verificarea mecanică este cea cu care începem și ea constă într-un control atent al calității lipiturilor efectuate. Pentru aceasta ne vom înarma cu o pensetă și vom „trage“ de fiecare piesă în parte. În cazul unei lipituri defectuoase sau „reci“, piesa va ceda prin desfacerea lipiturii, care, în acest caz, urmează să fie refăcută cu atenție. După ce am parcurs în acest fel întregul șasiu, confruntăm din nou cablajul cu schema electrică după care acesta a fost executat, pentru ca să ne convingem că nu am săvîrșit nici o greșeală și, cu aceasta, putem considera verificarea mecanică ca încheiată.

Verificarea electrică va avea loc în două faze cu amplificatorul nealimentat și apoi cu amplificatorul alimentat din rețeaua de curent.

Prima fază constă în controlul circuitelor, cu ajutorul unui ohmetru (ca cel descris la pagina 139).

Practic, vom măsura valoarea fiecărei rezistențe separat, apoi ne vom convinge că între două puncte separate printr-un condensator nu avem continuitate. De exemplu vom conecta ohmetrul între anoda unui tub și grila tubului următor: ohmetrul trebuie să indice rezistență infinită (cu excepția unor montaje speciale unde cuplajul dintre tuburi se face direct). Tot cu ajutorul ohmetrului se pot verifica înfășurările transformatoarelor de rețea sau de ieșire, precum și un eventual scurtcircuit între sîrma de bobinaj și miezul de fier.

În a doua fază a verificării electrice, amplificatorul se va conecta la priză și va fi pornit. Pentru început nu vom introduce nici un tub în soclurile respective. Cu ajutorul unui voltmetru vom măsura tensiunea de filament în toate punctele, de asemenea vom măsura tensiunca alternativă la piciorușele soclului, corespunzătoare plăcilor redresoarei. Dacă totul este în regulă, introducem tuburile și măsurăm tensiunea anodică la ieșirea din redresor, confruntind valoarea cîtată cu cea indicată pe schema electrică. Aceste măsurători de tensiune se vor putea face cu un voltmetru obișnuit, avînd o rezistență de 1 000 ohmi/volt. Pentru a putea măsura cu o eroare cît mai mică tensiunile de anod și ecran ale tuburilor amplificatoare de tensiune, vom avea nevoie de un instrument cu o rezistență internă mult mai mare, de 20 000 ohmi/volt. Întrucît un astfel de voltmetru nu se află în mod obișnuit la îndemîna amatorului, nu rămîne decit să măsurăm tensiunea de negativare (între catod și grilă) — operație care se poate face cu un voltmetru obișnuit. Valoarea tensiunii de negativare, obținută prin diferență de potențial care apare de-a lungul rezistenței catodice, poate fi folosită pentru a determina (prin legea lui Ohm) curentul total — anodic și de ecran — al tubului.

După ce măsurătorile de mai sus au arătat că amplificatorul consumă normal, toate tuburile primind tensiunile corecte, urmăză verificarea finală — și cea mai importantă — cu semnal. Pentru aceasta avem nevoie de un generator de audiofreqvență și

de un voltmetru de curent alternativ capabil să dea indicații exacte în toată gama frecvențelor sonore. Construcția ambelor instrumente este descrisă în capitolul următor.

Reglăm generatorul pe frecvența de 1000 Hz și aplicăm, la intrarea amplificatorului sau preamplificatorului, un semnal având o amplitudine corespunzătoare cu sensibilitatea acestuia — de exemplu 1 volt. La bornele secundarului transformatorului de ieșire conectăm, în loc de difuzor, o rezistență având o valoare egală cu impedanță pentru care a fost calculat transformatorul și o putere corespunzătoare puterii de ieșire maxime. În paralel cu această rezistență legăm voltmetrul și rotim apoi potențiometrul de volum al amplificatorului pînă ce voltmetrul indică o valoare maximă. Puterea de ieșire este egală cu:

$$P = \frac{U^2}{R} \text{ wați}$$

unde P este puterea în wați, U este tensiunea cîtită în volți și R este valoarea rezistenței de sarcină. Desigur că această măsurătoare nu ține seama de distorsiunile nelineare (armonice) — cu alte cuvinte, este posibil ca puterea maximă să fie obținută cu un coeficient de distorsiuni mult peste cel indicat. Dar pentru a măsura puterea „nedistorsionată”, ar mai fi necesare și un osciloscop sau un distorsiometru, conectate în paralel cu sarcina. Întrucît astfel de instrumente nu fac în mod obișnuit parte din laboratorul amatorului ne vom limita la măsurările de mai sus.

Sensibilitatea diferențelor intrări ale preamplificatorului sau amplificatorului, precum și caracteristica de frecvență nu pot fi măsurate de amatori, întrucît pentru aceasta ar fi necesar un milivoltmetru electronic care să poată măsura cu precizie amplitudinea semnalului aplicat la intrare. Un astfel de milivoltmetru — chiar dacă nu este greu de construit — trebuie etalonat prin comparație, cu alte cuvinte amatorul ar trebui să aibă acces la un aparat in-

dustrial adecuat. Vom renunța deci la astfel de măsurători și ne vom limita la aprecierea subiectivă a calității, folosind un instrument pe care-l posedă fiecare și care se numește... ureche.

Vom avea o deosebită grijă ca în timpul funcționării amplificatorului de putere să nu-l lăsăm pe acesta fără sarcină, căci în acest caz în primarul transformatorului de ieșire iau naștere supratensiuni foarte mari, care vor duce în majoritatea cazurilor la străpungerea izolației și chiar la distrugerea tuburilor finale.

CAUZELE ȘI REMEDIILE ZGOMOTULUI DE FOND

Zgomotul de fond (brum) este dușmanul oricărui sistem de audiofrecvență. El poate fi moderat, constituind doar o ușoară supărare, sau aşa de puternic încât să pună în pericol bobina mobilă a difuzorului.

Orice amplificator va produce un zgomot de fond atunci cînd potențiometrul de volum și amplificarea frecvențelor joase sînt ambele reglate la maximum. Aceasta este normal. Nu este însă normal ca acest zgomot să fie audibil la o distanță de 2—3 metri de difuzoare, la un nivel mediu de ascultare. În această ultimă situație va trebui în primul rînd să stabilim proveniența zgomotului. Pentru aceasta vom verifica în primul rînd dacă zgomotul este prezent cu oricare din sursele de program. Astfel, de exemplu, dacă prin conectarea unui picup observăm un nivel ridicat de zgomot, care însă nu există în momentul în care la intrare se conectează un alt dispozitiv electroacustic, putem fi siguri că de vină este picupul. În acest caz particular, vom verifica legarea corectă a dozei la amplificator (tresa metalică la borna de masă) și în general vom examina cu atenție traseul firului ecranat care pornește de la doză și se termină la intrarea amplificatorului.

O metodă foarte simplă și uneori eficace de a reduce zgomotul de fond este de a schimba poziția fișei de alimentare în priză. Aceasta se va face separat și pe rînd pentru fiecare aparat care face parte din lanțul de audiofrecvență. Dacă se observă o îmbunătățire — cît de mică — se va însemna piciorul respectiv al fișei de alimentare. În cazul unui pickup, încercarea se va face cu motorul pornit. La fel se va proceda și în cazul unui magnetofon.

Uneori zgomotul de fond prea mare se datoră unui tub. Se va acorda o atenție deosebită, în acest sens, primului etaj de preamplificare. Fără ca tubul să fie defect -- la catometru poate apărea ca bun — zgomotul de fond poate varia relativ mult de la un exemplar la altul.

De la caz la caz, apare necesară blindarea unui tub, chiar dacă această operație nu a fost inițial prevăzută. În acest sens, se poate folosi o caracasă metalică din tablă de fier, astfel construită ca să permită fixarea ei rigidă de șasiu.

Partea inferioară a șasiului — în special la preamplificatoare — va fi întotdeauna acoperită cu o placă metalică de dimensiuni convenabile, prinată cu patru șuruburi.

O sursă foarte frecventă de zgomot este cablul de interconectare dintre diferitele aparate. Acest cablu este format de un fir central înconjurat de o tresă metalică care se conectează la șasiul celor două apare și la pămînt. Un contact defectuos între această tresă și șasiu va provoca un zgomot de fond apreciabil. Prelungirea cablului de interconectare cu două fire obișnuite — chiar pe o lungime aparent mică — va duce la același rezultat.

O tensiune alternativă, la frecvența rețelei de curenț, poate apărea între șasiu și pămînt, ca urmare a scăpărilor din transformatorul de alimentare. Din această cauză este recomandabil să se efectueze o punere la pămînt a întregului lanț de audiofrecvență cu ajutorul unui conductor gros care se va lega la un robinet de apă (printr-un colier) sau la calorifer.

Amplasarea aparatelor are o deosebită importanță. Se va evita așezarea unui picup, prevăzut cu o doză magnetică, în imediata apropiere a unui transformator de putere, întrucât cîmpul magnetic creat de acesta din urmă se va induce în doză și va da naștere unui zgomot de fond. Aceeași precauție se va lua și în ceea ce privește preamplificatorul. Primele etaje ale acestuia, avînd o sensibilitate mare, nu trebuie să se afle în apropierea transformatoarelor.

Legăturile care duc la filamentele tuburilor vor fi întoadeauna răsucite (fig. 63) și se va evita formarea buclelor în jurul soclului (fig. 64). Se va evita paralelismul și apropierea între lîne care conduc curenți de audiofrevență și cele parcuse de curentul de 50 Hz al retelei.

Luînd toate precauțiile de mai sus, amatorul va reuși cu siguranță să-și pună la punct instalația, în așa fel încît chiar la pasagiile muzicale pianissimo, zgomotul de fond să nu mai constituie o problemă.

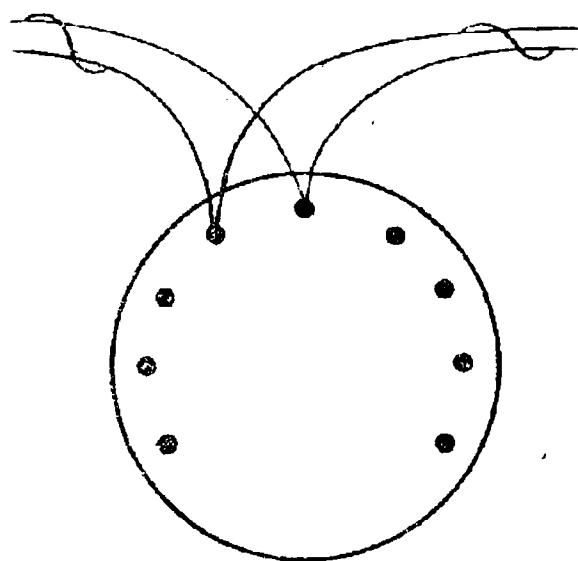


Fig. 63

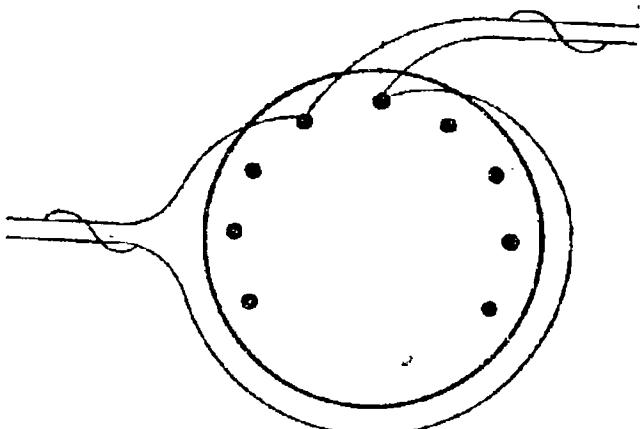


Fig. 64

MICROFONIA

În amplificatoarele sau preamplificatoarele de audiofreqvență efectul microfonic se datorește exclusiv unui sau mai multor tuburi. Cu cât tubul respectiv se află într-un etaj lucrând la un nivel mai mic de semnal (deci mai la „începutul“ amplificatorului), cu atât pericolul de microfonie crește, întrucit amplificarea ulterioară este mai mare. În general tuburile destinate amplificării semnalelor de audiofreqvență mici au o construcție interioară rigidă, care împiedică în mare măsură producerea microfoniei, și se montează pe un suport elastic. Se întâmplă însă să nimerim un exemplar mai puțin reușit din acest punct de vedere și în acest caz va fi practic imposibil să ne folosim de puterea maximă de ieșire a amplificatorului, întrucît de la un anumit nivel în sus se va auzi în difuzor un „urlet“.

În general stabilirea tubului microfonic se face prin ușoară ciocănire a balonului de sticlă (sau metalic).

Tubul împriținat se va comporta ca un microfon — de unde și denumirea fenomenului — și urmează să-l înlocuim. Totuși, în unele cazuri, microfonia este aşa de puternică, încît simpla ciocănire a șasiului, în orice loc, va da același efect. În acest caz putem proceda în felul următor: co-

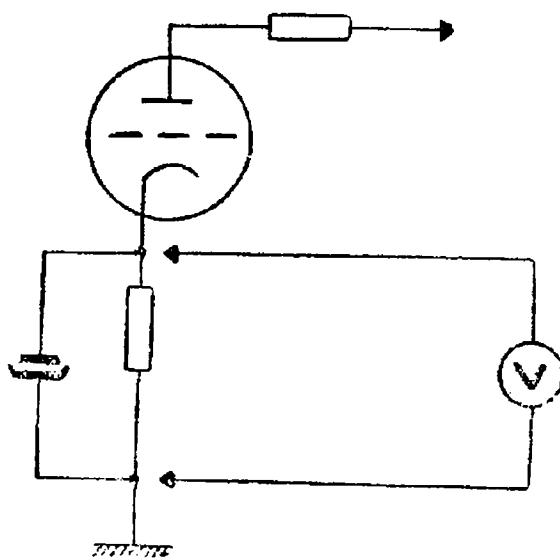


Fig. 65

neectăm un voltmetru pe rînd la toate etajele de amplificare, între anodul tubului respectiv și masă — figura 65 (dacă catodul este legat la șasiu, atunci între ecran sau anod și masă — figura 66). Cioecănim ușor tubul. În momentul în care am ajuns la tubul microfonic, ciocănirea tubului se va traduce printr-o variație bruscă a tensiunii indicate de instrument.

Un tub microfonic nu trebuie aruncat. El va putea fi utilizat, cu altă ocazie, pentru alte funcții.

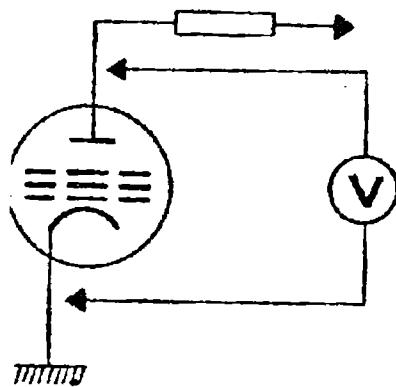


Fig. 66

INTERFERENȚE RADIO

În instalațiile de amplificare avînd o sensibilitate mare la intrare, se constată uneori fenomene supărătoare care au la bază interferență cu semnale radio sau de televiziune provenind de la un post de emisie apropiat. Uneori un receptor sau un televizor din apropiere poate radia un semnal care să ajungă să fie reprodus de difuzoarele instalației de amplificare. În sfîrșit, tot în categoria acestor interferențe se mai pot include și zgomotele de comutare ale motorului picupului, ale tuburilor fluorescente și.a.m.d.

Pentru ca să devină o interferență „audio“, semnalele menționate mai sus trebuie să ajungă la intrarea preamplificatorului nostru și să fie detectate. Introducerea semnalului poate avea loc în mai multe feluri: o cale obișnuită este cablul ecranat care se conectează la intrarea preamplificatorului și care poate lucra ca o antenă de UUS. În acest caz, dacă

amplitudinea semnalului parazit este mai mare decit negativarea primului tub, se produce detectia. După detectie, semnalul parazit va fi prezent în toate etajele amplificatorului.

Semnalul parazit poate fi introdus și într-un etaj ulterior al preamplificatorului. Pentru aceasta el trebuie să aibă însă o amplitudine deosebit de mare.

Pentru a determina care etaj este cel care culege semnalul parazit, vom scoate pe rînd tuburile din soclu. Odată stabilit etajul cu pricina, trecem la măsuri practice de remediere.

Schema din figura 67 reprezintă un filtru de RF montat în circuitul de grilă al primului etaj preamplificator. Se va încerca folosirea unei rezistențe R avînd valori cuprinse între 5 Kohmi și 100 Kohmi. La nevoie vom înlocui rezistența cu un şoc de RF, bine ecranat, avînd o inductanță cuprinsă între 5 μ H și 100 μ H, urmat de un condensator de 100... 200 pF legat între grilă și masă.

Un filtru de RF introdus în circuitul de încălzire al tuburilor dă uneori rezultate radicale. Schema unui astfel de filtru este arătată în figura 68. Şocul de 10 μ H va trebui să aibă o rezistență ohmică foarte mică, pentru a nu provoca o cădere de tensiune importantă. Condensatorul C va avea o capacitate cuprinsă între 100 pF și 10 nF (de experimentat).

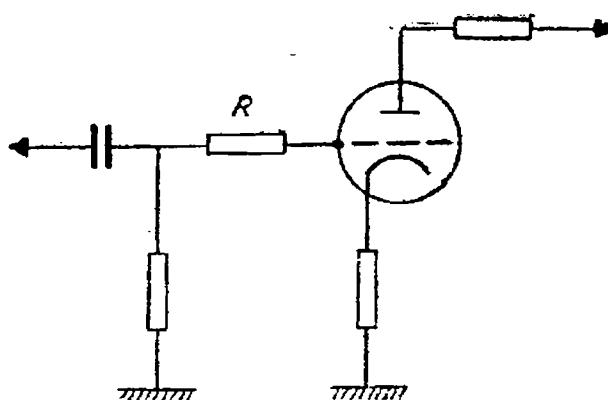


Fig. 67

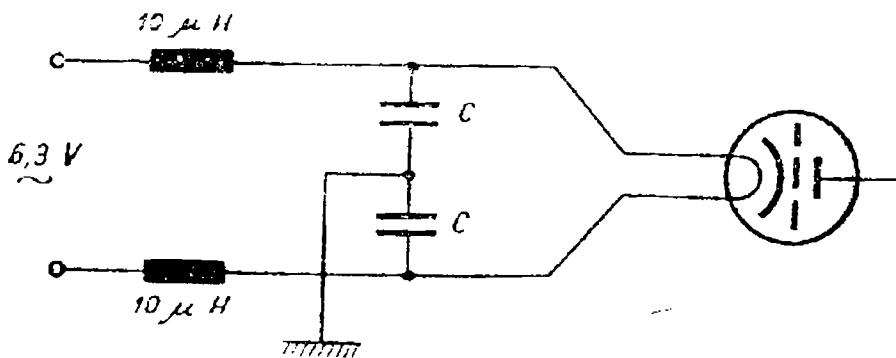


Fig. 68

Aplicînd unul sau mai multe din remediiile indicate mai sus, interferenîtele de RF vor putea fi complet eliminate.

DEPANAREA METODICA

Depanarea amplificatoarelor de audiofrecvenîă este o operaþie interesantă și instructivă. Ea poate fi efectuată într-un timp extrem de scurt, atunci cînd cel care depanează dispune de instrumente de măsură complete, cum ar fi un generator de AF, un osciloscop, un voltmetru electronic și altele. La nivelul amatorului, operaþia de depanare poate dura mai mult, dar respectînd indicaþiile date mai jos, rezultatele vor fi la fel de sigure.

Defecþiunea poate fi deseori găsită, făcînd doar o verificare sumară a fiecărei unităþi și a cablurilor de interconectare. O lipitură desfăcută, un scurteircuit între două piese sau între miezul și tresa unui conductor ecranat, iată cîteva cauze simple și comune de nefuncþionare sau de funcþionare anormală. Un tub „zgomotos“ nu poate fi categorisit ca atare nici de cel mai bun catometru, de aceea numai substituirea lui cu altul nou poate duce la remedierea defec-

țiiunii. În cazul unui amplificator stereofonic, se poate oricând înlocui un tub cu tubul corespunzător din canalul vecin.

Tabelele din figurile 69 și 70 indică metoda de depanare care trebuie urmată în cazul în care sunetul este distorsionat sau însoțit de zgornote. Tabelele din figurele 71 și 72 sunt valabile în cazul în care sunetul este complet absent. În afară de aceste diagrame, dăm mai jos cîteva indicații generale privind cauza și remediul principalelor defecțiuni ce pot interveni în lanțul de audiofrecvență.

Simptomul: Zgomot de fond la nivel redus (zgomotul nu crește proporțional cu semnalul).

Cauza probabilită: Defecțiunea în redresorul amplificatorului.

Remediul: Verificarea tubului redresor și a condensatoarelor electrolitice.

Simptomul: Sunetul a dispărut complet.

Cauza probabilită: Nu mai există tensiune anodică sau legătura dintre amplificator și difuzor este întreruptă.

Remediul: Se urmărește linia de alimentare anodică, se măsoară toate tensiunile la soclurile tuburilor și se verifică cablul dintre transformatorul de ieșire și difuzor.

Simptomul: Volumul auditiiei scade intermitent sau pentru perioade mai lungi.

Cauza probabilită: Tuburile finale de putere au slăbit.

Remediul: Se verifică și la nevoie se înlocuiesc tuburile.

Simptomul: Pocnituri intermitente.

Cauza probabilită: Tub defect.

Remediul: Se înlocuiesc succesiv toate tuburile pînă la dispariția fenomenului.

Simptomul: Sunetul apare însoțit de un zbrunuit fin.

Cauza probabilă: Tub defect în preamplificator. Difuzor pentru frecvențe înalte defect (dacă există). Conexiune dezlipită la bobina mobilă a unui difuzor. O particulă metalică a pătruns în întreierul difuzorului.

Simptomul: În cazul redării discurilor, distorsioni la pasagiile „forte”.

Cauza probabilă: Brațul picupului nu este corect centrat. Acul este uzat. Discul este uzat.

Remediul: Se centrează brațul sau se înlocuiește acul.

Simptomul: Zgomot de fond excesiv la nivelul normal de audiție. Zgomotul crește proporțional cu amplificarea.

Cauza probabilă: Punerea la pămînt defectuoasă sau cablaj necorespunzător.

Remediul: Se verifică punerile la pămînt în toate punctele. Se corectează cablajul conform indicațiilor date anterior.

Simptomul: Sunetul redat de pe discuri sau magnetofon să aude miorlăit sau tremurat.

Cauza probabilă: Mecanismul murdar și neuns.

Remediul: Se curăță partea mecanică cu spirt sau tetraclorură de carbon. Se unge cu un ulei fin, în locurile recomandate de fabrică.

Simptomul: Pîrîturi la rotirea unui potențiometru. Nivelul respectiv nu variază fin, ci în salturi.

Cauza probabilă: Potențiometrul murdar sau întrerupt.

Remediul: Se desface potențiometrul și se curăță potcoava cu spirt. În caz de întrerupere se înlocuiește cu unul nou.

Simptomul: Iese fum din rezistența de filtraj a redresorului.

Cauza probabilă: Consumul anodic excesiv de mare.
Eventual scurtcircuit.

Remediul: Se verifică negativarea tuburilor finale și starea transformatorului de ieșire. Se verifică condensatoarele electrolitice.

SUNETUL DEFORMAT PE TOATE INTRARILE

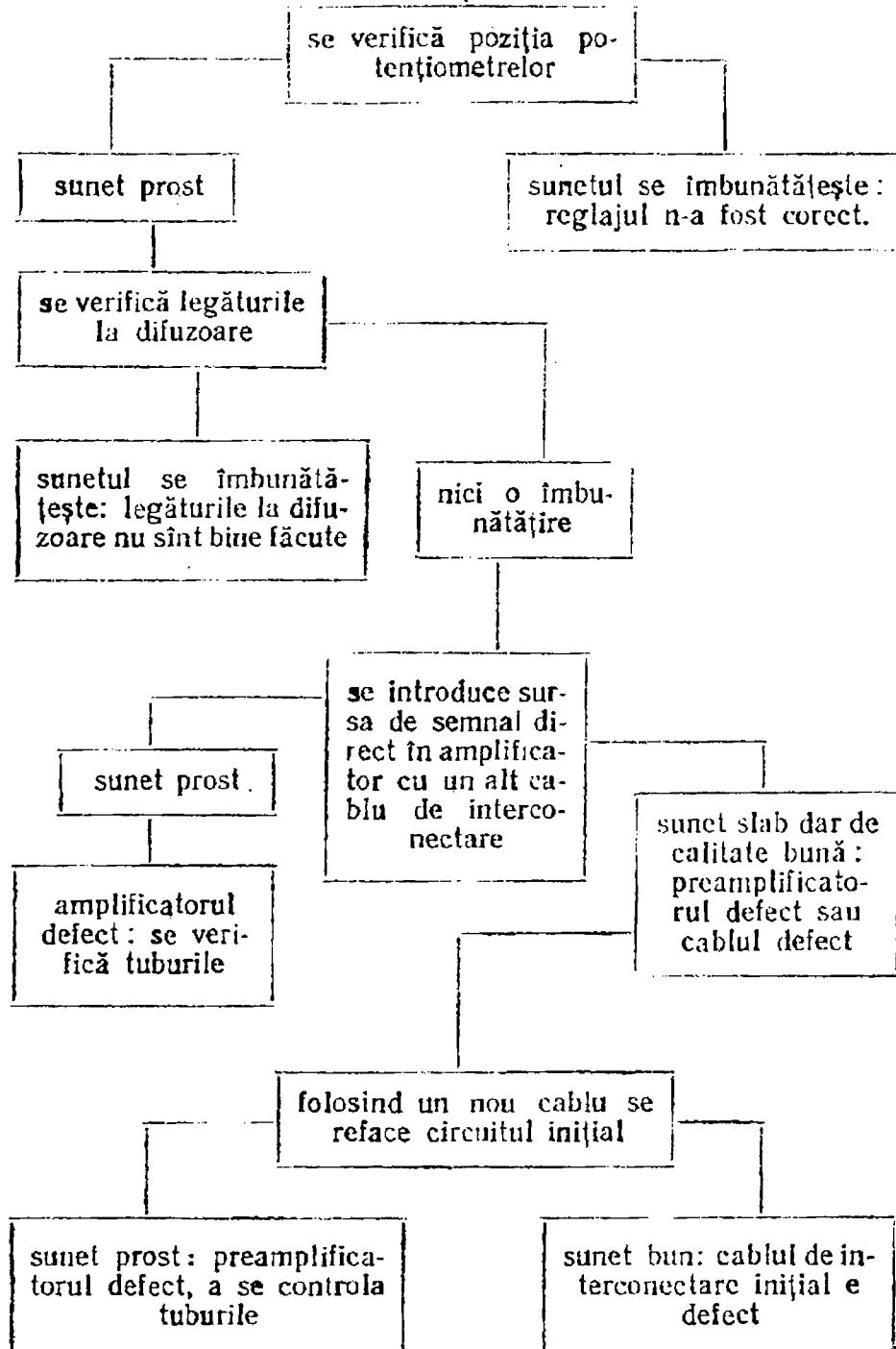


Fig. 69

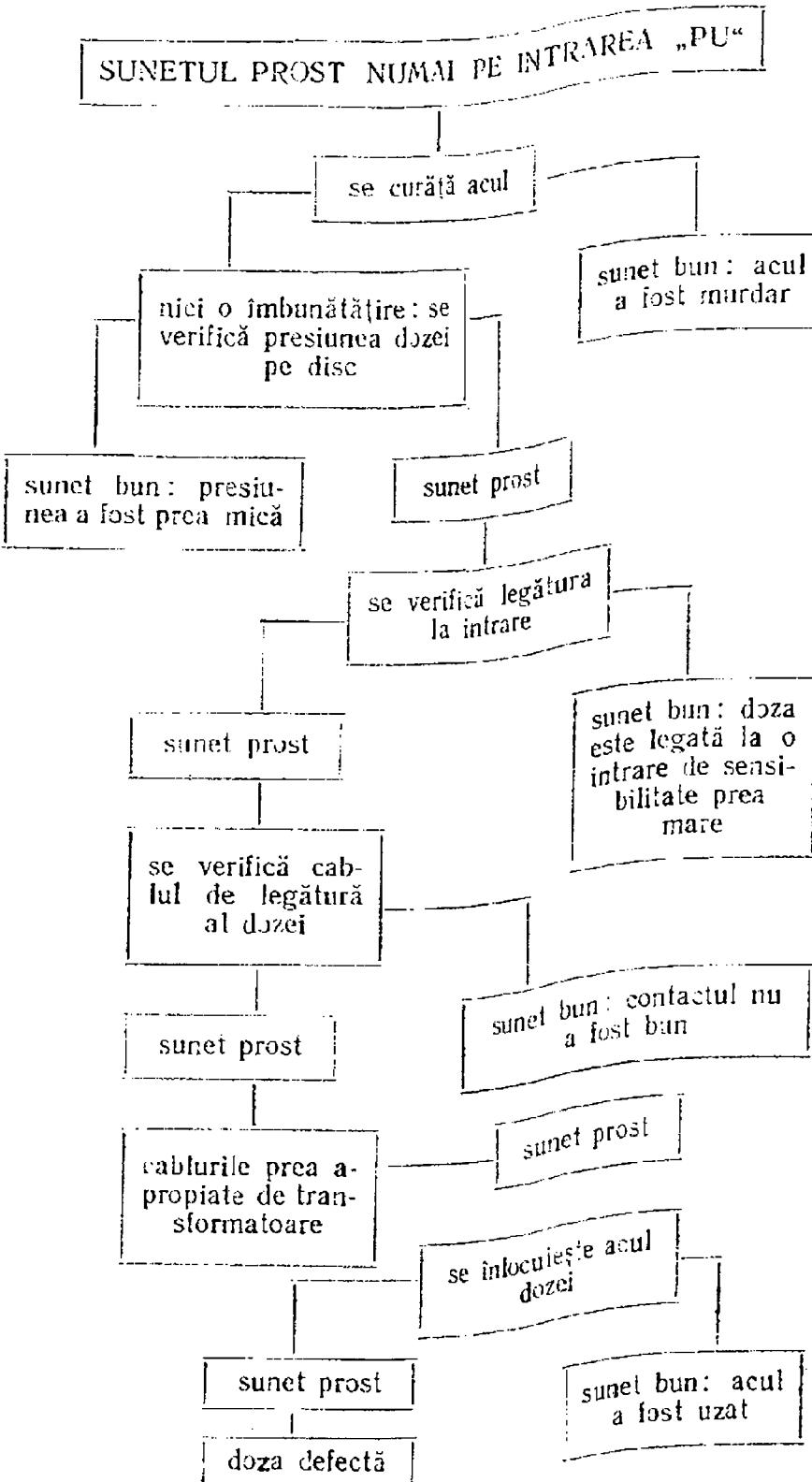


Fig. 70

NU SE AUDÉ NICI UN SUNET

tuburile se aprind

cu volumul la maximum se ascultă
zgomotul de fond

nici un zgomot
de fond

zgomotul crește în
functie de poziția
potențiometrului

zgomot de fond mic,
independent de poziția
potențiometrului
de volum

se verifică difuzorul
cu o baterie de
buzunar

se înlocuiește cablul
care conectează sur-
sa de program la
preamplificator

se verifică cablul
dintre preamplifica-
tor și amplificator

se aud
poenituri

nu e sunet:
difuzor
defect

sunet bun : ca
cablul a fost defect

se verifică
legăturile la
difuzor

sunet bun :
cablul a fost
defect

nu e sunet :
sursa de sem-
nal defectă

nu e sunet : pre-
amplificatorul
defect

sunet bun: le-
găturile au
bist defecte

nu e sunet :
legăturile la
difuzor de-
fecte

se verifică amplificatorul atin-
gind cu degetul capătul din-
spre preamplificator al cablu-
lui de interconectare

dizilit puternic: amplifi-
catorul e bun

nu e sunet : ampli-
ficatorul e defect—
se verifică tuburile

se verifică cablul dintre ampli-
ficator și preamplificator

cablul defect : se va repară
sau înlocui

cablul e bun :
preamplificatorul
este defect

Fig. 71

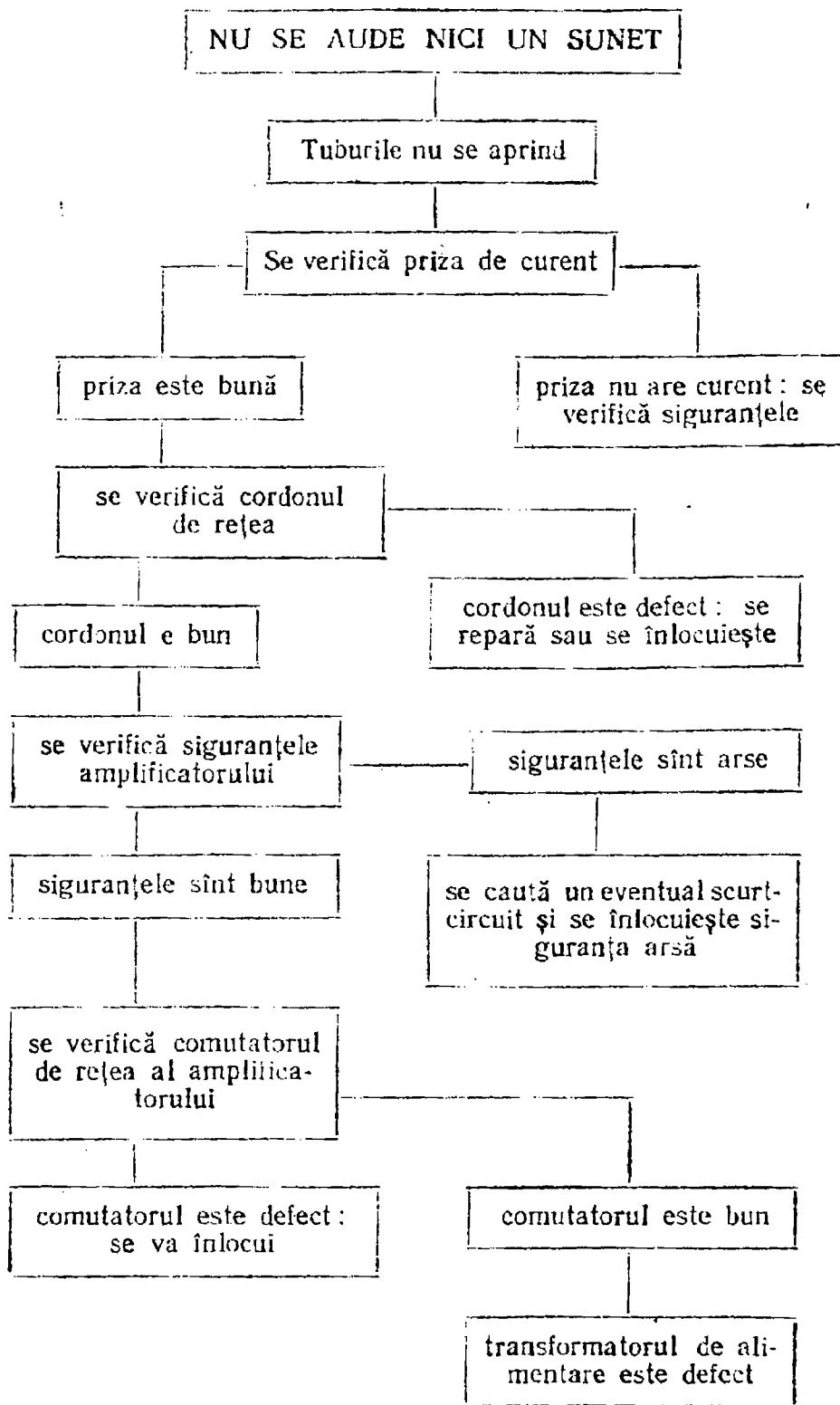


Fig. 72

APARATE DE MĂSURĂ

In acest capitol vom descrie construcția practică a unui număr restrîns de aparate de măsură specifice domeniului audio.

Intrucît amatorul nu are în mod normal posibilitatea să-și procure astfel de aparate gata fabricate și — chiar dacă are — prețul lor este de cele mai multe ori peste posibilitățile sale financiare, considerăm că realizarea prin mijloace proprii a unor astfel de aparate este pe deplin justificată.

In cele ce urmează, se vor da indicații concrete pentru construcția unor utilaje electronice simple, al căror reglaj — la nivelul necesităților unui amator — poate fi efectuat cu ușurință.

Să începem deci cu construcția unui...

OHMETRU CU SCARĂ LINEARA

Ohmetrul „standard” are o scară nelinieară și din această cauză precizia citirii la valori mari este mică datorită aglomerării cifrelor. O schemă interesantă¹ utilizând un circuit diferit de cel obișnuit, poate fi

¹ După revista sovietică **RADIO** nr. 3/1959.

Pagină lipsă

Pagină lipsă

VOLTMETRU ELECTRONIC DE AUDIOFRECVENȚĂ

Un voltmetru electronic de audiofrecvență este un instrument prețios în laboratorul „audioamatorului“. Aplicațiile sale sunt multiple. El poate fi utilizat pentru măsurarea tensiunilor alternative, pentru măsurarea amplificării și pentru determinarea caracteristicii de frecvență a unui amplificator. El poate fi de asemenea folosit pentru măsurarea puterii de ieșire, aşa cum se va arăta ulterior.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de instrument sunt următoarele: impedanță de intrare mare (cel puțin 1 megohm) pentru a nu încărca excesiv circuitul la care se conectează, sensibilitate mare (cel mult 300 mV pe scara cea mai mică) și caracteristică de frecvență lineară în gama frecvențelor audio (cel puțin de la 15 la 20 000 Hz).

Schema de principiu, ilustrată în figura 75 este clasă. Divizorul de tensiune, care determină sensibilitatea, cuprinde rezistențele de la R₁ la R₉, comutabile prin comutatorul K₁. Cea mai mică scară de măsură este de 30 mV și cea mai mare de 300 V. Pe măsura posibilităților, amatorul va respecta valorile acestor rezistențe, cu o toleranță de 1%, pentru a nu micsora precizia citirilor. Scara microampmetrului va fi reetalonată și anume o scară de la 0 la 3 împărțită în 30 diviziuni și o scară de la 0 la 10 împărțită în 50 diviziuni (fig. 76). Diviziunile vor fi egale. Pe prima scară vom citi tensiuni în gamele 0... 0,3... 3... 30 și 300 volți, iar pe cea de a doua în gamele 0... 0,1... 1... 10 și 100 volți.

Volimetru conține două etaje consecutive de amplificare, utilizând cele două triode ale tubului ECC83. Redresorul instrumentului constă dintr-o punte formată din patru diode cu germaniu.

Între intrarea punții și catoda primei triode se află un circuit de reacție negativă care menține constantă amplificarea tuburilor, în cazul variației tensiunilor de alimentare, extinde caracteristica de frecvență și compensează nelinearitatea diodelor.

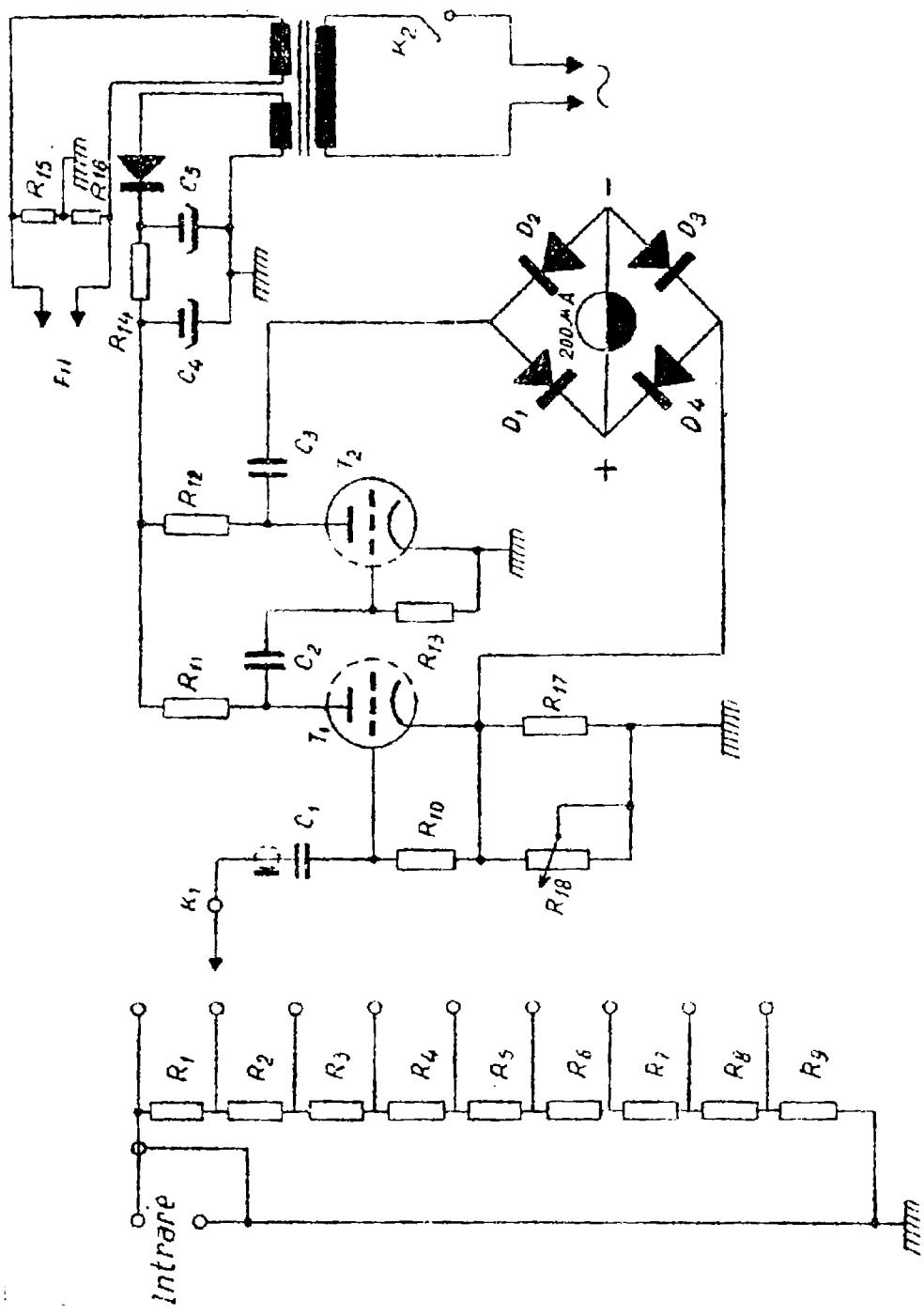


Fig. 76

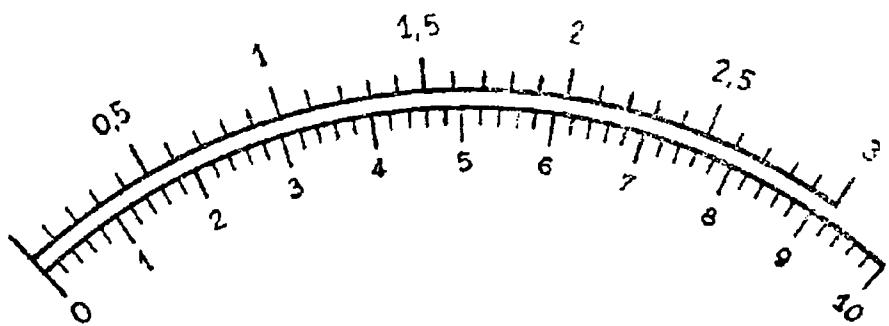


Fig. 76

Succesul unei astfel de construcții depinde în cea mai mare măsură de modul în care va fi efectuat cablajul. Problema „cea mai mare“ este de a evita cu orice preț ca circuitul de intrare să culeagă „brumul“ de 50 Hz al rețelei electrice. În caz contrar, instrumentul va arăta în permanență — în special pe scările inferioare — o indicație oarecare, ceea ce va impiedica în mod practic măsurarea tensiunilor mici.

Voltmetrul electronic va fi montat pe un șasiu de aluminiu și închis într-o cutie tot de aluminiu. În acest mod aparatul este ecranat față de influențele externe și în special față de efectul cîmpului magnetic al transformatorului de alimentare. Folosirca tablei de fier în loc de aluminiu duce în mod invariabil la neplăceri, în cazul unor construcții compacte de acest fel.

Transformatorul de rețea va fi montat pe cît posibil departe de grila primului tub și comutatorul va fi ecranat suplimentar. Cel mai bine este ca transformatorul să se afle pe partea superioară a șasiului și comutatorul sub șasiu.

Conexiunile care duc la filamentul tubului vor fi răsucite și se vor evita buclele. Ele vor fi pe cît posibil de scurte și cît mai apropiate de șasiu. Aceeași precauție se va lua și în legătură cu cordo-nul de alimentare al transformatorului.

Toate punerile la pămînt se vor face la capătul „rece“ al potențiometrului. De la acest punct se va duce o legătură rigidă la borna de intrare de masă.

Unica conexiune la șasiu se va face de la acest ultim punct.

Toate aceste precauții nu trebuie să pară exagerate. Ele constituie condiția esențială a unei funcționări satisfăcătoare.

Etalonarea este simplă. Se pune instrumentul pe scară de 10 voltă. Se conectează intrarea la o sursă de tensiune alternativă de 6,3 V și se ajustează R18 pentru a obține o indicație corespunzătoare a acului.

Un astfel de instrument poate efectua măsurători cu o precizie de $\pm 10\%$.

L I S T A D E M A T E R I A L E

R 1 — 750 Kohmi	R10 — 10 Mohmi	C 1 — 50 nF
R 2 — 240 Kohmi	R11 — 470 Kohmi	C 2 — 10 nF
R 3 — 75 Kohmi	R12 — 47 Kohmi	C 3 — 100 nF
R 4 — 24 Kohmi	R13 — 10 Mohmi	C 4 — 20 MF/150 V
R 5 — 7,5 Kohmi	R14 — 10 Kohmi	C 5 — 20 MF/150 V
R 6 — 2,4 Kohmi	R15 — 47 ohmi	T — ECC83
R 7 — 750 ohmi	R16 — 47 ohmi	K ₁ — 1×9 poziții
R 8 — 240 ohmi	R17 — 680 ohmi	K ₂ — întrerupător
R 9 — 110 ohmi	R18 — 1 Kohm	monopolar

WATTMETRU DE AUDIOFRECVENȚĂ

Diferența esențială dintre un voltmetru electronic și un „wattmetru de audiofreqvență“ constă în faptul că pe cind voltmetrul „citește“ o tensiune față de un anumit punct — de obicei masa — wattmetrul „citește“ o tensiune la capetele unei impedanțe cunoscute. Folosind relația :

$$P = \frac{U^2}{Z}$$

unde P este puterea în wați, U este tensiunea în voltă și Z este impedanța în ohmi și utilizând o scară

gradată direct în wați — instrumentul va „citi” direct puterea.

De exemplu, dacă citim o tensiune de 2 volți la capetele unei impedanțe de 4 ohmi, wattajul este de $2^2 : 4$ adică de 1 watt. Aceeași tensiune de-a lungul unei impedanțe de 8 ohmi ar corespunde cu 0,5 wați. Dacă tensiunea s-ar dubla, wattajul ar deveni de 4 ori mai mare decât cel inițial. În consecință putem spune că pentru fiecare impedanță este necesară o scară de puteri separată. Sau — mai simplu — se poate folosi un număr de divizori de tensiune care să corecteze tensiunea aplicată voltmetrului electronic o dată cu schimbarea impedanței.

Acest principiu a fost aplicat la elaborarea dispozitivului „anexă” al voltmetrului electronic descris mai înainte. Dispozitivul, a cărui schemă este reprezentată în figura 77, cuprinde un comutator dublu cu 4 poziții. El permite măsurarea puterii de ieșire a amplificatorilor pentru impedanțele de sarcină de 4, 8, 16 și 600 ohmi. Rezistențele R₁, R₂, R₃ și R₄ vor fi neinductive și vor avea o disipație cu 50%

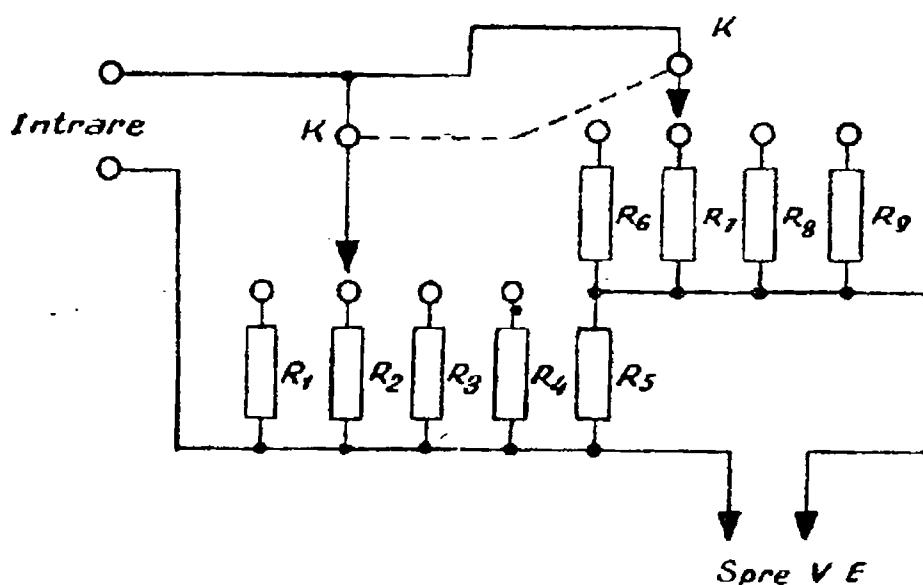


Fig. 77

mai mare decât puterea care urmează să fie măsurată.

Folosind dispozitivul anexă, vom obține următoarele citiri la capătul scărilor voltmetrului electronic:

30 mV	va corespunde cu	0,3	mW
100 mV	"	"	3 mW
300 mV	"	"	30 mW
1 V	"	"	300 mW
3 V	"	"	3 W
10 V	"	"	30 W
30 V	"	"	300 W

Etalonarea scării de puteri se va face punând voltmetrul în poziția „3 V” și marcând pe scară valorile de mai jos :

Tensiunea (V)	Puterea (W)
0	0
0,87	0,25
1,22	0,5
1,50	0,75
1,75	1,00
1,94	1,25
2,12	1,50
2,29	1,75
2,45	2,00
2,69	2,25
2,74	2,50
2,87	2,75
3,00	3,00

Odată trasa această scară suplimentară, voltmetrul nostru electronic va deveni și wattmetru, el putând măsura puteri cuprinse între sutimi de wați și 300 wați.

LISTA DE MATERIALE

R1 — 600 ohmi	R6 — 41,3 ohmi
R2 — 16 ohmi	R7 — 3,93 Kohmi
R3 — 8 ohmi	R8 — 1,9 Kohmi
R4 — 4 ohmi	R9 — 464 ohmi
R5 — 3 Kohmi	K — 2×4 poziții

GENERATOR SIMPLU DE AUDOFRE**C**VENTA

Folosind un tub dublă-triodă de tipul 6SN7GT sau ECC82 se poate realiza un generator simplu de audiofrecvență, având o gamă cuprinsă între 35 și 16 000 Hz.

Schema electrică de principiu, din figura 78, ilustrează un oscilator RC urmat de un repetor catodic.

Valorile indicate în lista de materiale sunt valabile pentru gama de frecvențe de la 35-800 Hz în poziția I a comutatorului și pentru gama 700-16 000 Hz în poziția II a comutatorului.

Variatia continuă a frecvenței între aceste două limite se obține prin rotirea cursorului potențiometrului de 1 megohm.

Generatorul este capabil să debiteze o tensiune alternativă de aproximativ 3 volți, pe o sarcină externă de cel puțin 50 kohmi și va putea deci fi folosit

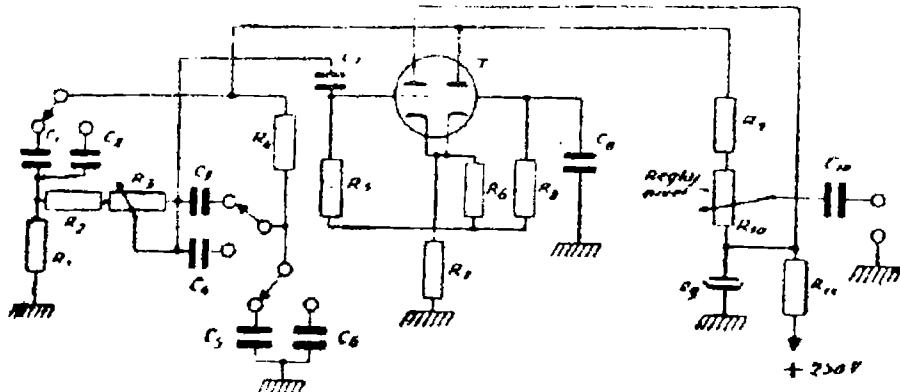


Fig. 78

pentru verificarea și depanarea oricărui preamplificator sau amplificator.

Legătura dintre generator și amplificatorul care se încearcă va fi făcută prin intermediul unui cablu ecranat.

Pentru alimentarea generatorului vom putea folosi un mic redresor capabil să debiteze 250V/15 mA tensiune anodică și 6,3V/0,3A pentru încălzirea filamentului.

Tot ansamblul va putea fi montat într-o cutie închisă de aluminiu, pe un șasiu cu dimensiunile de $150 \times 100 \times 50$ mm.

Un generator de acest tip este adecvat pentru măsurători de sensibilitate și fidelitate (împreună cu voltmetrul electronic), dar nu este indicat pentru măsurarea distorsiunilor nelineare ale amplificatoarelor, întrucât distorsiunile sale proprii sunt prea mari.

LISTA DE MATERIALE

R1	— 20 Kohmi	C1	— 5 000 pF
R2	— 2 Kohmi	C2	— 0,1 MF
R3	— 1 Mohmi	C3	— 500 pF
R4	— 20 Kohmi	C4	— 10 nF
R5	— 2 Mohmi	C5	— 5000 pF
R6	— 3 Mohmi	C6	— 0,1 MF
R7	— 5 Kohmi	C7	— 0,5 MF
R8	— 2 Mohmi	C8	— 0,5 MF
R9	— 10 Kohmi	C9	— 50 MF/450 V
R10	— 10 Kohmi	C10	— 1 MF
R11	— 10 Kohmi	T	— 6SN7GT/6H8C/ECC82

UN GENERATOR DE AUDIOFRECVENȚĂ CU UN TRANZISTOR

În schema de principiu din figura 79 poate fi văzut cel mai simplu generator de audiofrecvență. Prevăzut cu o sursă proprie de alimentare, el permite depanări rapide și este foarte comod de utilizat.

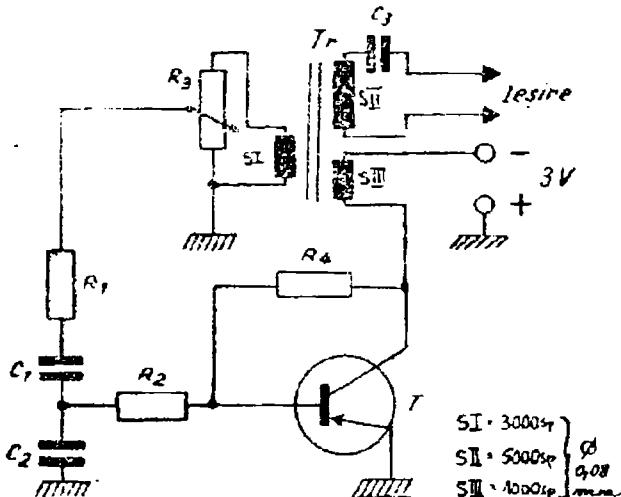


Fig. 79

Reacția pozitivă necesară producerii oscilațiilor de audiofrecvență se obține cu ajutorul transformatorului T_r care are un raport de transformare de 1:3. Frevența oscilațiilor este determinată în mod special de grupul format din R_1 , R_2 , C_1 , și C_2 . Cu oarecare aproximație această frecvență este egală cu

$$f = \frac{0,16}{R \times C},$$

unde f este frecvența în Hz, R este rezistența în mohmi ($R_1=R_2$) și C_1 este capacitatea în microfarazi ($C_1=C_2$). Valorile indicate în lista de materiale corespunde unei frecvențe de aproximativ 1000 Hz.

Alimentarea generatorului va fi asigurată de o baterie de 3 volți și se va putea utiliza orice tranzistor de joasă frecvență.

LISTA DE MATERIALE

R_1 — 10 Kohmi	C_1 — 15 nF
R_2 — 10 Kohmi	C_2 — 15 nF
R_3 — 50 Kohmi	C_3 — 1 MF
R_4 — 100 Kohmi	T — tranzistor de A.F.

În acest capitol am prezentat cîteva construcții simple de aparate de măsură, pe măsura posibilităților unui radioamator. Folosind astfel de aparate, amatorul nu numai că va reuși să-și regleze și depaneze mai ușor lanțul de audiofrecvență, dar va pătrunde în „lumea milivoltîilor” și va face cunoștință pe nesimțite cu fenomenele intime care au loc în amplificatoare și instalațiile anexe.

Spațiul limitat nu ne permite să insistăm mai mult asupra modului în care se efectuează o serie întreagă de măsurători în acest domeniu, dar cei dornici să cunoască mai mult vor găsi informațiile necesare în literatura de specialitate.

IMBUNĂTĂIREA SONORITĂȚII RADIORECEPTOARELOR VECHI

Mulți radioamatori își pot afirma inginozitatea și talentul prin efectuarea unor operații de modificare asupra unui radioreceptor de construcție mai veche aflat în posesia unei rude sau prieten apropiat. Astfel de aparate mai există încă în număr destul de mare și nu mică va fi bucuria posesorului cînd își va regăsi aparatul „întinerit” și pulsind cu un... sunet nou.

Îmbunătăările care se pot face pot cuprinde toate etajele radioreceptorului. În acest capitol ne vom ocupa însă exclusiv de cele care se aplică la etajele de audiofreqvență, de la detecție pînă la difuzor.

IMBUNATĂIRILE REDĂRII FRECVENTELOR JOASE

În majoritatea cazurilor, aparatele vechi — precum și cele populare — suferă de o lipsă pronunțată de bașă. Aceasta se datorește atât difuzorului folosit, cît și dimensionării economice a transformatorului de ieșire.

În privința difuzorului, singurul remediu este schimbarea lui cu un difuzor modern, de calitate bună și de diametru suficient de mare (diametrul nu este însă chiar atât de important pe cît se crede, încruciș anumite tipuri de difuzeoare moderne, mici, redau foarte bine sunetele grave).

Transformatorul de ieșire poate fi și el înlocuit, în care caz amatorul va putea folosi metoda de calcul prezentată în carte. O soluție alternativă este însă mărirea inducției primare a transformatorului prin eliminarea componentei continue.

Aceasta se poate obține

prin montajul ilustrat în figura 80. Precum se vede curentul continuu este blocat de condensatorul C, a cărui capacitate se va alege între 2 și 4 MF, la aceeași tensiune de lucru ca și condensatoarele de filtraj ale redresorului respectiv. Currentul anodic al tubului final circulă pe un nou drum și anume prin socul de audiofrecvență S. Impedanța acestuia nu este critică. Se poate folosi de exemplu primarul unui transformator de ieșire oarecare sau chiar și înfășurarea de înaltă tensiune a unui transformator de rețea.

Cu acest montaj se poate obține, în unele cazuri, o îmbunătățire de mai mulți dB a amplificării frecvențelor joase, și se elimină posibilitatea saturării miezului de fier al transformatorului de ieșire.

Anumite receptoare vechi folosesc și un transformator de cuplaj între două etaje de audiofrecvență. În acest caz se poate aplica aceeași metodă, dar valoarea condensatorului C va fi cuprinsă între 0,1—0,5 MF, iar valoarea rezistenței R între 50—200 Kohmi (fig.81).

O altă cale — mai radicală — de îmbunătățire a redării frecvențelor joase este folosirea unor circuite de compensare. Un astfel de circuit este foarte eficace, dar nu poate fi folosit decât cu condiția ca receptorul să aibă o rezervă suficientă de amplificare. Cu alte cuvinte, amplificarea basilor nu se poate face decât în detrimentul volumului sonor global, rezerva de

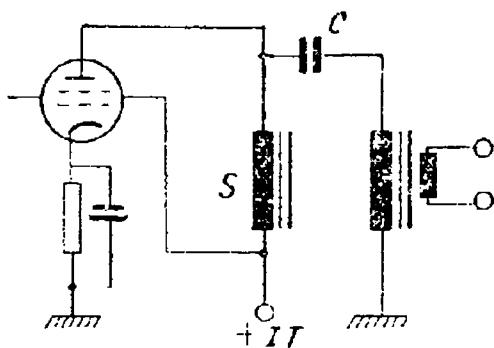


Fig. 80

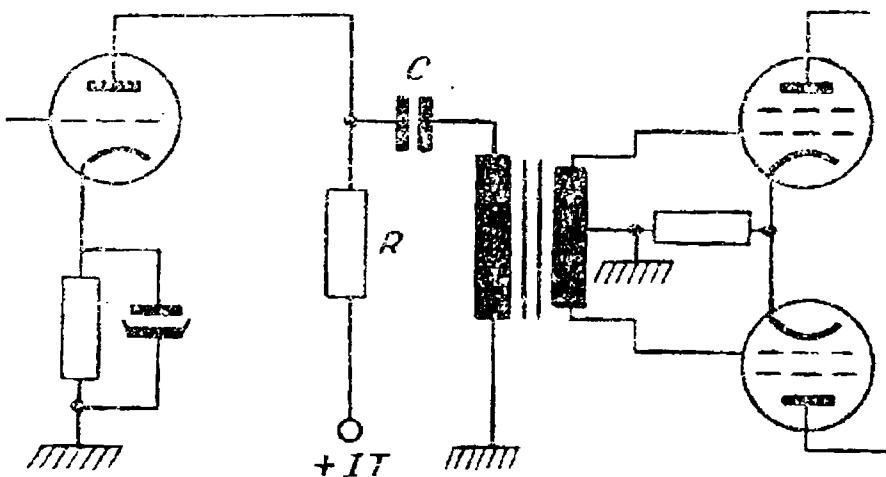


Fig. 81

amplificare a receptorului trebuie să fie cel puțin egală cu atenuarea introdusă de circuitul de compensare. În cazul folosirii unui astfel de circuit, el se va monta fie între două etaje amplificatoare de tensiune, fie între etajul prefinal și final.

Este bine ca amatorul să știe că orice măsură luată în vederea unei mai bune reproduceri a basilor, va duce în mod inevitabil la mărirea zgomotului de sector (brum) al receptorului. În consecință, se impune o îmbunătățire corespunzătoare a celulei de filtraj a redresorului, de obicei prin mărirea capacitatei condensatoarelor electrolitice. În unele cazuri poate apărea ca necesară introducerea unei celule de filtraj numai pentru alimentarea anodică a tuburilor preamplificatoare, conform schemei din figura 82. În cazuri deosebit de critice, cind apare o oscilație de audiofrecvență (cu o frecvență mică de oscilație), se va folosi schema din figura 83.

La alegerea unui nou difuzor, vom căuta să ne opriam asupra unui model cu o frecvență proprie de rezonanță cât mai mică. Stabilirea acestia va putea fi făcută cu ușurință de către amatori cu ajutorul unui circuit de măsură în care intră un generator de AF, un receptor oarecare și un voltmetru de curent alternativ obișnuit. Schema electrică a montajului este

reprezentată în figura 84. Rotind butonul care determină frecvența generatorului, vom ajunge la un moment dat la frecvența de rezonanță a difuzorului. Aceasta corespunde cu o indicație maximă foarte pronunțată a voltmetrului. La difuzoarele bune, destinate reproducerii frecvențelor joase, frecvența de rezonanță este cuprinsă între 30—70 Hz.

Spre tuburile preamplificate

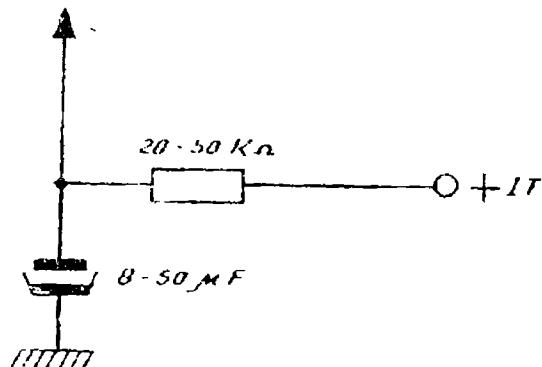


Fig. 82

Tub preamplif. I Tub preamplif. II

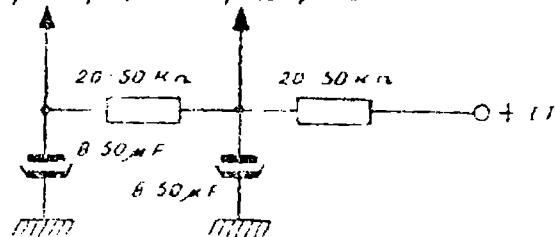


Fig. 83

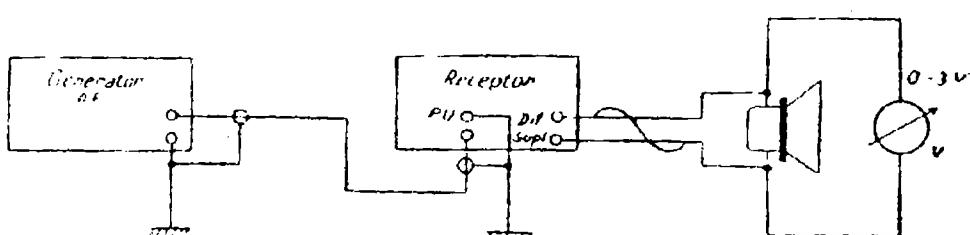


Fig. 84

IMBUNĂTĂIREA REDĂRII FRECVENTELOR ÎNALTE

Îmbunătățirea fidelității de reproducere a receptorului impune și extinderea caracteristicii de frecvență în regiunea frecvențelor acute. Aceasta va fi de un deosebit folos la redarea discurilor de înaltă fidelitate, cum sunt cele din categoria „micro“ la turăriile 33 1/3 și 45 t/min. Dacă pe vremuri, cu discurile standard la 78 t/min și picupurile electromagnetice masive, o gamă de redare de 40—7 000 Hz era suficientă, astăzi pretențiile în această direcție sunt mult mai mari.

Una din căile de îmbunătățire a redării sunetelor acute este folosirea circuitelor de compensare, ca și în cazul bașilor. Observațiile făcute în paragraful precedent rămân valabile și în acest caz.

O altă cale, în măsură să dea rezultate extrem de bune, este construirea și folosirea unui amplificator suplimentar, destinat exclusiv amplificării frecvențelor înalte și prevăzut cu un difuzor special pentru redarea acestora. Practic, se va putea folosi un difuzor de putere mică (1W), întrucât „puterea“ sunetelor acute, față de ansamblul sunetelor care formează un program muzical, este redusă.

Schema unui astfel de amplificator este ilustrată în figura 85. În locul tuburilor menționate s-ar putea

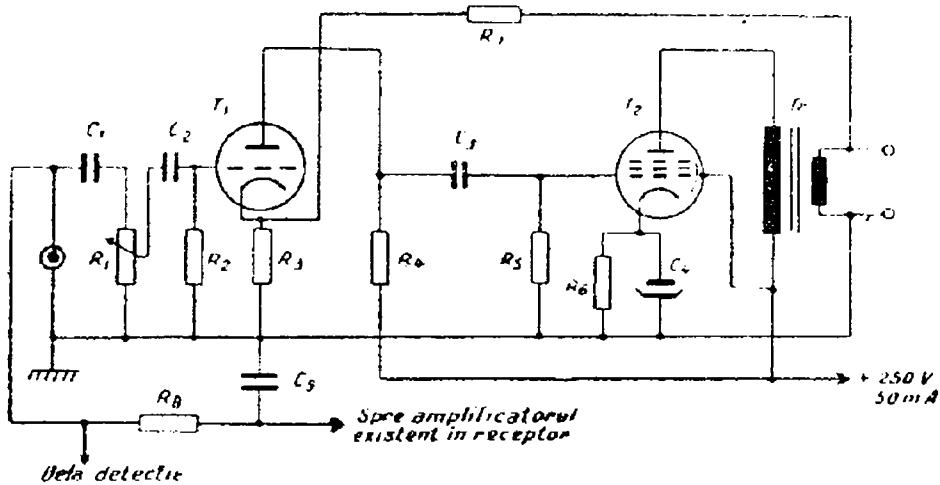


Fig. 85

utiliza unul singur și anume tipul ECL 82, fără nici o modificare în valori. Pentru tubul 6V6GT transformatorul de ieșire va avea o impedanță primară de 5 000 ohmi, iar pentru tubul ECL82 o impedanță de 5 600 ohmi. În ambele cazuri se va folosi lola E—6,4.

Un filtru format din elementele R8 și C8 împiedică trecerea frecvențelor înalte spre amplificatorul principal (începând de la 800 Hz în sus se produce o atenuare de 6 dB pe octavă).

O astfel de instalație poate ține învățătură unui amplificator cu o putere până la 200 wăți, gama lui de frecvențe fiind cuprinsă între 800—30 000 Hz.

LISTA DE MATERIALE

R1 — 500 Kohmi	R8 — 470 Kohmi
R2 — 10 Mohmi	T1 — 6SF5 (6Φ5)
R3 — 27 ohmi	T2 — 6V6GT
R4 — 100 Kohmi	C1 — 250 pF
R5 — 220 Kohmi	C2 — 2nF
R6 — 250 ohmi/1W	C3 — 2nF
R7 — 680 ohmi	C4 — 10 MF/25 V
	C5 — 2 nF

FOLOSIREA REACȚIEI NEGATIVE

În schema electrică din figura 86 poate fi văzută parteua de audiofrecvență a unui radioreceptor convențional, de tip popular. Tubul preamplificator este negativat prin curenti de grilă datorită valorii mari a lui R5. Tubul final este negativat automat prin rezistența catodică R7. Condensatorul C1 ajută la eliminarea zgomotelor, fără a afecta inteligențialitatea.

O îmbunătățire substanțială a acestui montaj poate fi obținută prin introducerea reacției negative. Cea mai simplă cale de a obține aceasta este de a alimenta anoda tubului T1 de la anoda tubului T2, așa cum se arată în schemă prin linia întreruptă. În felul

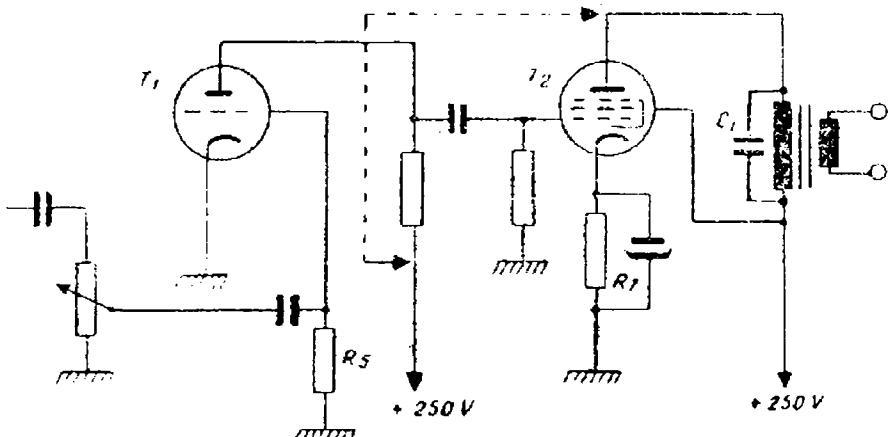


Fig. 86

acesta avem o buclă de reacție, de la anoda lui T2, prin R1 și C2 la grila lui T2. Aceasta este o modificare foarte simplă, dar care are uneori un dezavantaj: tensiunea anodică a tubului final nu este totdeauna la fel de bine filtrată ca și a celorlalte tuburi din receptor și în consecință apare pericolul unui zgornot mărit de sector. Modificarea sistemului de alimentare sau introducerea unei celule suplimentare de filtraj sunt singurele remedii în acest caz. Dacă tubul final este alimentat din același punct al redresorului ca și restul tuburilor, problema nu se mai pune.

O altă metodă de aplicare a reacției negative este indicată în schema din figura 87. Această metodă

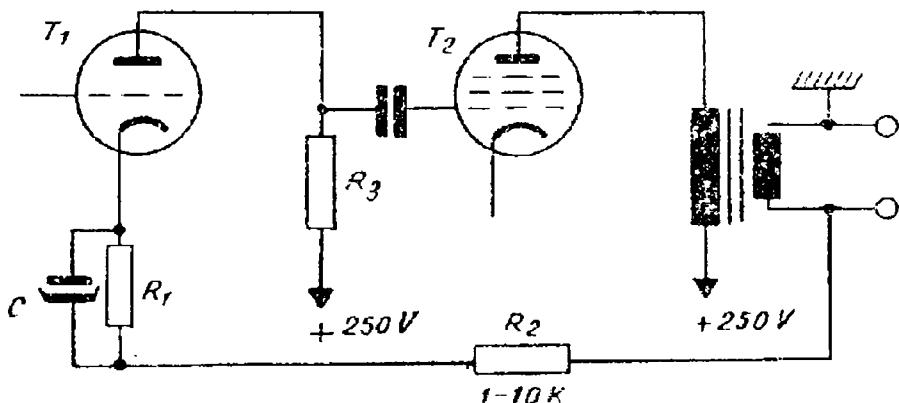


Fig. 87

nu prezintă dezavantajul circuitului precedent. Tensiunea de reacție este luată de la secundarul transformatorului de ieșire și aplicată la catodul tubului preamplificator, aceasta din urmă nefiind legată direct la masă. Valoarea lui R_1 depinde de tipul tubului și de gradul de reacție dorit (de obicei cca 1—1,5% din valoarea rezistenței anodice R_3).

În cazul în care, prin aplicarea reacției, ia naștere o oscilație puternică, se vor inversa fie primarul, fie secundarul transformatorului de ieșire.

Trebuie să se știe că reacția negativă reduce amplificarea etajelor pe care se aplică, de aceea este necesar să existe o oarecare rezervă în această privință. Cu cât rezerva de amplificare este mai mare, cu atât vom putea folosi o reacție mai puternică și sonoritatea aparatului se va îmbunătăți (gradul maxim de reacție este limitat de alte condiții care nu se vor discuta aici).

Tensiunea de reacție poate fi luată experimental — și de pe divizor, aşa cum se vede în schema din figura 88. Odată stabilită poziția convenabilă a cursoarelor, potențiometrele se vor putea înlocui cu rezistențe fixe de valori identice.

Există încă multe alte căi de aplicare a reacției negative. Interesul amatorului este, însă, în aceste cazuri, să folosească mijloacele cele mai simple și

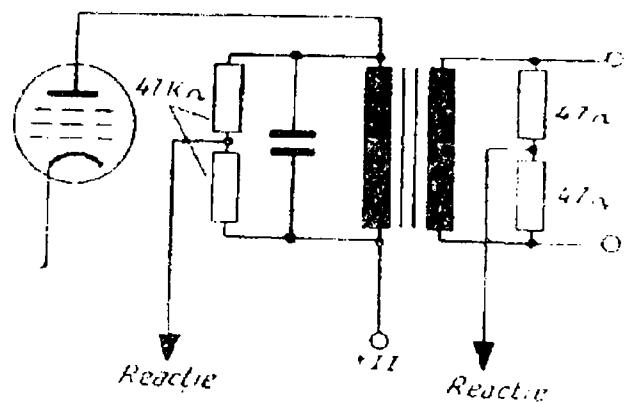


Fig. 88

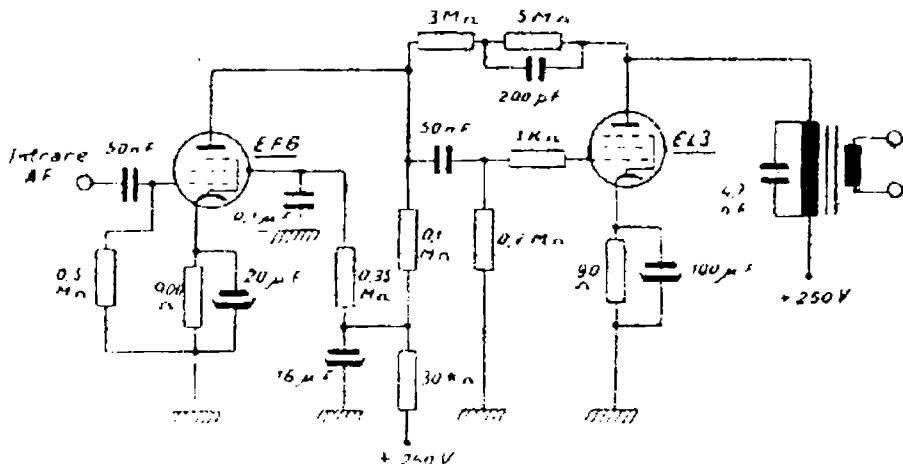


Fig. 89

necostisitoare. Pentru cei pretențioși nu putem recomanda decât o singură soluție: înlocuirea — în întregime — a părții de audios frecvență a receptorului. Această operație merită să fie făcută atunci cînd restul aparatului (etajele de RF și FI) posedă calități electrice și mecanice bune. De fapt aici e vorba nu de receptoare mici, ci de receptoare mai perfecționate, datînd de pe vremea cînd se punea un accent mai redus pe calitățile sonore ale aparatului de radio.

Pentru a se putea adapta și la o doză de redare modernă, intrarea în lanțul de audios frecvență al receptorului trebuie să aibă o impedanță de cel puțin 500 kohimi. Sensibilitatea va fi mai bună de 100 mV, la puterea nominală de ieșire.

Schema unui etaj amplificator simplu, care îndeplinește aceste condiții, este arătată în figura 89. Tubul final EL3 sau EL11 permite obținerea unei puteri maxime de 4 wați, la un procent de distorsiuni acceptabile. La o putere de 2—3 wați, distorsiunile sunt mici. Impedanța primară a transformatorului de ieșire va fi de 7 000 ohmi.

În figura 90 este reprezentată schema unui mic amplificator în contratimp, folosind tuburile ECC83 și 6AQ5 (sau 6V6GT). Impedanța primară a transfor-

matorului va fi de 10 000 ohmi, de la placă la placă. Puterea maximă de ieșire este de 10 wați.

Praedictiv, reconstruirea părții de audiofrecvență a unui receptor vechi pune amatorul în fața a două probleme principale: amplasarea noilor piese și asigurarea tensiunilor de alimentare.

În privința amplasării, este probabil ca găurile existente pentru soclurile tuburilor să fie prea mari. În cazul acesta se vor confectiona mici plăcuțe de tablă de 0,5 mm grosime, care să acopere gaura veche și la rîndul lor să fie prevăzute cu o gaură de diametru convenabil.

În general este bine ca să se renunțe la folosirea pieselor vechi, în special a condensatoarelor de orice fel. Rezistențele, a căror valoare mai convine, vor putea fi renăzitate numai după o verificare făcută vizual și cu ohimetrul.

Pentru a putea stabili dacă redresorul existent poate suporta consumul anodic al noilor tuburi va trebui în primul rînd stabilit care este consumul celor existente. Pentru aceasta vom folosi fie tăbelele cu caracteristici ale tuburilor, fie un miliampermetru conectat, pe rînd, în serie cu catodul fiecărui tub de audiofrecvență. După aceasta vom compara rezultatul obținut cu consumul noului amplificator ce ur-

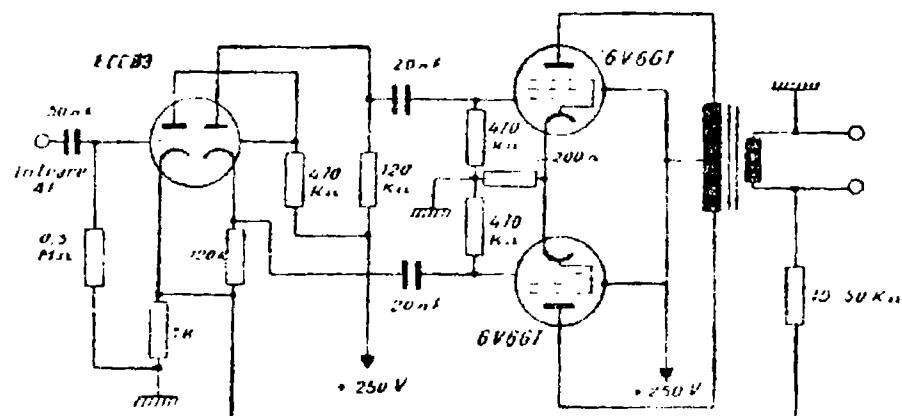


Fig. 90

mează a fi montat. În cazul schematicelor indicate de noi, consumul este de :

- 85 mA pentru amplificatorul cu etaj final simplu
- 100 mA pentru amplificatorul cu etaj final în contratimp.

Se poate admite o supraîncărcare de 15– 20%, a redresorului, dar nu vom depăși acastă cifră. Redimensionarea redresorului nu este rentabilă, întrucât ar scăpa prea mult costul modificării.

Pagină lipsă

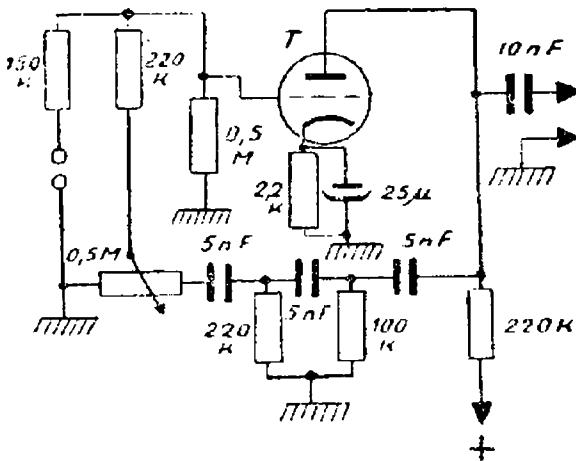


Fig. 91

tare, prin utilizarea unor sisteme de variație continuă a amplificării sunetelor înalte sau joase.

Schela din figura 91 folosește un tub triodă cu factor mare de amplificare, cum ar fi tipul ECC83 și permite o amplificare variabilă a basilor. Rezistența de 0,5 mohimi din grila tubului poate fi înlocuită cu un potențiometru pentru controlul volumului sonor. Funcționarea se bazează pe utilizarea reacției negative. Este posibilă obținerea unei „ridicări“ a basilor cu 15–20 dB, în poziție extremă a cursorului potențiometrului de 500 kohmi (cu variație lineară dacă este posibil).

Pentru ca rezultatele finale să fie cele așteptate, instalația trebuie să fie lipsită de zgomot de fond, iar etajele să fie bine decoupleate între ele, în caz contrar apare pericolul unor oscilații de joasă frecvență, care compromit funcționarea.

Tot ansamblul se va monta între preamplificator și amplificator sau între etajul prefinal și final.

Un alt montaj, ilustrat în figura 92, nu folosește nici un tub; în loc să amplifice, el atenuă frecvențele înalte sau joase.

Circuitul se introduce între tubul final și transformatorul de ieșire. Când cursorul potențiometrului se află în extrema stângă, frecvențele înalte sunt tăiate

prin efectul de șuntare al condensatorului C1. Când cursorul se află în extrema dreaptă, frecvențele joase sunt atenuate prin efectul de șuntare a bobinei cu miez de fier S, care prezintă o reactanță mică la aceste frecvențe. În poziția centrală a cursorului, sistemul este practic inoperant. Un astfel de montaj nu introduce o amplificare suplimentară a frecvențelor înalte sau joase, dar este totuși foarte util în acele situații în care aceste frecvențe trebuie atenuate: vorba, de exemplu, devine mai inteligibilă prin reducerea basilor, iar anumite discuri uzoale sunt mai agreabile de ascultat reducind nivelul sunetelor acute, ceea ce aduce cu sine reducerea zgomotului de suprafață.

Figura 93 reprezintă un circuit care asigură variația continuă a nivelului sunetelor acute, printr-un sistem ingenios de reacție negativă selectivă. Cursorul potențiometrului fiind în poziție extremă de sus, condensatorul C1 șuntează grila tubului EL81 și are loc o atenuare a frecvențelor înalte. În poziția opusă a cursorului, condensatorul C2 „scoate” din rețea de reacție frecvențele înalte, aşa încât amplificarea acestora crește corespunzător. Datorită rezistenței potențiometrului, condensatorul C1 nu mai are nici un efect în această situație.

Acest circuit poate înlocui cu rezultate mult superioare obișnuitul dispozitiv de control al tonului din

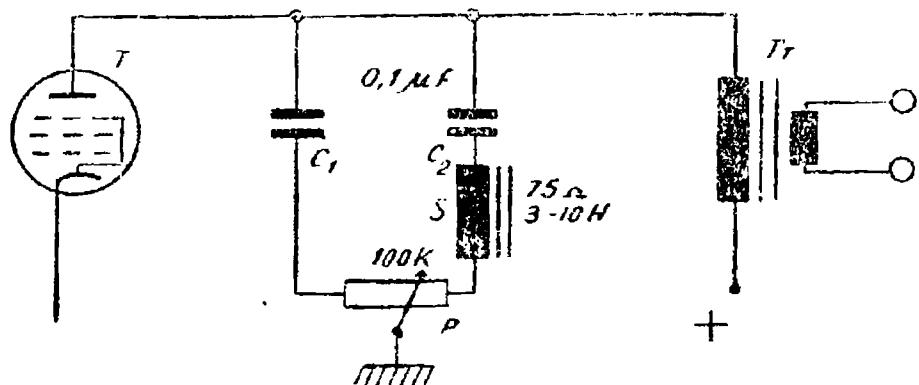


Fig. 92

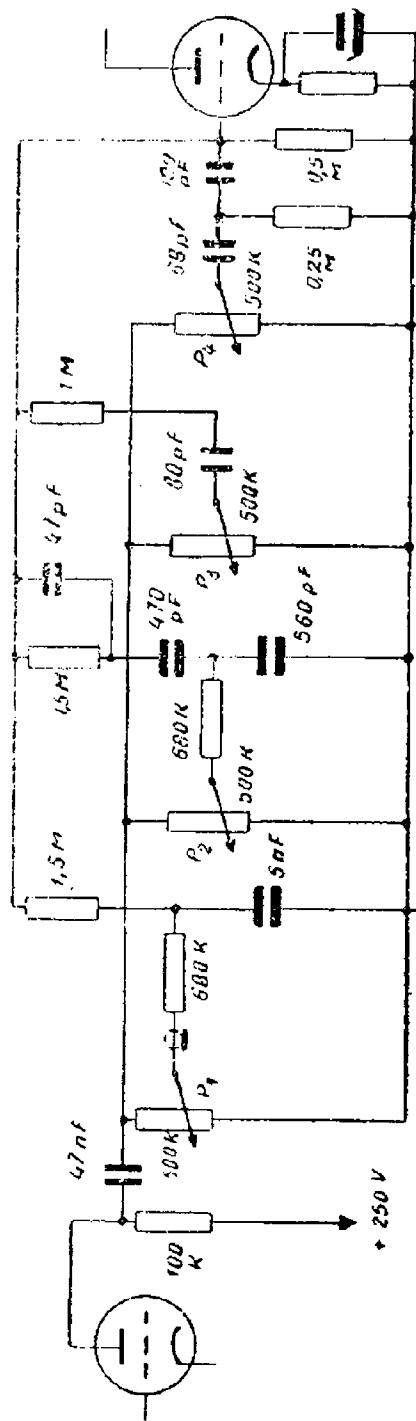


Fig. 96

torului de cuplaj dintre etaje seade de la 500 pF la 250 pF. Ca atare, favorizarea sunetelor acute se produce la o frecvență mai mare decât în cazul precedent și curba de freevență are aspectul din figura 95 c.

În poziția a 4-a a comutatorului, un condensator de 50 pF se conectează între grila și placa tubului final. Datorită acestuia se produce o puternică reacție negativă la freevențele superioare și curba de frecvență ia aspectul din figura 96 d.

Ca încheiere, să examinăm o schemă mai puțin obișnuită (fig. 96). Spectrul audiofrecvență de la 50—8 500 Hz este împărțit în 4 gamă, controlate independent și continuu prin intermediul potențiometrelor de 500 kohimi.

Potențiometrul P1 controlează amplificarea basilor, P2 amplificarea freevențelor „medii inferioare”, P3 a freevențelor „medii superioare” și, în sfîrșit, P4 freevențele înalte.

P1 permite o amplificare de 6 dB sau o atenuare de 10 dB la freevență de 50 Hz, P2 o amplificare de 15 dB sau o atenuare de 20 dB la 300 Hz, P3 o amplificare de 15 dB sau o atenuare de 20 dB la 1 600 Hz și P4 o amplificare de 15 dB sau o atenuare de 6 dB la 8 500 Hz. Cu potențiometrele în poziții intermediare, curba de freevență a sistemului este lineară de la 30 la 15 000 Hz.

Cu ajutorul unui astfel de circuit — e drept ceva mai complex — se pot corecta deficiențele difuzoarelor, ale înregistrărilor și se pot obține efecte sonore speciale.

Copiera unei benzi magnetice pe alt magnetofon este o distracție curentă printre amatori și se efectuează adeseori în stilul... schimburilor filatelice. După ce părțile „au ajuns de acord”, urmează operația copierii propriu-zise, care însă, din păcate, în majoritatea cazurilor se efectuează necorespunzător din punct de vedere tehnic. Rezultatul? O copie cu o

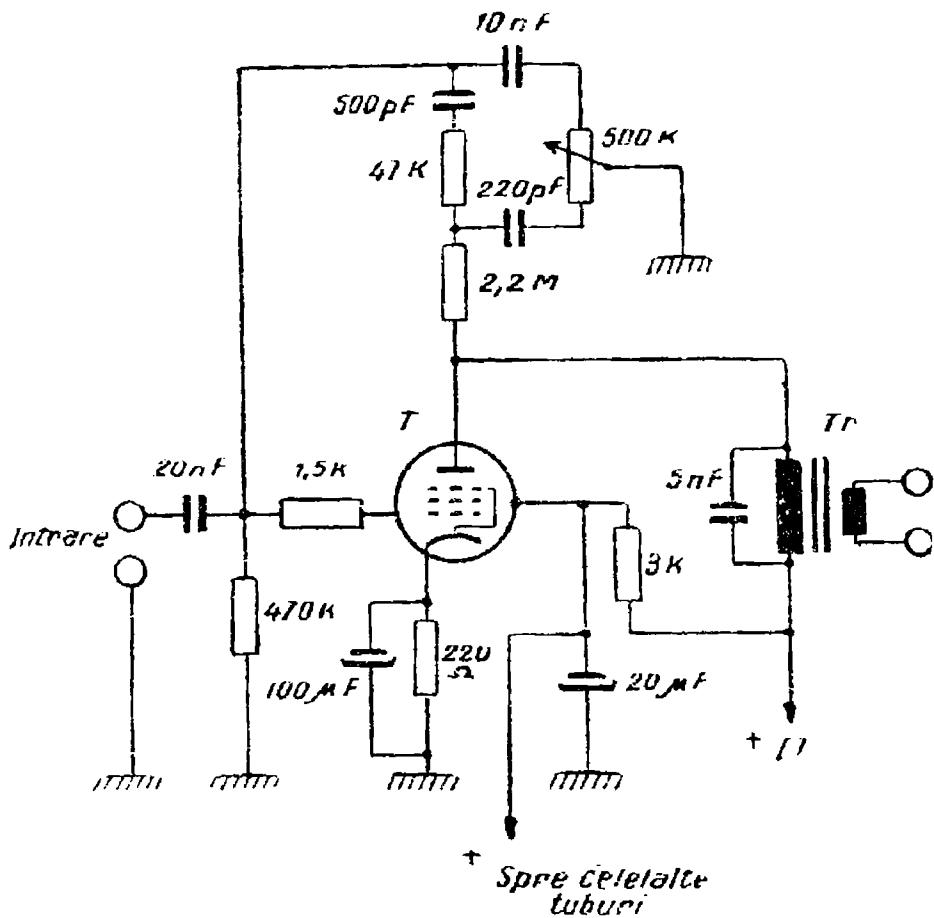


Fig. 93

anumite tipuri mai „modeste” de radioreceptoare sau amplificatoare.

Să examinăm acum două circuite mai „speciale”, pentru adeptii tehnicii de înaltă fidelitate.

Schema din figura 94 nu folosește nici un potențiometru, în schimb utilizează un comutator cu 4 poziții. De menționat că tubul final trebuie să aibă pantă mare.

În poziția 1-a, rețeaua de reacție negativă constă dintr-o simplă rezistență de 2,2 mohmi. Frecvențele înalte sunt avantajate prin sistemul de cuplaj dintre etaje, caracteristica de frecvență fiind cea din fig. 95 a

În poziția a 2-a a comutatorului, în rețeaua de reacție apare un filtru R—C, care reduce cu aproximativ

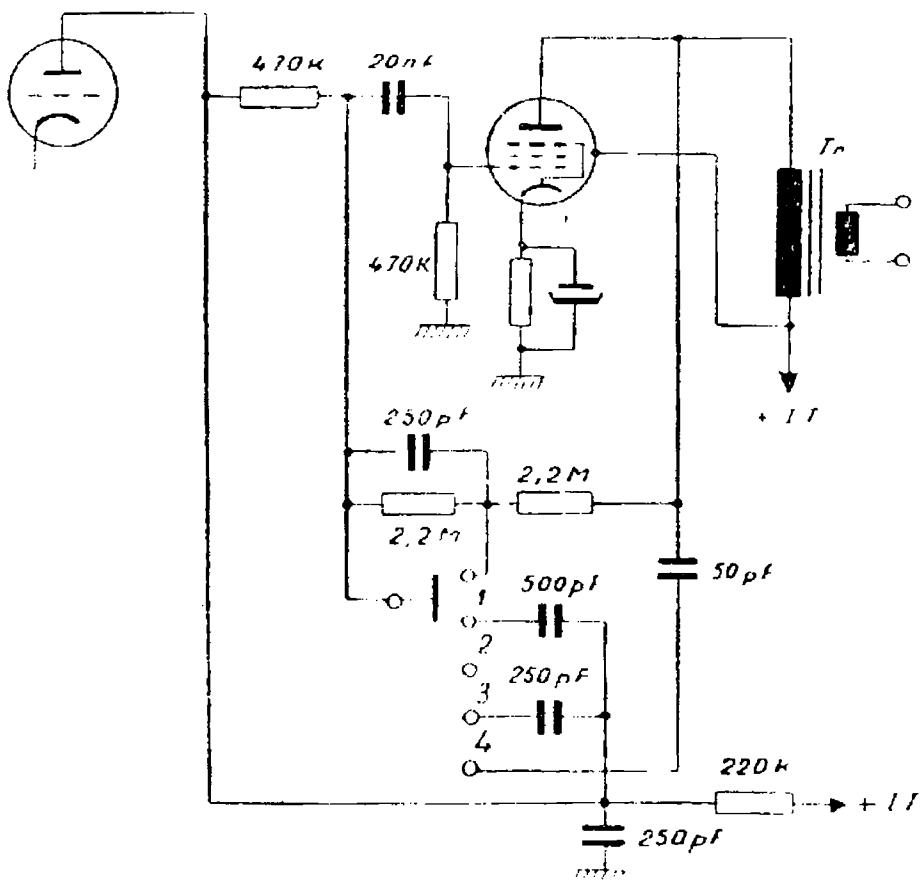


Fig. 94

50% reacția negativă la frecvențe joase, față de 1.000 Hz. La frecvențele înalte rămîne valabilă compensarea datorită sistemului de cuplaj. În consecință se obține o ridicare simultană a sumelor grave și acute, conform cu diagrama din figura 95 b.

În poziția a 3-a a comutatorului, circuitul nu se schimbă, cu excepția faptului că valoarea condensa-

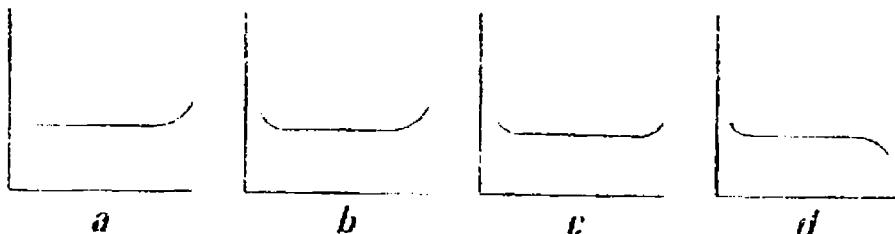


Fig. 95

sonoriiate stearsă și neplăcută la audiere. Remediul constă în folosirea unui corector-reglă de ton, intercalat între cele două magnetofoane, care va da posibilitatea amatorului să dea sunetului timbrul dorit, prin compensarea manuală a suntelor grave sau acute, după dorință. Atenuarea introdusă de un astfel de circuit este de ordinul a 30—40 dB — o valoare apreciabilă — totuși ea nu constituie un impediment în practică, întrucât rezerva de amplificare cumulată a celor două magnetofoane suplineste pe larg această atenuare.

Circuitul poate fi văzut în schema din figura 97. El se va conecta între bornele de ieșire ale unui magnetofon, debitind o tensiune de audiofrecvență de cca. 0,5—1 volt și bornele de intrare ale celui de-al doilea magnetofon, la care trebuie să avem o sensibilitate de cca. 5—10 mV (intrarea „microfon“).

Prin manevrarea celor două potențiometre, vom putea obține fie o curbă de frecvență lineară, fie o ridicare sau atenuare a frecvențelor joase sau înalte. În mâna unui amator priceput, dotat cu oarecare simț muzical, acest dispozitiv poate servi la scoaterea în evidență a anumitor instrumente muzicale, a vocii și.a.m.d.

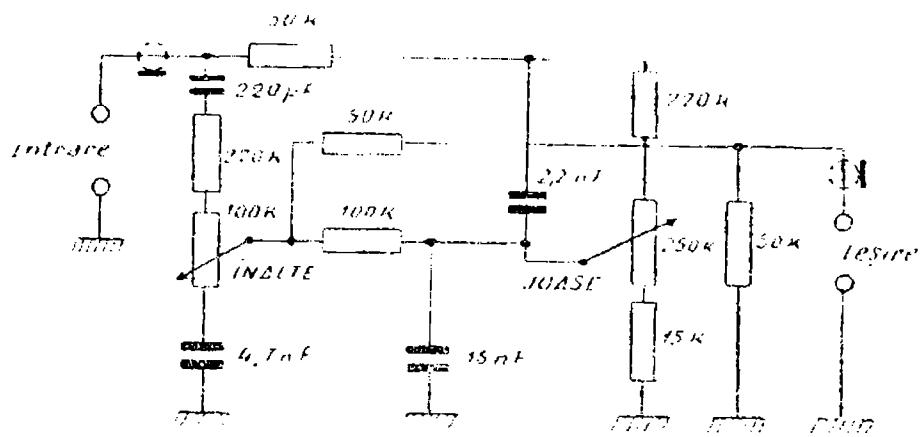


Fig. 97

Atenuarea maximă este de — 12 dB la 50 Hz, respectiv 10 KHz și amplificarea maximă de 8 dB la 50 Hz și 9 dB la 10 KHz.

Pentru a evita culegerea de zgomot de sector, întreg ansamblul se montează într-o cutie metalică închisă, legăturile exterioare urmând a se efectua cu ajutorul a două cabluri blindate.

În cazul unei amplificări exagerate a frecvențelor înalte, poate apărea pericolul supramodulației benzii, din cauză că ochiul magic care indică nivelul de înregistrare este etalonat de obicei la 1 000 Hz. În consecință — în această situație — amatorul va avea grija ca nivelul de înregistrare să fie mai mic decât cel arătat prin apropierea sectoarelor ochiului.

EXPANSIUNEA DINAMICA

Prin dinamică înțelegem raportul dintre sunetul cel mai puternic și sunetul cel mai slab al unei reproduceri sonore. Din motive bine determinante, dinamica originală a unei execuții muzicale nu poate fi menținută nici în cazul înregistrărilor pe discuri și nici în cazul transmisiunilor radiofonice, fiind necesară o reducere a contrastelor prea puternice. Avem de a face în acest caz cu o „compresiune dinamică“. Fără luarea unor măsuri speciale, ascultătorul așezat în fața difuzoarelor va audia în consecință un program muzical denaturat din acest punct de vedere (nu vă alarmați: practic situația nu este chiar aşa... tristă).

Reconstituirea dinamicii originale se obține cu ajutorul unui procedeu numit de „expansiune dinamică“ și care acționează în mod opus față de sistemul de compresiune amintit mai înainte.

Există multe scheme de „expansori dinamici“, dar ele sunt în general destul de complexe și din această cauză neatrăgătoare pentru amatori.

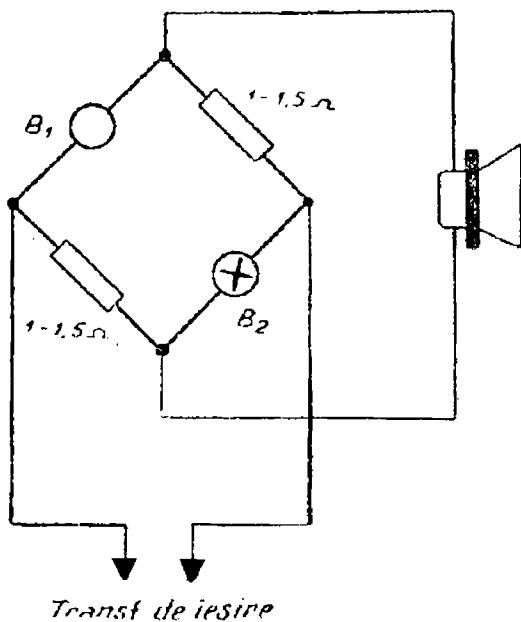


Fig. 98

Un circuit neobișnuit, lipsit de tuburi electronice, dar în măsură să dea rezultate foarte bune, este ilustrat în schema din figura 98. Ceea ce surprinde desigur în primul rînd este numărul mic de piese și prezența a două becuri de lanterna. Totuși, aceasta din urmă, datorită proprietății lor de a-și schimba rezistența de la „rece” la „cald”, constituie inima montajului.

Cele două becuri B₁ și B₂ împreună cu rezistențele R₁ și R₂ formează o punte. La nivele mici ale semnalului aplicat punții, căderea de tensiune pe B₁ și B₂ este foarte mică (filamente reci), puntea se echilibrează și tensiunea la bornele difuzorului devine aproape nulă. Invers la nivele mari ale semnalului, puntea se dezechilibrează și tensiunea de difuzor crește foarte mult. Iată deci cum pasajele „forte” ale muzicii sănătări și cele „piano” slăbite în intensitate. Rezistențele R₁ și R₂ se vor bobina bifilar, pentru a avea o inducțanță cît mai mică și atajul lor va fi conform cu puterea de ieșire a amplificatorului.

Impedanța de intrare a punții este de aproximativ 50% din impedanța bobinei mobile a difuzorului, lucru de care se va ține seama la dimensionarea transformatorului de ieșire.

Montajul acesta oferă surpirze mari celor ce-l vor realiza. Eventual se poate îngloba un comutator care să permită funcționarea instalației cu sau fără expansiune dinamică.

Un dezavantaj al acestui circuit este pierderea de putere pe care o introduce: practic, numai aproximativ 15%, din puterea amplificatorului mai ajunge pe difuzor. Ca atare nu se recomandă acest sistem pentru amplificatoare cu o putere mai mică de 5---10 wați.

Becurile B1 și B2 vor fi tipuri de 3,5V/0,24A în cazul puterilor de ieșire pînă la 8 wați și de 7V/0,3A pentru puteri mai mari.

Pentru o funcționare optimă a expanderului dinamic descris se cere determinarea experimentală a valorilor exacte ale rezistențelor R1 și R2.

MIXAREA SEMNALELOR

De multe ori ne aflăm în situația de a fi nevoiți să aplicăm semnalele mai multor surse de program la un amplificator prevăzut doar cu o singură mufă de intrare. Uncori dorim să „amestecăm“ aceste semnale sau să trecem în mod gradat de la unul la celălalt. Pentru toate aceste situații avem nevoie de o cutie de mixaj, prevăzută cu potențiometre independente pentru stabilirea nivelului sonor a diferitelor programe.

Schema din figura 99 permite acordarea unui microfon dinamic, de impedanță mică și a unei doze de redare piezoelectrică. Potențiometrul P1 reglează nivelul semnalului dat de microfon și P2 reglează nivelul audijiei de pe disc.

Schema reprezentată în figura 100 este prevăzută cu trei intrări și anume: a — microfon piezoelectric, b — doză de redare piezoelectrică, c — radioreceptor (de la detectie). Cele trei potențiometre reglează și în acest caz în mod separat nivelul celor trei surse de program.

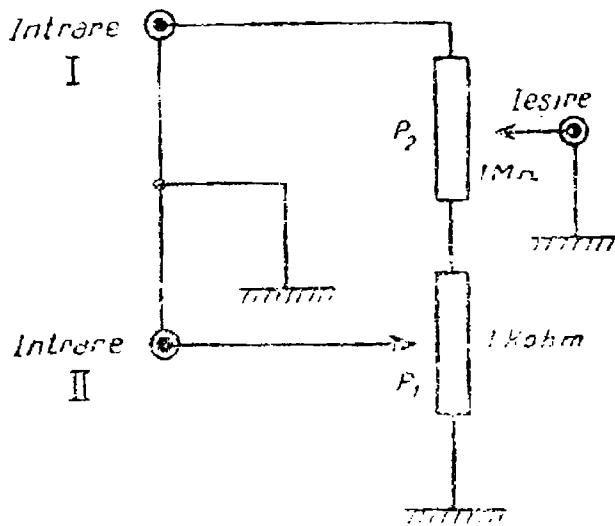


Fig. 99

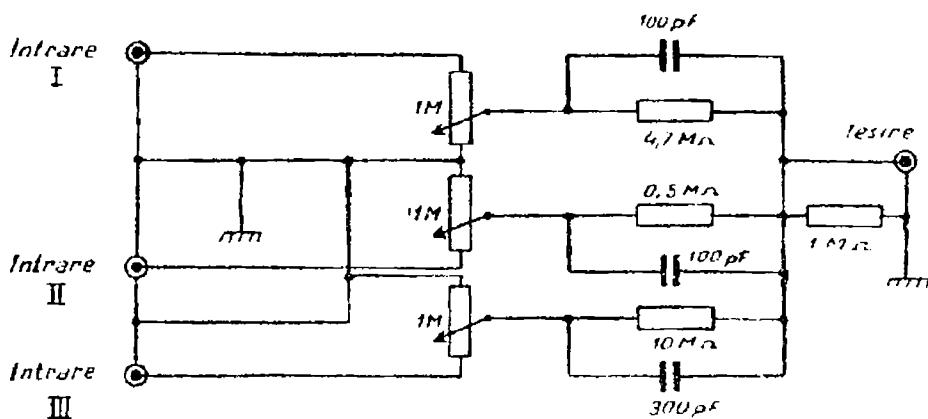


Fig. 100

Intrucît aceste cutii de mixaj se conectează la intrarea amplificatorului, se va acorda și de data aceasta o atenție deosebită de mare problemei ecranării, atât a cutiilor, cât și a legăturilor aferente. De asemenea, se vor utiliza cu exclusivitate potențio-metre de calitate foarte bună, în caz contrar, datorită sensibilității mari a etajului de intrare vor apărea zgâرمote supărătoare o dată cu rotirea cursorului.

INDICATOR STEREOFONIC DE NIVEL

Pentru controlul audiției stereofonice, în vederea repartizării optime a semnalelor pe difuzoarele celor două canale, este foarte indicată folosirea unui sistem optic de reglaj. Cât se poate de potrivit în acest scop este ochiul magic dublu tip EMM801, sau un model echivalent.

Schema din figura 101 ne arată circuitul electric și valorile diferitelor elemente. În punctele A și B se aplică tensiunea de audiofreqvență de la cele două

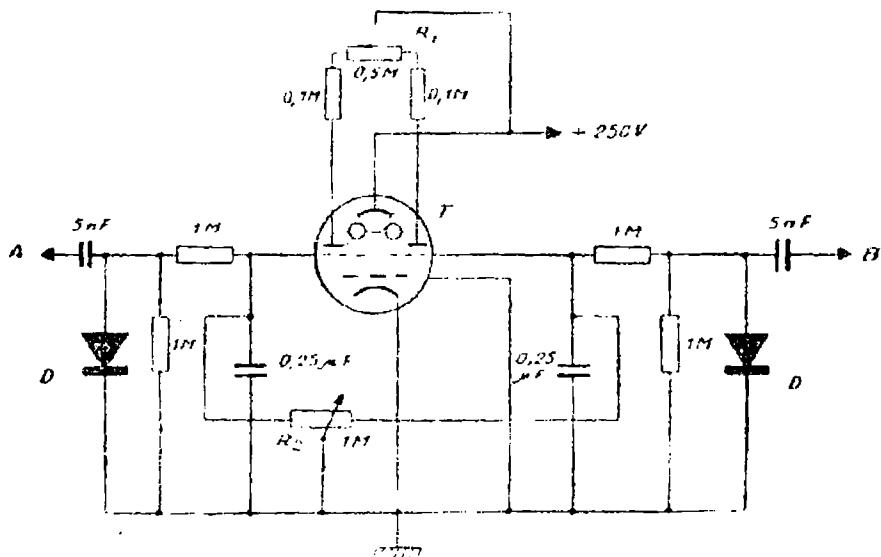


Fig. 101

canale. Ea se va culege de la ultimul etaj amplificator de tensiune al fiecărui amplificator. Diodele folosite sunt de tipul OA81 sau orice alt model asemănător, alegerea nefiind critică. Cele două condensatoare de 0,25 MF servesc la amortizarea oscitațiilor „ochiului”, ceea ce face mai comodă urmărirea vizuală a acestuia.

Reglajul aparatului se face în două etape: reglajul optic și reglajul auditiv.

Se începe prin ajustarea potențiometrului R_1 astfel ca zonele de umbră a celor două sectoare ale ochiului să fie egale. Se ajustează apoi R_2 la o valoare care să acomodeze sensibilitatea tubului EMM801 la tensiunea de atac din punctele A și B. Se repetă din nou aceste două operații și se continuă — mărind totodată nivelul audio — pînă ce nu mai apar diferențe ale zonelor de umbră la diferite nivele de semnale audio.

Reglajul auditiv are drept scop punerea în concordanță a indicațiilor optice cu condițiile reale de ascultare, acestea din urmă fiind determinate de caracteristicile camerei de locuit, poziția difuzoarelor etc.

Se comută amplificatorul în poziția „mono” (ambele canale în paralel) și se reglează nivelele celor două amplificatoare pînă ce auditorul — aflat la locul normal de ascultare — capătă impresia că „sunetul vine de la mijloc”, adică dintre cele două difuzoare. Se retușează apoi R_1 și R_2 , conform celor de mai sus, cu amplificatorul comutat pentru funcționare stereofonică.

Dispozitivul acesta este util în special pentru acele amplificatoare care utilizează pentru reglajul volumului celor două canale potențiometre separate, neputîndu-se procură potențiometri speciali „tandem”.

STEREOFONIE CU CĂŞTI

Discurile stereofonice se pot audia profitând la maximum de efectul stereo, prin folosirea unei pernechi de căști modificate. Modificarea constă în desfacerea legăturilor serie existente în mod normal (fig. 102) și efectuarea unor legături aşa cum se arată în figura 103.

Amplificarea semnalelor debitate de doza de redare stereo se face cu ajutorul unui mic amplificator pe două canale, echipat cu tubul dublă triodă tip ECC83 sau 6H9C. Schema acestuia este dată în figura 104. Semnalele canalelor A și B sunt aplicate în grilele celor două triode, anodele respective fiind conectate la un loc și apoi direct la redresor. Amplificatorul lucrează ca repetor catodic, tensiunile de

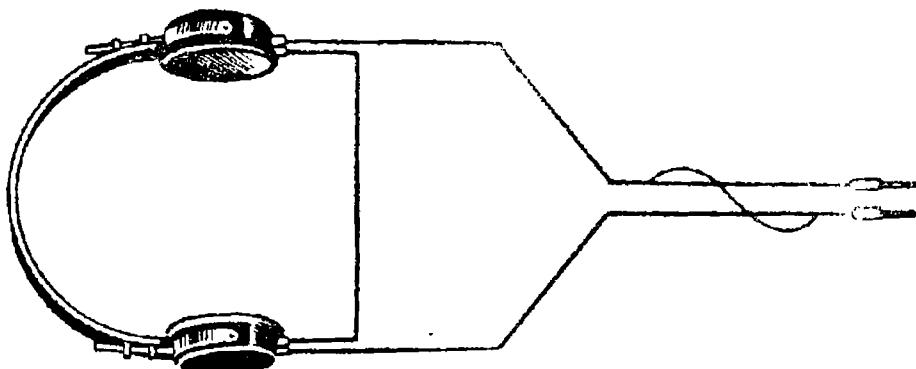


Fig. 102

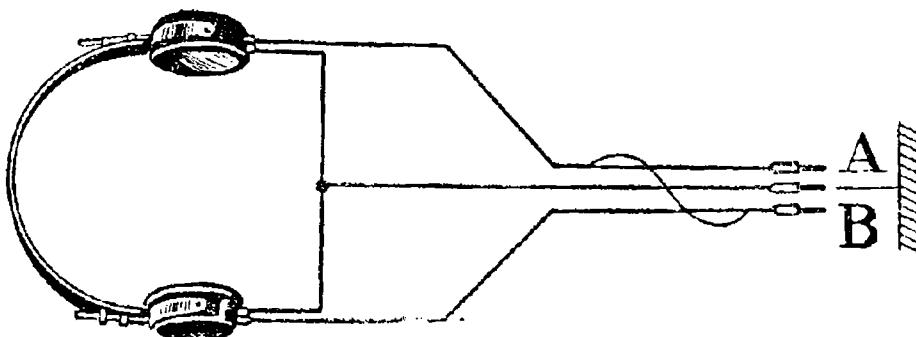


Fig. 103

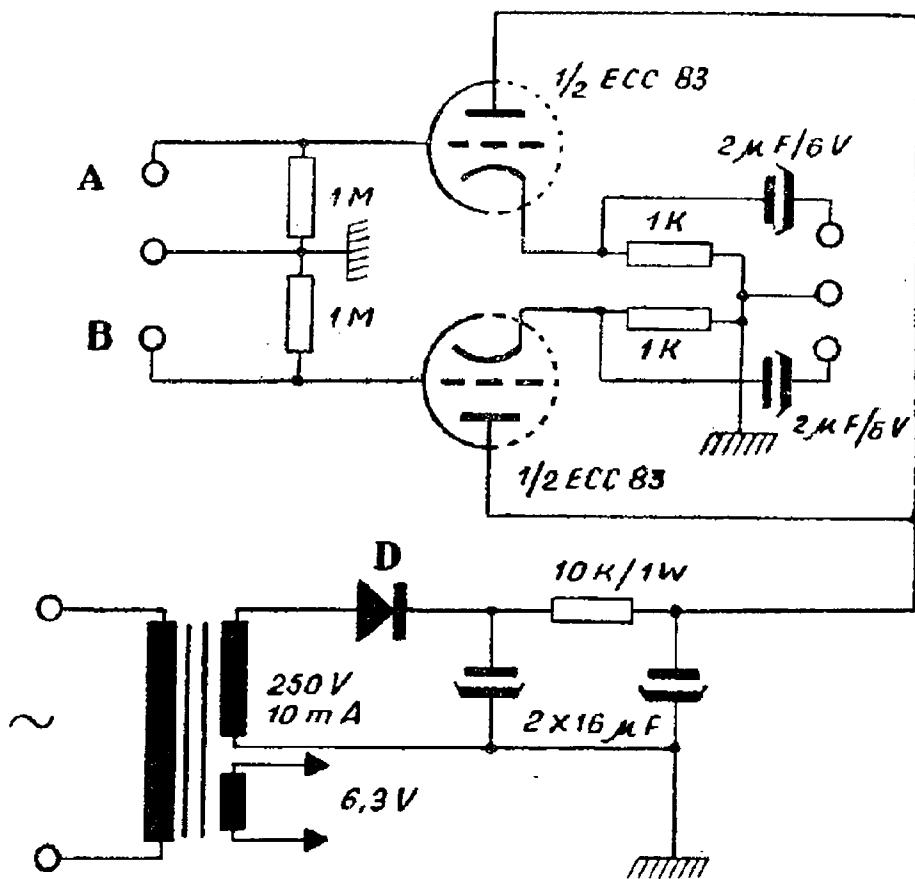


Fig. 104

ieșire fiind culese de pe catodele celor două triode, în paralel cu rezistențele de 1 000 ohmi.

Redresorul este echipat cu orice diodă capabilă să suporte 250 V/10 mA.

Rezultatele cele mai bune se pot obține cu două căști dinamice având fiecare o impedanță de 400 ohmi, dar se vor putea folosi și căști obișnuite radio de 1 000 sau 2 000 ohmi.

STUDIOUL AMATORULUI

Instalațiile de audiofreqvență, chiar cele mai perfecționate, nu vor putea da randamentul lor maxim dacă cel care le manipulează nu este familiarizat cu modul în care trebuie exploatate. Totodată, pentru a obține înregistrări sau reproduceri de calitate superioară, se impune respectarea unor reguli în ceea ce privește amplasarea microfoanelor sau a difuzoarelor, în special în cazul auditiilor stereofonice. În sfîrșit, o serie de indicații de ordin practic pot ajuta amatorul să-și folosească din plin și cît mai rațional aparatele, asigurînd condițiile necesare pentru a face cît mai plăcută și instructivă activitatea în acest domeniu.

AMPLASAREA MICROFOANELOR

Amatorul nu are în mod normal posibilitatea de a efectua înregistrări sonore în săli special amenajate și nici nu are acces la microfoane profesionale cu proprietăți direcționale. Din această cauză, el va determina de cele mai multe ori pe cale pur experimentală care este poziția cea mai corectă a microfonului față de sursa sonoră în cauză.

Cîteva exemple de ampiasare a microfoanelor sunt ilustrate în figurile 105 a, b, c și 106, cu explicațiile respective în dreptul fiecărei schițe.



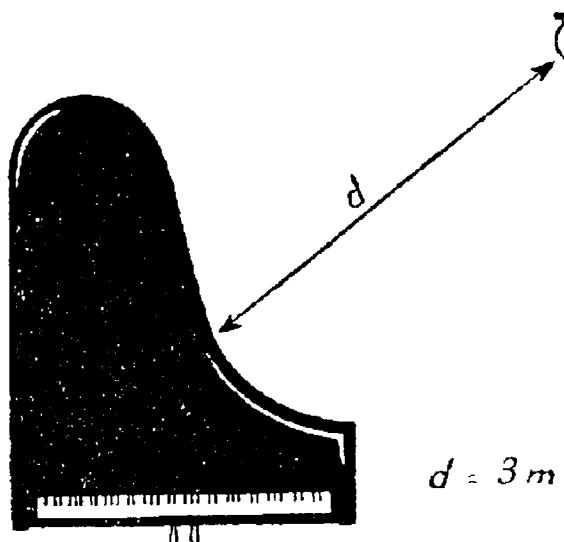


Fig. 105

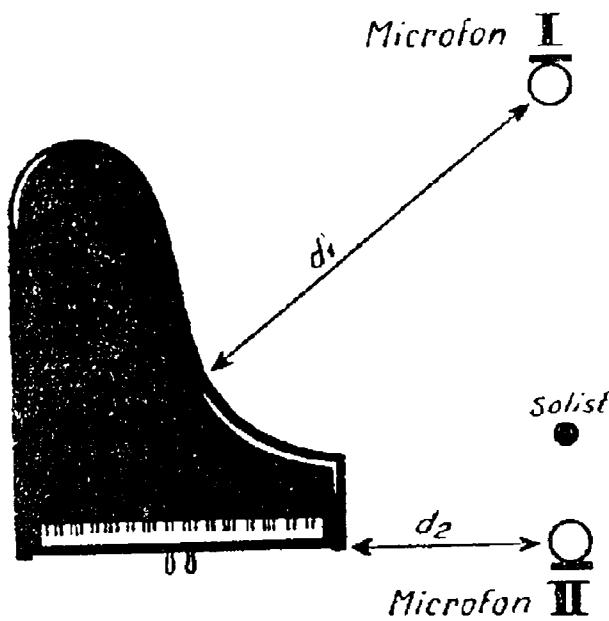

$$\begin{array}{l} d_1 = 3 \text{ m} \\ d_2 = 1,5 \text{ m} \end{array}$$

Fig. 106

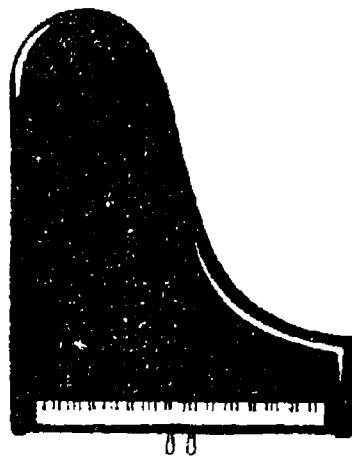

$$\begin{aligned}d_1 &= 1,5 \text{ m} \\d_2 &= 1,5 \text{ m} \\d_3 &= 2 \text{ m}\end{aligned}$$

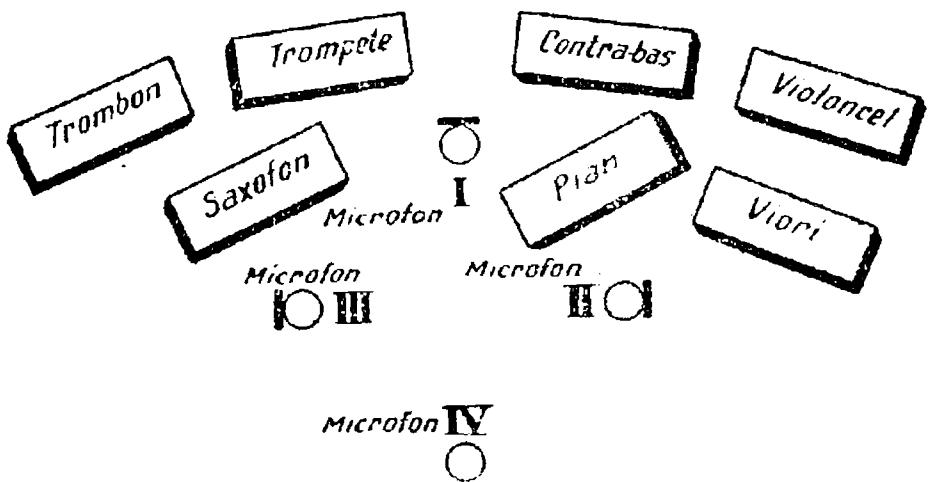
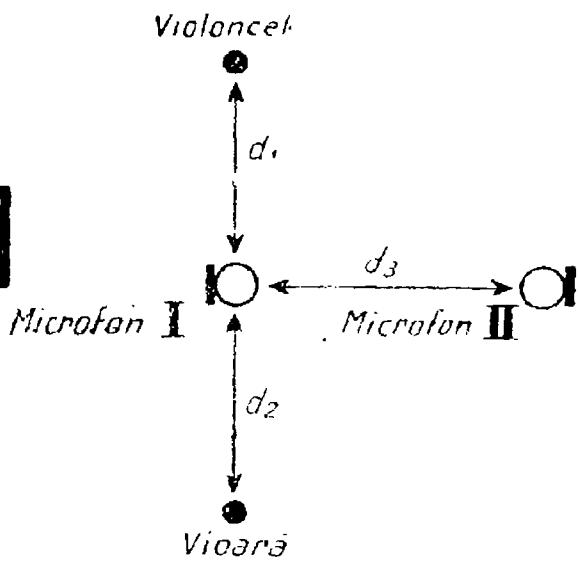


Fig. 106

O cutie de mixaj pentru două microfoane este reprezentată în figura 107. Folosind cele două potențiometre de 500 Kohni, vom putea asigura echili-

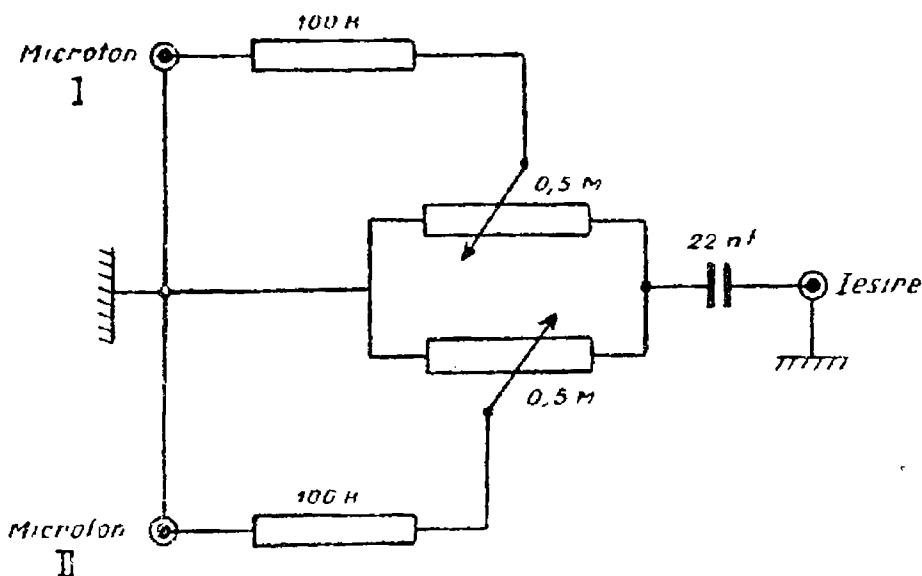


Fig. 107

brul sonor cerut de împrejurarea respectivă. Desigur că o înregistrare bună cere oarecare rutină și multă, multă... răbdare.

AMPLASAREA DIFUZOARELOR PENTRU AUDIȚII STEREOFONICE

Audiții stereofonice, de bună calitate, se pot obține la fel de bine în săli mai mari, ca și în camere obișnuite de locuit, cu condiția esențială ca difuzoarele celor două canale să fie corect amplasate.

În cazul unei încăperi normale, având o suprafață de $12 - 20 \text{ m}^2$, cele două difuzoare (sau grupuri de difuzoare) vor fi așezate așa cum se vede în figura 108, adică în două colțuri. În acest caz locul optim de audiție este situat pe axa de simetrie la o distanță egală cu distanța dintre difuzoare (A).

O altă situație posibilă este cea schițată în figura 109. În acest caz distanța dintre difuzoare este determinată de distanța maximă admisibilă de la difuzoare la auditor.

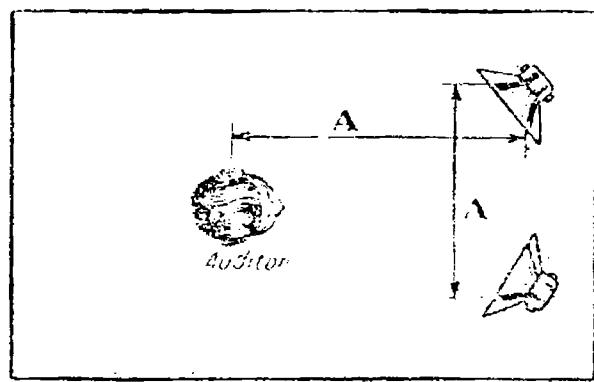


Fig. 108

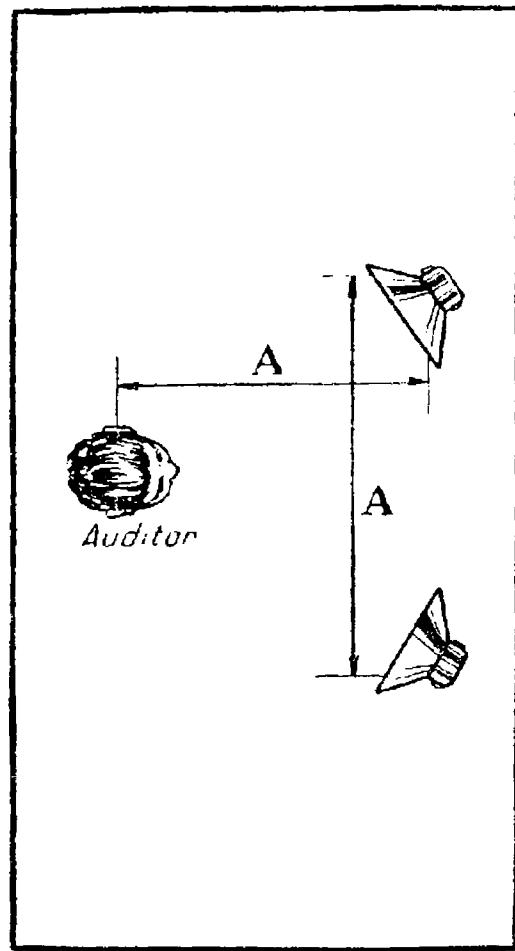


Fig. 109

O cameră de formă neregulată nu constituie un impediment. Difuzoarele se vor plasa, aşa cum se vede în figura 110, menținîndu-se legea de bază: distanța între difuzoare trebuie să fie egală cu distanța de audiere.

În calea undelor sonore nu trebuie să se afle nici un obstacol, căci acesta fie că va absorbi frecvențele înalte, fie că le va trimite la auditor prin reflexii. În această situație efectul stereofonic este atenuat sau chiar anulat. În figura 111 se arată atât amplasarea greșită, cât și cea corectă a unui difuzor.

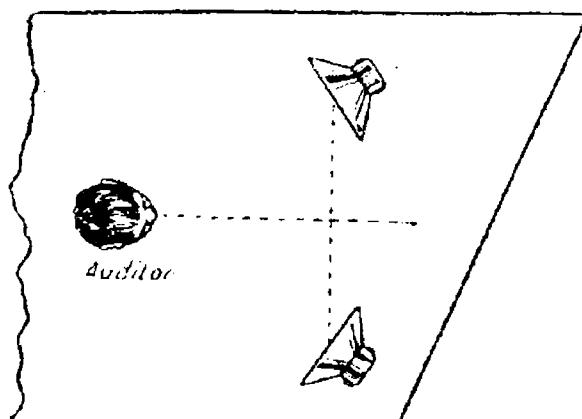


Fig. 110

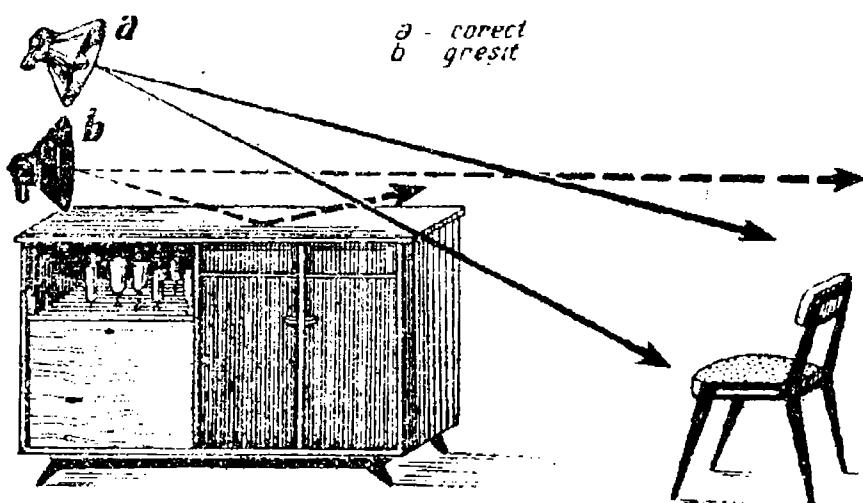


Fig. 111

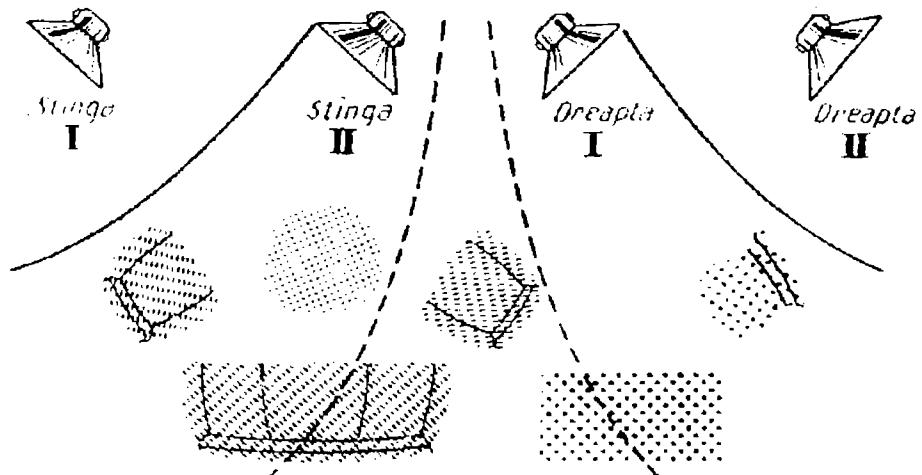


Fig. 112

Precum am arătat mai sus, există un „punct“ de audiție optim. Pe lîngă acest punct, există o zonă ceva mai mare în cadrul cărcia efectul stereofonic mai este sesizabil. Totuși această zonă este prea limitată pentru a putea permite unui număr mai mare de persoane să beneficieze de efectul stereo, din care cauză se recomandă folosirea a cîte două difuzoare pentru fiecare canal, aşa cum se arată în schița din figura 112. O atenție deosebită se va acorda conectării corecte a difuzoarelor din punct de vedere al fazei (membranele trebuie să se deplaseze în fază). Determinarea polarității se va face cu ajutorul unei baterii de buzunar, observînd mișcarea membranei, apoi se vor marca capetele bobinei mobile în mod corespunzător.

În sfîrșit, pentru a profita din plin de calitățile stereofoniei, vom avea grija ca ambele canale ale amplificatorului să fie reglate pentru un volum sonor și o tonalitate identice. „Finisajul“ instalației, atât acustic, cît și electronic, se va face pe cale experimentală, folosind același minunat instrument pe care l-am menționat și cu altă ocazie și anume: urechea.

CUTIA DE REZONANȚĂ TIP „BAS-REFLEX”

Randamentul acustic al unui difuzor depinde în foarte mare măsură de tipul cutiei de rezonanță folosite. Un simplu panou, de dimensiuni convenabile, dă rezultate bune, dar este inestetic și nepractic.

Există multe feluri de cutii de rezonanță și studiul lor ar putea singur ocupa paginile unei cărți. Noi ne vom limita însă la menționarea unui singur fel de cutie și anume cea cunoscută sub numele de „bas-reflex”. Fără a intra în amănunte de ordin teoretic, vom arăta doar că ea se bucură de multă popularitate printre amatori, întrucât este simplu de realizat și permite o redare deosebit de bună și „dulce” a sunetelor grave.

În figura 112 se poate vedea că este vorba de o cutie complet închisă, confectionată din scinduri de bună calitate, groase de 15—20 mm, și căptușită la interior cu un strat de vată sau alt material cu proprietăți acustice izolante. Asamblarea cutiei se face folosind șuruburi și nu cuie, pentru a obține în final o rigiditate cît mai mare.

Partea din față a cutiei are o deschizătură circulară în dreptul difuzorului, iar dedesubtul acesteia o deschizătură de formă dreptunghiulară. Toate dimensiunile (în cm) necesare realizării cutiei „bas-reflex” sunt date mai jos.

Diametrul difuzorului	Dimensiunile cutiei			Decuparea circulară	Decuparea dreptunghiulară	
	A	B	C		E	F
20	42	56	23,5	18	23,5	7,6
25	52	63	25,5	23	32	11,5
30	62	82	33,5	23	42	13,3

În cutia de rezonanță tip „bas-reflex” nu se folosesc de obicei difuzeoare cu un diametru mai mic de 20 cm.

MONTAREA MUFEI STANDARDIZATE

Aștăt receptoarele mai vechi, cît și cele din categoriile inferioare sănăt lipsite de posibilitatea adaptării directe a magnetofonului, prin intermediul mufei standardizate cu 3 piciorușe cu care sănăt prevăzute capetele cordoanelor. Este drept că fabricanții de magnetofoane indică și posibilitatea efectuării înregistrărilor folosind ieșirea de „difuzor suplimentar” a receptorului, dar procedând în acest fel rezultatele sănăt fără excepții mediocre, întrucât în acest caz se introduce în circuitul de înregistrare atât amplificatorul de audiofreqvență al aparatului de radio, cît și transformatorul său de ieșire.

Inregistrarea corectă se va face conectând magnetofonul la ieșirea detecției, prin intermediul unui divizor de tensiune, cuprinzând și un element de corecție a frecvențelor înalte. Aceeași mufă va servi și în cazul redării de pe bandă, prin simpla comutare a receptorului în poziția „P U” și a magnetofonului în poziția „redare”. Pentru a da posibilitatea redării alternative a discurilor, fără a mai conecta sau decoagenta diverse coridoane, întreg ansamblul ia aspectul schemei electrice din figura 113. Divizorul de tensiune este format din rezistențele de 500 și 50 Kohimi, iar condensatorul de 50 pF ridică „înaltele” cu cîțiva decibeli. Valoarea cea mai corectă a acestui condensator este determinată de viteza de deplasare a benzii, de tipul benzii și în general de curba de frecvență a magnetofonului și receptorului. Valoarea optimă este de obicei cuprinsă între 30 și 150 pF.

Un comutator simplu permite trecerea de la redarea de pe bandă la redarea de pe disc. Toate legăturile vor fi ecranate și montate în interiorul aparatului de radio.

Operațiile descrise mai sus nu se vor executa decât asupra receptoarelor separate galvanic de rețea sau de curent alternativ, cu alle cuvinte asupra celor prevăzute cu un transformator (nu autotransformator) de alimentare. În caz contrar apare pericolul de electrocutare, întrucât un pol al rețelei de curent

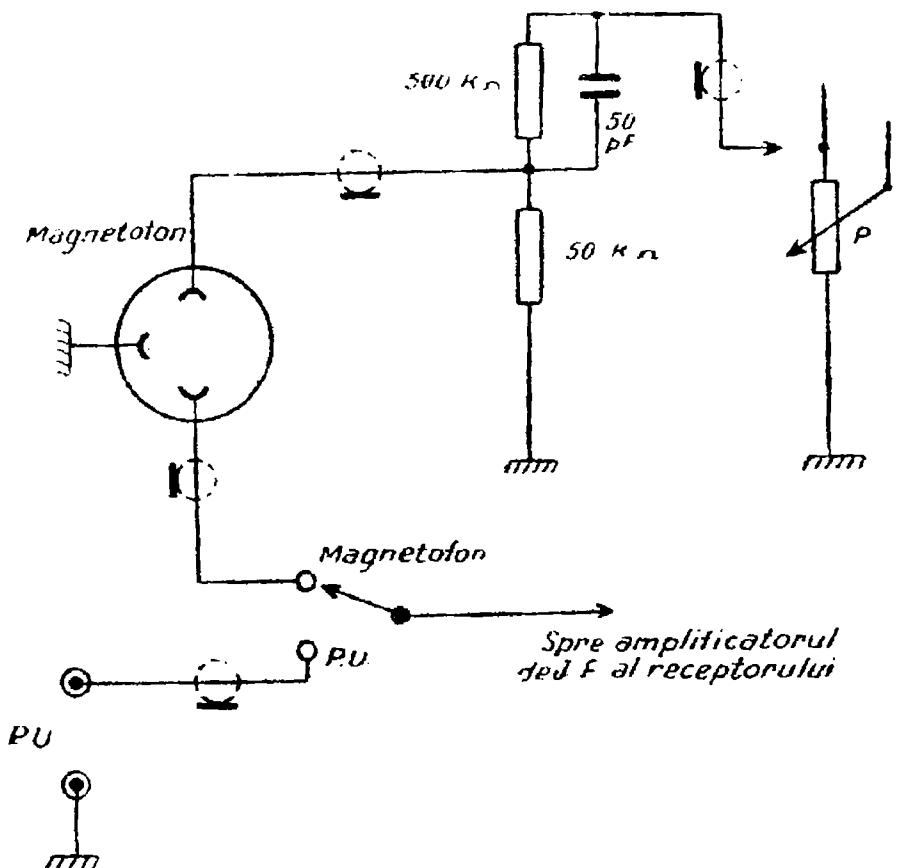


Fig. 113

alternativ poate ajunge la șasiul magnetofonului sau picăpului.

INREGISTRARI MAGNETICE SUPRAPUSE

Pentru funcționarea normală, intrefierul (lanta) capetele magnetice este aliniat cu multă precizie, la un unghi de 90° față de bandă. Dacă vom reproduce o bandă înregistrată în aceste condiții pe un alt magnetofon al cărui cap de redare are un unghi ușor diferit, audiția devine slabă și deformată. Dacă diferența de unghiuri este mare, nu vom mai avea nici o audiție.

Acesta este motivul pentru care o bandă înregistrată pe un magnetofon oarecare va putea suna foarte prost pe un alt magnetofon. Acestea fiind clare, se pune întrebarea : cum va suna o bandă înregistrată și redată pe același aparat, dar având capetele aliniate la un alt unghi decit cel corect de 90° ? Răspunsul este : surprinzător de bine și aceasta pentru orice unghi. Cu alte cuvinte, vom putea plasa capetele într-o poziție care să corespundă cu o fantă paralelă cu banda, fără ca audiuția să sufere. Un cap de redare așezat normal nici nu va sesiza o astfel de înregistrare.

Cele de mai sus constituie punctul de plecare al experiențelor pe care le vom putea efectua cu înregistrări suprapuse. Practic vom proceda în felul următor :

1 — Capul universal (înregistrare-redare) se va monta pe un pivot, împreună cu un indicator al unghiului de înclinație care se deplasează în fața unui cadran gradat corespunzător (fig. 114).

2 — În serie cu capul de stergere se montează un întrerupător cu două poziții. Într-una din poziții capul de stergere lucrează normal, în cealaltă el este

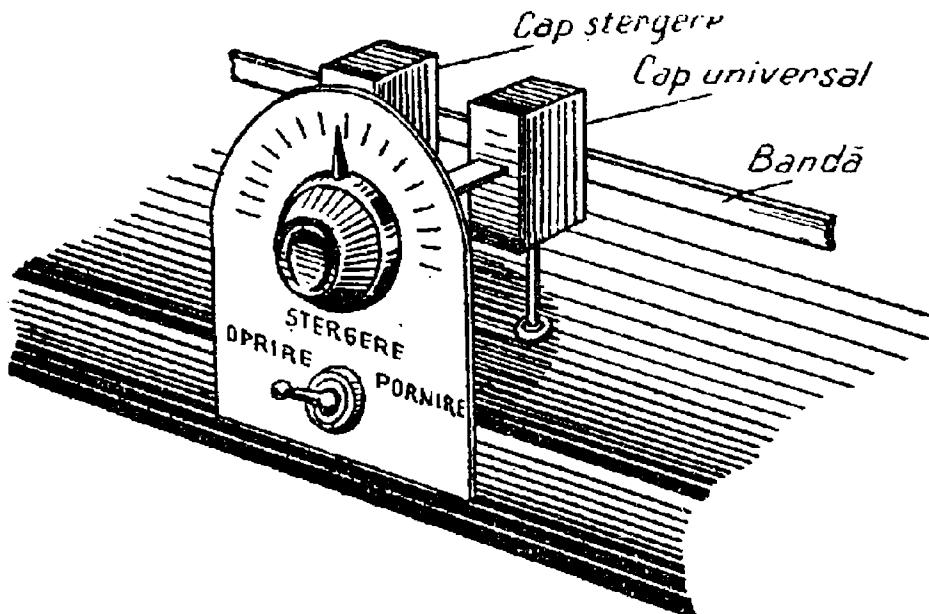


Fig. 114

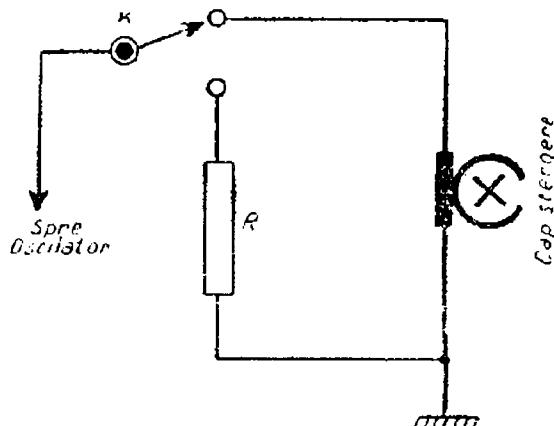


Fig. 115

scos din circuit și înlocuit cu o rezistență echivalentă R , pentru a nu se modifica curentul de polarizare. Valoarea lui R depinde de caracteristicile capului de ștergere și este cuprinsă între 1 000—3 000 ohmi la 5 wați.

3 — Cu comutatorul în poziția „ștergere“, se anulează înregistrarea existentă pe bandă.

4 — Se scoate capul de ștergere din circuit.

5 — Se fac diferite înregistrări, pornind totdeauna de la începutul benzii și deplasând de fiecare dată indicatorul de unghi cu cîte 15° .

6 — Se trece magnetofonul pe poziția „redare“ și se începe ascultarea benzii, deplasând de fiecare dată indicatorul de unghi cu 15° . Spre plăcuta noastră surpriză, înregistrările efectuate vor apărea pe rînd, „acordul“ lor făcîndu-se asemănător cu acordul unui post de radiodifuziune la un receptor.

La un „acord“ corect efectuat, auditierea va fi de calitate foarte acceptabilă, fără însă ca să putem avea pretenția unei redări de înaltă fidelitate. În acest fel, este posibilă efectuarea unui număr de aproximativ 10 înregistrări diferențe pe aceeași bandă. Ștergerea separată a fiecărei înregistrări nu este posibilă, întrucât capul de ștergere nu prezintă aceeași „selecțivitate“ în funcție de unghi, ca și cel universal.

Modificarea circuitului de ștergere este arătată în figura 115.

INREGISTRAREA VOCHI PE FOND MUZICAL

Amatorul cu înclinații artistice va simți adeseori dorința de a înregistra pe bandă un program muzical favorit pe care să-l însoțească cu propriile sale comentarii de „specialitate“. Muzica poate proveni fie de pe discuri, fie de la radio sau de pe un alt magnetofon. În toate cazurile însă, obținerea unui rezultat „convingător“ depinde de posibilitatea tehnică a efectuării unui mixaj corespunzător între cele două surse de program (vocea și muzica). Astfel, de exemplu, în unele locuri muzica va trebui să apară gradat, și nivelul să crească pînă la cel normal, în alte locuri muzica va trebui doar atenuată și să continue să existe, ca „fond“, pentru comentariile care urmează.

Schema din figura 116 ilustrează un pupitru de mixaj simplu, dar eficace, cu două intrări: 1 - microfon piezoelectric sau dinamic și 2 - picup, radio sau magnetofon. Ieșirea mixerului se conectează la bornele de intrare „microfon“ ale magnetofonului.

Potențiometrele P2 și P3 regleză nivelul celor

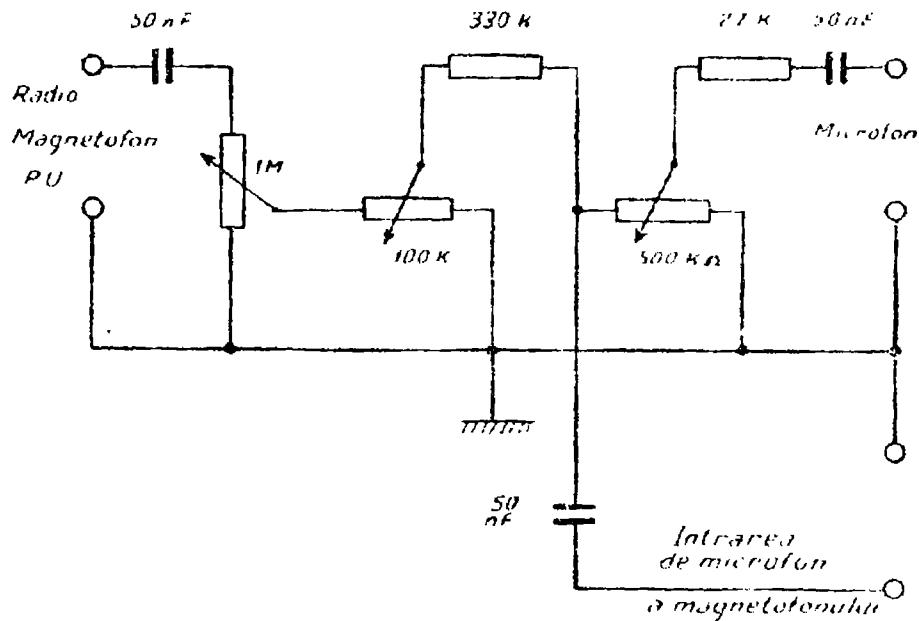


Fig. 116

două surse de program, iar potențiometrul ajustabil P1 determină odată pentru totdeauna nivelul sursei 2, astfel ca P2 și P3 fiind la maximum, tensiunea de ieșire a mixerului să fie aceeași pentru oricare din intrări. Cu alte cuvinte, P1 reduce nivelul de tensiune al intrării 1 la nivelul intrării 2.

Practic, vom proceda în felul următor:

1 — Se potrivesc potențiometrele P2 și P3 la maximul cursei și P1 la o poziție intermedie.

2 — Se vorbește normal la o distanță de 15—20 cm, în fața microfonului și se regleză potențiometrul de nivel al magnetofonului la o valoare corespunzătoare unei indicații corecte a indicatorului optic.

3 — Se aplică un semnal la intrarea 1 (disc, bandă sau radio) și se regleză potențiometrul P1, astfel ca indicatorul optic al magnetofonului să arate o modulație corectă.

Aceste reglaje fiind încheiate, potențiometrele P2 și P3 vor servi scopului propus, și nu ne vom mai atinge nici de P1 și nici de potențiometrul de nivel din magnetofon. Controlul înregistrării se va efectua conectând o pereche de căști la bornele corespunzătoare ale magnetofonului.

În cazul unor înregistrări muzicale „directe” (formăția mică de amatori), intrarea 1 va putea servi la acomodarea unei ghitare electrice, cu doză electromagnetică sau piezoelectrică. Operațiile de reglaj rămân și în acest caz cele arătate mai sus.



Nenumărate sunt posibilitățile de realizări tehnico-artistice care stau în fața amatorului care a îndrăgit această ramură a electronicii. Pracțica audiofrecvenței îl va face în curând să devină un maestru al „manipulării sunetelor”, îi vor dezvolta aptitudinile tehnice și artistice, spre satisfacția sa personală, a familiei și a prietenilor săi, îndreptîndu-l cu pașii repezi spre înșurarea temeinică a unei științe cu largi perspective de dezvoltare.

CUPRINS

<i>Cuvînt înainte</i>	5
NOTIUNI DE ELECTROACUSTICĂ	
Unde sonore	9
Freevența sunetului	10
Intensitatea sunetului	12
Timbrul sunetului	13
Decibelul	14
TEHNICA MODERNĂ A REDĂRII SUNETELOR	
Ce este „înalta fidelitate“?	19
Audiție monofonică și stereofonică	21
Pseudostereofonia	25
LANȚUL DE AUDIOFRECVENTĂ	
Generalități	27
Microfonul	27
Construcția unui microfon cu cărbune	33
Pieupul	36
Magnetofonul	39
Celula fotoelectrică	43
Preamplificatorul și amplificatorul	44
Difuzorul	46
CONSTRUCȚIA PREAMPLIFICATOARELOR DE AUDIOFRECVENTĂ	
Un preamplificator cu un tub	48
Un preamplificator de înaltă fidelitate cu două tuburi	51

Un preamplificator cu două tuburi	54
Un preamplificator-egalizor cu patru tuburi	56
Un transformator de impedanță electrostatic	59
Un preamplificator de microfon cu un tranzistor	61
Un preamplificator cu două tranzistoare	62
Un preamplificator cu trei tranzistoare	64
Preamplificator-corector cu trei tranzistoare	67

CONSTRUCȚIA AMPLIFICATOARELOR DE AUDIOFRECVENTĂ

Un amplificator simplu cu un tub	73
Un amplificator economic de 4 wați	75
Un amplificator de 6 wați	73
Un amplificator simplu de 8 wați	81
Un amplificator economic de 10 wați	83
Un amplificator de înaltă fidelitate de 10 wați	86
Un amplificator stereofonic cu două tuburi	88
Un amplificator auxiliar pentru reproducere stereofonică	92
Un amplificator de 14 wați	95
Un amplificator de 20 wați	93
Un amplificator de 40 wați	101
Un amplificator de 80 wați	104

MONTAREA ȘI CABLAREA AMPLIFICATOARELOR

TRANSFORMATORUL DE IEȘIRE

Generalități	111
Calculul transformatorului de ieșire	112

VERIFICAREA ȘI DEPANAREA AMPLIFICATOARELOR

Verificarea amplificatoarelor	122
Cauzele și remediiile zgromotului de fond	125
Microfonia	123
Interferențe radio	129
Depanarea metodică	131

APARATE DE MĂSURA

Ohmetru cu scară lineară	139
Wattmetru de audiofrecvență	142
Watmetru de audiofrecvență	145
Generator simplu de audiofrecvență	148
Un generator de audiofrecvență cu un tranzistor	149

IMBUNATĂȚIREA SONORITĂȚII RADIORECEPTOARELOR VECII

Îmbunătățirile redării frecvențelor joase	153
Îmbunătățirea redării frecvențelor înalte	156
Folosirea reacției negative	157

CIRCUITE INTERESANTE DE AUDIOFRECVENȚĂ

Reglajul continuu al simbrului audiției	163
Expansiunea dinamică	171
Mixarea semnalelor	173
Indicator stereofonic de nivel	175
Stereofonie cu căști	177

STUDIOUL AMATORULUI

Amplasarea microfoanelor	179
Amplasarea difuzearelor pentru audiții stereofonice	182
Cutia de rezonanță tip „bas-reflex”	186
Montarea mufei standardizate	187
Inregistrări magnetice suprapuse	188
Inregistrarea vocii pe fond muzical	191